

中等专业学校試用教科书



電工計量

郭善君 張步滋 編

中國工業出版社

本书系中等专业学校“发电厂、电网及电力系統”专业的“电工計量”試用教科书。內容包括：电工測量与测量仪表的基本概念，仪表的测定机构，电流、电压、功率、电能、频率的测定，电阻、电感、电容以及磁的测定，应用互感器，真空管电压表与阴极射綫示波器，自动記錄仪器，远距离測定及非电量的电測法等共十四章。

本书也可供电力系統有关技术人員参考。

電工計量

郭善君 張步滋 編

*

水利电力部办公厅图书編輯部編輯（北京阜外月坛南胡同）

中国工业出版社出版（北京修麻路丙10号）

（北京市书刊出版事業許可證出字第J10号）

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本787×1092 1/16 · 印張 7 3/8 · 字數160,000

1964年4月北京第一版·1964年4月北京第一次印刷

印数0001—15,150 · 定价(科四)0.80元

*

统一书号：K15165·2934(水电-401)

目 录

序

緒論.....	1
第一章 电工测量与测量仪表的基本概念	3
1-1 测量的概念	3
1-2 测量誤差的概念	7
1-3 仪表的分类	9
1-4 机电类仪表概述	14
1-5 直讀仪表的基本要求	17
一、直讀仪表的灵敏度	18
二、直讀仪表的誤差	19
三、直讀仪表的标尺	22
四、直讀仪表的功率损耗	22
五、直讀仪表的阻尼时间	23
第二章 仪表的测定机构	24
2-1 概述	24
2-2 磁电式测定机构	24
2-3 电动式测定机构	29
2-4 电磁式测定机构	34
2-5 感应式测定机构	38
2-6 静电式测定机构	43
2-7 热线式测定机构	45
第三章 电流和电压的测定	48
3-1 概述	48
3-2 测量电流及电压时的方法誤差	48

3-3 直流电流和电压的测定	50
一、用磁电式仪表测量电流和电压	50
二、分流器和附加电阻	50
三、磁电式安培表和伏特表的温度补偿	55
3-4 交流电流和电压的测定	56
一、一般概念	56
二、整流式仪器	56
三、电磁式与电动式仪表测量交流电流和电压	60
四、静电式仪表测定交直流电压	60
3-5 电位計	62
一、直流电位計	63
二、交流电位計	67
3-6 檢流計	74
一、磁电式檢流計	74
二、冲击檢流計	78
三、諧振檢流計	79
第四章 功率的測定	81
4-1 概述	81
4-2 电动式功率表	81
4-3 单相无功功率的測定	84
4-4 三相交流电路內有功功率的測定	85
一、三相三線交流电路內有功功率的測定	85
二、三相四線交流电路內有功功率的測定	90
4-5 三相交流电路內无功功率的測定	91
一、三相四線交流电路內无功功率的測定	91
二、三相三線交流电路內无功功率的測定	92
第五章 电能的測定	96
5-1 概述	96
5-2 感应式电度表	96
一、构造	96

二、原理	97
三、誤差与灵敏度	103
5-3 三相交流电路內有功电能的测定	108
5-4 三相交流电路內无功电能的测定	110
第六章 频率与相位的測定	113
6-1 概述	113
6-2 电动式相位表	113
6-3 电磁式相位表	115
6-4 电磁式同步指示器	118
6-5 振动式赫芝表	119
6-6 鉄磁电动式赫芝表	120
第七章 仪用互感器	123
7-1 概述	123
7-2 电流互感器	124
7-3 电压互感器	130
7-4 仪用互感器的使用	133
一、电流及电压的测定	134
二、单相及三相交流电路內功率的测定	134
三、单相及三相交流电路內电能的测定	139
第八章 电阻的測定	140
8-1 电阻的分类	140
8-2 测量电阻时应注意事項	140
一、测量小电阻时应注意事項	140
二、测量大电阻时应注意事項	141
8-3 中等电阻的測定	144
一、安培表和伏特表法	144
二、单臂电桥测中等电阻	144
三、欧姆計法	146
8-4 小电阻的測定	152
一、安培表和毫伏表法	152

二、双臂电桥法	153
8-5 大电阻的测定	156
8-6 电纜故障地点的测定	159
一、莫氏回路法	159
二、瓦氏回路法	161
8-7 接地电阻的测定	163
一、接地电阻的基本概念	163
二、安培表和伏特表法	165
三、补偿法	166
四、用特种流比計的直接讀數法	167
五、电桥法	170
第九章 电感与电容的测定	172
9-1 概述	172
9-2 交流电桥	172
9-3 用交流电桥测电感	173
9-4 用交流电桥测电容	175
第十章 真空管电压表与阴极射線示波器	179
10-1 概述	179
10-2 真空管电压表	179
一、二极管电压表	180
二、檢波式真空管电压表	181
三、平衡电桥式真空管电压表	182
10-3 阴极射線示波器	185
一、阴极射線管的結構和工作原理	185
二、扫描和波的形成	189
三、电子示波器的組成	191
四、示波器的应用和使用时的注意事項	19
第十一章 磁的測定	1
11-1 概述	1

11-2 磁通的測定	195
11-3 磁化曲綫与磁滞回綫	198
一、鋼环法	198
二、磁輻法	200
第十二章 自動記錄仪器	201
12-1 概述	201
12-2 連續自動記錄仪器	201
12-3 断續自動記錄仪器	204
第十三章 远距离測量	207
13-1 概述	207
13-2 远距离測量系統的分类	208
13-3 近程远距离測量系統	208
13-4 远程远距离測量系統	211
13-5 遙測总和的方法	214
第十四章 非电量的电測法	216
14-1 基本概念	216
14-2 參數式變換器	218
14-3 发电机式變換器	221
附录	224
附表 1 国際電单位	224
附表 2 絶對米千克秒安制电磁单位	225
附表 3 一些檢流計的技术数据	227
附表 4 各式仪表所耗功率的大概值	228

緒論

測量技術對科學技術的發展起着重要的作用，因為通過測量更能認識客觀事物的現象和本質，從而掌握事物的變化規律。測量技術的日臻完善，促使科學技術得到新的發展，而科學技術上的新成就，又將促進測量技術的更加完善和創造出一些新的更精密的測量儀器。

通過電氣測量，不僅能研究電與磁的現象和本質，並且能保證發電廠、變電站及電力系統安全而經濟的運行。電力工業中的運行人員，依靠各種儀表，不僅掌握了所測電量的數值，而且能進一步掌握它們的質量。例如：通過電壓表和頻率表，既可了解電壓和頻率的數值，同時也可確定電的質量的好壞。因此，一般將電工儀表比作運行人員的“耳目”。這都說明電工計量在電力工業中所起的重要作用。

解放前，我國科學技術非常落後，電氣測量儀表大多從國外進口，全國沒有統一的標準和規定，沒有自制的標準器，測量標準極為混亂。解放十四年來，在黨的正確領導下，由於全國電業工人和科學技術人員的共同努力，電氣測量技術有了高速度發展，正向着世界先進水平邁進。

几年前我國成立了國家計量局，各省市有了管理測量技術的專門機構，儀器的準確度等級已經統一。儀器製造方面：在第一個五年計劃期間，我國新建了具有新型設備的現代化儀表廠，並擴建了許多儀表廠，不僅生產了大量儀表供經濟建設的需要，並在提高技術水平上取得了很大的成績。

1958年以来，在党的总路綫光輝照耀下，仪器制造工业掀起了巨大的技术革新和技术革命运动，成批地生产了优质的新产品，在我国电工仪器制造的发展史上展开了崭新的一頁。这些事实都說明了党的領導的完全正确和社会主义制度的无比优越性。

我国发展国民经济的宏偉計劃对电气测量技术及从事电力工业的工人和技术人員提出了重大的任务。由于电子技术的高度发展，使得电气测量技术能适应当前的需要；目前电气测量正向着遙测、遙控及生产过程自动化的新技术进展。

虽然电气测量技术和测量仪器已达到很高的水平，但它的基础仍然是测量仪器的基本原理和测量的基本方法。学习本課程的目的就在于使学生了解和掌握一般仪表的机构、原理、特性和各种主要电磁量的測量原理，并使学生掌握一般电磁量的測量方法和技能。

本課是一門专业課，学习本課以前应具备中等专业学校的物理学、电工基础及数学的基础知識。

第一章 电工测量与测量仪表的基本概念

1-1 测量的概念

(测量是在自然科学領域中認識客觀事物过程的一个重要环节。确定某一事物的量值后，即可进一步研究它的現象和本质，从而掌握事物的变化規律。测量技术的完善（表現在提高测量准确度及創造新的测量方法和仪表）会促使科学得到新的成就，而科学上的新发明又将促进测量技术的更加完善和創造出一批新的仪表。电工技术发展史本身就包括了电气测量的发展史。在目前电气测量技术对产品质量的改善及劳动生产率的提高起着很大的促进作用，而生产过程的自动控制与电气测量技术又有密切的关系。因此，在国民經濟的各个領域中，电气测量起了很重要的作用。作为一个电工技术人员，电气测量的知識和技能都是必須掌握的。)

(测量任何一个量就是将它和同类的被选为单位的另一个量进行比較，测量結果用比較出的数值（若干倍或若干分之一）和单位名称合成表示，因此，各量的单位应統一規定。目前每个国家都訂有統一的单位，而国际范围內的单位由各国协商决定。)

(有了测量单位，还不能实现测量的任务，而应将测量单位复制成实物作为根据，才能对各量进行测量。这个复制成测量单位(或测量单位的倍数和分数)的实物叫做度量。目前最高准确程度的度量叫做标准器。用来把被測的量和测量单位进行比較的設备叫做测量仪表。)

在实际测量过程中，不可能每次都使用最精确的度量和

測量儀表，这样将会降低設備的准确程度。因此，将度量和測量儀表制成范型的与运用的两种：前者有較高的准确度，以复制和保存单位及檢驗和校准各种度量和測量儀表为目的；后者准确度較范型的稍低，但它仍表示着度量及測量

儀表的质量，是經過严格审查而确定的。一般使用的标准電阻、标准电感和标准电容等都属于后一种。下面是几种在电工計量實驗室中常用的几种度量器。

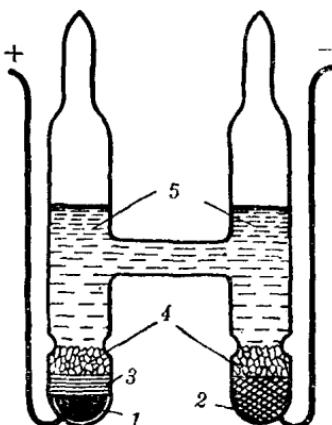


圖 1-1 标準電池的結構
1—汞；2—鎘汞合金；3—糊膏；
4—硫酸鎘晶块；5—硫酸鎘饱和溶液。

电池由H形封閉玻璃管組成，正电极为純汞，負电极为鎘汞合金（Cd—12.5%，Hg—87.5%），負电极上放硫酸鎘晶块（ $\text{CdSO}_4 + 8/3\text{H}_2\text{O}$ ），正电极上放硫酸汞和硫酸鎘的糊（ HgSO_4 和 CdSO_4 ），再在上面放硫酸鎘晶块，晶块上放硫酸鎘的饱和溶液。这种电池称为飽和標準电池。標準电池电势随温度改变的方程式为

$$E_t = E_{20} - 0.0000406(t - 20). \quad (1-1)$$

式中 E_t ——温度 $t^{\circ}\text{C}$ 时的电势；
 E_{20} ——温度 20°C 时的电势。

还有一种准确度較低的未饱和标准电池，它的构造与饱和标准电池相同，只是在温度为 20°C 时溶液为未饱和状态（硫酸鎘晶体不存在）。

使用标准电池时应注意：电池不能受到震动和倒置；通入和取自标准电池的电流不能大于一微安；放置电池处的温度应在 $4^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 的范围内。

2. 标准电阻 对标准电阻的要求是：电阻数值应不随时間而改变；温度和其它因素对它的影响非常小。标准电阻的构造如图1-2所示，它是在黃銅圓柱上繞以絕緣鎧銅線制成。为了减小电感，采用双線繞法。鎧銅線的两端焊接在硬橡胶盖上的銅軸 δ 、 δ 上。線圈有两对接头， I 、 I 用来将線圈接入电路，称为电流接头； U 、 U 用来测量線圈上的电压，称为电位接头。上海电表厂生产的BZ1型标准电阻共有0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000歐七級，准确度皆为 $\pm 0.01\%$ 。

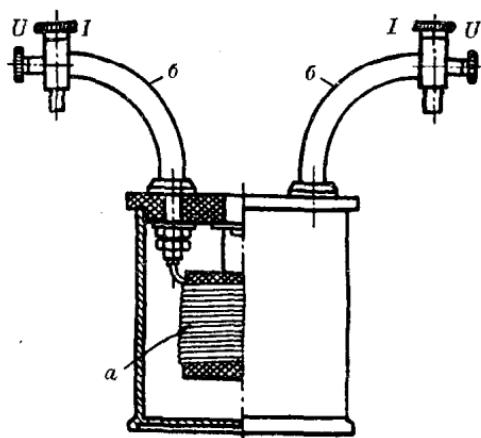


图 1-2 标准电阻的結構
 a—鎧銅線圈； δ —銅軸； I —电流接头； U —电位接头。

3. 标准电感 对标准电感的要求是：电感数值应不随时間而改变；匝間电容应尽可能地小；匝間絕緣良好。它的构造如图 1-3 所示。标准电感是由多股漆包銅綫經過浸蜡处理后繞在瓷架或大理石架上而成。因为綫圈的芯子由非磁性材料制成，所以电感与通入綫圈的电流值无关。使用时应注意防止綫圈电流过載。上海电表厂生产的BS1型标准电感共有 0.001、0.01、0.1、1 四級，准确度皆为±0.1%。


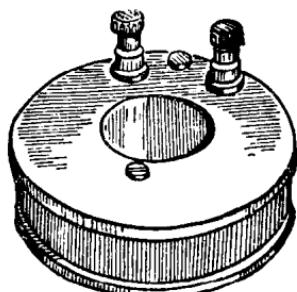



图 1-3 标准电感綫圈

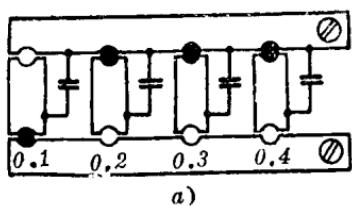4. 标准电容 对标准电容的要求是：电容值恆定；温度系数小；介质損耗低；頻率的影响小；絕緣电阻及絕緣强度应有較高的数值。它可分为以空气和云母作介质的两种。前者能滿足上述各項要求，但由于介电系数低，故电容的数值

較小。后者采用优良云母和金属箔交互重迭放在金属板中，再用强压力压制而成，它的电特性不及前者，損耗和溫度系数都比較大，但电容值較高，通常更为合用。图 1-4 所示为



a)

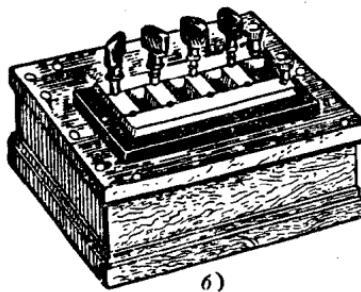

b)

图 1-4 电容箱
a) 电路； b) 外形。

集合成套的云母电容器，放在一公共箱内，称为电容箱。箱盖固定着黄铜片，各电容器与黄铜片连接。利用略带圆锥形的插头插入铜片的插口内，可将所需电容接入电路。上海电表厂生产的BR1型标准电容共有0.001、0.01、0.1、1微法四级，准确度皆为±0.1%。

有了度量和测量仪表，就可进行测量。但由于各物理量之间存在不同关系，故测量的方法有所不同。如测电阻可直接用欧姆计，也可测出电流及电压后用欧姆定律来确定。前者称为直接法，后者称为间接法。

1-2 测量误差的概念

(在测量过程中，由于仪表的准确程度、测量的客观条件影响、实验者的经验不足等会引起测量结果不真实，而造成误差。所以对测量误差的概念应先加以了解。)

1. 测量误差 分为绝对误差与相对误差两种。

(1) 绝对误差 仪表读数 X 与它的实际值 X_0 的差值称为绝对误差，用 ΔX 代表：

$$\Delta X = X - X_0. \quad (1-2)$$

与绝对误差大小相等符号相反的值称为补值，用 C 代表：

$$C = X_0 - X = -\Delta X. \quad (1-3)$$

上式说明：被测量的实际值等于被测出的数值与补值之和。同时，绝对误差可能为正值也可能为负值。但绝对误差只能表示测出某值实际差若干，而不能表示被测量的准确程度。

(2) 相对误差 绝对误差与被测量的实际值的比值称为相对误差，用 γ 表示：

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_0} \quad (1-4)$$

相对誤差一般用百分数表示。由于被測量的实际值 X_0 不易测得，但它与測得数值 X 相差不大，因此 X_0 可以用 X 代替，则 1-4 式变为：

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X} \times 100\% \quad (1-5)$$

例1-1 测量电阻时得出它的值 $r_1=202$ 欧，电阻的实际值 $r_0=200$ 欧。求它的测量絕對誤差和测量的相对誤差。

[解] 絶對誤差 $\Delta r=r_1-r_0=202-200=2$ 欧，

$$\text{相对誤差 } \gamma = \frac{2}{200} \times 100\% = 1\%.$$

若用 r_1 代替 r_0 ，則得

$$\gamma = \frac{2}{202} \times 100\% = 0.93\%.$$

从上例中可以看出：用 r_1 代替 r_0 时相对誤差仅差 0.07% 。所以这样代替是完全可以的。

相对誤差正确反映了测量的准确程度。如测电阻的被測值为 5 欧，絕對誤差 $\Delta r=0.1$ 欧。若测另一电阻值为 50 欧，而絕對誤差 Δr 仍为 0.1 欧。尽管两个絕對誤差值相等，而后的准确度显然要比前者高。

有时对誤差的估計，用被測量的实际值和测量的讀数的比值表示，称为校正系数，用 K_c 代表：

$$K_c = \frac{X_0}{X} \quad (1-6)$$

2. 测量誤差的分类 誤差是由仪表的质量、测量工作人員的情况与测量的方法等各方面所引起的。根据产生誤差的原因，可以分为以下三类：

(1) 有規則誤差(系統誤差) 重复測量同一量时維持不

变或依一定規律而变的誤差。属于这类的誤差有下面四种：

1)工具誤差(基本誤差) 仪表因結構上和制造上存在的缺点而出現的誤差。例如标尺不准和指針弯曲 所造成 的誤差。这类誤差可用补值进行修正。

2)附加誤差 各种外界因素的变动引起仪表 讀数 的誤差。例如在某些电工仪表近旁有較强的磁場或电場，使仪表的讀数产生誤差。

3)人身誤差 由实验者的个性、习惯和生理上的缺陷等引起的誤差。例如用电桥和耳机測定液体电阻时，因为实验者的听覺較差而产生的誤差。

4)方法誤差(理論誤差) 測量方法有缺点或理論上不够正确而产生的誤差。例如用安培表和伏特表測量电阻时，对伏特表测出的电压和安培表测出的电流未进行具体分析，将仪表的讀数简单地用欧姆定律求出电阻值时所引起的誤差。

(2)偶然誤差 没有任何規律而是由偶然因素引起的誤差。例如温度、湿度、磁場或电場的驟然变化所引起 的誤差。处理的办法是在同样条件下 使用 同样仪表进行多次測量，然后取它的平均值，結果可近似地等于实际值。

(3)疏失誤差 由实验者的粗心大意所造成歪曲測量結果的誤差。例如由于讀錯了仪表标尺上的数字所致的誤差。这时必須重新測量，加以糾正。

1-3 仪表的分类

仪表按照測量方法的不同、轉換能量形式的不同、測量电流种类的不同、測量参数的不同等进行分类。茲分述如下：

1.按測量方法的不同，分为：

(1) 直讀仪表 能直接指示被測数值的仪表。它的标尺分度是与度量預先比較做成。如伏特表及安培表等。

(2) 較量仪表 将被測量与度量作比較来測出数值的仪表。在測量中它必須使用标准器，如直流电位計等。

发电厂及变电站常用直讀仪表，因为它的讀数迅速而方便，不过准确度較差一些。較量仪表測量时花費時間較多，有时还需要計算，但由于准确度較高，故一般多作为實驗室中檢驗仪表用。

直讀仪表用得較多，将在第二章中对它们的原理和特性作比較詳細的介紹。較量仪表将在测量电流、电压及电阻各章中分別加以闡述。

2. 依照轉換能量形式的不同进行分类：

直讀仪表主要由测量机构和測量線路两部分組成。由于它給出直接讀数，所以在机构中分为固定部分与能动部分，利用能动部分的偏轉来指示被測的数值。无论被测量为何种形式的能量，用直讀仪表測量时，必須轉变为电磁能或其它能量，然后通过测量机构轉变为机械能，才能使能动部分偏轉。由于轉換能量形式的不同，仪表可分为以下四类：

(1) 机电类仪表 在这类仪表中，被測量先变为电磁能，然后轉变为机械能，使它的能动部分偏轉，如磁电式仪表等。

(2) 电热类仪表 在这类仪表中，被測量先变为热能，然后轉变为机械能，使能动部分偏轉，如热綫式仪表等。

(3) 电子类仪表 利用被測量变为電場或磁場以使电子改变运动，从而測出結果或繪出图样，如阴极射綫示波器等。

(4) 电化类仪表 利用被測量变为化学能，将电解液电