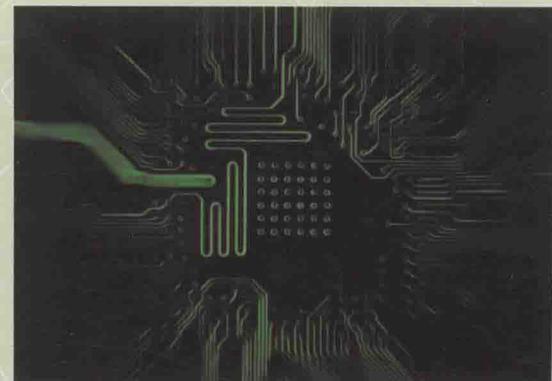




高等职业院校机电类专业“十三五”系列规划教材



单片机基础及应用

DANPIANJI JICHU JI YINGYONG




主 编 张桂红
副主编 朱一多 胡迎九
主 审 戴月



合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

校机电类专业“十三五”系列规划教材

机械设计

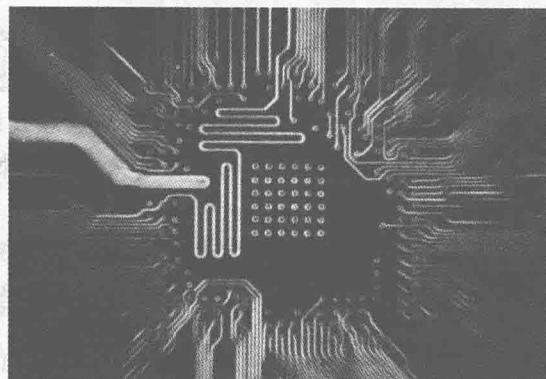

单片机基础及应用

DANPIANJI JICHIU JI YINGYONG



主编 张桂红
副主编 朱一多 胡迎九
主审 戴月

合肥工业大学出版社

内容简介

本书由浅入深、循序渐进地介绍了MCS-51单片机内部硬件资源及常用的外围电路设计、单片机汇编语言程序设计、单片机C语言程序设计和开发环境等4部分内容。以实用为宗旨,用丰富的实例来讲解单片机的原理及软硬件技术,并采用对比的方法,同一个功能分别采用汇编语言和单片机C语言来实现。书中所有的代码都有硬件支持,并免费提供源代码和电路图等资源下载。

本书适合单片机初学者使用,也可以作为高职高专、本科院校电子信息类专业的教材,还可以作为技术培训及工程技术人员自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

单片机基础及应用/张桂红主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2017.9

ISBN 978 - 7 - 5650 - 3390 - 2

I. ①单… II. ①张… III. ①单片微型计算机 IV. ①TP368. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 147492 号

单片机基础及应用

主 编 张桂红

责任编辑 马成勋

出 版 合肥工业大学出版社

版 次 2017 年 9 月第 1 版

地 址 合肥市屯溪路 193 号

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

邮 编 230009

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

电 话 理工图书编辑部:0551-62903200

印 张 19.5

市 场 营 销 部:0551-62903198

字 数 480 千字

网 址 www.hfutpress.com.cn

印 刷 合肥现代印务有限公司

E-mail hfutpress@163.com

发 行 全国新华书店

ISBN 978 - 7 - 5650 - 3390 - 2

定 价: 39.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换

前　　言

单片机课程是计算机、通信、电子、自动化等专业的一门重要的专业课程，实践性较强，能将理论和实践相结合，便于更好地培养学生利用已学的知识解决实际工程问题的能力。编者根据多年教学及指导学生参加电子信息大赛的实践经验，同时也为了帮助学生在较短时间内掌握单片机应用系统的设计技巧，编写了这本教材。

本教材强调案例化教学，每个知识点都从实际案例出发，通过对案例的分析，逐渐引出相关的知识点。以 89C51 型单片机为主，采用案例式教学，用众多的实例讲解了单片机原理和硬、软件开发技术。注意原理介绍和应用并重，并且从实用新型的角度介绍了单片机应用方面的内容。软件部分完成了从汇编程序到 C 程序的过渡，使读者既对汇编语言有了一定的了解，又熟练掌握了单片机的 C 程序设计技能。读者在学习完本教材后，既能掌握单片机的一般原理，又能掌握单片机的设计技巧、接口技术、应用系统的设计方法，使读者在工作岗位上能很快进入开发单片机应用系统的角色。

全书共分 10 章，第 1 章讲述了单片机基础知识；第 2 章讲述了 51 系列汇编语言程序设计；第 3 章讲述了 C51 程序设计；第 4 章讲述了中断和定时；第 5 章讲述了单片机的串行通信；第 6 章讲述了键盘和显示接口技术；第 7 章讲述了 51 单片机常用的接口技术；第 8 章讲述 A/D 和 D/A 转换接口技术；第 9 章讲述了 keil μ Vision4 编译环境；第 10 章讲述了单片机应用系统的设计。前一部分节主要介绍汇编语言，通过汇编语言的学习可以更深入掌握单片机的硬件结构；中间章节介绍 C51 程序设计；在后面的章节中，针对同一功能，同时采用 C 程序和汇编程序来编写，让读者很好的把握两种语言的区别。

本书由武汉交通职业学院张桂红老师担任主编，武汉交通职业学

院朱一多、武汉交通职业学院胡迎九老师担任副主编，由武汉交通职业学院的戴月老师担任主审。

本书的第1章、第7章由戴月编写；第2章由武汉交通职业学院何晓鸿编写；第3章由朱一多编写，第4章、第5章以及附录等由张桂红编写；第6章由胡迎九编写；第8章由武汉交通职业学院商林编写；第9章由武汉交通职业学院钟雷编写；第10章由武汉交通职业学院邢晓敏编写。此外黄显信、黄书文也参与部分编写整理工作。

本书内容丰富、深入浅出，章节后附有一定的例题和习题。本书可作为应用型计算机专业、通信专业、电子信息专业、机电一体化及其他相关专业教材，也可作为技术人员的参考书。

本书在编写过程中得到了同行和专家的支持，对此书提出了宝贵的意见，在此表示感谢。

由于作者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

目 录

第 1 章 单片机基础	(001)
1.1 单片机的概述	(001)
1.1.1 基本概念	(001)
1.1.2 MCS-51 单片机	(002)
1.2 MCS-51 单片机的基本组成及信号引脚	(002)
MCS-51 单片机的内部结构	(002)
MCS-51 单片机的管脚功能	(005)
1.3 存储器组织结构	(006)
1.3.1 程序存储器地址空间	(007)
1.3.2 数据存储器的地址空间	(008)
1.4 并行 I/O 口电路结构	(013)
1.4.1 P0 口	(013)
1.4.2 P1 口	(014)
1.4.3 P2 口	(015)
1.4.4 P3 口	(016)
1.5 单片机的最小系统	(016)
案例 1 一个 LED 发光二极管的闪烁控制	(016)
1.5.1 单片机时钟电路	(018)
1.5.2 单片机复位电路	(020)
习题	(022)
第 2 章 51 单片机汇编语言程序设计	(023)
2.1 指令系统的概述	(023)
2.1.1 指令的格式	(024)
2.1.2 指令常用的符号	(024)
2.2 51 单片机的寻址方式	(025)
2.3 51 单片机的指令系统	(028)
案例 2 八个 LED 发光二极管的闪烁控制	(028)
2.3.1 数据传送指令及其应用	(029)
2.3.2 算术运算指令及应用	(033)

2.3.3 逻辑运算指令及应用	(038)
2.3.4 控制转移指令及应用	(041)
2.3.5 位操作指令及应用	(046)
2.4 51单片机程序设计方法及应用举例	(048)
案例3 流水灯控制	(048)
2.4.1 伪指令	(049)
2.4.2 程序设计应用举例	(051)
习题	(058)

第3章 51单片机C语言程序设计 (061)

3.1 C51的概述	(061)
3.1.1 C语言与51单片机	(062)
3.1.2 C51程序结构	(062)
3.1.3 C51的标识符和关键字	(063)
3.1.4 C51的分隔符	(064)
3.2 数据类型	(064)
3.2.1 基本的数据类型	(065)
3.2.2 C51的数据类型	(066)
3.3 C51的运算量	(067)
3.3.1 常量	(067)
3.3.2 变量	(069)
3.3.3 绝对地址访问	(070)
3.4 C51的运算符与表达式	(072)
3.4.1 赋值运算符	(072)
3.4.2 算术运算符	(073)
3.4.3 增量和减量运算符	(073)
3.4.4 关系运算符	(074)
3.4.5 逻辑运算符	(075)
3.4.6 位运算符	(076)
3.4.7 复合赋值运算符	(076)
3.5 C51语句	(078)
案例4 模拟汽车左右转向控制	(078)
3.5.1 C51基本语句	(081)
3.5.2 条件语句	(083)
3.5.3 选择语句	(084)
3.5.4 循环语句	(085)
3.6 C51函数	(089)
案例5 广告灯控制	(089)

3.6.1 函数的定义	(091)
3.6.2 函数的调用与声明	(094)
3.7 C51 构造数据类型	(096)
案例 6 简易密码锁设计	(096)
3.7.1 数组	(098)
3.7.2 指针	(099)
3.7.3 结构体	(101)
3.7.4 联合体	(102)
3.8 预处理	(103)
3.8.1 宏定义	(103)
3.8.2 类型定义 typedef	(103)
3.8.3 文件包含指#include	(104)
3.8.4 库函数	(104)
3.9 汇编语言与 C 语言的混合编程	(106)
3.9.1 单片机混合编程的基本方式	(107)
3.9.2 混合汇编的参数传递	(107)
3.9.3 混合汇编的实现	(109)
习题	(110)
第 4 章 中断与定时	(112)
4.1 中断系统概述	(112)
案例 7 交通灯控制	(112)
4.1.1 中断的基本概念	(117)
4.1.2 51 单片机的中断系统	(118)
4.1.3 中断系统的应用	(121)
4.2 51 单片机定时/计数器及应用	(123)
案例 8 简易秒表控制	(123)
4.2.1 定时/计数器的逻辑结构和工作原理	(126)
4.2.2 定时/计数器的控制与工作方式	(127)
4.2.3 定时/计数器的应用	(130)
习题	(137)
第 5 章 串行通信技术	(139)
5.1 串行通信基础	(139)
5.1.1 并行通信和串行通信	(139)
5.1.2 同步通信和异步通信	(140)
5.2 单片机的串行接口	(141)
案例 9 单片机与单片机的通信	(141)

5.2.1 串行口结构	(143)
5.2.2 串行口的工作方式	(145)
5.3 单片机与 PC 之间的通信	(152)
案例 10 单片机与 PC 之间的通信	(152)
习题	(155)
第 6 章 显示和键盘接口技术	(157)
6.1 单片机与 LED 数码管接口技术	(157)
案例 11 LED 数码管显示的计数器设计	(157)
6.1.1 LED 数码管的结构及原理	(159)
6.1.2 LED 静态显示	(160)
6.1.3 LED 动态显示	(164)
6.2 LED 大屏幕显示器接口技术	(166)
案例 12 LED 点阵电子广告牌控制	(166)
6.2.1 LED 大屏幕显示器的结构和原理	(168)
6.2.2 LED 大屏幕显示器接口	(170)
6.3 LCD 显示器接口技术	(173)
案例 13 字符型 LCD 液晶显示广告牌控制	(173)
6.3.1 字符型点阵式 LCD 液晶显示器	(177)
6.3.2 字液晶显示模块 RT-C1602C 的内部结构	(178)
6.3.3 指令格式与指令功能	(179)
6.3.4 LCD 显示器的初始化	(182)
6.4 单片机与键盘接口	(182)
案例 14 具有控制功能的秒表设计	(183)
6.4.1 键盘简介	(185)
6.4.2 独立式按键	(186)
6.4.3 矩阵式按键	(187)
习题	(191)
第 7 章 51 单片机常用的接口技术	(192)
7.1 存储器的扩展	(192)
7.1.1 程序存储器的扩展	(194)
7.1.2 数据存储器的扩展	(196)
7.2 继电器与单片机的接口技术	(197)
7.3 蜂鸣器与单片机的接口技术	(198)
案例 15 消防车报警控制	(198)
7.4 直流电机单片机的接口技术	(202)
7.5 步进电机单片机的接口技术	(207)

习题	(214)
第 8 章 A/D 与 D/A 转换接口技术	(215)
8.1 A/D 转换接口技术	(215)
案例 16 数字电压表制作	(215)
8.1.1 并行 A/D 转换接口芯片 ADC0809	(225)
8.1.2 串行 A/D 转换接口芯片 TLV1544	(230)
8.2 D/A 转换接口技术	(235)
案例 17 波形发生器的制作	(235)
8.2.1 并行 D/A 转换接口芯片 DAC0832	(240)
8.2.2 串行 D/A 转换接口芯片 TLV5616	(244)
习题	(247)
第 9 章 keil μVision4 编译环境	(248)
9.1 μVision4 集成开发环境	(248)
9.1.1 μVision4 集成工具	(248)
9.1.2 菜单栏命令、工具栏和快捷方式	(249)
9.1.3 配置工程	(256)
9.2 建立一个 keil C51 应用程序	(260)
9.3 程序文件的编译、链接	(266)
9.3.1 编译、链接环境设置	(266)
9.3.2 程序的编译、链接	(269)
9.3.3 调试方法与技巧	(270)
第 10 章 单片机应用系统设计实例	(275)
10.1 单片机数字显示温度计	(275)
10.1.1 DS18B20 引脚及内部结构	(275)
10.1.2 系统硬件电路的设计	(281)
10.1.3 系统软件程序的设计	(282)
10.2 出租车计价器的设计	(285)
10.2.1 设计的基本原理	(285)
10.2.2 系统硬件电路的设计	(285)
10.2.3 系统软件程序的设计	(286)
附录 A MCS-51 型单片机指令简表	(294)
附录 B ASCⅡ字符表	(298)
参考文献	(300)

第1章 单片机基础

学习目标：

- 掌握单片机的概念；
- 了解 MCS-51 单片机结构，掌握内部数据存储器的分配；
- 掌握 MCS-51 单片机的外部引脚；
- 掌握单片机最小应用系统。

技能要求：

- 利用 89C51 单片机制作一个简单的实用电路；
- 了解 KeilC51 集成开发环境。

1.1 单片机的概述

1.1.1 基本概念

1. 单片机

单片机是微型机的一个主要分支，在结构上最大特点是把 CPU、存储器、定时器/计数器和多种输入/输出接口电路集成在一块超大规模集成电路芯片上。就其组成和功能而言，一块单片机芯片就是一台计算机。由于单片机的结构特点，在实际应用中常常将它完全融入应用系统中，故而有时也将单片机称为嵌入式微控制器(Embedded Microcontroller)。

单片机实质上是一个芯片，它具有结构简单、控制功能强、可靠性高、体积小、价格低等特点。单片机技术作为计算机技术的一个重要分支，广泛地应用于工业控制、智能化仪器仪表、家用电器、电子玩具等各个领域。

2. 单片机系统

按照所选择的单片机以及单片机的技术要求和嵌入对象对单片机的资源要求构成单片机系统。按照单片机要求在外部配置单片机运行所需要的时钟电路、复位电路等，构成了单片机的最小系统。当单片机中 CPU 外围电路不能满足嵌入对象功能要求时，可在单片机外部扩展 CPU 外围电路，如存储器、定时器/计数器、中断源等，形成能满足具体嵌入应用的一个计算机系统。

1.1.2 MCS-51 系列单片机

本书以目前使用最为广泛的MCS-51系列8位单片机为研究对象,介绍单片机的硬件结构、工作原理及应用系统设计。

MCS-51是指由美国INTEL公司生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了许多品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等。其中8051是最早最典型的产品,该系列其他单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS-51系列单片机。而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。INTEL公司将MCS-51的核心技术授权给了很多其他公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,当然,功能或多或少有些改变,以满足不同的需求,其中89C51就是这几年在我国非常流行的单片机,它是由美国ATMEL公司开发生产的。ATMEL公司MCS-51系列单片机选型表见表1-1。

表1-1-1 ATMEL公司MCS-51系列单片机选型表

型号	片内存储器		I/O接口		中断源	定时器			最大晶振频率(MHz)	引脚数	A/D	
	ROM//EPROM//Flash	RAM(B)	并行	串行		数数	看门狗	PMW			通道数	位数
AT89C51	//4KB	128	32	UART	5	2	N	N	24	40	—	—
AT89C52	//8KB	256	32	UART	6	3	Y	N	24	40	—	—
AT89C55	//20KB	256	32	UART	6	3	Y	N	24	40	—	—
AT89C1051	//1KB	64	15	UART	3	1	N	N	24	20	—	—
AT89C2051	//2KB	128	15	UART	5	2	N	N	24	20	—	—
AT89C4051	//4KB	128	15	UART	5	2	N	N	24	20	—	—

MCS-51系列单片机分为两大系列,即51子系列与52子系列。51子系列是基本型,根据片内ROM的配置,对应的芯片为8031、8051、8751、8951。52子系列是增强型,根据片内ROM的配置,对应的芯片为8032、8052、8752、8952。

1.2 MCS-51单片机的基本组成及信号引脚

1.2.1 MCS-51单片机的内部结构

单片机的结构有两种类型,一种是程序存储器和数据存储器分开的形式,即哈佛(Harvard)结构;另一种是采用通用计算机广泛使用的程序存储器和数据存储器合二为一的

结构,即普林斯顿(Princeton)结构。MCS-51单片机采用的是哈佛结构形式。

MCS-51单片机的功能模块框图如图1-1所示。在一块芯片上,集成了一个微型计算机的各个部分。由图可知,MCS-51单片机是由8位CPU、存储器、并行I/O口、串行I/O口、定时/计数器、中断系统、振荡器和时钟电路等部分组成,各部分之间通过总线相连。如图1-2所示为MCS-51单片机的内部结构框图。

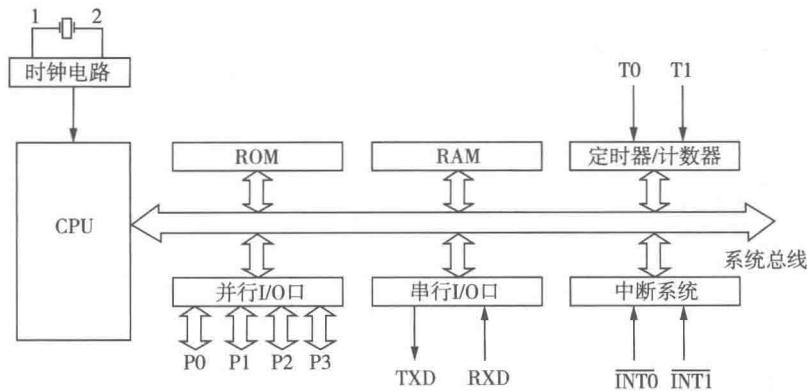


图1-1 MCS-51单片机的功能模块框图

1. 中央处理器CPU

CPU是单片机的核心,它由运算器和控制器组成。运算器以ALU为核心,用来完成算术运算、逻辑运算和进行位操作(布尔处理)。控制器是CPU的大脑中枢,它在时钟信号的同步作用下对指令进行译码,使单片机系统的各部件按时序协调有序地工作。

2. 片内RAM

89C51型单片机的芯片内部共有256个字节的RAM,高128个单元只有一部分被特殊功能寄存器(SFR)占用,其余单元用户不能使用。这些特殊功能寄存器,其功能已有专门规定,用户不得随意赋值。只有低128单元可以作为随机存取单元用户使用,这些单元主要用于存放随机存取的数据及运算结果。通常所说的内RAM就是指低128单元。

3. 片内ROM

89C51型单片机内部有4KB掩膜ROM,主要用于存放程序、原始数据和表格内容,被称为程序存储器,有时也被称为片内ROM。

4. 定时器/计数器

89C51型单片机内部有两个16位的定时器/计数器,以实现定时或计数功能,并以其定时或计数的结果对系统进行控制。

5. 并行I/O口

MCS-51型单片机内部有4个8位并行I/O口,即P0、P1、P2、P3口。这些端口可以用作一般的输入或输出。但通常P0口作为8位数据总线/低8位地址总线复用口,P2口常用作高8位地址总线,而P3口的各个管脚多以第二功能输入或输出的形式出现。因此,一般情况下,只有P1口的8个管脚作为通用的I/O口。

6. 串行口

MCS-51单片机有一个全双工的串行口,用以实现单片机和其他设备之间的串行数据

传送。该串行口功能较强,既可以作为全双工异步通信收发器使用,也可以作为同步移位寄存器使用。

7. 中断控制系统

MCS-51单片机共有5个中断源,即2个外部中断源、2个定时器/计数器中断源和1个串行中断源。全部中断源可设为2个高低2个优先级,用来满足控制应用的需要。

8. 时钟电路

MCS-51单片机内部有时钟电路,但石英晶体和微调电容需外接。时钟电路为单片机产生时钟脉冲序列,系统允许的最高晶振频率为12MHz。

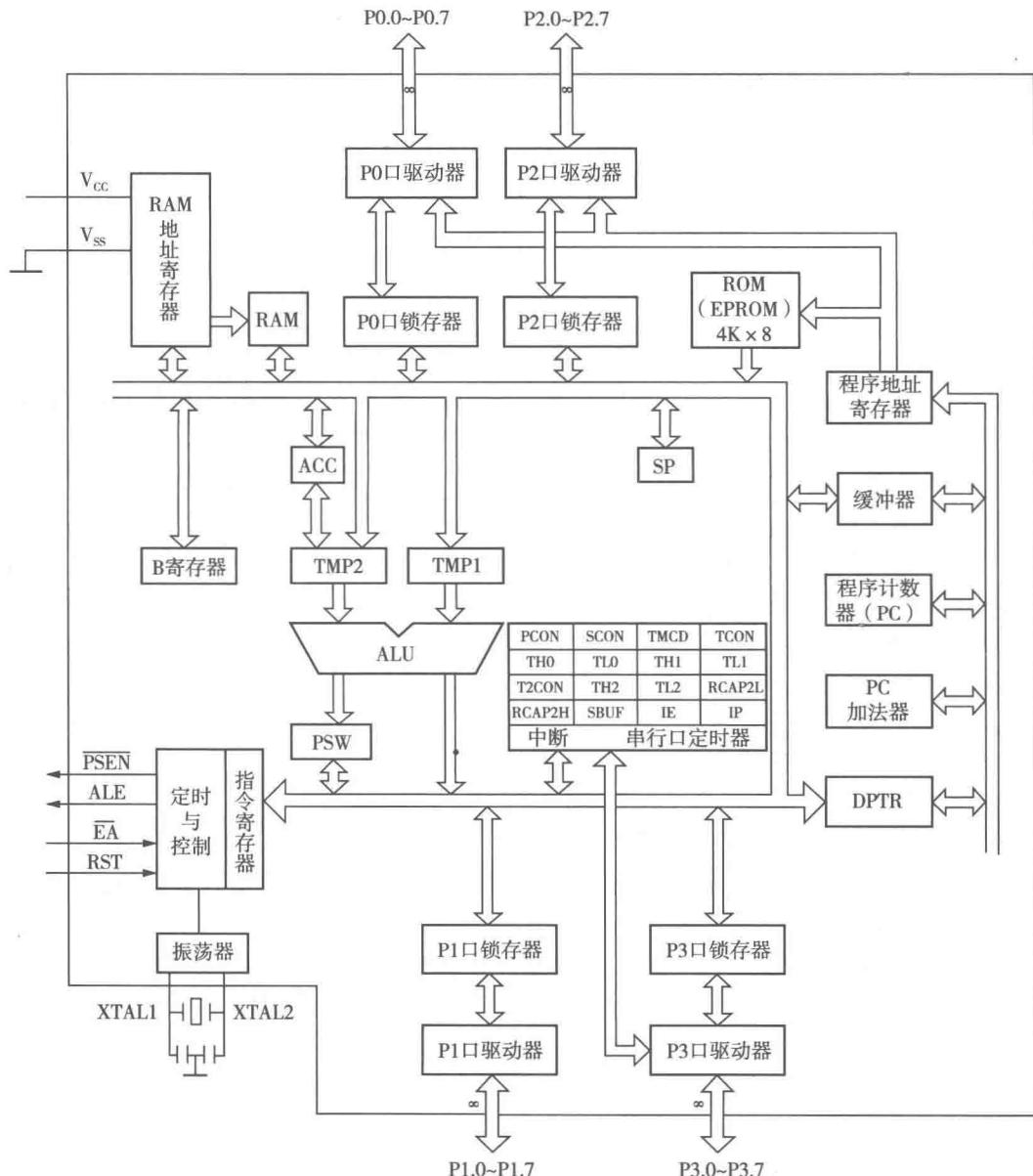


图 1-2 MCS-51 单片机的内部结构图

1.2.2 MCS-51单片机的管脚功能

89C51单片机采用DIP40封装,如图1-3所示为采用双列直插式封装的MCS-51系列单片机管脚图。

各管脚功能说明如下:

1. 电源管脚

V_{CC} (40脚):接+5V; V_{SS} (20脚):接地。

2. 时钟信号管脚

XTAL1(19脚)和XTAL2(18脚):它们的内部是一个振荡电路。当使用内部振荡电路时,在这两个管脚上外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。

3. 控制线

(1)RST/ V_{PD} (9脚):RST为复位信号输入端。当RST端保持两个机器周期(24个时钟周期)的高电平时,可对单片机实现复位操作。

该管脚的第二功能 V_{PD} 是作为内部备用电源的输入端。当 V_{CC} 处于掉电情况下,可通过 V_{PD} 为单片机内部RAM提供电源,保持信息不丢失。

(2)ALE/ \overline{PROG} (30脚):ALE为地址锁存允许输出信号。在访问外部存储器时,ALE用来锁存P0扩展地址低8位的地址信号。在不访问外部存储器时,ALE以时钟振荡频率的1/6的固定频率输出。此时可以用它作为对外输出的时钟或定时脉冲。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲,以1/12的振荡频率输出。ALE能驱动8个LSTTL负载。

该管脚的第二功能 \overline{PROG} 是8751型单片机片内EPROM编程时编程脉冲输入端。

(3) \overline{PSEN} (29脚):外部程序存储器读选通控制信号,低电平有效。以区别读外部数据存储器。在读取外部程序存储器指令时,每个机器周期产生两次 \overline{PSEN} 有效信号。但执行片内程序存储器指令时,不产生 \overline{PSEN} 信号。 \overline{PSEN} 信号同样能驱动8个LSTTL负载。

(4) \overline{EA}/V_{PP} (31脚): \overline{EA} 为访问内部或外部程序存储器的选择信号。若使用CPU片内的程序存储器单元, \overline{EA} 必须接高电平,当PC值小于0FFFH时,CPU访问内部程序存储器。当PC值大于0FFFH且外部有扩充的程序存储器时,CPU将自动转向执行外部程序存储器内的程序。若使用片内无ROM/EPROM的CPU时, \overline{EA} 必须接地。CPU全部访问外部程序存储器。

当向内含EPROM的单片机(如8751)固化程序时,通过该管脚的第二功能 V_{PP} 外接12~25V的编程电压。

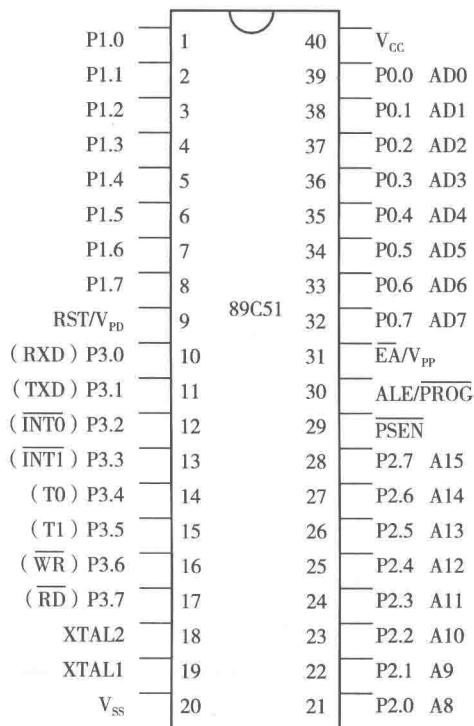


图1-3 MCS-51单片机的管脚图

4. 输入/输出口线

(1) P0 口(P0.0~P0.7,32~39 脚):8 位漏极开路型双向并行 I/O 口。在访问外部存储器时,P0 口作为低 8 位地址/数据总线复用口。通过分时操作,先传送低 8 位地址,利用 ALE 信号的下降沿将地址锁存,然后作为 8 位双向数据总线使用,用来传送 8 位数据。

在对片内 EPROM 编程时,P0 口接收指令代码;而在内部程序验证时,则输出指令代码,并要求外接上拉电阻。

外部不扩展而单片使用时,则作双向 I/O 口用,P0 口能以吸收电流的方式驱动 8 个 LSTTL 负载。

(2) P1 口(P1.0~P1.7,1~8 脚):具有内部上拉电阻的 8 位准双向 I/O 口。在片内 EPROM 编程及效验时,它接收低 8 位地址。P1 口能驱动 4 个 LSTTL 负载。

(3) P2 口(P2.0~P2.7,21~28 脚):8 位具有内部上拉电阻的准双向 I/O 口。外接存储器时,P2 口作为高 8 位地址总线。在对片内 EPROM 编程、效验时,它接收高 8 位地址。P2 口能驱动 4 个 LSTTL 负载。

(4) P3 口(P3.0~P3.7,10~17 脚):8 位带有内部上拉电阻的准双向 I/O 口。每一位又具有如下的特殊功能(或称第二功能),见表 1-2。

表 1-2 P3 口各位的第二功能

P3 口管脚	第二功能
P3.0	RXD(串行输入端)
P3.1	TXD(串行输出端)
P3.2	INT0(外部中断 0 输入端,低电平有效)
P3.3	INT1(外部中断 1 输入端,低电平有效)
P3.4	T0(定时器/计数器 0 外部事件计数输入端)
P3.5	T1(定时器/计数器 1 外部事件计数输入端)
P3.6	WR(外部数据存储器写选通信号,低电平有效)
P3.7	RD(外部数据存储器读选通信号,低电平有效)

1.3 存储器组织结构

MCS-51 系列单片机内集成了一定容量的程序存储器和数据存储器。其存储结构的特点之一是将程序存储器和数据存储器分开,并有各自的寻址机构和寻址方式。

89C51 型单片机在物理上有 4 个存储器空间:片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器、片外数据存储器。从逻辑上划分有 3 个存储器地址空间:片内外统一编址的 64KB 程序存储器地址空间、内部 128B 数据存储器和外部 64KB 的数据存储器地址空间、片内 128B 的特殊功能寄存器(SFR)。在访问这 3 个不同的逻辑空间的时候,应选用不同形式的指令。如图 1-4 所示为 89C51 型单片机存储器的地址空间分配图。

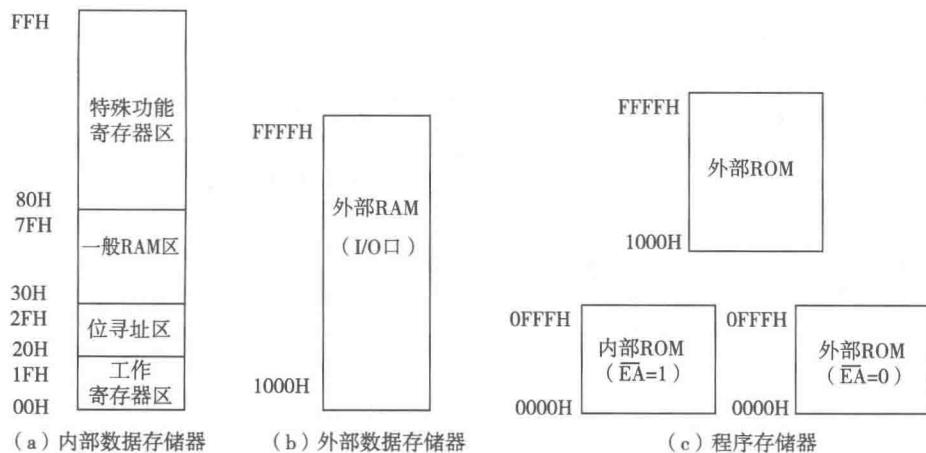


图 1-4 MCS-51 系列单片机存储器地址空间分配图

1.3.1 程序存储器地址空间

程序存储器用于存放调试好的应用程序和表格常数。89C51 型单片机有 4KB 内部程序存储器, 编址为 0000H~0FFFH。当需要扩展时, 外部程序存储器从 1000H 开始编址, 这种内外存储器统一编址的方式, 是为了便于程序的连续执行。其内外 ROM 的选择, 是由 EA 信号来控制的。

当管脚 EA 接高电平时, 89C51 程序计数器 PC 在 0000H~0FFFH 范围内执行片内 ROM 程序, 当指令地址超过 0FFFH 后, 就自动地转向片外 ROM 取指令。当 EA 接低电平时(接地), 89C51 片内 ROM 失效, CPU 只能从片外 ROM 中取指令, 地址从 0000H 开始。

读取程序存储器常数、表格中的数据时, 通常采用“MOVC”指令。

89C51 程序存储器中某些特定单元是留给系统使用的, 用户不能占用。如 0000H 单元是复位(程序)入口。当单片机上电复位时, CPU 总是从 0000H 单元开始执行程序, 通常在 0000H~0002H 单元安排一条无条件转移指令, 使之能够转向主程序的入口地址, 0003H~002AH 单元均匀分为 5 段, 存放 5 个中断源入口地址及对应的中断服务程序。而通常情况下, 8 个单元难以存放一个完整的中断服务程序。因此, 通常也是从中断入口地址开始存放无条件转移指令, 以便中断响应后, 通过中断地址区再转到中断服务程序的实际入口地址。所以, 一般主程序是从 002BH 单元之后开始存放的。表 1-3 为中断向量的入口地址表。

表 1-3 中断向量的入口地址表

中断源	中断矢量地址
外部中断 0(INT0)	0003H
定时器 T0 中断	000BH
外部中断 1(INT1)	0013H
定时器 T1 中断	001BH
串行口中断	0023H