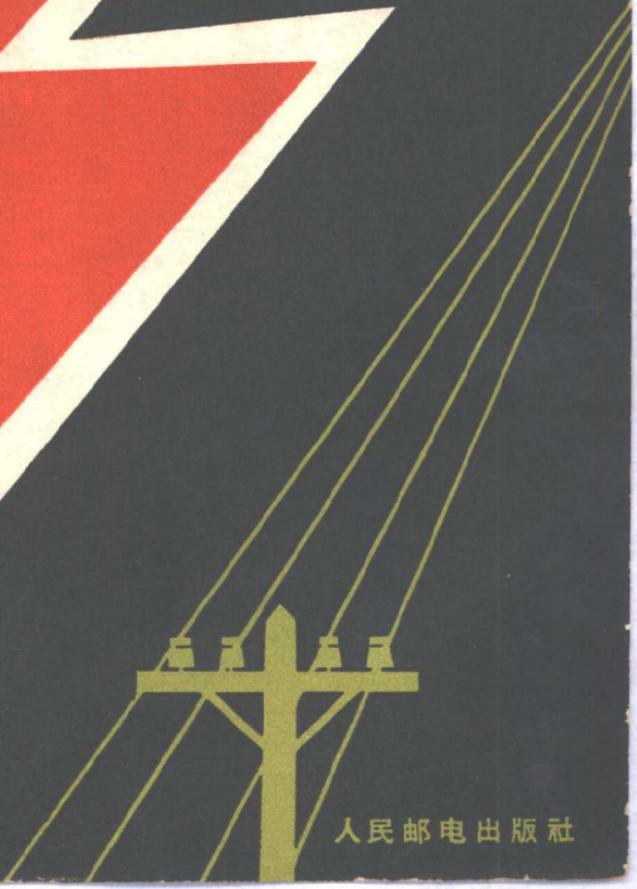


# 有线电信保安设备与防雷



人民邮电出版社

# 有綫电信保安設備与防雷

人民邮电出版社选編

人民邮电出版社

## 内 容 提 要

本书首先对雷电現象作了简单說明。其次，对电信系統用的各种保安設備与防雷措施，例如：放电器、熔絲管、热綫圈、分級保护、避雷綫、接地裝置等的构造、性能、安装与維护方法，作了介紹。最后一部分为有关防雷和保安設備的技术問答。

本书的主要內容是根据«邮电技术通訊»上的相关文章选編而成的。

本书可供从事有綫电通信的技术人員和机綫員閱讀。

## 有綫电信保安設備与防雷

---

选編者：人 民 邮 电 出 版 社

出版者：人 民 邮 电 出 版 社

北京东四6条19号

(北京市书刊出版业营业许可证出字第〇四八号)

印刷者：北 京 市 印 刷 一 厂

发行者：新 华 书 店 北 京 发 行 所

經售者：各 地 新 华 书 店

---

开本 787×1092 1/32 1965年9月北京第一版

印张 2 20/32 页数 42 1965年9月北京第一次印刷

印刷字数 58,000 字 印数 1 4,400 册

统一书号：15045·总1502—有321

定价：(科4) 0.30 元

## 前　　言

随着我国国民经济的迅速发展，电路日益增多，如何消灭雷击电信机綫設備的障碍，成为电信部門非常关心的一个問題。为了普及防雷知識和帮助讀者采取防雷措施，我們出版了这本小冊子。

书中的文章，大部分是从《邮电技术通訊》所发表的文章中选出的。

本书的第一部分是1962年《邮电技术通訊》第6—9期連載的“保安設備与防雷”一文，比較全面系統地讲述了各种保安設備和防雷措施。

第二部分讲述分級保护，这种防雷措施的效果比較好，在我国已得到普遍采用，并且在安装方法上还有了一些新的改进。国外近几年也发表了几篇論述与改进这一經驗的文章。我們参考了一些散見的文章編成这一部分，以加强系統性和避免不必要的重复。

本书的第三部分和第四部分，是《邮电技术通訊》发表过的一些防雷經驗和技术問答。

在选編过程中，徐家瑞同志参加了編选整理工作，在此謹致謝意。

人民邮电出版社图书編輯室

1965年3月

# 目 录

## 前言

I、保安设备与防雷.....	湯学耕(1)
II、分级保护装置.....	本社改編(42)
III、防雷經驗 .....	(55)
甲、改进长途线路防雷工作的几点意見.....	馬正本(55)
乙、加强防雷工作的几点經驗.....	馬正本(61)
丙、一次雷击障碍的教訓.....	何英群(66)
丁、“放电管击穿电压測試器”的制作.....	李珊和(67)
戊、西方式热綫圈.....	徐紀唐(70)
IV、技术問答 .....	(73)

# I. 保安設備与防雷

湯 學 耕

每年雷雨季节，都有可能发生雷电损毁通信设备和阻断通信的障碍。如果不注意防雷，不采取有效的防雷措施，就会发生事故，甚至可能因雷电造成火灾或发生伤害工作人员等事故。因此防止雷电影响通信，是在雷雨季节保证通信畅通的重要问题。近年来各地对防雷工作，已积累了不少经验，取得了一定效果。但是雷电的情况很复杂，目前对雷电的研究以及目前的防雷措施和设备，还不能达到尽善尽美的程度，有些措施和设备仍有待进一步提高。然而正确地采取防雷措施和使用防雷设备，可以大大减少雷击的事故，要想有效地防止雷电障碍，必须首先弄清楚雷电对通信的危害影响；保安设备的构造性能和安装与维护的注意事项。然后才能够分析在通信设备上发生雷电障碍的原因，从而采取有效的预防措施。现就以上问题与大家共同商讨。

## 一、雷电和它对通信的危害

在通信线路上产生危险电压和危险电流的原因有以下几种：雷电；通信线与强电流导线（如照明和电车的电力线）相碰；高压输电线和电气铁道线路发生事故时对通信线路的感应影响。其中以雷电所产生的影响为最多。

地球表面平均每昼夜大约要发生4万多次雷暴<sup>①</sup>，打到地

---

① 对雷电统计的一种方法，一次雷暴就是打雷时，连续不断地雷声，只要雷声的停息时间小于15分钟，不论雷声有多少次，持续时间有多长，都算是一次雷暴——编者注。

上的闪电的次数达到每秒钟大約有 100 次。有时一次激烈的雷暴，可能闪电很多次，例如根据重庆 1956 年的实际記錄，一次雷暴由 7 月 10 日 20 时起到 11 日 7 时止，持續了 11 小时，闪电約达 1000 次<sup>①</sup>。每次闪电都可能对該地区的地面建筑物造成损失。

### 1. 雷电的形成

雷电是由于大气中带电的云层相互間或者对地放电所形成的。垂直的气流和大气上层的旋风是形成雷云过程的主要因素。当冷空气团沿地面移动时，在气流前面形成强大的垂直气流和涡流(图 1)。在这种情况下所形成的雷云体积巨大，与基本气流共同移动，常在云与地間发生雷电放电，通常叫作落地雷，它的破坏力特別强大。落地雷約占雷电总数的十分之一。

另一种雷云的形成是被日光加热了的水蒸汽和空气垂直对流的結果(图 2)。在山区中由于山的斜坡关系，更易形成这种对流。这种雷云的体积較小，放电多在云間，它的强烈程度也

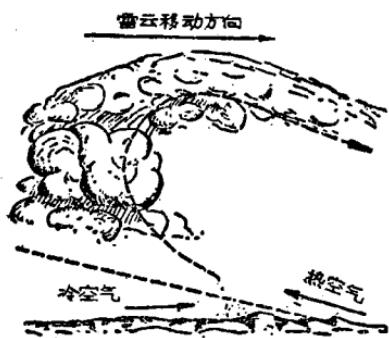


图 1

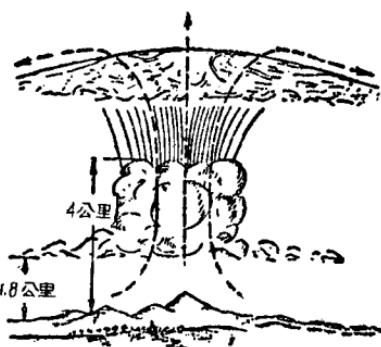


图 2

① 参看“中国的雷电活动”，电力工业出版社 1958 年出版。

較前者小。

根据勘測結果，雷云的厚度为 2—8 公里，宽度为 8—12 公里，长度为 40—80 公里，移行速度約 40 公里/小时。因雷云的范围甚大，由于静电作用，在水滴与空气的摩擦过程中，逐渐积蓄着大量的电荷。用气球探测証明，正电荷多积聚在高于摄氏  $-10^{\circ}$  等溫綫的云的上层，負电荷則积聚在雷云的下部，而且可能同时有好几个电荷中心(图 3)。

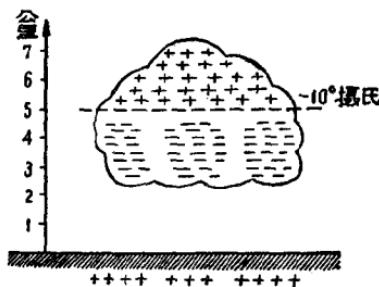


图 3

当雷云中的电荷积聚到一定程度时，在雷云的内部和外部就形成了很强的电場。設雷云带有負电荷，则在云层下的地表面感应出正电荷，在云层和大地間形成电場。在雷云下部电荷密度特大的地方，首先使空气分子电离成为阳性的正离子和阴性的电子。电子受雷云负电荷的排斥和地面正电荷的吸引，向下冲动，附着于中性分子上，形成负离子，由于这种电离作用，不断地向下进行，形成先驅放电，构成放电通路。这种先驅放电是以平均約 7000 公里/秒的速度逐步冲进，逐步使空气电离化而形成的。每冲进一步約停歇 30—90 微秒(1 微秒等于百万分之一秒)。先驅放电不是一直沿同一直綫前进的，而是成为树枝状的分支。当先驅放电接近或抵达大地时，大地上的正电荷形成反向电冲，沿电道急剧地逕冲云霄，中和放电道和雷云中的負电荷，发出强烈的光輝，形成所謂主放电。主放电的平均速度約为 60000 公里/秒。我們通常所說的雷电流主要是指的相当于主放电的电流，雷电发展过程如图 4 所示。

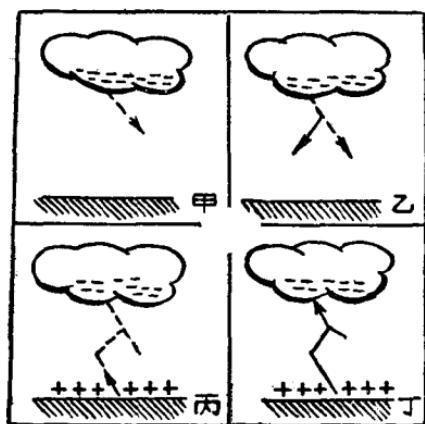


图 4

由于雷云中通常有好几个电荷中心，所以在第一次放电后，往往会产生沿先驱放电通路产生重复放电。这样的重复放电和第一次放电一样，也是由先驱放电和主放电组成的。但在第二次放电时，先驱放电并不是逐步分支前进，而是象箭一样直射到地。

地，因此叫做矢形先驱放电，其速度约为 2000 公里/秒。两次放电的间隔时间约为 0.0001—0.8 秒，放电数目为 1—42 次，大约有 50% 的雷电有 2—3 次多重放电。

## 2. 雷电的规律

因为形成雷电的必要条件是空气中湿度很大和气温随高度不同而有很大差别，因此雷电是有季节性和地区性规律的。如在炎热潮湿的赤道地带和热带的某些地区一年内有 200 多个雷电日。撒哈拉大沙漠及阿拉伯沙漠地区虽然炎热，但由于空气干燥，雷电却极稀少。温带地区一年有 25—40 个雷电日。在极圈内，一年只两次左右。又陆地上的雷电比海洋多，高山上比山麓平原地带多。我国南方的大部分地区，特别是在夏季雷电也是很频繁的。总之，在某一地区，一年当中哪几个月有雷电？一共多少天有雷电？都有一定的规律。

地下水出口处和各种导电岩石的衔接地段（图 5），山岳地区的裂隙、河床、山坡等处，容易遭受雷击，这种现象叫选择

性雷击。我們常見有些电杆重复遭受雷击，和栽立在水田中的电杆往往比相邻的山石上的电杆容易遭受雷击，就是由于雷击的选择性的原故。

### 3. 直击雷和感应雷

就雷电对通信线路的影响來說，可分为直击雷和感应雷两种。我們一般把雷电直接击中线路设备而在通信导线上产生危险电压和电流的叫直击雷；把由于雷云放电的感应作用在通信线路上所造成的危险电压和电流的叫感应雷。直击雷的破坏力比感应雷大；感应雷的次数比直击雷多。感应雷的形成过程是这样的：假如在线路上面有一片带负电荷的雷云，由于静电感应作用，在地面上就

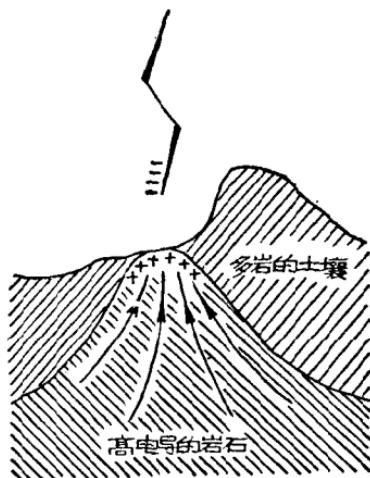


图 5

会有正电荷，在雷云和地面之間形成静电场。平行于地面的通信导线处在这个电场中，也就有了一定的电位。导线靠雷云的一边带有正电荷，而在另一边带有负电荷(图 6)。由于长途通信线的长度大大超过带有电荷的雷云的长度，而且通信线路对地的绝缘又不可能太好，因此导线上的负电荷就要从受雷云影响的线段上向左右流散，并逐渐流入大地(图 7)。负电荷流散以后，与雷云相耦合的正电荷被留下来，并且在雷击开始放电以前，导线的电位与大地的电位一样(图 8 甲)。

当雷云在地面某处放电或与空间的另一雷云放电以后，电

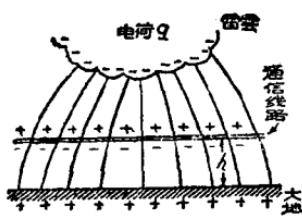


图 6

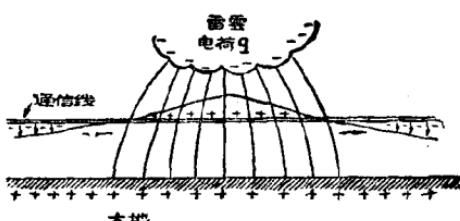


图 7

场消失，此时导线上的正电荷变成自由电荷，该导线的对地电位为正（图 8 乙）。

耦合电荷也就以雷云放电的速度被解放而向左右流散，它引起了电压和电流的杂散波，从发生放电的地点向左右传播出去如图 8 丙。

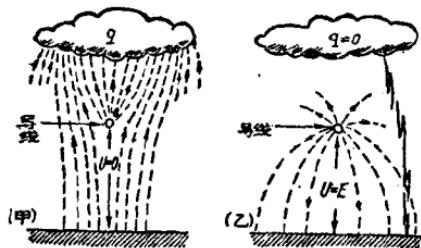


图 8

雷电直接冲击时，平均电流为 10000—12000 安，最大可达 20 万安以上；电压一般在 100 万伏以上。

雷电是幅度极大、历时极短，包含着大量谐波的脉冲电流，它由一个或数个脉冲（多

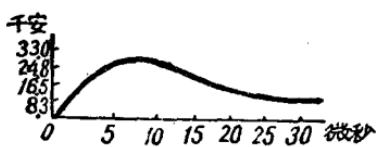


图 9

重放电时) 构成, 每个脉冲持续时间为 40—60 微秒, 少数达 200—250 微秒。雷电电流的波形如图 9, 因此在通信导线上所产生的电波也是类似的形状, 波头很陡峭, 在导线上传播时, 受到各种损失(有效电阻、隔电子的漏泄, 集肤作用和电量等), 衰减很快, 特别是在铁线路上。据统计结果, 在强烈暴风雨放电时, 通信导线上感应的电能量传至局内时, 一般不超过 8—10 焦耳。



图 10

雷电在通信线路上所产生的过电压和电流, 要在通信设备上突破一个薄弱环节进入大地而消逝, 因此, 有可能击毁电杆、线条、隔电子以及电缆等线路设备, 如果雷电发生在局屋附近, 就可能破坏进局和局内机线设备。雷电不仅危害架空线路, 有时也会破坏地下电缆, 如图 10。有时, 即使雷电还没有达到造成破坏通信设备的程度, 也会在通信电路中造成干扰影响。

## 二、保安设备的装用与维护

现在将装在线路上的和局内的各种保安设备的规格、性能、装用方法和使用中存在的问题进行一些说明和讨论。

### 1. 放电器

放电器是利用电荷在高电压时可跳跃空隙的原理制成的。它的作用是引导由于雷电和输电线在电信线路上所产生的高压电流入地, 以防止危险影响。放电器分炭精块、充气管和钼放电器三种。

**(1) 炭精放电器** 炭精放电器(图 11, 图 12) 构造简单,

成本低廉，广泛使用于市内电话和农村电话，而且至今还有一些国家使用于长途通信设备上。它是用炭精块做两极，其中隔以有缺口的绝缘体薄云母片制成。炭精块的导电

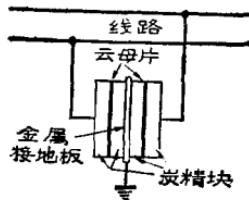


图 11

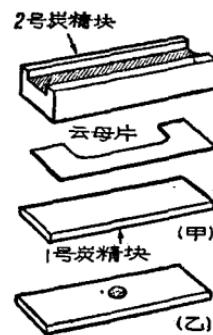


图 12

性能良好，在空气隙内有火花放电时又不致熔化，表面产生的变形也容易清除复原。云母片的绝缘良好，缺口是放电间隙。保安器上的簧片压在图 12 中 2 号炭精块的槽内，使炭精块保持在正常位置；1 号炭精块为平板形，抵于保安器的金属接地板上。装用时，炭块要侧立，云母片的缺口应向下，以便在闪电放电时产生的炭屑可以自由下落，避免地气杂音障碍。炭精须细洁坚硬，在纸上摩擦不得有粉粒散落，簧片弹力须在 500 克以上，经拉开 15 度后仍能保持原弹力，并与炭精块表面保持均匀压力。云母片的厚度应在 0.065—0.07 毫米，放电电压不超过 500 伏。

有的机线人员由于不了解上述道理，不正确地使用炭精块放电器，因而破坏了它的性能。例如：有的将保安器排横装，使炭精块横叠；有的使用绝缘性能不好的纸条代替云母片；有的将云母片的缺口朝上；有的以许多小圆洞来代替缺口，以上这些情况都会使炭精块在放电后所产生的炭屑掉不出来。也有的采用较厚的云母片，加大了放电电压，起不到保护机线设备和人身安全的作用；或者采用太薄的云母片，降低了放电电

压，这样在較高的振鈴电流时也会放电，并且会使炭精块在放电时所产生的炭屑不易掉下来，使炭精块粘连，丧失其还原性能。

另一种炭精放电器的 1 号炭精块的中心，嵌有一低熔解点的鉛合金小圓柱（图 12 乙）。当外綫与电力綫或电車綫接触，炭精块上电弧继续相当时間后，圓柱熔化，流于两炭精块間，电弧被一低电阻捷接，因而熄灭。

新型的炭精放电器（图 13）由 26 号炭精块和 27 号或 30 号瓷块所組成（匈牙利制的叫 4105 V 型炭精块和 41012 V 或 4103 V 型瓷块）。26 号与 27 号組合块的放电电压为 350 伏左右；26 号与 30 号組合块的放电电压約 750 伏。26 号炭精块为长方形的硬炭精，即为接地的一极，27 号或 30 号瓷块本身为瓷制小槽，其中嵌有一小长方形炭精块，用低熔点的胶粘住，成为接綫路的一极。当保安器装配后，瓷块表面与 26 号炭精块直接相触，中間不用間隔物，因小炭精块縮进瓷块平面相当距离，成为适当厚度的空气隙。小炭精块的另一面突出槽内，与接綫簧片相触，因而被压向 26 号炭精块一方，此压力在平时为胶的粘着力所抵住，雷电电压可以越过空气隙放电。但因放电时间在 0.001 秒以下，不会使綫路长时间接地。若与电力綫碰上，放电一般在 1 秒钟以上，持續時間較长，可产生高热，使胶熔解，簧片推动小炭精块，与接地板直接接触，使与电力綫相碰的綫接地。此种放电器由于小炭精块四周空气隙較多，炭屑容易分散，落在瓷块的凹槽内，不致造成障碍。同时由于炭精块面积小，对地的电容量也小。整个保安器用罩子密

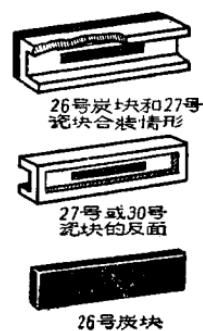


图 13

閉，可以防止灰尘。这种改进的炭精放电器，結構比較精密，而且不用云母片，也不用熔綫。在經濟上和維护上都有好处。有些国家的长途線路进局設備上和載波机上(如BSOJ等)，还有采用此种放电器作为保安設備的。

炭精放电器容易堆积尘垢和受潮湿影响，而且还原性能差，一般在放电后需要清拭，否則使电路产生杂音。同时云母片的厚度也难于准确掌握。炭精放电器装用时间过久，在炭精块間可能积有灰尘；在雷电放电后，炭精也可能发毛，生黑点或者积留炭屑，都会造成串杂音。因此應該定期地和在雷雨后把炭块取出，放在白布上（下垫平玻璃）摩擦光洁。27号及30号瓷板中的小炭精块若因强电流通过而发生了变动，可以用酒精灯稍烘一下，使它的胶熔化，将它恢复原位后冷却即可再用。

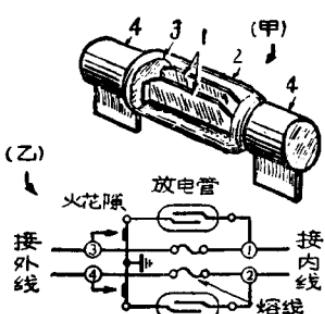


图 14

## (2) 充气放电管 充气放电

管（图 14 甲）俗称真空避雷器，它是在硬质玻璃管 2 内装有两片鋁质电极 1，并由云母薄片 3 来支持，焊在金属帽盖 4 上，管内充以低压的容易电离的惰性气体氩气。放电管的放电电压是根据管内气体的游离电压和电极的距离、形状以及气压大小等加以配合而成的。在低电压时是良好的絕緣体，当雷电或輸电线等高电压加上时，便使气体游离放电，使危险电压入地。

放电管插在底座的弹簧夹子上。底座由瓷块、弹簧夹子、熔綫和火花放电間隙等組成。其装置接綫如图 14 乙。火花隙过去为 0.15—0.2 毫米，放电电压为 1—1.5 千伏，自采用分

級保護後，改為 0.3 毫米，放電電壓約 2—2.5 千伏。火花隙可以防止和保護放電管不致在強力放電和頻繁放電時損壞，並在萬一放電管損壞時，還可以引導過電壓入地。必須注意，火花隙應裝在外線側，接在熔線之前，以減小流經熔線的雷電電流，使熔線不易熔斷。同時，放電管還必須接在熔線管之後，當外線與電力線相碰時，熔線熔斷才可以切斷危險電流，使不再流經放電器和受保護的機線設備。

由於經過放電管的放電電流是高壓強電流，放電管必須是具有足夠接觸面積的插刀式的，而且兩插刀之間要保持足夠的距離。有一種插腳式的放電管，其結構是不合理的。由於兩腳間的距離很近，腳與管座的接觸面積很小，接觸不良，當雷電放電時，會在管腳與管座間放電，或在管腳之間放電，會使管腳焊牢在底座上，放電管又容易損壞，有時會拔不下來。

國產放電管的性能如下：①放電始壓：直流  $350 \pm 35$  伏，交流（50—60 赫） $250 \pm 25$  伏；②放電容量：5 安；③放電時間：5 秒以內；④最大安全電壓為最低放電電壓的 90%，試驗 3 小時後應無放電現象；⑤放電管的彈簧夾子的彈力應在 1000 克以上；⑥在潮濕空氣中，二線接頭間及各接頭與地間的絕緣電阻應在 100 兆歐以上。

以上②至④點是指放電管在較長時間內所能經受的電流值。但是雷電是脈沖的大電流，還必須要求放電管具有一定的適應能力。表 1 列出蘇聯製造的幾種放電器在不同的衝擊放電時間的破壞電流值。為減少在雷電時放電管被破壞，已以 P—350 代替 PA—350。我們現用一般放電管耐受衝擊放電的強度不夠，容易損壞，需要研究改進。

為了適應一般電信設備的耐壓程度為 500 伏，放電管的放電電壓採取 350 伏。有的載波電話機（如匈牙利的）因線路濾波

表 1

放电器型号	不同放电时间使放电器破坏的电流值(千安)		
	40 微秒	100 微秒	250 微秒
PA-350	1.2	1.05	0.76
P-350	2.6	2.35	1.75
РБ-280	8.5	7.4	5.6

据 1961 年版苏联电信工程技术手册第 16 章上载：

P-350 在 20/40 微秒波的脉冲破坏电流为 3.4 千安； 3P-350 (三极) 为 4.6 千安。

器的耐压程度較低，在机上装有 250 伏的放电管。

同一綫对上的两个放电管的放电电压不同时，两管不能同时放电，就会在甲乙二綫間出現电压差，未放电一侧的雷电电流会繞过机綫設備，通过已放电一侧的放电管入地，这样会损毀設備或者在电路中造成音响冲击。如采用三极充气放电管 (匈制的及 SOS/T 等型載波電話机上装有此管)，中間一极接 地，其他二极接綫路。因为各极装在一个管内，当部分气体电 离时，可使两极都放电，这样可以避免二极式放电管的上述缺 点。但不能防止通信綫的短路影响，因此在使用三极式放电管 时，也要加装排流綫圈。

充气放电管放电后即自动复原，且无受潮短路等弊，这是 它比炭精放电器优越之处。但是結構比較复杂，成本較高。

由于制造质量关系，同一程式的放电管的放电电压不尽相同； 經過几次放电以后，各管的放电电压也可能发生不同程度 的变化； 有时在使用过程中，放电管內的連接綫会熔断，或者 放电管破裂，都会失掉避雷的作用。因此，必須定期試驗放电 管的放电电压。在雷雨季节应每半月測試一次； 在大雷雨或輸