



电力工人技术培训与考工试题丛书

火力发电厂 电气安装 技术培训 与考工试题

工人技术培训与考工试题丛书编委会

青岛出版社

TM621-VX
5418

电力工人技术培训与考工试题丛书

火力发电厂电气安装 技术培训与考工试题

《电力工人技术培训与考工试题》丛书编委会

青岛出版社

TM621-4K
5418

鲁新登字 08 号

本书主编:程远亮

叶江祺

责任编辑:盛祺

封面设计:范开玉

电力工人技术培训与考工试题丛书
火力发电厂电气安装技术培训与考工试题
《电力工人技术培训与考工试题》丛书编委会

*

青岛出版社出版

(青岛市徐州路 77 号)

邮政编号:266071

新华书店北京发行所发行

青岛新华印刷厂照排

山东五莲县印刷厂印刷

*

1991 年 7 月第 1 版 1993 年 2 月第 2 次印刷
32 开 (787×1092 毫米) 9.875 印张 260 千字

印数 3500—11580

ISBN 7-5436-0690-9/TM • 56

定价:5.00 元

《电力工人技术培训与考工试题》丛书编委会

(按姓氏笔划为序)

主任 张绍贤

副主任 王宏超 叶万仁 刘忱 张孟扬

编委 马国志 马湘勇 王勇 王文才 王天佑

王宏超 王金波 王贵田 王新莲 叶万仁

傅琪 田永祥 刘忱 刘信元 刘春元

刘治国 任若奇 张绍贤 张孟扬 张学堃

张宪禄 陈文煜 陈鼎瑞 李海祥 何继萱

苏竹荆 苏明义 易兆伦 杨福生 罗碧明

康佑魁 郭林虎 程吉芳 雷燕黎

常务编委 马国志 王勇 王天佑 叶万仁 田永祥

刘信元 刘春元 任若奇 张学堃 陈鼎瑞

李海祥 苏竹荆 易兆伦 杨福生 康佑魁

程吉芳 雷燕黎

总主编 陈鼎瑞

副总主编 任若奇 张学堃 康佑魁

前　　言

为适应国民经济持续、稳定、协调发展的需要,电力生产必须以较快速度增长,向各行各业提供优质和足够的电能。现代经济发展史证明,劳动生产率和经营管理水平的高低,生产发展速度的快慢,在很大程度上取决于职工的科学技术水平。工人是生产的主力军,通过培训,不断提高工人的专业知识与生产技能,提高劳动效率,是一项带根本性的有战略意义的工作。在有计划地开展技术业务培训的基础上进行考核和考工,既可鉴定职工的技术水平和解决实际问题的能力,也是激发工人学习专业技术的积极性和贯彻按劳分配的重要措施。工人应经考试合格才能就业,才能上岗、定级、晋升技术等级,使劳动报酬与技术等级紧密挂钩。实行经济体制改革以来,我国电力工业有了迅速发展,由大批初、高中毕业生组成的新工人进入了企业。随着改革的深化,经济效益的提高,企业职工的工资也有较快的增加,技术等级与工资等级已明显脱节。尤其是进入 80 年代以来,大容量、高参数、自动化水平较高的生产设备相继投入,对工人的业务素质提出了比以前更高的要求。通过培训,考工尽快提高工人的专业技术水平,已成为企业甚为紧迫的任务。实践证明,若要培训、考工行之有效,持之以恒,一是必须紧密联系实际,面向生产,切实为企业服务;二是必须与使用和劳动报酬挂钩。近年来,许多电力企业进行了培训、考核、使用、工资分配的配套改革试点,取得了初步成效。为了切实搞好电力工人的技术培训与考工工作,使之科学化、规范化,我们组织编写了这套《电力工人技术

培训与考工试题》丛书(以下简称《试题》)。

《试题》分技术等级培训与考工试题和岗位技术培训与考工试题两类,第一批32册,适用于43个工种和岗位。确定各工种《试题》内容广度与深度的依据,主要是原水利电力部颁发的《电力生产与火电建设工人技术等级标准》和《水电建设工人技术等级标准》。考虑到近十几年电力生产的发展,针对已普遍采用的新技术、新装备,增加了必需的知识与技能。各册《试题》均包括应知(技术理论)、应会(操作技能)两部分。技术理论分专业基础理论和专业理论,重点在专业理论。各部分内容的关系是:熟悉必需的基础理论是为了掌握专业理论,掌握专业理论是为了更好地掌握专业技能和提高分析、判断和应变能力,着眼点在提高操作技能。

属于技术等级考工的《试题》均自四级工起编,一般包括四至八级五个等级。四级工试题为950题左右,其中“应知”700题左右,“应会”250题左右。四级工的试题包含了二、三级工应掌握的内容。自五级工起,在掌握本级以下各级试题的基础上,每一工级增加190题左右,其中“应知”140题左右,“应会”50题左右。各工级试题,无论在广度与深度上均要求基本符合该工级技术标准,因此各册的《试题》题量不尽相同。《试题》都是共性、通用的内容,属于基本的、必须掌握的知识与技能。考工时这部分内容可占70%左右,其余部分由各单位根据生产实际需要自行编拟。这样既可保证工级的基准水平,又能使考工合格者确实能胜任本岗工作。试题有填空、判断、选择、问答、计算、画图六种,一般都附有答案。

《试题》从筹备到出版历时三年。承担编写、审查任务的是中国华北电力联合公司所属24个发电、供电、基建、修造企业和公司本部7个处室的近300名工程技术人员。《试题》的编写得到

全国各网、省局的支持和帮助,能源部邀请近百名专家分四批对书稿进行了审查,提出了许多宝贵的意见和建议。中国电力企业联合会教育培训部向全国各电力部门发文,推荐使用这套《试题》。我们向对《试题》编写、出版和发行工作给予热情支持和帮助的各方面同志、专家,表示衷心的感谢。

我们深感这项工作的浩繁与艰难,深知《试题》有待进一步完善。诸如对两个相邻工级技术水平的不同要求,对高级工综合能力的要求,对各工级(岗位)试题要求掌握的深度和广度等,都需通过实践进行调整和充实。

由于时间和水平所限,错漏之处恳请使用者批评指正。

《电力工人技术培训与考工试题》丛书编委会

1990年5月

编写说明

《火力发电厂电气安装技术培训与考工试题》是《电力工人技术培训与考工试题》丛书之一。

本书内容涉及火力发电厂电气安装的有关知识与技能，既有简明的电气基础知识；又有电气安装的施工程序、方法、工艺要求以及必要的识图、制图、计算、施工管理等方面试题。题型包括填空、判断、选择、问答、计算、绘图（或识图）六种，每题均有答案。总题量为 1168 题。

由于电气安装工内还有分工。本试题在“专业知识”和“专业技能”部分又划分为：一次线工、二次线工、厂用电工、电缆工、施工用电工五个小专业。并将适用于两个以上小专业的试题列入“电气安装工共用”，在该栏目的题后加注，以〔全〕、〔一〕、〔二〕、〔厂〕、〔缆〕、〔施〕分别表示适用于“全部小专业”、“一次线工”、“二次线工”、“厂用电工”、“电缆工”、“施工用电工”。

本书由北京电力建设公司程远亮、叶江祺主编，参加编写的有程远亮、叶江祺、关俊沃、李兴朝、郑定禄、董景霖。汪玉堂做了大量的组织工作。参加本书审稿的有天津电力建设公司范大均、内蒙古电建一公司的程光如、河北电建公司的曹明生等。修改稿又由山东省电力建设第一工程公司王锡民、河南省火电一公司高风英进行了审查。

由于编写水平有限，加之时间仓促和条件有限，书中疏漏谬误之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

一九九〇年十月

目 录

前 言	(1)
编写说明	(1)

四 级 工

应 知

一、基础知识	(1)
二、专业知识	(23)
电气安装工共用	(23)
一次线工	(39)
二次线工	(41)
厂用电工	(47)
电缆工	(56)
施工用电工	(59)

应 会

一、基本技能	(61)
二、专业技能	(75)
电气安装工共用	(75)
一次线工	(88)
二次线工	(93)
厂用电工	(96)
电缆工	(103)
施工用电工	(113)
三、管理知识	(119)

五 级 工

应 知

一、基础知识	(122)
二、专业知识	(135)
电气安装工共用	(135)
一次线工	(141)
二次线工	(142)
厂用电工	(145)
电缆工	(147)
施工用电工	(149)

应 会

一、基本技能	(151)
二、专业技能	(153)
电气安装工共用	(153)
一次线工	(159)
二次线工	(161)
厂用电工	(162)
电缆工	(163)
施工用电工	(167)
三、管理知识	(173)

六 级 工

应 知

- 一、基础知识 (175)
- 二、专业知识 (185)
 - 电气安装工共用 (185)
 - 一次线工 (190)
 - 二次线工 (191)
 - 厂用电工 (192)
 - 电缆工 (195)
 - 施工用电工 (198)

应 会

- 一、基本技能 (199)
- 二、专业技能 (202)
 - 电气安装工共用 (202)
 - 一次线工 (206)
 - 二次线工 (208)
 - 厂用电工 (211)
 - 电缆工 (213)
 - 施工用电工 (215)
- 三、管理知识 (218)

七 级 工

应 知

- 一、基础知识 (220)
- 二、专业知识 (230)
 - 电气安装工共用 (230)
 - 一次线工 (234)
 - 二次线工 (235)

2

- 厂用电工 (237)
- 电缆工 (240)
- 施工用电工 (241)

应 会

- 一、基本技能 (244)
- 二、专业技能 (245)
 - 电气安装工共用 (245)
 - 一次线工 (247)
 - 二次线工 (248)
 - 厂用电工 (249)
 - 电缆工 (252)
 - 施工用电工 (254)
- 三、管理知识 (255)

八 级 工

应 知

- 一、基础知识 (258)
- 二、专业知识 (270)
 - 电气安装工共用 (270)
 - 一次线工 (274)
 - 二次线工 (275)
 - 厂用电工 (277)
 - 电缆工 (280)
 - 施工用电工 (281)

应 会

- 一、基本技能 (284)
- 二、专业技能 (285)

电气安装工共用	(285)	电缆工	(296)
一次线工	(290)	施工用电工	(300)
二次线工	(291)	三、管理知识	
厂用电工	(292)	(302)	

四 级 工

应 知

一、基础知识

填空题

1. 物体中正负电荷的数量是相等的，物体在宏观上不呈现电性能。如果某物体带有正的电荷，那就是该物体____了一些电子的结果；如果该物体带有负的电荷，那就是该物体____了一些电子的结果。电荷之间存在着相互作用，同性电荷相互____，异性电荷相互____。

答：失去 得到 排斥 吸引

2. 库仑定律：在一个均匀的、各向同性而且伸张到无限的媒介质中，集中在两点的两个电量间的作用力与这些电量成____，并与相隔的距离的____成____。

答：正比 平方 反比

3. 把其他形式的能量_____的设备叫做电源。电源内部存在着电源力。电源力把单位正电荷从电源____移到____所做的功，叫做电源的_____。

答：转换成电能 负极 正极 电动势

4. 截面均匀的长导体的电阻与长度成____，而与截面面积成____。

答：正比 反比

5. 导体的电阻率，与材料的几何尺寸无关，仅与材料的____和____有

关。

答：种类 温度

6. 电荷的_____运动就形成了电流，人们习惯以_____运动的方向作为电流的方向。电流的单位为_____。

答：有规则的定向 正电荷 安培

7. 在电阻电路中，电流大小与电阻两端电压成_____而与电阻的阻值成_____关系，这个关系称为_____。对于某种材料，在不变的条件下，电压对电流恒定的比值，称为_____，而它的倒数称为_____。

答：正比 反比 欧姆定律 电阻 电导

8. 电路一般可分成三个主要部分，即_____、_____、_____。

答：电源 负载 连接导线和开关电器

9. 欧姆定律是计算线性电路的最基本的定律，在应用时常分以下三种形式：_____的欧姆定律、_____的欧姆定律和_____的欧姆定律。

答：一段无源支路 一段含源支路 全电路

10. 两个及两个以上的电阻_____连接，组成_____电路，通过同一____，叫电阻的串联。

答：依次 无分支 电流

11. 两个及两个以上的电阻接在_____之间，承受_____，叫电阻的并联。

答：相同两点 同一电压

12. 在电阻串联的电路中，某个电阻分得的电压的大小与电阻的大小成_____. 某个电阻与总电阻的比值乘以总电压即为该电阻分得的_____, 这个比值称_____。

答：正比 电压 分压比

13. 两电阻并联时，两支路的电流之比是两支路电阻之比的_____. 某一支路的电流，等于总电流乘上一个分数，分数的分子是_____，分母是_____。

答：倒数 另一支路的电阻 两支路电阻之和

14. 把电能转换成其他形式的能，叫做电流做功。电流在一段电路上所

作的功与这段电路两端的____、通过的____以及通电的____成正比。

答：电压 电流 时间

15. 基尔霍夫第二定律可叙述如下：在任何____回路中，各支路____的代数和，等于该回路中的所有电阻的____的代数和。

答：闭合 电势 电压降

16. 载流导线在磁场中受到的力叫做____，其方向由左手定则决定。即平摊左手，拇指与其余四指垂直，让磁力线从____，四指____，则拇指所指方向即为____作用力的方向。

答：电磁力 手心穿过 顺着电流方向 磁场对载流导线

17. 感应电动势的方向，可用____定律来确定。即闭合路径内的感应电动势总是企图产生一个电流，该电流产生的磁通量总是____原来磁通量的____，该电流的方向就是感应电动势的方向。

答：楞次 阻止 变化

18. 两个彼此绝缘（用电介质分开）的导体形成____，给两个导体（极板）分别充以等量的正电荷和负电荷，电荷对其极板间电压的比值是一____，称为____，其单位是____。

答：电容器 常数 电容 法拉

19. 在电工技术中，一般讲到交流电动势、电压和电流都是指____值，分别用符号____、____、____表示。

答：有效 E U I

20. 交流电压的最大值和有效值、最大值和平均值的关系依次表示如下： $U_m = \underline{\quad} U$ 与 $U_m = \underline{\quad} U_a$ 。

答： $\sqrt{2}$ $\frac{\pi}{2}$

21. 交流电路的有功功率以____表示，单位为____。 $P = UI\cos\varphi$ ，式中的 UI 乘积称为____，以____表示； $\cos\varphi$ 称为____。

答：P 瓦(W) 视在功率 S 功率因数

22. 三相发电机产生的三相电动势是对称的，即三个电动势的____相等，____相同。任两相的____相同。

答：最大值(或有效值) 角频率 相位差

23. 当对称的三相负荷为三角形连接时, 负荷端的线电压____相电压; 线电流等于相电流的____倍; 在相位关系上, 线电流____对应的相电流____。

答: 等于 $\sqrt{3}$ 滞后于 30°

24. 当对称的三相负荷为星形连接时, 负荷端的线电压等于相电压____倍; 线电流____相电流; 在相位关系上, 线电压____对应的相电压____。

答: $\sqrt{3}$ 等于 超前于 30°

25. 稳压二极管用来稳定_____, 使用时二极管总是____连接, 工作在____状态。

答: 直流电压 反向 击穿

26. 电力系统中的雷电过电压, 有____过电压、____过电压两种。电力系统内部过电压分为____过电压和____过电压两大类。

答: 直击雷 感应 暂态 操作

27. 电弧的三个组成部分是____、____和____。

答: 阴极区 阳极区 弧柱区

28. 绝缘油在电气设备中的三个主要作用是: ____、____、____。

答: 绝缘 冷却 灭弧

29. 火力发电厂的生产过程是____的过程。即在锅炉中, 把燃料的____转变为蒸汽的____; 在汽轮机中, 把蒸汽的____转变为____; 在发电机中把____转变为____。

答: 能量转换 化学能 热能 热能 机械能 机械能 电能

30. 电动机是把____能变成____能的机器设备。

答: 电 机械

判断题


1. 在电场中, A、B 两点各有一点电荷, 其电量分别为 q_A 和 q_B , 它们所受到的电场力 $F_A = F_B$, 故 A、B 两点的电场强度 $E_A = E_B$ 。 (X)

2. 有两个带电量不相等的点电荷, 它们相互作用时, 电量大的电荷受力大, 而电量小的电荷受力小。 (X)


3. 通过线圈的磁通变化将使线圈产生感应电势，并在闭合回路中产生感应电流，感应电流产生的磁通总是与原磁通方向相反。 (×)
4. 在电路中，只要没有电流通过，就一定没有电压。 (×)
5. 电流通过电阻时，电阻要消耗电能，功率大的白炽灯泡，就是因为钨丝的电阻大，才使消耗的电能大，才更亮一些。 (×)
6. 将一个白炽灯泡，分别接入 220V 的交流电源上或电压为 220V 的直流电源上，灯泡的亮度是一样的。 (√)
7. 交流电路中的容抗，随电源频率的增加而增加。 (×)
8. 一台运行中的三相电动机，用钳形电流表测得一根电源线的电流是 10A。如果三相平衡，那么，钳形电流表同时钳两根电源线和钳三根电源线时，钳形电流表读数应分别是 20A 和 30A。 (×)

选择题


1. 将下列物理量与其法定计量单位和单位符号用直线联系起来(已划直线为示例)。

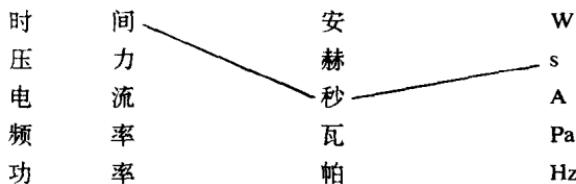


答：

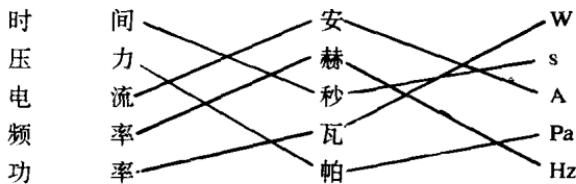

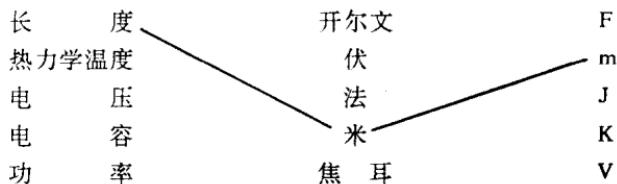2. 将下列物理量与其法定计量单位名称和单位符号,用直线联系起来
(已划直线者为示例)。



答:

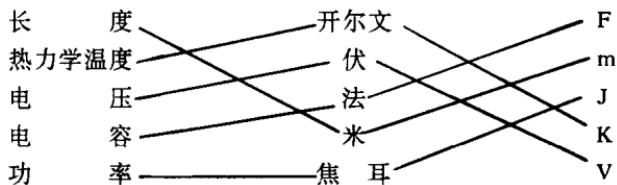

3. 把长度一定的导线的直径减为原来直径的一半,其电阻值为原来的:

- A. 2 倍
- B. $\frac{1}{2}$ 倍
- C. 4 倍
- D. $\frac{1}{4}$ 倍

答:C

4. 如图 1 所示为一段电源支路,其正确的表达式为:

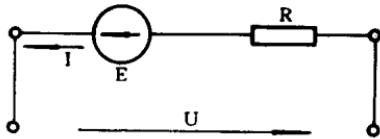


图 1

- A. $I = \frac{E+U}{R}$
- B. $I = \frac{-E+U}{R}$