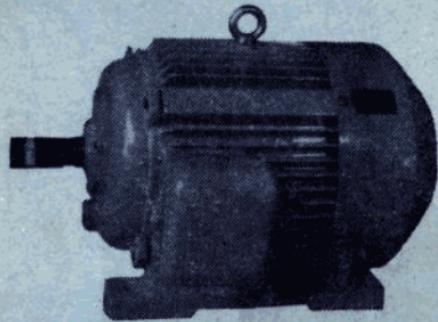


农村机械技术知識

电动机



北京市农业机械局編印
北京市农机学会

前　　言

北京郊区农村机械，从一九五八年以来，获得了巨大的发展。在三大革命运动深入开展和农业生产新高潮的推动下，广大农民对建設稳产、高产农田，进一步发展生产力，对学会使用机器，学会維护修理技术，已成为农村干部和群众的迫切要求。

为适应这一需要，我們赶編了这本书。內容着重介紹了电动机的基本原理，电动机的合理使用，电动机故障检查及修理，絕緣材料的应用与簡易修理工艺等。由于編写時間仓促，資料較少，加之編写者的水平所限，书中难免有不当或錯漏之处，希望各地举办訓練班时，要根据学员的文化程度，和地区特点，摘要講授。同时，在教学和实践工作中，如发现本书有不足或不当之处，望及时提出意见，以便补充修正。

本书承北京电机修理厂李重仁，北京电机厂肖玉田、王諭生，北京农业机械化学院朱一軌等同志編写，并得到有关单位同志們的大力协助，謹此一并致謝。

1965年9月

目 录

第一章 电动机

引 言.....	1
第一节 电的基本知识.....	1
1—1 电是什么.....	1
1—2 电子军队——电流.....	3
1—3 电流的统帅——电压.....	4
1—4 电流的敌友——导体和绝缘体.....	4
1—5 电流的军令——欧姆定律.....	6
1—6 电流的指挥官——开关.....	7
1—7 电流的战绩——功和功率.....	8
1—8 电流的产生——发电机.....	8
1—9 电流的输送.....	10
1—10 电流的才干.....	11
第二节 电动机的工作原理.....	11
2—1 电动机的工作原理.....	12
2—2 电动机的构造.....	15
2—3 电动机的铭牌.....	22
2—4 电动机和机器的配套.....	27
2—5 常用感应电动机的系列及其应用.....	32

复习題	33
(附 表)	35

第二章 感應電動機中的一般問題

第一節 絶緣材料的電氣性能及常用的絕緣材料和導電 材料	49
1—1 絶緣材料的電氣性能	49
1—2 常用的絕緣材料和導電材料	51
第二節 電動機受潮原因、防潮方法及絕緣電阻的 測定	92
2—1 電動機受潮原因和防潮方法	92
2—2 絶緣電阻的測定	92
第三節 電動機過熱的原因和排除方法	95
3—1 電動機溫度的測定	95
3—2 電動機過熱的原因和排除方法	96
3—3 電動機中各部分的允許溫度	100
第四節 電動機故障的檢查和修理	102
4—1 軸承潤滑油的選擇	102
4—2 電動機振動的檢查和修理	104
4—3 整體電動機修理前的檢修	105
4—4 電動機拆卸程序、方法及注意事項	107
4—5 拆開後部件的檢修	111

4—6 繞組的检修.....	114
4—7 电动机的一般故障及产生原因.....	117
4—8 机械安装及配制皮带輪.....	122
复习題.....	126

第三章 电动机繞組修理工艺

第一节 繞組的拆卸.....	127
第二节 定子繞組的計算.....	128
2—1 基本定义.....	129
2—2 計算举例.....	133
2—3 判断电动机的极数、容量及常用轴承号...	138
第三节 槽绝缘的下料.....	139
第四节 繞線模的計算.....	143
4—1 繞線模簡易設計概述.....	143
4—2 菱形繞線模的設計.....	143
第五节 线圈的繞制.....	148
第六节 定子嵌线.....	151
第七节 定子繞組的接線及接線图.....	156
7—1 定子繞組的接綫.....	156
7—2 常用的几种接綫方法.....	159
第八节 浸漆与烘干处理.....	163
8—1 浸漆的目的.....	163

8—2 浸漆与烘干.....	164
8—3 烘干的几种方法及其设备.....	166
第九节 交流电动机装配工艺.....	171
复习题.....	174
附 表.....	175

第四章 修理品的試驗

第一节 绝缘电阻的测定.....	181
第二节 电压比的测定——绕线型电动机.....	181
第三节 空载试验.....	182
第四节 短路试验.....	183
第五节 转差率的测定.....	184
第六节 过电流试验.....	184
第七节 过电压试验.....	184
第八节 耐压试验.....	185
第九节 相序的测定.....	185
复习题.....	187
附 表：电动机与水泵配套规格表.....	189

三相感应式电动机 的检查和修理

第一章 电动机

引言

在农村中，用水泵浇地，比人工浇地快得多；利用机器磨面、碾米，既省工，质量又好。那么，水泵和机器靠什么动力来推动呢？这种动力就是电动机（或称电滚子）。用它来带动水泵、粉碎机、碾米机。电动机和鍋驼机和柴油机等其它动力比较，则费用少，效率高，使用方便。因此，在农业生产中，使用电动机作为动力，已成为提高农业生产，节约劳力、畜力的重要途径之一。

为了说明电动机的工作原理，要应用到一些电学上的名词，所以先介绍一些电的常识，再讨论电动机本身。

第一节 电的基本知识

1—1 电是什么

电使水泵吐出滚滚巨流；使电灯发出明亮的光芒；使收音机传来了广播电台的各种节目。但是，电却看不见，嗅不到的。假如你没有摸准它的脾气，不知怎样对付它，那么瞬间它

就翻脸。輕的，麻你一下；重的，闖出人命災禍。然而好多人被“電”了，还是莫明其妙，不知電在那里。其實，電並不神秘，在日常生活中常常可以見到電的現象。

找一塊紙來，扯成很小的紙屑，把自來水筆桿在头发上用力摩擦幾下，再去接觸紙屑，有趣，紙屑被吸過來了，這是摩擦起電的現象。（如圖1—1）所示。

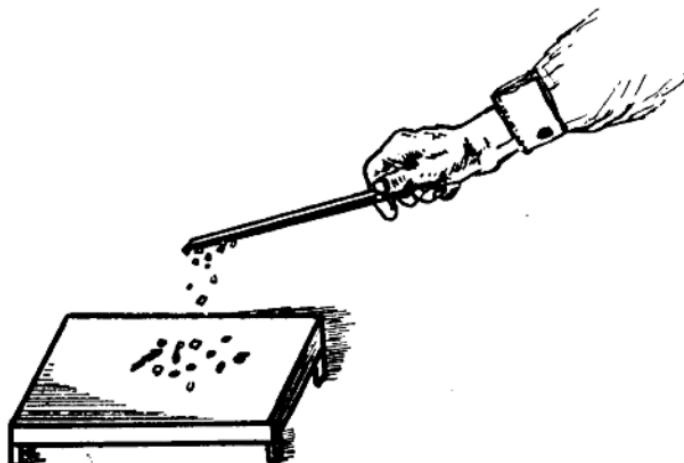


图1—1 摩擦起电

為什麼兩種物體（自來水筆桿和头发）摩擦能夠起電？這是由於一切物體裡面都有成千上萬個帶正電的最小微粒（叫質子）和帶負電的最小微粒（叫電子），（如圖1—2）。所有的“電”都是由這些小玩藝兒形成的。照這樣說，任何物體都有“電”，這不是太危險了！其實，一點也不危險。請想想，我們經常接觸的農具、衣服，有“麻電”的感覺嗎？沒有。原因是：在一般情況下，物體裡的質子和電子一般多，“正”、“負”電相等，恰好中和掉，所以看不到帶電現象。假如物體

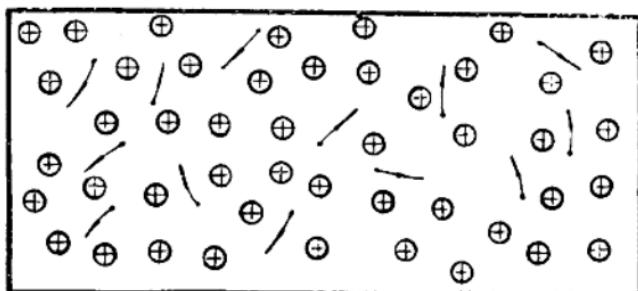


图1—2 物体中的原子和电子

經過摩擦，或者其它原因可以使物体失去电子，而跑到另一个物体上去，于是失去电子的物体带正电，额外得到电子的物体带负电。这时，就显示出“电”性。

1—2 电子军队——电流

电子在什么时候才能發揮它的威力呢？先打个比方，零星的电子象散沙一样，根本没有力量，但是等到电子成群結队在物体里流动的时候，就形成了“电流”，就具有很大的威力，能使灯泡放光，机器轉动。灯泡越亮，电动机的馬力越大，需要的电流就越大。計算电流大小的单位叫做“安培”（一安电流就是每秒鐘有 6.24×10^{18} 电子流过）。

电子的流动是很守紀律的。不是向着一个方向流动，就是一来一往地流动，象一支有紀律、有組織的电子军队。我們平时用的电——交流电占多数。这种电流一会儿从电线的这一边流向那一边，一会又反过来从那一边流向这一边，好象織布机上的梭子，来回穿动。我們把一个来回变化，叫做一周。每秒变化的周数，叫做頻率（或者周率），单位是赫。如：常用的交流电，每秒鐘有50个来回变化，叫做50赫交流电。

1—3 电流的統帥——电压

电流是一支紀律严密的电子軍队。那么誰是这支队伍的司令員呢？是电压。它好比是指揮军队的統帥。什么是电压？电的道理有些和水差不多，以水比喻倒还不错。长江、黄河的水，滔滔东流入海，这是因为上游的水位高，下游的水位低、水位差产生压力，推着水从高处流向低处，电也是这样。电子流动靠两点之間的电位差产生压力，因此电位差是推动电子流动的力量。电位差就叫做电压。計算电压大小的单位叫做“伏特”。如：电灯电压通常是220伏。

1—4 电流的敵、友——絕緣体和导体

存在电压就可以使电子流动，但是电子的旅途并不是通行无阻的，沿途总要遇到阻力，这就象水流都要受到一定阻力一样。阻止电流通过的阻力，叫做电阻。它的計算单位是“歐姆”。

許多金属象：銀、銅、鋁等的电阻很小，我們把这些金属叫做导电体（或导体），电流最喜欢从它们身上通过，可以說是电的“良友”，因此所有电线芯都是用金属线做成的。

还有一些东西象：陶瓷、玻璃、橡胶、塑料和云母等的电阻都很大，几乎不能导电，称为絕緣体，可以說它是电的“冤家”。

可能有人認為，在各种电气设备和綫路中只要采用导体就行了，至于絕緣体，即是电的“冤家”，有啥用处呢？这便大錯了。实际上，在所有的电气设备中，都离不开絕緣体。金属綫能引导电流，就象河道一样，而包在外面的絕緣体，象河旁的堤霸一样，防止河水（电流的“泛滥成灾”）。因此，在一般的电线外面，都包着一层或几层絕緣材料，如：塑料，胶皮等（见图1—3a,b,c,d）。



图1—3 a
АПР牌号导线多股导电芯

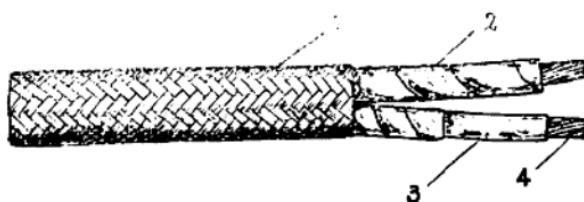


图1—3 b
ПРП牌号双芯导线
1—金属丝的外皮 2—棉織带 3—橡胶带
4—导电心

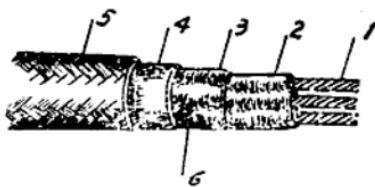


图1—3 c
ПТО牌号导线
1—铜心线 2—橡皮 3, 4—橡胶布带
5—棉紗編組层 6—充填物

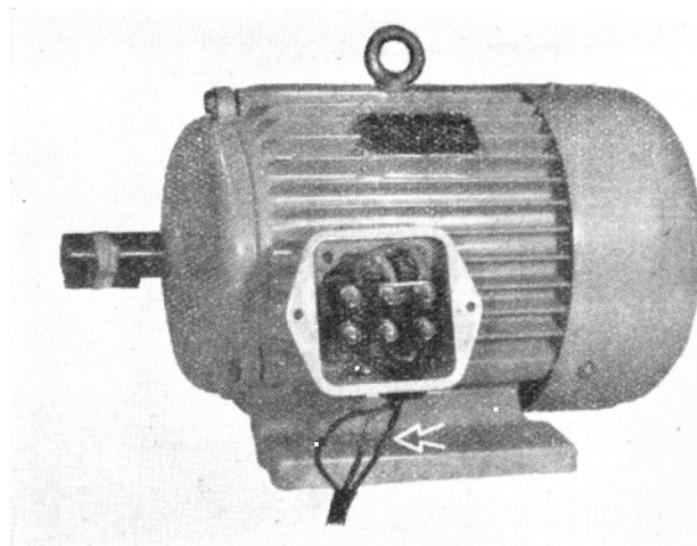


图1—3 d 导线结构

水流流过細管子比粗管子困难；流过短管子比长管子容易；流过里面光滑的管子很順利，流过粗糙的管子不大便当。对于电流的阻力來說，細的，长的电綫电阻大；粗的，短的电綫电阻小；銅綫和鋁綫好比是里面光滑的管子，电阻小；而鋼綫好比粗糙的管子，电阻比較大。因此，电綫的电阻和材料，粗細、长短有关。此外，温度增高，也会使电阻变大。

1—5 电流的軍令——欧姆定律

电压是推动电子流动的力量。因此，在电阻一定时，电压大，电流也大；电压小，电流也小。

电阻是阻止电流通过的阻力。因此，在电压一定时，电阻大，电流小；电阻小，电流变大。

总起来，用一个简单的公式来表示，就是：

$$\text{电阻} = \text{电压} \div \text{电流} \quad (\text{即: 电阻} = \frac{\text{电压}}{\text{电流}})$$

$$\text{电压} = \text{电流} \times \text{电阻} \quad (\text{即: 电压} = \text{电流} \cdot \text{电阻})$$

$$\text{电流} = \text{电压} \div \text{电阻} \quad (\text{即: 电流} = \frac{\text{电压}}{\text{电阻}})$$

电压与电流、电阻之间的关系必须服从这个简单而重要的关系式，就像军队的命令一样，平时把这个关系式叫做欧姆定律。欧姆定律用图1—4表示，它可帮助我们记忆以上三个公式，手指住要求的数值，剩下的就是运算的公式。



图1—4 欧姆定律关系

1—6 电流的指挥官——开关

汽车走的路叫公路，火车走的路叫做铁路。前面已讲过，要让电流发挥威力，必须叫它按指定的路经流动，我们把电流所走的路叫做电路。电路与铁路、公路不同：铁路、公路可以任意延长和缩短，有头有尾；而电路却是一个闭合的回路。这样，电流才能在闭合回路中流动。实际上，电路由产生电能的电器（如发电机、电池）。消耗电能的电器（如电灯）和控制电能的电器（如拉线开关）等组成（如图1—5）。这样，要想让电流通过电路，必须关上电路中的开关，要想阻止电流通

过电路，就打开开关。也就是说：开关起着电子军队指挥官的作用。

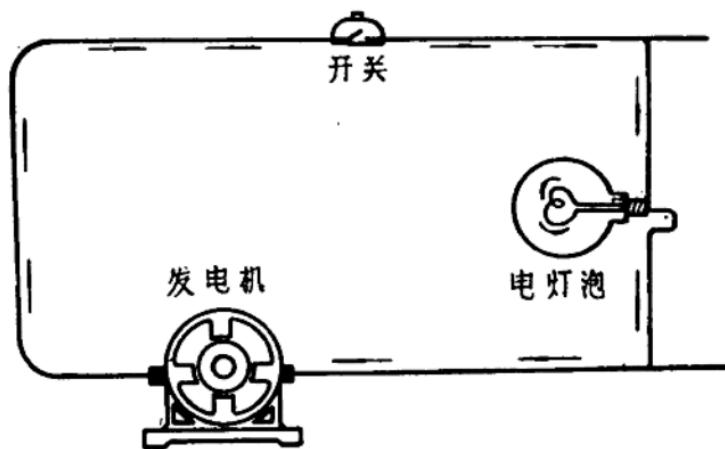


图1—5 发电机、导线和电灯组成的电路

1—7 电流的战绩——功和功率

大家都知道，一个人挑水、刨地都要费力气，这就是做“功”。同样，电流也可以做“功”。把电动机通上电流后，它就旋转起来带动各种机器设备（如水泵、碾米机、磨面机等）转动，也就是把电能转变为机械能，做了“功”。它的计算单位是“瓦特×秒”或“瓦×小时” = “度”。

电流的战绩不仅用功来表示，往往和时间有关，我们把单位时间内电流所做的功，叫做功率，计算单位是“瓦特 = 0.00136马力”。

1—8 电流的产生——发电机

要电替我们工作，首先要组成强大的电子军队，也就是有大量的电流。怎样得到电流呢？摩擦起电的电流太微弱，没有实用价值。实际上，获得电流的方法有化学生电（如电池）和

机械发电（如发电机）两种。

在农业生产和生活上用的大量电流是由发电厂里的发电机供给的。现在，我們只简单地談一談发电机的原理。

这要从吸鐵石說起。吸鐵石是磁鐵的一种，有吸鐵和指示南北的性質，也就是有“磁性”。磁和电是密切相关的，有电便生磁；反过来，也能够使磁产生电。

在馬蹄形磁鐵的两端間，放上一个能够旋轉的綫圈，就成了一台最简单的发电机（如图1—6）。綫圈一轉动，里面便有电流产生。因此，利用另外的机器（如柴油机、汽輪机、水輪机、鍋駝机等）带动发电机的綫圈很快旋轉，发电机就发出大量电流。

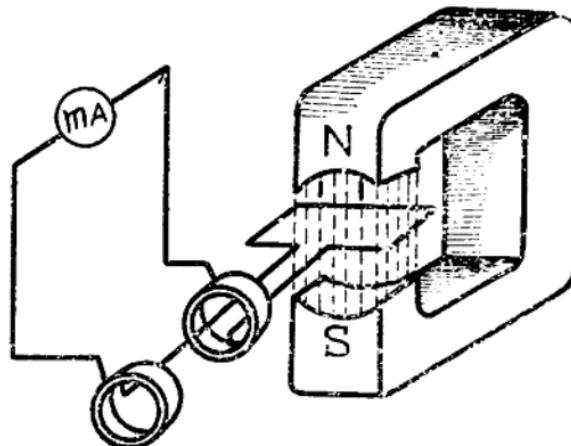


图1—6 发电机的工作原理

如果一台发电机同时发出三个电压，这三个电压的頻率、伏特数等都是一样的，但它们的零值和最大值不是同时达到，有一定的先后次序，这就叫做三相交流电。这三个电压用三根（或四根）导綫輸送到用户，我們可以同时使用这三个电压（如

三相感应式电动机），或者使用其中一个电压（如电灯）。三相交流电有很多优点，得到了广泛的应用。

1—9 电流的输送

水力发电是靠水流的力量，所以水电站都建造在急流直泻的江河旁边。但是，电能的用户——农村、拖拉机站、电力排灌站等都离开电站几百公里以外，这就得把大量电能输送到用电的地方。然而，电流沿着电线流向用电的途中，要受到电阻的层层阻拦。电流克服电阻的阻拦，结果损失了一部分电能，使电线发热。为了减少电阻，可以加粗电线。但是粗电线消耗金属多，而且要把强大电能输送到远处，必需把电线加粗到几米！很明显，这样作是行不通的。

剩下可行的办法是减少电流，在不改变输送电量的情况下提高电压就可以减少电流，使用时，再降低电压。这个任务是由“升压变压器”和“降压变压器”来完成。

如果我們沿着輸电的道路看一看，电流从水电站的发电机出来，到了高大的升压变压器，变成高压电流，我們繼續向前

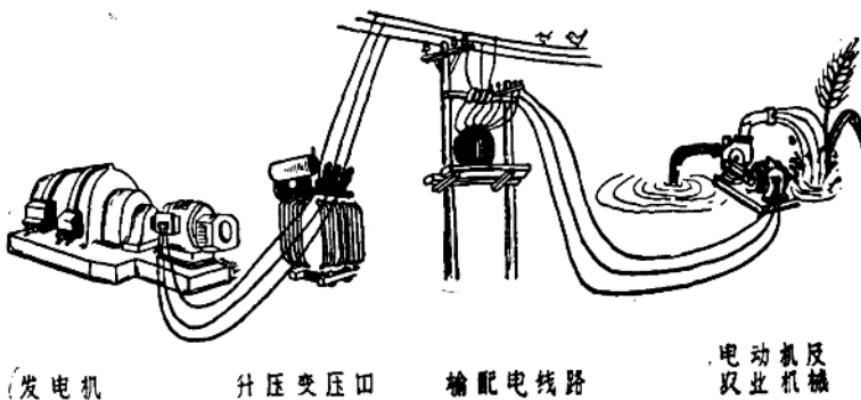


图1—7 电流的传输

走去，看到几根輸电线，上了高大的支架（叫做桿塔），（图1—7）。巨大的电能，靜悄悄地沿着空中道路奔向远方；快到用电的地方电线引着电流又来到“降压变压器”变成低压电流。它走进了农場，或者人民公社的电力排灌站、饲养场、农付产品加工厂和社員的家庭。

1—10 电流的才干

电跑了很远的路来为我们服务，它可以做哪些工作呢？我们看一看电的用处，也许你会赞许电的多才多艺！

电流变为光：电流可以轉变为光，这使我們立刻联想到电灯。晚上，明亮的电灯光給我們生活上不少方便，被人們贊賞地比做“夜明珠”。不但如此，电灯照明还可以用来培育秧苗和疏菜、誘杀害虫、烘干受潮的电动机等等，在农业生产上起了很大的作用。

电流推动机器：电流通过电动机，立刻就能带动机器，使电流轉变成拖动机器的能力。电动机，不論在生产上，以及生活中，到处都有它的功績。馬路上奔驰的电車、田野里工作的电气拖拉机、电动脱谷机、电动水泵、电动粉碎机、电动碾米机都是应用电动机推动的。

其实，上面仅仅說到电的一小部分本領，它的全部本領，远远超过上面所說的才干。

第二节 电动机的工作原理

我們懂得了有关电能的产生、輸送和利用的最简单知識以后，电的多才多艺值得我們贊許。而在农业生产中，用得最多的是，电动机带动机器（如水泵、脱谷机、粉碎机、碾米机等），它对生产起了极大的作用。

电动机，它是用电流来推动机器，也就是用电来做功的机