

中等專業学校教学用書

机器制造厂的 电力网和照明

李普金著



机械工业出版社

中等專業学校教学用書



机器制造厂的电力網和照明

李普金著

孙孟超、林水生合譯

李云發校

苏联机床、工具制造工业部教育司批准作为中等技术
学校机器制造专业和机床制造专业的教学参考书



机械工业出版社

1957

出版者的話

本書研究電力網的裝置和計算等問題，并列舉了機器製造工廠和車間的高低壓供電線路。

介紹照明的基本概念以及照明裝置的計算方法。

本書可供機器製造學校工業企業電氣設備專業學生作為教學參考書之用。

苏联 Б. Ю. Липкин 著 ‘Электрические сети и освещение машиностроительных заводов’ (Машгиз 1955 年第一版)

* * *

NO. 1470

1957年7月第一版 1957年7月第一次印刷

850×1168 1/32 字數 114 千字 印張 4 1/2 0,001—3,100 冊


機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版

機械工業出版社印刷厂印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證字第 008 号 定價(10)0.70 元

目 次

緒言	5
第一章 工厂和車間的电力網	7
1 电力網的構成	7
2 按照發熱（溫升）選擇導線和電纜的截面	20
3 按照电压損失選擇導線和電纜的截面	32
第二章 工厂供电	52
4 配電的一般問題和負荷的決定	52
5 高壓配電	54
6 低壓配電	60
7 變電所的主要設備	62
8 無效功率的補償和提高功率因數	70
9 接地和接零	73
第三章 工厂的电气照明	83
10 照明技术的基本概念和單位	83
11 照明裝置的元件	88
12 照明裝置的計算和設計原理	100

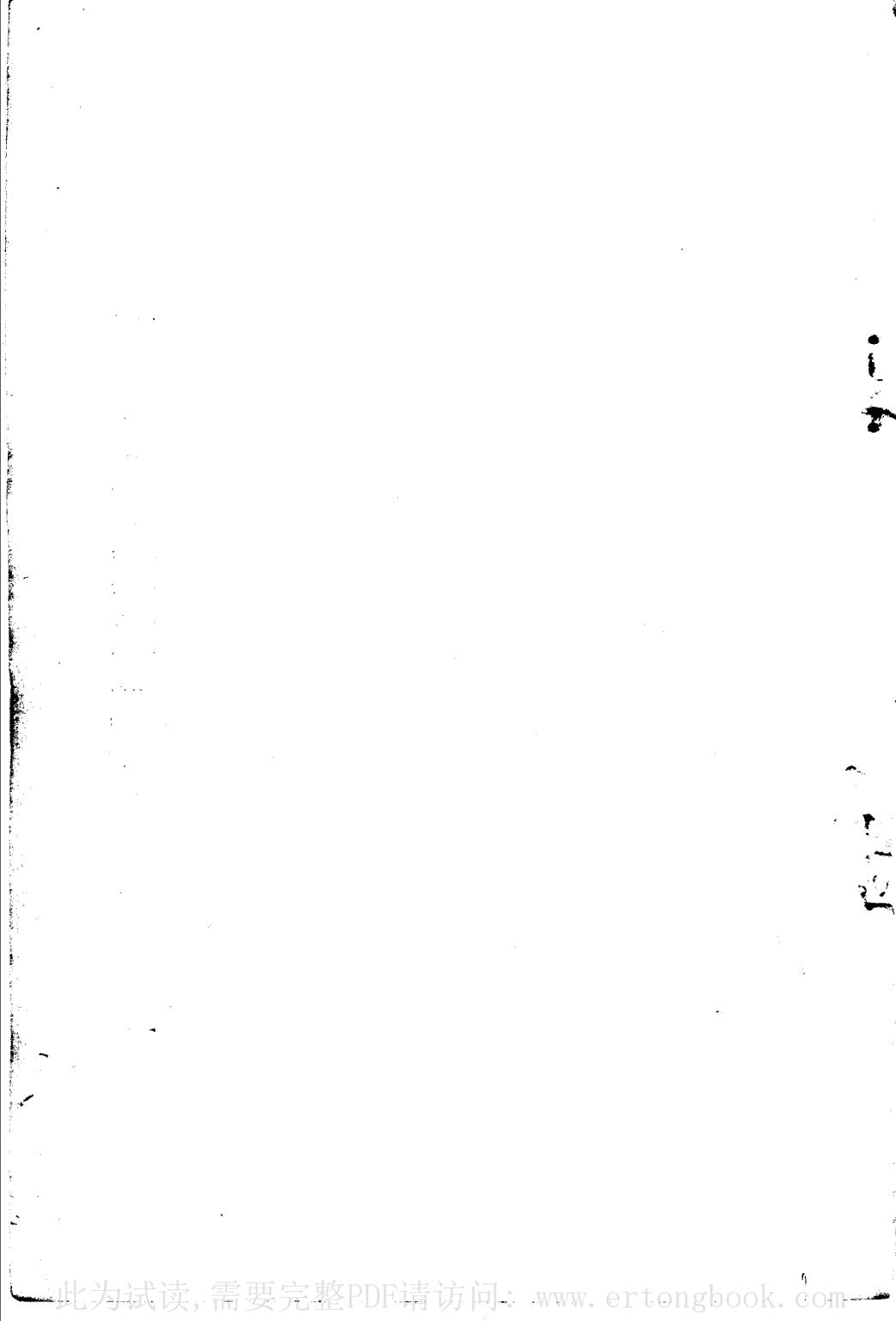

緒 言

我国国民经济各个部门的电气化，其中包括机器制造工业，仅仅在伟大的十月社会主义革命以后，才开始蓬勃地发展起来。

为了实现列宁的口号：“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”，在1920年全俄第八次苏维埃代表大会上采用了列宁的全俄电气化计划（ГОЭЛРО）。这个计划规定要建立一系列区域发电站，其总容量为175万瓩瓦。并且要建立许多电压为35和110千伏的高压输电线。

在1935年，这个计划超额两倍完成。而从1935年到1950年发电量增加了15倍之多。

1952年的发电量约为1170亿瓩瓦·小时，即比1940年增加了1.4倍。1953年发电量曾为1330亿瓩瓦·小时，而1954年又比1953年约增加了11%。

苏联共产党第十九次代表大会关于发展国民经济的第五个五年计划（1951～1955）的指示中规定：

“在电气化方面，保证迅速地增加发电站的发电能量，以便更充分地满足国民经济日益增长的电力需要和居民生活对电力的需要，并增加动力系统的储电量”。

按照这一规定，到第五个五年计划结束时，发电站的容量应该增加将近一倍。

根据第五个五年计划，正在建设的古比雪夫水力发电站，其容量为200万瓩瓦，全年发电量为100亿瓩瓦·小时。这个发电站建成后，按其容量来说将是世界上最大的一个发电站。

所发出的大量电能消耗于工业和农业各部门，因此，电能的輸配問題就具有重大的意义。

现代化的电气传动和电气自动装备以及良好的照明，是社会

主義工業企業的重要指标之一。

苏联的学者和工程师，科学研究院和設計-安装机关拟定了并且在实际中实现了各个工业部門技术上最完善的配电系統，其中也包括了机器制造业。

苏联專家們創造了在技术-經濟上合理的鐵匯流排和母 線 槽配电系統，設計了成套的車間內变电所，制訂了动力和照明網路的計算方法，論証了并且实现了动力和照明共同由电压为 $380/220$ 伏的变压器供电的方案等等。

为了在国民經濟的各个部門更广泛地使用电能，苏联学者創造出了最先进的电力網的設計和計算，借此電網絡把得自电站的电能进行輸配。

苏联学者和工程师們拟定并实现了照明裝置的合理的供电方式，保証照明不会間斷，在工业企業內創造了良好的劳动条件。

按照苏联共产党第十九次代表大会关于第五个五年計劃的指示，在国民經濟的各部門，應該特別广泛地采用先进技术，改进劳动組織，并且應該保証生产文明的进一步提高，提高劳动生产率50%。

机器制造工业是社会主义工业的先进部門之一，因为它最广泛地提供出有無限可能性应用电气化和自动化的机械。

所以正确地使用机器制造业的供电系統，就有着巨大的意义。

應該培养熟練的电工干部，以求进一步提高生产文明，提高劳动生产率，大量出产質量优越的产品，以完成共产党向我們提出的建設共产主义社会的任务。

第一章 工厂和车间的电力网

1 电力网的构成

电力网是用来输配电能的装置，我们对于电力线路有下面几点要求：

1. 电力线路应当保证电力和照明装置的工作可靠。
2. 电力线路应当保证运转人员——电气技术人员和生产工人的安全。
3. 选择电力线路的材料和设备时，应当考虑到周围的环境，特别是该企业的工艺过程。
4. 电压降和电能损耗应当符合规定的标准，维护费用必须最小。
5. 线路应构造简单，操作方便。

工业企业的电力线路，可以分为下面几类：

- 一、按电流种类分——可分成交流线路和直流线路。
- 二、按电压分——可分为高压线路和低压线路，凡对地电压不超过250伏特者，皆属于低压线路（如图1）。凡电压110，220以及中性点接地的 $\frac{380}{220}$ 伏特装置皆属于低压装置。而中性点不接地的 $\frac{380}{220}$ 伏特线路，则属于高压线路（如图2）。

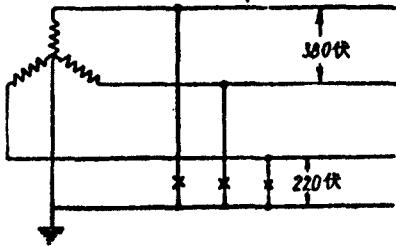


图1 低压电力线路。

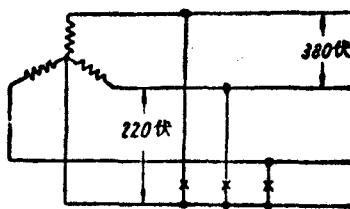


图2 高压电力线路。

苏联国家标准（ГОСТ）规定电气设备的标准电压列于表1。

表1 电力设备的标准电压
(GOST 721-41)

三相发电机	供电电源端的额定电压(伏特)		线路的额定电压(伏特)	
	三相变压器 初级绕组中相间	次级绕组	三 相	单 相
—	—	—	—	12
—	—	—	—	36
125	120	125	120	—
230/133	220	230/133	220/127	—
400/231	380	400/231	380/220	—
525	500	525	500	—
3150	3000	3150	3000	—
6300	6000	6300	6000	—
10500	10000	10500	10000	—
—	35000	38500	35000	—
—	110000	121000	110000	—

三、按用途分——可分为电力线路、照明线路、供电线路、配电线路(图3)。

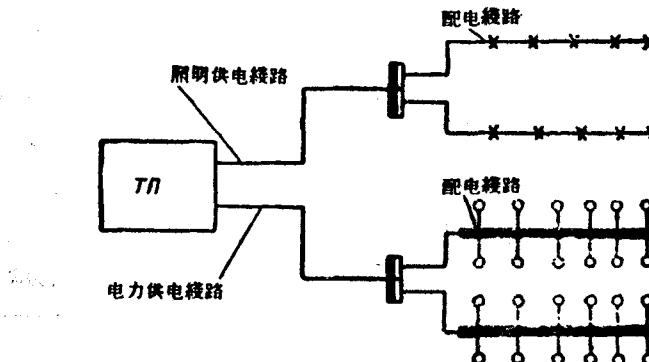


图3 电力和照明装置的电气线路图。

四、按接线系统分——可分为单向供电的开放式线路(图4)或双向供电的闭合式线路(图5)。

五、按结构形式分——可分为架空线路和电缆线路。架空线

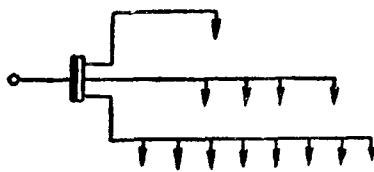


圖 4 單向供电的开放式綫路圖。

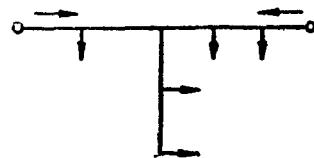


圖 5 双向供电的閉合式綫路圖。

路可用單股導線和多股導線，截面为 4、6、10 公厘²时采用單股導線，截面在 10 公厘²开始和其以上时采用多股導線。架空導線多用硬銅制成的裸銅線，其导电率較大 ($\gamma = 53$ 公尺/歐姆·公里²)，而且抗拉强度也較高 ($\sigma = 44$ 公斤/公厘²)。鋁導線的 $\gamma = 32$ 公尺/歐姆·公里²， $\sigma = 16 \sim 17$ 公斤/公厘²。显然，鋁導線的抗拉强度較小，所以只当支柱間的跨度較小时才用。在拉力很大的架空綫路中，要用AC和ACY鋼芯鋁綫，綫的截面在35公厘² 和35公厘²以上，这样机械应力由 $\sigma = 110 \sim 120$ 公斤/公厘²的鋼芯承受，而導線外面的鋁則是导电部分。

架空綫也有用鋼綫(鐵綫)的，單綫者 $\gamma = 7.25$ 公尺/歐姆·公里²， $\sigma = 44$ 公斤/公厘²，多綫者 $\sigma = 60 \sim 70$ 公斤/公厘²。显然，鋼導綫的导电系数較低，但有較高的抗拉强度，因此，采用于机械負荷很大的架空綫上。当跨度較大时，也可采用由 $\gamma = 25 \sim 48$ 公尺/歐姆·公里² 和 $\sigma = 50 \sim 60$ 公斤/公厘²青銅制成的導綫。

根据導綫的机械强度，电气設備安裝規程和标准規定了架空綫的最小截面和直徑，其截面的大小，随架空綫的等級、用户的类别以及地区的特点而定。

供选择沿居民区架設的架空綫導綫截面用的数据列于表2中。

I 級綫路是指導綫固定在悬式的絕緣子上的电压为 35~220 仟伏的綫路； II 級綫路是电压为 1~20 仟伏的綫路，其中也包括供給第三类負荷的35仟伏綫路，根据苏联电站部的規定，电压在 1 仟伏以下的綫路不分等級。

这样，对于第 II 类負荷的机器制造工厂（參看供电一章），若

表2 导线的最小直径和截面

导线的结构	材料	线路的等级	
		I	II
单股的	铜	不允许	10 公厘 ²
	钢	不允许	∅3.5 公厘
	铝和它的合金	不允 许	
多股的	铜	16 公厘 ²	10 公厘 ²
	钢	16 公厘 ²	10 公厘 ²
	铝和它的合金	25 公厘 ²	16 公厘 ²

由35千伏的架空线供电时(属于第I级)，铜导线截面不得小于16公厘²，铝导线不得小于25公厘²。如果架空供电线的电压是6~10千伏时(属于第II级)，则铜线的截面不得小于10公厘²，铝线的截面不得小于16公厘²，而钢线(铁线)的直径不得小于3.5公厘。

敷设在厂区内部或是供给不重要负荷的1000伏以下的架空线路，铜线的最小截面为6公厘²，钢线(铁线)的最小直径为2.5公厘。

电压超过1000伏之架空线，在越过居民区以及与铁路和电气运输线路交叉时，导线所允许的最小截面如下：铝导线——35公厘²，铜、钢及青铜线——16公厘²。

上述线路如果电压低于1000伏时，不得应用单股导线。

架空线路的导线可敷设在下列几种绝缘子上：

1千伏以下的线路，用

TΦ-2、TΦ-3、TΦ-4杯形绝缘子(图6)。

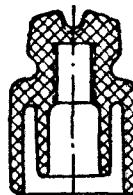


圖6 TΦ型杯型
絕緣子。

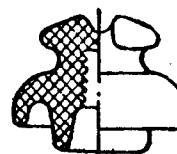


圖7 SHC-6 和 SHC-10
型針式絕緣子。

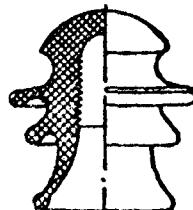


圖8 SHΔ型裙式
絕緣子。

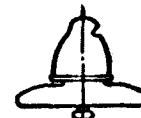


圖9 Π型懸式
絕緣子。

6~10千伏的线路，用ШС-6、ШС-10针式绝缘子（图7）。

10~35千伏的线路，用ШД裙式绝缘子（图8）。

35千伏以上的线路，用П-2、П-4,5标准悬式绝缘子。和加强的ПЦ-2、ПЦ-4,5悬式绝缘子（图9）。

悬式绝缘子中的数字，表示试验负荷的吨数。

可以把悬式绝缘子串成一串。

ШД和ШС型绝缘子可以紧固在电杆的弯钩和针脚上。电杆可以用木材、金属和钢筋混凝土制成。根据电杆用途的不同，电杆可分为中间电杆，拉紧电杆，转角电杆和终端电杆等（图10、11）：

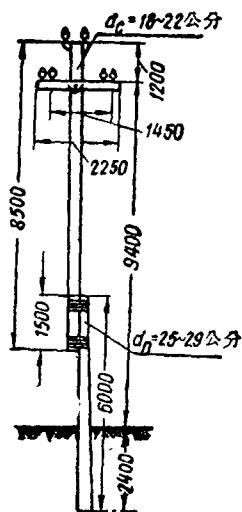


图10 6~10千伏架空
线中间电杆。

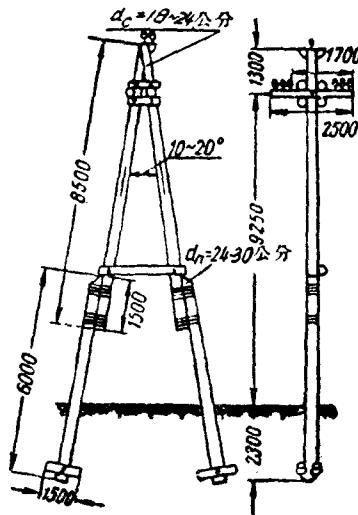


图11 6~10千伏架空线转角
和拉紧电杆。

- 1) 中间电杆——在线路的直线部分支持导线用。
- 2) 拉紧电杆——在几个中间电杆中，要加一拉紧电杆，用来拉紧导线。
- 3) 转角电杆——装在较小转向 (3° 以下) 的地方，其作用和拉紧电杆一样。

4) 終端電杆——裝在線路的起點和終點。

電纜線路，電纜可用于电力和照明裝置的低压供电線路，以及工厂供電用的高压線路。

電纜在戶外可以敷設在地下壕溝、隧道和排管中，或者沿牆敷設。在戶內敷設時，一般均敷設在電纜溝內，地坪內，沿牆（在壁龕內），或沿天花板敷設。

電纜敷設在地下壕溝中，是最簡單最經濟的方法，在溝中蓋上一層磚，以防止電纜外皮受到機械損傷，圖12是電纜間隔距離為150和200公厘時的兩種敷設方法。

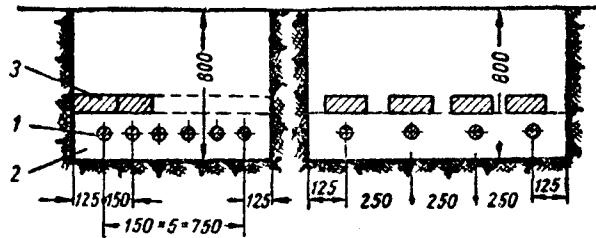


圖12 電纜線路用的地下壕溝：

1—電纜；2—電纜墊層；3—磚。

電纜墊層采用松土和細砂。

電纜在地下壕溝中敷設時，必須遵守下列基本規程：

一、電纜距地面的敷設深度應不小于0.7公尺，當敷設在較淺處時，例如穿入建築物以及與地下構築物交叉時，電纜應防止機械損傷（穿在瓦斯管內）。

二、平行敷設的電纜，相互間的距離不應小於：

100公厘——10千伏以下的電力電纜相互間的距離；

500公厘——電力電纜與通訊電纜間的距離；

50公厘——控制電纜間的距離。

三、電纜沿着各種構築物敷設時，與構築物的距離不應小於：

0.6公尺——距離建築物的基礎；

0.5公尺——到冷水管的距離，此時沿着冷水管下敷設電纜是不許可的；

2公尺——到热力管道的距离；如距离不能保持2公尺时，热力管道应加隔热装置，使敷设电纜处的土壤温度（在电纜無負荷时）比距电纜較远处土壤溫度不超过 5°C ，电纜直接敷設在热力管的上面和下面都是不允许的。

四、当电纜线路相互交叉时，其間土層的厚度不得小于0.5公尺。如果在交叉处的全部以及离开交叉处兩面各一公尺的电纜都穿在耐火材料的管子內，或者用耐火板隔开，则上述距离可以减少。

五、电纜在与铁路和公路交叉处，应穿在鑄鐵管或钢管中。

敷設电纜时的上述規程示于圖13~16。

敷設在厂区內建筑物外部的电纜，可如上述敷設在隧道和电纜排管中，敷設电纜用的貫通式隧道高应为2.2公尺，隧道兩旁裝有許多特殊的金属支架，电纜就敷設在支架上。

电纜排管即將数根陶瓷管用混凝土澆灌起来，成一个整体（圖17）。在这里面敷設的电纜可采用無鉄甲和黃麻包的鉛包电纜。

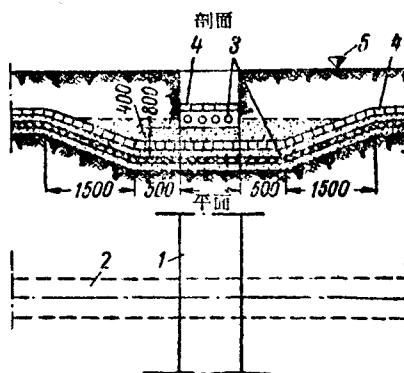


圖13 电纜地溝交叉圖：

1—低电压电纜溝；2—高压电纜溝；
3—电纜；4—磚；5—地面标高。

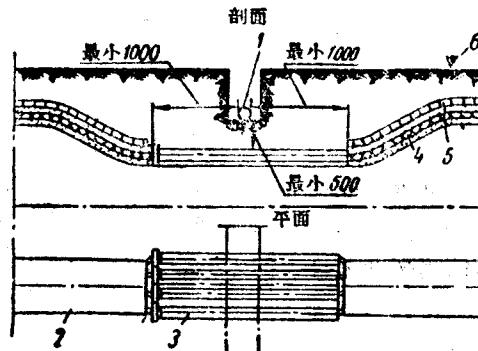


圖14 电纜溝与通訊电纜交叉圖：

1—通訊电纜；2—电力电纜溝；3—鑄鐵管；
4—电力电纜；5—磚；6—地面标高。

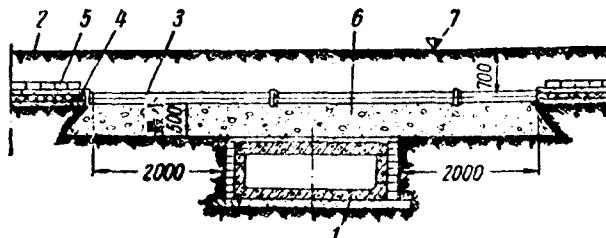


圖15 电纜溝和熱力管道溝交叉圖：

1—熱力管道溝；2—電力電纜溝；3—鑄鐵管；
4—電纜；5—磚；6—絕熱層；7—地面標高。

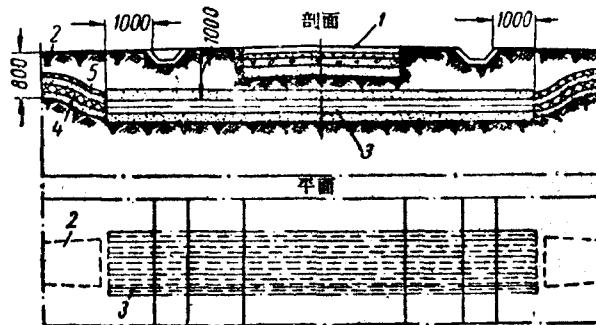


圖16 电纜溝和公路交叉圖：

1—公路；2—電力電纜溝；3—鑄鐵管；4—電纜；5—磚。

電纜敷設在隧道和排管中，能有效地防止機械損傷，但所需的基本投資較大，因此，這種敷設方法，只有在敷設特別重要的干線或者電纜數量很多時才用^①。

厂房內的電纜，可以敷設在地板下的地溝中，也可以沿牆、沿天花板敷設。

敷設在地溝中的電纜（圖18），能很可靠地避免機械損傷，

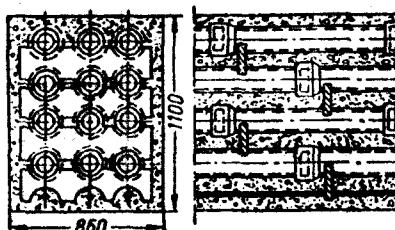


圖17 陶(瓷)管作成的電纜排管。

● 普羅辛(E. A. Прощин):‘電纜線路的安裝、電氣安裝手冊’ГЭИ 1952年第
一版。

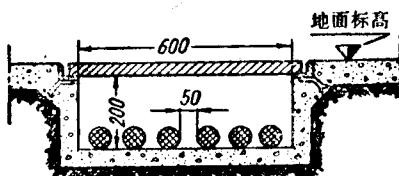


圖18 电缆地溝。

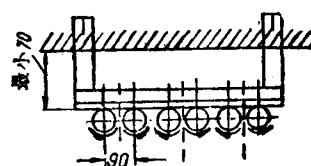


圖19 沿天花板敷設時固定電纜的支架。

而且維護非常方便。

若同一方向敷設的電纜數不足三根者，則裝置電纜溝就显得不合理，此時可穿在管中或將其懸挂在槽鋼或角鐵上。

在不可能受到機械損傷的厂房，電纜可以直接沿牆或者沿天花板敷設。否則，必須穿在鋼管內或敷設在專門的金屬結構架上（圖19）。

廠內線路，除了電纜外，也采用各種標號的絕緣橡皮線和軟線。軟線，導線和電纜的主要數據列于表3中。

橡皮絕緣線有很多敷設方法，最常用的是穿在鋼管中和金屬保護的管或橡皮管內，暗設于石灰層內和明設于絕緣支架上。

表3 导線軟線和電纜的数据和標號

标号和电压	性 能	截面(公厘 ²)
导线和软线		
ПРД-380	双芯編織不浸漬的導線	0.5~0.6
ШР-220 和 500	双芯編織不浸漬軟線	0.5~1.5
ШРО-220 和 500	双芯總編織花線	0.5~1.5
АР和 АРД-220	單芯和双芯編織花線	0.5
АПР-500	單芯編織浸漬銅線	0.75~400
ПВМ	帶有棉織物保護不受氣候影響的風雨線	—
ПРП-500	裝甲線	1~95
ПР-220 和 500	單芯編織浸漬銅線	0.75~400
ПРГ-500	單芯編織浸漬軟銅線	0.75~400
ПВ ПГВ-500	同上，但用乙烯絕緣	0.75~10
ПРТО-500	穿管用的編織塗臘橡皮絕緣線	1~500
ТПРФ-500	外面帶有金屬鎧裝的絕緣線	1~10
ШРПЛ 和 ШРПС -220 和 500	裝在橡皮管中的軟線，中型和輕型	0.5~1.5

(續)

标号和电压	性 能	截面(公厘 ²)
电 线		
СГ	鉛包紙絕緣電纜	
АГ	鉛包紙絕緣電纜	
СА	鉛包黃麻保護層塗瀝青絕緣電纜	
СВ	鉛包双層銅帶鎧裝，有黃麻保護層的紙絕緣電纜	
АВ	鉛包双層鎧裝包黃麻保護層的紙絕緣電纜	
СВГ, АБГ	同上，鉛包或鉛包外面無黃麻保護層	
СИ, СК	鉛包鍍鋅扁鋼和圓鋼鎧裝電力電纜	
ОСВ, ОСК	双層銅帶鉛裝或鍍鋅圓鋼鎧裝的隔芯鉛包電力電纜	
СВГ, СПГ	沒有黃麻保護層的鉛包或鎧裝電力電纜	
ААГ	裸鉛包銅芯電纜	
ААВ	同上，鋼甲鎧裝外面包有黃麻保護層	
СРГ	裸鉛包的橡皮絕緣電纜	
СРВ	同上，鋼帶鎧裝外面包有黃麻保護層的鉛包電纜	
ВРГ	無保護層的乙烯橡皮絕緣電纜	
ВРВ	同上，但有鎧裝和黃麻保護層的	
КРШ	裝在橡皮軟管中的控制電纜	

附注：電纜牌號前面加一個字母“K”即表示控制電纜。

車間的線路，根據生產上的要求和裝設地點，用明設或其他方法進行敷設。經常採用的有下列幾種方法：穿管配線、明配、插接式母線等。

穿管配線即將ПР-500、АПР-500或ТПРФ（帶金屬管包皮的）型號的導線，穿在鋼管（瓦斯管）中。

當用穿管配線時，選擇鋼管直徑的數據列于表4。

辦公室和實驗室等的照明線路，常穿在半硬質的橡皮管中，暗設于灰幔下。在用上述方法敷設時可根據表5選擇橡皮管。

根據各個地方的周圍環境的特點而決定的線路敷設方法和種類列于表6中。

母線 在金屬加工工廠的車間內，廣泛使用母線配電，因為不論機床在什麼地點，都可以由母線上引至機床，所以非常方便。