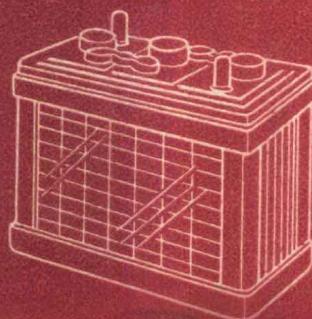


145733

# 蓄 电 池

沈 达 寬 編



商 务 印 書 館

蓄電池

沈達寬編

商務印書館

本書編寫時共參考了約十本中、俄、英文書籍和譯本，同時還參考了一些完整的使用說明書。全書計分九章：第一章扼要地敘述必要的電學知識，第二章至第八章分述鉛蓄電池的原理、構造、使用、特性、試驗、維護及修理，第九章敘述鹼性蓄電池。各章中列出必要的圖表，章末有復習題。本書的特點是易懂和實用。對於各項原理，大都以說明物理或化學現象解決之，使讀者容易獲得概念。因為着重實用起見，繁瑣的敘述和公式大都省去，同時也注意了應有的理論知識不使遺漏。本書的編寫力求簡明，具有初中以上文化程度的人即可閱讀，適宜作為技術人員及中等技術學校學生的參考書。

## 蓄 电 池

沈 达 寬 編

---

商 务 印 書 館 出 版

上海河南中路二一一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號)

新 华 書 店 总 經 售

京 华 印 書 局 印 刷

統一書號 15017·83

---

1958年2月初版 開本 850×1168 1/32

1958年2月北京第1次印刷 字數 112,000

印張 4 1/1 / 16 印數 0001—4,600

定價(10) ￥0.70

# 序

本書的編寫是在 1953 年開始的。那时覺得已出版的關於蓄電池方面的書還不夠多，於是就想以仅有的一些知識，再行參考一些資料，編寫一本實用蓄電池。

三年過去了，有關蓄電池的書也出了好幾本，覺得原稿又有修改的必要，於是又在 1956 年作了適當的增刪。

本書的編寫在一定的取材和要求之下，力求淺顯，着重實際概念，避免較深的理論，尤其注意有關的實用知識。

編寫時，尽可能少用學術名詞，而改用較通用的技術名詞，以求在不影響質量之下，盡量做到通俗簡明。

本書可作為中等技術學校的參考書，或蓄電池操作者的自修讀物。

編者覺得自己的知識和經驗都有限，書中錯誤及不适当之處在所難免，敬希廣大讀者指正。

本書先後承萬一教授，楊鴻銓、郭竹君等同志校閱並指正，又承沈傳晚同志抄寫，得使本書減少錯誤，謹此致謝。

編者 1957 年 5 月

# 目 录

序.....	v
緒論.....	1
<b>第一章 基本電學知識</b>	
1-1. 原子、電子、電流.....	3
1-2. 電壓.....	4
1-3. 電阻.....	5
1-4. 電源.....	6
1-5. 欧姆定律.....	7
1-6. 電阻的計算.....	7
1-7. 電動勢和電壓降.....	8
1-8. 電功率.....	10
1-9. 電解、電池.....	12
1-10. 交流電流.....	14
1-11. 電池.....	16
復習題.....	17
<b>第二章 鉛蓄電池的構造</b>	
2-1. 鉛蓄電池的原理.....	18
2-2. 基板.....	20
2-3. 極板的塗料.....	22
2-4. 極板的化成.....	24
2-5. 貝蘭特極板.....	26
2-6. 隔板.....	28
2-7. 外殼.....	30
2-8. 覓片及鎖片.....	31
2-9. 極板的排列、蓋子和封料.....	32
復習題.....	34
<b>第三章 稀硫酸的特性和配制法</b>	
3-1. 比重和比重計.....	35
3-2. 硫酸.....	37
3-3. 電液的配制.....	38
3-4. 比重的變化，硫酸量的計算.....	39
3-5. 稀硫酸的吸水性、導電性和粘性.....	41
3-6. 鉛蓄電池中稀硫酸比重的選擇.....	43
3-7. 溫度的影響和結冰問題.....	44
復習題.....	45
<b>第四章 鉛蓄電池的放電和充電，充電器</b>	
4-1. 鉛蓄電池的放電.....	46
4-2. 充電率.....	48
4-3. 真空管整流器.....	49
4-4. 真空管充電器的使用及修理，定流充電.....	54
4-5. 定壓充電.....	55
4-6. 固體整流器.....	59
4-7. 永弧整流器.....	63
4-8. 直接從直流電源充電.....	65
4-9. 充電時應注意的事項.....	68
4-10. 特殊充電法.....	70
復習題.....	72
<b>第五章 鉛蓄電池的試驗</b>	
5-1. 電液比重試驗.....	73
5-2. 電壓試驗.....	74
5-3. 鑄試驗.....	77
5-4. 高電率放電試驗.....	79
復習題.....	81
<b>第六章 鉛蓄電池的容量及效率</b>	
6-1. 容量的表示法.....	82
6-2. 放電終期電壓的決定.....	84
6-3. 活動質的數量與容量的關係.....	85
6-4. 極板厚度與容量的關係.....	86

6-5. 極板面积与容量的关系	88
6-6. 放电率与容量的关系	89
6-7. 温度与容量的关系	90
6-8. 电液的数量及浓度与容量的 关系	91
6-9. 其他影响容量的因素	92
6-10. 蓄电池的效率	93
6-11. 安培小时效率	93
6-12. 瓦特小时效率	95
复習題	96

## 第七章 鉛蓄電池的故障与修理

7-1. 極板腐蝕	97
7-2. 極板弯曲	98
7-3. 極板酸化	100
7-4. 活动質脫落	101
7-5. 短路	102
7-6. 極板受冻	103
7-7. 轉極	103
7-8. 外壳破裂	104
7-9. 清理壳底或換新極板	106
7-10. 焊接極板	108
7-11. 浇鑄接綫柱及連接條	110
复習題	112

## 第八章 鉛蓄電池的維护

8-1. 初充电	113
8-2. 过充电	115
8-3. 鉛蓄電池的一般維护	116
8-4. 鉛蓄電池的儲存	117
复習題	118

## 第九章 鹼性蓄電池

9-1. 鉛蓄電池的优缺点和鹼性蓄 电池的产生	119
9-2. 鹼性蓄電池的化学变化	120
9-3. 極板的構造	122
9-4. 鹼性电液的特性及配制法	126
9-5. 極板的装置,外壳及其他	128
9-6. 电压	130
9-7. 容量	131
9-8. 充电	133
9-9. 电液的更換与复制	136
9-10. 放电、使用、寿命	137
9-11. 故障和处理	139
9-12. 維护	140
9-13. 鹼性蓄電池的用途	142
复習題	142

## 緒論

目前我国正进行大規模的工業建設，在國民經濟建設的五年計劃中，电气事業占了重要的地位。無疑地，在最近几年中，电气事業將得到飞速的發展。

任何电气事業都离不开电源。在第一个五年計劃中，我国建設了許多火力發电厂、水力發电站，以及輸电和变電工程。在發電設備制造方面，也有很大發展，現在我国已經能够制造 12,000 瓩的全套火力發電設備和 15,000 瓩的全套水力發電設備，并且正在制造 25,000 瓩的全套火力發電設備和 72,000 瓩的水力發電設備。这一切，保証了我国工業建設进一步發展。

强大的火力和水力發电站，靠輸電網供給廉价的电力。它們的特点之一是必須借電線來輸送电力，这种电力如果不依靠特殊的裝置是不能儲存或攜帶的。因之，在很多地方例如在汽車和飞机上、偏僻的乡村中，以及一些有其他特殊要求的地方，必須有一种儲存电能的設備來滿足实际的需要。

至目前为止，尚無法直接儲存大量电能。一些办法是先使电能轉变为其他形式的能量而保存起来，这些形式包括把电能轉变为重物体的位能，或把电能用于發生一种化学变化，即所謂化学生能。把电能轉变为重物体的位能的方法，須要一套龐大的設備。例如在火力發电厂附近可以設置强力的水泵、蓄水池、水輪及發电机，把电能变为水的位能，作为調節电厂負載之用。但这样的設備不但龐大，且不能攜帶。

把电能轉变为化学生能，必要时再轉变为电能的方法，在目前是唯一具有实际意义的儲能方法，这种設備称为蓄电池。由于蓄电池的重量輕，便于攜帶，容量大小不受任何限制，同时使用方便，价

格不高，自十九世紀末就已開始了較大規模的使用，而且由於它的  
優越性，很快地得到了發展。

在二十世紀初，大規模的酸性蓄電池已經使用在潛水艇、鐵路  
列車、汽車，以及遠離電力網的地方的照明和電力之用，在後出現  
的輕型鉛蓄電池又大規模使用在備用照明、空氣調節、飛機及輪船上。

鹼性蓄電池的發明和改進，使蓄電池工業得到新的發展方向。  
由於它的特殊優越性，引起了科學家們對它的進一步的研究。目前的  
鹼性蓄電池在電力特性、壽命和經濟方面都較酸性蓄電池好，  
在一定程度上有取代鉛蓄電池之勢。

不能否認，目前的蓄電池還沒有達到盡善盡美的地步。大規  
模的工業發展期待着新的體積更輕、更簡單的蓄電池的發明。

目前在我國，蓄電池工業還是不夠發達的，但在社會主義制度  
下，隨着重工業的發達，蓄電池工業也必然有相應地發展以滿足社  
會上的需要。

# 第一章 基本电學知識

## 1-1. 原子、电子、电流

近代物理已證明，物質都是由一种或多种極微細的粒子——分子——組成的。分子本身極其微小，不但目力看不清，一般的顯微鏡也不能察覺它，但科學上已有一系列的試驗可以証實它是存在的。一般分子的直徑大約是  $10^{-8}$  公分的級次，也就是說，如果把它緊密地排成一行，那麼在 1 公分的距離上將有 1 億個。在實際的物質中，分子與分子間尚保持着很大的距離。在一克重的水中，共有三千三百万万万个，這個數字是大得驚人的。

再看分子本身，科學的研究早已證明它也不是單純的不可再分的質點。所有的分子都是由大約 100 种基本物質按各種各樣的成分和形式排列着的。我們把這更基本的物質稱為原子。

原子本身又由相對較重的帶正電荷的核，和一個或許許多更輕的帶負電荷的電子組成的。電子的重量只有核的幾千到幾十萬分之一，因之電子對於核而言是極輕的。在每個原子上，如果它的核所帶的正電荷和它的電子所帶的負電荷數值上相同時，這個分子本身的正、負電荷相抵消，從外表看來，它是不帶電的。假設因為某種原因，在一團分子中，失去了一些電子，那麼正電荷就比負電荷來得多，總的看來，它就是帶正電荷的；同樣，假如在這團分子中增加了許多電子，那麼它將帶負電荷。我們可以用許多種方法使一種物質（一團極多的分子）失去或增加一些電子，令它帶正電荷或負電荷。

帶正電荷和帶負電荷的物質是彼此相吸引的。當兩個帶異性電荷的物質放在一起時，它們之間就存在着引力，同時一些多余的

电子(存在于帶負電荷的物質上)就有趨勢要跑到缺少電子的地方(帶正電荷的物質)去。

有些物質，電子可以在其中很順利地通行；而在另一些物質中，電子簡直無法通行。前一種物質稱為電的導體(簡稱導體)，例如金屬、石墨、潮濕的木片等屬之；後一種物質稱為電的非導體(簡稱非導體)，例如橡皮、玻璃、膠木、干燥的紙張或木片等屬之。當兩塊帶有等量的異性電荷的導體相接觸時，多餘的電子立刻分布到缺乏電子的地方去，結果使兩塊導體都不帶電。

照上述的結果，電子总是由帶負電荷的物質上跑到帶正電荷的物質上去，這就形成了電荷的移動，就是所謂電流。必須注意，在固体的導體中，電荷的移動只能是由電子移動而完成的，帶正電的核本身實際上是無法移動的，這樣看來，在固体中只有負電荷可以移動。但在物理學中，規定電流是由帶正電荷的物体流向帶負電荷的物体的，當時作這個規定時，電子還沒有被發現，由於習慣，直到現在仍採用這個規定方向。我們只要記住：所謂電流由甲物体流向乙物体，實際上就是電子由乙物体流向甲物体，對於任何理解並無矛盾。

但必須說明，不是所有的帶正電荷的粒子都是不能移動的。在某些溶液中，例如食鹽(氯化鈉)的水溶液，其中帶正電荷的鈉離子是可以用緩慢的速度移動的。這將在 1—10 节敘述。

電流的單位是安培。1 安培電流相當於每秒鐘流過六十三萬萬萬個電子，這個數目字也大得很。我們家用的電燈中約有半安培的電流，家用的電爐約有 3 到 5 安培，在工業上有時要用到幾萬安培。

## 1-2. 电压

打開自來水的龍頭，有時水流得很急，有時流得不急，我們知

道这是与水管內的压力是有关系的，压力越大，水流越急，电流也是一样。假如用一根导綫連接帶有异性电荷的电容器<sup>①</sup>的兩極（圖 1-1），有时在导綫上有較强的电流，有时又只有較弱的电流。这个現象也可以用类似于压力的原理說明它。可以想像，当兩極上所帶的电荷数量較多时，由于同性电荷彼此排挤，在負極上的电子就有較大的趋势跑到正極上去，这就形成了較强的电流。我們称这种趋势为电压，可以想見，电压越高，电流越強。

电压的單位是伏特。發电厂的电力送到家庭用戶后，其电压一般是 220 伏特，手电筒用的干电池每节的电压一般是 1.5 伏特，大發电厂送出的电可以高到几十万伏特，天空中打雷时可以發生比几万万伏特还高得多的电压。

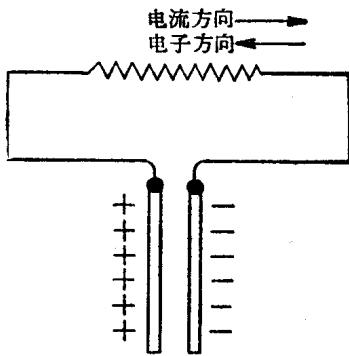


圖 1-1. 帶着正电荷和負电荷的电容器放电的情形。圖中“+”号代表正电荷；“-”号代表負电荷。

### 1-3. 电阻

假如把一根水管的进、出口的压力保持不变（压力差不变），对于一根粗而短的管子，每單位時間內流出的水量很大，似乎暢行無阻；相反地，对于一根細而長的管子，流出的水量就少，似乎在流动时受了較大的阻碍。对于电流也是一样，用导綫連接于一定的电压上，导綫越粗越短，电流越強；导綫越細越長，电流越弱。导綫对电流存在着一定的阻碍，我們称之为电阻。电阻的單位是歐姆。

导綫的电阻不但和它的長短、粗細有关，和它本身質料也有密

<sup>①</sup> 电容器是兩塊或多塊对立放置着的相距很近的金屬片，可以設法在这些金屬片上帶着很多的正电荷和負电荷。

切的关系。銀的电阻最小，銅次之，鐵更次之。表 1-1 表示長度为 1 公尺，直徑为 0.15 公厘，各种材料的导線的电阻。

表 1-1. 長 1 公尺、直徑 0.15 公厘的各种导線的电阻

导線材料	銀	銅	鋁	錫	鐵	鉛
电阻, 欧姆	0.87	1.00	1.63	5.88	6.11	10.9

有时称导电性坏或好，意义就是电阻大或小。电阻越小，导电性越好，例如銅較鐵的导电性好，鐵又較鉛好。

#### 1-4. 电源

用导線連接帶有不同电荷的物体，可以在导線上得到电流，但由于电荷的中和，这个电流很快地就消灭了。实际上，帶电体所产生的电流在工業电力上并無很大意义。工業上或生活上需要一个稳定不变的电压，用来产生稳定电流，这样的设备称为电源。

簡單的电源首推电池。把一个銅片和一个鋅片同浸在稀硫酸（硫酸和水的混合物）中（圖 1-2），銅片就比鋅片具有較高的电位，或者說兩者之間有电位差或称电动势（見 1-7 节）；簡單地說，就是兩者之間有电压。用导線連接銅片和鋅片，导線上就产生了稳定不变的电流，电流的方向是由銅片流向鋅片（电子由鋅片流向銅片）。銅片称为正極或陽極，鋅片称为負極或陰極。

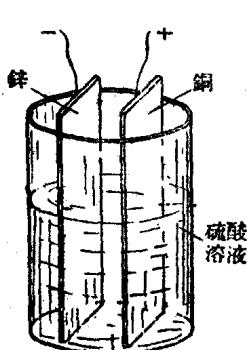


圖 1-2. 用銅片和鋅片作成的电池。

最实用而最經濟的电源是发电机，它靠蒸汽机、內燃机或水輪的推動而产生电压，并送出强大的电流。此外，半导体也可以作为电源。

### 1-5. 欧姆定律

前几节已介绍了电压和电阻对于电流的影响，欧姆定律表示它们之间的关系如下：

$$I = \frac{U}{R}$$

式中  $I$  为电流，以安培計；

$U$  为电压，以伏特計；

$R$  为电阻，以欧姆計。

例如：用一根具有 50 欧姆的导线连接在一个 220 伏特的电源上，则此导线上的电流为

$$I = \frac{220}{50} = 4.4 \text{ 安培}$$

### 1-6. 电阻的計算

假設有兩根同样材料、同样長度和直徑的导线，把一根导线的一端和另一根导线的一端

連接起来，成为一根具有兩倍原来長度的导线，这

种联法称为串联，見圖

1-3。可以想見，由于它的

長度增加了一倍，它的总电阻就是原来每根导线的电阻的兩倍。

同样道理，把兩根各有  $R_1$  和  $R_2$  欧姆电阻的导线串联，它的总电阻將为  $R_1 + R_2$  欧姆。

假如把一根导线的兩端和另一导线的兩端，各个联起来就形成所謂并联(圖 1-4)。并联的方式实际上給电流多开了一条通路，

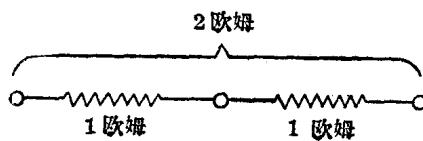


圖 1-3. 串联的电阻。

結果電阻就減少了。假如原來每根導線的電阻均為 1 欧姆，則并

聯後將為  $\frac{1}{2}$  欧姆。

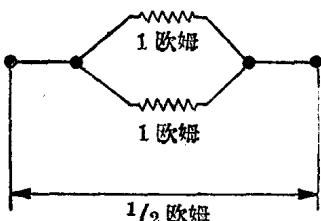


圖 1-4. 并联的电阻。

可以證明，把兩根各有  $R_1$  和  $R_2$  欧姆電阻的導線并聯起來，它的總電阻為  $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$  欧姆。例如一根導線的電阻為 3 欧姆，另一根導線為 2 欧姆，當它們串聯時，總電阻為  $3+2=5$  欧姆；

并聯時為  $\frac{3 \times 2}{3+2} = \frac{6}{5} = 1.2$  欧姆。由上可見，串聯時電阻增大；并聯時電阻減小。

## 1-7. 电动势和电压降

如 1-4 节所述，把銅片和鋅片浸在稀硫酸中，在銅片和鋅片之間就存在着電位差（或稱電動勢），用特殊的電位計可以準確地測量其數值。當稀硫酸的濃度和溫度保持一定時，銅片和鋅片之間的電位差是不變的。如果不用特殊的電位計，而代以普通的高歐姆數的電壓表去測量，那麼所得的結果也相差很少。必須注意，此時在銅片和鋅片上除了連接電壓表的導線外，應不再有其他的導線向外輸送電流。

簡單地說，電池的電動勢就是當它不輸送電流時兩極間的電壓。為了便於說明起見，研究下列的例子：

在圖 1-5 中，用電壓表測得各兩點間的電壓如下：

1、2 間的電壓：	0.2 伏特
1、3 間的電壓：	0.4 伏特
1、4 間的電壓：	0.6 伏特
1、5 間的電壓：	0.8 伏特
1、6 間的電壓：	1.0 伏特
1、7 間的電壓：	1.2 伏特

拆去导線后，1、7 間的电压：1.5 伏特

細看这个結果：从 2 点起越向右移，越經過更多的电阻，它与 1 点間的电压也越大。这个結果說明：电流流过电阻时，必消耗着一定的电压。在 1 与 7 之間共有 6 个电阻，每个电阻消耗了 0.2 伏特的电压，6 个电阻共消耗了 1.2 伏特的电压。

換言之，要使在这 6 个电阻上通过电流，就必须在它的兩端加上 1.2 伏特的电压，这个电压是被这些电阻消耗了的。

消耗在电阻上的电压又称为电压降，歐姆定律指出

$$\text{电压降} = \text{电流} \times \text{电阻}$$

例如一个具有 1 欧姆电阻的导線上有着 5 安培的电流，那么在这根导線上就有  $5 \times 1 = 5$  伏特的电压降。換言之，在这根导線的兩端間必須存在着 5 伏特的电压，否則就不能流过 5 安培的电流。

再看，拆去导線后，1、7 間的电压为 1.5 伏特，而接上导線后又为 1.2 伏特，这是因为电池本身也具有电阻，或称为內电阻。当电池上不連接任何負載(即电池不送出电流)时，电池兩極間的电压称为無負載电压，或称为电动势，这个电压完全由电池的構造及本身的溫度而定。当接上导線后，电池送出电流，电流由陽極(正極)經過所接的电阻流到陰極(負極)，再在电池之内，由陰極流回陽極而成一个通路<sup>①</sup>。电流在电池内部流通时，也必須有一定的电压

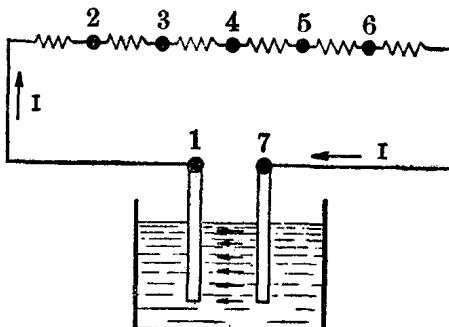


圖 1-5. 电池內阻的說明。

<sup>①</sup> 用导繩連接帶电体而产生的电流，由于电量的中和，只能維持很短的时间，在几千分之一秒的時間內电流就消灭了。至于在各种电池或發电机中，电流必须走一个閉路，在外界，电流由电池或發电机的正極經過导繩流向負極，同时必須在电池或發电机之内，由負極流回正極，完成一个閉路，唯有这样才能維持一定的电流。

降，这是因为电池本身也有着一定的电阻，称为内电阻。和本节所列公式一样，电池内的电压降等于电流和电池内电阻的乘积。照前例计算，拆出导线与连接导线时，1.7 间电压之差为  $1.5 - 1.2 = 0.3$  伏特，这就是由于电池内电阻而产生的电压降。此点应注意：电池内的电压降不是不变的，电池送出的电流越大，电池内流通的电流（实际数值上等于在电池外导线上的电流）越大，电池内的电压降也越大。

由上例可知，当电池送出电流时，电池两极的电压必小于电动势。但在习惯上，电动势一词并不常用，通常均仍称为电压。本书以后仍使用通俗的称法，例如指某蓄电池的电压为 2.0 伏特，实际即指电动势而言，有时为区分起见，特别说为“无负载电压”（就是当蓄电池不充电也不放电时（见第二章），用电压表测得的两极电压）。至于当蓄电池充电和放电时，在两极间测得的电压当然可较电动势差得很多，这时所指的电压也是实际用电压表在两极间测得的电压（有负载的）。这样可以获得较清楚的实际概念。

### 1-8. 电功率

电流通过电阻时会发热，通过电动机则发生动力，通过电灯泡又能发光，这些都是电流所作的功。也就是说，电流是携带着能量的，这些能量可以变为热、光及机械能。单位时间内获得的能量称为功率，用电流送出的功率又称为电功率，通常用  $P$  来表示。功率单位有许多种，电功率的单位通常为瓦特，用了这个单位表示电功率，计算起来极为简单：

$$P(\text{瓦特}) = U(\text{伏特}) \times I(\text{安培})$$

换言之，电功率就是电压和电流的乘积。假如计算消耗在电阻上的功率时（例如电灯、电炉等），因

$$I = \frac{U}{R} \text{ 或 } U = IR$$

代入前式可得

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

例如电阻为 5 欧姆的电爐，接在 220 伏特的电源上，它的电功率应为

$$P = \frac{220^2}{5} = 9,900 \text{ 瓦特}$$

注意公式中的  $U$  是跨在电阻、电灯泡或电动机兩端的电压，也就是消耗在电阻、电灯泡或电动机上的电压降，它的数值不一定和电源送出的电压相等。例如發电厂送出的电，經過变压器使电压降为 220 伏特，然后送到用户，但由于輸电线上降落了一些电压，結果到用户处，可能只有 210 伏特。其中 10 伏特是在导線上消耗了，在計算电功率时，应取  $U = 210$  伏特。在一組串联的电阻中，計算每个电阻上的电功率，应取該电阻上的电压降乘以电流。

**例題：**4 个电阻串联，每个电阻各为 0.1、0.2、0.3、0.4 欧姆，接在 6 伏特的蓄电池上，不計蓄电池的內电阻，求总电功率及各个电阻的电功率。

**解：** 总电阻为  $0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 = 1.0$  欧姆

$$\text{电流为 } I = \frac{U}{R} = \frac{6}{1} = 6 \text{ 安培}$$

$$\begin{aligned} \text{总电功率} &= \text{蓄电池送出的功率} \\ &= IU = 6 \times 6 = 36 \text{ 瓦特} \end{aligned}$$

用公式  $P = RI^2$  求各电阻上的电功率，其中  $R$  为各个电阻的欧姆值：

0.1 欧姆电阻的电功率为  $0.1 \times 36 = 3.6$  瓦特

0.2 欧姆电阻的电功率为  $0.2 \times 36 = 7.2$  瓦特

0.3 欧姆电阻的电功率为  $0.3 \times 36 = 10.8$  瓦特

0.4 欧姆电阻的电功率为  $0.4 \times 36 = 14.4$  瓦特