
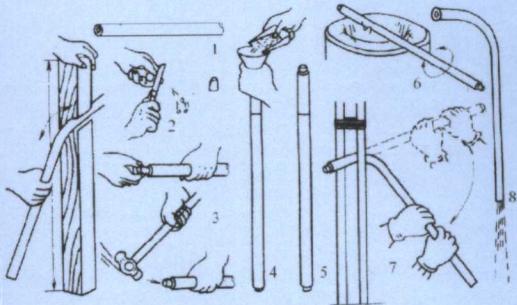
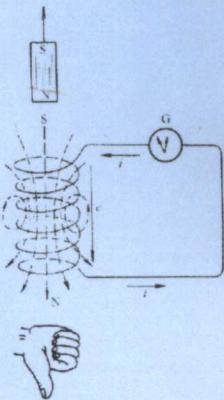
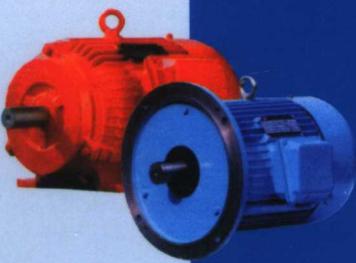


王敏 王芳 编著

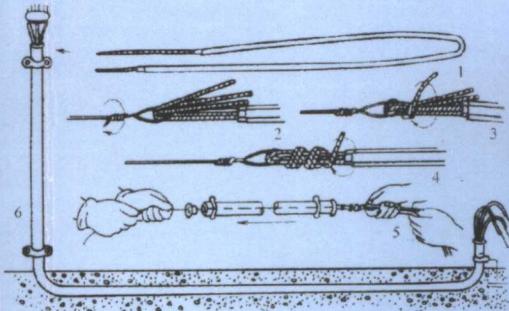

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

图解

电工知识要诀

第二版

王 敏 王 芳 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书采用要诀与模块的形式，介绍了电工基本知识的重点、要点，结合图例简明扼要地讲述了电工的基本知识和实际应用范例。重点内容包括：电工基本知识、电的基础知识、磁与电磁知识、交流电知识、电子基础知识、配电变压器、低压配电装置、配电线路、低压配线、电动机与电气控制、电能计量、电力营销知识、家庭用电、电工安全知识等内容。

本书资料丰富，文图并茂，形式新颖，集知识性、趣味性于一体，使读者在欣赏要诀的同时能够快速掌握实用电工知识。

本书作为短期电工培训的教材，还可作为职业高中、技工学校电工基础教学的辅导参考书，同时是电工入门自学的指南。

图书在版编目 (CIP) 数据

图解电工知识要诀/王敏，王芳编著. —2 版. —北京：中国电力出版社，2006

ISBN 7-5083-4037-X

I . 图… II . ①王… ②王… III . 电工技术-
图解 IV . TM-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 158437 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

汇鑫印务有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2003 年 1 月第一版

2006 年 6 月第二版 2006 年 6 月北京第四次印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 11.25 印张 288 千字

印数 11001—15000 册 定价 20.00 元

版 权 专 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换)

一名现场经验非常丰富的电网企业基层员工，一名因糖尿病患眼疾的生活强者，一名锲而不舍传播知识的科普作家，这三者的结合就是王敏，本书的作者。早年，我在湖北荆门京山与王敏相遇时，我就被他的执著与严谨所感动。

王敏老师阅历丰富。他参加过大型线路施工和带电作业，从事过电能计量校验、电路设计、电力调度、电工培训等工作，后又到县电力技术学校当教员。干一行，学一行，通一行，精一行，是王敏老师的写照。

王敏老师著作丰厚。近年来，他公开出版了《图解电工知识要诀》、《农网建设电工必读》、《实用电工电路图集》、《电气仪表》、《图解电工安全知识要诀》，编写了《电工作业人员培训教材》、《教你学跳交谊舞》和《农村用电明白人宣传手册》等书，还在《农村电气化》、《农村电工》、《电工技术》、《电力教育》等期刊上发表过百余篇文章。

王敏老师乐观多艺。尽管身患糖尿病，但他的生活却十分丰富。他涉猎琴、棋、书、画、舞，是湖北省体育舞蹈协会会员，曾在空军部队用二胡伴奏过自编的《俩老汉夸儿》，完成过《全家福》等巨幅油画的创作。

2006年的春，我收到王敏老师《图解电工知识要诀（第二版），请我作序的书稿。《图解电工知识要诀（第一版）》在读者的积极要求下，需要再版，我感到非常高兴。当年，该书初版时，我就觉得很有意思，图文并茂，形式新颖。与同类书籍相比，其最大特点是简练明了、通俗易懂，便于记忆，实用性强。不仅

是职业学校（含中专、技校、职业高中）电工基础教学的辅导教材，而且可以作为低压电工短期培训教材和电工入门自学的指南，还可作为广大读者备用的有效工具书。

这次的再版，保留了初版的要诀与模块结合的形式，将电工基础知识要点，结合一些具体图例，简明扼要地介绍给广大读者。在前版汇集电的基本原理、磁与电、交流电、电子基础、配电压电器、低压配电装置、配电线路、低压配线、电动机、电能计量、电力营销、家庭用电、安全知识的基础上，王敏老师又增加了可编程序控制器等新知识，在每章后面附录了有关技术数据资料。

“学习、学习、再学习，学而知之，活到老学到老，学无止境，才智来源于学习”，这是王敏老师的座右铭，也是我们在建设创新型国家进程中，每一个人应该弘扬的精神。在《图解电工知识要诀（第二版）》出版之际，谨祝王敏老师身体健康，多集成果。

武汉电力职业技术学院院长 张志锋
2006年6月于武昌广埠屯

前言

本书第一版出版发行后，低压网络电工一致反映很好，特别是一些职业电工培训学校，说这是一本电工打基础，学习走捷径的好教材。为满足大家的要求，我们在原来的基础上，进行了改编再版，丰富了电子基础知识，增加介绍了可编程序控制器等新知识，为激发朋友们的学习兴趣和灵感，并在每章后面插了些有关图和技术数据资料，从而拓宽了知识面，使之更贴近时代，贴近工作，贴近实际。这样可以让电工朋友们边工作、边学习、边实践，即工作学习化，学习工作化，不断学习、不断消化、不断吸收，最后达到创造性的劳动，追求卓越，自我超越，提升人生价值，建立科技生活的和谐社会。

本书采用要诀与模块的形式，把电工基础知识的重点、要点介绍给电工，结合一些具体图例，简明扼要地讲述了实用电工的基本知识和实际应用范例。重点介绍了电的基础知识、磁与电磁知识、交流电知识、电子基础知识、配电变压器、低压配电装置、配电线路、低压配线、电动机、电能计量、电力营销知识、家庭用电、电工安全知识等内容。

本书资料丰富，文图并茂，形式新颖，集知识性、趣味性于一体，使读者在欣赏要诀的同时，能够快速掌握实用电工知识。

本书不仅是职业高中、技工学校电工基础教学的辅导参考书，而且还可作为短期电工培训的教材，是电工入门自学的指南。此书与同类著作比较，其最大特点是简练明了，通俗易懂，实用性很强，使初学者易于记忆掌握，可达到速成教学的目的。

由于作者才疏学浅，水平有限，书中的错误和不妥之处在所难免。在此恳请广大读者多提宝贵意见。

王敏

2006年6月

目 录

序

前言

| | |
|-------------------|----|
| 第一章 电工基本知识 | 1 |
| 1.1 电工概况 | 1 |
| 1.1.1 引言 | 1 |
| 1.1.2 电的发现 | 2 |
| 1.1.3 电学史上的发明创造 | 3 |
| 1.1.4 电工 | 4 |
| 1.1.5 电工作业三条线四大件 | 5 |
| 1.1.6 电工应掌握的技术、技能 | 6 |
| 1.1.7 电工基本知识 | 7 |
| 1.1.8 电工操作技能 | 8 |
| 1.1.9 电气识图 | 9 |
| 1.1.10 电力系统知识 | 10 |
| 1.1.11 电能质量与负荷率 | 11 |
| 1.1.12 电力经济指标 | 12 |
| 1.1.13 电工的职业道德 | 13 |
| 1.1.14 电工管理 | 14 |
| 1.1.15 绿色电力能源 | 15 |
| 1.1.16 电气化的发展与展望 | 16 |
| 思考题 | 17 |
| 第二章 电的基础知识 | 18 |
| 2.1 直流电 (DC) | 18 |
| 2.1.1 什么是电 | 18 |
| 2.1.2 电的性质 | 19 |
| 2.1.3 导体与绝缘体 | 20 |
| 2.1.4 静电与屏蔽 | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.5 电路 | 22 |
| 2.1.6 电的流动 | 23 |
| 2.2 直流电路 | 24 |
| 2.2.1 直流电路三参数 | 24 |
| 2.2.2 欧姆定律与电功率 | 25 |
| 2.2.3 功率与热效应 | 26 |
| 2.2.4 导线电阻 | 27 |
| 2.2.5 电阻的串联 | 28 |
| 2.2.6 电阻的并联 | 29 |
| 2.2.7 相同电源电池的串并联 | 30 |
| 2.2.8 基尔霍夫定律与桥式电路 | 31 |
| 2.2.9 电流或电压变换求功率 | 32 |
| 2.2.10 $\text{Y} - \Delta$ 电阻网络等效互换 | 33 |
| 2.2.11 $\Delta - \text{Y}$ 电阻网络等效互换 | 34 |
| 2.2.12 复杂电路的简单化 | 35 |
| 思考题 | 36 |
| 第三章 磁与电磁知识 | 37 |
| 3.1 磁与电磁 | 37 |
| 3.1.1 磁的现象 | 37 |
| 3.1.2 磁的性质 | 38 |
| 3.1.3 右手螺旋定则两判定 | 39 |
| 3.1.4 平行导体电磁力与方向的判定 | 40 |
| 3.1.5 磁与导线的相对作用 | 41 |
| 3.1.6 左手定则与右手定则判断要点 | 42 |
| 3.1.7 楞次定律（电磁定律） | 43 |
| 3.1.8 电磁感应强度（ B ）磁通（ Φ ） | 44 |
| 3.1.9 自感与互感 | 45 |
| 3.1.10 实用电的产生 | 46 |
| 思考题 | 47 |
| 第四章 交流电知识 | 48 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1 单相交流电 (AC) | 48 |
| 4.1.1 交流电三要素和有效值 | 48 |
| 4.1.2 交流电的表示法 | 49 |
| 4.1.3 周期 (T) 与频率 (f) | 50 |
| 4.1.4 相量运算 | 51 |
| 4.1.5 电感 (L) 与电容 (C) | 52 |
| 4.1.6 阻抗 (Z) 的计算 | 53 |
| 4.1.7 感抗 (X_L) 与容抗 (X_C) 的计算 | 54 |
| 4.1.8 感抗与容抗的特性 | 55 |
| 4.1.9 电抗为零起谐振 | 57 |
| 4.1.10 交流电复数运算 | 58 |
| 4.2 三相交流电 (3~) | 59 |
| 4.2.1 什么是三相交流电 | 59 |
| 4.2.2 星形 (Y)、三角形 (Δ) 接法的特点 | 60 |
| 4.2.3 三种功率关系 | 61 |
| 4.2.4 总功率与电量计算 | 62 |
| 4.2.5 三相电功率计算 | 63 |
| 4.2.6 功率因数 ($\cos\varphi$) | 64 |
| 4.2.7 无功补偿 | 65 |
| 4.2.8 电机补偿 | 66 |
| 4.2.9 电容补偿形式及无功功率容量换算 | 67 |
| 4.2.10 异步电动机改发电机 | 68 |
| 思考题 | 69 |
| 第五章 电子技术基础知识 | 70 |
| 5.1 半导体基础知识 | 70 |
| 5.1.1 半导体的电子结构 | 70 |
| 5.1.2 晶体 P、N 导电方式 | 71 |
| 5.1.3 PN 结 | 72 |
| 5.1.4 半导体的规格与型号 | 73 |
| 5.2 晶体二极管 (VD) | 74 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----|
| 5.2.1 | 二极管的特性 | 74 |
| 5.2.2 | 二极管质量与整流接法 | 75 |
| 5.2.3 | 完整的单相桥式整流的接法 | 76 |
| 5.2.4 | 稳压管知识 | 77 |
| 5.3 | 晶体三极管 (VT) | 78 |
| 5.3.1 | 三极管结构 | 78 |
| 5.3.2 | 三极管基极 b 的识别 | 79 |
| 5.3.3 | P 型三极管的发射极 e 与集电极 c 的判定 | 80 |
| 5.3.4 | N 型三极管的发射极 e 与集电极 c 的判定 | 81 |
| 5.3.5 | 三极管高低频判定与 β 值测试 | 82 |
| 5.3.6 | 场效应管知识 | 83 |
| 5.4 | 晶闸管 (VS) | 84 |
| 5.4.1 | 晶闸管的结构与代号 | 84 |
| 5.4.2 | 晶闸管控制电路 | 85 |
| 5.4.3 | 电子变频 | 86 |
| 5.4.4 | 晶闸管交流调压 | 87 |
| 5.5 | 模拟电路知识 | 88 |
| 5.5.1 | 模拟电路 | 88 |
| 5.5.2 | 基本放大电路 | 89 |
| 5.5.3 | 晶体管振荡 | 90 |
| 5.5.4 | 单结晶管自振荡电路 | 91 |
| 5.6 | 数字电路知识 | 92 |
| 5.6.1 | 二进制与逻辑单元 | 92 |
| 5.6.2 | 基本门电路 | 93 |
| 5.6.3 | 数字电路 | 94 |
| 5.6.4 | 电子控制电路 | 95 |
| | 思考题 | 96 |
| | 第六章 配电变压器 | 97 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 6.1 配电变压器基本知识 | 97 |
| 6.1.1 变压器的构造 | 97 |
| 6.1.2 变压器原理 | 98 |
| 6.1.3 变压器技术参数与接法 | 99 |
| 6.1.4 变压器电压调整 | 100 |
| 6.1.5 配电变压器安装位置选择 | 101 |
| 6.1.6 变压器台架安装形式 | 102 |
| 6.2 配电变压器运行 | 103 |
| 6.2.1 变压器的保护 | 103 |
| 6.2.2 变压器额定电流和熔断电流的概算 | 104 |
| 6.2.3 配电变压器运行系统 | 105 |
| 6.2.4 配电变压器防雷接地要求 | 106 |
| 6.2.5 变压器损耗计算 | 107 |
| 6.2.6 变压器运行维护 | 108 |
| 6.2.7 变压器并列 | 109 |
| 6.2.8 变电站表观电流估算 | 110 |
| 思考题 | 111 |
| 第七章 低压配电装置 | 112 |
| 7.1 配电装置 | 112 |
| 7.1.1 配电控制室 | 112 |
| 7.1.2 配电盘 | 113 |
| 7.1.3 母线汇流排的选择与加工 | 114 |
| 7.1.4 母线排载流量估算 | 115 |
| 7.1.5 配电盘开关操作 | 116 |
| 7.1.6 触（漏）电保安器常见故障及处理办法 | 117 |
| 7.1.7 三相四线制供电 | 118 |
| 7.1.8 后备自发电电源 | 119 |
| 7.2 低压电器 | 120 |
| 7.2.1 低压电器类别与型号 | 120 |
| 7.2.2 熔断器（FU） | 121 |

| | | |
|------------|-------------------------|------------|
| 7.2.3 | RL、RM 及 RTO 系列熔断器 | 122 |
| 7.2.4 | NT 系列熔断器 | 123 |
| 7.2.5 | 开关 (QS) | 124 |
| 7.2.6 | 封闭式铁壳开关 | 125 |
| 7.2.7 | 组合开关与万能断路器 | 126 |
| 7.2.8 | 接触器 (KM) | 127 |
| 7.2.9 | 热继电器 (KH 或 FR) | 128 |
| 7.2.10 | 漏电保护器 (PCD) | 129 |
| 7.2.11 | 按钮 (SB) | 130 |
| 7.2.12 | 继电器 (K) | 131 |
| 7.2.13 | 补偿器 (AS) | 132 |
| 7.2.14 | 验电器 | 133 |
| | 思考题 | 134 |
| 第八章 | 配电线路 | 135 |
| 8.1 | 线路设计规划 | 135 |
| 8.1.1 | 电网线路设计 | 135 |
| 8.1.2 | 设计原则与材料准备 | 136 |
| 8.1.3 | 低压架空线路损失概算 | 137 |
| 8.1.4 | 线路电杆 | 138 |
| 8.1.5 | 送电距离 | 139 |
| 8.1.6 | 导线规格型号 | 140 |
| 8.1.7 | 导线结构 | 141 |
| 8.1.8 | 导线质量估算 | 142 |
| 8.1.9 | 架空导线载流量估算选择 | 143 |
| 8.1.10 | 手工导线连接 | 144 |
| 8.1.11 | 抱箍直径与重心计算 | 145 |
| 8.1.12 | 拉线设定计算 | 146 |
| 8.2 | 线路施工与维护 | 147 |
| 8.2.1 | 杆头组装 | 147 |
| 8.2.2 | 立杆 | 148 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 8.2.3 立杆安全 | 149 |
| 8.2.4 挖杆坑位要求 | 150 |
| 8.2.5 电杆埋设要求 | 151 |
| 8.2.6 电力线路档距 | 152 |
| 8.2.7 导线弧垂对地要求 | 153 |
| 8.2.8 输电线路杆塔组立施工 | 154 |
| 8.2.9 横担组装 | 156 |
| 8.2.10 高低压同杆架设横担间垂直距离 | 157 |
| 8.2.11 施工作业安全距离规定 | 158 |
| 8.2.12 导线的排列 | 159 |
| 8.2.13 拉线组装 | 160 |
| 8.2.14 线路巡视要点 | 161 |
| 8.2.15 线路巡视重点 | 162 |
| 8.2.16 电力设施保护 | 163 |
| 思考题 | 164 |
| 第九章 低压配线 | 165 |
| 9.1 室内配线 | 165 |
| 9.1.1 接户线与进户线 | 165 |
| 9.1.2 地埋线路径选择与埋设 | 166 |
| 9.1.3 电缆线的敷设 | 167 |
| 9.1.4 住宅室内配线 | 168 |
| 9.1.5 瓷夹板配线 | 169 |
| 9.1.6 瓷柱（珠）配线 | 170 |
| 9.1.7 槽板配线 | 171 |
| 9.1.8 绝缘护套配线 | 172 |
| 9.1.9 钢管（塑料管）配线 | 173 |
| 9.1.10 单导线的连接 | 175 |
| 9.2 照明安装 | 176 |
| 9.2.1 膨胀螺栓安装 | 176 |
| 9.2.2 室内配线敷设 | 177 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 9.2.3 室内布线的一般要求 | 178 |
| 9.2.4 白炽灯安装 | 179 |
| 9.2.5 荧光灯安装 | 180 |
| 9.2.6 开关插座安装 | 181 |
| 9.2.7 照明控制线路安装 | 182 |
| 思考题 | 183 |
| 第十章 电动机与电气控制 | 184 |
| 10.1 电动机基础 | 184 |
| 10.1.1 电动机分类 | 184 |
| 10.1.2 电动机性能 | 185 |
| 10.1.3 电气设备铭牌及额定值 | 186 |
| 10.1.4 电动机原理 | 187 |
| 10.1.5 绝缘与温度关系 | 188 |
| 10.1.6 马力 (Hp) 千瓦 (kW) 换算 | 189 |
| 10.1.7 效率 (η) | 190 |
| 10.2 电动机装配与拖动 | 191 |
| 10.2.1 电动机绕组 | 191 |
| 10.2.2 绕组首尾判定与正确选接 | 192 |
| 10.2.3 电动机的接线 | 193 |
| 10.2.4 电动机按功率配线概算 | 194 |
| 10.2.5 配电导线载流量估算 | 195 |
| 10.2.6 电动机开关种类选择 | 197 |
| 10.2.7 电动机开关按电流配备 | 198 |
| 10.2.8 电动机拖动与皮带轮 | 199 |
| 10.2.9 电动机检修 | 200 |
| 10.3 电气控制 | 201 |
| 10.3.1 电动机正反转 | 201 |
| 10.3.2 三相电动机单相运行 | 202 |
| 10.3.3 电动机的起动 | 203 |
| 10.3.4 电动机调速 | 204 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 10.3.5 电力制动 | 205 |
| 10.3.6 电动机的保护 | 206 |
| 10.3.7 电动机控制匹配 | 207 |
| 10.3.8 继电器—接触器控制电路 | 208 |
| 10.3.9 可编程序控制器控制电路 | 209 |
| 10.3.10 机床的综合控制 | 211 |
| 10.3.11 水塔（水箱）自动上水控制 | 212 |
| 思考题 | 213 |
| 第十一章 电能计量 | 214 |
| 11.1 电的测量 | 214 |
| 11.1.1 电测仪表的分类与测量 | 214 |
| 11.1.2 电压、电流表的测量 | 215 |
| 11.1.3 万用表的使用 | 217 |
| 11.1.4 钳形电流表 | 218 |
| 11.1.5 兆欧表的选用与测试 | 220 |
| 11.1.6 接地电阻测量仪 | 221 |
| 11.1.7 互感器原理与接线 | 223 |
| 11.1.8 电流互感器 | 224 |
| 11.2 电能计算与计量 | 225 |
| 11.2.1 电能表的选择 | 225 |
| 11.2.2 各种电能表的接线 | 226 |
| 11.2.3 机械电能表结构原理 | 228 |
| 11.2.4 电子电能表 | 229 |
| 11.2.5 大宗用户有功、无功电能表接线 | 230 |
| 11.2.6 电能的计算 | 231 |
| 思考题 | 232 |
| 第十二章 电力营销知识 | 233 |
| 12.1 电力营销常识 | 233 |
| 12.1.1 营销管理 | 233 |
| 12.1.2 报装接电 | 234 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 12.1.3 营业抄表 | 235 |
| 12.1.4 电能计量管理 | 236 |
| 12.1.5 用电检查管理 | 237 |
| 12.2 优质服务与企业精神 | 238 |
| 12.2.1 优质服务 | 238 |
| 12.2.2 国家电网公司企业精神 | 239 |
| 12.2.3 供电服务“十项承诺” | 240 |
| 12.2.4 员工服务“十不准” | 241 |
| 12.2.5 “三公”调度“十项措施” | 242 |
| 12.3 电价与电费 | 243 |
| 12.3.1 抄表收费 | 243 |
| 12.3.2 电费核算 | 244 |
| 12.3.3 电脑核算收费 | 245 |
| 12.3.4 窃电与反窃电措施 | 246 |
| 12.3.5 违约用电及处理 | 247 |
| 12.3.6 节约用电窍门多 | 248 |
| 思考题 | 249 |
| 第十三章 家庭用电 | 250 |
| 13.1 家庭用电常识 | 250 |
| 13.1.1 常用电气设备负荷电流的概算 | 250 |
| 13.1.2 低压测电笔的使用方法 | 251 |
| 13.1.3 室内线路检修 | 252 |
| 13.1.4 照明检修程序 | 253 |
| 13.1.5 照明故障查找方法 | 254 |
| 13.1.6 巧查漏电故障 | 255 |
| 13.1.7 故障先查熔断丝检修顺藤摸瓜 | 256 |
| 13.1.8 站岗放哨熔断器 | 257 |
| 13.1.9 防短路断路漏电故障 | 258 |
| 13.1.10 家电注意电气短路 | 259 |
| 13.1.11 低压电器检修 | 260 |