

变电运行技术问答

上册 高压设备部分

北京电力管理局变电运行技术问答编写组编

水利电力出版社

内 容 提 要

本书是以问答的形式对变电站的高压设备和二次设备在运行中出现的问题，进行简要的解答。

上册是变电站高压设备部分，包括变压器、电压互感器、电流互感器、消弧线圈、塞流线圈、电抗器、电力电容器、耦合电容器、高压开关、隔离刀闸、瓷瓶、母线、电力电缆、过电压保护、调相机和两线一地制等共十六个部分。

下册是变电站二次设备部分，包括直流系统、中央信号、仪表、二次线、继电保护、晶体管保护、220千伏线路保护等共七个部分

本书可作为变电站运行人员的技术学习资料。也可供变电站检修、安装、继电保护工作人员，发电厂、工厂、农村电工学习参考。

变电运行技术问答

上册 高压设备部分

北京电业管理局《变电运行技术问答》汇编小组

*

水利电力出版社出版

(北京德胜门外六铺炕)

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

水利电力出版社印刷厂印刷

*

1976年11月北京第一版

1976年11月北京第一次印刷

印数 00001—100,430 册 每册 0.57 元

书号 15143·3213

毛主席语录

要搞马克思主义，不要搞修正主义；

要团结，不要分裂；要光明正大，不要搞

阴谋诡计。

抓革命，促生产，促工作，促战备。

前 言

我局的广大变电运行人员，在党委领导下，经过无产阶级文化大革命、批林批孔运动和批邓、反击右倾翻案风的斗争，进一步提高了阶级斗争、路线斗争和在无产阶级专政下继续革命的觉悟，进一步划清了为革命学好技术和技术第一的界限，决心继承伟大领袖和导师毛主席的遗志，以阶级斗争为纲，坚持党的基本路线，坚持无产阶级专政下的继续革命，最紧密地团结在以华国锋主席为首的党中央周围，坚决同王洪文、张春桥、江青、姚文元反党集团斗争到底，为社会主义革命和建设事业作出更大贡献。

广大变电运行人员，在工作中创造了不少好的学习方法。这本技术问答中的大部分问题是北京供电局昌平变电站的同志们提出的，又经全网其它各站运行人员进行了补充。这些问题提出后，受到广大变电运行人员的欢迎，并希望结合实际编写答案。我局所属的各供电局根据工人同志的要求，将问题分发给各变电站组织解答。我局系统内从事变电运行和有关专业的很多工人积极投入这一工作。各变电站、供电所（局）对广大工人同志提出的答案，分别经过多次讨论、审查，并整理出解答资料。解答问题形成了群众运动。在群众多次讨论并整理出解答资料的基础上，我局又组织了各供电部门以老工人为主体、技术人员和有关领导参加的三结合汇编小组，将答案汇编成上、下两册。这次出版前，上册又请北京供电局，下册又请上海供电局、沈阳电业局、湘

中供电局、西安供电局、武汉供电局的工人同志、技术人员和有关领导进行了三结合审查、修改和补充。在汇编和审查过程中，广大变电运行人员、继电保护人员和检修人员提供了不少宝贵意见，使本书比较切合实际。

工人从实际工作需要出发提出问题，解答问题，并由工人、技术人员和领导干部三结合写成书稿出版，这是文化大革命中诞生的新生事物。它有力地批判了资产阶级，限制了资产阶级法权，推动了工人阶级占领上层建筑领域的社会主义革命。

我们希望这本书的出版在推动供电部门的培训工作，保证系统安全运行方面，能起到一定作用。由于编写经验不足，水平有限，错误一定不少，希望大家提出修改补充意见。

北京电业管理局《变电运行技术问答》汇编小组

1976年10月

目 录

前 言

第一章 变压器	1
1 变压器的作用和基本原理是什么?	1
2 变压器的构造各部件的功用是什么?	4
3 变压器的额定容量、额定电压、额定电流、容量比、变 比、短路电压、铜损、铁损、空载电流都代表什么意 思? 怎样换算?	6
4 什么叫变压器的接线组别?	8
5 变压器的铭牌型号字母都代表什么意思?	11
6 扇形温度计构造原理? 三个指针起什么作用? 乙醚管为 什么不许踩压?	12
7 热虹吸(硅胶罐)在变压器运行中起什么作用? 运行维 护有什么要求?	14
8 变压器的充油套管及充氮油盅的简单构造是什么? 运行 中有什么要求?	15
9 瓦斯继电器的动作原理是什么? 常用瓦斯继电器有几种 型式? 各有什么特点?	16
10 主变压器新投入或大修后投入运行前应验收哪些项目? 为什么在正式运行前要做冲击试验? 冲击几次?	17
11 主变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕 连接管的坡度? 标准是什么?	19
12 主变压器新装或大修后投入运行为什么有时瓦斯继电器 动作频繁? 遇到此类问题怎样判断和处理?	19
13 两台变压器并列运行条件是什么? 否则会引起什么后 果?	19
14 两台变压器并、解列运行的经济点怎么计算?	20

15	变压器在什么情况下进行核相？不核相并列可能有什么后果？	22
16	主变停、送电操作顺序有哪些规定？为什么？	22
17	无载调压的变压器倒分头时为什么要测量直流电阻？怎样测法？怎样判断分接开关接触是否良好？注意哪些安全事项？	22
18	三卷变压器倒一次分头与倒二次分头的作用和区别是什么？	24
19	有载调压变压器与无载调压变压器有什么不同？各有什么优缺点？	24
20	有载调压变压器闸箱大修后应重点验收什么项目？运行中为什么要重点检查闸箱油面和动作记录？	25
21	新投入或大修后的变压器运行巡视哪些部位？注意哪些事项？	26
22	主变正常与特殊巡视项目是什么？	26
23	变压器过负荷有哪些规定？怎样计算百分数？	27
24	变压器温度计所指示的温度是变压器什么部位的温度？运行中有哪些规定？温度与温升有什么区别？	30
25	怎样判断变压器的温度变化是正常还是异常？在长时间高温情况下运行对变压器有什么危害？	30
26	油面是否正常怎样判断？出现假油面是什么原因？怎样处理？	31
27	在什么情况下容易出现缺油？对变压器有什么影响？临时可采取哪些有效措施？	32
28	怎样判断主变音响是否正常？发生异音可能是什么原因？	32
29	起动风扇都有哪些规定？为什么还要装警报装置？	33
30	瓦斯继电器动作后怎样处理？在现场怎样按气体现象来判断故障性质？	33
31	主变空载运行时为什么有时接地检漏器动作？当送出一	

- 路时就恢复正常，为什么？34
- 32 三卷变压器单独停一侧，其它两侧能否继续运行？应注意什么？34
- 33 变压器在运行中补充油应注意哪些事项？35
- 34 摇测变压器的绝缘电阻有哪些注意事项？35
- 35 变压器定期试验周期、项目、标准是怎么规定的？怎样分析绝缘状况？36

第二章 电压互感器 37

- 1 10千伏电压互感器铭牌有几个数据？为什么10千伏电压互感器容量有120伏安，200伏安，480伏安，960伏安，几个数是什么意思？37
- 2 10千伏电压互感器铭牌规定接地运行时不许超过两个小时，如超过两小时有什么影响？37
- 3 电压互感器的两套低压线圈各有什么用途？38
- 4 装设电压互感器时，保险的容量怎样选择？38
- 5 电压互感器一、二次保险的保护范围是怎么规定的？39
- 6 为什么110千伏电压互感器一次不装保险？39
- 7 为什么控制盘的表用电压互感器电源都装有保险？保护盘的电压互感器电源都不装保险？40
- 8 110 千伏电压互感器一相二次保险为什么要并联一个电容器？电容器容量如何确定？40
- 9 什么叫线电压、线电流？什么叫相电压、相电流？42
- 10 为什么非直接接地系统一相接地时，接地相电压降低，其它两相电压升高？44
- 11 系统一相接地时，电压表计指示现象如何？电压互感器开口三角两端的电压是多少？45
- 12 电压互感器高或低压侧一相保险熔断时电压表计怎样指示？46
- 13 为什么要检查110千伏电压互感器的开口三角抽取电压？为什么有电压？47

- 14 10千伏电压互感器开口三角处为什么要并电阻? 有什么作用? 数值多少?48
- 15 110千伏电压互感器电源是怎样进行切换的? 切换后应注意什么?48
- 16 双母线母差保护电压互感器控制手把在运行中有哪些注意事项? 手把拧错位置可能造成什么后果?51
- 17 双母线的两组电压互感器二次能否并列? 有什么注意事项?51
- 18 110 千伏电压互感器二次为什么要经过电压互感器一次侧刀闸的辅助接点? 当双母线电压互感器的其中一组刀闸检修或电压互感器二次回路有工作时应注意什么?51
- 19 变电站使用的电压互感器一般接有哪些保护? 停用电压互感器时应注意什么?52
- 20 电压互感器断线有哪些现象? 怎样处理?52
- 21 电压互感器二次为什么不许短路?53
- 22 电压互感器二次为什么必须接地?53
- 23 电压互感器巡视检查的项目有哪些?53

第三章 电流互感器..... 54

- 1 电流互感器的构造是什么?54
- 2 电流互感器的工作原理是什么?56
- 3 油浸电流互感器和套管电流互感器的优缺点是什么?58
- 4 一个瓷头的注油电流互感器怎样区别进出线? 中间用什么绝缘?58
- 5 一台多油开关有几个电流互感器? 编号是怎样排列的?58
- 6 电流互感器的容量为什么有标伏安(VA), 有标欧姆(Ω)的, 它们的关系是什么? 电流互感器为什么有等级要求? 保护、仪表各用什么等级的?59
- 7 什么叫加极性? 什么叫减极性?61
- 8 两个同相套管电流互感器串联或并联与容量、变比有

	什么关系? 在什么情况下接成串联和并联?	61
9	电流互感器为什么不许开路? 开路以后有什么现象? 怎样处理?	62
10	测电流互感器大极性和小极性有什么区别? 怎样确定电流互感器极性的正确性?	63
11	电流互感器为什么不许长时间过负荷? 过负荷运行有什么影响?	63
12	什么是电流互感器的10%误差曲线? 有什么用途?	63
13	电流互感器二次接线有几种方式?	65
14	更换电流互感器应注意哪些问题?	65
15	短路电流互感器为什么不许用保险丝?	66
16	采用和电流的电流互感器时, 如有一台电流互感器有工作应注意什么?	66
17	对Y/ Δ -11接线组别的变压器的差动保护电流互感器接线有什么要求? 为什么两侧电流互感器二次只许一侧接地?	66
18	三卷变压器如中压或低压侧有停电工作, 对该变压器差动保护用的电流互感器如何考虑? 应注意什么?	68
19	变压器差动保护用的电流互感器应接在开关的母线侧呢? 还是接在开关的变压器侧? 为什么?	68
20	电流互感器二次为什么要接地?	69
21	保护和仪表共用一套电流互感器时, 当表计回路有工作如何短接? 注意什么?	69
22	电流互感器与电压互感器二次为什么不许互相连接? 否则会造成什么后果?	69
23	电流互感器的正常巡视检查项目是什么?	69
24	电流互感器可能出现哪些异常? 如何判断处理?	69
第四章 消弧线圈		71
1	消弧线圈的构造及作用是什么?	71
2	消弧线圈的铭牌型号表示什么?	73

3	消弧线圈有哪几种补偿方式?	73
4	消弧线圈在什么时候倒分头? 倒分头的操作注意事项是什么?	74
5	通过消弧线圈的刀闸并、解两台变压器中性点有什么影响?	75
6	在什么系统上装设消弧线圈?	76
7	消弧线圈运行有什么规定?	77
8	正常巡视检查消弧线圈有哪些内容?	78
第五章	塞流线圈(阻波器)	79
1	塞流线圈的作用是什么?	79
2	塞流线圈的构造有几部分?	79
3	塞流线圈正常巡视注意什么?	79
第六章	电抗器	81
1	电抗器的功用是什么?	81
2	电抗器的旁路开关与配电开关相互间如何配合?	83
3	电抗器的铭牌数据代表什么?	83
4	正常巡视检查电抗器有哪些项目?	84
第七章	电力电容器	85
1	国产电力电容器型号的含意是什么? 字母表示什么意思?	85
2	无功功率是什么意思?	86
3	电力电容器的功用是什么?	87
4	并联电容补偿及串联电容补偿的作用原理是什么?	88
5	每个电容器的电容量(μF)与电容器的容量(kVAR)有什么关系?	91
6	电容器外部回路有几种接线? 每种接线有什么不同?	92
7	采用零序电流平衡保护的电容器组为什么每相容量要相等?	93
8	三相制中每相电容电流怎样计算? 一台电容器电流如何计算?	96

9	并联电容器的安装容量根据什么来选择?	97
10	以氯化联苯为浸渍介质的电容器, 工作时应注意 什么?	98
11	YL 型或YLV型电容器内的氯化联苯在多少度时发生 凝固? 凝固后有什么严重后果? 如何防止凝固?	99
12	测电容器绝缘用多大摇表合适? 怎么摇测?	100
13	当全站无电后, 为什么必须将电容器油开关拉开?	101
14	电容器投入或退出运行有哪些规定? 新装电容器投入 运行前应做哪些检查?	101
15	电容器开关掉闸如何处理? 查不出故障怎么办?	102
16	处理故障电容器时要注意哪些安全事项?	102
17	正常巡视时对电容器检查哪些内容?	103
第八章 耦合电容器		104
1	耦合电容器的功用及主要结构是什么?	104
2	国产耦合电容器铭牌数据的含意是什么?	106
3	为什么耦合电容器要安装接地刀闸? 操作时注意 什么?	106
4	怎样画出电压抽取回路接线图?	106
5	耦合电容器为什么要安装放电灯泡?	107
6	电压抽取是多少伏? 有什么作用?	108
7	发现抽取二次放电灯泡亮如何处理? 是什么原因?	109
8	正常巡视耦合电容器注意什么?	110
第九章 高压开关		111
1	高压开关在电力系统中的作用是什么?	111
2	高压开关的主要结构和主要类型有哪些?	111
3	油在高压油开关中的作用是什么?	112
4	高压开关铭牌数据代表什么意义?	112
5	高压开关操作机构新旧型号对照和符号代表意义是 什么?	113
6	简单说明交流电弧的产生和熄灭过程?	113

7	油开关的简单灭弧原理和灭弧方式是什么?	118
8	SN3-10型 开关工作触头和消弧触头的作用是什么?	121
9	SN3-10型 开关为什么加装相间绝缘板?	121
10	高压开关掉、合闸缓冲器的作用和一般构造原理是 什么?	121
11	高压油开关为什么更换铜钨触头? 对运行有什么好 处?	122
12	什么叫开关自由脱扣? 作用是什么? 怎样检查?	122
13	各主要类型开关的简单结构是什么?	123
14	各种电磁机构掉合闸线圈数据是多少?	133
15	油开关电动合闸时应注意什么?	133
16	CD2(ΠC-10) 操作机构在什么情况下可以手动合闸? 应 该注意什么?	133
17	如何根据开关的合闸电流来选择合闸保险?	133
18	为什么开关不允许在带电的情况下用“千斤”慢合 闸?	135
19	为什么要试验低电压合、掉闸? 标准是什么?	135
20	为什么开关掉闸辅助接点要先投入, 后切开?	136
21	更换接触器HC(КΠ)线圈和掉闸线圈时应注意什么?	136
22	在什么情况下开关要退出重合闸和延长重合闸的动作 时间? 为什么?	137
23	为什么要掌握开关的试验相位? 如何确定?	138
24	开关的故障跳闸次数和检修周期的关系如何考虑?	138
25	多油开关桶内进水有何危害? 怎样检查?	139
26	高压开关的试验类别、项目、标准和周期是什么?	140
27	怎样分析油开关的绝缘状况?	142
28	油开关油面过高或过低对运行有什么影响? 标准是 什么?	143
29	开关误掉闸有哪些原因? 如何判断和处理?	143
30	CD2(ΠC-10) 型操作机构反事故措施内容是什么?	144

31	DW1-35 型油开关反事故措施内容是什么?	145
32	开关合闸失灵有哪些原因? 怎么查找?	145
33	开关掉闸失灵有哪些原因? 怎么查找?	146
34	接触器 HC (KH) 保持有何现象? 怎样处理?	147
35	有哪些开关装电热装置? 运行有什么规定?	148
36	拆接开关套管引线应注意什么?	148
37	SN ₂ -10 型开关合闸后发现支持瓷瓶断裂怎么处理?	148
38	开关大修后怎样进行验收? 重点验收项目是哪些?	148
39	开关检修时为什么必须把二次回路电源断开? 应断开的 电源包括哪些?	149
40	CY 及 CY3 液压机构的基本原理是什么?	150
41	开关在运行中液压降到零如何处理?	153
42	液压机构中的压力表反映什么压力? 根据压力怎样判断 机构故障?	154
第十章 隔离刀闸 (隔离开关)		155
1	国产刀闸有几种型式? 型号字母都表示什么?	155
2	刀闸的用途是什么? 用刀闸可以进行哪些操作?	156
3	操作刀闸的注意事项是什么?	157
4	操作中发生带负荷错拉、错合刀闸时怎么办?	158
5	停电时先拉线路侧刀闸, 送电时先合母线侧刀闸, 为什 么?	158
6	运行中的刀闸, 可能出现什么异常现象? 怎样处理?	159
第十一章 瓷 瓶		161
1	变电站使用的支柱瓷瓶有几种型式? 额定电压和试验电 压是多少?	161
2	悬式瓷瓶有几种型式? 试验电压多少?	162
3	为什么瓷瓶表面做成波纹形?	163
4	瓷瓶在什么情况下容易损坏?	163
5	如何正确判断瓷瓶的裂纹?	163
6	怎样带电测量刀闸瓷瓶及悬式瓷瓶的绝缘?	163

- 7 带电水冲洗瓷瓶怎样进行, 应注意什么?164
- 8 正常巡视检查瓷瓶的项目有哪些?165
- 9 ZPCE-35瓷瓶上部铁帽子为什么要锯一个豁口?166

第十二章 母 线167

- 1 各种矩型母线的额定电流是多少?167
- 2 各种多股绞线的安全电流是多少?170
- 3 矩型母线平装与竖装时额定电流为什么不同?170
- 4 矩型母线一般多长就要装伸缩接头? 伸缩接头起什么作用?171
- 5 铜线与铝线连接处为什么锈蚀很快? 怎么防止?171
- 6 为什么室内母线都采用矩型的? 而室外母线多采用多股绞线?172
- 7 用来支持母线的瓷瓶上的夹板螺丝为什么一个是铜的, 一个是铁的? 在什么情况下采取这类措施?173
- 8 现在使用的测温蜡片多少度开始熔化?173
- 9 运行中导线接头的允许温度是多少?173
- 10 判断导线接头发热的方法有几种?173
- 11 导线接头的接触电阻有何要求?174
- 12 变电站软母线的弛度有什么标准? 导线弛度过大或过小对运行有什么危害?174
- 13 为什么有的多股铝绞线带钢芯, 有的不带钢芯?175
- 14 当一条导线容量不能满足, 需要用两条并上使用, 额定电流是否是两条导线安全电流的相加?175
- 15 导线的电晕是怎样产生的?176
- 16 检查巡视导线和接头的项目有哪些?176

第十三章 电力电缆177

- 1 铜芯电缆和铝芯电缆的优缺点是什么?177
- 2 常用的电缆型号及正常允许的最大安全电流值是多少?177
- 3 电力电缆的温度和电流是什么关系?179

4	并列电缆的条数与间距的大小不同对电缆允许负荷有什么影响?	180
5	10千伏的电力电缆最高温度不许超过多少? 为什么?	181
6	为什么有的电缆头容易漏油, 对运行有什么影响?	182
7	纸绝缘的电缆是否允许过负荷运行? 允许的时间多长?	183
8	全线敷设电缆的配电线路为什么一般不装重合闸? 掉闸后为什么不能试送?	184
9	10千伏“两线一地”运行的电缆头为什么损坏率高? 采取哪些防止措施?	184
10	正常时对电力电缆的巡视检查项目是什么?	185
11	电缆线路停电后用验电笔验电为什么短时间还有电? 是否不经放电就可以用手接触?	186
12	干包式电缆头三叉口处为什么要装屏蔽?	186
13	杂散电流对电缆铅皮有什么影响?	186
第十四章 过电压保护		187
1	变电站装有哪些防雷设备?	187
2	什么叫内部过电压? 什么叫大气过电压? 对设备有什么危害?	187
3	电力系统中有哪几种类型的内部过电压? 过电压倍数一般是多少? 如何防止?	188
4	阀型避雷器的构造和各部件的功用是什么?	189
5	变压器中性点在什么情况下装设避雷器, 电压等级有什么要求?	190
6	安装阀型避雷器时, 和被保护设备的距离有什么要求?	192
7	变电站接地网接地电阻应是多少? 避雷针的接地电阻应是多少?	194
8	110千伏阀型避雷器上部均压环起什么作用?	194
9	线路侧带电可能经常断开的开关在防雷上有什么要求?	194

10	避雷器、避雷针用什么方法记录放电？	195
11	什么叫反击？对设备有什么危害？怎样避免？	195
12	地线网能否与避雷针联在一起？有什么要求？	196
13	避雷器的型号及其代表意思是什么？	196
14	防雷设备的巡视检查内容有哪些？	197
15	当发现阀型避雷器瓷套裂纹和爆炸时如何处理？	197
16	中性点不直接接地系统35千伏的避雷器最大允许电压为41 千伏，而中性点直接接地系统的110千伏避雷器最大允许 电压为100千伏，为什么？	198
17	避雷器预防性试验做哪些项目？标准如何？	198
18	怎样计算避雷针的保护范围？	200
19	三卷变压器低压侧经常开路不带任何负荷时，在过电压 保护上有什么要求？	204
20	为什么35千伏线路不采用全线架空地线？	204
第十五章 两线一地制		205
1	两线一地制的适用范围，如何考虑？	205
2	两线一地运行时，对设备绝缘弱点有何危害？为什 么？	206
3	两线一地制系统主变接地相如何选择？	206
4	两线一地制的接地装置有什么要求？	207
5	两线一地制变电站接地网的接地电阻有什么要求？	207
6	什么叫接触电压、跨步电压？其允许值各为多少？	208
7	为什么改两线一地制后，线路末端发生故障有时保护不 动作？如何提高保护的灵敏度？	209
8	两线一地的变电站，为什么会造成铅皮电缆烧伤和金属 接地部分（水管、暖气管等）带电？应采取什么补救 措施？	209
9	两线一地变电站在安全方面应该注意什么？	210
10	两线一地制对弱电线路为什么有影响？如何避免？	210
第十六章 调相机		212