
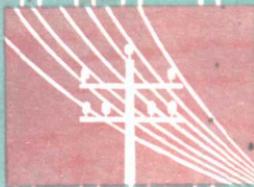


87.58055 262313

铁路电力安全
技术问答

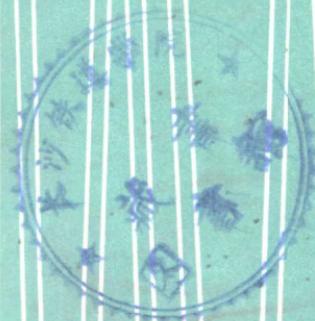

中国铁道出版社

铁路电力安全 技术问答

中国铁道出版社

1980年·北京

铁路电力安全技术问答

《铁路电力安全技术问答》编写组编

中国铁道出版社出版

责任编辑 周秋枫

封面设计 赵敬宇

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

中国铁道出版社印刷厂印

开本：787×1092 $\frac{1}{2}$ 印张：12.25 字数：261 千

1979年1月 第1版 1980年4月 第2次印刷

印数：15,501—35,500 册 定价：0.89 元

前　　言

为了适应铁路电力安全生产的需要，我们收集了现场运行中的实际问题和经验，参考了有关资料，编写了这本《铁路电力安全技术问答》。内容以生产实践为主，包括电力安全工作、变压器、电线路、变配电装置、电容器、发电机、电动机、防雷及接地、触电与急救等方面的安全技术问题，并附有关技术资料，以供铁路变配电值班员、外线电力工、试验工、电机钳工学习参考。

在编写过程中得到石家庄水电段、锦州水电段、柳州水电段和江岸水电段等单位的热情支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

本书由北京、锦州、太原、齐齐哈尔四个铁路局派员参加编写，由余炳君、朱永新、崔明祥、王佐峰、何为执笔。由于编者水平不高、实践经验不多，再加上时间仓促，一定会有许多缺点和错误，希望读者批评指正。

《铁路电力安全技术问答》

编写组1978年5月

目 录

| | |
|---|----------|
| 第一章 电力安全工作 | 1 |
| 1-1. «铁路电力安全工作规程»的基本内容是什么? | 1 |
| 1-2. 怎样认识工作票制度的必要性? 它包括哪些? | 1 |
| 1-3. 在哪些设备上作业应签发停电作业工作票? 在哪 些设备上作业可以使用口头或电话命令? | 2 |
| 1-4. 负责电力安全技术教育的技术人员具体任务是什 么? | 3 |
| 1-5. 从事电力工作的人员必须具备哪些条件? | 4 |
| 1-6. 新参加电力工作的人员需经过哪些教育后才允许 实际操作? | 5 |
| 1-7. 在电力设备上作业时, 各种安全人员指哪些? 各 应具备哪些条件? 应由哪些人担任? | 5 |
| 1-8. 什么叫高压、低压和安全电压? | 6 |
| 1-9. 安全电压是怎样确定的? | 7 |
| 1-10. 建筑物按人身触电危险性是怎样分类的? | 7 |
| 1-11. 在运行中的高、低压电力设备上共分几种作业? | 9 |
| 1-12. 进行电力作业时, 各种安全人员的职责是什么? 哪些安全人员不可互相兼任? | 9 |
| 1-13. 在哪些设备上停电作业应签发两张(一式两份)工作 票? 在什么情况下可签发一张(一式一份)工作票? | 10 |
| 1-14. 停电后能立即开工吗? | 11 |
| 1-15. 在什么情况下需要增设专人监护? | 11 |
| 1-16. 使用数日有效的停电工作票时, 为什么在每日收工后 必须将工作票交给值班员? | 14 |
| 1-17. 电力作业完工后, 各种安全人员应作哪些工作? | 14 |
| 1-18. 在电力设备上作业以前应完成哪些技术安全措 | |

| | |
|---|----|
| 施? | 15 |
| 1-19. “停、检、挂、拆、送”为什么要由二人进行? | 15 |
| 1-20. 在线路上作业时应怎样停电? 停电后还应采取什么措施? | 16 |
| 1-21. 在变、配电设备上作业时应怎样停电? 停电后还应采取什么措施? | 17 |
| 1-22. 造成停电不彻底的原因有哪些? | 17 |
| 1-23. 三相四线制的零线为什么视为带电设备? | 18 |
| 1-24. 在什么情况下设临时遮栏防护和挂标示牌? 遮栏与带电体的距离为多少? 标示牌如何分类? | 18 |
| 1-25. 停电后如何进行检电? | 19 |
| 1-26. 停电作业时为什么不能把灯泡熄灭作为已停电的依据? | 19 |
| 1-27. 接地封线为什么必须在验明无电后立即进行? 接地封线接在哪儿? | 19 |
| 1-28. 接地封线有什么作用? 经检电证实无电后是否可以不接地封线? | 19 |
| 1-29. 停电作业中的“意外突然来电”指哪些? | 20 |
| 1-30. “已停电不等于无电”, “不能被分闸现象所迷惑”是什么意思? | 22 |
| 1-31. 临时接地线的接地极插入地下 0.6 米是根据什么决定的? | 24 |
| 1-32. 临时接地线最小允许截面为多少? 为何禁止使用绑线缠绕代替接地线? | 24 |
| 1-33. 测定高压回路绝缘电阻时, 为什么要把保护地线部分或全部拆除? 为什么要征得值班员许可? | 25 |
| 1-34. 接地线由哪几部分组成? 怎样进行接地封线? | 25 |
| 1-35. 什么情况下的低压线路停电作业, 在工作地点验明无电后将各相短路即可 | 25 |
| 1-36. 变、配电所每班值班人数怎样确定? | 26 |
| 1-37. 发、变、配电所的巡视应由几人进行? 发现问题 | |

| | |
|---|----|
| 如何处理? | 26 |
| 1-38. 电线路各种巡视应由几人进行? 巡视中允许做哪些工作? | 26 |
| 1-39. 巡视电线路时, 发现断线接地后为什么不得接近接地点 8 米以内? 而变电所内设备发生接地时, 不得接近接地点 4 米以内? | 27 |
| 1-40. 什么叫倒闸作业? 倒闸时为什么要编写倒闸作业票? | 27 |
| 1-41. 倒闸作业票怎样编写? | 28 |
| 1-42. 倒闸作业应由几人执行? 注意什么? | 29 |
| 1-43. 用“手势互传信号”进行倒闸操作、许可开工, 预约时间停送电有哪些危险? | 29 |
| 1-44. 为什么不允许带负荷操作隔离开关? | 32 |
| 1-45. 造成带负荷操作隔离开关的原因有哪些? | 32 |
| 1-46. 进行高压试验时, 对被试验设备和试验设备应采取哪些安全措施? | 33 |
| 1-47. 测量运行设备的接地电阻时, 为什么必须断开接地引下线? | 33 |
| 1-48. 在运行中的电流互感器(即 CT)二次回路上工作时应采取什么安全措施? | 33 |
| 1-49. 为什么严禁电流互感器二次开路? | 34 |
| 1-50. 在运行中的电压互感器(即 PT)二次回路上工作时, 应采取什么安全措施? | 34 |
| 1-51. 为什么严禁电压互感器二次短路? | 35 |
| 1-52. 测试高压设备的绝缘电阻时, 应采取哪些安全措施? | 35 |
| 1-53. 如何测试电容器绝缘电阻? | 35 |
| 1-54. 砍伐电线路附近树木时, 应怎样做? | 36 |
| 1-55. 高压带电作业人员应具备哪些条件? | 36 |
| 1-56. 高压带电作业应采取哪些安全措施? | 36 |
| 1-57. 低压带电作业应采取哪些安全措施? | 37 |

| | |
|---|----|
| 1-58. 架空线路施工时，应遵守哪些安全措施？ | 37 |
| 1-59. 登杆作业有哪些要求？ | 38 |
| 1-60. 爆破施工用炸药和雷管，应怎样保管和携带？ | 38 |
| 1-61. 爆破施工时，应做好哪些安全工作？ | 39 |
| 1-62. 起重用绳索，怎样选择安全系数？什么叫安全系数？ | 39 |
| 1-63. 常用棕绳、麻绳和棉纱绳的允许荷重是多少？ | 40 |
| 1-64. 停电检修高压电缆时，应采取哪些安全措施？ | 40 |
| 1-65. 检修运行中低压电动机时应注意什么？ | 40 |
| 1-66. 检修发电机时，应采取哪些安全措施？ | 41 |
| 1-67. 检修高压电动机和起动装置时，应采取哪些安全措施？ | 41 |
| 1-68. 进入房屋顶棚作业时，应采取哪些安全措施？ | 41 |
| 1-69. 怎样安全使用喷灯？ | 42 |
| 1-70. 对行灯有哪些安全要求？ | 42 |
| 1-71. 怎样安全使用砂轮？ | 42 |
| 1-72. 怎样安全使用手电钻和钻床？ | 42 |
| 1-73. 怎样安全使用电烙铁？ | 43 |
| 第二章 配电变压器 | 44 |
| 2-1. 变压器为什么能变压？ | 44 |
| 2-2. 变压器由哪几部分组成？每部分的作用是什么？ | 45 |
| 2-3. 变压器铁芯与铁轭夹铁间的小联片可以不用吗？它有什么用途？ | 46 |
| 2-4. 变压器的额定电流、空载电流、额定电压、短路电压和铜、铁损是什么意思？ | 47 |
| 2-5. 变压器的额定电压、额定电流和额定容量的关系是什么？ | 47 |
| 2-6. 什么叫变压器的极性、“加极性”和“减极性”？ | 49 |
| 2-7. 什么叫变压器的接线组别？ | 50 |
| 2-8. 想设计一个 110/220 伏的变压器，一次线卷只绕一 | |

| | |
|--|----|
| 匝，二次只绕两匝是否可以？ | 51 |
| 2-9. 频率为50赫与60赫的变压器能通用吗？ | 51 |
| 2-10. 变压器应具备哪些技术条件？ | 51 |
| 2-11. 变压器线卷连接组别国家标准有哪几种？ | 52 |
| 2-12. 配电变压器的接线组别有几种？都有什么特点？ | 52 |
| 2-13. 自动闭塞变电所主变压器为什么用一种 $Y-\Delta/Y_0-1\sim 12$ 的特殊接线组别？ | 53 |
| 2-14. 一次为6千伏的变压器，接在10千伏的电源上 能行吗 | 54 |
| 2-15. 接线组别为 Y/Y_0-12 ，电压为10/0.4千伏的变 压器保持二次电压不变，接到6千伏电源上可以 吗？ | 54 |
| 2-16. 怎样用心算法算出变压器的额定电流？ | 54 |
| 2-17. 配电变压器二次电压达不到额定值有什么害处？ 怎么办？ | 56 |
| 2-18. 怎样选择变压器一、二次熔丝？ | 57 |
| 2-19. 变压器温度计所指温度是哪一部位的温度？温度 与温升的区别是什么？ | 58 |
| 2-20. 变压器顶盖上装置的温度计管，伸入油箱内的长 度是任意确定的吗？ | 59 |
| 2-21. 变压器并联运行应符合哪些条件？如不符合会有 什么后果？ | 60 |
| 2-22. 容量、短路电压不同的变压器各台负荷是怎样分 配的？ | 61 |
| 2-23. 变压器在什么情况下需要核相？核相工作怎样进 行？ | 62 |
| 2-24. 新品或大修后的变压器投入运行时，为什么进行 额定电压下的冲击试验？ | 63 |
| 2-25. 变压器投入运行前应作哪些检查？ | 64 |
| 2-26. 变压器新投入运行时，应注意监视什么？ | 65 |

| | |
|---|----|
| 2-27. 变压器运行中应作哪些检查? | 65 |
| 2-28. 变压器在什么情况下要进行特殊巡检? | 65 |
| 2-29. 变压器常见故障有哪些? | 66 |
| 2-30. 变压器常发生故障的部位有哪些? | 66 |
| 2-31. 常见变压器绝缘损坏的原因是什么? | 66 |
| 2-32. 怎样用绝缘电阻判断变压器绝缘的好坏? | 66 |
| 2-33. 怎样测变压器的绝缘电阻? | 68 |
| 2-34. 变压器在什么情况下要吊芯检查? 应注意什么? | 68 |
| 2-35. 修理变压器时, 如何判断绝缘材料能否继续使用? | 70 |
| 2-36. 变压器在什么情况下应进行干燥处理? | 70 |
| 2-37. 变压器线卷损坏原因有哪些? | 70 |
| 2-38. 变压器引线事故的原因有哪些? | 71 |
| 2-39. 变压器绝缘套管损坏原因有哪些? | 71 |
| 2-40. 变压器分接开关损坏原因是什么? | 72 |
| 2-41. 硅钢片间绝缘损坏有什么坏处? | 72 |
| 2-42. 穿心螺栓及轭铁夹件碰接铁芯有什么后果? | 73 |
| 2-43. 运行中变压器温度过高是什么原因? 如何处理? | 73 |
| 2-44. 运行中变压器过负荷怎么办? | 74 |
| 2-45. 变压器三相负荷不平衡有什么影响? 为什么规定 变压器中线电流不大于低压额定电流的25%? | 74 |
| 2-46. 怎样判别变压器的声音是否正常? 异音的产生原 因是什么? | 75 |
| 2-47. 运行变压器高压一相熔丝熔断有哪些现象? | 75 |
| 2-48. 小修刚完的一台Y/Y ₀ 接线变压器, 送电后发现 二次缺相, 是怎样造成的? | 75 |
| 2-49. 搬运变压器时应注意什么? | 76 |
| 2-50. 变压器着火应如何处理? | 77 |
| 2-51. 变压器油的标号代表什么? 不同牌号的油能混用 吗? | 77 |
| 2-52. 如何进行变压器油的简易鉴别? | 78 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 2-53. 变压器取油样或补油时注意什么? | 78 |
| 2-54. 变压器哪些部位容易发生渗漏油? 渗漏油有什么坏处? 怎样处理? | 79 |
| 2-55. 变压器密封胶垫处为什么常发生渗漏油? 怎么办? | 79 |
| 2-56. 什么叫变压器利用(使用)率? 怎样提高它? | 80 |
| 2-57. 什么叫发、变、配电所的负荷率? 怎样计算? | 82 |
| 2-58. 什么叫功率? 怎样计算? | 82 |
| 2-59. 什么叫损失率? 如何计算? | 84 |
| 第三章 电线路 | 86 |
| 3-1. 如何确定高压架空电力线路的路径? | 86 |
| 3-2. 电力网的供电接线方式有几种? | 86 |
| 3-3. 闭式电力网有哪些优点? | 87 |
| 3-4. 电杆按用途分几种? 其作用是什么? | 87 |
| 3-5. 电杆坑深如何决定? 怎样挖电杆坑? | 89 |
| 3-6. 电杆起立、回填土的注意事项是什么? | 89 |
| 3-7. 树立杆塔时应注意哪些安全事项? | 90 |
| 3-8. 为什么有的电杆需要加底盘、卡盘或地横木? 其装设情况如何? | 90 |
| 3-9. 常用架空导线有哪几种? | 91 |
| 3-10. 为什么多股绞线的相邻两层绕向相反? | 93 |
| 3-11. 架空导线的连接应遵守哪些要求? | 93 |
| 3-12. 导线的连接方法有几种? | 93 |
| 3-13. 铜线和铝线连接时, 为什么用过渡线夹? | 96 |
| 3-14. 为什么高压架空线一般不采用焊接法连接? | 96 |
| 3-15. 选择导线应满足哪些条件? | 96 |
| 3-16. 如何计算三相线路的电压损失率? 电压损失率的规定允许值是多少? | 97 |
| 3-17. 高、低压架空导线允许的最小截面是多少? | 98 |
| 3-18. 如何按允许电压损失率选择高压导线截面? | 98 |
| 3-19. 对于 380 伏低压架空线路, 如何按允许电压损失 | |

| | |
|---|-----|
| 选择导线截面? 怎样用简便心算法选择导线截面? | 99 |
| 3-20. 怎样估算架空导线的重量? | 101 |
| 3-21. 用角铁制作横担, 允许的最小截面尺寸是多少? | 101 |
| 3-22. 常用水泥电杆有哪几种? 每根重量是多少? | 101 |
| 3-23. 放线时应注意哪些安全事项? | 102 |
| 3-24. 紧线方法有几种? | 102 |
| 3-25. 选择弛度观测档的原则是什么? 如何用弛度板法和弛度振荡法观测弛度? | 103 |
| 3-26. 同一跨距内架空导线的弛度为什么要求相同? | 105 |
| 3-27. 自动闭塞高压线路为什么三条线要换位? | 105 |
| 3-28. 拉线的种类及其作用是什么? | 106 |
| 3-29. 拉线的结构如何? | 108 |
| 3-30. 拉线上部长度如何计算? | 108 |
| 3-31. 合股镀锌铁拉线把如何制作? | 109 |
| 3-32. 装设拉线时应注意什么? | 109 |
| 3-33. 如何收紧拉线? | 110 |
| 3-34. 拉线调整装置如何安装? | 110 |
| 3-35. 如何用钢绞线制做拉线? | 111 |
| 3-36. 架空线路在不同季节易发生什么问题? | 112 |
| 3-37. 木横担烧损的原因是什么? 怎样防止? | 112 |
| 3-38. 自动闭塞变电所在雨雾天气常发生过流跳闸故障是怎么回事? 一般动力变、配电所为什么没有这种现象? | 113 |
| 3-39. 在无风和无任何外力作用下, 架空导线为什么会发生摇摆, 甚至混线烧断? 怎样防止? | 113 |
| 3-40. 安装跌落式开关时应注意什么? | 114 |
| 3-41. 对运行中的跌落式开关应注意什么? | 114 |
| 3-42. 跌落式开关的常见故障有哪些? 什么原因? 怎样防止? | 114 |
| 3-43. 电缆头有什么作用? 对电缆头有什么要求? | 115 |

| | |
|---|------------|
| 3-44. 常用电缆头有哪几种? | 116 |
| 3-45. 铸铁盒电缆头有什么特点? | 116 |
| 3-46. 漏斗型电缆头有什么特点? | 116 |
| 3-47. 硬质塑料电缆头有什么特点? | 117 |
| 3-48. 塑料干包电缆头有什么特点? | 117 |
| 3-49. 环氧树脂电缆头有什么特点? | 118 |
| 3-50. 电缆头为什么会漏油? 对运行有何影响? 怎样防止? | 118 |
| 3-51. 为什么架空线路设自动重合闸装置, 而电缆线路不设自动重合闸装置? | 119 |
| 3-52. 电缆线路停电后, 检电时为什么还有电? | 119 |
| 3-53. 为什么敷设电缆时要留出一定长度? | 119 |
| 3-54. 电缆从地面或电缆沟引出时应如何加以保护? | 119 |
| 3-55. 什么叫大接地短路电流系统和小接地短路电流系统? | 120 |
| 3-56. 绝缘子表面为什么做成波纹形状? | 120 |
| 3-57. 绝缘子在什么情况下容易损坏? | 120 |
| 3-58. 巡视检查绝缘子时应查看什么? | 120 |
| 3-59. 怎样处理电线路故障? | 121 |
| 3-60. 自动闭塞条件线的作用是什么? 如何装设的? | 121 |
| 3-61. 自动闭塞接近电路是如何工作的(即工作原理)? | 122 |
| 3-62. 条件线相混或断线对信号有什么影响? | 123 |
| 3-63. 区间信号红、黄、绿色显示之间的关系是什么? | 124 |
| 3-64. 供电瞬间中断对信号显示有何影响? | 124 |
| 3-65. 什么叫电气集中? 如何分类? | 125 |
| 3-66. 为什么信号电源、自动闭塞变压器二次端的电压波动保持在电压 220 伏±10%, 电气集中保持在电压 380 伏的+5%、-10%? | 125 |
| 3-67. 站内供电瞬间中断有何影响? 如何防止? | 126 |
| 第四章 配电装置 | 127 |
| 4-1. 高压开关在电力网中的作用是什么? | 127 |

| | |
|--|-----|
| 4-2. 为什么把灭弧能力作为衡量开关性能的主要依据? | 127 |
| 4-3. 高压开关由哪几部分组成? 怎样分类? | 127 |
| 4-4. 油开关、负荷开关、隔离开关和熔断器的作用各 是什么? | 128 |
| 4-5. 高压开关铭牌上的技术参数的意义是什么? | 128 |
| 4-6. 油在高压油开关中的作用是什么? | 129 |
| 4-7. 油开关的油箱为什么有的涂灰色油漆, 有的涂红 色油漆? | 129 |
| 4-8. 少油开关的铁油箱为什么要有一条铜焊缝? 多油 开关则没有? | 129 |
| 4-9. 高压开关为什么要用铜钨合金制成的触头? | 130 |
| 4-10. 少油开关的导电部分应符合哪些要求? | 130 |
| 4-11. 油开关油面过高或过低有何影响? 标准是什么? | 130 |
| 4-12. 运行中的油开关应注意什么? | 131 |
| 4-13. 油开关起火或爆炸的原因是什么? | 131 |
| 4-14. 怎样防止油开关着火? | 131 |
| 4-15. 检查调整油开关操作机构时, 应符合哪些要求? | 131 |
| 4-16. 怎样提高 CD 2 型操作机构的可靠性? | 132 |
| 4-17. 油开关电动合闸操作时, 应注意什么? | 132 |
| 4-18. 电动操作机构在什么情况下可以手动合闸? 应注 意什么? | 132 |
| 4-19. 怎样选择电磁操作机构合闸线圈的熔丝? | 132 |
| 4-20. 油开关电动合闸失灵怎样查找原因? | 133 |
| 4-21. 油开关跳闸失灵怎样查找原因? | 133 |
| 4-22. 为什么开关跳闸辅助接点应先投入, 后切断? | 134 |
| 4-23. 为什么有些直流接触器的触头上并联一个电容 器, 交流接触器则没有? | 134 |
| 4-24. 操作隔离开关的要点有哪些? | 134 |
| 4-25. 操作隔离开关时, 发生带负荷误操作怎么办? | 135 |
| 4-26. 油开关两侧有隔离开关时, 停、送电怎样操作隔 离开关? 为什么? | 135 |

| | |
|--|-----|
| 4-27. 选择配电装置用的矩形母线时应考虑什么？平装 和竖装有何区别？ | 136 |
| 4-28. 为什么母线直线段长度过大时要有胀缩联接？ | 136 |
| 4-29. 母线为什么要涂带色油漆？ | 136 |
| 4-30. 为什么电压在 10 千伏及以下时采用矩形截面母 线，35 千伏以上时采用圆形截面母线？ | 137 |
| 4-31. 高压熔断器是怎样灭弧的？ | 137 |
| 4-32. 管式熔断器运行中应作哪些检查？ | 137 |
| 4-33. 常用低压开关有几种？各有什么特点？ | 137 |
| 4-34. 常用低压熔断器有几种，各有什么特点？ | 138 |
| 4-35. 熔丝的额定电流和熔断电流有何区别？ | 138 |
| 4-36. 什么叫熔丝的熔断时间？ | 139 |
| 4-37. 装配熔丝时要注意什么？ | 139 |
| 4-38. 保险盒或胶盖闸刀开关的盖子起什么作用？ | 139 |
| 4-39. 铜的导电率比锡高，为何常在铜线头上镀一层锡？ | 140 |
| 4-40. 有的开关铜片表面为什么镀银？ | 140 |
| 4-41. 电磁开关的电磁铁上的短路铜环有什么作用？ | 140 |
| 4-42. 电磁开关的交流操作线圈，匝数不变增大导线截 面时可以降低线圈温度，但直流操作线圈若同样 加大导线截面时，温度反而升高是什么原因？ | 140 |
| 4-43. 10 千伏电压互感器铭牌上有多个容量数是什么 意思？ | 140 |
| 4-44. 三线卷电压互感器有两组低压线卷，其用途是什 么？ | 141 |
| 4-45. 为什么一个变、配电所中的电压互感器有几种接 线方式？各有什么特点？ | 141 |
| 4-46. 中性点不接地系统单相接地时，电压互感器二次 仪表怎样指示？三角形开口处电压是多少？ | 143 |
| 4-47. 10 千伏电压互感器开口三角形处为什么要并接电 阻？ | 144 |
| 4-48. 10 千伏电压互感器铭牌规定接地运行时间不许超 | |

| | |
|---|-----|
| 过两小时，超过时有什么影响？ | 144 |
| 4-49. 三相五柱电压互感器二次星形绕组的三相电压表 中性线断路有何现象？ | 146 |
| 4-50. 为什么用来监视交流系统对地绝缘的三相电压互 感器必须采用五柱的？ | 148 |
| 4-51. 中性点不接地系统的电压互感器高压侧熔断器一 相熔断，与系统单相接地现象有何区别？ | 148 |
| 4-52. 电压互感器的高压熔断器熔断可能是什么原因？ | 149 |
| 4-53. 电压互感器高、低压熔断器的保护范围是什么？ | 149 |
| 4-54. 电流互感器铭牌上标的容量为什么有用伏安，有 用欧姆的？阻抗值与伏安值之间有什么关系？ | 149 |
| 4-55. 电流互感器与电压互感器的二次为什么不允许互相 联接？ | 150 |
| 4-56. 电流互感器的巡视检查项目有哪些？ | 150 |
| 4-57. 电流互感器可能出现哪些异常？ | 150 |
| 4-58. 电流互感器为什么不许长时间过负荷？ | 151 |
| 4-59. 更换电流互感器应注意哪些问题？ | 151 |
| 4-60. 变、配电所常用仪表有哪些？基本用途是什么？ | 151 |
| 4-61. 配电盘常装三只电流表，一只电压表为什么？ | 151 |
| 4-62. 电流表、电压表某一刻度上划一红线是什么意思？ | 152 |
| 4-63. 仪表刻度盘起始点附近标一黑点是什么意思？ | 152 |
| 4-64. 最大刻度 300 安的电流表与 300/5 安的电流互感 器配套运行，当电流表指示 150 安时通过电流表 线圈的实际电流是多少？ | 152 |
| 4-65. 上题的电流互感器改为 400/5 安时，电流表的刻 度仍为 300 安，此时实际电流是多少？ | 152 |
| 4-66. 有功电度表和无功电度表的内、外部接线有何不 同？ | 153 |
| 4-67. 为什么电气测量回路与继电保护回路应尽量分别 使用电流互感器的不同次级线圈？ | 155 |
| 4-68. 装两只电流互感器怎样测量三相电流？ | 156 |

| | |
|---|-----|
| 4-69. 电度表可能出现哪些异常现象? 怎样处理? | 156 |
| 4-70. 仪表为什么冒烟? 怎样处理? | 157 |
| 4-71. 铁路变、配电所常用的操作把手是什么型式? 它的型号意义是什么? | 157 |
| 4-72. 常用的几种控制开关接点位置是怎样表示的? | 158 |
| 4-73. 控制开关操作把手上每对接点是怎样使用的? | 158 |
| 4-74. 测量相电压和线电压的转换开关怎样接线? | 160 |
| 4-75. 更换操作把手的注意事项有哪些? | 161 |
| 4-76. 操作把手运行中的维护检查项目有哪些? | 161 |
| 4-77. 红、绿标示灯为什么串电阻? 用多大合适? | 163 |
| 4-78. 红、绿标示灯不亮有哪些原因及危害? 怎样查找和处理? | 163 |
| 4-79. 为什么变、配电所交、直流回路不能共用一条电缆? | 164 |
| 4-80. 直流正、负极接地对运行有哪些危害? | 164 |
| 4-81. 查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些? | 165 |
| 4-82. 怎样选择合闸电缆? | 165 |
| 4-83. 跳闸压板安装使用有哪些要求? | 166 |
| 4-84. 在配电盘上用电钻打孔等振动较大的工作应采取哪些措施? | 167 |
| 4-85. 运行中的二次回路配线清扫时,应注意哪些事项? | 167 |
| 4-86. 二次回路配线的绝缘电阻标准是多少? | 167 |
| 4-87. 直流母线电压过高或过低有何影响? | 167 |
| 4-88. 变、配电所常用继电器有哪些? 作用是什么? | 168 |
| 4-89. 变、配电所常用的电流、电压、时间继电器的型号意义如何? 怎样记忆接点型式? | 168 |
| 4-90. DT 3 型同步继电器的作用是什么? | 169 |
| 4-91. 什么叫自动重合闸装置? 为什么采用它? | 170 |
| 4-92. 电容式重合闸继电器主要组成元件是什么? 各起什么作用? | 170 |
| 4-93. HD-2 A 型重合闸继电器 DZ 两个接点为什么串 | |