

36-2

# 电工学的基础知识

(增訂版)

呂光大編

中国工业出版社

# 电工学的基础知识

(增訂版)

呂光大編

中国工业出版社

这是一本浅显易懂的电工学书籍。作者用解說物理現象的方法，結合工人熟悉的一些問題，对电工学的一般原理做了具体的解释。这次修訂又增加了一些实际应用方面的內容，使初学的讀者，不仅能掌握电工学的基本知識，也能解决一些实际应用的問題。

本书曾由原建筑工程出版社出版，1957年8月北京第一版。此次增訂再版，进一步加强了內容的系統性和实用性，适合一般电工学习，或作培训教材，对农村知識青年及一般电学爱好者，亦可作自修参考之用。

## 电工学的基础知识

(增訂版)

呂光大編

\*

建筑工程部图书編輯部編輯(北京西郊百万庄)

中国工业出版社出版(北京復興路丙10号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第110号

中国工业出版社第一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本850×1168<sup>1</sup>/<sub>32</sub>·印张7<sup>5</sup>/<sub>8</sub>·插頁1·字数193,000

1965年9月北京第一版·1965年9月北京第一次印刷

印数0001—23,140·定价(科二)0.75元

\*

统一书号：15165·5(建工-1)

## 增訂版序

这本书最初是1957年出版的。由于文字比較通俗，說理浅显易懂，插图多，計算少，在讲解上又是用人們所熟悉的事物做比喩，初学者一般都能自己閱讀、領会。因此，初版問世后，受到了广大讀者的欢迎，先后印刷过五次。

几年来，我国人民在党和毛主席的英明領導下，以及总路线、大跃进、人民公社三面紅旗的光輝照耀下，社会主义建設事業，不断地取得新的伟大的成就。单以发展农村电力來說，1964年农村用电量就比1957年增长了22倍。面对这种新的形势，各条生产战线上的广大讀者，特別是农业战线的許多知識青年，迫切希望懂得和掌握更多的电学知識，以便更好地从事生产斗争和科学实验，推进伟大的社会主义建設。編者增訂这本书，就是为了适应这种新形势的需要。

这次增訂，是在初版的基础上，根据几年来許多讀者來信提出的要求，以及訪問电工师傅們所听到的意見进行的。原书的各章，都有不同程度的修改、刪节和补充。尤其是第八、九、十、十二、十三、十四等章，为了进一步的适应城市和农村从事电气工作的讀者，在实际工作中革新技術的需要，做了較多甚至整章的补充，或者全面的改写。补充的資料也都是比較新的、結合实际应用的。在写法上，仍以讲解基础知識为主，力求浅显易懂。凡涉及到稍为复杂的計算时，都作了适当的加工简化，让高小文化程度的人也能看懂；有的計算尽量以查表代替，或者列举例題，說明求算方法。

这次增訂，曾得到罗炳耀工程师和許多电工师傅的热心帮助，他們提示了問題，供給了資料，而且审閱了手稿，使得增訂工作能够順利完成，在这里謹表示深切的感謝。

然而，限于編者的理論水平和实际經驗，增訂后的这个本子，缺点和錯誤一定还会有，希望讀者批評指正。

呂光大 1965年1月

# 目 录

## 增訂版序

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 电工学的基础知識 .....    | 1  |
| 电的基本知識 .....          | 1  |
| 电流 .....              | 3  |
| 电阻 .....              | 7  |
| 电压 .....              | 16 |
| 第二章 电流、电阻和电压的关系 ..... | 18 |
| 欧姆定律 .....            | 18 |
| 电压降落 .....            | 20 |
| 电力 .....              | 23 |
| 电量 .....              | 30 |
| 第三章 直流和交流 .....       | 34 |
| 电流的种类 .....           | 34 |
| 交流电流和电压 .....         | 36 |
| 第四章 电流的作用 .....       | 54 |
| 磁石 .....              | 54 |
| 电流的磁作用 .....          | 57 |
| 线圈与磁场强度的关系 .....      | 60 |
| 磁力线与电流之間的力 .....      | 62 |
| 电磁誘導(电磁感应) .....      | 64 |
| 电流的其他作用 .....         | 68 |
| 第五章 电路 .....          | 70 |
| 串联 .....              | 70 |
| 并联 .....              | 75 |
| 短路 .....              | 80 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>第六章 电池 .....</b>        | <b>83</b>  |
| 湿电池 .....                  | 83         |
| 干电池 .....                  | 84         |
| 連結电池 .....                 | 86         |
| 蓄电池 .....                  | 88         |
| <b>第七章 电鍍 .....</b>        | <b>92</b>  |
| 电鍍的用途 .....                | 92         |
| 电鍍的简单原理 .....              | 93         |
| 电鍍的主要类别 .....              | 94         |
| <b>第八章 电磁石的作用和应用 .....</b> | <b>96</b>  |
| 电磁石的作用 .....               | 96         |
| 电磁石的制作 .....               | 97         |
| 电磁石的线圈 .....               | 101        |
| 电磁石的强度 .....               | 102        |
| 磁性材料 .....                 | 102        |
| 磁性体的种类和磁力线 .....           | 104        |
| 安培回数(安匝)和磁力线 .....         | 105        |
| 电磁石的吸力 .....               | 106        |
| 繞制线圈 .....                 | 107        |
| 导线在繞制线圈时的安全电流 .....        | 112        |
| <b>第九章 发电机 .....</b>       | <b>114</b> |
| 发电机的原理 .....               | 114        |
| 发电机的构造 .....               | 115        |
| 直流发电机的分类和用途 .....          | 119        |
| 交流发电机的分类和用途 .....          | 121        |
| 交流和直流发电机的运用 .....          | 122        |
| <b>第十章 变压器 .....</b>       | <b>123</b> |
| 变压器的功用 .....               | 123        |
| 变压器的原理 .....               | 124        |
| 变压器的构造 .....               | 126        |
| 一次电压和二次电压 .....            | 131        |
| 一次电流和二次电流 .....            | 134        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 变压器的容量 .....                       | 135        |
| 变压器的連接和使用 .....                    | 138        |
| 互感器 .....                          | 143        |
| <b>第十一章 电动机 .....</b>              | <b>150</b> |
| 电动机的回轉原理 .....                     | 150        |
| 电动机的一般型式和构造 .....                  | 156        |
| 电动机的启动器 .....                      | 162        |
| <b>第十二章 发电 .....</b>               | <b>170</b> |
| 水力发电 .....                         | 170        |
| 火力发电 .....                         | 175        |
| 风力发电 .....                         | 176        |
| 热电厂 .....                          | 187        |
| 原子能电力站 .....                       | 188        |
| <b>第十三章 用电負荷和选配导線 .....</b>        | <b>192</b> |
| 用电負荷 .....                         | 192        |
| 选配导线的方法 .....                      | 197        |
| 线路的保护 .....                        | 207        |
| <b>第十四章 安全用电 .....</b>             | <b>211</b> |
| 电流对人体的作用 .....                     | 211        |
| 怎样預防触电 .....                       | 214        |
| 触电后的紧急措施 .....                     | 220        |
| <b>附 录 .....</b>                   | <b>228</b> |
| 表 1 常用电工名称符号 .....                 | 228        |
| 表 2 常用电工单位符号 .....                 | 228        |
| 表 3 电功率、电压、电流、电阻之換算公式 .....        | 229        |
| 表 4 交直流电机电路計算公式 .....              | 230        |
| 表 5 由千瓦 (KW) 换算成馬力 (HP) 时查求表 ..... | 231        |
| 表 6 由馬力 (HP) 换算成千瓦 (KW) 时查求表 ..... | 232        |
| 表 7 常用三相鼠籠型电动机的部分技术数据表 .....       | 233        |
| 表 8 当功率因数为 1 时功率与电流关系查求表 .....     | 234        |
| 表 9 电工常用英吋 ("') 与毫米 (mm) 换算表 ..... | 235        |
| <b>参考书籍 .....</b>                  | <b>236</b> |

# 第一章 电工学的基础知識

## 电的基本知識

### (一) 电的能和电的优点

自然界存在的能力有好多种：象水力、风力、太阳能、化学能（煤和石油里含有化学能），还有原子能等等。我們用的电就是一种能力，也是一种动力。但这并不是自然界原来就有的能力，而是自然界的物质經過人的劳动加工变成的。象把水力变为电，叫做水力发电；烧煤或石油也能发电，这叫火力发电。利用原子能也可以发电。不过，不論水力发电、火力发电或原子能发电，都是由自然界存在的能經過人的劳动加工变成的。如果有人問我們：自然界既然有好多种能力，为什么我們不直接使用，而偏要把它們变成电能来使用呢？电究竟有哪些优点呢？

第一，电有各种不同的用途，它能发光，能发热，能变成动力或磁力等。而水力，风力以及蒸汽力（蒸汽力是煤的化学能变成的），都只能变成动力，而不能变成光和热，更不能发出磁力来。

第二，电能可以大用也可以小用，可以分散也可以集中。其它的能力就沒有这样灵便。

第三，发电和用电可以不在同一个地方，发出的电可以送到远处去使用，这一点其它的动力就不容易办到。虽然水力和蒸汽也能輸送，但只能供給近的地方用。最后，电还有个好处，就是使用和管理都方便：使用的时候馬上就到，不用的时候立刻就走；既沒有烟灰，也沒有噪音。

电有这些优点，所以它的应用范围越来越广。

电的名字是怎么来的呢？

據說最早发现电的是一个希腊的哲学家，名字叫退利斯。那

是在二千六百年以前的事（那时中国正当周朝）。退利斯仔細地研究了海滩上一种透明的、黃褐色的石块，这种石头我們現在叫做琥珀，他发现了一件很有趣的事，就是使劲地摩擦石块以后，石块就能够吸起麦秆的碎渣、羽毛或是他衣服上扯下来的线絲。这就是我們現在所說的摩擦生电的現象。但是，这个現象以后沒有人再去注意，一直到十七世紀，有一个英国的物理学家，名叫吉尔勃的，才又从头研究，知道物体摩擦以后能够吸引輕微东西的現象，并不是单单琥珀独有的，很多別的物体，象玻璃、宝石等等，都会发生这种現象。他就把这种物体叫做“电体”。

據說，“电”的外文名字是由希腊字“琥珀”而来的，因为希腊文里琥珀就叫“电”。“电”这个名詞就是这样产生的。

## （二）电的本质

世界上的东西，形形色色，多得数不清，不論是一座大山，一粒灰尘，一块鐵，一块木头，一滴水，一縷烟，一股气……把它們分开再分割，一直粉碎成极小极小的顆粒（但在未失去它固有的特性以前），最后就成为“分子”。分子再分割成“原子”。

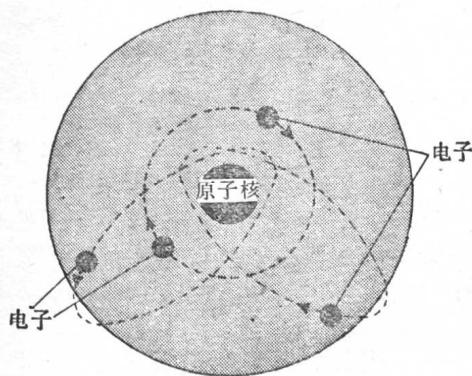


图 1

这个原子，直径小到一厘米的十亿分之一时，它的全体构造，好象太阳系一样，在它的中心有一个叫阳核的微小的粒子——“原子核”。围绕在它周围的有種叫作“电子”的微小粒子，滴溜溜地、迅速而紧密地結在一起回

轉着（图 1）。这“电子”就是“电的本质”。

原子是非常小的。平时我們觉得灰尘是很小的了，可是在一粒灰尘里面，就有几千万亿个原子。

一个“电子”比我們所見过的最小的东西还要小上几百万倍。电子太小了，用倍数最大的显微鏡，从来也沒有人看見过它。把几万亿个原子放在一起，重量才能和一根最輕的羽毛相比，大小才能和一个針头相等。

电子集在物体的表面不动的时候，就是“靜电”；成群地运动的时候，就成为“电流”。

### (三) 靜电和动电

用毛皮和毛絨摩擦自来水笔杆，或者用絹布摩擦玻璃棒，就会发生“电”，而且能把輕微的物体（如紙屑）吸起来。这个現象是大家都体验过的。但是，在自来水笔杆和玻璃棒上所发生的“电”，光是安稳不动地停留在表面，是絕對沒有让电动机轉动或者让电灯发光的可能；要想让电动机轉动或点亮电灯，一定得让“电”象水流流过管子一样地流动才行。所以，对于存积在自来水笔杆上和玻璃棒表面上的“电”叫作“靜电”，而把能流动的“电”叫作“动电”。由此，“电”就有“靜电”和“动电”这两个名称。但是，“电”只有一种而沒有两种。这里所謂靜电和动电，是把靜止不动的叫作“靜电”，把运动的叫作“动电”，通常叫它“电流”。工厂、机关、学校……用的都是动电。

## 电 流

### (一) 电流的概念

有一群牲口，你不会駕馭牠們，那就不用想叫牠們替你干活；要想叫牠們耕地或拉車，你总得会駕馭牠們，叫牠們往哪边走，就得往哪边走才行。同样地，科学家要利用“电子”来替人类干活，也得想个法子来駕馭“电子”才行，也就是說，得想法子让电子向我們要它去的地方流去，不能让它老和它的原子核聚在一起。这样不但不能干什么活，正象我們把能干活的牲口圈在圈里，不起任何作用一样。

科学家研究了各种物质，經驗使他們相信，总有几种物质里的电子是比较容易离开它们的原子核的。他們不久就发现了金属

的电子是很容易走动的。因为金属的电子和它自己的原子核拉得不象別种物质那么紧。

就因为这个緣故，所以金属是电流的很好的导体。在电线里，几十亿个微小的电子彼此冲撞，成了一股电流。这就是为什么我們所安装的电器，除去必要的絕緣体以外，全都是用金属做成的。

电流通过的时候，电线里的电子并不是一下子都走光。有一些电子被推着走了出去，另外从发电厂用压力送来了許多新的电子，結果电线里应有的电子总数，始終是不变的。平常，电线里的电子总是乱跑，爰到哪里去就到哪里去，見图 2 (甲)。要它們工作的话，就得想法子让它們都朝一头跑。一旦用压力推着它們順着电线向一头跑去，它們才有力量，見图 2 (乙)。

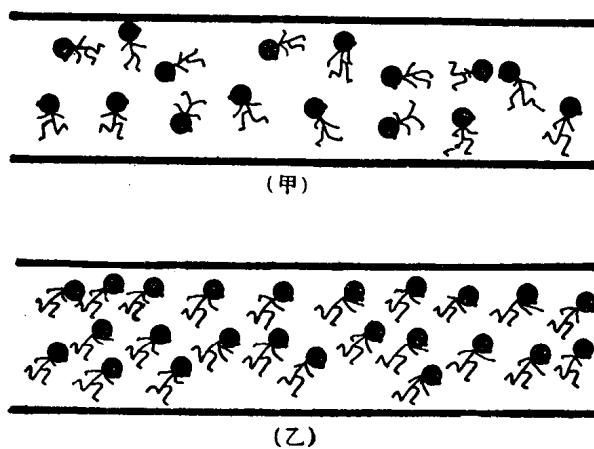


图 2

把电門一开，那就是让自由的电子（脱离了原子核的电子）顺着导体——电线互相推着，向一个相同的方向跑。負性的电子不断地从电线开关那边被推进电线里来。电线的另一头，有正性原子（本身缺少电子的原子）不断地在拉这些負性电子过去。这就是导体里产生电流的原因。

这里用图3把电灯的电流和水管的水流打一个比方：由一根电线传来的电流，通过灯泡，又向另一根电线流去，正象水从一方的水管流来，通过U形的水管，又向他方的水管流去一样。但是，让水流过水管，必须在来水的地方，安装水泵才行。和水泵的情形一样，电流也得要有个来源才行。这来源就是发电机或电池。这种情形，可以从图4看到：水泵送出来的水通过止水瓣，经过右边的弯管，又流回原来的水泵，水，总是接连不断地循着

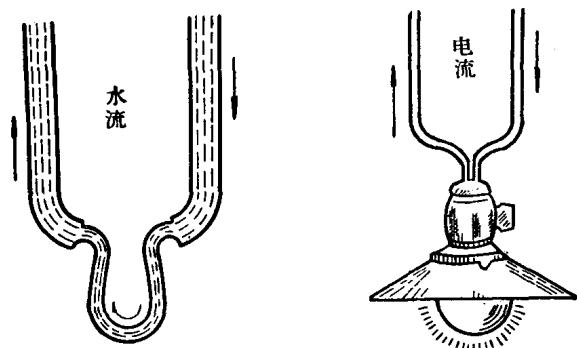


图 3

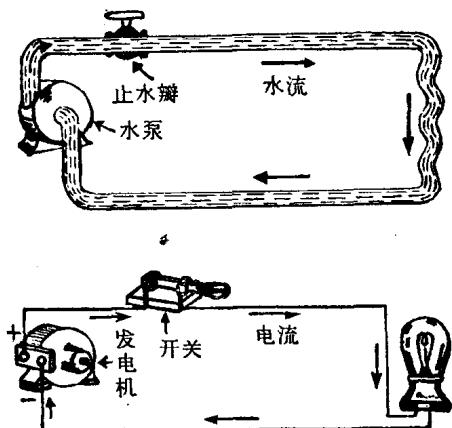


图 4

这条道路来去。电流的道理和这一样，从发电机的(+)极(阳极)送出来的电流，通过开关，再经过灯泡，又回到发电机的(-)极(阴极)。

按上面讲的路径，把止水瓣关上，水流也就停止了；如果把电路上的开关提起来，电流就停止了，电灯也就熄灭了。

我們所以用水流和电流相比，是因为水流和电流有相似的地方。不过，需要說明一下，水流和电流在任何方面也不是完全相同的。例如，水的流动有快有慢；而电流的速度无论在什么时候都是一样的，每秒钟的速度絕對是三十万公里。

## (二) 电流的强度

水在管中流过，流量有多有少；电流的流过，也有多和少的区别。电流流得多的，就說它电流强；少的，就說它电流弱。

計算任何东西，都得有个单位，例如米表示长度，公斤表示重量，升表示容积，水的流量用每秒多少公斤来表示。和这道理一样，表明电流的强度仍然也要有个单位，这就是电流的强度。电流的强度是用“安培(符号是A或I)”来表示的。一安培究竟是多大强度的电流呢？每一秒钟有 $6,250,000,000,000,000,000$ 个电子(625亿亿个电子)滾滾流过，这电流就定为一个安培。两个安培就是这个数字的两倍；三安培就是三倍这个数字的电子，在每一秒钟流过的电流强度。

如果物体的长度和重量，大家只凭手的感觉或目力，就能估量地說出。那么电呢？既不能用手摸又不能用眼看。如果計算流过电线的电流是多少，也就是計算电流是多少安培，怎么办呢？这倒不必去計算象上面所說的那样巨大的电子数字，而可利用图5所示的大家都熟习的“电流表”。

图6就是用水表测量流过管中水量的情形，和用电流表测量

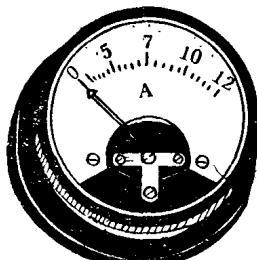


图 5

流过小电灯泡中电流强度的情形来打个比方：它们的情形都差不多。不过，水表的刻度是每秒多少“升”，而电流表的刻度是“安培”。电灯中通过的电流约十分之几安培，在电热用具中的电流是几安培，而在大型电力线路中电流将达几千安培，但在许多情形下，特别是无线电机件，电流是很小的，因而它们需用较小的单位——毫安( $1/1,000$ 安培)和微安( $1/1,000,000$ 安培)来表明。

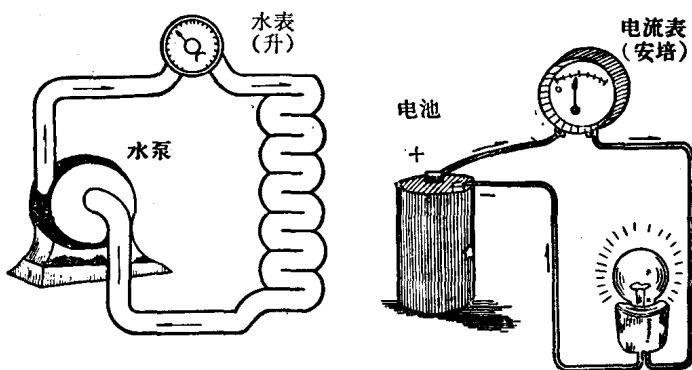


图 6

## 电 阻

如果说，任何物质都能流过电流，这是完全错误的，因为有能通过电流的物质，也有不能通过电流的物质。通常把能通过电流的（也就是能导过电流的）物体叫作“良导体”，不能通过电流的物体叫作“绝缘体”。此外，还有既不是良导体又不是绝缘体，而是两者之间的导体，就是“半导体”。那么，什么是良导体，什么是半导体，什么是绝缘体呢？

**良导体：**金属。

**半导体：**木炭、不纯的水、酸类及盐类的溶液、人体、大地、焰气等。

**绝缘体：**油、石蜡、橡皮、陶磁器、硫磺、云母、玻璃、树脂、空气、绢、毛织物、干燥的纸及木材等。

### (一) 电阻的概念

金属的电子比較別的物质的电子，容易离开它們的原子核。可是，同样良导体的金属，由于种类不同，有的容易流过电流，有的不容易流过电流。例如，銅和鐵虽然都是良导体，然而鐵比銅，流过电流就难，換句話說，鐵比銅“电阻大”。可以說，电阻这个名詞是表明电流“通过难易程度”的意思的。所以半导体比良导体的电阻大，而絕緣体的电阻更大。

电阻的道理，我們可以用电子的动作来解释一下。在我們用电的时候，电流总是离不开导线的。組成电流的那些电子是在原子之間自由活动的电子，但同时还有些始終和原子核緊纏在一起的不动的电子。在电线里的这些自由电子流动起来，要想从原子身边挤过去，是很不容易的。有时自由电子被拉进原子里去，别的电子就被推出來，这样的挤法，就把一部分的“能”浪费掉了，这也是电流从电线上走过所必需的耗费。參看图7（甲）。

原子阻碍电子通过，称为导体的“电阻”。自由电子通过电线越难，說明电阻越大。

在这里，我們再用水流作个比方，說明各种金属的电阻。图7（乙）所示，A管的阻碍物最少，所以水就能够順利地流过去；B管的阻碍物比較多一些，所以水就流得比較慢一些；C管的阻碍物更多，所以水就流得更慢了。把这三根管子比做电流的导体，例如A管是用銅制的电线，所以电阻最小，因而电流容易流过；B管是用鐵制的电线，所以电阻較大，因而电流不容易流过；C管比作电阻更大的鉛做的电线了。（丙）图表示阻碍的意思。

### (二) 欧姆

任何物质都有电阻，阻力的大小也因物质的性质不同而有所不同。所以，表明电阻的大小也要有个单位，这单位就叫作“欧姆（符号是 $R$ 或 $\Omega$ ）”。那么1欧姆是指的什么呢？是这样的：当溫度在摄氏零度的时候，粗度1平方毫米，长度106.3厘米的水銀柱，从这一头到那一头的电阻，称为1“欧姆”。

前面說過，電阻的大小，是由導體的不同而有所不同。但即使同一種導體，例如銅和銅，鐵和鐵，它們的尺碼若不一樣，電阻也就不同。電阻和尺碼有什麼關係呢？就是：導體越長，電阻越大；導體越細，電阻也就越增加。換句話說：電阻和長度成正比例，電阻和粗度成反比例。

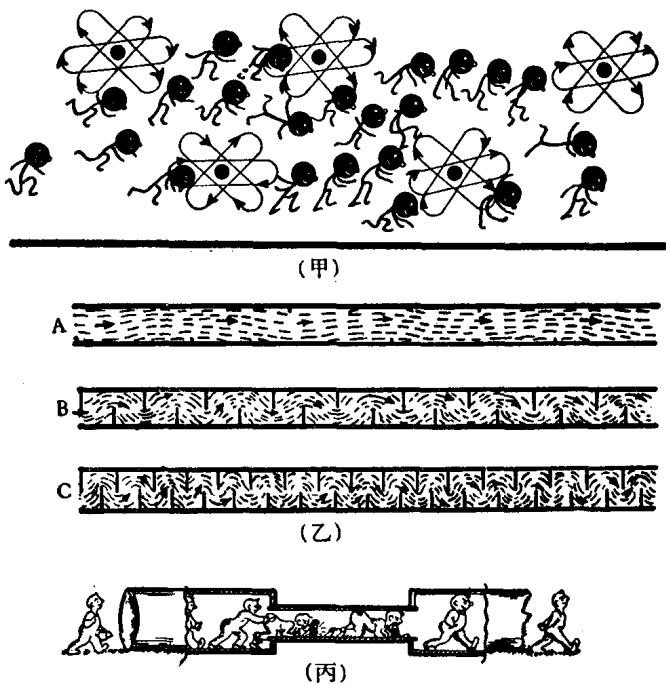


图 7

例如圖 8 A、B 所示，有粗度相同，長度 2 厘米和 10 厘米的兩根銅線，它們從一頭到另一頭的電阻：B 是 A 的 5 倍，反過來說，A 是 B 的 5 分之 1。

又如圖 C、D 所示，有長度一樣而斷面積（粗度）是 1 平方毫米和 5 平方毫米的兩根銅線，它們從一頭到另一頭的電阻：D 是 C 的 5 分之 1，反過來說，C 是 D 的 5 倍。

粗度 1 平方毫米，长度 1 米的銅線的电阻若是 0.017 欧姆，如果长度增加一倍，那么，电阻也要增加一倍，就是 0.034 欧姆。另有长度仍为 1 米，粗度是 2 平方毫米的銅線，那么电阻就成为 2 分之 1，也就是 0.0085 欧姆了。

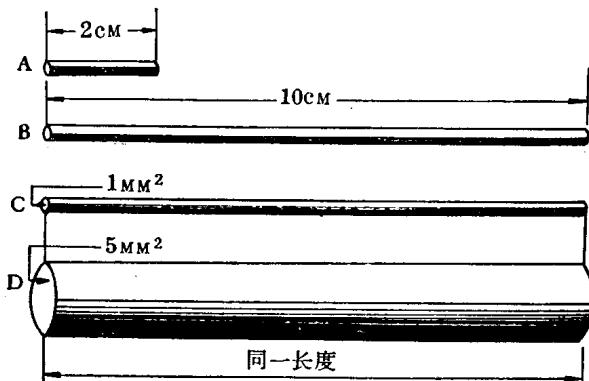


图 8

上边讲的，并不限于銅，所有导体都是一样。

### (三) 温度和电阻

电阻除去根据物质的种类和尺碼而不同以外，就沒有别的甚麼了嗎？有。还有溫度。銅線在溫度上升的时候，电阻就会增加。不过，这种現象是很微小的，每增加摄氏 1 度，它的电阻仅仅增加 250 分之 1 左右，上升 10 度，电阻比原来只增加 25 分之 1 左右。摄氏 10 度，电阻是 100 欧姆的銅線，如果上升 20 度，就成为  $10 + 20 = 30$  度，这时候的电阻約为 108 欧姆。

但是，也有溫度变化，而电阻总是不变的物质（例如錳），又有溫度上升电阻反而减小的物质（例如碳）。

在一般的电路中，电阻是不希望存在的东西，而是應該尽量减到最低的程度。但是在其它地方，电阻也有一定的作用，并且对电阻的数值，也有一定的要求，这就需要在电路的指定地点加一个电阻較高的电阻器（例如电車調速箱里的电阻，收音机电路中的固定电阻电炉絲等）。所用的材料是特种高电阻合金，有碳