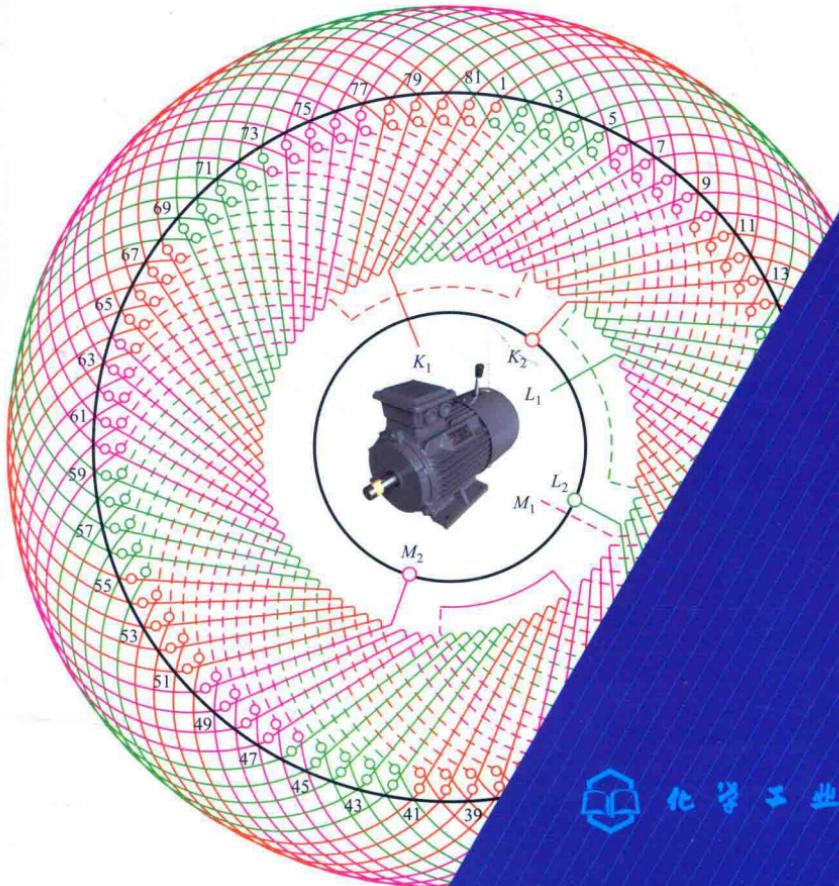


电机绕组端面 模拟彩图总集 第四分册


延边三角形启动绕组·正弦绕组·波式绕组·
换向器式电枢绕组·移动式发电机绕组



化学工业出版社

电机绕组端面 模拟彩图总集 第四分册

延边三角形启动绕组·正弦绕组·波式绕组·
换向器式电枢绕组·移动式发电机绕组

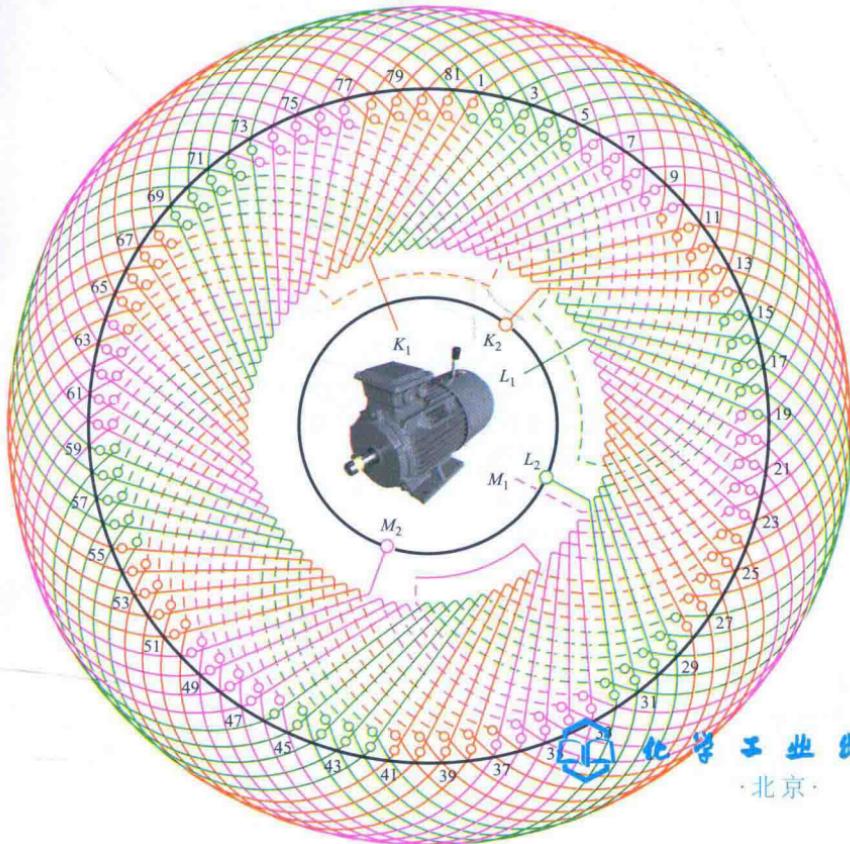

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

电机绕组端面模拟彩图总集. 第四分册, 延边三角形启动绕组·正弦绕组·波式绕组·换向器式电枢绕组·移动式发电机绕组/潘品英等编著. —北京: 化学工业出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-122-25053-7

I. ①电… II. ①潘… III. ①电机-绕组-端面-图集
IV. ①TM303. 1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 204358 号

责任编辑: 高墨荣

装帧设计: 张 辉

责任校对: 程晓彤

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

880mm×1230mm 1/32 印张 13 1/4 字数 412 千字

2016 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 68.00 元

版权所有 违者必究

参与编写及制图人员

王亚男 王耀华 王少平 陈君 陈玉娥
苏小波 苏自强 阮群英 招才万 庞采连
章国强 黎川可 谭丙堃 潘璟 潘品英

前言

电动机绕组端面模拟画法是笔者原创于二十世纪八十年代末，用于机工版《电动机绕组布线接线彩色图集》已二十余年，历经数次增订改版，致使画法未能划一而存不足，故今趁改编之际，特对原图重新绘制，以求尽善。

模拟画法是从电机绕组进（接）线端部视向，模仿绕组的布接线型式、线圈有效边的分布层次，以及绕组接线布局状况，并配以黄、绿、红三色线条分相，绘制出一种新颖的电机绕组图。因其表现形式与电机绕组实物形象贴切，所以深得广大读者认可，同时也使得众多著作者模仿。

为便于读者看懂模拟图，特作说明如下。

(1) 图中小圆代表定子铁芯槽位及线圈的有效边；因此，单层线圈每槽用单圆表示；双层线圈则用上下两个小圆表示。

(2) 端面模拟图用两小圆和连接小圆的弧线代表一只线圈。

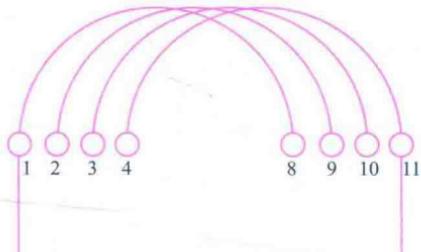


图 (a) 端面图的线圈组

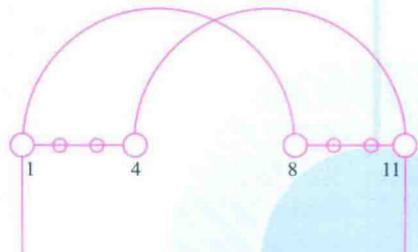


图 (b) 改进后的线圈组

(3) 线圈组是由几只线圈顺向串联而成，端面模拟画法如图(a)所示；对叠式布线的线圈组则采用改进后的画法如图(b)所示。

(4) 图例嵌线表中，双层布线时，先嵌入槽底者为“下层”边，后嵌于面者称“上层”边。单层布线无上下层之分，特将每线圈的先嵌边称“沉边”，后嵌于面的端部称“浮边”。

(5) 电机产品除部颁标准，还有上海标准，而各地区也有适应当地发展的标准；就JO2系列而言就有七种大同小异的规格。而图例所指的应用实例取自不同版本，所以，举例的型号与所修电机可能会有出入。

《电机绕组端面模拟彩图总集》共分四册，本书是第四分册，内容主要分两部分：一是三相电机特种型式绕组。其中三相延边三角形启动绕组是笔者设计创绘成系列图例；而三相正弦绕组除个别是笔者设计之外，大部分取自相关资料改绘而成；至于三相交流转子波绕组一章精美例图则特邀陈君、潘璟二位用电脑制作。本书另一内容是换向器式电枢绕组。其以往的画法是用单元槽平面展开，与实物有一定距离，修理用图不便，而笔者所创是以实槽为单位的端面模拟画法，过去采用整机绘制，线条繁多，也觉不便。为此，本书进行了简化改进，只画出起始槽线圈的布接线；再用相继的第2槽布接线为引导，以此举一反三，作为后续线圈接线示例。然后再画出最后一槽线圈的布接线，用以检验是否有重接或漏接。更值得一提的是，直流电机以槽为单位整机画法创用于1993年的《家用及中小型电动机重绕修理》（上海交大版），继而收入机工版《电动机绕组布线接线彩色图集》，但整图只能结合实物才能确定接线位置，一旦离开实物，1号换向片便犹如失去坐标基准，原来拆线记录无论如何正确，对重修再无实用意义。

为此，如何使直流绕组图（包括其他型式图）真正实用是笔者多年来探索的问题，直至本次彩图总集编撰，才从单相串励电枢中获得启发，引入坐标性参数——“A值”。从此使拆修记录成为真实的重绕依据；如果相关部门发布的直流电机绕组资料中，加入参数A，便赋予了数据的实用意义。最后一章是移动式发电机，包括三相和单相发电机及其配用的辅助发电机。此外，书后还增设了相关附表，使发电机图例与附表绕组数据相对应，以便修理者参考。

本书共计收入各类电机绕组195例和283幅彩图。至此《电机绕组端面模拟彩图总集》四册全部完成。限于编者水平与能力，书中不妥之处在所难免，欢迎读者批评指正。谢谢！

目 录

第 1 章 三相电动机延边三角形启动绕组 1

1. 1 中容量电动机改绕延边三角形启动绕组端面布接线图	6
1. 1. 1 72槽 8极 ($y=8$ 、 $a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组 双层叠式布线	6
1. 1. 2 72槽 8极 ($y=8$ 、 $a=2$) 1:1抽头延边三角形启动绕组 双层叠式布线	8
1. 1. 3 72槽 8极 ($y=8$ 、 $a=4$) 1:1抽头延边三角形启动绕组 双层叠式布线	10
1. 1. 4 72槽 8极 ($y=8$ 、 $a=1$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形 启动绕组双层叠式布线	12
1. 1. 5 72槽 8极 ($y=8$ 、 $a=2$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形 启动绕组双层叠式布线	14
1. 1. 6 72槽 8极 ($y=8$ 、 $a=4$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形 启动绕组双层叠式布线	16
1. 1. 7 60槽 4极 ($y=11$ 、 $a=4$) 3:2(或2:3)抽头延边三角形 启动绕组双层叠式布线	18
1. 1. 8 60槽 4极 ($y=12$ 、 $a=2$) 1:1抽头延边三角形启动绕组 双层叠式布线	20
1. 1. 9 60槽 4极 ($y=12$ 、 $a=4$) 3:2(或2:3)抽头延边三角形 启动绕组双层叠式布线	22

1. 1. 10	60 槽 4 极 ($y = 13, a = 4$) 3 : 2 (或 2 : 3) 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	24
1. 1. 11	54 槽 6 极 ($y = 8, a = 2$) 1 : 2 (或 2 : 1) 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	26
1. 1. 12	54 槽 6 极 ($y = 8, a = 3$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	28
1. 1. 13	54 槽 8 极 ($y = 6, a = 2$) 4 : 5 (或 5 : 4) 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	30
1. 1. 14	48 槽 2 极 ($y = 14, a = 1$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	32
1. 1. 15	48 槽 2 极 ($y = 14, a = 2$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	34
1. 1. 16	48 槽 4 极 ($y = 10, a = 2$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	36
1. 1. 17	48 槽 4 极 ($y = 11, a = 4$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	38
1. 1. 18	48 槽 8 极 ($y = 5, a = 1$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式 (分裂) 布线	40
1. 1. 19	48 槽 8 极 ($y = 5, a = 1$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式 (对称) 布线	42
1. 1. 20	48 槽 8 极 ($y = 5, a = 1$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组单层链式布线	44
1. 1. 21	48 槽 8 极 ($y = 5, a = 2$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	46
1. 2	小容量电动机改绕延边三角形启动绕组端面布接线图	48
1. 2. 1	42 槽 2 极 ($y = 14, a = 2$) 4 : 3 (或 3 : 4) 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	48
1. 2. 2	42 槽 2 极 ($y = 15, a = 2$) 3 : 4 (或 4 : 3) 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	50
1. 2. 3	36 槽 2 极 ($y = 13, a = 1$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	52
1. 2. 4	36 槽 2 极 ($y = 13, a = 2$) 1 : 1 抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	54
1. 2. 5	36 槽 2 极 ($y = 13, a = 1$) 1 : 2 (或 2 : 1) 抽头延边三角形	

启动绕组双层叠式布线	56
1.2.6 36槽2极 ($y=13, a=2$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	58
1.2.7 36槽4极 ($y=7, a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	60
1.2.8 36槽4极 ($y=7, a=2$) 1:1抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	62
1.2.9 36槽4极 ($y=7, a=2$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	64
1.2.10 36槽4极 ($y=7, 8, a=1$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形启动绕组单层交叉式布线	66
1.2.11 36槽4极 ($y=7, 8, a=1$) 2:1(或1:2)抽头延边三角形启动绕组单层交叉式布线	68
1.2.12 36槽4极 ($y=7, 8, a=2$) 1:2(或2:1)抽头延边三角形启动绕组单层交叉式布线	70
1.2.13 36槽6极 ($y=5, a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	72
1.2.14 36槽6极 ($y=5, a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组单层链式布线	74
1.2.15 30槽2极 ($y=11, a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组双层叠式布线	76
1.2.16 30槽2极 ($S=1, 2, a=1$) 3:2(或2:3)抽头延边三角形启动绕组单层同心交叉式布线	78
1.2.17 30槽2极 ($y_d=13, a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组单双层(同心式)布线	80
1.2.18 24槽2极 ($S=1, a=1$) 1:1抽头延边三角形启动绕组单层同心式布线	82
第2章 异步电动机改绕三相正弦绕组	85
2.1 三相正弦双层布线绕组端面布接线图	89
2.1.1 60槽4极 ($y=14, a_y=a_d=4$) 内角星形正弦绕组双层叠式布线	89
2.1.2 54槽6极 ($y=8, a_y=a_d=3$) 内角星形正弦绕组双层叠式布线	92

2.1.3	54槽8极($y=6, a_y=a_d=2$)内角星形正弦绕组双层 叠式布线	94
2.1.4	54槽8极($y=6, a_d=a_y=2$)内星角形正弦绕组双层 叠式布线	96
2.1.5	48槽4极($y=11, a_d=a_y=4$)内星角形正弦绕组 双层叠式布线	98
2.1.6	48槽4极($y=11, a_y=a_d=4$)内角星形正弦绕组 双层叠式布线	100
2.1.7	42槽2极($y=14, a_y=a_d=2$)内角星形正弦绕组 双层叠式布线	102
2.1.8	42槽2极($y=19, a_y=a_d=2$)内角星形正弦绕组 双层叠式布线	104
2.1.9	36槽2极($y=17, a_y=a_d=1$)内角星形正弦绕组 双层叠式布线	106
2.1.10	36槽2极($y=17, a_d=a_y=1$)内星角形正弦绕组 双层叠式布线	108
2.1.11	36槽4极($y=8, a_d=a_y=1, q_d=q_y$)内星角形 正弦绕组双层叠式布线	110
2.1.12	36槽4极($y=8, a_d=a_y=1, q_d \neq q_y$)内星角形正弦 绕组双层叠式布线	112
2.1.13	36槽4极($y=8, a_y=a_d=1$)内角星形正弦绕组 双层叠式布线	114
2.1.14	36槽4极($y=8, a_y=2, a_d=1$)内角星形正弦绕组 双层叠式布线	116
2.2	三相正弦单层及单双层布线绕组端面布接线图	118
2.2.1	54槽6极($y_d=8, a_y=a_d=3$)内角星形正弦绕组 单双层同心交叉-链式布线*	119
2.2.2	48槽4极($y_d=11, a_y=a_d=2$)内角星形正弦绕组 单双层同心交叉式布线	122
2.2.3	48槽4极($y_d=11, a_d=a_y=2$)内星角形正弦绕组 单双层同心交叉式布线	124
2.2.4	48槽8极($y=6, a_y=a_d=1$)内角星形正弦绕组单层 (庶极)链式布线	126
2.2.5	48槽8极($y=6, a_d=a_y=1$)内星角形正弦绕组单层	

(麻极)链式布线	128
2.2.6 36槽2极 ($y_d = 15, a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组 单双层同心式布线	130
2.2.7 36槽2极 ($y_d = 15, a_d = a_y = 1$) 内星角形正弦绕组 单双层同心式布线	132
2.2.8 36槽2极 ($y_d = 15, a_d = a_y = 2$) 内星角形正弦绕组 单双层同心式布线	134
2.2.9 36槽2极 ($y_d = 15, a_y = a_d = 2$) 内角星形正弦绕组 单双层同心式布线	136
2.2.10 36槽4极 ($y_d = 8, a_y = a_d = 1, S_y \neq S_d$) 内角星形 正弦绕组单双层交叉-链式布线	138
2.2.11 36槽4极 ($y_d = 8, a_d = a_y = 1, S_d = S_y$) 内星角形 正弦绕组单双层(不规则)链式布线	140
2.2.12 36槽4极 ($y_d = 8, a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组 单双层叠式(麻极)布线	142
2.2.13 36槽4极 ($y_d = 8, a_y \neq a_d$) 内角星形正弦绕组单双层 (不规则)链式布线	144
2.2.14 36槽4极 ($y_d = 8, a_y \neq a_d$) 内角星形正弦绕组单双层 叠式(麻极)布线	146
2.2.15 36槽4极 ($y_d = 8, a_y = a_d = 2$) 内角星形正弦绕组 单双层同心交叉-链式布线	148
2.2.16 36槽6极 ($y = 6, a_d = a_y = 1$) 内星角形正弦绕组单层 (麻极)链式布线	150
2.2.17 36槽6极 ($y = 6, a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组单层 (麻极)链式布线	152
2.2.18 30槽2极 ($y_d = 13, a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组 单双层同心交叉式布线	154
2.2.19 24槽2极 ($y = 11, a_d = a_y = 1$) 内星角形正弦绕组单层 链式布线	156
2.2.20 24槽2极 ($y = 11, a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组单层 链式布线	158
2.2.21 24槽4极 ($y = 6, a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组单层 (麻极)链式布线	160
2.2.22 24槽4极 ($y = 6, a_d = a_y = 1$) 内星角形正弦绕组单层	

(庶极)链式布线	162
2.2.23 18槽2极 ($y_d = 8$ 、 $a_y = a_d = 1$) 内角星形正弦绕组单双层同心交叉-链式布线	164
第3章 三相交流电动机(转子)波式绕组	166
3.1 三相双层波式绕组端面布接线图	167
3.1.1 54槽4极双层波绕组	168
3.1.2 54槽6极双层波绕组	170
3.1.3 72槽4极双层波绕组	172
3.1.4 72槽6极双层波绕组	174
3.1.5 72槽10极双层波绕组	176
3.1.6 81槽6极双层波绕组	178
3.1.7 84槽8极双层波绕组	180
3.1.8 90槽6极双层波绕组	182
3.1.9 96槽8极双层波绕组	184
3.1.10 108槽12极双层波绕组	186
3.2 三相对称换位波式绕组端面布接线图	188
3.2.1 54槽4极对称换位波绕组	189
3.2.2 54槽6极对称换位波绕组	192
3.2.3 72槽4极对称换位波绕组	194
3.2.4 72槽6极对称换位波绕组	196
3.2.5 75槽10极对称换位波绕组	198
3.2.6 81槽6极对称换位波绕组	200
3.2.7 84槽8极对称换位波绕组	202
3.2.8 90槽6极对称换位波绕组	204
3.2.9 96槽8极对称换位波绕组	206
3.2.10 108槽12极对称换位波绕组	208
第4章 单相(交直流)串励电动机转子绕法与电枢绕组	210
4.1 串励电枢(转子)嵌绕方法次序示意图	212
4.1.1 3槽2极 ($y = 1$) 电枢转子绕法	213
4.1.2 7槽2极 ($y = 3$) 电枢转子绕法	214
4.1.3 8槽2极 ($y = 3$) 电枢转子绕法	216

4. 1. 4	9槽2极($y=4$)电枢转子绕法	219
4. 1. 5	10槽2极($y=4$)电枢转子绕法	221
4. 1. 6	11槽2极($y=5$)电枢转子绕法	224
4. 1. 7	12槽2极($y=5$)电枢转子绕法	226
4. 1. 8	13槽2极($y=6$)电枢转子绕法	228
4. 1. 9	15槽2极($y=6$)电枢转子绕法	229
4. 1. 10	15槽2极($y=7$)电枢转子绕法	230
4. 1. 11	16槽2极($y=7$)电枢转子绕法	231
4. 1. 12	19槽2极($y=9$)电枢转子绕法	234
4. 2	通用型国产系列单相串励电动机电枢绕组(局部)	
	布接线图	235
4. 2. 1	8×3槽($y=3$)通用型B-1类(正对接线)单相电枢 绕组	237
4. 2. 2	10×2槽($y=4$)通用型B-1类(左借0.5接线)单相 电枢绕组	238
4. 2. 3	11×3槽($y=5$)通用型A-2类(右借2.5接线)单相 电枢绕组	239
4. 2. 4	11×3槽($y=5$)通用型A-2类(右借0.5接线)单相 电枢绕组	240
4. 2. 5	12×2槽($y=5$)通用型B-1类(左借1.5接线)单相 电枢绕组	241
4. 2. 6	12×3槽($y=5$)通用型B-1类(正对接线)单相电枢 绕组	242
4. 2. 7	12×3槽($y=5$)通用型B-1类(左借2.0接线)单相 电枢绕组	243
4. 2. 8	16×3槽($y=7$)通用型B-1类(斜槽正对接线)单相 电枢绕组	244
4. 2. 9	16×3槽($y=7$)通用型B-1类(斜槽左借2.0接线)单相 电枢绕组	245
4. 2. 10	19×2槽($y=9$)通用型A-2类(左借1.0接线)单相 电枢(左行)绕组	246
4. 2. 11	19×2槽($y=9$)通用型A-2类(右借1.0接线)单相 电枢(左行)绕组	247
4. 3	专用型系列单相串励电动机电枢绕组(局部)布接线图	248

4.3.1	3×1 槽 ($y=1$) 专用型 B-1 类 (正对接线) 单相电枢 绕组	248
4.3.2	8×1 槽 ($y=3$) 专用型 B-1 类 (正对接线) 单相电枢 绕组	249
4.3.3	9×3 槽 ($y=4$) 专用型 B-1 类 (正对接线) 单相电枢 绕组	250
4.3.4	9×3 槽 ($y=4$) 专用型 A-1 类 (右借 0.5 接线) 单相电枢 绕组	251
4.3.5	11×3 槽 ($y=5$) 专用型 A-1 类 (右借 0.5 接线) 单相 电枢绕组	252
4.3.6	11×3 槽 ($y=5$) 专用型 B-1 类 (右借 1.0 接线) 单相 电枢绕组	253
4.3.7	11×3 槽 ($y=5$) 专用型 B-2 类 (左借 1.0 接线) 单相 电枢 (左行) 绕组	254
4.3.8	12×2 槽 ($y=5$) 专用型 B-1 类 (右借 0.5 接线) 单相 电枢绕组	255
4.3.9	12×2 槽 ($y=5$) 专用型 B-1 类 (左借 0.5 接线) 单相 电枢绕组	256
4.3.10	12×3 槽 ($y=5$) 专用型 A-1 类 (右借 0.5 接线) 单相 电枢绕组	257
4.3.11	15×2 槽 ($y=6$) 专用型 B-1 类 (右借 0.5 接线) 单相 电枢绕组	258
4.3.12	15×3 槽 ($y=6$) 专用型 A-1 类 (右借 0.5 接线) 单相 电枢绕组	259
4.3.13	19×2 槽 ($y=9$) 专用型 B-1 类 (右借 1.5 接线) 单相 电枢绕组	260
	第 5 章 直流电机转子电枢绕组	261
5.1	直流电机单叠绕组端面 (局部) 布接线图	263
5.1.1	13×3 槽 2 极 ($y=6$) 直流电机电枢绕组单叠布线	264
5.1.2	14×3 槽 2 极 ($y=6$) 直流电机电枢绕组单叠布线	266
5.1.3	14×4 槽 2 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单叠布线	268
5.1.4	15×2 槽 2 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单叠布线	270
5.1.5	18×4 槽 2 极 ($y=9$) 直流电机电枢绕组单叠布线	272

5. 1. 6	20×2 槽 2 极 ($y=9$) 直流电机电枢绕组单叠布线	274
5. 1. 7	24×4 槽 2 极 ($y=12$) 直流电机电枢绕组单叠布线	276
5. 1. 8	31×3 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单叠布线	278
5. 1. 9	32×3 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单叠布线	280
5. 1. 10	34×3 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单叠布线	282
5. 1. 11	36×3 槽 4 极 ($y=9$) 直流电机电枢绕组单叠布线	284
5. 1. 12	42×2 槽 4 极 ($y=10$) 直流电机电枢绕组单叠布线	286
5. 1. 13	50×2 槽 4 极 ($y=12$) 直流电机电枢绕组单叠布线	288
5. 2	直流电机单波绕组端面 (局部) 布接线图	290
5. 2. 1	23×1 槽 4 极 ($y=6$) 直流电机电枢绕组单波布线	291
5. 2. 2	25×3 槽 4 极 ($y=6$) 直流电机电枢绕组单波布线	294
5. 2. 3	27×1 槽 4 极 ($y=6$) 直流电机电枢绕组单波布线	296
5. 2. 4	27×3 槽 4 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单波布线	298
5. 2. 5	29×3 槽 4 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单波布线	300
5. 2. 6	29×5 槽 4 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单波布线	302
5. 2. 7	31×3 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单波布线	304
5. 2. 8	33×3 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单波布线	306
5. 2. 9	35×3 槽 4 极 ($y=9$) 直流电机电枢绕组单波布线	308
5. 2. 10	37×3 槽 4 极 ($y=9$) 直流电机电枢绕组单波布线	310
5. 2. 11	39×3 槽 4 极 ($y=10$) 直流电机电枢绕组单波布线	312
5. 3	直流电机死波绕组端面 (局部) 布接线图	314
5. 3. 1	$21 \times 2-1$ 槽 4 极 ($y=5$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	315
5. 3. 2	$25 \times 4-1$ 槽 4 极 ($y=5$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	318
5. 3. 3	$27 \times 4-1$ 槽 4 极 ($y=6$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	320
5. 3. 4	$27 \times 4-1$ 槽 4 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	322
5. 3. 5	$29 \times 2-1$ 槽 4 极 ($y=7$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	324
5. 3. 6	$31 \times 4-1$ 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	326
5. 3. 7	$34 \times 3-1$ 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单波带	

死元件布线	328
5.3.8 $34 \times 4-1$ 槽 4 极 ($y=8$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	330
5.3.9 $35 \times 2-1$ 槽 4 极 ($y=9$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	332
5.3.10 $43 \times 2-1$ 槽 4 极 ($y=11$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	334
5.3.11 $47 \times 2-1$ 槽 4 极 ($y=12$) 直流电机电枢绕组单波带死元件布线	336
第 6 章 移动式 (汽、柴油) 发电机绕组	338
6.1 三相交流发电机双层绕组端面布接线图	339
6.1.1 36 槽 4 极 ($y=7, a=1$) 三相交流发电机绕组双层叠式布线	340
6.1.2 36 槽 4 极 ($y=7, a=2$) 三相交流发电机绕组双层叠式布线	342
6.1.3 36 槽 4 极 ($y=7, a=4$) 三相交流发电机绕组双层叠式布线	344
6.1.4 36 槽 4 极 ($y=7, a=1$) 三相交流无刷发电机绕组双层叠式布线	346
6.1.5 36 槽 4 极 ($y=7, a=2$) 三相交流无刷发电机绕组双层叠式布线	348
6.1.6 36 槽 4 极 ($y=8, a=1$) 三次谐波励磁三相交流有刷发电机定子绕组双层叠式布线	350
6.1.7 48 槽 4 极 ($y=9, a=2$) 三相交流发电机绕组双层叠式布线	352
6.1.8 48 槽 4 极 ($y=10, a=2$) 三相交流无刷发电机绕组双层叠式布线	354
6.1.9 48 槽 4 极 ($y=10, a=4$) 三相交流无刷发电机绕组双层叠式布线	356
6.1.10 60 槽 4 极 ($y=11, a=2$) 三相交流发电机绕组双层叠式布线	358
6.1.11 60 槽 4 极 ($y=11, a=4$) 三相交流发电机绕组双层叠式布线	360

6. 1. 12	60槽 4极 ($y=12$ 、 $a=4$) 三相交流发电机绕组双层 叠式布线	362
6. 1. 13	60槽 4极 ($y=12$ 、 $a=4$) 三相交流无刷发电机绕组 双层叠式布线	364
6. 1. 14	60槽 4极 ($y=13$ 、 $a=2$) 三相交流发电机绕组双层 叠式布线	366
6. 1. 15	60槽 4极 ($y=13$ 、 $a=4$) 三相交流发电机绕组双层 叠式布线	368
6. 2	单、三相交流发电机单层绕组端面布接线图	370
6. 2. 1	18槽 6极 ($y=3$ 、 $a=1$) 三相交流无刷发电机用交流 励磁(转子)电枢绕组单层(庶极)链式布线	370
6. 2. 2	30槽 2极 ($a=1, 2$) 逆序励磁单相交流无刷发电机绕组 单层同心式布线	372
6. 2. 3	30槽 10极 ($y=3$ 、 $a=1$) 三相交流无刷发电机用交流 励磁机(转子)电枢绕组单层链式(庶极)布线	374
6. 2. 4	36槽 2极 ($a=1, 2$) 逆序励磁单相交流无刷发电机绕组 单层同心式布线	376
6. 2. 5	36槽 4极 ($a=1, 2$) 单相交流发电机定子主绕组同心式 单双层复叠布线 *	378
6. 2. 6	36槽 4极 ($a=2, 4$) 单相交流发电机定子主绕组同心式 复叠布线	380
6. 2. 7	36槽 12极 ($y=2$ 、 $a=1$) 单相交流发电机定子副绕组 单层链式复叠布线	382
6. 2. 8	36槽 12极 ($y_s=3$ 、 $a_s=1$) 三次谐波励磁(单链基波) 三相有刷发电机定子副绕组单层复叠布线	384
6. 2. 9	36槽 12极 ($y_s=3$ 、 $a_s=1$) 三次谐波励磁(庶极同心 基波) 三相交流发电机定子副绕组单层复叠布线	386
6. 2. 10	36槽 12极 ($y_s=3$ 、 $a_s=1$) 三次谐波励磁(同心基波) 三相有刷发电机定子副绕组单层复叠布线	388
6. 2. 11	48槽 4极 ($y_p=10$ 、 $a=2$) 三次谐波励磁三相交流有刷 发电机定子绕组单层同心式布线	390
6. 2. 12	48槽 12极 ($y_s=4$ 、 $a=1$) 三次谐波励磁(庶极链基波) 三相有刷发电机副绕组单层复叠布线	392
6. 2. 13	48槽 4极隐极式转子绕组单层同心式布线	394