
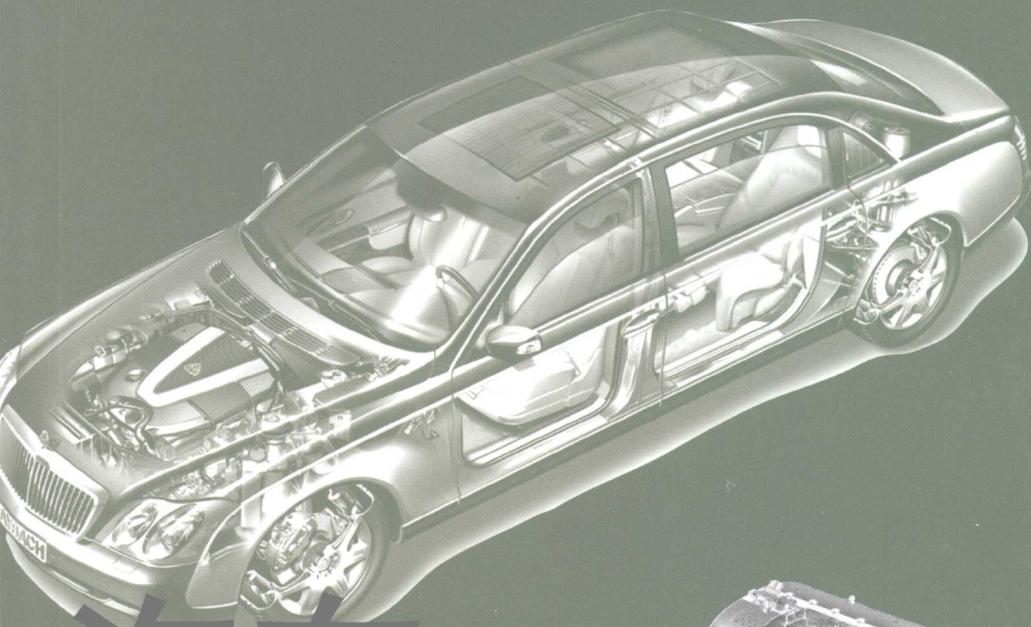


汽车故障诊断图解丛书

主编 / 鲁植雄

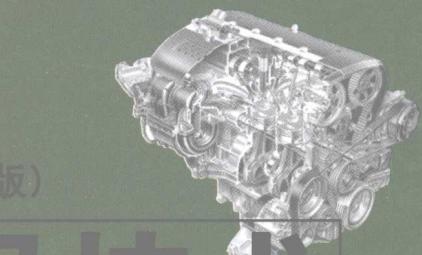

汽车
(第2版)
音响解码技术
图解



 凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

汽车故障诊断图解丛书

汽车音响解码技术图解

(第2版)

主编 鲁植雄

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

汽车音响解码技术图解/鲁植雄主编. —2 版. —南京: 江苏科学技术出版社, 2008. 10

(汽车故障诊断图解丛书)

ISBN 978-7-5345-6115-3

I. 汽… II. 鲁… III. 汽车—音频设备—解密译码—图解 IV. U463. 67—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 110353 号

汽车故障诊断图解丛书

汽车音响解码技术图解

主 编 鲁植雄

责任编辑 孙广能

特约编辑 媛 媛

责任校对 郝慧华

责任监制 曹叶平

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 南京通达彩印有限公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/32

印 张 6.75

字 数 160 000

版 次 2008 年 10 月第 2 版

印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-6115-3

定 价 18.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

内 容 提 要

本书从使用和维修的角度出发,以图解方式系统地介绍了各种汽车音响解码技术和技巧。全书内容分为四章,分别介绍了汽车音响的基本知识;亚洲车系音响解码技术;美国车系音响解码技术和欧洲车系音响解码技术。

本书内容通俗易懂,图文并茂,理论联系实际,实用性强。适用于现代汽车维修人员及技术人员参考使用,也可作为大中专院校汽车专业及相关专业学生的学习参考书。

第 2 版前言

《汽车故障诊断图解丛书》是一套汽车维修丛书，采用图解编写方式，对汽车维修技术和经验进行系统归纳，不涉及高深的专业知识，文字简练，通俗易懂。本丛书由《汽车发动机故障诊断图解》《汽车底盘故障诊断图解》《汽车电气故障诊断图解》《汽车电喷发动机波形分析图解》《汽车自动变速器故障诊断图解》《汽车空调故障诊断图解》《汽车传感器检测图解》《汽车电控发动机故障诊断图解》《汽车防抱死制动系统故障诊断图解》《汽车电子控制悬架故障诊断图解》《汽车音响解码技术图解》《汽车防盗系统故障诊断图解》《汽车安全气囊故障诊断图解》和《汽车 CAN 总线故障诊断图解》14 种组成。

《汽车故障诊断图解丛书》自 2001 年首次出版以来，先后多次重印，得到了广大读者的欢迎和认可，收到了大量读者的来信和来电，并对此丛书提出了许多宝贵的意见和建议。为了答谢广大读者，提高丛书的编写水平和质量，以适应汽车技术迅速发展的需要，满足广大读者的要求，江苏科学技术出版社暨作者共同再次修订此套丛书。

本套丛书除保持第 1 版的风格和基本结构外，主要



在以下几个方面进行了修改：

- (1) 增加了一些新内容。
- (2) 精简了部分内容。
- (3) 对第1版中的错误之处进行了改正。

《汽车音响解码技术图解》是根据以上原则进行修订的，主要增加了国产汽车音响解码、部分国外汽车音响解码技术等内容。

本书由南京农业大学鲁植雄博士主编，参加本书文字及图片资料整理工作的有周克林、类雪、田丰年、王文伟、赵兰英、张集乐、陈明江、袁越阳等同志。

本书在编写过程中，参阅了大量参考书和文献资料，使编者受益匪浅，在此向有关作者表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，加之经验不足，书中难免还有谬误和疏漏之处，殷切期望广大读者对书中疏漏和错误之处给予批评指正。

编 者

2008年9月

第1版前言

中高级轿车上装备了带“数码”显示屏的高级音响，并具有防盗系统，即当汽车音响电源被中断，收音机就会自动锁止，而汽车维修人员对汽车音响防盗解码颇感棘手，因此，为了满足汽车维修人员的需要，推动汽车维修产业技术的普及与水平的提高，特编写此书。

本书不涉及高深的专业知识，文字简练，通俗易懂。通过阅读本书，你就能掌握汽车音响解码的几种常用方法和技巧。本书适用于广大汽车维修人员、驾驶人及汽车维修专业的大、中专学生使用。

本书由鲁植雄博士主编，参加本书文字及图片资料整理工作的还有杨宗颇、惠海波、李和、安业霞等同志。

本书编绘过程中，得到了许多汽车生产企业和维修企业的大力支持和协助，并参考了许多名家的著作，在此表示诚挚的感谢。

由于编者水平有限，加之经验不足，书中难免有谬误和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2003年6月

目 录

1 汽车音响基础知识	1
一、汽车音响的主要特点	1
二、汽车音响系统的组成	7
三、汽车音响的类型	9
四、常见汽车音响的结构特点	11
五、汽车音响的新技术	32
六、汽车音响的防盗系统	37
七、汽车音响锁死的解码方法	39
八、汽车音响编程解码器简介	48
九、更换防盗 IC 芯片的操作工艺	53
十、汽车音响常用 E ² PROM 管脚说明	56
十一、汽车音响面板操作键英文含义	58
十二、音响主机存储器复制	62
2 日、韩车系音响解码	73
一、丰田车系音响解码方法	73
二、本田车系音响解码方法	92
三、日产车系音响解码方法	104
四、三菱车系音响解码方法	108
五、马自达车系音响解码方法	114
六、现代车系音响解码方法	119
七、起亚车系音响解码方法	124



3 美国车系音响解码	126
一、通用车系音响解码方法	126
二、克莱斯勒车系音响解码方法	136
三、福特车系音响解码方法	138
4 欧洲车系音响解码	141
一、奔驰车系音响解码方法	141
二、宝马车系音响解码方法	152
三、大众车系音响解码方法	163
四、沃尔沃车系音响解码方法	174
五、欧宝车系音响解码方法	177
六、雪铁龙车系音响解码方法	181
七、美洲豹车系音响解码方法	182
八、陆虎吉普车音响解码方法	183
九、绅宝车系音响解码方法	184
十、其他欧洲车系音响解码方法	185
5 国产车系音响解码	188
一、上海别克车音响解码方法	188
二、上海通用别克凯越车音响解码方法	190
三、上海通用别克荣御车音响解码方法	191
四、金杯通用雪佛莱车音响解码方法	192
五、上海大众帕萨特车音响解码方法	193
六、一汽大众宝来车音响解码方法	194
七、江铃全顺车音响解码方法	195
八、东风雪铁龙车音响解码方法	196
九、海南马自达福美来车音响解码方法	197

I 汽车音响基本知识

一、汽车音响的主要特点

俗语说“绿叶扶红花，宝马配金鞍”，对于汽车而言也是如此。豪华的汽车配上高级音响，在平稳舒适的驾驶之中，欣赏优美动听的音乐，不但可以减轻疲劳，也是一种乐趣。汽车音响作为音响产业中不可缺少的一部分，已经从最早的单 AM(调幅)收音机，发展至具有 AM/FM(调幅/调频)收音、磁带放音及 CD 放音，并兼容 DCC、DAT 数码音响，形成了多功能、数字化、高技术、高性能、大功率输出的 Hi-Fi 立体声音响系统。它与家用音响之间既有共同点，又有很多独具的特殊点，归纳起来主要有以下几方面。

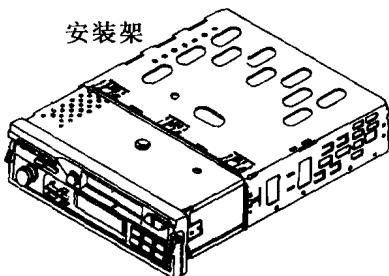
1. 外形体积受到限制

汽车音响的体积，按 DIN 标准规定为 183 mm(长)×50 mm(高)×153 mm(深)，在这有限的安装空间中，汽车音响一般使用






高密度贴装元件，采用多层立体装配结构方式。相比之下，则家用音响的体积不受此限制，体积大点似乎还有气派。



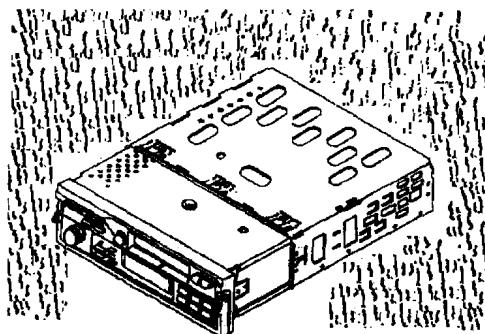2. 在环境条件恶劣的情况下使用


汽车在不同等级的路面上行驶，致使汽车音响常受到震动及冲击；同时，汽车音响的安装部位又离发动机不远，故经常在温度较高的条件下（温度有时高达60℃）工作，这就要求汽车音响中的元件焊接装配绝对牢固，很多元件引脚均采用折弯焊接，个别元件还要用强力胶加以固定。







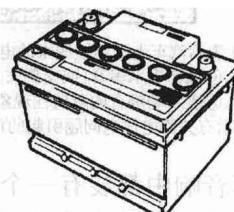3. 采用低压 12 V(或 24 V)电瓶作直流供电

汽车中使用的音响,除了大型载重车以外,一般均为负极接地方式,且用 12 V(或 24 V)直流供电。若要求输出功率大,一般只有降低扬声器阻抗和将功率放大级连接成 BTL 方式。一般扬声器多为 4Ω ,故在 BTL 工作方式时,可获得 $2 \times 20\text{ W RMS}$ 功率。少数机器选用的扬声器阻抗只有 2Ω 或 1.6Ω 的特制规格,以获得更大的功率。由此就要求汽车音响的功放级应具有大电流线性良好、饱和压降小、效率高,并且具有过热、短路等保护措施,这与家用音响有较大的区别。



普通蓄电池

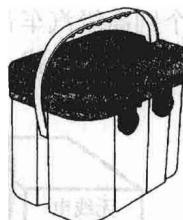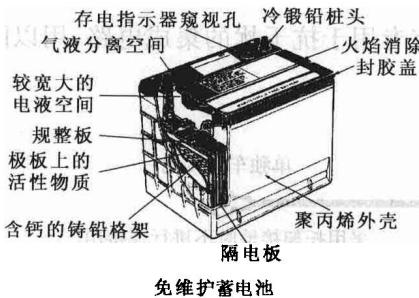
复合蓄电池
用胶状物质隔板替代电解液

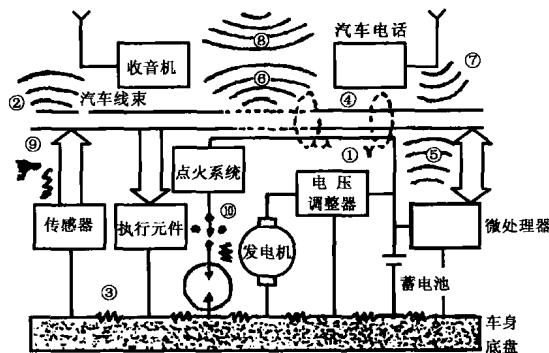4. 抗干扰能力强

在整个汽车电器中,汽车发动机的点火装置以及各种电器都




共用一个汽车电瓶,这就会通过电源对汽车音响的AM/FM接收产生传导干扰和辐射干扰。



- ①、②表示汽车上的连接线束的电感和地线阻抗引起普通工况阻抗的问题。
- ③、④、⑥及⑩表示串音(或交调失真)(cross talk)和场耦合(field coupling)的索缆。
- ⑤、⑦、⑧表示场耦合的双向性现象。
- ⑨表示有关静电放电问题引起的危害威胁。

汽车音响中都装有一个用以滤除上述干扰的 CHOKE(扼流圈)元件,对电源进行滤波;而空间干扰则采用全密封的冷轧铁皮壳进行隔离。


个别高级汽车音响还装有专用于抗干扰的集成电路,用以降低外来噪声的干扰。

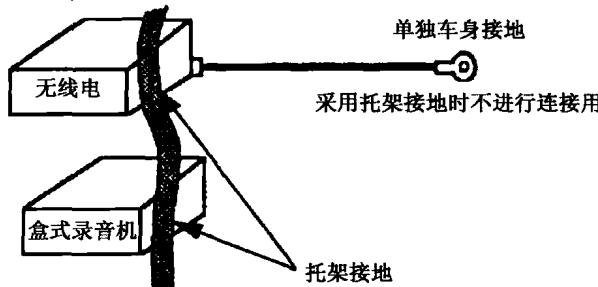



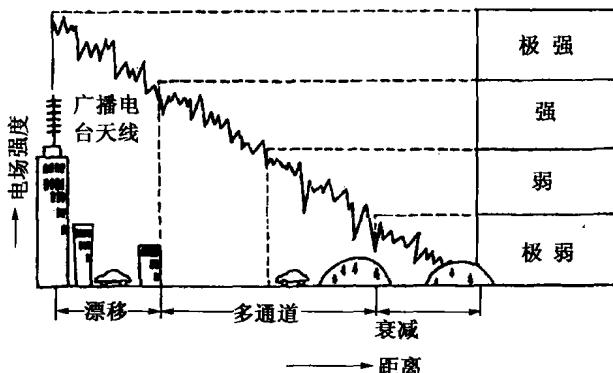5. AM/FM 接收灵敏度高, 动态范围大

汽车音响对 AM 波段的接收灵敏度一般要求小于 $50\mu\text{V}$, FM 波段的接收灵敏度要求小于 $3\mu\text{V}$ 。AM 波段的自动增益控制(AGC)范围一般要求大于 40 dB , 且能承受 $1\ 000\text{ mV}$ 大信号输入而不产生阻塞失真。否则, 当汽车在高速公路上飞速行驶时, 就无法保证正常的收听。对 FM 波段的调谐, 则要求捕捉稳定可靠, 更要求 FM 的灵敏度、 S/N (信号/噪声)比等都具有较高性能。



无线电发射频率区分如下:

发射区分	频带区域		波道间距
AM 长波发射	150~288 kHz		美国: 10 kHz, 其他 9 kHz
AM 中波发射	520~1 710 kHz		—
AM 短波发射	2 300~26 000 kHz		—
FM 发射	日本 日本以外	76.0~90.0 MHz 89.9~107.9 MHz	0.1 MHz 美国: 0.2 MHz, 欧洲: 0.05 MHz




6. 具有夜间灯光照明

为了方便夜间操作,汽车音响都设有透光照明按键,以照亮(内照明)各按键的操作字符、旋钮位置等。若有LCD(液晶)数字显示功能的,其LCD的内照明还要求从各个角度观看无反射光,某些高档音响中还设有灯光照明亮度选择。



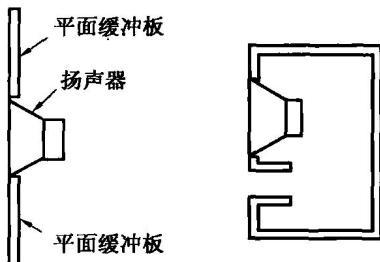7. 配用功率大、阻抗小、体积小的扬声器

与汽车音响相配套的扬声器多为 4Ω ,口径一般在 $4\sim 6\text{ in}$



($10.16\sim 15.24\text{ cm}$)之间(因其受安装空间的限制,故不可能做得很大)。扬声器的结构方式分为全频带、同轴二或三分频,功率在 $30\sim 100\text{ W}$ 之间。扬声器引线很粗,接线柱采用镀银(镍)铜排,以降低接触电阻,减小线损。

8. 其他特殊要求


部分高档汽车音响中还具有多功能大屏幕LCD显示屏以及线路输出(LINE OUT)端口。其中,LINE OUT端口可连接大功率专用汽车音响功放。还有一些高档汽车音响具有激光唱机输入(CD IN)接续端子和CD控制功能(微型数字盒式录音机DCC、数字磁带



录音机 DAT 信号也从 CD IN 进入),有 FADER(音量渐弱控制器)接口、遥控电源端等;某些进口的高级汽车音响还具有防盗功能,即在电源切断后 30 s 内可抽出主机带走,30 s 后电磁铁锁扣释放,主机被牢牢地锁在汽车车身上,从而使偷盗者无法拿走。

二、汽车音响系统的组成

汽车音响系统由天线、接收装置、声场修正、可听频率增幅、扬声器等五个部分组成。

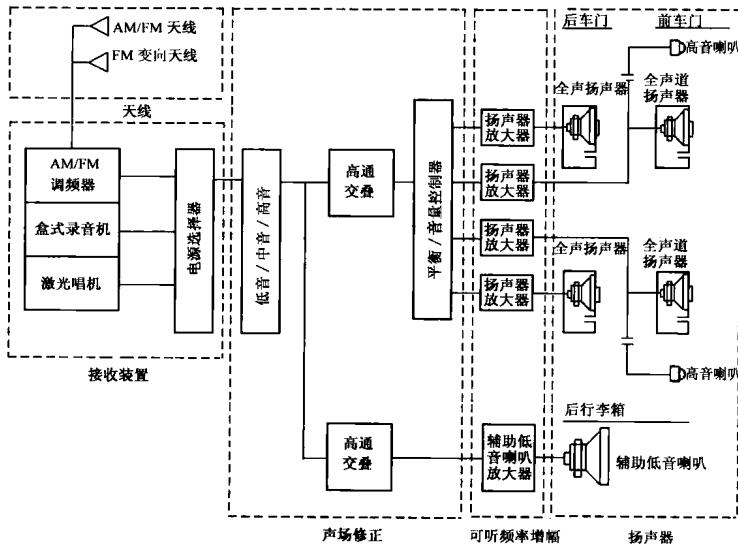

1. 天线

接收广播电台的发射电波,通过高频电缆,向无线电调频装置传送。



2. 接收装置

有无线电调频装置及录音再生机(盒式磁带或激光唱片(CD)等)。广播电台发射电波通过盒式录音机,密纹激光唱片的录音数据转变为可听频率。

3. 声场修正

按照车厢内声场特性及听者爱好,增强或减弱频率带,具有修正声场的功能。设有只允许通过特定频率域的滤波器和增幅控制电路,以提高车内音质。

4. 可听频率增幅

增强可听频率的模拟电压,加大扬声器音量。

5. 扬声器

最终决定车厢内音响性能的重要部件。扬声器口径大小和在车上安装方法、位置是决定音响性能的重要因素。为了欣赏立体声音响,车上最少要装 2 个扬声器。

