

# 最新国产摩托车原电路 与简化电路对照图集

孙运生 编著



# 最新国产摩托车原电路与简化电路对照图集

孙运生 编著

人民邮电出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

最新国产摩托车原电路与简化电路对照图集/孙运生编著. —北京: 人民邮电出版社, 2001.3

ISBN 7-115-06871-2

I . 最... II . 孙... III . 摩托车: 进口商口—电路图—图集 IV . U483 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 88747 号

## 内 容 提 要

本图集汇集了近 300 种最新国产摩托车的原电路及其简化电路对照图。简化电路图的特点是布线更加简单、合理、易懂，图中标明了导线的颜色、灯泡的功率、蓄电池容量以及保险丝最大允许电流等维修数据。读者将原电路和简化电路对照参阅，更有助于彻底看懂较复杂的摩托车走线图。

本图集可供摩托车教学人员、维修人员以及摩托车爱好者阅读。

## 最新国产摩托车原电路与简化电路对照图集

◆ 编 著 孙运生

责任编辑 刘文铎

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ pptph.com.cn

网址 <http://www.pptph.com.cn>

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787 × 1092 1/16

印张: 35

2001 年 3 月第 1 版

印数: 1-4 000 册

2001 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-06871-2/TN·1306

定价: 64.00 元

## 前　　言

随着人民生活水平的提高，摩托车的需求量也越来越大。据统计，目前我国摩托车社会保有量已达5000余万辆，摩托车正逐步成为城乡居民重要的交通工具。近几年来，又涌现出豪华型、微电脑型、大排量豪华型、豪华跑车及电喷华型多种新型摩托车，为摩托车爱好者提供了更大的选择空间。

伴随着各种各样的摩托车数量的增加，摩托车的维修工作量越来越繁重。维修资料缺乏、摩托车电路复杂，难看懂，成为维修人员普遍遇到的一个难题。以前我曾编写一本《最新摩托车简化电路图集》，曾为摩托车维修人员和有关教学人员提供了方便。不少读者来说，希望提供摩托车原电路和简化电路对照图集，以方便维修人员和有关教学人员参阅。并希望提供更多、更新的摩托车电路图。为此，笔者经过收集、整理和进一步加工，又编写出《最新进口摩托车原电路与简化电路对照图集》和《最新国产摩托车原电路与简化电路对照图集》两本书，希望能对读者有所帮助。

《最新国产摩托车原电路与简化电路对照图集》一书共收集了近300种型号的国产摩托车电路图，收集的电路较新颖、齐全，电路图中清楚标明了摩托车各种导线的颜色、灯泡的功率、蓄电池的电压和容量、保险丝的最大允许电流等实用维修数据。读者在维修摩托车时，将原电路和简化电路对照参阅，可以更透彻了解摩托车的电路结构，给维修工作带来方便。

本书适于摩托车教学人员、摩托车维修人员及摩托车爱好者阅读。

参加本书编写工作的人员还有：孙洋洋、薛金梅、孙军、任芳、胡三林、张斌、徐新亮、邱新志、孙鹏、闫娜、孙慧杰、薛新见、尹永伟等。

由于作者水平有限，书中难免有不足之处，盼望同行人士及时指正。

孙运生

2000.12

# 目 录

## 一、怎样看摩托车电路图

(一) 摩托车电气系统的组成和作用 .....	1
1. 电源系统 .....	1
2. 点火系统 .....	1
3. 信号系统 .....	2
4. 照明系统 .....	2
5. 电启动系统 .....	2
6. 仪表装置 .....	2
(二) 摩托车电气系统的观点 .....	2
(三) 怎样看电路图 .....	3
1. 摩托车常见导线颜色、代号及含义 .....	3
2. 摩托车电路图中常见的图形符号 .....	10

## 二、国产摩托车原电路与简化电路对照图

1A. 飞驰 50SR 型摩托车电路图(座式车) .....	13
1B. 飞驰 50SR 型摩托车简化电路图(座式车) .....	14
2A. 光阳—新生代 FREEWAY50 型摩托车电路图 .....	15
2B. 光阳—新生代 FREEWAY50 型摩托车简化电路图 .....	16
3A. 飞驰 50SR (G5A)型摩托车电路图 .....	17
3B. 飞驰 50SR (G5A)型摩托车简化电路图 .....	18
4A. 爱德利 50 型摩托车电路图 .....	19
4B. 爱德利 50 型摩托车简化电路图 .....	20
5A. 大路易 50 型摩托车电路图 .....	21

5B. 大路易 50 型摩托车简化电路图 .....	22
6A. 峨眉 50D 型摩托车电路图 .....	23
6B. 峨眉 50D 型摩托车简化电路图 .....	24
7A. 春兰小松鼠 CL50QT 型摩托车电路图 .....	25
7B. 春兰小松鼠 CL50QT 型摩托车简化电路图 .....	26
8A. 建设 JS50Q - 4 型摩托车电路图 .....	27
8B. 建设 JS50Q - 4 型摩托车简化电路图 .....	28
9A. 建设 JS50Q - 4A 型摩托车电路图 .....	29
9B. 建设 JS50Q - 4A 型摩托车简化电路图 .....	30
10A. 大阳 DY50 型摩托车电路图 .....	31
10B. 大阳 DY50 型摩托车简化电路图 .....	32
11A. 大阳 DY50IC 型摩托车电路图 .....	33
11B. 大阳 DY50IC 型摩托车简化电路图 .....	34
12A. 大阳 DY50ⅢA 型摩托车电路图 .....	35
12B. 大阳 DY50ⅢA 型摩托车简化电路图 .....	36
13A. 新大洲 XDZ50 型摩托车电路图 .....	37
13B. 新大洲 XDZ50 型摩托车简化电路图 .....	38
14A. 轻骑 QM50QZC 型正三轮摩托车电路图 .....	39
14B. 轻骑 QM50QZC 型正三轮摩托车简化电路图 .....	40
15A. 轻骑 K50 型摩托车电路图 .....	41
15B. 轻骑 K50 型摩托车简化电路图 .....	42
16A. 轻骑 50A 型摩托车电路图(一) .....	43
16B. 轻骑 50A 型摩托车简化电路图(一) .....	44
17A. 轻骑 50A 型摩托车电路图(二) .....	45
17B. 轻骑 50A 型摩托车简化电路图(二) .....	46
18A. 轻骑 QW50QZC (AS50)型正三轮摩托车电路图(电启动) .....	47

18B. 轻骑 QW50QZC (AS50)型正三轮摩托车简化电路图(电启动) .....	48
19A. 轻骑 TB50 型摩托车电路图(反冲启动) .....	49
19B. 轻骑 TB50 型摩托车简化电路图(反冲启动) .....	50
20A. 轻骑 TB50 型摩托车电路图(电启动) .....	51
20B. 轻骑 TB50 型摩托车简化电路图(电启动) .....	52
21A. 轻骑·铃木 M50 型摩托车电路图 .....	53
21B. 轻骑·铃木 M50 型摩托车简化电路图 .....	54
22A. 轻骑 QW50ZC (AT50)型正三轮摩托车电路图 .....	55
22B. 轻骑 QW50ZC (AT50)型正三轮摩托车简化电路图 .....	56
23A. 轻骑·铃木 AG50 型摩托车电路图 .....	57
23B. 轻骑·铃木 AG50 型摩托车简化电路图 .....	58
24A. 轻骑 QM50QW - 2 型摩托车电路图 .....	59
24B. 轻骑 QM50QW - 2 型摩托车简化电路图 .....	60
25A. 轻骑 QM50QZC - A 型正三轮摩托车电路图(电启动) .....	61
25B. 轻骑 QM50QZC - A 型正三轮摩托车简化电路图(电启动) .....	62
26A. 轻骑潇洒木兰 QM50QW - B 型摩托车电路图 .....	63
26B. 轻骑潇洒木兰 QM50QW - B 型摩托车简化电路图 .....	64
27A. 林海 LH50QT - 4 型摩托车电路图 .....	65
27B. 林海 LH50QT - 4 型摩托车简化电路图 .....	66
28A. 玉河 YH50 - 4 型摩托车电路图 .....	67
28B. 玉河 YH50 - 4 型摩托车简化电路图 .....	68
29A. 玉河 YH50Q - 2C 型摩托车电路图 .....	69
29B. 玉河 YH50Q - 2C 型摩托车简化电路图 .....	70
30A. 玉河 YH50Q - 2A 型摩托车电路图 .....	71
30B. 玉河 YH50Q - 2A 型摩托车简化电路图 .....	72
31A. 玉河 YH50Q - 2B 型摩托车电路图 .....	73

31B. 玉河 YH50Q - 2B 型摩托车简化电路图 .....	74
32A. 玉河 YH50QZ 型正三轮摩托车电路图 .....	75
32B. 玉河 YH50QZ 型正三轮摩托车简化电路图 .....	76
33A. 玉河 50 - 2 型摩托车电路图 .....	77
33B. 玉河 50 - 2 型摩托车简化电路图 .....	78
34A. 玉河 YH50QZK 型正三轮摩托车电路图 .....	79
34B. 玉河 YH50QZK 型正三轮摩托车简化电路图 .....	80
35A. 洛阳·嘉陵 LJ50Q - 3 型摩托车电路图 .....	81
35B. 洛阳·嘉陵 LJ50Q - 3 型摩托车简化电路图 .....	82
36A. 金轮 JL50QT - 2 型摩托车电路图 .....	83
36B. 金轮 JL50QT - 2 型摩托车简化电路图 .....	84
37A. 金城 AJ50 型摩托车电路图 .....	85
37B. 金城 AJ50 型摩托车简化电路图 .....	86
38A. 西湖 XH50Q - B 型摩托车电路图(电启动) .....	87
38B. 西湖 XH50Q - B 型摩托车简化电路图(电启动) .....	88
39A. 明星 MX50 型摩托车电路图 .....	89
39B. 明星 MX50 型摩托车简化电路图 .....	90
40A. 明星 MX50Q - B 型摩托车电路图(电启动) .....	91
40B. 明星 MX50Q - B 型摩托车简化电路图(电启动) .....	92
41A. 明星 MX50Q - 3 型摩托车电路图 .....	93
41B. 明星 MX50Q - 3 型摩托车简化电路图 .....	94
42A. 长洪 CH50Q 型摩托车电路图 .....	95
42B. 长洪 CH50Q 型摩托车简化电路图 .....	96
43A. 南方 NF50 型摩托车电路图(羚羊) .....	97
43B. 南方 NF50 型摩托车简化电路图(羚羊) .....	98
44A. 金田 NJ50 型摩托车电路图 .....	99

44B. 金田 NJ50 型摩托车简化电路图 .....	100
45A. 航空 HK50Q 型摩托车电路图 .....	101
45B. 航空 HK50Q 型摩托车简化电路图 .....	102
46A. 航空 50 型摩托车电路图 .....	103
46B. 航空 50 型摩托车简化电路图 .....	104
47A. 航空 HK50Q - 2A 型摩托车电路图 .....	105
47B. 航空 HK50Q - 2A 型摩托车简化电路图 .....	106
48A. 航空 HK50Q - 3A 型摩托车电路图 .....	107
48B. 航空 HK50Q - 3A 型摩托车简化电路图 .....	108
49A. 兰翔 LX50 型摩托车电路图 .....	109
49B. 兰翔 LX50 型摩托车简化电路图 .....	110
50A. 兰翔 LX50T - 3 型摩托车电路图 .....	111
50B. 兰翔 LX50T - 3 型摩托车简化电路图 .....	112
51A. 兰翔 LX50 - 6 型摩托车电路图 .....	113
51B. 兰翔 LX50 - 6 型摩托车简化电路图 .....	114
52A. 迪奥 Dio50 型摩托车电路图(改进型) .....	115
52B. 迪奥 Dio50 型摩托车简化电路图(改进型) .....	116
53A. 峨眉 50 型摩托车电路图 .....	117
53B. 峨眉 50 型摩托车简化电路图 .....	118
54A. 峨眉 50D 型摩托车电路图 .....	119
54B. 峨眉 50D 型摩托车简化电路图 .....	120
55A. 飞燕 50 型摩托车电路图 .....	121
55B. 飞燕 50 型摩托车简化电路图 .....	122
56A. 飞燕 FY50Q - 3 型摩托车电路图 .....	123
56B. 飞燕 FY50Q - 3 型摩托车简化电路图 .....	124
57A. 飞燕 FY50Q - 5 型摩托车电路图 .....	125

57B. 飞燕 FY50Q - 5 型摩托车简化电路图 .....	126
58A. 海陵 HL50ZK - A 型正三轮摩托车电路图 .....	127
58B. 海陵 HL50ZK - A 型正三轮摩托车简化电路图 .....	128
59A. HL50ZK - 2B 型正三轮摩托车电路图 .....	129
59B. HL50ZK - LB 型正三轮摩托车简化电路图 .....	130
60A. 金山 JS50Q 型摩托车电路图 .....	131
60B. 金山 JS50Q 型摩托车简化电路图 .....	132
61A. 飞翎 FL50Q - 3 型摩托车电路图 .....	133
61B. 飞翎 FL50Q - 3 型摩托车简化电路图 .....	134
62A. 飞翎 FL50Q - 4 型摩托车电路图 .....	135
62B. 飞翎 FL50Q - 4 型摩托车简化电路图 .....	136
63A. 渭阳 WY50A 型摩托车电路图 .....	137
63B. 渭阳 WY50A 型摩托车简化电路图 .....	138
64A. 渭阳 WY50B 型摩托车电路图 .....	139
64B. 渭阳 WY50B 型摩托车简化电路图 .....	140
65A. 渭阳 WY50Q - D 型摩托车电路图 .....	141
65B. 渭阳 WY50Q - D 型摩托车简化电路图 .....	142
66A. 渭阳 WY50 - 3 型摩托车电路图 .....	143
66B. 渭阳 WY50 - 3 型摩托车简化电路图 .....	144
67A. 渭阳 WY50BH 型摩托车电路图 .....	145
67B. 渭阳 WY50BH 型摩托车简化电路图 .....	146
68A. 渭蒙 WM50 型摩托车电路图 .....	147
68B. 渭蒙 WM50 型摩托车简化电路图 .....	148
69A. 嘉陵 JH50 型摩托车电路图 .....	149
69B. 嘉陵 JH50 型摩托车简化电路图 .....	150
70A. 嘉陵 CJ50I 型摩托车电路图(一) .....	151

70B. 嘉陵 CJ50I 型摩托车简化电路图(一) .....	152
71A. 嘉陵 CJ50I 型摩托车电路图(二) .....	153
71B. 嘉陵 CJ50I 型摩托车简化电路图(二) .....	154
72A. 嘉陵 CJ50 II 型摩托车电路图 .....	155
72B. 嘉陵 CJ50 II 型摩托车简化电路图 .....	156
73A. 嘉陵 CJ50 型摩托车电路图(改进型) .....	157
73B. 嘉陵 CJ50 型摩托车简化电路图(改进型) .....	158
74A. 嘉陵 CJ50 型摩托车电路图 .....	159
74B. 嘉陵 CJ50 型摩托车简化电路图 .....	160
75A. 嘉陵 CJ50ZC 型摩托车电路图(电启动) .....	161
75B. 嘉陵 CJ50ZC 型摩托车简化电路图(电启动) .....	162
76A. 嘉陵 CJ50ZC 型摩托车电路图 .....	163
76B. 嘉陵 CJ50ZC 型摩托车简化电路图 .....	164
77A. 金田 AJ50 型摩托车电路图 .....	165
77B. 金田 AJ50 型摩托车简化电路图 .....	166
78A. 南方 NF55 型摩托车电路图 .....	167
78B. 南方 NF55 型摩托车简化电路图 .....	168
79A. 嘉陵 TA55 型摩托车电路图 .....	169
79B. 嘉陵 TA55 型摩托车简化电路图 .....	170
80A. 建设雅马哈 JY55 型摩托车电路图 .....	171
80B. 建设雅马哈 JY55 型摩托车简化电路图 .....	172
81A. 兰翔 LX60T 型摩托车电路图 .....	173
81B. 兰翔 LX60T 型摩托车简化电路图 .....	174
82A. 轻骑·铃木 AG60 型摩托车电路图 .....	175
82B. 轻骑·铃木 AG60 型摩托车简化电路图 .....	176
83A. 建设 JS55T 型摩托车电路图 .....	177

83B. 建设 JS55T 型摩托车简化电路图 .....	178
84A. 洛阳·嘉陵 LJ70 型摩托车电路图 .....	179
84B. 洛阳·嘉陵 LJ70 型摩托车简化电路图 .....	180
85A. 渭蒙 WM70 型摩托车电路图 .....	181
85B. 渭蒙 WM70 型摩托车简化电路图 .....	182
86A. 金城 CJ70 型摩托车电路图 .....	183
86B. 金城 CJ70 型摩托车简化电路图 .....	184
87A. 金城 CJ70A 型摩托车电路图 .....	185
87B. 金城 CJ70A 型摩托车简化电路图 .....	186
88A. 金城 CJ70B 型摩托车电路图 .....	187
88B. 金城 CJ70B 型摩托车简化电路图 .....	188
89A. 轻骑 QM70 型摩托车电路图 .....	189
89B. 轻骑 QM70 型摩托车简化电路图 .....	190
90A. 神州 70 型摩托车电路图 .....	191
90B. 神州 70 型摩托车简化电路图 .....	192
91A. 黄河 75 型摩托车电路图 .....	193
91B. 黄河 75 型摩托车简化电路图 .....	194
92A. 成飞 CF80-3 型摩托车电路图 .....	195
92B. 成飞 CF80-3 型摩托车简化电路图 .....	196
93A. 环球 HQ80Z 型正三轮摩托车电路图 .....	197
93B. 环球 HQ80Z 型正三轮摩托车简化电路图 .....	198
94A. 宏达 HD80H 型正三轮摩托车电路图 .....	199
94B. 宏达 HD80H 型正三轮摩托车简化电路图 .....	200
95A. 神鹰 FS80 型摩托车电路图 .....	201
95B. 神鹰 FS80 型摩托车简化电路图 .....	202
96A. 飞碟 FD80Z 船型摩托车电路图 .....	203

96B. 飞碟 FD80Z 船型摩托车简化电路图 .....	204
97A. 重庆·雅马哈 CY80 型摩托车电路图(一) .....	205
97B. 重庆·雅马哈 CY80 型摩托车简化电路图(一) .....	206
98A. 重庆·雅马哈 CY80 型摩托车电路图(二) .....	207
98B. 重庆·雅马哈 CY80 型摩托车简化电路图(二) .....	208
99A. 明星 MX80ZH - 2 型摩托车电路图 .....	209
99B. 明星 MX80ZH - 2 型摩托车简化电路图 .....	210
100A. 航空 HK80ZK 型摩托车电路图 .....	211
100B. 航空 HK80ZK 型摩托车简化电路图 .....	212
101A. 黄河 HH80 型摩托车电路图(改进型) .....	213
101B. 黄河 HH80 型摩托车简化电路图(改进型) .....	214
102A. 新大洲 XDZ80T 型摩托车电路图 .....	215
102B. 新大洲 XDZ80T 型摩托车简化电路图 .....	216
103A. 新大洲 XDZ80T - A 型摩托车电路图 .....	217
103B. 新大洲 XDZ80T - A 型摩托车简化电路图 .....	218
104A. 重庆·建设 CY80 型摩托车电路图 .....	219
104B. 重庆·建设 CY80 型摩托车简化电路图 .....	220
105A. 金菱 JL90 型摩托车电路图 .....	221
105B. 金菱 JL90 型摩托车简化电路图 .....	222
106A. 航空 HK90 型摩托车电路图(豪华型) .....	223
106B. 航空 HK90 型摩托车简化电路图(豪华型) .....	224
107A. 兰翔 LX90 型摩托车电路图 .....	225
107B. 兰翔 LX90 型摩托车简化电路图 .....	226
108A. 轻骑 K90 型摩托车电路图 .....	227
108B. 轻骑 K90 型摩托车简化电路图 .....	228
109A. 洪都 HD90 - 2 型摩托车电路图(电启动) .....	229

109B. 洪都 HD90 - 2 型摩托车简化电路图(电启动) .....	230
110A. 南方 NF90 型摩托车电路图 .....	231
110B. 南方 NF90 型摩托车简化电路图 .....	232
111A. 先风 XF90 型摩托车电路图 .....	233
111B. 先风 XF90 型摩托车简化电路图 .....	234
112A. 林雅 LY90 型摩托车电路图 .....	235
112B. 林雅 LY90 型摩托车简化电路图 .....	236
113A. 双狮 PSM90 - 1 型摩托车电路图 .....	237
113B. 双狮 PSM90 - 1 型摩托车简化电路图 .....	238
114A. 双狮 SS90 - 2 型摩托车电路图 .....	239
114B. 双狮 SS90 - 2 型摩托车简化电路图 .....	240
115A. 奉通 FT90 型摩托车电路图(改进型) .....	241
115B. 奉通 FT90 型摩托车简化电路图(改进型) .....	242
116A. 黄河 HH90 型摩托车电路图 .....	243
116B. 黄河 HH90 型摩托车简化电路图 .....	244
117A. 林海 LH90 型摩托车电路图 .....	245
117B. 林海 LH90 型摩托车简化电路图 .....	246
118A. 大路易 90 (L5H、L9H)型摩托车电路图 .....	247
118B. 大路易 90 (L5H、L9H)型摩托车简化电路图 .....	248
119A. 大阳 DY90A 型摩托车电路图 .....	249
119B. 大阳 DY90A 型摩托车简化电路图 .....	250
120A. 大阳 DY90B 型摩托车电路图 .....	251
120B. 大阳 DY90B 型摩托车简化电路图 .....	252
121A. 新大洲 XDZ90T 型摩托车电路图 .....	253
121B. 新大洲 XDZ90T 型摩托车简化电路图 .....	254
122A. 金轮 JL90 型摩托车电路图(电启动) .....	255

122B. 金轮 JL90 型摩托车简化电路图(电启动) .....	256
123A. 金轮 JL90T - A 型摩托车电路图(电启动) .....	257
123B. 金轮 JL90T - A 型摩托车简化电路图(电启动) .....	258
124A. 长洪 CH100 正三轮型摩托车电路图 .....	259
124B. 长洪 CH100 正三轮型摩托车简化电路图 .....	260
125A. 明星 MX100 - 2 型摩托车电路图 .....	261
125B. 明星 MX100 - 2 型摩托车简化电路图 .....	262
126A. 五羊·本田 WY100T 型摩托车电路图(小公主) .....	263
126B. 五羊·本田 WY100T 型摩托车简化电路图(小公主) .....	264
127A. 幸福 XF100GM 型摩托车电路图 .....	265
127B. 幸福 XF100GM 型摩托车简化电路图 .....	266
128A. 飞燕 FY100 型摩托车电路图 .....	267
128B. 飞燕 FY100 型摩托车简化电路图 .....	268
129A. 长春·铃木 AR100 型摩托车电路图 .....	269
129B. 长春·铃木 AR100 型摩托车简化电路图 .....	270
130A. 轻骑 K100 型摩托车电路图 .....	271
130B. 轻骑 K100 型摩托车简化电路图 .....	272
131A. 长春·铃木 AX100 型摩托车电路图 .....	273
131B. 长春·铃木 AX100 型摩托车简化电路图 .....	274
132A. 华日 QM100 型摩托车电路图 .....	275
132B. 华日 QM100 型摩托车简化电路图 .....	276
133A. 黎明·铃木 AX100 型摩托车电路图 .....	277
133B. 黎明·铃木 AX100 型摩托车简化电路图 .....	278
134A. 金城·铃木 AX100 型摩托车电路图 .....	279
134B. 金城·铃木 AX100 型摩托车简化电路图 .....	280
135A. 金城 JC100 型摩托车电路图 .....	281

135B. 金城 JC100 型摩托车简化电路图 .....	282
136A. 金城 JC100A 型摩托车电路图 .....	283
136B. 金城 JC100A 型摩托车简化电路图 .....	284
137A. 鹿城 LC100 型摩托车电路图 .....	285
137B. 鹿城 LC100 型摩托车简化电路图 .....	286
138A. 峨眉 100 型摩托车电路图 .....	287
138B. 峨眉 100 型摩托车简化电路图 .....	288
139A. 捷达 JD100 型摩托车电路图 .....	289
139B. 捷达 JD100 型摩托车简化电路图 .....	290
140A. 钱江 QJ100 型摩托车电路图 .....	291
140B. 钱江 QJ100 型摩托车简化电路图 .....	292
141A. 路宝 LB100 型摩托车电路图 .....	293
141B. 路宝 LB100 型摩托车简化电路图 .....	294
142A. 庆安·川崎 BH100 型摩托车电路图 .....	295
142A. 庆安·川崎 BH100 型摩托车简化电路图 .....	296
143A. 奔腾·川崎 BK100 型摩托车电路图 .....	297
143B. 奔腾·川崎 BK100 型摩托车简化电路图 .....	298
144A. 嘉陵 JH100 型摩托车电路图 .....	299
144B. 嘉陵 JH100 型摩托车简化电路图 .....	300
145A. 大阳 DY100 型摩托车电路图(电启动) .....	301
145B. 大阳 DY100 型摩托车简化电路图(电启动) .....	302
146A. 爱得利 100 型摩托车电路图 .....	303
146B. 爱得利 100 型摩托车简化电路图 .....	304
147A. 飞驰 100SR 型摩托车电路图 .....	305
147B. 飞驰 100SR 型摩托车简化电路图 .....	306
148A. 轻骑 QS100(雄风)型摩托车电路图(改进型) .....	307

148B. 轻骑 QS100 (雄风)型摩托车简化电路图(改进型) .....	308
149A. 轻骑铃木 AX100 型摩托车电路图 .....	309
149B. 轻骑铃木 AX100 型摩托车简化电路图 .....	310
150A. 轻骑铃木 AG100 型摩托车电路图(豪华木兰) .....	311
150B. 轻骑铃木 AG100 型摩托车简化电路图(豪华木兰) .....	312
151A. 金轮 JL100A 型摩托车电路图 .....	313
151B. 金轮 JL100A 型摩托车简化电路图 .....	314
152A. 金轮 JL100B 型摩托车电路图 .....	315
152B. 金轮 JL100B 型摩托车简化电路图 .....	316
153A. 金轮 JL100 - 3B 型摩托车电路图 .....	317
153B. 金轮 JL100 - 3B 型摩托车简化电路图 .....	318
154A. 金轮 JL100 - 5 型摩托车电路图 .....	319
154B. 金轮 JL100 - 5 型摩托车简化电路图 .....	320
155A. 金轮 JL100 - 6 型摩托车电路图 .....	321
155B. 金轮 JL100 - 6 型摩托车简化电路图 .....	322
156A. 金轮 JL100 - 7 型摩托车电路图 .....	323
156B. 金轮 JL100 - 7 型摩托车简化电路图 .....	324
157A. 金轮 JL100 - 8 型摩托车电路图 .....	325
157B. 金轮 JL100 - 8 型摩托车简化电路图 .....	326
158A. 金轮 JL100 - 10A 型摩托车电路图 .....	327
158B. 金轮 JL100 - 10A 型摩托车简化电路图 .....	328
159A. 长洪 CH100 型摩托车电路图 .....	329
159B. 长洪 CH100 型摩托车简化电路图 .....	330
160A. 川野 CY100Z - 1 型摩托车电路图 .....	331
160B. 川野 CY100Z - 1 型摩托车简化电路图 .....	332
161A. 幸福 XF125B 型摩托车电路图 .....	333