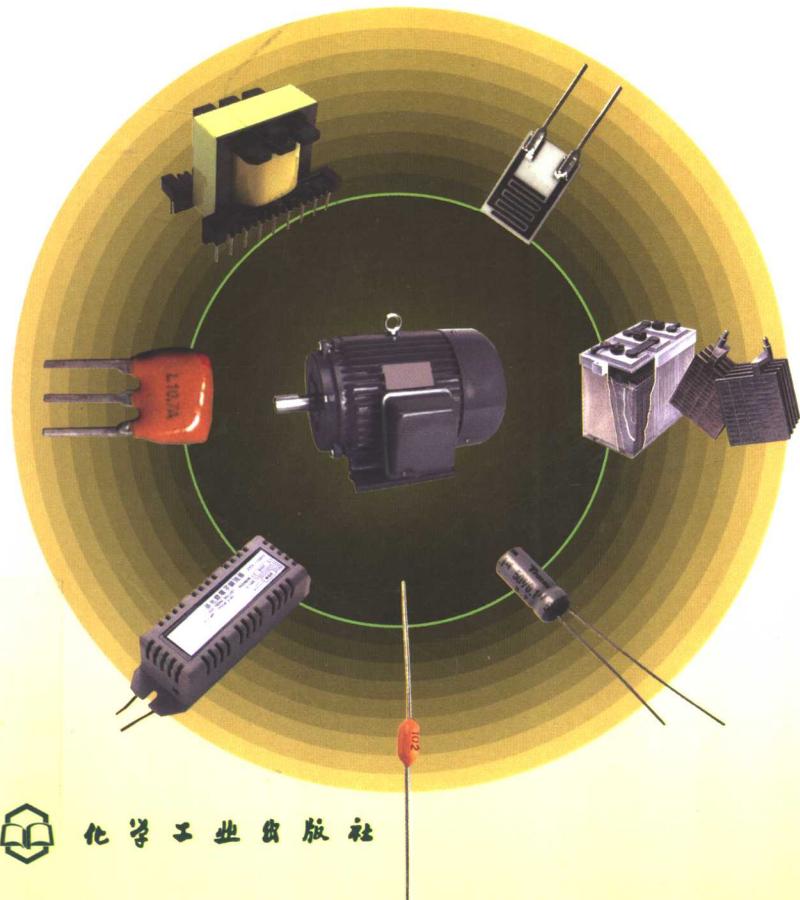


电 工 基 础 读 物

电工常用 元器件和装置

陈志亮 主编




化学工业出版社

电 基 础 读 物

电工常用 元器件和装置

陈志亮 主编

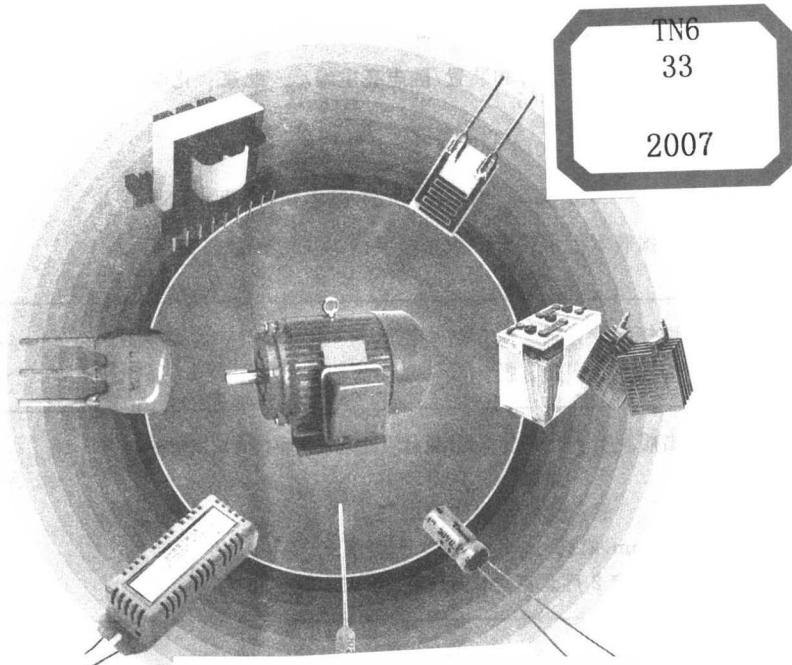

TN6

33

2007



化 学 工 业 出 版 社

· 北 京 ·

本书是《电工基础读物》丛书中的一本，介绍了常用电子元件、常用低压电器元件、变压器、电动机和电池等电工经常接触到的电器元件和装置，包括外形图和内部结构、型号命名、参数以及选用原则，最后介绍了以上元器件和装置的检修，包含大量检修故障现象和解决方法。

本书作者是从事电工工作多年的技师，具有丰富的实践经验。本书内容丰富，深入浅出，密切联系实际，适于广大电工和电工技术初学者阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

电工常用元器件和装置/陈志亮主编. —北京：化学工业出版社，2006.12
(电工基础读物)
ISBN 978-7-5025-9855-6

I. 电… II. 陈… III. 电子元件-基本知识 IV. TN6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 161405 号

责任编辑：宋 辉 刘 哲 装帧设计：尹琳琳

责任校对：郑 捷

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号
邮政编码 100011）

印 装：北京市兴顺印刷厂
850mm×1168mm 1/32 印张 8 1/4 字数 168 千字
2007 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：18.00 元

版权所有 违者必究



随着国民经济的发展，电气技术的日渐普及，各个行业中从事电气工作的人员也越来越多，为了帮助广大电气工作人员学习电工基础知识，我们编写了《电工基础读物》丛书，包括《电工常用电气线路》、《电工常用元器件和装置》、《电工常用工具和仪表》。本套丛书的作者均是从事电工工作多年的技师和高级技师，具有丰富的实践经验。本套丛书图文并茂，其中的“小知识”和“提示”等内容新颖活泼，通过阅读本套丛书，读者可以很快掌握电工知识，提高工作效率并防止一些意外发生。

《电工常用元器件和装置》是《电工基础读物》中的一本。

元器件是组成很多电路的最小单元。任何行业应用的电类工具、装置，甚至高科技的电子产品都是由这些基本的元器件所组成的。因此，元器件的知识是一个电工操作人员的必备基础。

本书介绍了常用电子元件、常用低压电器元件、变压器、电动机和电池等电工经常接触到的电器元件和装置，包括外形图和内部结构、型号命名、参数以及选用原则，最后介绍了以上元器件和装置的检修，包含大量检修故障现象和解决方法。

本书共有六章。张洁萍编写了第一章第一节、第六章第三节；陈志亮编写了第一章第二节至第三章第二节、第六章第二节；胡山编写了第三章第三节；李建国编写了第四章至第六章第一节；杨宗强编写了第六章第四节；陈志亮负责全书的统稿。

同时我们还要感谢吴兴利、易桂平、肖宝兴、田立国同志在编写本书过程中给予的大力帮助。

由于编者水平有限，以及时间紧迫等原因，书中难免存在不足。我们衷心希望广大读者对本书提出宝贵意见。

编者
2007年1月



| | |
|---------------------|----|
| 第一章 常用电子元件 | 1 |
| 第一节 常用分立电器元件 | 2 |
| 一、电阻器 | 2 |
| 二、电容器 | 23 |
| 三、电感线圈 | 35 |
| 第二节 常用半导体元件 | 41 |
| 一、晶体二极管 | 41 |
| 二、晶体三极管 | 47 |
| 第三节 常用集成电路 | 57 |
| 一、集成电路的种类 | 57 |
| 二、集成电路型号命名方法 | 57 |
| 三、部分集成电路介绍 | 59 |
| 第二章 常用低压电器元件 | 67 |
| 第一节 照明电路常用器件 | 68 |
| 一、镇流器 | 68 |
| 二、启辉器 | 70 |
| 三、开关 | 71 |
| 四、插座 | 72 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 五、挂线盒 | 72 |
| 第二节 低压电力控制器件 | 74 |
| 一、晶闸管 | 74 |
| 二、接触器 | 78 |
| 三、继电器 | 88 |
| 四、刀开关 | 91 |
| 五、组合开关 | 93 |
| 六、按钮开关 | 95 |
| 七、熔断器 | 97 |
| 八、自动开关 | 103 |
| 第三章 变压器 | 109 |
| 第一节 电力变压器 | 110 |
| 一、变压器的分类 | 110 |
| 二、电力变压器型号 | 113 |
| 三、电力变压器的简单原理 | 114 |
| 第二节 电子变压器 | 116 |
| 一、低频变压器 | 116 |
| 二、中频变压器 | 120 |
| 三、高频变压器 | 125 |
| 四、宽频带变压器 | 125 |
| 第三节 特殊变压器 | 128 |
| 一、调压器 | 128 |
| 二、互感器 | 130 |
| 第四章 电动机 | 137 |
| 第一节 异步电动机 | 138 |
| 一、三相异步电动机 | 138 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 二、单相异步电动机 | 153 |
| 第二节 同步电动机 | 165 |
| 一、同步电动机的特点及用途 | 165 |
| 二、同步电动机的主要结构及工作原理..... | 167 |
| 三、同步电动机的启动 | 169 |
| 第三节 直流电动机 | 171 |
| 一、直流电动机的类型及性能 | 171 |
| 二、直流电动机的结构及工作原理 | 173 |
| 第四节 控制电机 | 179 |
| 一、步进电动机 | 179 |
| 二、伺服电动机 | 184 |
| 第五章 电池 —————— | 189 |
| 第一节 常用电池的基本知识 | 190 |
| 一、电池的分类 | 190 |
| 二、电池的基本参数 | 191 |
| 第二节 锌锰干电池 | 193 |
| 一、锌锰干电池结构 | 193 |
| 二、使用注意事项 | 194 |
| 第三节 镍镉电池和锂离子电池 | 195 |
| 一、镍镉电池 | 195 |
| 二、锂离子电池 | 196 |
| 第四节 铅蓄电池 | 200 |
| 一、铅蓄电池的结构 | 200 |
| 二、蓄电池的充电注意事项 | 201 |
| 第六章 电工常用电气元器件和部件的检修————— | 203 |
| 第一节 照明电路器件的维修 | 204 |

| | |
|------------------------|-----|
| 第二节 常用低压电器器件的维修 | 210 |
| 一、刀开关 | 210 |
| 二、自动空气开关 | 211 |
| 三、熔断器 | 212 |
| 四、按钮开关 | 213 |
| 五、接触器 | 214 |
| 第三节 电动机的维修 | 222 |
| 一、单相交流电动机常见故障及修理 | 222 |
| 二、三相交流电动机常见故障及修理 | 225 |
| 三、直流电动机常见故障及修理 | 232 |
| 第四节 变压器的维修 | 239 |
| 参考文献 | 248 |

第一 章

常用电子元件

电子设备或系统都是由各种不同的电子元器件组成的，电子器件的质量直接影响电子产品，要使电子设备具有优良的性能，必须精心选择、使用电子元器件。

第一节

常用分立电器元件

一、电阻器

电阻器是具有一定电阻数值的电子元器件。当有电流通过时，它呈现出一定的阻力，并在它上面产生电压降。电阻器通常简称为电阻，是一种应用十分广泛的电子元器件。

电阻器的种类繁多，分类的方法也就多种多样。根据其工作特性及电路功能，可分为固定电阻器、可变电阻器及敏感电阻器三大类。

1. 固定电阻器

固定电阻器的阻值是不变的，种类有碳膜电阻、金属膜电阻及金属氧化膜电阻等。固定电阻也可按电阻体材料、结构形状、引出线及用途等分成多类。

(1) 常用的固定电阻器

常用的固定电阻器有合成电阻器、薄膜电阻器、线性电阻器以及微型组件中用的电阻器。

① 合成电阻器。合成电阻器又称实心电阻器。它用石墨粉作导电材料，用黏土、石棉或石英作填充剂，加上黏和剂，在模具内压制成形，装上引线后，经热处理成为坚固的实心电阻体，外层喷漆，标上阻值后就制成了合成电阻。改变墨

粉的比例就可以改变电阻值的大小。合成电阻器的可靠性高，体积小，易于自动化生产，价格低廉。缺点是稳定性较差，噪声也较大。一般用于要求不高的电路中。合成电阻器有实心电阻器、高压合成电阻器、高阻合成膜电阻器和金属玻璃釉电阻器。

- a. 实心电阻器（型号 RS）。阻值范围 $4.7\Omega \sim 22M\Omega$ ，精度为 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ ，体积与金属膜相当。
- b. 高压合成膜电阻器。耐压 $10 \sim 35kV$ ，阻值范围 $47\Omega \sim 1000M\Omega$ ，精度为 $\pm 5\%$ 和 $\pm 10\%$ 。
- c. 高阻合成膜电阻（型号 RI）。阻值范围 $10\Omega \sim 10^6 M\Omega$ ，整个电阻体密封在玻璃管内，以提高阻值的稳定性。
- d. 金属玻璃釉电阻（型号 RI）。这类电阻具有较高的耐热性和耐潮性，常制成小型片状。

② 薄膜电阻器。薄膜电阻器是在一个绝缘体（一般是圆形瓷棒）上真空喷镀一层导电膜或通过化学热分解的方法淀积一层导电膜，加上引线，喷上保护漆而制成的。薄膜电阻器的阻值可通过镀膜厚度及采用刻槽的办法来控制。将镀好膜的瓷棒夹在刻槽机上，瓷棒旋转，用刀把薄膜刻成螺旋状，刻的越细长，阻值越大。常用的薄膜器有碳膜电阻器、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器。

- a. 碳膜电阻器（型号 RT）。碳膜电阻器的外形如图 1-1(a) 所示，内部结构如图 1-1(b) 所示。碳膜电阻器的主要特点是高频特性好、价格低、体积小、质量轻、稳定性和精度都较高、噪声较小、自身电感较小，可用于数百兆欧姆以下的电路中，功率一般在 $2W$ 以下。它又分超小型、测量型几种。

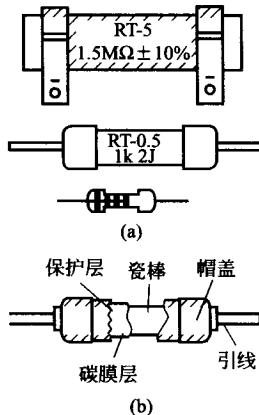


图 1-1 碳膜电阻器

b. 金属膜电阻器（型号 RJ）。金属膜电阻器的外形如图 1-2(a) 所示，内部构造如图 1-2(b) 所示。金属膜电阻器的主要特点是耐热性能好，其额定工作温度为 70℃，最高可达 155℃。

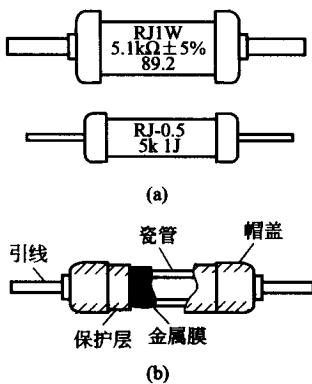


图 1-2 金属膜电阻器



小知识

金属膜电阻与碳膜电阻相比，体积小、噪声低、稳定性好。它的工作频率也较宽，但成本稍高。通过合成金属粉成分的调节和合成膜工艺的更换等方法，还可以制成精密、高阻、高频、高压、高温等各种类型的金属膜电阻器。金属膜电阻适用于要求较高的通信设备、电子仪器等电路中。

c. 金属氧化膜电阻器（型号 RY）。高温条件下，在陶瓷体上由化学反应形成以二氧化锡为主的金属氧化膜层。这种电阻的膜层厚度比金属膜和碳膜电阻器厚得多，并且与基体的附着力强，因而它有较好的脉冲、高频和过负荷性，机械性能好，坚硬、耐磨，且成本较低。但阻值范围窄，温度系数比金属膜电阻大。可与金属膜电阻器互换使用。

③ 线绕电阻器（型号 RS）。线绕电阻器是用电阻率较大的镍合金、锰铜等合金线在陶瓷骨架上缠绕而成的。线绕电阻器有精密线绕电阻器和功率线绕电阻器两种。如图 1-3 所示。



提 示

- 由于其结构上的原因，线绕电阻的分布电感、电容量大，不易用在高频电路中，常用在电源电路中作限流电阻等。

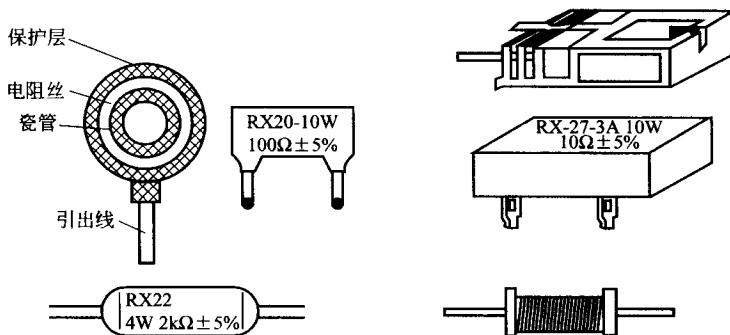


图 1-3 线绕电阻器的外形和内部结构

a. 精密线绕电阻器。在测量仪表或高精度电路中，常采用精密线绕电阻器。一般精度为 $\pm 0.01\%$ ，最高可达 0.005% 或更高，温度系数小于 $10^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，能在 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的高温下稳定工作，噪声小，阻值范围可在 $0.01\Omega\sim 10\text{M}\Omega$ 之间，可用于万用表中作分流电阻器。

b. 功率线绕电阻器。额定功率在 2W 以上，最大功率可达 300W 。阻值范围从 0.15Ω 至几百千欧，精度等级 $\pm 5\%\sim \pm 10\%$ 。这类电阻器防潮、防松动。通常在绕制后，表层用玻璃釉加以保护。彩色电视机上使用较多，一般为方形，外包白水泥，散热性好，端子很长，可避免发热时对印刷线路板的影响，俗称“水泥电阻”。

④ 微型组件中的电阻器（贴片电阻）。在微型组件中，电阻器、二极管、晶体管和小容量的电容器相连，并用合成树脂压紧。有两种不同的工艺，即厚膜技术和薄膜技术。

a. 在厚膜技术中，采用金属膏剂（金属、氧化物、混合物）来制造电阻器，金属膏剂用丝网印刷到载体上。常用氧

化物铅板作为载体。膏剂在印制之后，进行烧结。附加的调整可以用刻槽来完成。

b. 薄膜技术采用真空蒸发的方法。将带“窗口”的掩膜涂敷到陶瓷片或玻璃片上，窗口所在处便形成电阻层。电阻层可以调整，用激光束能形成极精确的刻痕。用多种方式能将电阻值的误差精确地控制在±0.1%以内。

(2) 电阻器型号、规格、符号标记

① 电阻器的符号标记、外形及功率标记。电阻在电路中的图形符号如图 1-4 所示，字母代号为 R。常用电阻外形见图 1-5 所示，电阻器的额定功率标记如图 1-6 所示，单位为 W (瓦)。

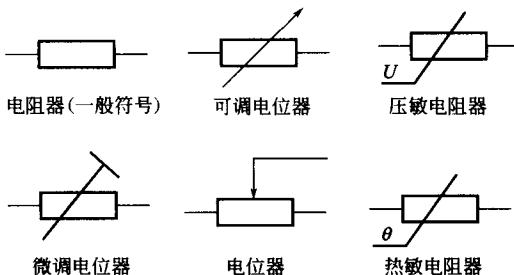


图 1-4 电阻在电路中的图形符号

② 电阻器标志。按国家标准 GB 2691—1981《电阻器、电位器标志内容与标志方法》规定电阻器的标志方法有以下 3 种。

a. 直标法。直接在产品表面表示出主要参数和技术性能，主要参数和技术性能的有效值用阿拉伯数字标出；电阻值的单位用 Ω ， $k\Omega$ ， $M\Omega$ ， $G\Omega$ ， $T\Omega$ 等符号表示；允许偏差用百分数表示。例如在电阻体上印有标志 $6.8k\Omega \pm 5\%$ ，即表

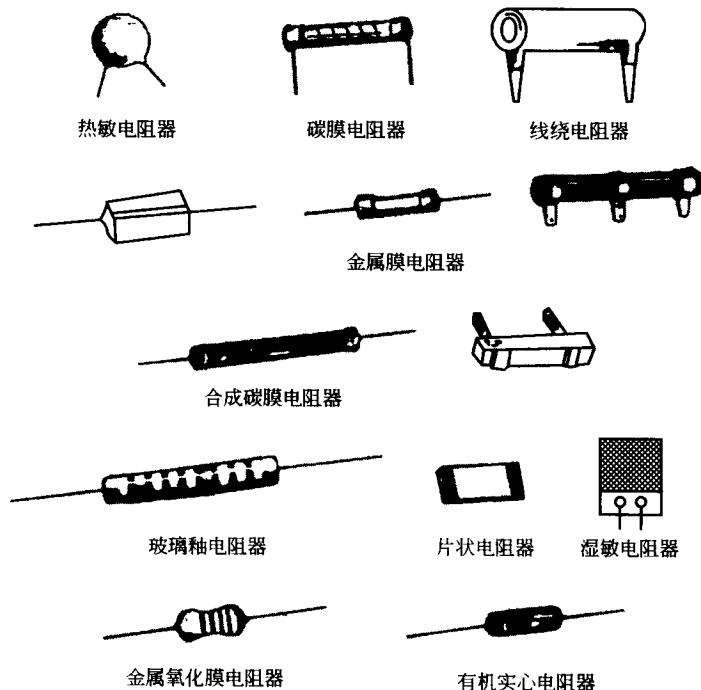


图 1-5 常用电阻外形

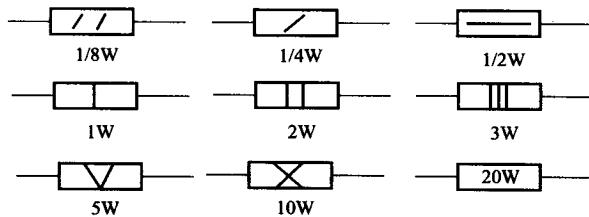


图 1-6 电阻的额定功率标记