
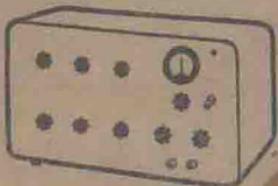
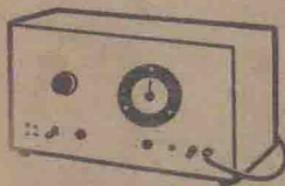


常用电信测试仪表的使用与维护

第3辑

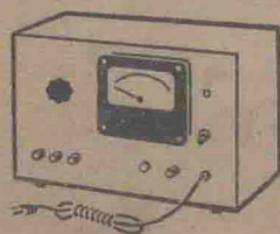

常用电信測試仪表的使用与維护

第 3 輯

人民邮电出版社

前　　言

随着我国电信事业的迅速发展，各种电信測試仪表的使用日益广泛，这对于提高通信质量起着重要的作用。而測試仪表的使用、維护、校准、检修工作也相应地更加受到重視。很多通信部門和电信机綫工作人員反映，迫切需要一种通俗讲解电信仪表的使用操作方法和維修經驗的书籍，以帮助他們迅速掌握仪表的正确使用和維护技能。为了适应这方面的需要，我社出版了这本“常用电信測試仪表的使用与維护”，并将分为几輯出版，第1輯、第2輯已經出版，本书为第3輯。

第3輯的內容包括电子管測驗器、高頻信号发生器、传输測試器、选頻电平表、阻抗电桥、諧波測試器、杂音測試器、外差频率計、电传信号发生器和电报信号畸变測試仪等11种常用的电信仪表。这些仪表大部分是省市邮电企业、部分专区邮电局以及其他通信部門普遍配备使用的。对每种仪表，我們选择最常用的型号作为典型，加以詳細介紹。执笔作者不但系統整理了各地維修仪表的心得和有关技术資料，而且作者本人对于所写的仪表也都具有較多的实际使用維护經驗。本书第3輯在編輯审訂过程中，約請王基正、韓业豹两同志参加审訂和整理加工工作。书中对于每种仪表的用途、技术規格与性能、使用方法、使用維护上应注意的問題、简单障碍检修經驗等方面，力求写得通俗易懂、詳細具体、便于实用参考和自学，以适合多数省市局、专区局、县局广大机務員、綫務員目前的水平与要求。

本书內除讲述仪器的使用方法及維护方法外，为便利讀者深入理解起見，也将仪器的工作原理做出通俗的讲解分析，并

以小号字排入书内，读者可选择阅读。

本书在编辑过程中，曾蒙江苏、山东、山西、云南、辽宁、湖北、黑龙江、江西、河南、浙江、陕西、广东等省邮电管理局前电信处提供情况，并推荐和组织了一些作者和稿件，对本书的编辑和出版作用很大，对他们的帮助我们表示感谢。

由于仪表的类型很多，关于各地基层局普遍常用型号的电信测试仪表难免有所缺漏；本书内容上也不免会存在一些差错及不足之处。希望各地工作同志和读者积极提供宝贵意见，以便今后进一步修订。

编者

目 录

前言

电子管測驗器(GS-4型)	崔季周(1)
高頻信号发生器(XFG-7型或 XC-2型或 GCC-6甲型)	严幼常(23)
传输測試器(QP 372-A型)	于继瑞(45)
传输測試器(TM 5115/A型)	姚敦五(57)
选頻电平表(022-A型).....姚敦五 吳汝南 呂清宝(70)	
阻抗电桥(TM 5210型).....袁振彝(85)	
諧波測試器(TM 5310/A型)	周国駿(106)
杂音測試器(TM 5410型).....韓 正(126)	
外差频率計(PW-1型或 WCP-1型)	龔汉澄(157)
电传信号发生器(TS-2型)	严可光(169)
电报信号畸变測試仪(XJC-1型)	严可光(190)

电子管測驗器

(GS-4 型)

一、使用方法

1.1 概述

GS-4型电子管測驗器^①，可以測驗电子管的混极、屏流、放射电流、跨导和二极管的内部电压降，并且可以进行閘流管和調諧指示管的动作試驗。仪器的机壳为一梯形立体結構，面板向后略作傾斜，各种經常使用的旋鈕、开关和指示电表等，都在这块面板上，排列情况見图 1^②。一些校准用的电位器和电源設備等，都安排在机壳內的底盘上，底盘上的主要元件位置見图 2。表 1 列出上述两图中各調節元件的名称和用途。插被測电子管用的管座組，装在机壳的頂板上，它的相对位置見图 3。

1.2 性能与技术規格

- (1) 使用电源： 220 伏， 50 赫。
- (2) 測試的电子管种类： 各式花生管， 鎖式管， 4 脚、 5 脚、 6 脚、 7 脚、 8 脚和欧式的各种收信电子管。
- (3) 灯絲电压范围： 0.62、 1.1、 1.4、 2.0、 2.5、 3.0、

① GS-4 型电子管測驗器是天津第一电子仪器厂的出品。

② GS-4 型电子管測驗器面板上的注字，是用 G^1 代表柵极，用 G^2 代表帘柵极，用 H^1 、 H^2 代表灯絲，用 E_g^1 代表柵偏电压，用 E_g^2 代表帘柵电压，与一般习惯使用的符号不同。

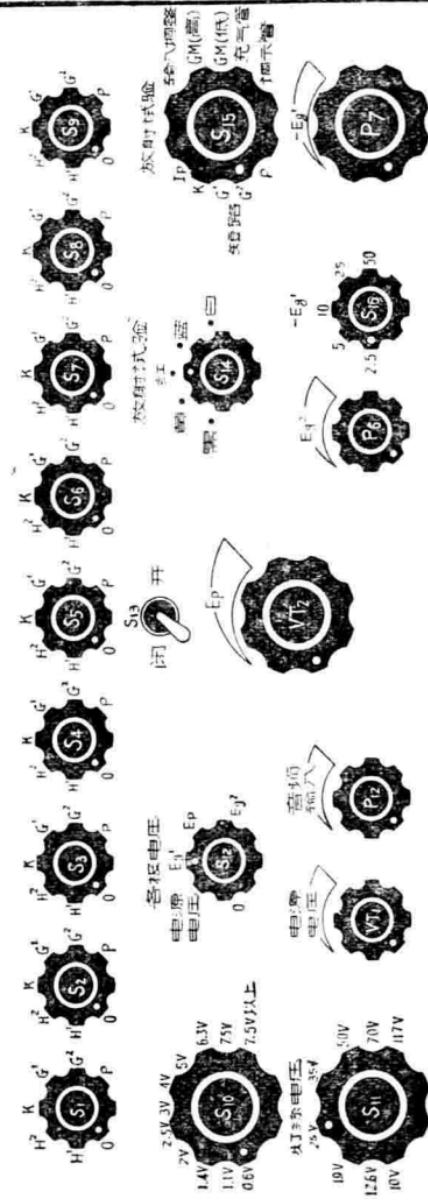
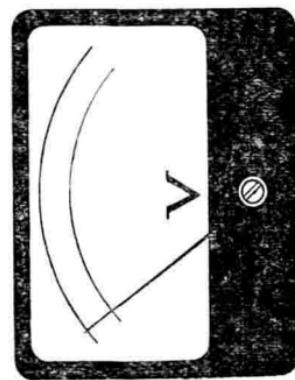
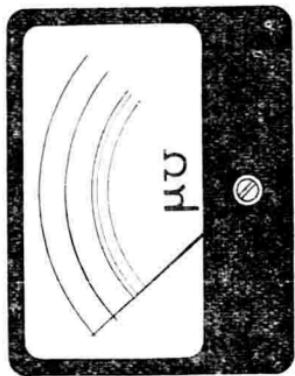


图 1 GS~4型电子管测量器面板图

图 2 GS-4 型电子管測驗器底盤上的主要元件位置图

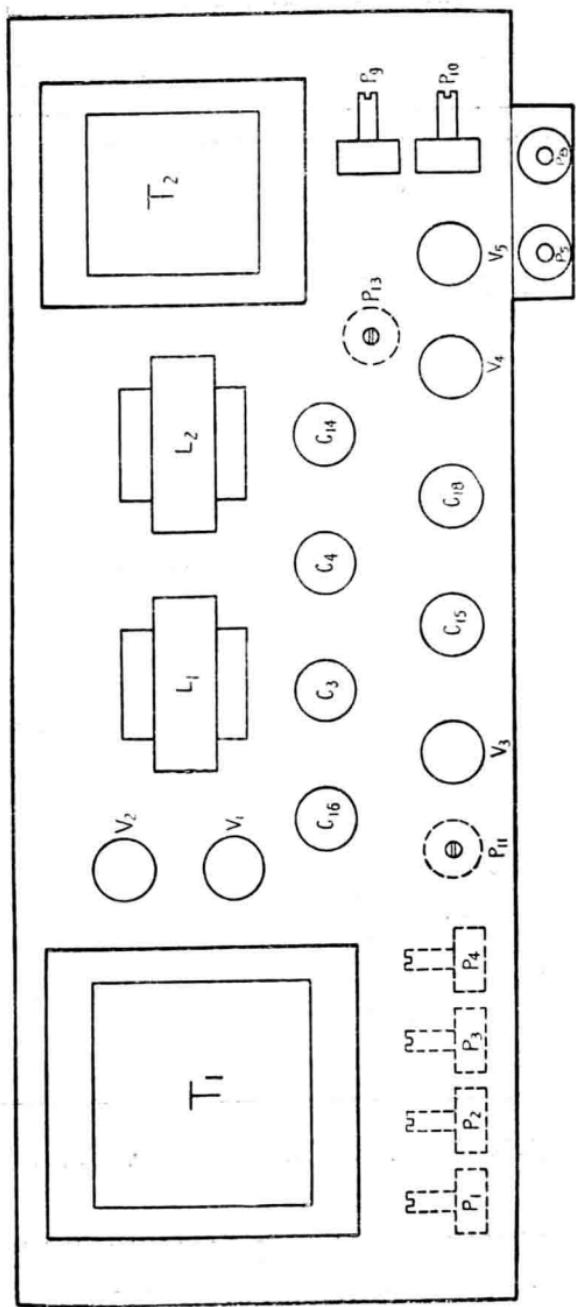


表 1

符 号	名 称	用 途
V	交直流电压表	电源电压及各极电压的指示
$\mu\delta$	GM 表	混极、屏流、放射电流、跨导以及閘流管和調示管的动作指示
S_1-S_9	管脚接線选择开关	把管脚分別接到相应的电极上
S_{10}, S_{11}	灯絲电压选择开关	选择被測电子管灯絲所需的电压
S_{12}	各极电压开关	把电压表接入有关电路，測試电源或各极电压
S_{13}	电源开关	接通或断开电源
S_{14}	放射試驗开关	变换放射試驗的負荷电阻
S_{15}	測試电路选择开关	选择各种測試电路
S_{16}	$-E_g^1$ 选择开关	选择被測电子管的柵負偏压范围
VT_1	电源电压调节旋鈕	调节电源电压
VT_2	E_p 調节旋鈕	调节被測电子管的屏极电压
P_6	E_g^2 調节旋鈕	调节被測电子管的帘柵电压
P_7	$-E_g^1$ 調节旋鈕	細調被測电子管的柵負偏压
P_{12}	音頻輸入调节旋鈕	校准測試跨导用的音頻輸入电压
P_1	电源电压校准电位器	調整电源电压时校准电压表的刻度
P_2	柵負偏压校准电位器	調整柵負偏压时校准电压表的刻度
P_3	屏极电压校准电位器	調整屏极电压时校准电压表的刻度
P_4	帘柵压校准电位器	調整帘柵压时校准电压表的刻度
P_5	屏极电流校准电位器	校准 GM 表的測試屏极电流的刻度
P_8	GM(高)校准电位器	校准 GM 表上 3000—15000 微姆的刻度
P_9	GM(低)校准电位器	校准 GM 表上 0—3000 微姆的刻度
P_{10}	音頻輸入校准电位器	校准电压表的音頻輸入电压刻度
P_{11}	負回授调节电阻	调节音頻振盪器中的負回授量
P_{13}	放大量調節电位器	调节音頻放大器的放大量

4.0、5.0、6.3、7.5、10、12.6、19、25、35、50、70 和 117 伏，交流 50 赫。

(4) 屏极和帘柵极电压范围：0—300 伏連續可变。

(5) 柵負偏压范围：0—50 伏分段連續可变。

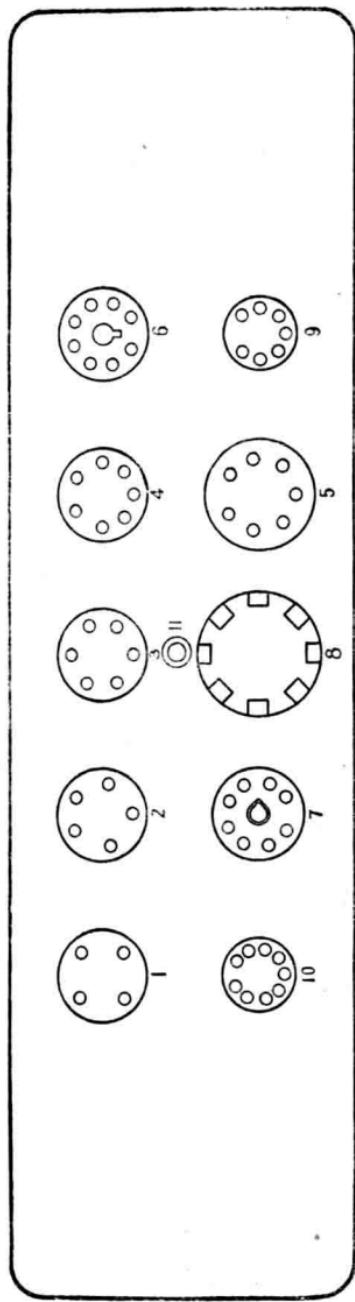


图 3 GS-4 型电子管測驗器頂板管座組的位置圖

(6) 音頻电压范围： 0—1.2伏連續可变。

(7) 測試范围：

a. 混极。

b. 屏流： 0—100毫安， $\pm 2.5\%$ 。

c. 放射試驗。

d. 跨导： 0—3000 微姆和 3000—15000 微姆， $\pm 10\%$ 。

e. 閘流管^① 的动作点。

f. 調諧指示管的动作情况。

g. 整流管的內部电压降： 0—300 伏， $\pm 2.5\%$ 。

1.3 使用方法

A. 使用前的准备

(1) 将仪器放平，注意电压表 V 及 GM 表 ($\mu\sigma$) 的指針是否指零。如不指零，可用螺絲刀輕輕地調整表头上的調零螺絲，直到指零为止。

(2) 将面板上的所有旋鈕都調到量程最低的位置。

(3) 打开电源开关 S_{13} ，接通电源。并将各极电压开关 S_{12} 摆到“电源电压”档，然后旋动电源电压調節旋鈕 VT_1 ，使电压表的指針指在紅綫处，此时仪器内部的电压就已正常。

B. 混极測試

(1) 根据本仪器附帶的“电子管測驗器特性表”（以后簡称“特性表”）^② 中对被測电子管型号所規定的 1—9 項中的符号，調好 S_1 — S_9 的位置。例如“特性表”中电子管 6J1(即 6 \times 1 Π)，

① 面板上的注字为充气管。

② 如果被測电子管的型号不在“特性表”的范围内，可以根据一般电子管手册中所規定的参数和管座图，进行調節。至于放射試驗开关 S_{14} 的位置，可以參照类似型号的电子管进行。

1—9項的符号順次为： G^1 、 K 、 H^2 、 H^1 、 P 、 G^2 、—、—、—^①。这就是 S_1 — S_9 各开关所应調节的位置。

(2) 将灯絲电压选择开关 S_{10} 、 S_{11} 摆到“特性表”所規定的 E_n 值的位置上。例如“特性表”中 6J1 的 $E_n=6.3$ 伏，就应将 S_{10} 摆到“6.3 V”档，此时 S_{11} 可在任何位置。如果 E_n 值大于 7.5 伏，则将 S_{10} 摆到“7.5 V 以上”这一档，然后再按 E_n 值确定开关 S_{11} 的位置。

(3) 将被測电子管插入相应的管座內。如果有管帽的話，接好管帽。此时，灯絲被加热发紅。如果灯絲的紅亮程度超出正常情况，应立即关闭电源检查。

(4) 将測試电路选择开关 S_{15} 从“P”开始沿着“P”、“ G^2 ”、“ G^1 ”和“K”的方向順次轉动，并注意 GM 表的表針是否有指示。如果 S_{15} 在某两档（例如“ G^2 ”和“K”）时，表針都有指示，就表示这两个电极間有混极現象。

C. 屏流測試

在 B 节(1)—(4)項的操作基础上，进行下列測試：

(5) 将 S_{15} 摆到“ I_p ”档，准备測試屏流。

(6) 将 S_{12} 摆到“ E_g^1 ”的位置，将 S_{16} 摆到比“特性表”規定的 E_g^1 值略高的位置（例如“特性表”中 $E_g^1=-3$ 伏时， S_{16} 应揷到-5 伏的位置上）。然后旋动 $-E_g^1$ 調節旋鈕 P_7 ，使电压表 V 指在規定的 E_g^1 值。

(7) 将 S_{12} 揷到“ E_p ”的位置，旋动 E_p 調節旋鈕 VT_2 ，使电压表指在規定的 E_p 值。

(8) 将 S_{12} 揷到“ E_g^2 ”的位置，旋动 E_g^2 調節旋鈕 P_6 ，使电压表指在規定的 E_g^2 值。

^① “特性表”中符号“—”表示空脚，相应的开关就應該放在“O”的位置上。

(9) 反复調整 E_p 和 E_g^2 的数值，直到准确为止。

通过上述調整以后，GM 表上所指的毫安数，就是被測电子管的屏流值。

D. 电子管的放射試驗

在 B、C 两节(1)—(9)項的操作基础上，进行下列測試：

(10) 将 S_{15} 摰到“放射試驗”的位置，同时将放射試驗开关 S_{14} 摰到“特性表”所規定顏色的位置(如“紅”或“黃”等)。此时，GM 表的指針如指在綠色区域，表示放射性能良好；反之，如指在紅色区域，表示放射性能不良。

E. 电子管的跨导測試

在 B、C、D 三节(1)—(10)項的操作基础上，进行下列測試：

(11) 将 S_{15} 摰到“輸入調整”的位置，旋动音頻輸入調節旋鈕 P_{12} ，使 GM 表的指針指在紅色倒三角标记的位置上。

(12) 将 S_{15} 摰到“GM (高)”或“GM (低)”的位置上(如果被測管的 $GM > 3000$ 微姆时，用“GM(高)”档，讀 3000—15000 微姆的刻度；如果被測管的 $GM < 3000$ 微姆时，用“GM(低)”档，讀 0—3000 微姆的刻度)。此时 GM 表上指出的微姆数，就是被測电子管的跨导值(跨导值有时也用毫安/伏来表示，1 毫安/伏 = 1000 微姆)。

F. 整流管的測試

在 B 节(1)—(4)項的操作基础上，进行下列測試：

(5) 先把 E_p 調節旋鈕 VT_2 摰到最低位置。

(6) 将 S_{15} 摰到“ I_p ”的位置。

(7) 将 S_{12} 摰到“ E_p ”的位置。

(8) 慢慢旋动 VT_2 ，同时觀察电压表和 GM 表的指示 U_d 和 I_p 。此时 U_d 就是在相应的 I_p 值时，整流管的內部电压降。

G. 閘流管的动作試驗

在 B 节(1)—(4)項的操作基础上，进行下列試驗：

(5) 将 S_{15} 放在“放射試驗”的位置， S_{14} 放在“特性表”所規定顏色的位置，觀察 GM 表指針所指的位置是否达到放射优良（即綠色区域）。

(6) 将 S_{15} 放在“充气管”的位置。

(7) 将 S_{12} 放在“ E_g^1 ”的位置，調節 S_{16} 和 P_7 ，使电压表的讀数比“特性表”中規定的 E_g^1 值大 5 伏左右。

(8) 将 S_{12} 放在 “ E_p ” 的位置，旋动 VT_2 ，使电压表指在“特性表”中所規定的数值上。

(9) 将 S_{12} 擰回到“ E_g^1 ”的位置，慢慢旋动 P_7 ，使 E_g^1 逐漸減小，直到 GM 表的指針突然有指示（即电子管开始动作）为止。此时的 E_p 和 E_g^1 值，就是閘流管的动作点。此后如再减小 E_g^1 ，屏流也不再增加。

H. 調諧指示管的动作試驗^①

在 B 节(1)—(4)項的操作基础上，对調諧指示管（俗称“电眼”）进行下列試驗：

(5) 将 S_{15} 放在“調示管”的位置。

(6) 按照“特性表”中規定的数值，順次調節 E_g^1 、 E_p 和 E_g^2 的数值（方法如前）。

(7) 調節 P_7 ，使 E_g^1 从規定的最大負值变到最小負值，管中阴影变化的角度應該从 0° 变到 90° 。

1.4 使用注意事項

(1) 当 E_p 調節旋鈕(VT_2)按照順時針方向旋轉到 $\frac{3}{5}$ 的位

^① 在“特性表”第52頁和第54頁中，6 E 1 (即 6 E 1 II-K) 和 6 E 5 C 两管的屏极和帘柵极的管脚位置列錯了，应将表中的 P 和 G^2 互相对調，即 6 E 1 的管脚 7 为 G^2 ，管脚 9 为 P ；6 E 5 C 的管脚 3 为 G^2 ，管脚 6 为 P 。否则看不出阴影的变化。

置时，屏压就可达到 300 伏。如果旋到底，屏压可能高达 500 伏。这时，仪器內的 V_1 或 P_6 有烧坏的危险。所以調整 E_p 时，應該謹慎，最好看着电压表調整。

(2) S_{15} 是一个七层十一擲的波段开关。出了障 碍，不易检修，所以使用时应特別注意：轉动不要过猛，不要让灰尘和油污侵入。

(3) 插被測电子管之前，必須細心检查 S_1-S_9 和 S_{10}, S_{11} 的位置。插好电子管，調好各极电压后，不能再隨便轉動 S_1-S_9 。如果測試复合管，如 6 N 1 等，需要变换管脚接綫时，也应关闭电源，或将 E_p, E_g^1 降到最低后进行，以免烧坏电子管。

(4) 插拔电子管时，应上下垂直进行，不要左右扭动，以免损坏管脚或管钥，对小形花生管應該特別注意。

(5) 被測电子管屏极和帘柵极的 直流 电源，是由一只 6 Z 4 整流管 供应的。所以取用直流电流，最好不超过 100 毫安，否則可能烧毁整流管。

二、維护方法

2.1 工作原理

GS-4 型电子管測驗器，是由(1)电子管座組、(2)管脚接綫选择开关、(3)測試电路选择开关、(4)指示器、(5)电源部分、(6)音頻振蕩器、(7)信号放大器等七部分組成的。測驗器的电原理图示于图 4 (見第 22 頁后)。电路中各元件的規格和数据示于图 4 背面。

現将电路各部分的作用分述如下：

(1) 电子管座組 电子管座組，由四脚、五脚、六脚、七脚、八脚、小七脚、小九脚以及鎖式和欧式等十种电子管座組成。各管座的第一个管脚都接在 S_1 的长刀片上，第二个管脚接在 S_2 的长刀片上，依此类推。

接管帽用的香蕉塞孔（图3中的11号），则与第九个管脚相联。因为小九脚电子管，根本不会有管帽，所以不会发生矛盾。

(2) 管脚接线选择开关 这是由九个单刀七掷波段开关 S_1-S_9 组成的。变换 S_1-S_9 的位置，就可以把管脚分别接到相应的电极上：如“O”（空档）、“H¹”、“H²”（灯丝）、“K”（阴极）、“G¹”（栅极）、“G²”（帘栅极）和“P”（屏极）等。

(3) 测试电路选择开关 S_{15} 这是一个七刀十一掷的波段开关。它的作用是按照测试项目连接成各种测试电路。

(4) 指示器 指示器有两个，一个是100微安的电流表 M_2 和全波氧化铜整流器 W_2 组成的交直流电流表。通过测试电路选择开关的转换，可以指示出各项测试的结果。由于它主要是测试电子管的跨导，而且表头上标有“μΩ”的字样，所以简称为GM表。

另一个是300微安的电流表 M_1 和全波氧化铜整流器 W_1 组成的交直流电压表，用来指示电源电压以及各极电压，简称V表。

(5) 电源部分 电源共分两部分，一部分由变压器 T_1 供给，另一部分由变压器 T_2 供给。

T_1 供给的是：仪器内部电子管的电源电压、被测电子管的灯丝电压、栅负偏压以及混极和放射测试用的电源电压。被测电子管的灯丝电压共有18种，它们由 T_1 次级线圈（11—29）的各个抽头供给，这些抽头分别接在 S_{10} 和 S_{11} 的接点上，以便任意选用。电源电压的校准也是用这个线圈中11和22两点之间的10伏电压。在 T_1 的初级与电源插头之间串接了一个可变抗流线圈 VT_1 ，调节这只线圈的电感，可以改变 T_1 的输入电压。当 T_1 次级线圈11和22间的电压恰为10伏时， T_1 次级各线圈上的电压就都正常，电压表的指针也恰好指在表面的校准红线上。混极和放射测试用的电源电压是从 T_1 次级线圈（6—7）上取得的，约为25伏。栅负偏压，是从 V_2 整流管输出的负极与地之间的一只电位器 P_7 上取出的， $R_{20}、R_{21}、R_{22}、R_{23}$ 和 R_{24} 在 P_7 的可变接点与地之间连成50/50、25/50、10/50、5/50和2.5/50五个抽头的分压器，产生五种不同的偏压值（即50、25、10、5和2.5伏）。调整 P_7 可使各档的电压按比例地增减。所以电压表只要固定接在最高电压档上，就可准确地测出

每一档上的电压。

T_2 所供给的，仅为 V_1 整流管的屏极电压，它的初级接在自耦变压器 VT_2 上，因此 T_2 的输入电压可自零变到市电电压值（220伏）。所以 V_1 管的直流输出电压，可自零变到300伏以上。 P_6 既作为整流输出的泄流电阻，又是调节帘栅电压 E_g^2 的电位器，帘栅电压也可以从零调到与屏压相同的数值。

(6) 音頻振蕩器 这是由双三极管 V_3 (6N1) 及电阻电容 $R_{26}, C_{10}, R_{27}, C_{11}$ 等组成的 RC 振荡器。振荡电路的工作原理，在本书第1、2两辑中已有叙述，不再重复。 P_{11} 的功用是调节负回授深度，使振荡稳定，波形良好。 P_{12} 的功用是调节音频振荡的输出电压，也就是面板上的音频输入旋钮。振荡输出的一部分经过电容器 C_2 交连到测试电路选择开关的栅极接点（电路图4中的 G^1 ），作为跨导测试时的输入信号。另一部分则经过 P_{10} 等接到测试电路选择开关的放大输入接点，作为输入信号电压的校准之用。

(7) 信号放大器 V_4, V_5 组成一个阻容交连的放大器，它的作用是提高信号电平，以便于 GM 表的测试。

2.2 测试电路说明

(1) 混极测试 进行混极测试时，电子管中的电极，除去被测的一个外，都混接在一起，接通地气。图5为测试 G^2 混极的情况。测其他电极时，只要将该电极与 G^2 互换位置就可以了。

如果发生混极，则25伏的交流电压，通过电子管中的混极点（如图中的虚线所示）完成回路， GM 表中就有电流通过。如果没有混极，这个回路不通， GM 表中就没有指示。

C_1 的作用是为了防止被测电子管对25伏交流检波后的直流通 GM 表而造成错觉，同时又起了当被测电子管发生混极时交流回路中的限流作用，以免 GM 表中的电流过大。

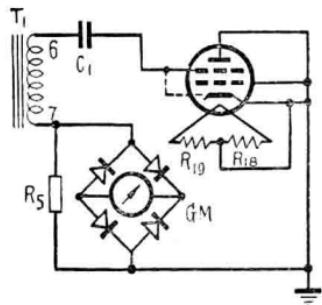


图5 混极测试电路简图

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com