

電工學

中國人民解放軍空軍雷達兵學校訓練部編印

一九五九年一月

電工學講義

电工学是研究如何获得电能，以及怎样将电能应用到生产生活中去的一门科学。人们把现时称为电的世纪，是非常确切的。革命领袖和导师列宁同志曾说过：「共产主义就是苏维埃政权加上全国电气化」这句名言，清楚的表明了电气化在建设社会主义及其共产的伟大事业中所具有的巨大意义。我国的电气化事业在解放后已有很大的发展，特别是今年在三大「元帅」的带动下，电气化事业更是不可估量的飞腾前进。

电的应用在现代化兵器中，也是非常重要的。雷达部队就是利用雷达兵器来搜索和监视空中目标，引导我机消灭敢于侵犯的敌人，以保卫祖国的安全。为了研究无线电、雷达兵器，以及通讯方面的理论问题，和掌握实际操作技能，必须具备电工知识，因为它是专业课程的必备基础。

第一章 電場和直流電路

§ 1—1. 電的概念

两个不同质的物体，如猫皮与火漆棒，或绒布与琥珀；相互摩擦后，能够吸引轻微的物体，如通草球和纸屑等，这种现象我们称为带电现象。带电的物体叫做带电体。用以衡量物体带电多少的量称为电荷或电量，它的单位库仑。物体所带的电有两种，即正电和负电。火漆棒与猫皮摩擦后，火漆棒上所带的电荷是负电荷，猫皮上所带的电荷是正电荷；玻璃棒与丝帕摩擦后，玻璃棒上所带的电荷是正电荷，丝帕上所带的电荷为负电荷。

带同号电荷的物体互相排斥，带异号电荷的物体互相吸引；两电荷互相作用的力，称为电力。

物質是由許多微小的顆粒組成的，這些顆粒，稱為分子；分子是由更小的微粒——原子組成，而原子又由原子核及電子組成。原子核中含有帶正電的質子與不帶電的中子，質子與中子被「核子力」緊緊的束縛在一起，電子帶負電，以不同的軌道圍繞着原子核高速旋轉。在每一個原子核中帶正電的質子數目和帶負電的電子數目是相等的，而且每一個質子和電子所帶的電量也是相等的，因此在平常情況下原子不顯帶電現象；當在外力作用下，電子由某一個物体遷移到另一個物体上，則少電子的原子帶正電，而多電子的原子帶負電。

總之，電荷是不能創造也不能消滅的，物体帶電的根本原因只是由於電子的遷移，而使物体内正負電荷不等的結果。

在由電荷遷移的過程中，同時伴隨着能量的轉換。如欲使物体帶電，就必需用去某一種形式的能量，以反抗異性電荷的吸引力，這種能量轉變的電能；反之，當兩種電荷互相中和時，電能則轉為其他形式的能量。

根據物質結構的電子學說，所有物体可分為兩類：導體和絕緣體。帶電的質點（電子或離子），能在物体的內部自由移動的物体稱為導體。導體又可分為兩類：第一類導體是金屬，在金屬內，位於外層軌道的電子與核的聯繫較弱，容易脫離本原子在原子之間游動，這種電子通常稱為自由電子；第二類導體是电解液，如酸、鹼、鹽等水溶液，在這種溶液內物質的分子分解為正離子與負離子（即帶電的原子），這些離子，正像金屬中的自由電子一樣，能夠在整個物体的體積內移動。絕緣體如氣體、橡膠、雲母等，在這些物質內有很少的自由電子，因此在這種物体內也不可能有顯著的電荷移動。

另外還有一種半導體，它的導電性能是在導體與絕緣體之間。

S 1—2. 庫侖定律

兩個點電荷之間相互作用的力，與兩帶電體所帶的電量 q_1 與 q_2

的乘積成正比，而和它們之間的距離的平方成反比。用公式表示，如

$$f = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1-1)$$

式中 K 表示比例常數，與帶電體周圍的介質及所取的單位有關；在 $MKS A$ (合理化) 單位制中，上式寫為

$$f = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1-2)$$

式中： f ——兩帶電體間相互作用的力。單位：牛頓。

q_1 、 q_2 ——帶電體所帶的電量。單位：庫侖。

r ——兩帶電體間的距離。單位：米。

ϵ 是介質的介電系數 (或電容率)，其值隨物質不同而不同，實驗測定的結果，真空的介電系數 ϵ_0 在 $MKS A$ 單位制中的數值為

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = 8.86 \times 10^{-12} \frac{\text{法拉}}{\text{米}}$$

ϵ 的單位推導如下：

$$[\epsilon] = \left[\frac{q^2}{r^2 \cdot f} \right] = \frac{\text{庫}^2}{\text{米}^2 \cdot \text{牛頓}} = \frac{\text{庫} \cdot \text{安} \cdot \text{秒}}{\text{焦} \cdot \text{米}} = \frac{\text{庫} \cdot \text{安} \cdot \text{秒}}{\text{伏} \cdot \text{安} \cdot \text{秒} \cdot \text{米}} = \frac{\text{庫}}{\text{伏} \cdot \text{米}}$$

• [庫] 的專用名詞為法拉。

某一物質的介電系數 ϵ 與真空介電系數的比值，叫做這物質的相對介質系數。

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (1-3)$$

ϵ_r 是個無名數。

如果兩點電荷是同號的，公式 (1-2) 中的力是正的，表示兩電荷相互排斥；如果兩電荷點是異號的，力就是負的，表示兩電荷相互吸引。

表1—1 几种常用物质的相对介質系数

| 物 质 | ϵ_r |
|-------|--------------|
| 臘 紙 | 4.3 |
| 蒸 餡 水 | 80 |
| 空 气 | 1.00 |
| 大 理 石 | 8.3 |
| 云 母 | 6—7.5 |
| 橡 皮 | 2.7 |
| 玻 璃 | 5.5—8 |
| 瓷 | 5.8 |

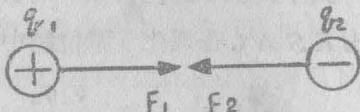


圖1—1 异号电荷的相互作用

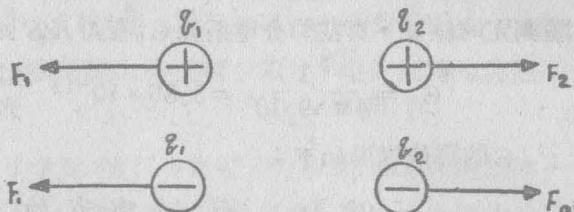


圖1—2 同号电荷的相互作用

§1—3. 電場. 電場强度

帶电体周围表現有电力作用的空間，称为电场。电场的存在，有如下两个特征：第一，当任何其他电荷被引入电场中时，将受到电力的作用；第二，任何电场都贮有一定能量，所贮电能的大小，决定形成此电场底电荷的大小、相互位置及介質性質，帶电体就是用这种能量而相互發生作用的。

电荷之間以电力互相作用着，这是电场的基本物理現象；从这个現象出發，我們來進一步研究电场，为此，我們引入一个叫电場強強（ ϵ ）的量。設在电荷 Q 的电场里的某点，放置着另一电荷 q （ q 往往被称为試驗电荷）， q 所受的电力为 F ，比值

$$\epsilon = \frac{F}{q} \quad (1-4)$$

被称为电场强度。由(1-4)可知，电场强度 ϵ 在数值上等于电场作用单位正电荷的力，电场强度是个矢量，其方向就是正电荷受力的方向。

电场强度的单位：伏特/米。其来源如下：

$$[\epsilon] = \frac{\text{牛顿}}{\text{库}} = \frac{\text{焦耳}}{\text{米}\cdot\text{库}} = \frac{\text{伏}\cdot\text{库}}{\text{米库}} = \frac{\text{伏}}{\text{米}}$$

电场的方向可以用假想的电力线来表示，电力线上每一点的切线方向就是该点电场强度的方向，电力线是从正电荷出发而终止于负电荷。图1-3表示孤立点电荷的电场；图1-4表示两带相等的点电荷的电场。

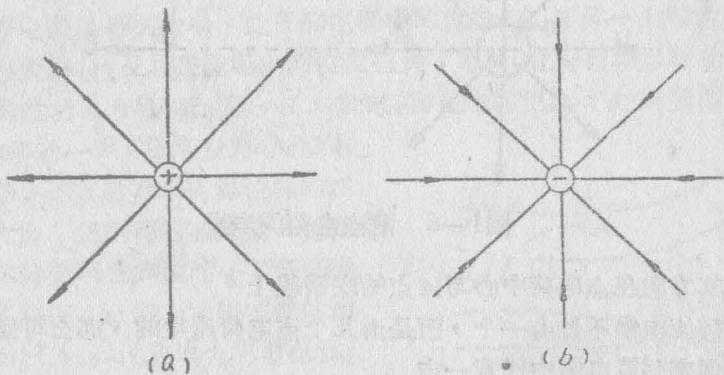


圖1-3 孤立点电荷的电场

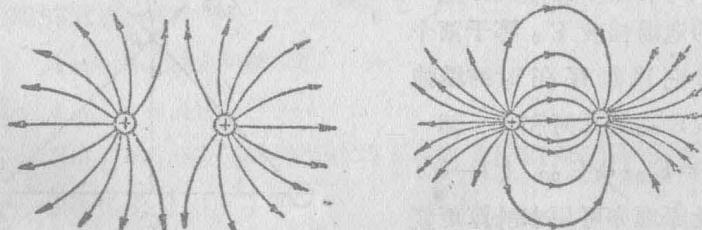


圖1-4 兩帶相等点电荷的电场

§ 1—4. 點電荷的電場

我們來研究距離帶電體 Q 為 r 的一點 A 的電場；如圖 1—5。當帶電體的尺寸比距離 r 小得多的時候，我們可以把電荷看成是集中於帶電體的中心。在 A 點放置一已知量的電荷 q ，根據庫倫定律電荷 q 上所受到電場的力為：

$$F = \frac{Qq}{4\pi\epsilon r^2}$$

則在 A 點的電場強度為

$$\epsilon = \frac{F}{q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ 伏/米} \quad (1-5)$$

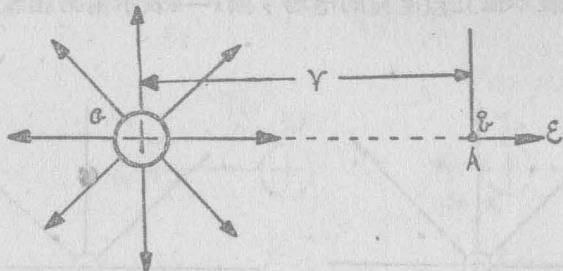


圖1—5 兩點電荷的電場

其方向在點電荷中心與 A 點的聯接線上。

假使電場不是由一個，而是由幾個點電荷產生的，那麼可運用迭加原理來計算電場中任意一點電場強度；如圖 1—6，電荷 Q_1 、 Q_2 各置於 A 點及 B 點， D 點的電場強度 ϵ_0 等於兩個電荷分別單獨存在時的場強 ϵ_{01} 、 ϵ_{02} 的幾何和，即

$$\epsilon_0 = \epsilon_{01} + \epsilon_{02} \quad (1-6)$$

此原理亦可用來計算更複雜的帶電系統的場強。

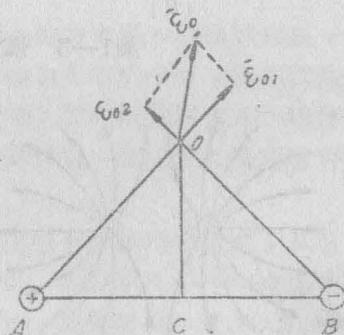


圖16 兩個點電荷的電場

§1—5. 電位。電位差

在物理学中，我們談到過引力場。任何物体的周圍都存在着引力，也就是說它的周圍存在引力場，引力場里貯存着位能，引力場就是用一種能量對其他物体發生引力。地球是個很大的物体它周圍的引力場最顯著。

处在引力場中的物体都具有一定位能（勢能），位能的大小與物体的質量及其位置有關。同一物体在引力場中不同點的位能不同，因此物体在引力場里由一點移至另外一點必須作功，如果是在引力的作用下移動，則引力場對物体作功；如果是反抗引力而移動，則外力對物体作功。如物体由某一點出發，經過一閉合路徑回至原來位置，則物体的位能沒有變化，閉合路徑上引力與外力所作的總功為零。

靜電場也是引力場。处在靜電場中的電場 q 也具有一定的位能，位能的大小與 q 及其在電場中的位置有關，電荷 q 在靜電場里移動一周所作的總功也為零。如圖1—7，設電荷 q 在電場里從 a 點出發循方向 $abcda$ 移動一周，在路程的 abc 段電力作功，這部分功以電場位能的減少為代價；在路程的 cda 段外力作功，這部分功變成位能，它恰好抵償了在路程 abc 段上電場位能的消耗。如以 A_{abc} 代表電力使電荷 q 由 a 經 b 至 c 所作的功； A_{cda} 代表外力使電荷 q 由 c 經 d 至 a 所作的功，根據上面說的意思，得

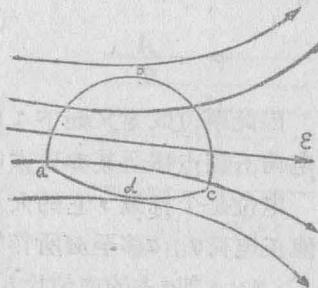


圖1—7

$$A_{abc} + A_{cda} = 0 \quad (1-7)$$

$$\text{或 } A_{abc} = -A_{cda}$$

外力使電荷 q 由 c 經 d 至 a 所作的功，與電力使電荷 q 由 a 經 d 至 c 的作的功大小相等但符號相反；即

$$-A_{cda} = A_{abc}$$

由是得到

$$A_{abc} = A_{eda} \quad (1-8)$$

公式(1-8)告訴我們，電場 q 在電場中由一點移至另一點電力所作的功是與路徑无关，而決定於電荷 q 的始點與終點的位置，這是靜電場的最根本特徵。

由於這個特徵的存在，我們可引進一個叫電位的物理量來描述電場；電位這個概念，實際上就是比較電場中各點位能的大小。

在電場里，取任一點 M 為參攷點，即規定這點的電位為另（因為要比較，就必須要有參攷點）；設正電荷 q 在電力作用下，由 a 點移至 M 點所作的功為 A ，比值 $\frac{A}{q}$ 就稱為 a 點電位用 φ 代表。

$$\varphi = \frac{A}{q} \quad (1-9)$$

因此電位的定義如下：電場中某點的電位，在數值上就等於單位正電荷由該點移至某參攷點電力所作的功。

電位是個標量，它的大小與 q 无关，因而它表示電場的性質。如電力使正電荷 q 由 a 移至 M 所作的功，大於使電荷 q 由 b 移至 M 所作的功，則 $\varphi_a > \varphi_b$ ，即 a 點的電位比 b 點高，同一電荷置於 a 點時的位能比置於 b 點時的大。在電場里，電力總是使正電荷由高電位向低電位移動。

電場中某點電位的值是相對的，它隨參攷點的選擇而定。在理論上常將無窮遠處作為參攷點，即規定無窮遠處的電位為另，在這樣的規定下，電位的定義可敘述如下：電場中某點的電位，在數值上等於單位正電荷在電力作用下由該點移至無窮遠處所作的功。在實用上往往規定大地的電位為另電位。

電位的值虽然是相對的，但電場中任意兩點間的電位差却是一定

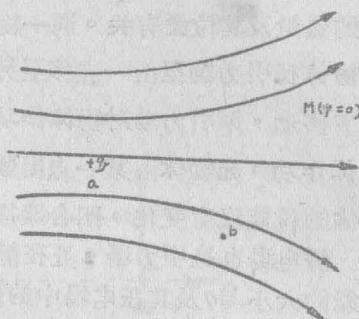


圖1-8

的，而与参考点的选择无关。在圖1—8中， a 、 b 二点間的电位差

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \frac{A_a - A_b}{q} \quad (1-10)$$

因此，电场里任意两点 a 、 b 間的电位差（电压） U_{ab} ，在数值上等于单位正电荷在电力作用下由 a 点移至 b 点所作的功。

电位和电位差的單位都是伏特（ V ），其來源如下：

$$[\varphi] = \frac{A}{q} = \frac{\text{焦}}{\text{库}} = \frac{\text{库}\cdot\text{伏}}{\text{库}} = \text{伏}$$

实用上常有千伏（ kV ）和毫伏（ mV ）

$$1kV = 1000V = 10^3 V,$$

$$1mV = \frac{1}{1000}V = 10^{-3}V,$$

§1—6. 均匀電場

在电工中，常遇到均匀电場，在这电場內所有各点的电場強度都相等，而电力綫則互相平行。

根据对称条件可以得出結論：帶电的无限大平板所產生的电場是均匀电場，其电力綫互相平行，且垂直于帶电平板，如圖1—9(a)。

这个結論，可解釋如下：假如电場不是均匀的，則电力綫將与平板成某一夾角，这样就產生电場強度沿平板的切綫分量，在这切綫分量的作用下，电荷將發生移动，直到电力綫与平板垂直时为止；可見当平板上电荷靜止时，电力綫一定是垂直于平板的，而且由于同性电荷相排斥的作用，电荷在平板上是均匀分布的。

根据計算可知无限大帶电平板所產生的电場場強

$$\epsilon = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (1-11a)$$

式中： σ ——是帶电平面上的电荷面密度（即每單位面積上的电荷），其單位是庫/米²。

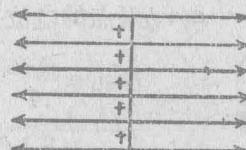


圖1—9(a)

ϵ ——是周圍物質的介電系數。

兩個帶有等量異性電荷的平行板，如果它們之間的距離比它們本身的尺寸小許多，則它們產生的合成電場也可認為是均勻電場，如圖1—9(b)所示。在面板之外的空間，因正負電荷產生的場強大小相等方向相反，互相抵消，所以場強為零；而在兩板之間，兩場強方向相同，所以兩板間之場強為

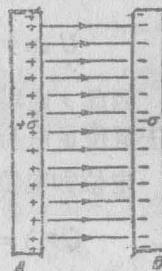


圖1—9(b)


$$\epsilon = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (1-11b)$$

對於均勻電場，電壓與電場強度間存在着下列關係：

設有正電荷 q 在電力作用下由 a 移至 b ，這對電力完成的功

$$\begin{aligned} A_{ab} &= F \cdot \Delta l \\ &= q \epsilon \cdot \Delta l, \end{aligned}$$

a 、 b 兩點的電位差

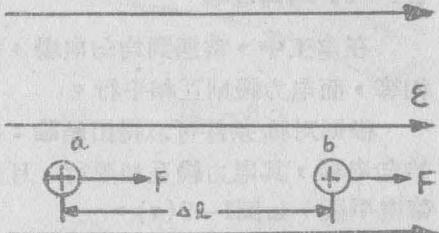

$$U_{ab} = \frac{A_{ab}}{q} = \epsilon \cdot \Delta l$$

於是得

$$\epsilon = \frac{U_{ab}}{\Delta l} = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{\Delta l} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta l} \quad (1-12)$$

也就是說電場強度在數值上等於電位沿電力線的變化率。

在不均勻的電場里 Δl 必須取得這樣小，以致可將 Δl 之內的電場看作是均勻的。

§1—7. 等位面

在電場內電位相等的諸點所組成的面，叫做等位面。根據這個定義，等位面上，任意兩點間的電位差為零，電場強度在等位面上應該

沒有切線分量，於是我們可以斷定等位面與電力線是互相垂直的。

圖 1—11 畫出了點電荷的等位面，根據上面的定義，可知點電荷的等位面是以電荷所在點為中心的許多同心球面。同時等位面是這樣畫的：任意兩個等位面間的電壓是相等的，因此隨半徑 r 的增大，等位面間的距離也增大。

當電場的分布不對稱時，等位面的分布也是不對稱的，場強越大的地方，等位面越密；圖 1—12 是偶極子的電力線與等位面；圖 1—13 是不規則帶電體附近的電力線與等位面。

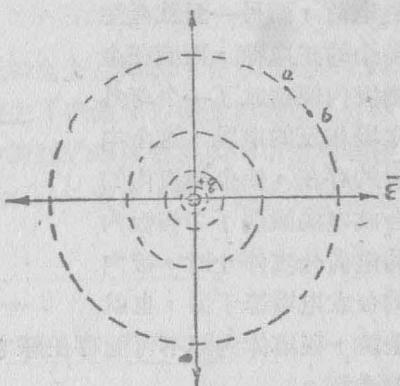


圖 1—11 點電荷的等位面

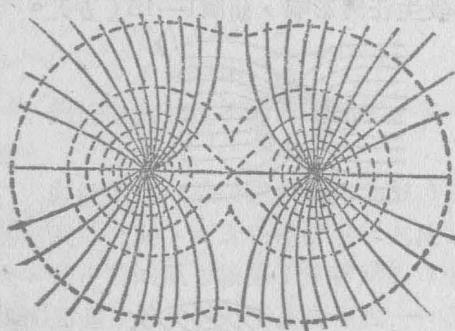


圖 1—12 偶極子等位面

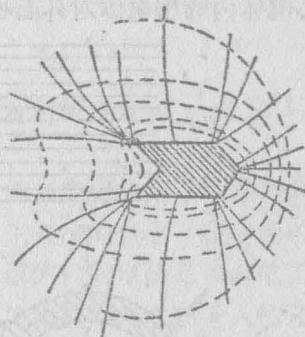


圖 1—13 不規則帶電體的等位面

當帶電體上的電荷靜止時，帶電體本身也是一個等位面。

S 1—8. 電場中的導體與靜電屏蔽

圖 1—14 表示一金屬板置於電場中，在電場力的作用下，金屬板的自由電子將向着與電場相反的方向移動；因此在板的一面有多餘的

負電荷，而另一面就產生多餘的正電荷，因而在金屬板內便造成了一個與外電場相反的電場，這個電場的存在，使金屬板內的合成電場減弱了；當板內的電荷分離停止時，板內的合成電場等於零，也就

是說，在導體內部不可能存在靜電場，否則導體中負電荷的移動將繼續進行。

根據以上所述，將任何空心導體放在電場中時，電線將終止於導體的表面，而不能穿過導體進入內部，導體內部電場為零，如圖1—15(a)；如將任一物体置於其中，則該物体不受外界電場的影響，這種作用叫靜電屏蔽。反之，若將帶電體放在空心導體內，則空心導體的內表面和外表面感應等量的異性電荷，再將空心導體接地，則空心導體外表面的電荷將和地上來的電荷中和，外部的電場消失，這樣空心導體內的帶電體對外面也不發生任何影響，如圖1—15(b)。

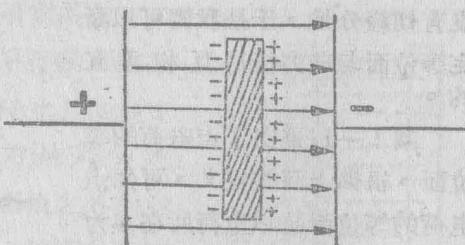


圖 1—14 電場中的導體

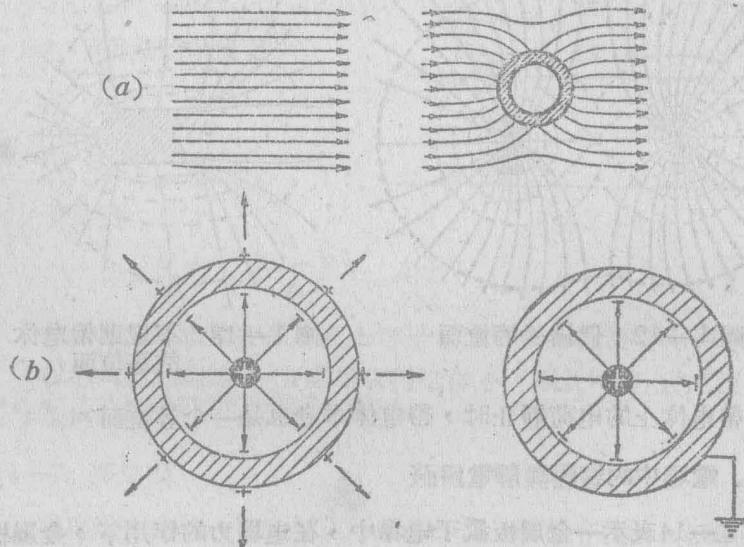


圖 1—15 靜電屏蔽

§ 1—9. 電流强度。電流密度

導線的兩端接上电源，則導線里就会產生電場，在電場的作用下導線的自由電子就开始移动，这就產生了电流；为衡量电流的大小，我們引入一个叫电流强度的量，每秒鐘通过導体橫截面的电量叫电流强度（有时簡称电流），用 I 代表。如在 t 秒鐘內，有 Q 庫侖的电量流过導体的橫截面，則电流强度

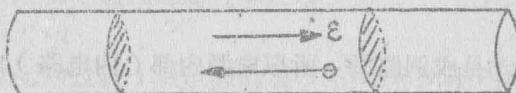


圖 1—16

$$I = \frac{Q}{t} \quad (1-13)$$

电流强度的單位为安培；在 1 秒鐘內，如有 1 庫侖电量通过導体橫截面，則該導体内的电流強为 1 安培，安培用 A 表示。

实用上常用到毫安(mA)和微安(μA)

$$1 mA = 10^{-3} A$$

$$1 \mu A = 10^{-6} A$$

假使电流强度不随时间而变，这种电流叫恒定电流，或簡称直流。

电流的方向是取正电荷移动的方向，或者說導体内電場的方向就是电流的方向，因此在电源外部电流是由正極流向負極。在金屬導体内，帶正电的原子核是不能移动的，金屬導体内的电流是自由电子的移动而產生的，但由于歷史原因——在規定电流方向之前，人們還沒有發現金屬中的正电不能移动，我們仍沿用原來的規定。

在有些情况下，我們对电流在導体截面上的分布感到兴趣，因此我們引入电流密度的概念，垂直通过每單位面積內的电流叫电流密度，用 δ 表示。如在截面 S 內，有电流 I 流过，則

$$\delta = \frac{I}{S} \quad \text{單位：安培/米}^2 \quad (1-14)$$

在电路无分支路的情况下，不管導体截面如何变化，电路內各处

的电流强度是相等的（这是因为在电路里不能发生电荷堆积），但电流密度可以有不同的值。

§ 3—10. 電動勢·原電池

在導電閉合迴路中，與電流流過的同時恆伴隨着能量的消耗，所消耗的這些能量，是由電源裝置用其他形式的能量（例如機械能、化學能、熱能等）來抵償的，因此要想電流在迴路里流動，必須要有電源。

電流的流動是成迴路的，所以電源內部（內迴路）電流方向應與外迴路電流方向相反；在外迴路電流是由電源正極流向負極，而在電源內部電流則是由負極流向正極，如圖1—17所示。外迴路里，電荷是在電力作用下面發生移動的，也就是說在外迴路電流方向與電場方向相同；而在內迴路電流流動方向恰好與電場方向相反，也就是說在電源內部電荷的移動不是由於電力作用的結果，而是由於某種與電力方向相反的外力作用的結果。存在於電源內部並與電場方向相反的外力叫局外力，作用於單位正電荷的局外力，叫局外場強。即

$$\epsilon_{\text{局外}} = \frac{F_{\text{局外}}}{q} \quad (1-15)$$

當電路開斷時，電路里沒有電荷移動，此時電源內靜電場強與局外場強之和應為零。

$$\text{即 } \epsilon_{\text{靜電}} + \epsilon_{\text{局外}} = 0 \quad (1-16)$$

$$\text{或 } \epsilon_{\text{靜電}} = -\epsilon_{\text{局外}}$$

局外力將單位正電荷在電源內部由負極移至正極所作的功，叫電源的電動勢或簡稱電勢，用 E 代表。

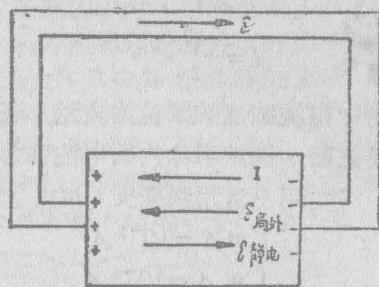


圖1—17 局外場強與荷電場強的方向

單位正電荷在電力作用下，由正極移至負極電力所作之功，與單位正電荷在局外力作用下，由負極移至正極所作之功，大小相等符号相反。因為前者就是當外電路開斷時電極間的電壓（開路端電壓），所以我們可以說：電源的電動勢與其開路端電壓大小相等，方向相反。即

$$E = -U_{ab} \quad (1-17)$$

根據上述定義可知：如果有電荷 q 在局外力作用下由負極移至正極，則電源所之功（也就是局外部之功）為

$$A = E \cdot q \quad (1-18)$$

局外力產生的过程，隨電源的種類不同而不同，作為一個例子，我們來研究一下原電池（炭鋅電池）內部的过程。

如圖 1—18 玻璃缸中盛滿氯化銨的溶液，在溶液中插入鋅棒及炭棒作為電極，溶于水中的氯化銨自動解

為帶正電的銨離子與帶負電的氯離子，這些離子都企圖佔據最大的體積，因而對電極有滲透壓力作用；在溶液中的金屬原子，力求成為離子而溶解於溶液中，因而對溶液來說，電極有溶解壓力作用，這種溶解壓力與滲透壓力之差，就是上面所說的局外力。在鋅棒表面，溶解壓力大於滲透壓力，鋅的原子成為正離子而進入溶液中，於是溶液帶正電，鋅棒因為多出了鋅離子留下的電子帶負

電，而成為電池的負極，這樣在鋅棒與溶液間就產生了電位差，因而也就產生了電場，這電場方向恰好與局外力（就是溶解壓力與滲透壓力之差）的方向相反；當鋅棒與溶液間的電位差達到一定數值時，作用於鋅離子的電力與局外力大小相等，互相抵消，鋅離子停止進入溶液中。如果在溶液中，再插入一根炭棒，則炭棒的電位與溶液相同，而成為電池正極。正、負之間，如用導線聯接起來，則電子就會由鋅棒經外電路而移於炭棒上，於是電力與局外力的平衡狀態遂被打破，在溶解壓力的作用下，鋅離子又開始進入溶液中，而與氯離子化合為氯化

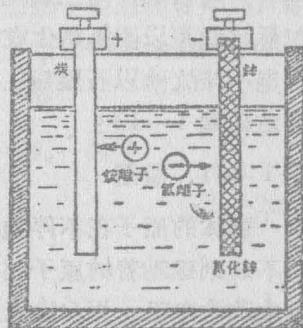


圖 1—18 炭鋅電池

鋅，溶液中的銨離子由炭棒上獲得電子而解為氨氣與氫氣，到最後當鋅棒或溶液中的氯化銨消耗完了的時候，電池就完全不能生電了（實際上不等鋅或氯化銨消耗完，電池就不能用了）。由此可見，電池輸出電能是以化學能的消耗為代價的，電勢的數值只決定於電極、溶液材料及溶液中離子的濃度，而與其他因素無關；不同的電極與溶液，它們的溶解壓與滲透壓不同，所以產生的電勢大小亦不等，炭鋅電池的電勢約為1.5伏。

註：常用的干電池就是炭鋅電池，它的外殼是鋅筒，中心是炭棒，為攜帶方便，電液氯化銨附着在炭棒上，它妨礙化學作用，因而在電池中，炭棒周圍填有一層石墨粉與二氧化錳的混合物，二氧化錳用以使氫氧化成水，二氧化錳導電不佳故摻以石墨粉，干電池的實體構造如圖1—19。

§ 1—11。電阻

導體的原子在不停地振動著，電子在導體里流動時，有可能和這些不規則運動著的原子相碰撞，這樣碰撞形成了對電流的阻力，這種阻力稱為電阻，用 R 代表。

電阻的測量單位是歐姆，用符號「 Ω 」表示。

如果導體兩端的電壓為一伏，而流過它的電流為一安，則此導體的電阻是一歐姆。實用上用到仟歐姆($K\Omega$)與兆歐姆($M\Omega$)。

$$1 K\Omega = 1.000 \Omega = 10^3 \Omega$$

$$1 M\Omega = 1.000,000 \Omega = 10^6 \Omega$$

導體的電阻與其長度成正比，而與其截面積成反比，用公式表示

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (1-19)$$

式中： l ——導體長度。單位：米。

S ——導體截面積。單位：毫米²。

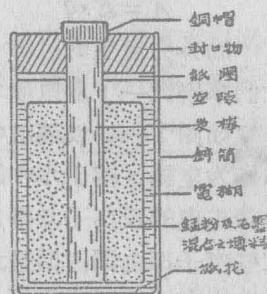


圖 1—19 干電池