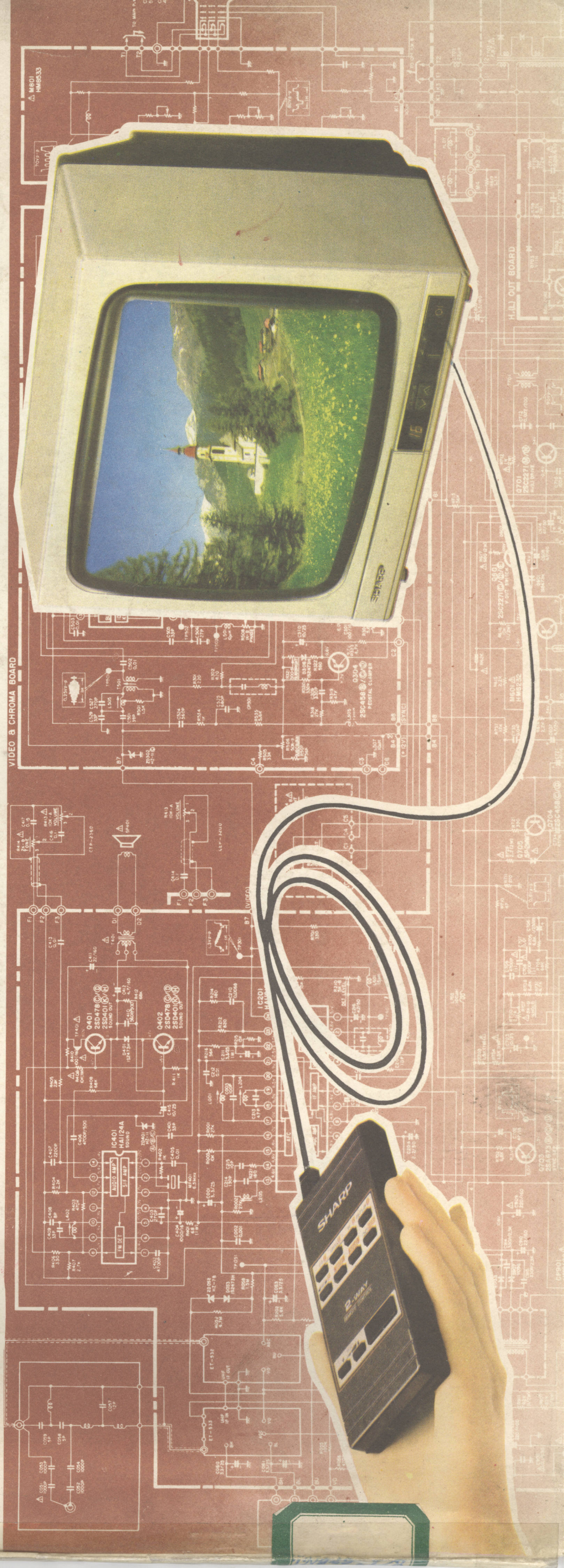


进口电视机电路图集



jinkoudianshijidianlutuji

四川科学技术出版社



责任编辑：崔泽海、王蜀瑶、董成国
技术设计：崔泽海

我社家用电器维修丛书简介

《国内外收录机电路图集》(1~15)

此图集主要编入了目前国内及港台各厂家和国外日本、美国、西欧等生产的各式各样的收录机电路图、印刷版图，部分机型给出机械装配图、方框电路图、此图集的主要特点是全面、连续。

《国外电视机电路图集》(1~10集)

本图集主要编入了近几年我国进口日本、荷兰、西德、匈牙利、波兰、等等国家或地区的黑白电视机和彩色电视机的电路图、印刷电路图、方框电路图。

《电视机、收录机、录象机、收音机集成电路使用手册》(1~10集)

本手册编译了世界上主要线性集成电路生产厂的集成电路主要功能、极限参数、电参数、等效电路、典型应用电路、外形图等。并在某些分册中介绍国产与国外产品型号互换，以及国外各产品型号之间的互换。各分集内容如下：

第一集：AN类(日本松下公司产品)

第二集：LA、LB类(日本三洋公司产品)

第三集：STK、TA类(日本三洋与东芝公司产品)

第四集：HA类(日本日立公司产品)

第五集： μ PC、BA(日本电气公司与东洋电气公司产品)

第六集：M类(日本三菱公司产品)

第七~十集为西欧共同体的TAA、TBA、TCA、TDA和美国各主要公司的产品，以及国内各厂家的线性集成电路，并对新产品陆续编译。

《中国晶体管收音机电路全集》(1~5集)

本书全面地汇编1962年~1985年我国几百个厂家生产的各式袖珍式、便携式、台式、落地式、混合式等一千多种收音机的电路原理图、印刷版图，编排次序是以各生产厂家系列排印，并备有型号索引。

《国外电视机、收录机维修手册》

此手册汇编了国外的电视机、收录机的维修资料、检修程序、维修要点等内容，对维修进口机有较好的指导作用。

《录象机使用与维修》

本书主要讲述了录象机的基础知识、使用方法、常见故障的检查、维修与调整，是学习录象机知识的一本实用入门书。

(注：《我社家用电器维修丛书简介》，以本书简介为准，其它作废。)

注：以上各书凡当地新华书店售缺，可向四川省南充市文化技术服务部办理邮购。

地址：四川省南充市和平西路18号

电话：3855

电挂：2234

进口电视机电路图集

(二)

家电维修资料编辑组

四川科学技术出版社出版
四川省新华书店发行
四川省阆中装潢印刷厂印刷

1986年8月第1版开本787×1092 1/8

1986年8月第1次印刷

印数1—18,000册 印张10

统一书号：15298·264 定价：3.10元

并下列日期前

90.1.1

前

言

近年来,收音机、收录机、电视机、录像机等家用电器的发展与普及十分迅速,但由于目前这方面的资料缺乏或欠连续性、系统性,给广大从事维修或无线电设计人员带来极大的不便,故我们较系统、全面地编辑出版了这套家用电器维修工具书,《进口电视机电路图集》(1—10)就是其中一方面内容。

本书主要编入了进口较多的日本、美国、东西欧等国;以及台湾、香港和国内引进的生产线所生产的电视机电路图,印刷板图、外形图和部份元器件的参数。对需经常查阅的集成电路,请参阅由我们编译、四川科学技术出版社出版的电视机、收录机、录像机、收音机用《集成电路使用手册》(1—10集),该书所编入的集成电路具有全面性和系统性。


为了使读者有一套完整、全面的图集、对于新产品本图集将随时编入。

由于图集的编辑工作量大,印刷较为困难,加之时间仓促,不足之处,望批评指正。

编者

1986年2月


SAJ96/05

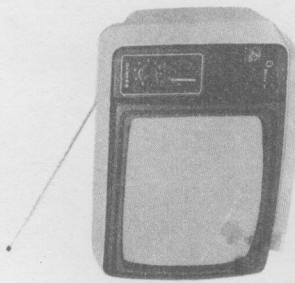


三洋 12—T282U2




日立 CTP—236D

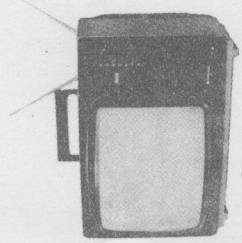


日立 CEP—320D

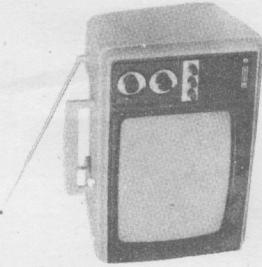


三洋 14—T403E 3

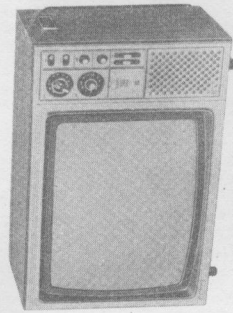

乐声 TC—273P

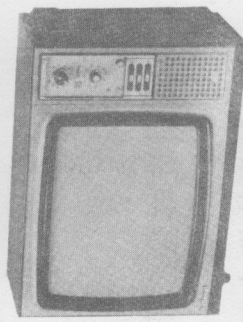


乐声 TC—874P

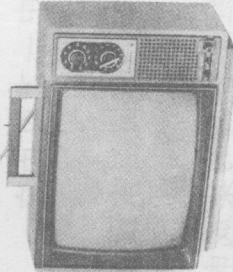

三洋 17—T715EUP




乐声 TC—875D/275D

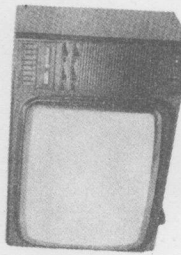


日立 CRP—450D




CTP-236D

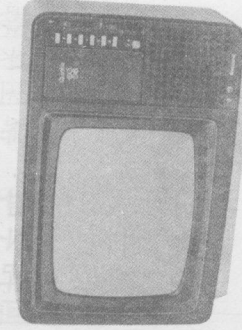

乐声 TC—361EM/361EMK

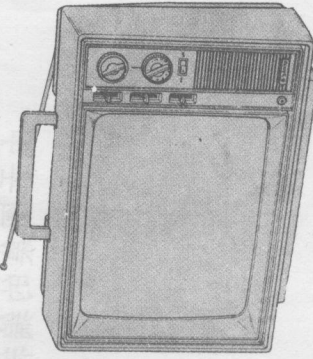

三洋 17—T703EPU 3

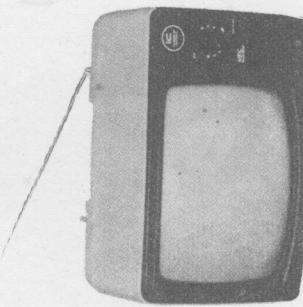

日电 12P62—1E1



CRP-450D


目


日立CTP—236D	20吋彩色电视.....	1
日立CEP—320D	18吋彩色电视.....	6
日立CRP—450D	14吋彩色电视.....	11
日电12P62—1E1	12吋黑白电视.....	16
三洋17—T703EPU3	17吋黑白电视.....	19
三洋17—T715EUP	17吋黑白电视.....	24
三洋14—T403E3	14吋黑白电视.....	27
三洋12—T282U2	12吋黑白电视.....	30
乐声TC—361EM/EMK	12吋彩色电视.....	33
乐声TC—273P	20吋彩色电视.....	36



录


乐声TC—874P	17吋彩色电视.....	39
乐声TC—875D/275D	20吋彩色电视.....	44
波兰耐普登625	24吋黑白电视.....	51
丽的呼声MK3	20吋彩色电视.....	59
德律风根511A	14吋彩色电视.....	64
天虹RB178	20吋黑白电视.....	68
白朗UN1—25	20吋黑白电视.....	69
视霸T5116	20吋彩色电视.....	71
飞利浦14B814	14吋彩色电视.....	73
乐满第FV1/110°	20吋彩色电视.....	75

SJ96/05

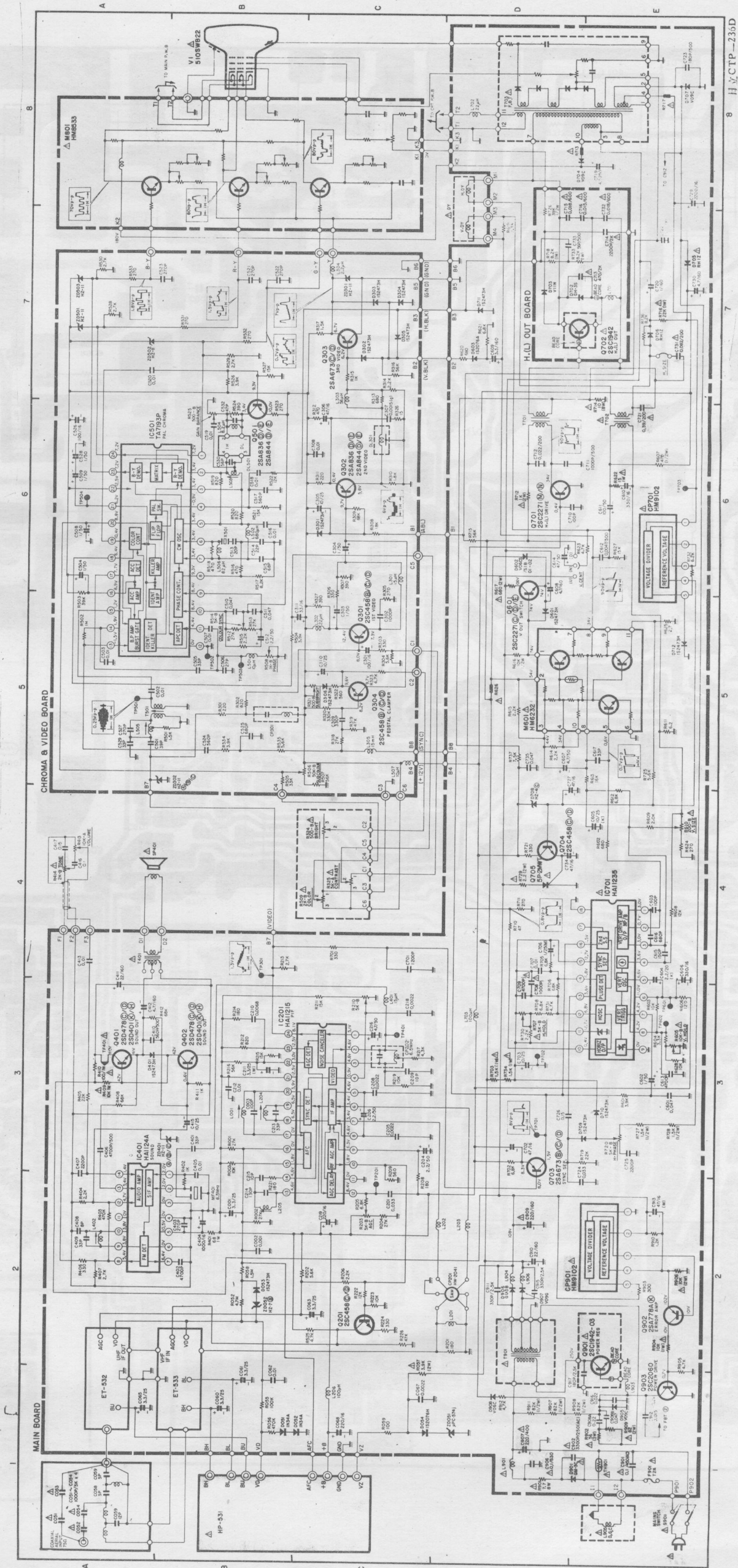


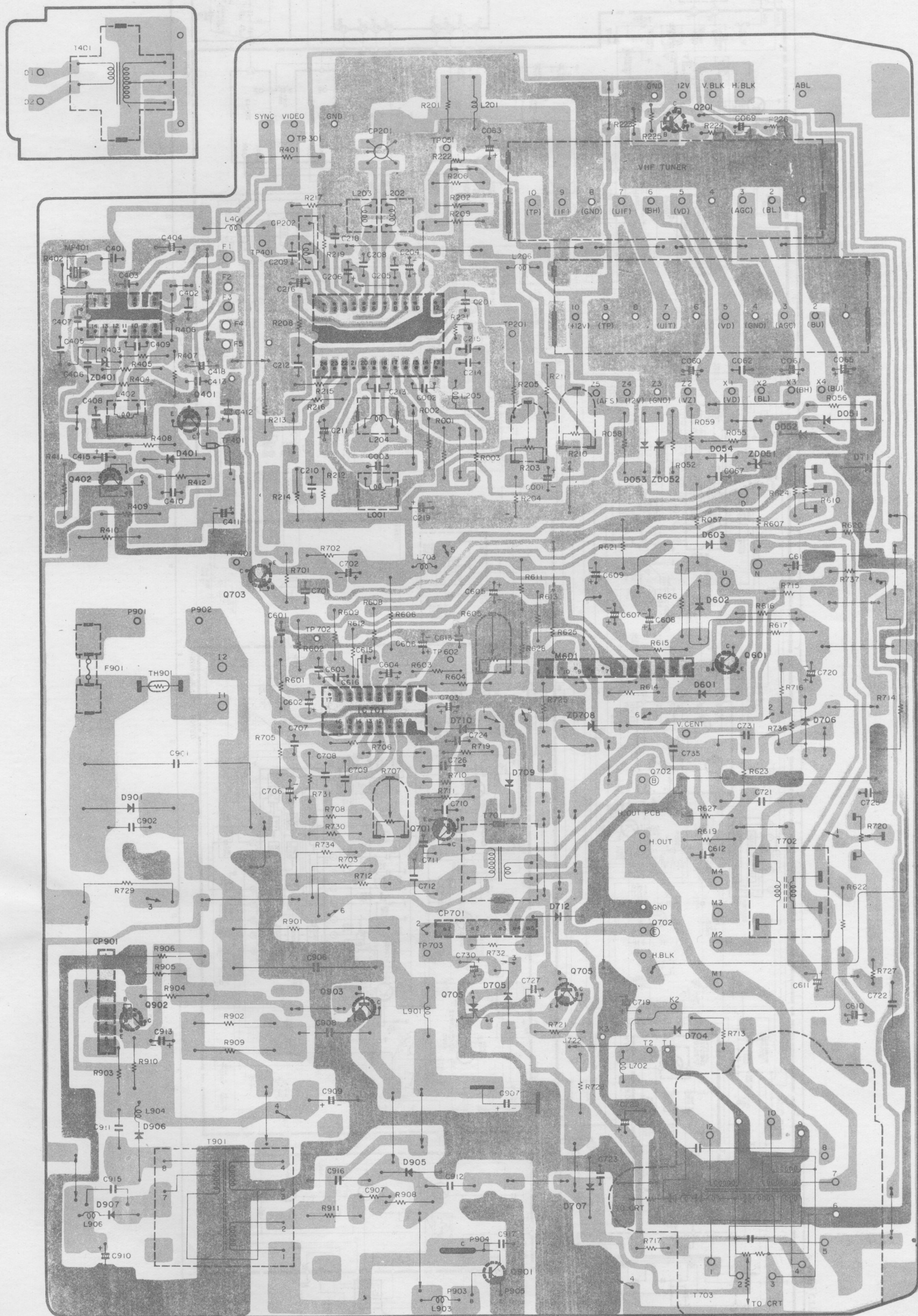

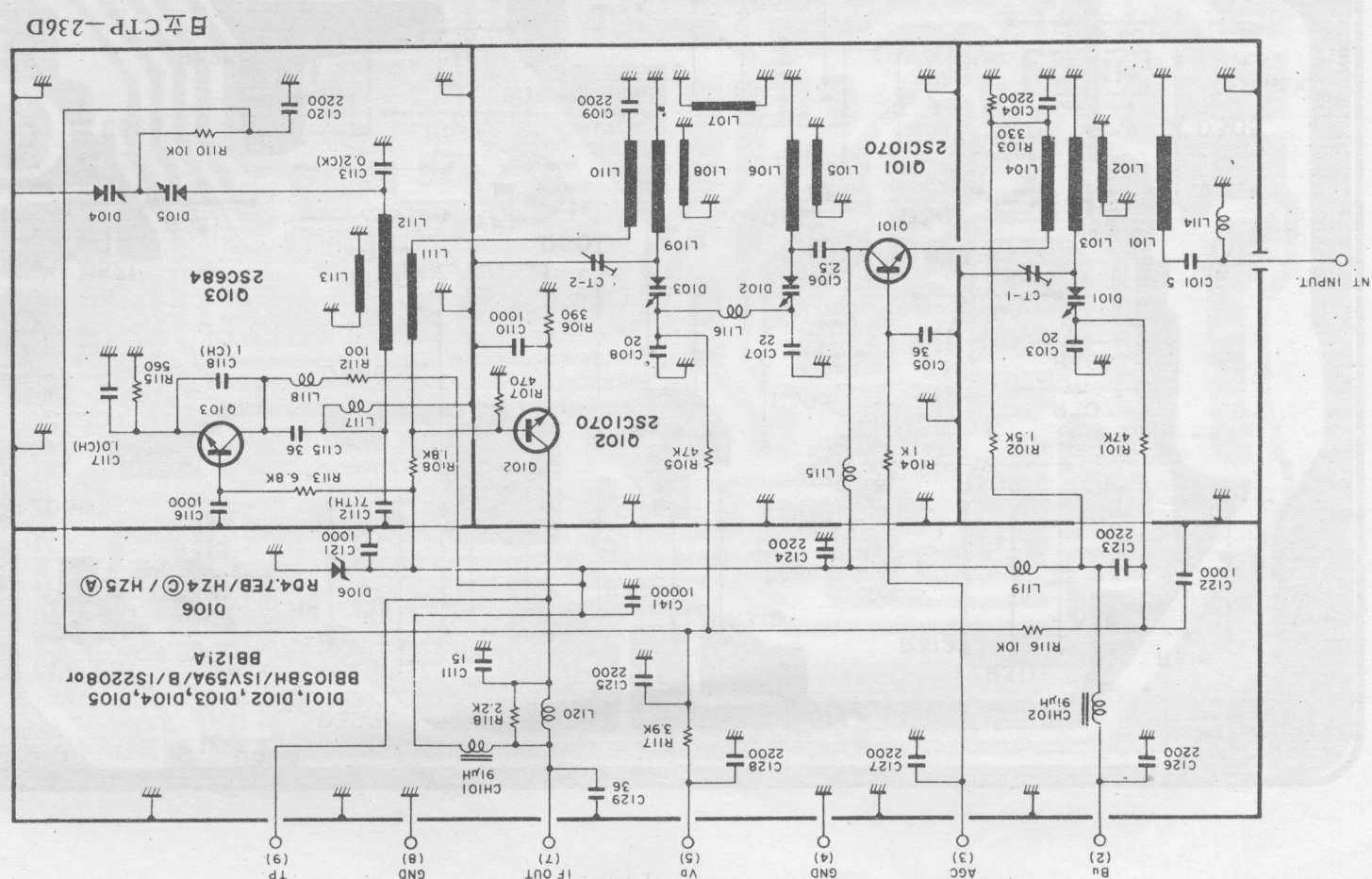
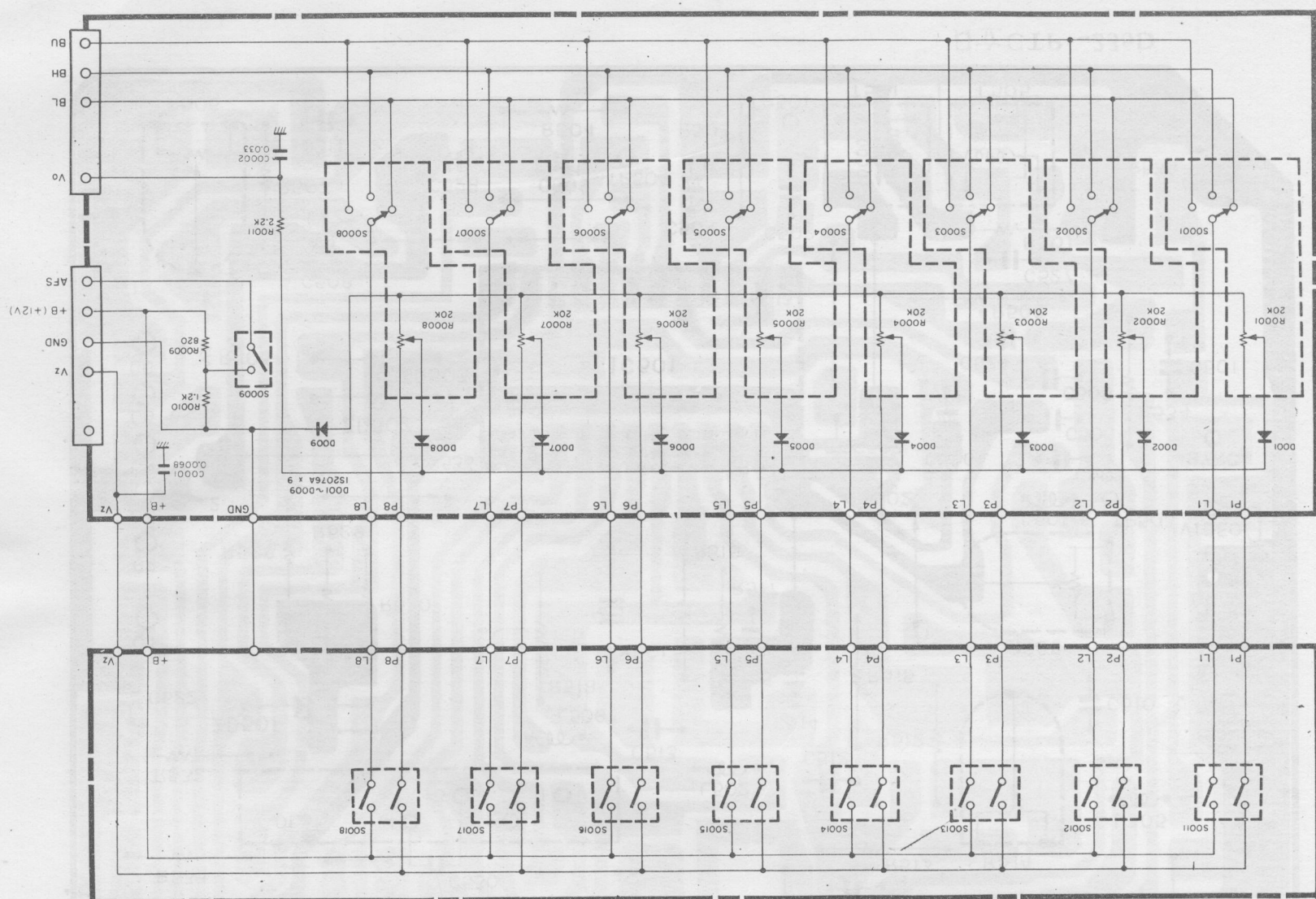


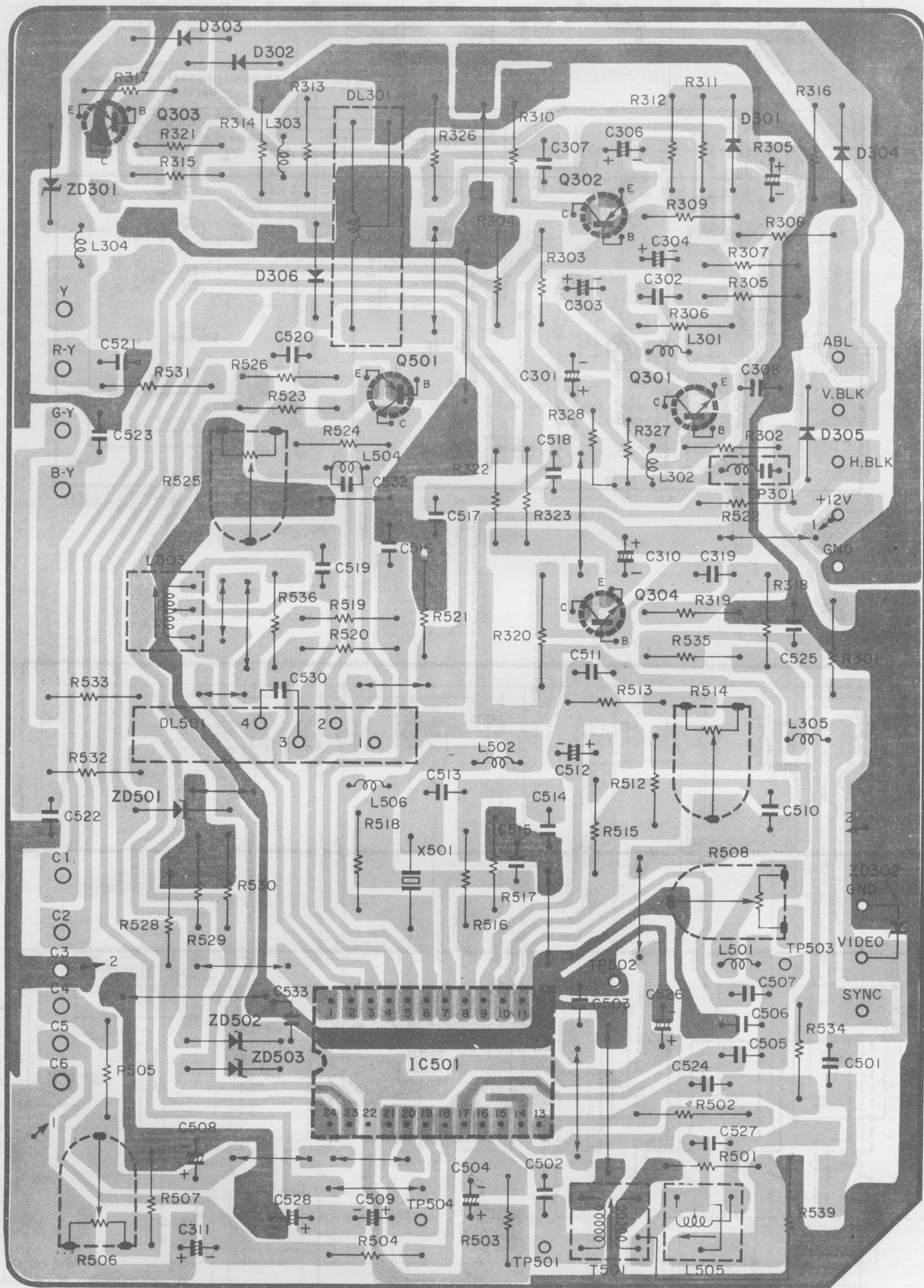


日立CTP-236D

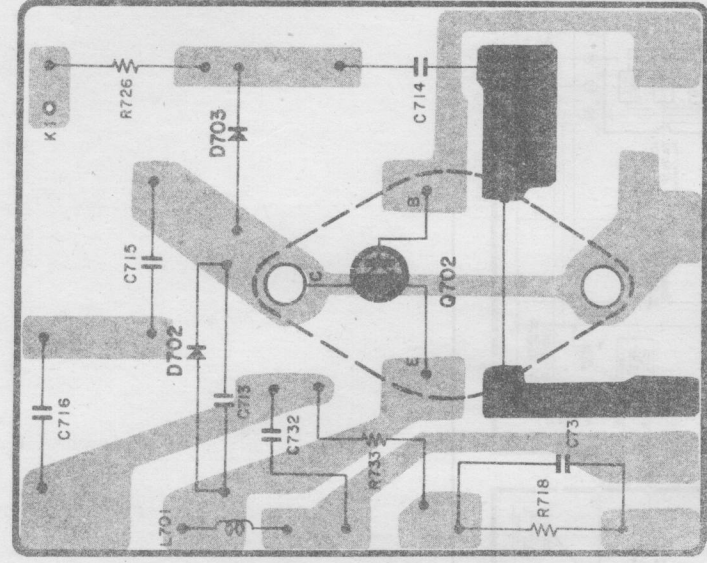

日立CTP-236D

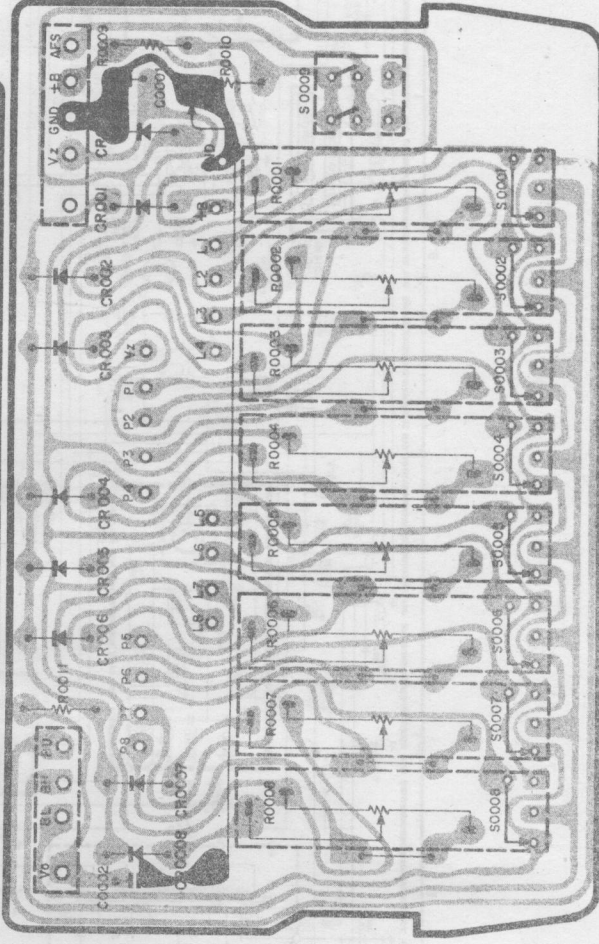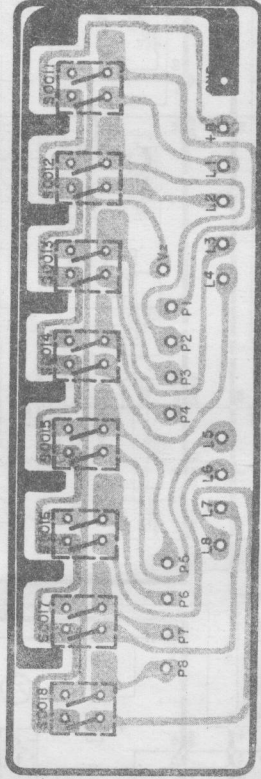



日立CTP-236D

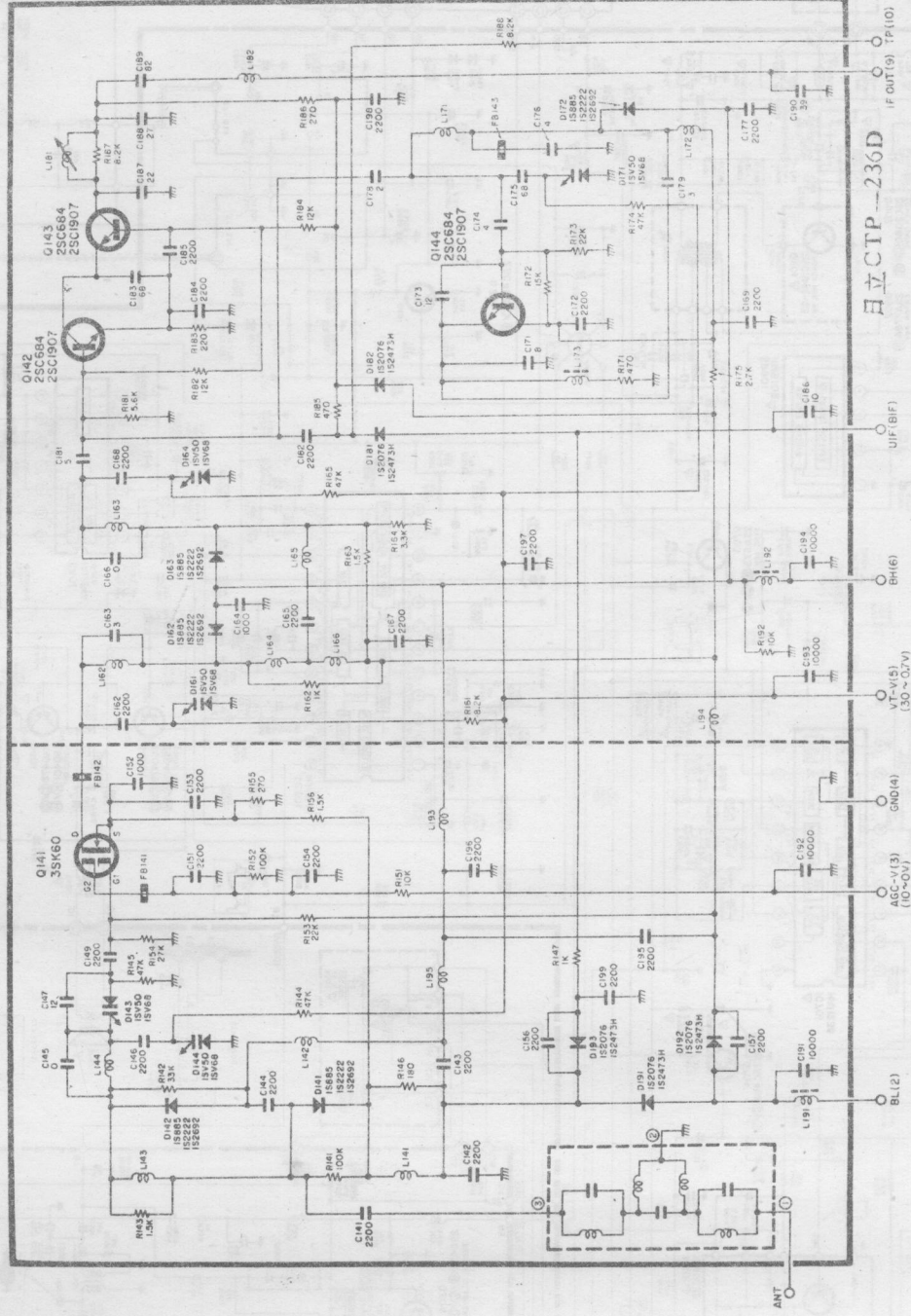


电路原理图





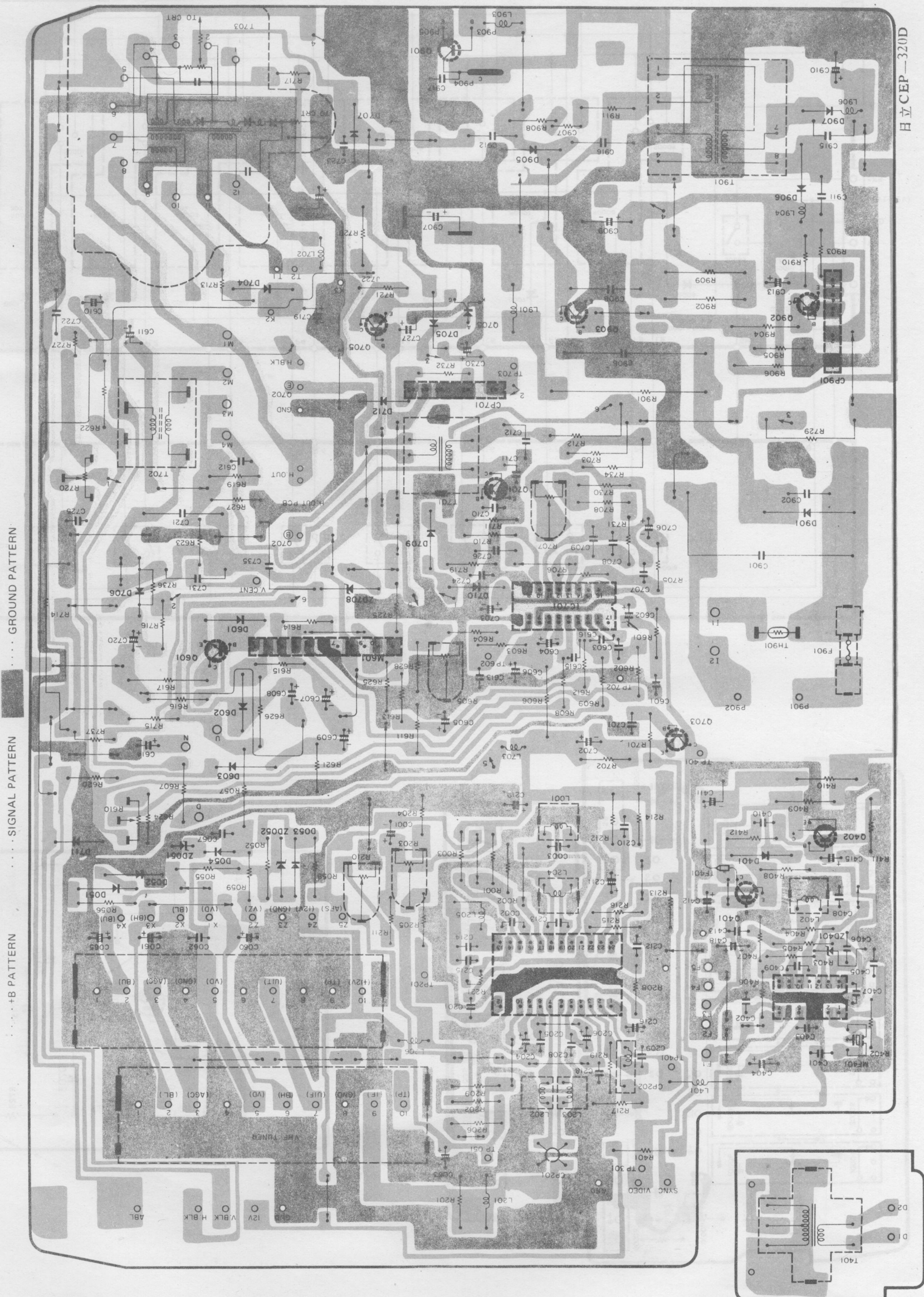


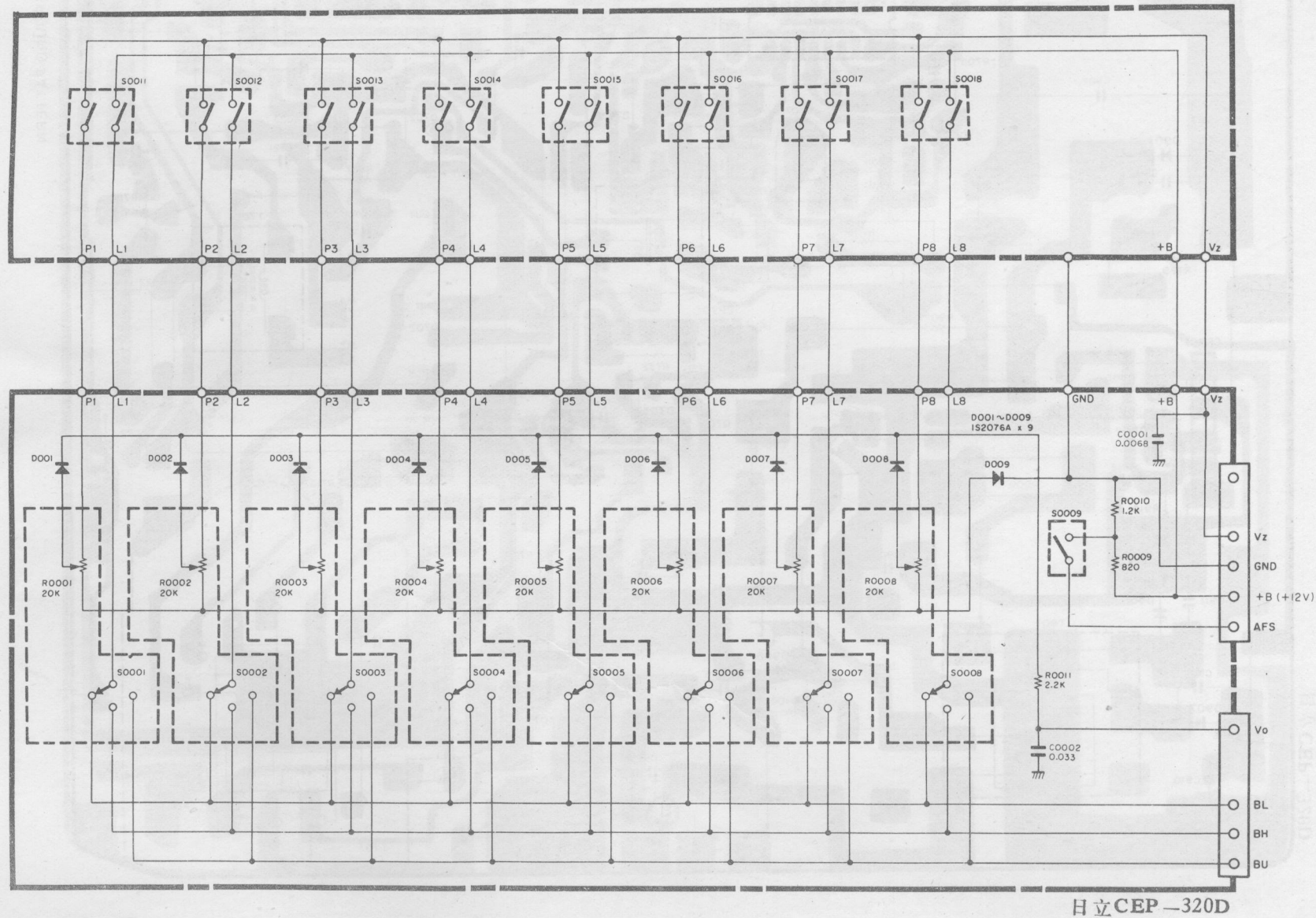

日立 CEP-320D

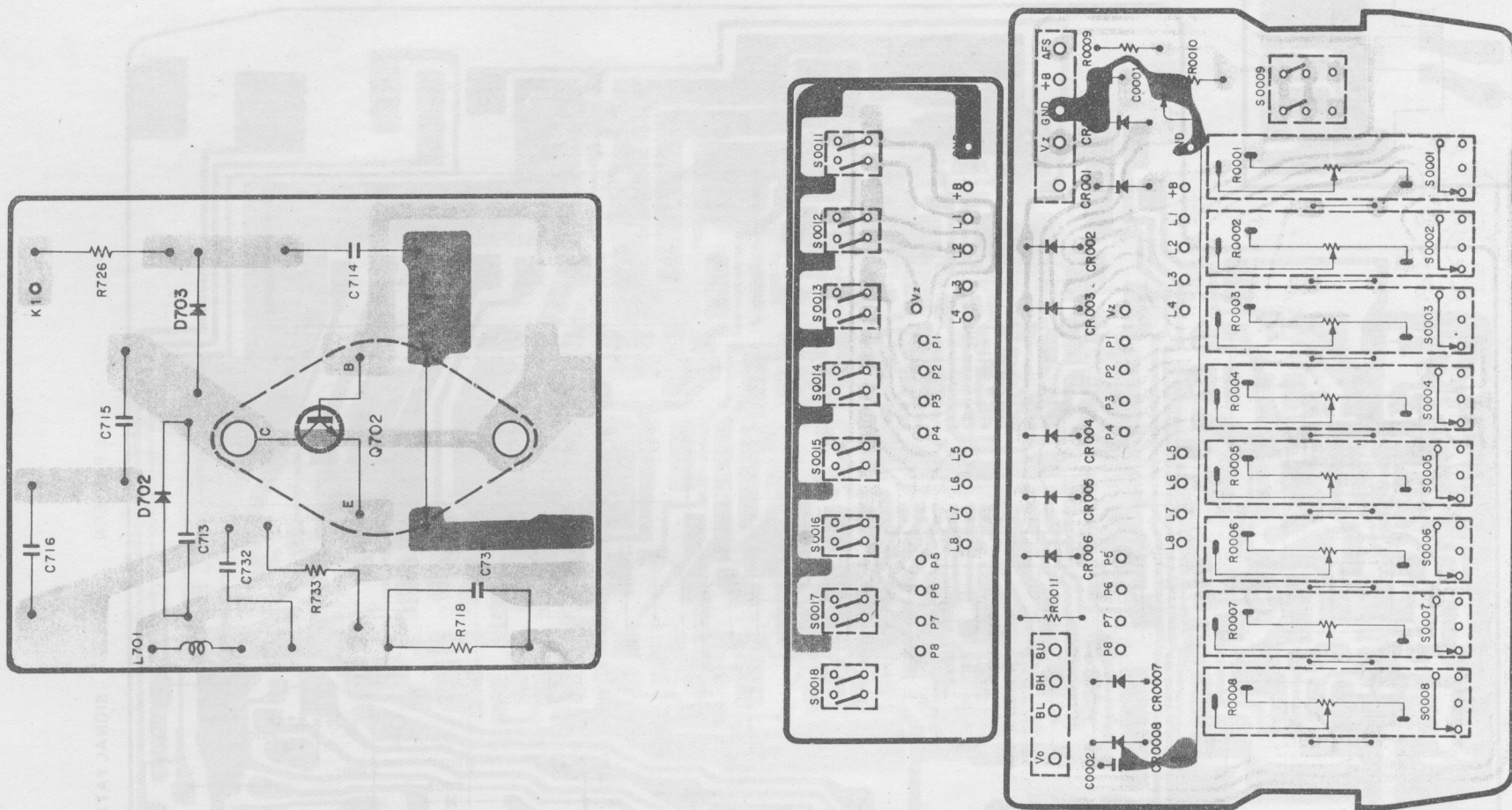


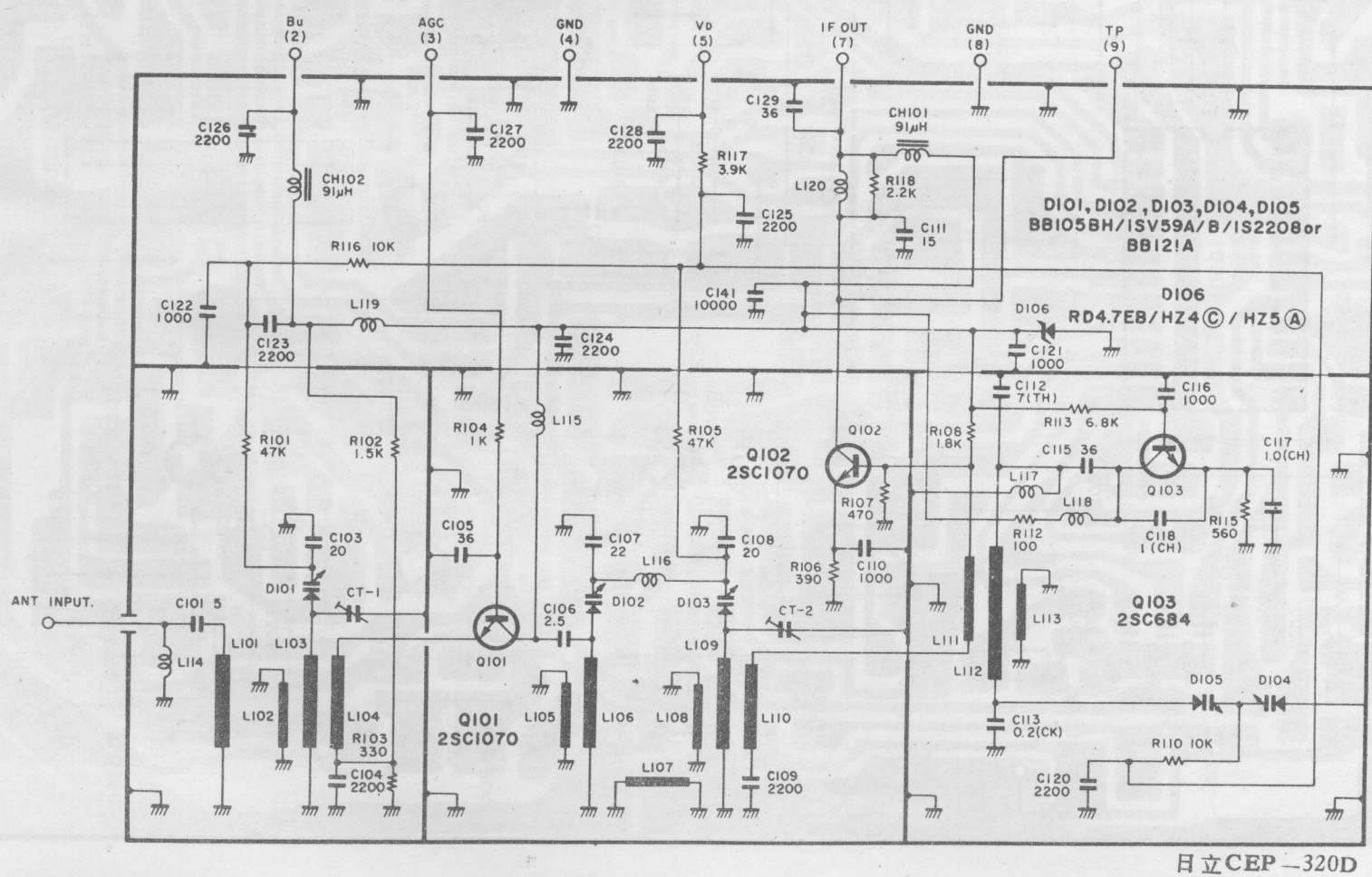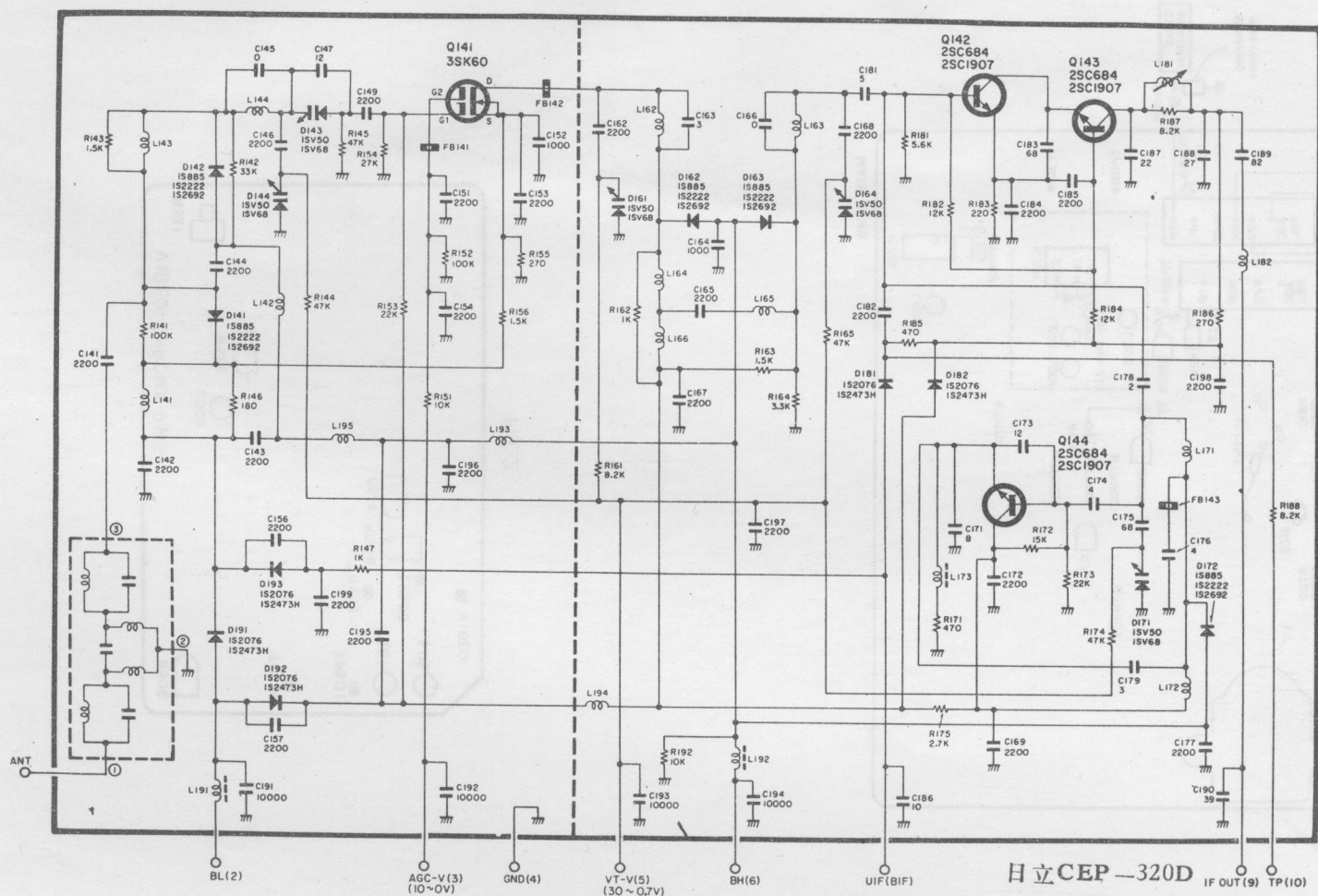

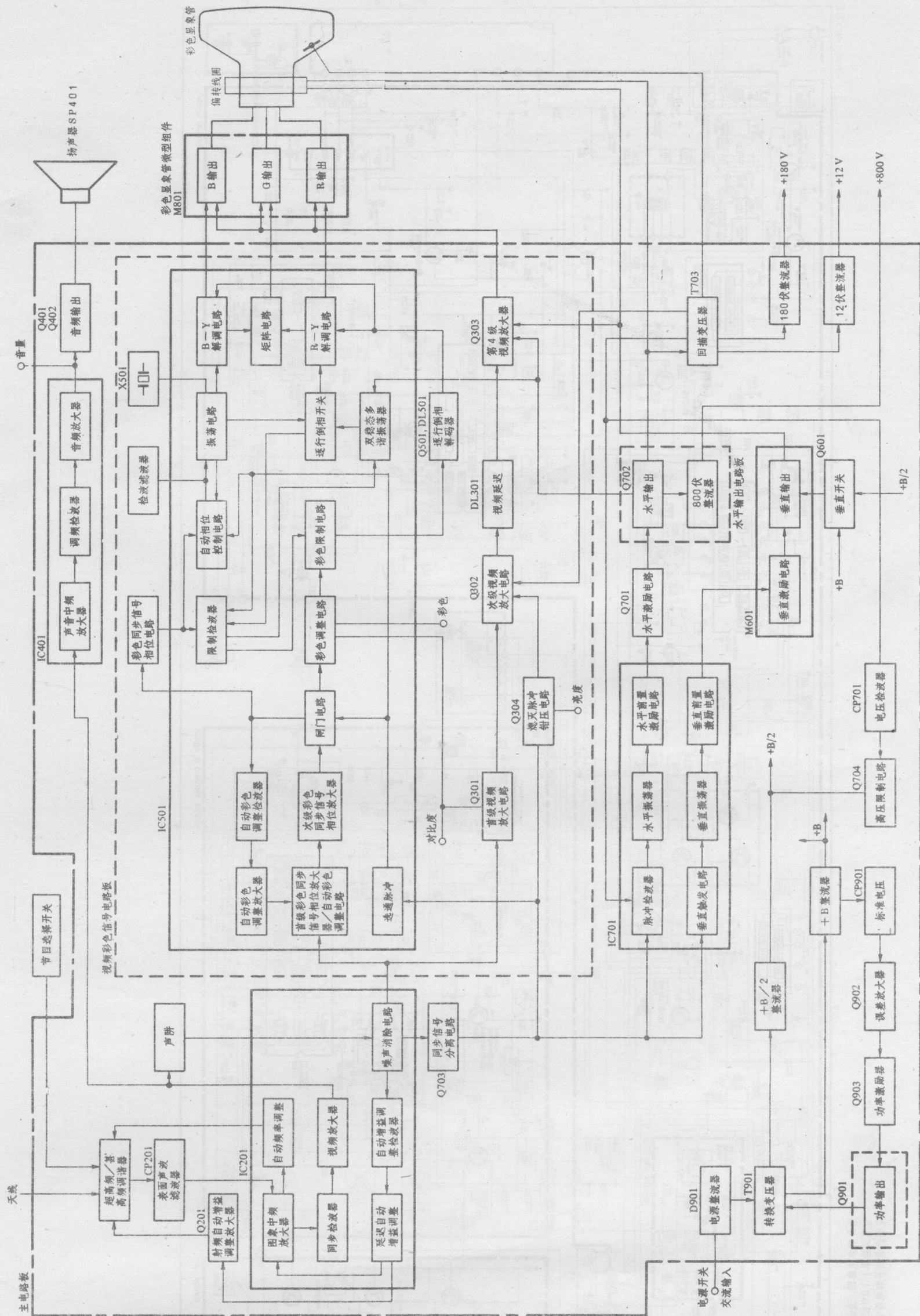

日立CRP-450D

方框电路图

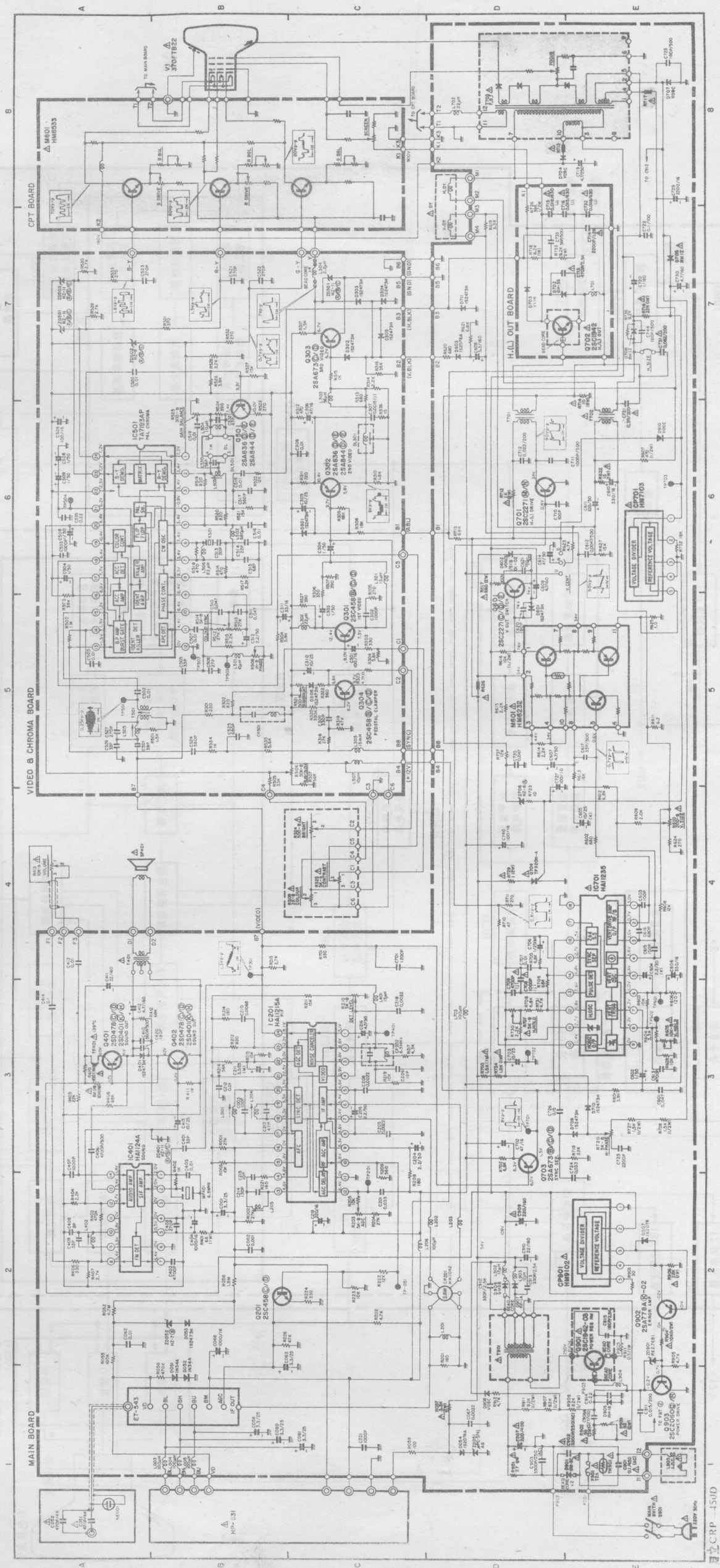

这是基本电路图，为改进性能各元件的数值会有变更。
· 请用试验器（100K欧姆/伏）测量直流电压。
· 复合色带信号的电压包括标准色带信号。