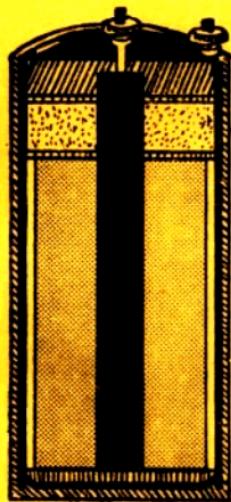


怎样延长干电池的寿命



怎样延长干电池的寿命

编著者：人民邮电出版社

出版者：人民邮电出版社

北京东四6条13号

(北京市新华书店总发行所第01568号)

印刷者：北京新华印刷厂

发行者：新华书店

开本 787×1092 没 1958年9月北京第一版

印张 1/8 购数 11 1958年11月北京第二版

印制字数 19,000 千 第一章：15045·1 860· 頁227

每册 500—22,000册 定价：(2) 0.07 元

編者的話

目前我國各地使用的干電池數量很大，稍一節約便可給國家積累大量資金。節約的最好方法就是延長它的使用壽命，已有許多經驗說明，延長使用壽命是可能的，也是行之有效的，其中最有效的方法就是充電復活法。用充電復活法可以使一個電池當3—4個電池用，這本小冊子着重介紹這種方法。

目 录

1. 开場白.....	1
2. 剝開看看.....	2
3. 怎樣保管.....	7
4. 怎樣使用.....	8
5. 加點營養，恢復活力.....	10
6. 用充電法延長干電池使用壽命.....	12
7. 幾個具體的充電電路.....	17
8. 無法復活的電池仍有潛力可用.....	21

开 場 白

乡乡通电话，
电源哪里来，
电池数量大，
如何能节约，
社社有广播，
依靠电池多；
潜力也就多，
请听我来说。

咱们都知道，每一部磁石式电话机里都要装两筒大圆电池，假設我們全国有 20 万个乡，每个乡平均裝兩部电话机，一共就要用 80 万个大圆电池。

通磁石电话要由磁石电话交换机来轉接，交换机的話務員电路里也要用大圆电池，假設每县裝有五部交换机，每部交换机上用兩筒大圆电池，总共也要 1 万多个。

咱们都知道，會議電話正在蓬勃發展，會議電話放大器上往往也用大圆电池作灯絲电源，把这类电池統計一下，为数也很大。

大圆电池一般叫做六号圆形甲种干电池，或简称甲电。

此外还有一种手电筒用的小圆电池，这种电池不但可以用作手电筒电源；直流收音机的乙电，往往也由这种电池組合而成。45伏乙电要用 30 个，90伏要用 60 个。手电筒的数目是不易統計的，但是可以想像出来，在工农業大躍进的今天，黑夜有时当白天，全國使用手电筒的数目及小圆电池的数目一定惊人。社社有广播，社社有會議電話放大器，再加上直流收音机上用的乙电，所用乙電的數目也一定惊人。

制成干电池的主要材料是鋅和錳粉等，鋅是有色金屬，錳粉是鍊鋼和制玻璃的材料，节约使用这些材料，对于多、快、好、省地建設社会主义是很有意义的。

然而有許多單位，往往把还可以复活利用的干电池或使用时没

有注意，因而提前报銷的干电池堆在牆脚下，任它霉爛，实在可惜。

根据各地积累的經驗，只要干电池的鋅皮還沒有爛，便可以复活利用；即使鋅皮已爛，把鋅皮剥下来还有用处。

我們可以想想，假設能把全国使用的这么多干电池的寿命都延長一倍，給祖国节约下来資金要有多少，如果使用及复活方法得法，寿命的延長还远不只一倍呢！

要想延長干电池的寿命，首先要掌握住于电池的內部規律，也就是先要对于电池产生电的道理及干电池的構造，心中有个譜。

剥开看看

电池中央是炭棒，	电池外面是鋅筒，
炭棒周圍包錳粉，	吸收氯气电流通。
若問电从哪里来，	氯化銨与鋅作用，
虽然名称是干电，	电糊干了可不行。
还有一种無錳粉，	另取活性炭代用，
这种叫空气电池，	既能供电又点灯。

目前通用的干电池有好几种，但使用最多的有两种，一种是錳粉电池，另一种是空气电池。这两种电池在發电的道理上是完全一样的。

我們先談錳粉电池，它的外形如圖1。假設从电池的頂部中央用刀切开，它的剖面就像圖2。可以看出，最外層是浸过蜡的紙壳，用来保护鋅筒。其次是鋅筒，鋅筒是电池的負極，在它的頂端裝有一个接綫螺絲，供使用时接綫用。鋅筒以內是电糊，电糊的成分大约是氯化銨（俗称鹽腦）15%，氯化鋅8%，氯化水銀0.3%，及淀粉和蒸溜水組成的。所謂淀粉就是將麦子面或白薯面或玉米面在水中泡，取出跟水跑的粉面而不要洗剩下的面筋。在电糊的化学

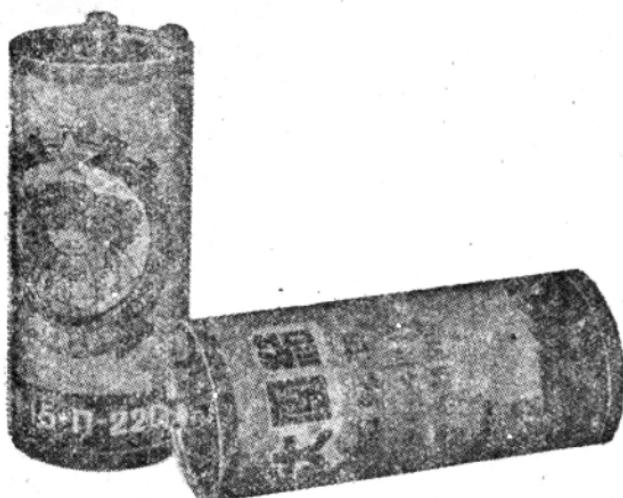


圖 1

材料里不能有鐵、銅、鎳、砷、鈷等等，否則会使电池很快地自动损坏。再往里是錳粉柱，柱外包了一層桑皮紙以便將錳粉柱与电糊分开。錳粉柱的成分是二氧化錳45%，木炭粉32%，氯化銨10%，用蒸溜水攪合而成。再往里就是炭棒，炭棒只起导电作用，不参加生电的化学变化。炭棒的頂上有个銅帽或銅螺絲，是电池的正極。电池內部的上下紧靠錳粉柱和电糊的地方有兩塊絕緣垫片。在頂上加有一層鋸末，有的不加直接用火漆封牢。

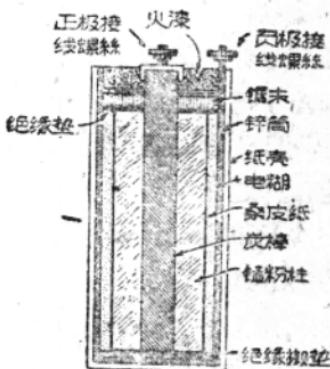


圖 2

电池所生的电主要是电糊中的氯化鋅与锌筒上的鋅起化学作用来的，在用电的过程中，用的电越多，鋅筒便越来越薄，氯化鋅也越来越少。

在生电的过程中，电池里面产生氢气，这些氢气大部分要集中在炭棒附近。我們知道氢气是不导电的，当有氢气集中在炭棒附近时，电流就不容易流通，电池里的电就不容易出来，这現象有个專門名称叫“極化”。炭棒周围装一个锰粉柱的作用就是把这些氢气經化学作用变成水，使它不阻碍电流流通。二氧化锰很不稳定，很容易变成三氧化二锰，也就是兩個二氧化锰分子很容易变成一个三氧化二锰的分子，而多出一个氧气原子来。两个氢气原子和一个氧气原子化合，就成为一个水的分子。在电池放电的过程中所生的氢气与锰粉柱中放出来的氧气化合成水，就把阻止电流流通的極化作用消除了，所以二氧化锰也叫去極化剂。

干电池是对照着水电池說的，水电池里边有水不能打翻，否则水会流出来。干电池的电糊中也有水分，但不像水电池的水那样容易流动，而且干电池的外面是鋅筒，頂部又用火漆封死，即使倒着放，电糊中的水也流不出来，也就是由于这个原因才叫干电池。实际上干电池里边并不干，若真的干了反而生不出电来了。

从化学的基本道理里，我們知道，电糊中必須有足够的水分才能和鋅起化学作用，才能生电，电糊干了便不易与鋅起化学作用。这情况正像在夏天铁容易生锈而冬天不容易生锈的道理一样，铁还是那块铁，空气也是一样的空气，只是夏天空气中含有的水分多，冬天空气中水分少，所以空气中的氧气容易在夏天与铁化合生成铁锈，冬天就比較困难，若空气中一点湿气也没有就更不容易生锈了。因此要想使干电池使用正常，电糊里的水分就不应跑掉。干电池顶部用火漆封牢也是防止水分跑掉的。

空气电池的外形如圖3，从外形上看与锰粉电池差不多，只是



圖 3

頂部开了兩個通空气的小孔。它的切面情况如圖 4。空气电池生电的道理与錳粉电池的一样，也是氯化銨与鋅起化学作用，因此电池的外面也是鋅筒作容器，鋅筒里面也是用氯化銨等組成的电糊。所差的只是去極化剂不用錳粉而用活性炭。所謂活性炭就是極容易吸附空气的一种炭，多用棉花籽壳或花生壳燒成。像錳粉柱一样，活性炭中也要混合上氯化銨、氯化鋅等做成活性炭柱。

因为錳粉是鍊鋼和玻璃工業的原料，而且要由錳矿加工才能制成，因此成本較高。在空气电池中不用錳粉而用花生壳等廢物燒成的炭，成本自然要低。

在空气电池中，去極化剂就是空气，若放电过快，电池中所生的氢气加多，活性炭吸附的氧气不能随放电速度加快而增加，则氢气不能消灭，会將活性炭毛細孔堵塞，失去效力，因此空气电池仅



圖 4

只有个小銅帽。

从上面的解剖看，干电池生电主要是氯化鋅和鋅發生化学作用

来的，不信我們試試看，只要將一塊鋅條和一根炭棒插在溶有氯化鋅

的水中便会生电。有些地方买干电池不方便，常用这方法自己制造电

池（圖 5）。为了清除炭棒周围所

生的氢气，最好在炭棒上綁一塊或

兩塊錳粉塊。这样做出来的电池，

适用于小电流放电，放电电流以不超过 100 毫安为好。

空气电池的电压約为 1.45 伏，比錳粉电池的电压 1.5 伏稍低。

为了使空气电池中电糊保持潮湿，不用时应將頂上通空气的小孔堵死，以免电池中的水分跑掉。但使用时必须將小孔打开，便于空气流通，使空气可以进去起去極化作用。

手电筒用的小錳粉电池的構造和上面說的 6 号甲种电池一样，只是不用接綫螺絲，而

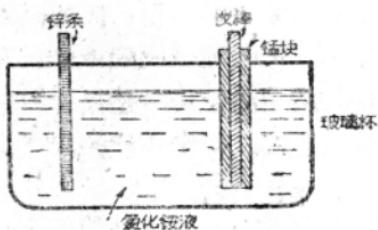


圖 5

在作用原理上和干电池完全一样。

怎样保管

干电池，身体弱，

既怕冷来又怕热。

干电池，身体娇，

喜欢干燥怕受潮。

干电池和一本书一塊毛巾等不一样，一本书买来后放很久也不会自动损坏，而干电池内部經常有化学作用，就是不用，日子久了电也会自动沒有了。一般錳粉干电池可以保存6到18个月，空气干电池可以保存到二年。

以大团结牌甲种錳粉电池为例，在出厂后7天至兩个月内，若电池兩端接上10欧电阻，連續放电，一直放250小时，电压才由1.5伏降到0.9伏；若出厂在兩个月到6个月内，放电220小时，便降到0.9伏，6个月至1年放电200小时便降到0.9伏。

以大团结牌甲种空气电池为例，在出厂后7天至兩个月内，若經10欧电阻連續放电，一直可放500小时，电压才由1.45伏降到0.9伏；若出厂后兩个月到6个月，放420小时便降到0.9伏；6个月到1年放360小时，便降到0.9伏。

从上面两个例子可以看出，干电池摆久了，容量会自动減少，摆得越久容量变得越小。因此購買电池时要注意出厂日期，而且最好用多少买多少，別买来不用，买来不用等于浪費。

有的地方不可能用一筒买一筒，一定要买一些备用，这时候就要注意保管問題。

干电池是很嬌嫩的，既怕冷又怕热，假設冷到电池內結冰，电糊的作用就会減損很多，甚至不能恢复。温度太高，电糊会冒出来也不好。一般保存温度最好不低于攝氏零下10度，最高不要超过攝

氏 30 度，也不要直接受到太陽晒。

潮湿空气也是干电池的大敌，在干燥的空气里，电池正負兩板間几乎完全不漏电，但若空气潮湿，漏电的可能性增大，电会很快跑光。因此储藏干电池的屋子應該通風，干电池摆在架子上的位置也應該高，別摆在靠近地面的格子里。

怎 样 使用

四人接力八百米，总比一人快得多

在徑賽运动中，如果一个人独跑 800 米，总沒有四个人接力跑 800 米快。原因很简单，四个人接力时，每个人只跑 200 米，消耗的精力只有跑 200 米所需要的精力，若一个人一气跑完，就要有四个人的精力才行，实际上一个人沒有四个人精力充沛，所以跑不过接力。

在干电池的使用上也有这情况，若用一筒电池供电，而供电時間又很長，勢必消耗很大，因而过早的把电消耗完。假如用兩、三个电池替换着用，輪流休息，就可以节省很多。这是因为电池在放电过程中，炭棒周围要积累一些氯气，虽然有去極化剂，但去極化剂往往赶不及把它全部消灭，因而使用時間過長，內部电阻便要增大，使一部分电力消耗在电池內部。倘用輪流使用的方法，换下来的电池中所生的氯气容易扩散开，因而容易与去極化剂發生作用而消灭掉，減低內阻，好像一个人工作一段時間以后，休息一下，就能恢复体力，消除疲劳一样。

經实际試驗，一筒电池若用 100 毫安（1 安 = 1000 毫安）的电流放电，用电压降到 0.9 伏做标准，若每天只放电 4 小时，可以放出的总容量是 40 安时（电池的容量一般全是用安时作單位，所謂安时就是电流的單位安培与小时的乘积，例如用每小时 100 毫安的

放电率共放 400 小时电压才降到 0.9 伏，它的容量便是 $0.1 \times 400 = 40$ 安时，若每小时放电 500 毫安，共放 24 小时，电压便降到 0.9 伏，它的容量就是 $0.5 \times 24 = 12$ 安时），假如改为每天放电 8 小时，总容量就剩了 36 安时，若全天都放电，总容量只剩 28 安时，可見每次放电時間短一些，得到的电量就多一些。

从上面的情况看，干电池在使用时一定要避免短路（就是正極和負極直接相連），短路一下对于电池寿命影响很大。有人喜欢用起子將电池的正負兩極碰一下，看出来的火花大小来判断它有没有电，这个方法很不好，千万不要用。

$$1+1=3$$

$1+1=3$ ，这連小孩子都知道是錯誤的，但是在电池的使用上却是个真理。注意节约电池的人都会用事实证明这个真理，一只甲电和另一只甲电并联起来并不是等于两只甲电用，而是等于三只用。这不是 $1+1=3$ 嗎？三只甲电并联起来可以頂五只用。

原因是这样的，电池放电电流越大，它能放出来的容量越小，也就是寿命越短。例如一只甲电，若用 100 毫安放电，每日放电 4 小时，总容量是 40 安时，若改用 200 毫安放电，每日仍放电 4 小时，总容量便只有 30 安时。假設用兩只并联供給 200 毫安，每只只供电 100 毫安，每只的容量都可以有 40 安时，总起来就是 80 安时，若用一只供 200 毫安，必須用三只才能供出 90 安时，这不是并联使用时兩只等於三只嗎？

有一个邮电局，过去在磁石式电话交换机的話務員回路里將三只干电池串联使用，45 天便沒有电了，后改为串并联方法，即

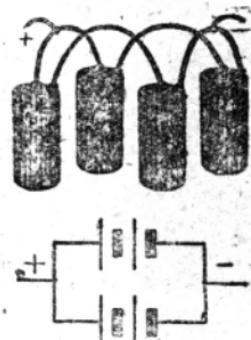


圖 6 串并联

用兩個串联电池組并联(圖 6)，这样用 4 只干电池便可以用到 120 天，把电池的寿命提高了一倍，也就是节约了一半。

馬拉大車，驢拉小車，各得其所

电池的新旧程度不同，使用时也可加以分别。有的磁石式电话机需要比较新的电池才能通话，有的用旧些的电池就可以，例如“索力拜克”话机上不能用的电池，换到“德威尔”话机上去仍可使用。有些容量只有原容量 40% 的甲电，在无线电上不能用，而改在课堂振盪器，蜂鸣器上仍能用。

加点营养，恢复活力

电糊干了可加水，鹽少了可補充，

只要处理很适当，报废电池可当新的用。

电池是有一定寿命的，只要使用保管适当，它的寿命可以延长。有时电池的锌皮很好，但电没有了，这种情况可能有两个原因：一是电糊干了，氯化铵不能与锌继续起作用；一是氯化铵少了，想起作用也起不来了。

针对上面两个原因，很多人想出向电池心子中注水和氯化铵的方法。用这方法确实可以延长寿命。

不论是注水或注氯化铵溶液，都要在电池上鑽孔才行，鑽孔时要鑽在靠近锌皮的地方，因为电糊的位置就靠近这地方。鑽孔时最初鑽开火漆时可以用铁锥或铁钉等，火漆鑽开以后，就不能再用金属东西向里鑽，而是要用筷子等削尖向里鑽，这样金属杂质不致混入电糊里去，伤害电池寿命(圖 7)。鑽孔的深度要超过电池高度的三分之二以上，鑽浅了进不去多少水。

注水时最好用蒸馏水，所謂蒸馏水就是把水燒沸，用冷的锌板

等將水汽凝結成的水。用雨水也行，但不要用井水或自来水等，因为这类水中往往含有化学杂质，影响电池寿命。

有些人試驗時，不是只注水，而是注入鹽水，也有效。鹽是日常生活用品容易取得，注入鹽水比只注清水好。

有些人不注鹽水而是注入氯化銨溶液，效果比注鹽水又好。氯化銨價錢不貴約2元就可買一磅，一般藥房可以买到，一磅氯化銨可以溶解出不少氯化銨溶液來，可以注很多干電池。

有人介紹經驗，用注高錳酸鉀溶液的方法也有效，他的作法是先將干電池封口揭開，在炭棒與鋅皮之間打4—8個小孔，分次注入較濃的高錳酸鉀溶液，一直到電池不能再吸收為止，然後封口。高錳酸鉀又叫“灰錳養”，醫藥上用為皮膚消毒劑，公共場所用它給茶杯消毒的紫色消毒劑，一般藥房中都可买到，大約2角錢一小盒。

另外有人用氯化銨和氯化氫（鹽酸）的混合液注入，效果也好，他的經驗是用4:1的混合液，即取氯化銨溶液4份，鹽酸溶液一份放在瓷杯或玻璃瓶里混合在一起。給廢舊電池注入這種混合液後，原來電壓只有0.7伏，很快上升到1.55伏，短路電流原來是130毫安，注入後提高到320毫安。

配制溶液時以飽和溶液為好，所謂飽和溶液是不能再溶解的溶液，例如配制氯化銨溶液時，在水中慢慢撒入氯化銨，用棒攪拌，直到再撒時氯化銨不能再溶解而沉在水底下為止，這時候的溶液就是飽和溶液。

注完水或其他溶液以後一定要把鑽開的孔封牢，以免水分跑掉。



圖 7

用充电法延長干电池使用寿命

用充电的办法使报廢的干电池复活，或延長干电池使用寿命，已經有过不少人做过試驗，并且已經收到了一定的效果。

根据已經进行过的試驗，無論是6号甲种电池，乙电，或手电筒小电池，也無論是錳粉电池或空气电池都可以用充电方法延長使用寿命或將廢电池复活。

用充电法延長使用寿命的道理

干电池屬於一次电池一类，就是說电池內的化学原料在放电的过程中有消耗，原料消耗完了，电池也就完了，不能像鉛蓄电池那样，充电后原料可以恢复，因而可以再用。

关于干电池充电能延長使用寿命的道理，現在研究得还不透徹，但大体上我們可以这样想：干电池放电时，由于化学作用，炭棒周围产生不少氢气，因而电阻很大，稍一放电，电池电压就要降低。在錳粉电池中，这种氢气可以用二氧化錳中放出来的氧气和它化合，把它消除；在空气电池中，可以用活性炭中由空气吸入的氧气把它消除。消除以后，电阻不能增大，使用可以正常。但电池用久以后，二氧化錳或活性炭就逐渐失效，因而失掉去極化作用。二氧化錳或活性炭虽然逐渐失去作用，但电池中能起化学作用而生电的有效物质，却可能远远沒有利用完。例如一般干电池的有效物质之一是鋅皮，从理論上講，每1.2克的鋅应能产生1安时的电量，一个手电筒电池按国际标准有19克重的鋅，应能产生15.8安时的电，但实际上只能放出3—4安时，所以鋅皮利用率只有19%—25%。有些国产的手电筒电池由于原料及技术上的原因，每个还放不到1

安时，鋅皮利用率还不到 6%。由此可見，干电池用完后，只要能消除極化作用，就能降低其內阻，使有效物質繼續發揮作用。充电时可以在炭棒附近产生氯，氯很容易和氫化合成氯化氫，所以氯是一种很好的去極化剂，它可以和殘余的二氧化錳共同完成極化作用，使廢电池复活，及延長电池使用寿命。一个干电池往往可以充电复活好几次，直到有效物質完全耗尽为止。对一般錳粉电池來說，有效物質耗尽的外部标志就是鋅皮越用越薄，最后穿成許多孔，到了鋅皮不能再用也就不能复活了。

用充电法复活空气电池效果更好。

什么情况的干电池容易用充电法复活？

在充电以前，應該觀察一下干电池的状态，判断一下能否复活。根据許多人的經驗，容易复活的条件是：

(1)电糊未干。如果电糊干了，就在鋅筒壁上刺孔，用蒸溜水或食鹽水浸泡以后再充电。但要注意別用井水浸泡，因为井水里化学杂质多，容易伤害电池。

(2)鋅皮不太破爛。这表明有效物質还可繼續用。

(3)尚未完全放电。一般可用电池放电后的电压（用标准电阻作負荷）或短路电流来判断放电的程度，放电程度越小，复活效果越好。

此外，用大电流放电放完的电池比用小电流放电放完的电池容易复活，这是因为大电流放电时，極化作用比較剧烈。剛放完电的电池比放完后擱置較久的电池容易复活，因为放电剛完时，炭棒周围积存的氯气是刚刚經化学作用产生的，容易和氫化合成氯化氫；若擱置时间很久，会起复杂的化学变化，消去它就比較困难。

經驗証明，凡鋅皮完好的，一般不要泡水就能复活。用标准放电电阻放电（一般甲电池的标准放电电阻是 10 欧，手电筒小电池

的标准放电电阻是4欧)时，电压在0.6伏以上的或廢手電筒电池短路电流在0.5安以上的，一般不要泡水就能复活。但要注意，用电流表测量廢旧干电池的短路电流时，电流表的測量范围应大一些才好，否则容易燒坏电流表。鋅皮已破的电池，若电糊已干或搁置过久达不到上列标准时，須將鋅皮小孔旁边的白色物質用小刀刮去，然后用水浸泡4小时左右；若鋅皮表面破爛很少，还有必要用錐子在鋅皮壁上刺几个孔，使水能够充分浸透电池内部。用水浸透后在鋅筒表面，尤其在破爛了的地方、或刺穿小孔的地方，要塗上一层溶解了的石蜡或透明漆，使电糊不易干燥或流出来。浸透后，电压一般在1.3伏左右。

怎样进行充电？

被充电的电池，可以接成串并联，由充电电源的电压及电流容量而定。充电前可将被充电的电池按新旧程度排排队，应尽量使同一次充电的电池在新旧程度上一致。

充电时应控制好充电电流及充好的时间。充电电流的大小要由电池及充电电源的容量来决定。对一定容量的电池来说，如充电电流稍大，充电时间可以稍短一些。但充电电流太大会使电池过热，發生电糊冒出来或鋅筒脹大等現象，而且充完电后电池电压降落也快。若充电电流太小，则充电时间延得太長。为了調节电流的大小，可以串联一个可变电阻。

下面再談談充电的具体經驗：

(一) 用直流电充电

(1) 充电电源：充單个电池时可以用一般的直流电源。在有交流电的地方可用整流器充电、沒有交流电的地方可用蓄电池充电，或者利用油机发电机給蓄电池充电的机会，將于电池和蓄电池并联