

中等专业学校教材

# 电力线高频通信学基础

徐春华

中国工业出版社

中等专业学校教材



# 电力线高频通信学基础

徐 福 华

中国工业出版社

本书第一章概述电力线高频通信的基本問題和原理。第二至六章分別介紹关于解决第一章所列問題的基本知識，即：电力線的高频传输特性、旁路影响和加工设备、結合设备的电路和特性、电力線上的杂音干扰、电力線高频通路間的跨越衰減等。第七章則結合电力線高频通路設計与計算基础的概述，对前六章的某些內容作了小結和补充。

本书可作为中等专业学校电力系統通信与远动专业的試用教科书，也可供有关工程技术人员参考。

## 电力线高频通信学基础

徐 福 华

\*

水利电力部办公厅图书編輯部編輯(北京東外月坛南街房)

中国工业出版社出版(北京崇文門外大街10号)

北京市书刊出版业营业登记证出字第110号

五三五工厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本850×1168<sup>1</sup>/82·印张6<sup>3</sup> 8·字数150,000

1965年5月北京第一版·1965年5月北京第一次印刷

印数0001—3,910·定价(科四)0.85元

\*

统一书号：K 15165·3905(水电-509)

## 序　　言

我国解放后，电力系统的通信工作得到了蓬勃的发展。特别是1958年以来，在总路線、大跃进、人民公社三面红旗的光辉照耀下，在自力更生精神的鼓舞下，电力系统通信专业职工意气风发，在建立设备制造基地、提高运行维护水平、培养技术人材和开展試驗研究等各个方面，取得了巨大的成績。

在这种情况下，编写电力綫高频通信学方面的教材，以滿足教学需要和供有关技术人员参考，已是一个迫切的任务。本书就是为此目的，根据我們五、六年来的教学心得，参考有关資料而写成的。写作工作于1962年下半年开始，首先是以讲义形式写出，在班级試用和征求意见，然后再根据試用經驗和审阅意見，对讲义进行修改补充。

本书在內容取材上力求貫彻“少而精”的原則，在讲述方式上力求貫彻启发式。但是限于作者水平，这些都未能較好地做到。另外，考虑到目前有关电力綫高频通信理論基础的資料比較缺乏和零散，为了便于从事本专业的技术人员参考，对有些从教学上看来本可精簡的公式推导，书中还是或詳或略地进行了讲述。这一部分內容，对于中技学生來說，可以少讲或不讲。凡属这类公式，都在其序号的右上角加注了符号“\*”。

讀者在閱讀本書之前，主要应具备电工学基础、有綫传输原理以及无线电技术基础等知識。

在写作过程中，承水利电力部技术委员会郭其俊同志不断給予协助，并审閱了全稿；部技术改进局彭淳紹同志、东北电业管理局黃思群同志和华北电力設計院刘祖丰同志，对书稿也都提出了許多宝贵意見。在写讲义和班级試用的过程中，我校施育华、

IV

葛家駒等同志对书稿也都随时提出不少宝贵的意见。在此，特对以上各位同志，致以谢意。此外，在编写时还参考了若干资料等，书末未逐一列出。

由于水平的限制，加以电力系统通信专业是一个新专业，尚无现成的教材可供参考，所以本书的缺点和错误一定难免，深望读者多加指教。

徐 福 华

# 目 录

## 序 言

<b>第一章 电力线高频通信的組成原理</b>	1
1-1 对电力系统调度通信的基本要求	1
1-2 电力线路的复用	2
1-3 单向单路通信的組成原理	7
1-4 单向多路通信的組成原理	11
1-5 双向多路通信的組成原理	14
<b>第二章 电力线路的高頻傳輸特性</b>	18
2-1 几种基本的研究方法	18
2-2 电力线路传输衰减的分析	26
2-3 分配阻抗和输入阻抗	32
2-4 电力线路传输衰减的基本公式	38
2-5 传输方程式和传输常数、特性阻抗的計算	43
2-6 电力线路的一次参数和大地損失、天气条件的影响	51
2-7 主要参数的測量方法、經驗数据和經驗公式	59
<b>第三章 旁路影响和加工设备</b>	68
3-1 表征变电站和分支线影响的等效电路和等效阻抗	68
3-2 变电站和分支线的介入衰減	74
3-3 对高频阻波器的基本要求	81
3-4 单频阻波器	84
3-5 多频阻波器	93
3-6 宽带阻波器	96
3-7 线路故障与检修时的影响和携带式接地阻波器	103
<b>第四章 結合设备</b>	107
4-1 对結合设备的基本要求和耦合电容器	107
4-2 单频和双频結合设备	119

4-3 宽带结合滤波器 .....	111
4-4 天线耦合 .....	123
4-5 高频桥路 .....	127
<b>第五章 电力线上的杂音干扰 .....</b>	<b>130</b>
5-1 最低允许杂音防卫度 .....	130
5-2 电力线上杂音干扰的类型和大小 .....	138
5-3 电力线载波机的最低允许接收电平 .....	146
<b>第六章 电力线高频通路间的跨越衰减 .....</b>	<b>149</b>
6-1 电力线高频通路间的总跨越衰减 .....	149
6-2 同一母线电力线路相间跨越衰减的分析 .....	154
6-3 同一电力线路的相间跨越衰减 .....	160
6-4 变电站的跨越衰减和传输衰减 ✓ .....	164
6-5 计算实例 .....	168
6-6 增加电力线高频通路间总跨越衰减的方法 .....	174
<b>第七章 电力线高频通路的设计与计算基础 .....</b>	<b>179</b>
7-1 电力线高频通路设计的基本概念 .....	179
7-2 电力线载波机发送电平的确定 .....	181
7-3 电力线高频通路总衰减的计算 .....	185
7-4 电力线高频通路中中间增音机的设置 .....	188
<b>参考资料 .....</b>	<b>196</b>

# 第一章 电力綫高頻通信的組成原理

## 1-1 对电力系統調度通信的基本要求

安全地供应优质电力，是工农业生产以及其他方面用户，对电力生产的基本要求。为了以最经济的方式满足这一要求，必须采取一种适宜的生产组织和管理形式。这就是必须将分散在广大地区内的发电厂、各级输、变电设备及用电设备，联接成一个整体——电力系统，并成立担任生产的组织和指挥任务的调度机构，以便合理地分配与调整各发电厂、变电站的发、供电任务，实行严格的操作管理，采取迅速统一的行动，以防止和处理事故。

为此，调度机构必须掌握系统中诸设备的运行及检修情况，并向发电厂、变电站发出调度命令。这就要求有一个相应的通信系统①。

在电力系统中进行着的是能量的变换与传输过程，而在由通信系统和调度员（或专用电子计算机）等所构成的完整系统中，则进行着信息的变换、传输、储存与加工的过程。前一过程只有在后一过程的制约下，才能正常进行〔参33〕。

所谓相应的通信系统，就是能够满足以下两个基本技术要求的通信系统：

1) 质量上：迅速、可靠。这是由电力系统的运行特点所决定的。例如，电力是不能储存的，生产量与消耗量之间必须时刻平衡，这就要求调度员及时进行频率调整。再如，电力系统中所

● 本书根据现代通信理论的观点，对通信一词作广义的理解，即指任何形式的信息传输，例如：电话、电报、远动或高频保护等形式的信息传输。

有发、供电设备，在运行过程中是一个统一的联动体，任何一台设备发生事故，处理稍有延迟或不当，就会在瞬间内波及全系统，引起大片地区的停电或贵重设备的损坏，而造成很大的甚至不可估量的损失。这些都要求有迅速可靠的通信。

这种要求，对孤立的发电厂来说，是未曾被强调过的。它与人们对普通长途通信的要求相比，也是高得多的。

2) 数量上：通路相当多、距离相当长。由于电力系统的组织特点，受调度机构指挥的厂、站数目相当多，分布相当广，而调度机构应与所有这些厂、站都建立通信联系。因此，通信电路（以下简称通路）的数目应相当多，距离相当长。

只有尽量满足上述的技术要求，才能充分发挥电力系统这种生产组织形式的优越性。

随着工业、农业、国防和科学技术的日益发展，对供电的安全和质量方面的要求将愈来愈高。同时，电力的生产与建设，又必须坚持经济原则。这就必然导致电力系统本身的不断发展，运行水平日益提高，系统结构日益复杂。从而，对电力系统调度通信的技术要求，也将愈来愈高。

在设计和改进通信系统时，如果仅仅考虑到技术要求，问题是简单的。但是，实际上还必须考虑到经济要求（尽可能减少初建费和维修费等）；而经济要求与技术要求之间又往往是有矛盾的，需要寻求最佳解决方案，问题就比较复杂了。

## 1-2 电力线路的复用

现在进一步研究怎样满足对调度通信的技术-经济要求，也就是说，怎样解决技术要求与经济要求之间的矛盾。

首先必须指出，由于对调度通信的技术要求很高，电业部门必须为此拥有专门的通信系统，设置专门的通信组织，而不能依靠邮电部门。

究竟應該选择怎样的專門通信系統，才能滿足对調度通信的技術-經濟要求呢？

一般說來，通信系統就是將信号由發信者传递到收信者的傳輸系統。因此，它首先必須包括傳輸信号的物理介质，即所謂的通信線路。通常，這是一對導線，或是發信機與收信機之間的無線電波传播空間。同时，在發信端發信者所發的信号，其形式一般并不适宜于在所用的通信線路上傳輸，必須進行适当的變換。這一變換由發信機來完成。在收信端，則为了适宜于收信者接收，信号必須進行相应的逆變換，這由收信機來完成。

由此可見，通信系統應由通信線路、發信機和收信機三部分組成，如圖1-1所示〔參40第3頁〕。其中通信線路是通信系統的主要組成部分，它的形式對通信系統的結構起着決定性的作用。因此，通信方式往往也就按通信線路的形式來命名。

可以說，應該选择怎样的通信系統的問題，主要就是應該选择怎样的通信線路的問題。

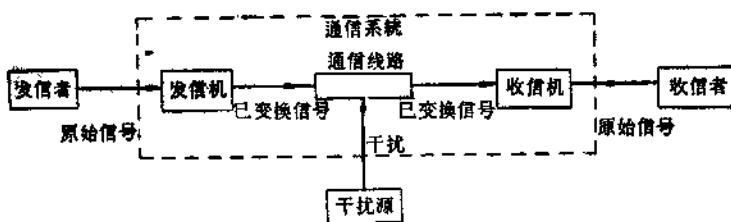


图 1-1 通信系统的方框图

选用无线电波的传播空間，作为通信線路，对調度通信說來，一般並不适宜。这是因为无线电波一般具有干扰电平較高、工作不够稳定、通路数目較少和保密性較差等缺点。

應該指出，超短波无线电接力通信，却是一个例外，它沒有

上述缺点，故在电力系统中正在日益得到广泛的应用。

不过，从经济观点来看，超短波通信仅宜用于以下几种情况，即：1) 需要通路数量较多的主干路；2) 系统中心调度所对系统中的主要电源或负荷的集中地；3) 受某些特殊限制（如地形、气象等）的地区。

选用一对导线作为通信线路，可使调度通信具有很高的稳定性和良好的保密性，并获得大量的通路。

但若选用普通的架空明线，则将在线路设备上花费很大的初建费用及维修费用，并且由于它的机械强度和绝缘水平并不太高，很难在恶劣的天气条件下（一般，这正是最需要调度通信的时候），保证可靠的通信。

电缆线路固然极为可靠，但却过于昂贵。

这就促使人们考虑选用电力线路兼作通信线路，即复用电力线路的问题。下节将说明，为了复用电力线路，必须采用相当高的信号频率。因此，这种通信方式，特称为电力线高频通信。

复用电力线路的主要优点在于：

1) 基本不需要专门的线路初建费用。当然，它比普通有线通信，在每一终端，要多一笔设备投资。不过，由于调度通信的距离长，这笔投资比线路的初建费用要少得多。

另外，不需专门的线路维修费用。

2) 技术方面，对电力线路来说，绝缘水平很高，杆塔的机械强度很大，导线很粗。因此，即使在大风、暴雨或冰冻的情况下，通信也很难中断，可靠性较高。

但是，复用电力线路，在技术上也存在着下列主要缺点：

1) 通常，电力线路是不对称的多导线系统。考虑到双回路和架空地线时，其导线可多达8根。并且通信设备一般也是按不对称方式（相-地结合方式）接入的。另外，电力线路导线之间的距离与导线对地距离相差不大，地中电流起着重要的作用。所

有这些特点，使得高頻电流沿电力線路的传输，情况复杂，規律特殊，需要进行专门的研究，而不能直接搬用一般有綫传输原理的理論成果。

2) 电力設備和分支綫对高頻电流的传输，起着极为不利的旁路作用等影响（以后簡称为电力通路的旁路作用），而这些影响很难加以彻底克服。

3) 电力線上存在着强大的电力电流，它有串入通信设备中損害人身和设备的危险。这可看作复用电力線路前所遇到的特有的干扰（以后簡称为电力干扰）。

4) 由于电量現象和絕緣子放电等原因，在很寬的頻譜內存在着很高的杂音电平。同时，在音頻范围内，也存在着由于工业頻率的强电流的譜波所产生的很强的杂音。这就給克服杂音形式的干扰，带来特殊的困难。

5) 相邻的电力線路是通过变电站母綫而联系起来的，对高頻电流來說，它們之間的跨越衰减是不大的，并且是难于掌握与控制的。这就給克服邻近通路信号的影响，即所謂串音干扰，带来特殊的困难。

所有这些缺点，都是由电力線路的主要用途（传输工业頻率的强电流），以及为此用途而采用的系統結構所决定的。

尽管如此，与上述的各种通信線路相比，总的說来；只要能采取有效的技术措施，克服上述缺点，电力線路的复用，还是比較适合于对調度通信的技术-經濟要求的。因此，到目前为止，在國內外的电力系統中，电力線高頻通信是主要的通信方式。

为了最大限度地滿足对調度通信的技术-經濟要求，必須充分复用电力線路。所謂充分复用，全面地看应包括广度和深度两个方面：

1) 广度方面：力爭各种类型的电力線路，不管其结构多么复杂，不管其距离多么长，都能兼作通信線路之用。这就要求克

服严重的杂音干扰，克服严重的电力设备和分支线的旁路作用等影响。目前已普遍复用了220千伏和110千伏电压的线路，并在复用更高和更低电压的线路方面，成功地进行着试验推广工作。

2) 深度方面：力争在同一条电力线上，建立足够数量的通路（即多次复用），以供电话、远动、高频保护以及其它形式的信息传输之用。这就要求克服两种形式的干扰：多路通信时出现的邻近通路信号的影响，即所谓的串音干扰；双向通信时出现的反方向通路信号的影响，这似可称为反向干扰。此外，尚需克服邻近通路的旁路影响①。

这样，采用电力线高频通信，虽然解决了前面提及的对调度通信的技术要求与经济要求之间的矛盾，但是由于紧接着又提出了对电力线高频通信的技术要求，即克服电力、杂音、串音和反向等形式的干扰，克服各种旁路影响，以保证信号传输的正确性，同时又应坚持经济要求，所以又出现了新的技术要求与经济要求之间的矛盾。

看来，电力线高频通信学，就是研究高频信号沿电力线路传输的特殊规律，研究抑制各种特有形式的干扰作用和旁路影响的原理和方法，以及研究如何据此采取最有效的技术措施，来合理解决特有的技术要求与经济要求之间的矛盾的一门学科。它正在大量的科学实验和理论研究的基础上，逐步形成。从某种意义上说，它是长途电信学的一个新兴的分支。

本书第二章主要研究与克服上述的第一个缺点有关的问题，第三章——第二个缺点；第四章——第三个缺点；第五章——第四个缺点；第六章——第五个缺点。

---

● 从理论上讲，各种形式的旁路作用，也可看作一种特殊形式的干扰。从而，所有通信技术问题，都可以归结为抗干扰问题。不过在研究技术措施时，本书仍将它与干扰当作两个不同的对象。

### 1-3 单向单路通信的組成原理

为了便于分析，首先研究复用电力线路以实现单向单路通信的原理。

在上节中已经指出，电力通路对电力线高频通信的影响有三：

- 1 ) 强大的杂音干扰；
- 2 ) 危险的电力干扰；
- 3 ) 很大的旁路作用。

为了抑制电力干扰和旁路作用，必须赋予信号电流某种特有的物理标志，以便与电力电流相区别，并采用相应的划分设备，使它根据物理标志，对需要的电流起反应，而对不需要的电流不起反应，从而使得：（1）在电力设备或分支线上，仅有电力电流通过，而无信号电流漏入，（2）在电信设备中，仅有信号电流通过，而无电力电流串入。

理论上，任何一种电流特性，例如，频率、时间或波形等，都可用作物理标志。但是对实现上述划分任务来说，频率是比较适宜的标志。滤波器（高频阻波器和结合滤波器）是相应的划分设备。这也就是长途电信技术中最常用的频率划分法。

电力电流的频率为50赫，原始信号的频率与它之间的差别，一般不够显著。例如，对电话来说，传输的频谱一般为300~2700赫，与50赫相差不大，不利于划分。因此，必须在发信端由发信机进行频率变换，以使沿电力线路传输的信号电流具有相当高的频率；而在收信端则由收信机进行频率的逆变换。

以后将会看到，由于多种因素的限制，对于35~500千伏的架空电力线路来说，将信号频率选择在30~500千赫范围内，是比较适宜的。

收、发信机与电力线路之间的可能结合方式是多种多样的

(图1-2)。其中相-地结合方式应用最广，其具体连接情况如图1-3所示。

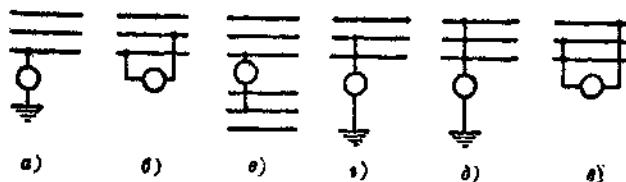


图 1-2 高频设备与电力线路间各种可能的结合方式  
a—相-地；b—相-相；c—不同线路的相-相；d—两相-地；e—三相-地；  
f—两相-相

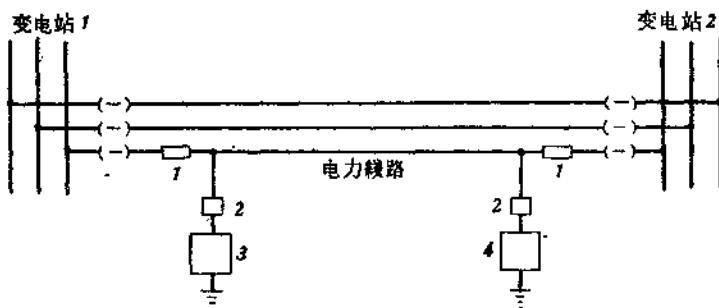


图 1-3 最简单的高频通路的设备连接示意图  
1—高频阻波器；2—结合设备；3—最简单的发信机；4—最简单的收信机

为了便于组成原理的分析研究，对图1-3所示的设备连接情况，特引入另一种表示方法(图1-4,a)。复用音频通信线路，以进行单向单路通信的简化方框图，如图1-4,b所示。

由此可见，在抑制所复用的线路上原来电流的干扰和其它无关设备的旁路作用上，复用工频电力线路与复用音频电信线路时所用的原理和方法基本相同。所谓结合加工设备和线路滤波器，都不过是频率划分设备。

不过由于工频电力电流是强电流，而音频信号电流是弱电

流，其間有着重大的差別，所以在高頻頻率的選擇和劃分設備的構造上，都大不相同。

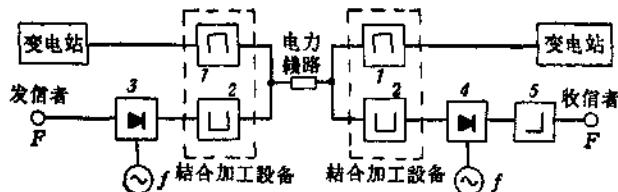


图 1-4, a 图1-3所示设备连接的另一种表示法

1—高频阻波器；2—结合设备；3—变频器；4—反变频器；5—低通滤波器

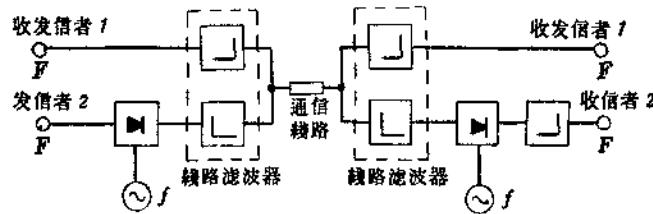


图 1-4, b 复用音频线路时抑制相互干扰和旁路作用的方框图

若在抑制其他形式的干扰和旁路影响上，将电力线高频通信与电信线高频通信作一比较，也能得出类似的结论〔参2，图2-1~2-6〕。

以下研究抑制杂音的问题。

实际上，不可能也不必要彻底抑制杂音，只要将它限制在允许的范围内，以便收信者能进行划分就够了。为了定量地表达这点，特初步引入杂音防卫度 $\xi_n$ 的概念（在第五章中还要作进一步阐述）。它可定义为：

$$\xi_n = \frac{1}{2} \ln \frac{P_{c,k}}{P_{n,k}} = p_{c,k} - p_{n,k}, \quad (1-1)$$

其中  $P_{c,k}$  和  $p_{c,k}$  —— 收信机输入端的信号功率和电平；

$P_{n,k}$  和  $p_{n,k}$  —— 收信机输入端的杂音功率和电平。

为了获得满意的通信接收，必须保证：

$$\xi_n \geq K_n \quad (1-2)$$

其中  $K_n$ ——决定于信号、杂音和收信者类型的一个常数。

又因：

$$p_{c,n} = p_{c,u} - b_s,$$

其中  $p_{c,u}$ ——发信机输出端的信号电平；

$b_s$ ——信号由发信机输出端传至收信机输入端所受的总衰减。

将此式代入(1-1)式，得：

$$\xi_n = p_{c,u} - p_{n,u} - b_s. \quad (1-3)$$

由此可見，用数学語言來說，抑制杂音問題，就是保证关系式

$$p_{c,u} - p_{n,u} - b_s \geq K_n$$

成立的问题。

不难看出，解决这一問題的可能途径有三：

1) 增大  $p_{c,u}$ 。实现这点的普通方法是在发信机中设置放大器。

2) 减小  $p_{n,u}$ 。实现这点的普通方法是在收信机中设置滤波器。

3) 减小  $b_s$ 。这主要与减小各种旁路影响和线路衰减有关。

总之，电力线路，与抑制电力干扰、杂音干扰和所述的旁路作用有关的諸设备，以及保证足够音量的放大器等设备的总和（图1-5），构成了一个完整的单向单路通信电路，保证了信号

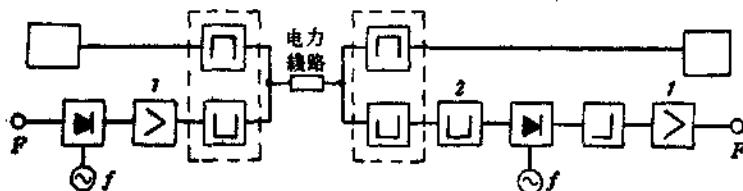


图 1-5 单向单路通信的方框图

1—放大器；2—抑制杂音用滤波器