

尹力卉 李兆生 主编

新款国产汽车 电路图集 13

XINKUANGUOCHANQICHE DIAНLUTUJI



辽宁科学技术出版社

新款国产汽车电路图集⑯

尹力卉 李兆生 主编

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目（CIP）数据

新款国产汽车电路图集⑬ / 尹力卉, 李兆生主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5381-8472-3

I. ①新… II. ①尹… ②李… III. ①汽车—电气设备—电路图—图集 IV. ①U463.62-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第020242号

出版发行：辽宁科学技术出版社

（地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003）

印 刷 者：沈阳新华印刷厂

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：210mm×285mm

印 张：65.5

字 数：1600千字

印 数：1~2500

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：董 波

封面设计：杜 江

责任校对：栗 勇

书 号：ISBN 978-7-5381-8472-3

定 价：148.00元

联系电话：024-23284062（联系人：董波）

邮购热线：024-23284502

E-mail：dongboshenyang@sina.com

http://www.lnkj.com.cn

本社法律顾问：陈光律师

咨询电话：13940289230

前 言

现在国产汽车种类繁多，产量、销量和保有量都很大。国产汽车普遍装备各种电控系统，结构复杂，技术先进，维修难度大。在进行汽车维修时，电路图起着举足轻重的作用，广大汽车维修人员非常需要各种国产汽车的电路图。

辽宁科学技术出版社近几年出版了《国产汽车电路全集》、《新款国产汽车电路图集①》、《新款国产汽车电路图集②》、《新款国产汽车电路图集③》、《新款国产汽车电路图集④》、《新款国产汽车电路图集⑤》、《新款国产汽车电路图集⑥》、《新款国产汽车电路图集⑦》、《新款国产汽车电路图集⑧》、《新款国产汽车电路图集⑨》、《新款国产汽车电路图集⑩》、《新款国产汽车电路图集⑪》、《新款国产汽车电路图集⑫》等图书，这些图书几乎涵盖了近些年来上市的所有国产车型，内容实用，图形准确，受到广大读者的热烈欢迎。

现在我们收集了十几种销量大、保有量大的新款国产车型的电路图，汇编成这本《新款国产汽车电路图集⑬》，希望本书能给汽车维修人员的实际工作带来方便。

本书的特点如下：

(1) 车型新，车型全。书中介绍的十几种国产车型，都是新款车型，包括一汽丰田普拉多、一汽丰田锐志、2011款广汽丰田凯美瑞、广汽丰田凯美瑞（混合动力）、广汽丰田逸致、广汽传祺、广汽传祺GS5、长安福特制胜、比亚迪G3、比亚迪L3、比亚迪G6、比亚迪M6、比亚迪S6。

(2) 内容全面、实用。书中介绍了各种车型的发动机、自动变速器、防抱死制动系统、空调系统、安全气囊系统、防盗系统等的电路图，内容非常丰富，可以说，本书是一本价值很高的汽车电路宝典。

本书由尹力卉和李兆生主编，副主编为李静和杨峰，参加编写的人员还有王美林、孟庆森、高义双、高峰、曹铭石、胡志涛、程明、马致旸、李宏、李淑英、关胜军、陈霞、关寅峰、董立保、姜世童、周立香、刘国辉、邹刚、沈启鲁、崔丽萍、张英、张敏、孙宝明、王梅、丁云鹏、葛莉华、杨建新、曲雪苓、范志丹、王新铭、袁金辉、于天宝、常兴华、温军、王艳、孙成俭、吕兵、毕然、王玉娟、王丽霞、闫冬梅、王酉芳、赵更义、孙丽敏、范茜、李萌、姬东霞、崔宁、修丽娜、杨娜、赵中玲、李明月、周建勋、姬凤娥、依志国、朱宏、林朝辉、殷建新、黄福献、陈海平、潘殿彩、李海港、王美霞、王维先、郭伟、王珏、杨玉丰、白秀友、张刚、于彦军、邢德军、周琦珂、武楠、张弓、刘长润、于松涛、尹福存、赵明、阎升毅、陆庆锋、李改玲、杨海涛、高艳霞、周芳、徐丽杰、袁立嘉、梁莉莉、石未华、樊勇、马选刚、许锋、孙守鹏、梁维波、张永波、梁立学、田有为、常勇、张明阳、郑利民、于浩、邹少一、王林、徐扬、刘贤金、吴俊杰、郑瑞、赵金鹏、王磊、岳廷杰、隋明轩、刘佳、吴丹、杨大好、贺鸿、沈世荣、陈涛、李红敏、李令昌、刘芳、杨正海、陈文辉、杨金和、孟研科、赵会、徐高山、钱峰、尤淑江、钱川、徐勇、范春妍、张爱、汪义礼、刘凤英、张效良、李德强、徐爱侠、李红梅、李根影、李德增、李晶、孙娟、马见玲、胡影、胡凤、胡兵、武瑞强、司趁英、姜翠芹、丁红梅、陈海新、朱桂梅、张海龙、丁贵侠、唐美侠、沈素平、陆艳云、胡正新、张效海、李静、马世华、李淑玲、李影、李辉、李欢、胡雪玲、李德亮、李全新、李德密、李飞、李灿灿、沙丙军、魏影、胡正堂、温艳玲、周平、沈庆文、丁行东、王苏娥、李维亚、刘鸳、王影、权静等。另外，在编写过程中，参考了一些资料，得到了马敬等同志的帮助，在此表示感谢！

由于时间仓促，水平有限，书中不当或错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第一章 一汽丰田普拉多 (2010年) | 1 |
| 第一节 发动机电路图 | 1 |
| 第二节 底盘电路图 | 19 |
| 第三节 电气系统电路图 | 31 |
| 第二章 一汽丰田锐志 (2010年) | 112 |
| 第一节 发动机电路图 | 112 |
| 第二节 底盘电路图 | 128 |
| 第三节 电气系统电路图 | 136 |
| 第三章 广汽丰田凯美瑞 (混合动力) (2010年) | 188 |
| 第一节 发动机电路图 | 188 |
| 第二节 底盘电路图 | 203 |
| 第三节 电气系统电路图 | 208 |
| 第四章 广汽丰田凯美瑞 (2011年) | 253 |
| 第一节 发动机电路图 | 253 |
| 第二节 底盘电路图 | 276 |
| 第五章 广汽丰田逸致 (2011年) | 343 |
| 第一节 发动机电路图 | 343 |
| 第二节 底盘电路图 | 356 |
| 第三节 电气系统电路图 | 361 |
| 第六章 广汽传祺 (2010年) | 412 |
| 第一节 发动机电路图 | 412 |
| 第二节 底盘电路图 | 419 |
| 第三节 电气系统电路图 | 425 |
| 第七章 广汽传祺 GS5 (2013年) | 485 |
| 第一节 发动机电路图 | 485 |
| 第二节 底盘电路图 | 490 |
| 第三节 电气系统电路图 | 500 |
| 第八章 比亚迪L3 (2010年) | 578 |
| 第一节 发动机电路图 | 578 |
| 第二节 底盘电路图 | 583 |
| 第三节 电气系统电路图 | 585 |
| 第九章 比亚迪G3 (2010年) | 601 |
| 第一节 发动机电路图 | 601 |
| 第二节 底盘电路图 | 609 |
| 第三节 电气系统电路图 | 613 |
| 第十章 比亚迪M6 (2010年) | 643 |
| 第一节 发动机电路图 | 643 |
| 第二节 底盘电路图 | 655 |
| 第三节 电气系统电路图 | 656 |
| 第十一章 比亚迪G6 (2011年) | 713 |
| 第一节 发动机电路图 | 713 |
| 第二节 底盘电路图 | 727 |
| 第三节 电气系统电路图 | 730 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 第十二章 比亚迪 S6 (2011年) | 798 |
| 第一节 发动机电路图 | 798 |
| 第二节 底盘电路图 | 811 |
| 第三节 电气系统电路图 | 812 |
| 第十三章 长安福特制胜 (2011年) | 851 |
| 第一节 发动机电路图 | 851 |
| 第二节 底盘电路图 | 880 |
| 第三节 电气系统电路图 | 891 |

第一章 一汽丰田普拉多（2010年）

第一节 发动机电路图

发动机电路图的图号和图名对照表见表1-1-1。

表1-1-1 发动机电路图的图号和图名对照表

| 图号 | 图名 |
|----------------|-----------------------|
| 图1-1-1~图1-1-6 | 智能进入和启动系统 |
| 图1-1-7 | 充电 |
| 图1-1-8 | 点火 |
| 图1-1-9~图1-1-18 | 发动机控制、巡航控制、ECT和A/T指示灯 |

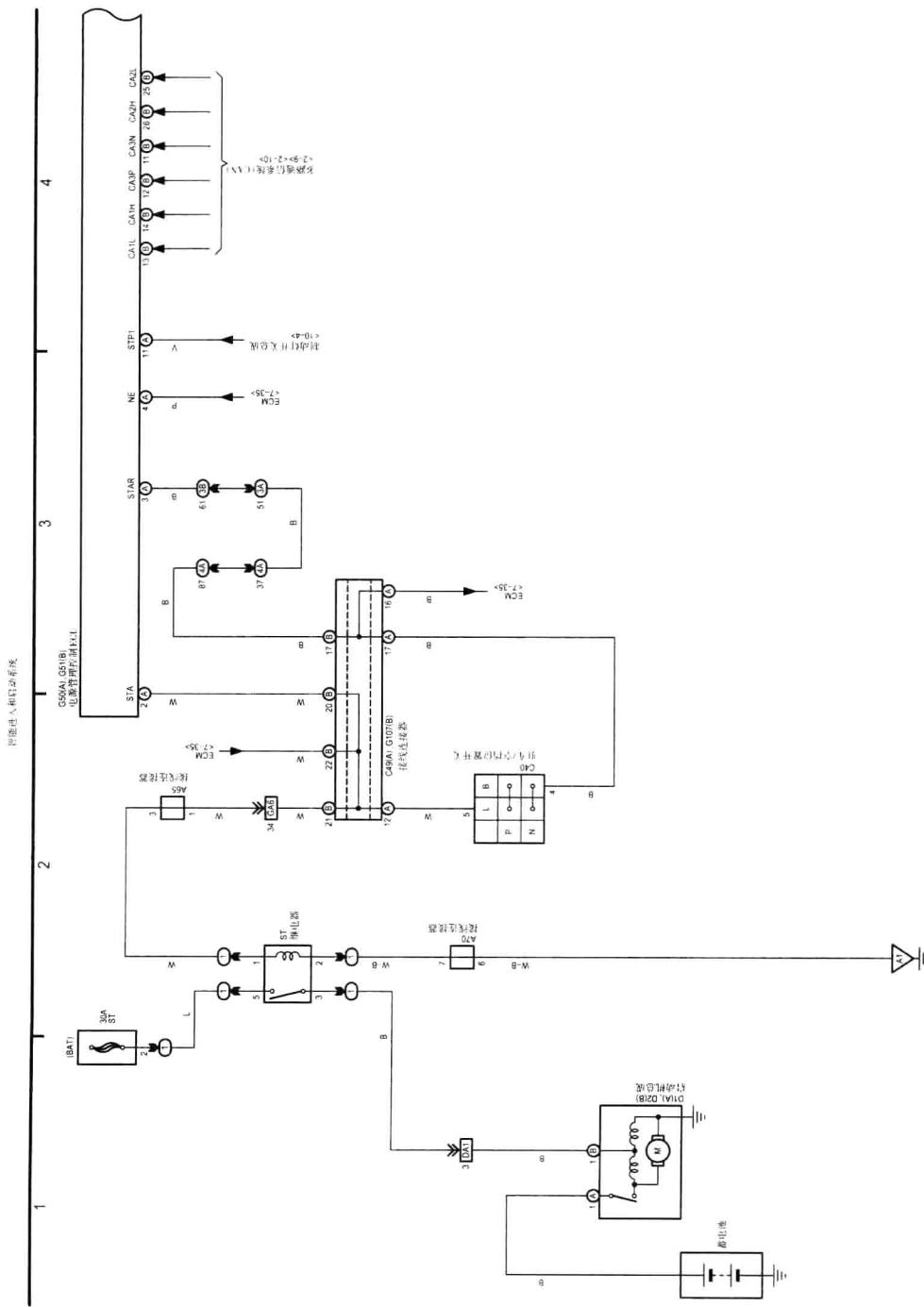


图1-1-1




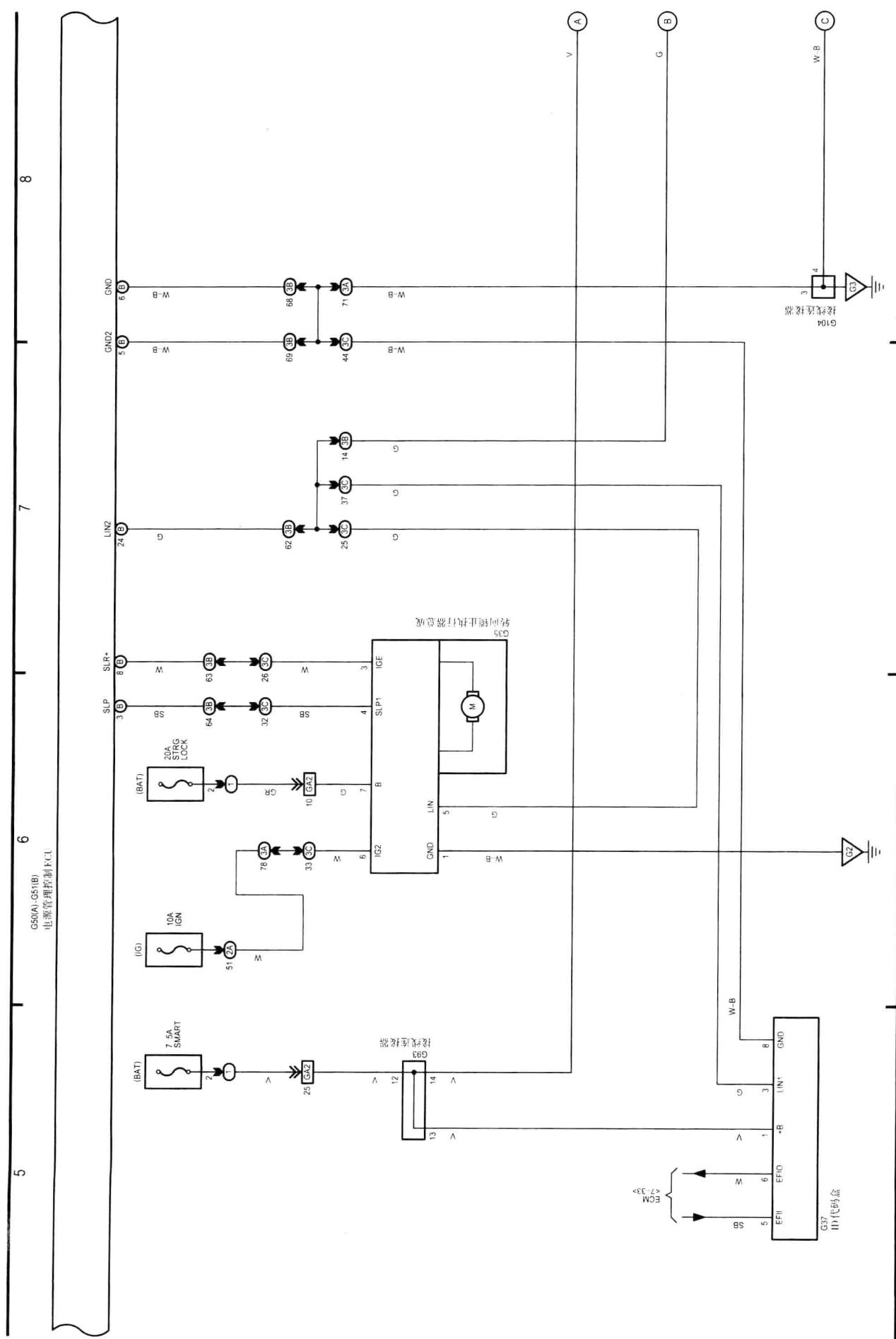



图 1-1-2

G50(A) G51(B)
电源管理控制ECU

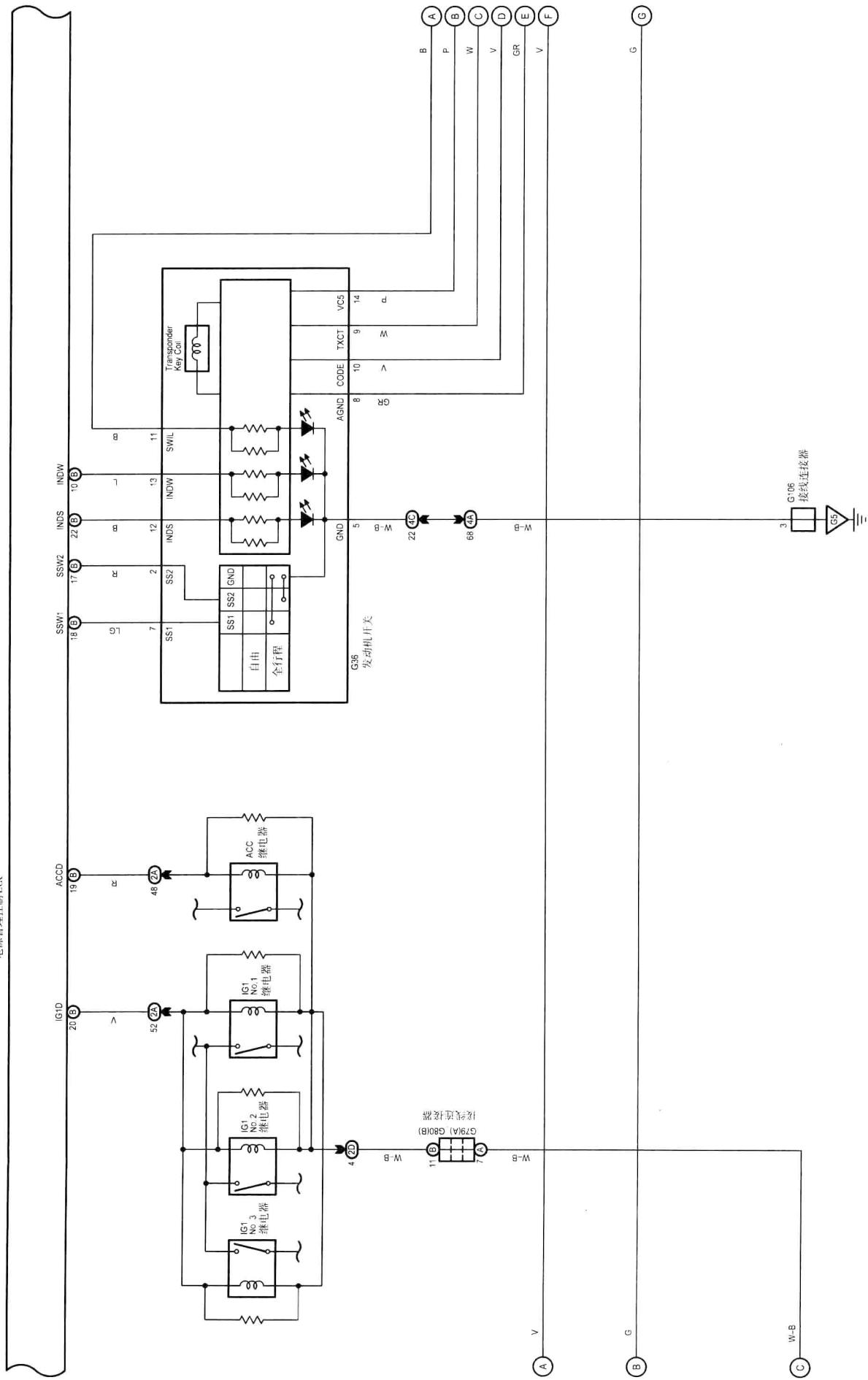

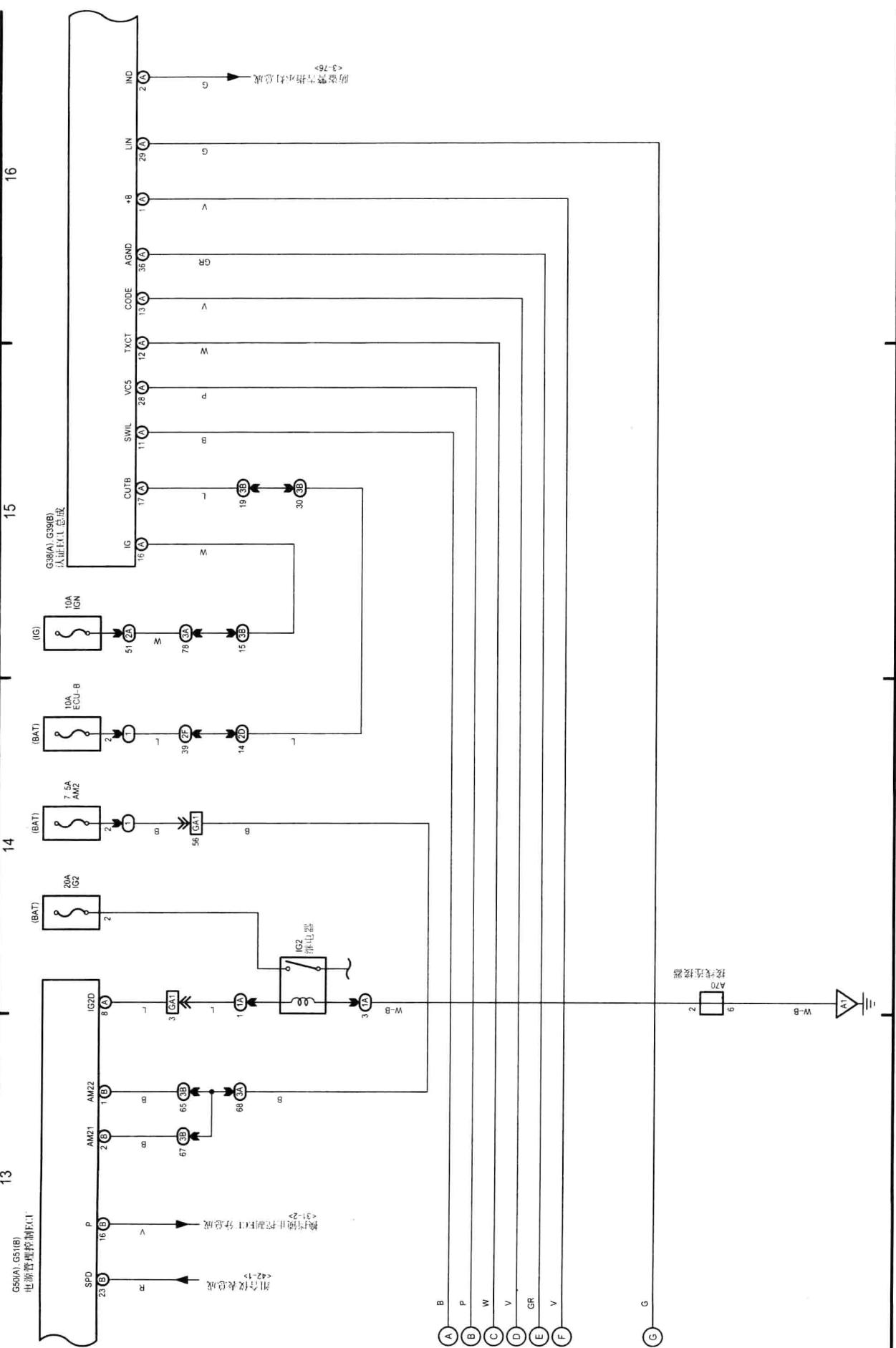

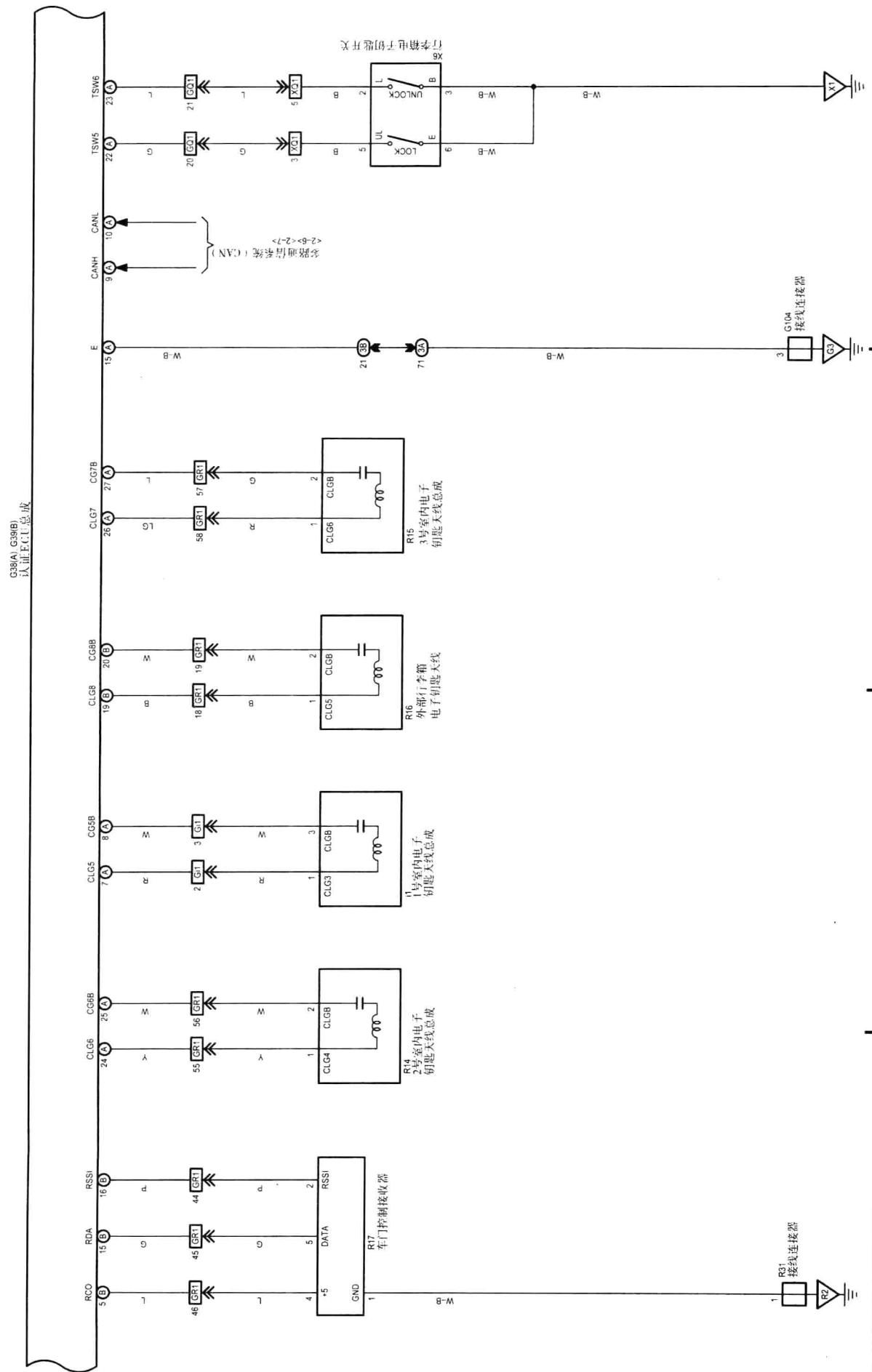

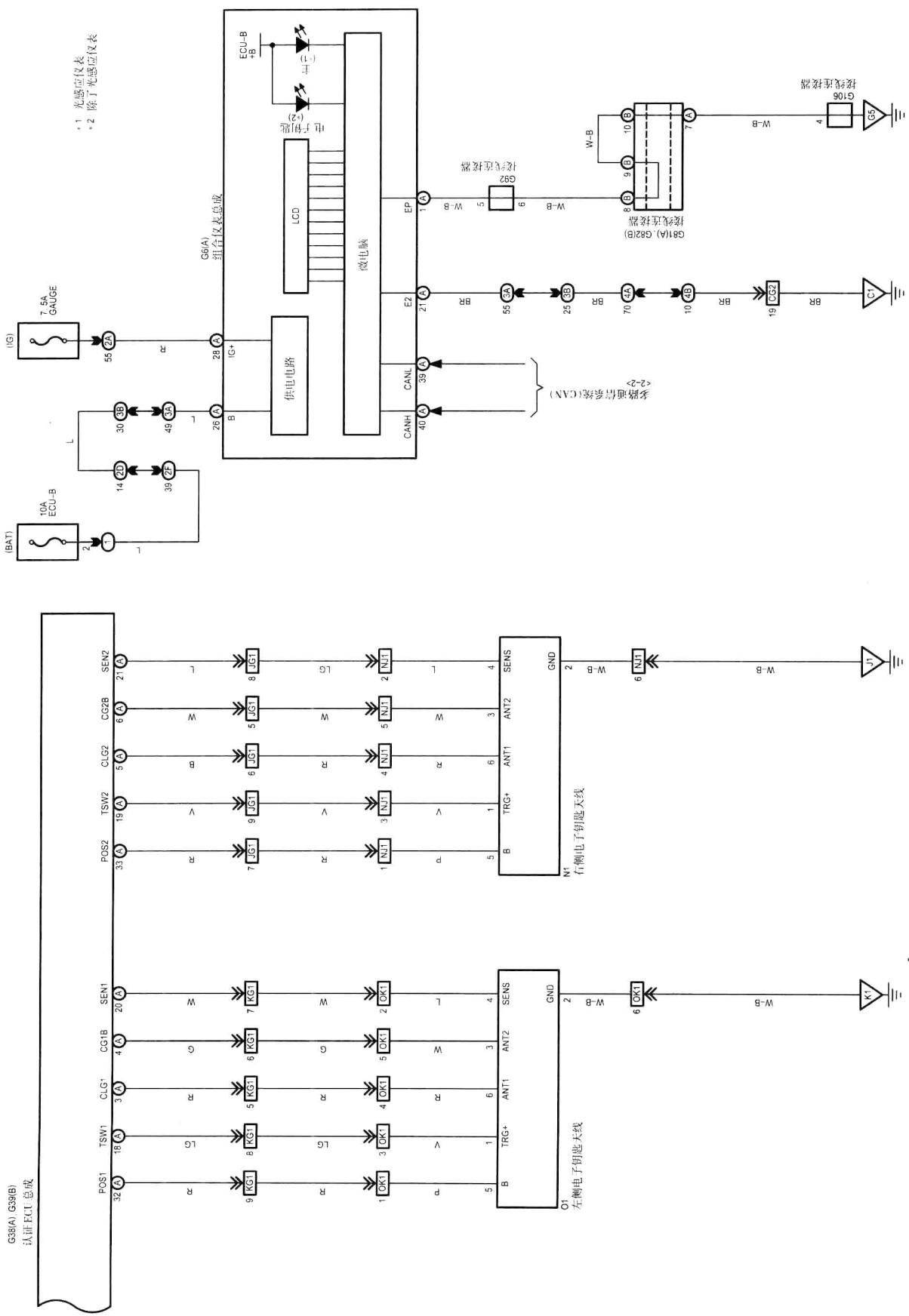



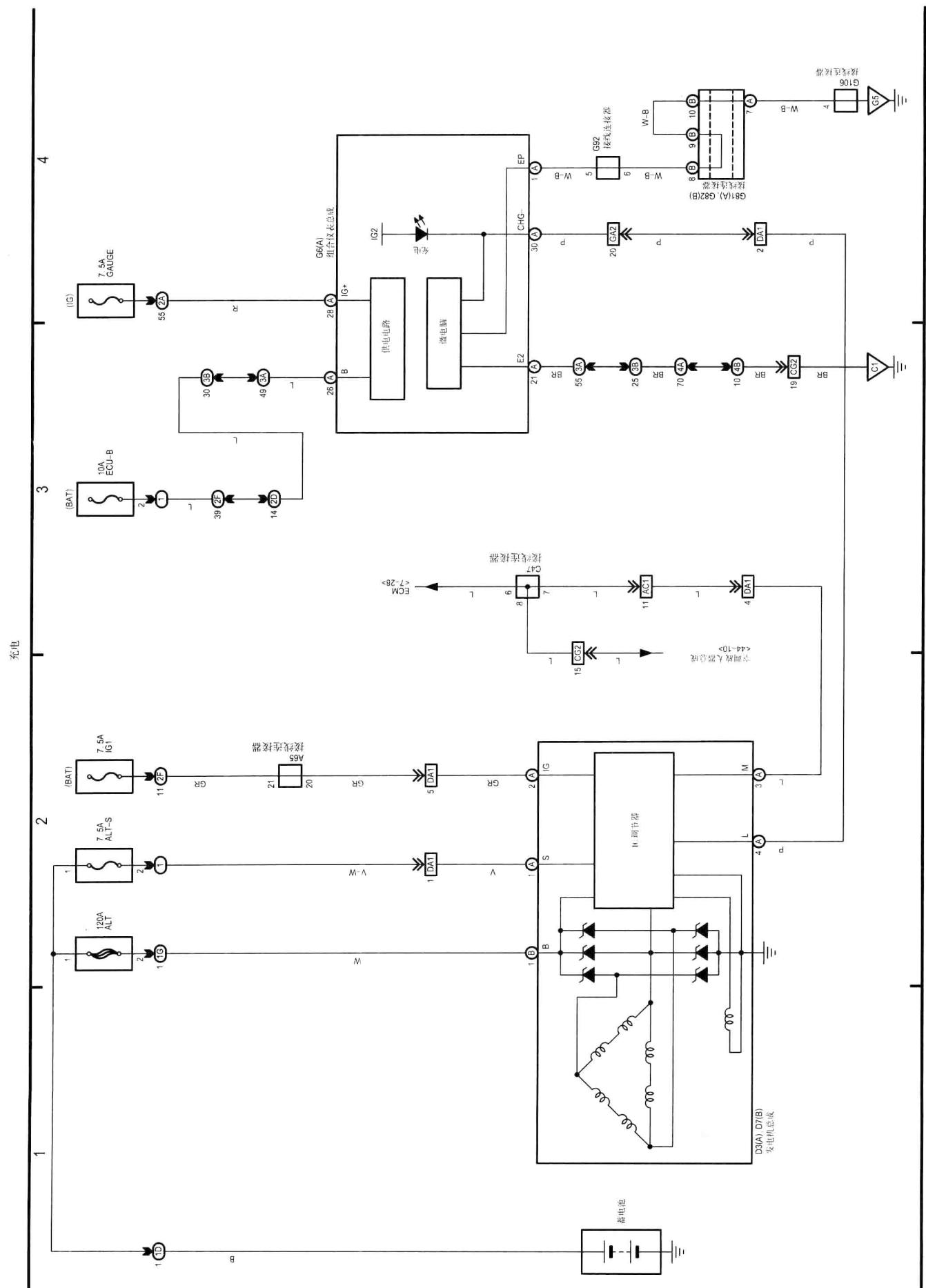


图 1-1-7

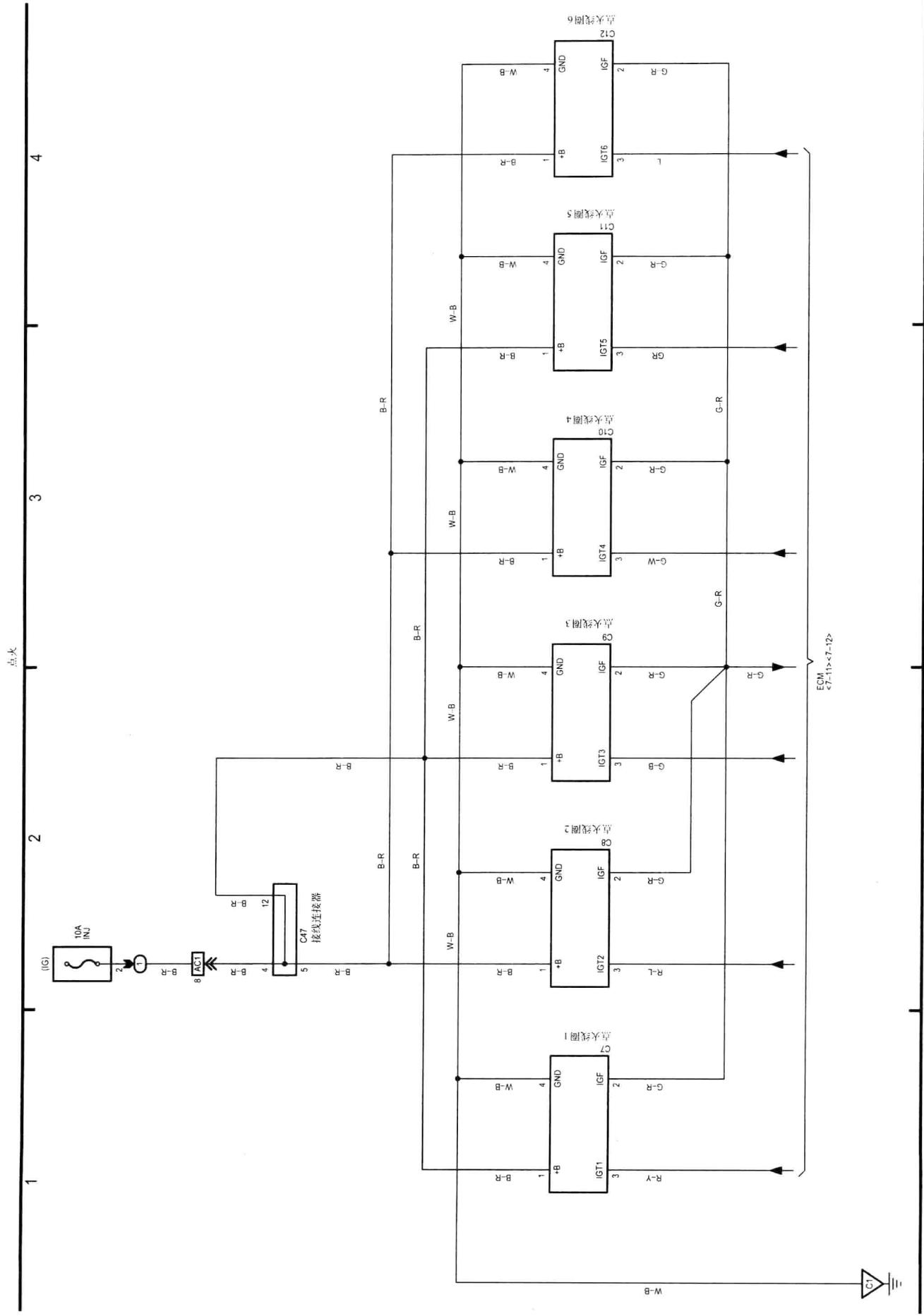

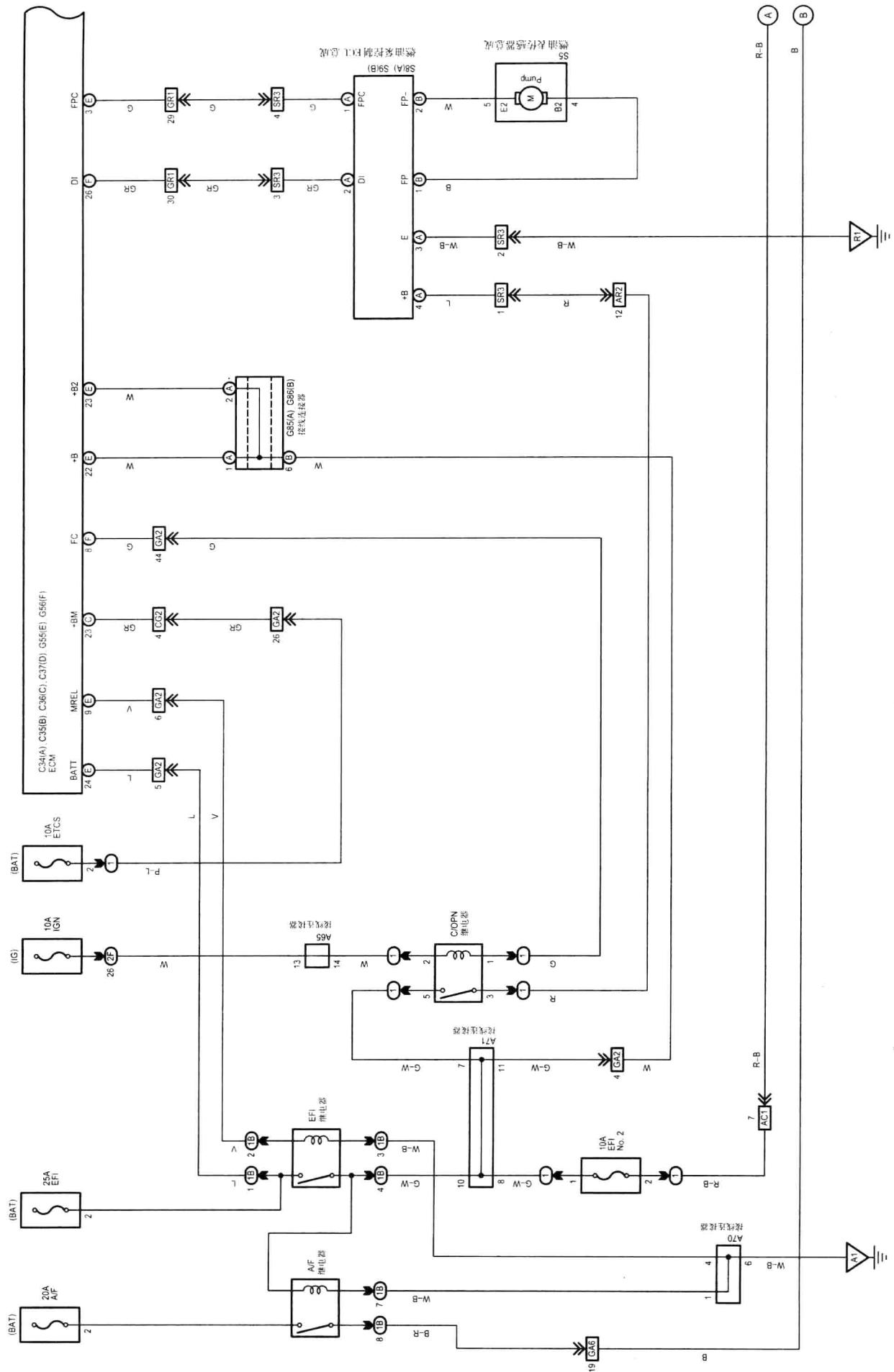

发动机控制、巡航控制、ECT 和 VVT 指示灯

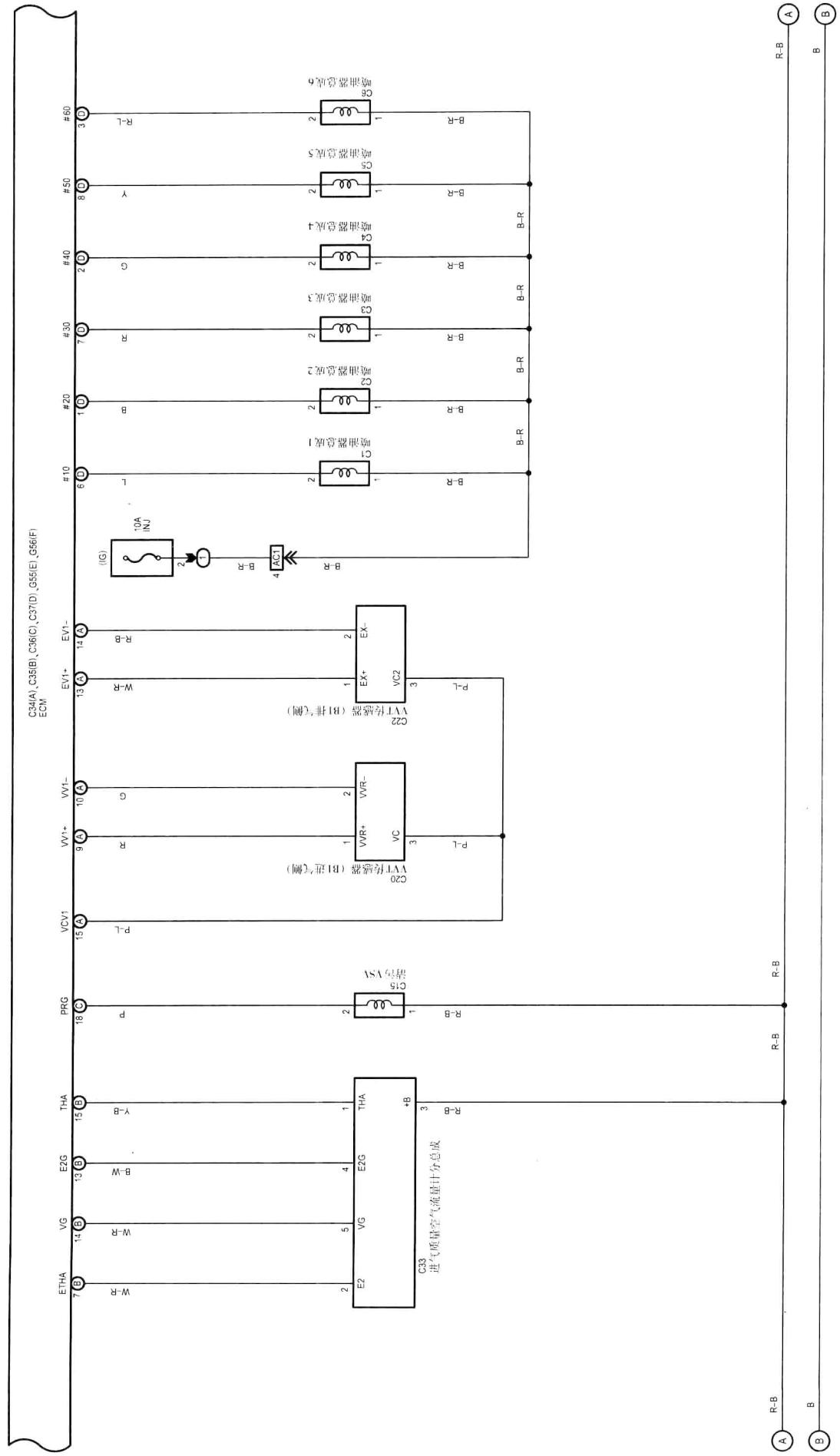


图 1-1-10

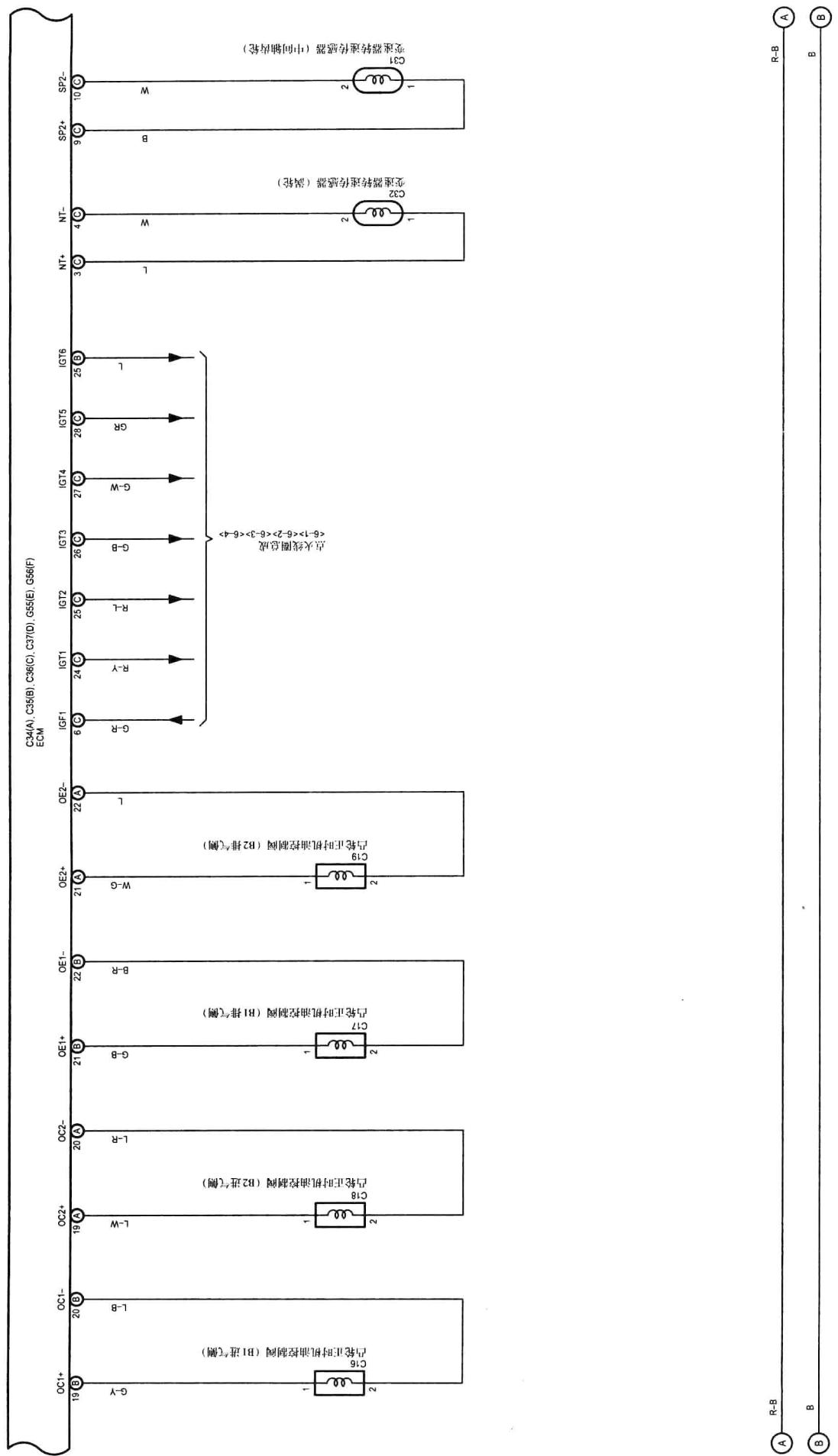


图 1-1-11