

怎樣瞭解收音機

吳觀周編著

大光出版社

无锡轻工业学院图书馆

江南大学图书馆



91514977

怎樣瞭解收音機

吳觀周編著



大光出版社出版

怎樣瞭解收音機

編著者：吳觀周

出版者：大光出版社
香港馬寶道六十四號

印刷者：嶺南印刷公司
香港西環西安里十三號

定價一元四角

一九五九年五月港初版

一九七二年九月七版

版權所有·翻印必究

目 录

第一講	無綫電發展簡史	1
第二講	什么是电压、电流和电阻	4
第三講	什么是直流电和交流电	9
第四講	什么是电感和电容	14
第五講	談談無綫電波和電離層	19
第六講	什么是波長和頻率 收听距离是由什么决定的	24
第七講	收音机的第一个重要部分——天綫和地綫	28
第八講	收音机的第二个重要部分——調諧器	34
第九講	收音机的第三个重要部分——檢波器	38
第十講	收音机的第四个重要部分——發音器	42
第十一講	电子管的構造和它的工作原理	47
第十二講	談談收音机里常用的耦合电路	52
第十三講	談談收音机的各种零件	56
第十四講	收音机線路的解剖和焊接的方法	61
第十五講	談談矿石收音机	65
第十六講	矿石收音机的使用、維护和修理	69
第十七講	再生式收音机	73
第十八講	高放式收音机	76
第十九講	什么是超外差式收音机	80
第二十講	超外差式收音机的構造和使用	83
第二十一講	超外差式五管收音机的維护和修理(一)	87
第二十二講	超外差式五管收音机的維护和修理(二)	92

为试读，需要完整PDF请访问

第一講 無綫電發展簡史

無綫電是誰發明的呢？

60多年以前，有一位天才的偉大的科學家——亞力山大·斯切潘諾維奇·波波夫，他就是無綫電的父亲。

1859年3月16日，波波夫出生于烏拉尔的一个矿山居住区里。当他年少的时候，已經是一位數理方面極优秀的学生。大學畢業以后，担任了海軍学校的數理教師。到了36岁那年，波波夫在彼得堡的一個物理化学会物理分会上，提出了关于無綫電的論文，并且在許多科学家的面前，公开做了實驗，当时曾引起了全世界人仕的注意。

在1900年2月6日，波波夫和他的助手雷布金，从乍拉島到哥格蘭島，做了44公里的無綫电通信，同时利用它救起了挪威50名落海的漁民，这是無綫电第一次救护了人类的生命。

波波夫提出無綫電論文的那一天，是1895年5月7日。現在为了紀念他的偉大發明，把这个有历史意义的日子——5月7日，規定为每年的無綫電节。

第一架接收机虽然很簡單，但是已經包含了近代接收机中最重要的組成部分，例如檢波器、天地綫等。以后由于波波夫和其他科学家的繼續努力，無綫电有了迅速的發展。今天的無綫电已經深入到許多最先进的科学技术部門里面，得到了广泛的应用，成为国民经济和日常生活中不可缺少的东西了。

比方說，近代軍事科学里十分重要的“雷达”，就是無綫電技术的一种。無綫电波碰到物体能反射回来，因此根据有沒有無綫电波反射回来，就可以偵察空中、海上等地区內有沒有敌

机、敌艦等，这就是雷达的道理；利用反射回来的信号，还能直接控制高射砲和其他武器，使它准确地射中目标。利用雷达可以使飞机在不良的环境中安全着陆，可以使船艦測知水面下的暗礁等等。

又如“电视”也是無綫电，它可以把人物的活动傳遞到远处。利用它还可以看到看不見的东西，例如海底下的情况等。

在战场上，战士們携着一架輕便的無綫电收發信机，就可以跟指揮部取得密切的联系。在現代化的战争中，無綫电就發揮了巨大的威力。

某种無綫电波会使物体發生高热，可以利用它来熔化和鍛煉金屬物体，把木材烘干或膠合起来，也可以給罐头食品消毒等等。

無綫电波还可以治疗疾病，控制沒有駕駛員的飞机和軍艦，探測地下的宝藏和天空的星星。最近發射的人造衛星，就有無綫电的装备。

利用电子，还可以制成电子显微鏡和电子望远鏡，它的效率比一般显微鏡和望远鏡要高出無數倍。还有电子計算器能够演算繁复的数学問題，做語文的翻譯工作。

上面所談到的，远远不是無綫电技术的全部用途，不过从这里可以看出無綫电跟其他科学的联系是十分密切的。今后它的發展是無可限量的。

第二講 什么是电压、电流和电阻

由于無綫电技术是电学中的一个部門，首先我們对于电学上的几个重要名詞，应当有一个概念。在开始学电学的时候，

就会碰到三个名詞，那就是电压、电流和电阻，現在就來談一談它們的意义。

什么是电压呢？

电是眼睛看不見，耳朵听不到，鼻子嗅不出的东西。要講这些名詞的意义，只好打比喻來說。

圖2上画出了甲、乙兩只大小一样的水桶，在桶底的旁边，各开一个小洞，这兩個洞的大小，以剛好把一根竹管的兩头插得进去为标准。竹管長二、三市尺，把竹节都打通，只在中間裝上一个活門。

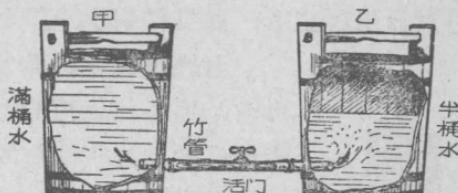


圖2 电压和电流的比喻

現在把甲、乙兩桶用竹管連接起来，甲桶里裝滿水，乙桶里只裝半桶，开啓活門，水就从甲桶經過竹管流向乙桶。这是因为甲桶的水面比乙桶的水面高，甲桶水压大，乙桶水压小，有了水压差，水就流动了。水压相差越大，水流就越强。

这里我們应当注意到：如果甲乙兩桶水面一样高，那末它们的水压也一样大，水就不会流动。因此使水流动的原因，并不是水压，而是水压的相差。兩桶水面等高的时候，水压差为零，水就靜止着不流动了。

电压正跟水压相似，由于电压的相差，電綫里就有电流流动。电流的流动，实际上就是电子的移动。

什么叫做电子呢？

世界上一切的东西，都是由原子結合而成的。原子非常小，它的直徑大約等于一公分（公分也叫厘米，一公分等于0.3市寸）的一万万分之一，可是它的構造却相当复杂。中間

有个原子核，帶有正电；在它的外面，圍繞着一層或者几層電子，電子要比原子核小得多，它所帶的是負电。電子繞着原子核旋轉，好像行星繞着太陽旋轉一样。

一个原子里，電子所帶負电的总和，恰好等于原子核里的正电，所以原子沒有帶电的現象。如果原子失去了一些電子，它就显出帶正电；如果得到了一些電子，它就显出帶負电。



圖 3 干电池 銅帽上去，另一头接到于电池的鋅皮外壳上去，就有电流产生了（实际上不能这样連接，这样接要损坏电池，理由以后要講到）。

电池正中的銅帽叫做正極，它是缺乏電子的；鋅壳叫做負極，它是有多余電子的。兩極用电綫連上以后，負極上的多余電子就推動電綫里的自由電子，我挤你，你挤他，挨次把自由電子挤向缺乏電子的正極去，同时正極还有吸引電子的力量，使得自由電子在電綫里向着同一方向跑，这就形成了电流。

我們現在再用一个比喻來說明電子的移动：用几塊磚头，豎立着排成一行，彼此之間的距离，不要太远也不要太近，要使得第一塊倒下去，剛好碰倒第二塊，第二塊倒下去碰倒第三塊，第三塊碰倒第四塊。結果只要第一塊磚头倒下去，全排的磚头就都倒下去了。电子移动的情况，也就是电流流动的情形就像这样，參看圖4。

習慣上認為电流是从正極流向負極的，也就是从干电池的

銅帽流向鋅壳的；但是實際上電子移動的方向是相反的，這一點請特別注意。

電壓和電流上面已經講過，現在就來談一談電阻。

水在竹管里流动，竹管的長短和粗細，對於水流的強弱是有影響的。竹管越長和越細，阻力就越大，那末水流就越弱。電線對電流也有阻力，這就叫做電阻，電線越長和越細，電阻就越大，電流就越小。電阻的大小還跟做成電線的材料有關係，用銅做的電線比用鐵做的電線的電阻要小。

現在我們再來談談怎樣計量電壓、電流和電阻的大小。

布有長短，我們用尺做單位來量。電壓有高低，我們用“伏特”做單位來量，簡稱為“伏”。電流有強弱，我們用“安培”做單位來量，簡稱為“安”。電阻有大小，我們用“歐姆”做單位來量，簡稱為“歐”。

好像布太短了，不能用尺做單位來量，只好用“寸”做單位來量一樣，在無線電里，有時這些單位太大，我們就用它們的千分之一做單位，用一個“毫”字寫在這些名詞的前面，例如“毫安”就是一安培的千分之一。有時要更小些，就用百分之一做單位，用一個“微”字寫在這些名詞的前面，例如“微安”，那就是一安培的一百分之一了。

電壓、電流和電阻，這三者的关系是很密切的。比方說，電阻不變，電壓越高，電流就越大；電壓不變，電阻越大，電流就越小。德國科學家歐姆把它們的關係列成一個公式，這個公式就是“電流等於電壓除以電阻”，即

$$\text{電流} = \frac{\text{電壓}}{\text{電阻}}.$$



圖 4 電子移動的比喻

这就是有名的欧姆定律。从这个公式还可以演变出两个公式来：那就是“电压等于电流乘电阻”，以及“电阻等于电压除以电流”。这三个公式都说明电压、电流和电阻这三者之间的关系。

通常，我們用 V （或 E ）代表电压，用 I 代表电流，用 R 代表电阻。这样欧姆定律可以写成

$$I = \frac{V}{R},$$

同样也可写成 $V = I \times R$, $R = \frac{V}{I}$ ，看起来就更清楚了。可以举一个例子：在一个电路里，电压是 10 伏特，电阻是 5 欧姆，那末电路里的电流是多少呢？电流就是 10 伏特除以 5 欧姆为 2 安培。

上面已經講过电压、电流和电阻的意义，以及它們之間的关系，現在再来談談什么叫做“电功率”？

請先看一看家用的电灯泡，它的上面都有两个数字，例如北京用的电灯泡，一个数字是 220V（伏），这是固定不变的；另一个数字是 60 或 40，或 25W（瓦），这个数字越大，电灯泡就越亮。这里的字母 V 代表电压的單位， W 代表电功率的單位。

“电”能够替我們做工作，所以它具有一种“能”，叫做“电能”。所謂电功率的大小，就是“在一秒钟里电能的多少”，也就是“在一秒钟里电能够做多少工作”。电功率的單位是“瓦特”，簡称为“瓦”。60 瓦的电灯泡比 40 瓦的电灯泡的电功率要大，所以比 40 瓦的發光要亮。

一瓦的电功率是怎样計算的呢？那就是一伏的电压乘一安的电流，它們的乘积就是一瓦。如果 5 伏乘 5 安，那就是 25 瓦了。

广播电台發射的电能，也用瓦来計算。50瓦或者100瓦的电台是小型广播电台，大电台就有几千瓦或者几万瓦。

有时因瓦数太多，为着方便起見，用千瓦来做單位，例如5万瓦的电台，可以写作50千瓦（或50瓩）的电台。

第三講 什么是直流电和交流电

在第二講里我們已經講过，电流是电子的移动。根据电子移动的情形，我們把电流分成兩种：一种叫直流电，一种叫交流电。

什么叫做直流电呢？如果在电綫里，有一定数量（多少不变）的电子，永远向着一个方向移动，这样形成的电流，就叫做直流电流。好像河里的水老向着一个方向流去的样子。

手电筒里用的干电池和汽車里用的蓄电池，它們产生的电流都是直流电。有的無綫电收音机也用直流电，例如国产125型、355型以及541型收音机，就是用电池里的直流电来工作的。干电池和蓄电池用处很多，現在我們就來談談它們的構造和使用。

干电池的正中是一根炭棒，这是电池的正極，綫路圖里，常常用“+”来表示。它的四周裝滿着炭粉和其他一些化学药品。外壳是鋅皮，这就是負極，負極用“-”来表示。

無綫电里用的大型干电池，有笔筒那样大小，叫做甲电池（圖3），正負極都裝有螺絲，是預備接綫的。干电池体积大的比体积小的电量要多，但是电压却都是1.5伏。还有一种長方形的干电池，如圖5，电压有45伏，这里面是30个小干电池連接起来的，这种电池叫做乙电池。

一个干电池的电压，不管它的体积是多么大，都不会超过

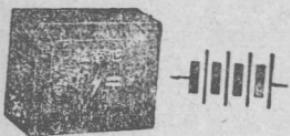


圖 5 乙电池
左右，仍然可以工作。

干电池不要放在太阳光下，或者潮湿的地方，最好也不要連續使用，使用一段时间，讓它休息一下，这样可以延長电池的寿命。

蓄电池也叫电瓶，它的正極是一組塗了二氧化鉛的鉛板，負極是一組純鉛板。它們都裝在有稀硫酸溶液的玻璃瓶里。蓄电池的电压为兩伏左右，它跟干电池不同，在电池將要用完的

時候，可以再把电充进去，繼續使用。蓄电池如果要擱置一个时期不用，最好把电充滿了放在那里。稀硫酸的腐蝕性很强，使用时应当心，不要沾在手上或衣服上。

干电池和蓄电池都是由于化学的作用發生电流的，統称为化学电池。凡是能够發生电流的裝置叫做“电源”，化学电池也是电源的一种。

向化学电池取用电流，不能太大，太大会損傷电池。可以用欧姆定律来計算电流的大小，例如用6欧的小电珠跨接在1.5伏干电池的正負兩極上，那末电流就等于1.5伏（电压）除以6欧（电阻），为0.25安，約有电子1,570,000,000,000个。

一个电路里的电压、电流和电阻，除了用計算的方法可以知道以外，还可以用电表来測量。普通我們看到的电压表、电流表和欧姆表，就是为測量电路里的电压、电流和电阻用的。



圖 6 蓄电池

現在我們來談談什么是交流电？如果在電線里，電子移动的数量是在不断地变化的，并且方向也是隔一定時間換一次的，例如开始沿着一个方向（假定它是正方向）由零漸漸增加到一定数量的最大值，然后再由这个最大值減到零值；此后电流換为沿相反方向倒过来流，不过电流大小和正方向时一样，也是由零增大到最大值，再逐漸減小到零；在这以后电流方向又变换到正方向，又重复第一次正方向流动时的情况，如此循环下去。这样形成的电流，就叫做交流电。一般电灯用的电就是交流电。我們再来打个比方說明交流电的情况。

在第二講的圖2里，我們曾用一根竹管，連接甲乙兩只水桶，來解釋电压、电流等，現在我們仍是应用这个东西，不过竹管要長一些。把甲、乙兩只水桶，各裝水一半，安放在孩子們玩的蹺蹺板的兩头（如圖7）。蹺蹺板也叫做压板。把压板一上一下地摆动起来。当甲桶向上，乙桶向下 的时候，水就从甲桶經竹管流向乙桶。一忽兒乙桶向上，甲桶向下，水就从乙桶經竹管流向甲桶。在竹管里 的水是来回流动的，这就是所謂“交流”。

产生交流电最普通的方法，是利用綫圈跟磁鐵的“相对运动”。綫圈是用电線一圈一圈地繞起来的一个零件，詳見后。磁鐵就是“吸鐵石”。綫圈跟磁鐵的“相对运动”就是說：“綫圈不动，磁鐵在綫圈旁边运动或在綫圈中插入拔出地移动；或者磁鐵不动，綫圈靠近磁鐵旁边或套在磁鐵外面运动。”这两种情况下綫圈里都会产生交流电流。因此我們知道，磁是能够产

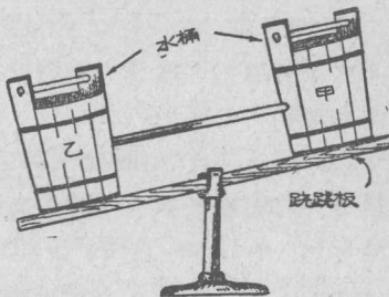


圖7 交流电的比喻

生电的。另一方面，有电流流过电线的时候，电线周围也有磁性，如果来回次数不是极高的交流电流，可以用指南针靠近它观察出来。这种现象，叫做电生磁和磁生电。

上述的欧姆定律，同样适用于一般的交流电。不过交流电的方向和大小都是变化着的，因此在计算的时候，还要考虑到这些特点。

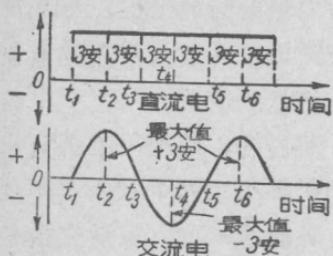


圖 8 直流电和交流电的图形表示法

在科技书里，要应用图表符号来讲清楚原理和制作，无线电技术也不例外，所以直流电和交流电也可以用图形来表示。如图8，图中的水平线（也就是时间轴）是代表电流为零的“零电流线”，水平线上是正，线下是负，离开水平线越远，电流的值就越大。图中直流电用一条位在时间轴上面的水平线来表示。这是因为直流电的大小和方向都是不变的。在 t_1, t_2, \dots, t_6 时电流都是3安，而且都是正值。交流电我们用一条曲线来表示。随着向时间轴的方向移过去，在 t_1 时电流为0，在 t_1 和 t_2 这段时间里电流逐渐增大，到 t_2 时电流达到最大值3安；过了 t_2 电流逐渐减小，到 t_3 时减小到0。从 t_3 开始电流方向变了（倒过来流），所以曲线画到时间轴下面去了，因为反方向的电流用负值来表示。方向变了，不过电流增大、减小的情况还是和正方向时一样，到 t_4 时电流增大到最大值-3安，到 t_5 时又减小到0。过了 t_5 电流方向又变了，又重复 t_1 到 t_3 时的情况，如此不断重复下去。以上用图解方法说明了直流电和交流电的基本概念。但不要误会，电流并不是这样的形状，这一点以后还要谈到。

什么是交流电的周期和频率呢？请看图8，交流电从时间 t_1

到時間 t_5 ，也就是从 0 增到最大值(+3 安)，又減到 0，調換方向，又增到最大值(-3 安)，又減到 0，這樣我們說完成了一次變化；完成这样一次变化所需要的时间我們叫它为“周期”。周期的單位用“秒”表示。例如 t_1 是第 1 秒， t_5 是第三秒，我們說周期是兩秒鐘。实际上变化一次所需的时间是很短的，一秒鐘內可以重复很多次这样的变化。“頻率”就是一秒鐘像上述这样的变化重复了多少次。頻率的單位用“周”（也有用“赫”）表示。例如一般电灯交流电的頻率为 50 周，意思就是每秒鐘內重复了 50 次变化，因此它的周期就是 $\frac{1}{50}$ 秒。关于頻率和周期下面还要詳細談，这里先簡單提一提。

無論交流电或直流电，在金屬等的物体里运动比較方便，碰到的阻力很小，因为这些物体里电子受到的束縛較小。这种物体，我們叫做导体。將导体和电源接上，自由电子立即移动。例如銀、銅、鋁、酸性液体、潮湿泥土等，都是导体。用金屬做成的电綫，也叫做导綫。

电流在导体里流动，不是完全沒有阻力的，多少是有一点的。并且不同的导体有不同的电阻，其中以銀的电阻为最小，銅是第二，其他如鐵等，电阻更大。由于銀的价格比銅貴，所以电綫多用銅做的，还有鋁也可以做电綫。

导体的电阻还跟温度有关：凡是金屬导体，温度增高，电阻要跟着增高，例如电灯泡的灯絲，通上电流發热后，温度要增高許多倍。

不导电的物体，例如玻璃、瓷器、橡皮、空气、絲綢、琥珀等，我們称为絕緣体。最坏的导体，就是导电最不好的东西，但却是最好的絕緣体。

絕緣体的絕緣性能也跟温度有关，有些絕緣体在温度升高到一定程度后，就失去了絕緣的效能，例如玻璃在融化的时

候，就成为导体了。

第四講 什么是电感和电容

在第三講，我們談到了导体和絕緣体。所謂导体，它的电阻極小；所謂絕緣体，它的电阻極大。根据不同的需要，我們可以用人工的方法把导体制成大小不同的电阻，用来限制电路里的电流。这种用人工制成的电阻，我們叫它为“电阻器”，簡称为“电阻”，見圖9。电阻对直流电和一般的交流电都起着阻碍作用。

不过無綫电的电路里，常常同时存在着直流电和交流电。有的部份，我們希望直流电暢通無阻，但是希望某种交流电通过得很少，甚至于有些交流电不准它通过。有的部份，我們希望某种交流电通过，但是不准直流电通过。在这种情况下，光靠电阻，就不能完成这个任务，还需要兩個元件（元件也叫另件）：一个是綫圈，一个是电容器。

任何無綫电收音机，从結構簡單的矿石收音机，到結構复杂的超外差式收音机，都需要綫圈和电容器这两种东西。綫圈和电容器各自具有它的性能：綫圈具有的性能是电感，电容器具有的性能是电容。

什么是电感呢？

电感在电路里的作用，好像物体的慣性。比方說，一个运动着的車輪，我們要它靜止下来，要費比較大的勁才能使它靜止。靜止着的車輪，我們要它轉动起来，也要費比較大的勁才能使它运动。这是什么东西跟我們作对呢？这就是車輪的慣性。慣性是物質的一种普遍存在着的性能，它抗拒运动的物体

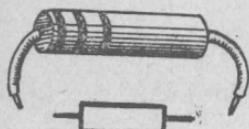


圖 9 电阻及符号