

国内流行中外黑白电视机电路大全

4

本书编写组编



中国广播电视出版社

023639

TN949/15:V

无锡轻工大学图书馆



11017323

国内流行中外黑白电视机电路大全④

本书编辑组 编



中国广播电视出版社

编 者 的 话

随着人民生活水平的提高,黑白电视机在我国城乡占有相当大的数量,而且大部分黑白电视机已进入了维修高潮,但是维修资料却很零散、短缺。为帮助维修网点及电视技术工作者在修理方面解除困惑,我们根据近几年来所收集的资料,汇编了《国内流行中外黑白电视机电路大全》,暂编了四集出版。

本册图集主要选编了环宇、昆仑、天津、成都、飞燕、三元、沈阳、双喜、春风、唐山、三洋、东芝、芝电、乐满地、罗德蒙、通宝、德列高等25家牌号58种机型的电路图、印刷板图,其特点便于维修工作者查阅方便。

由于我们编辑水平有限,难免有遗误和不妥之处,欢迎广大读者批评指正。

1990年1月

国内流行中外黑白电视机电路大全④

本书编辑组 编

中国广播电视出版社出版

(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码100866)

北京大中印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

787×1092毫米 8开 14.75 印张

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数: 1—15,000册 定价: 8.40元

ISBN 7-5043-0382-8/TN·38

目

一、环宇牌电视机

1. 31H - 1 型 (1)
2. 35H - 2 型 (3)
3. 35H - 5 型 (5)
4. 44H - 3 型 (7)

二、昆仑牌电视机

1. B - 312 型 (9)
2. B - 314 型 (11)
3. B - 315A/B 型 (13)
4. B - 3110 型 (15)
5. B - 352 - 2 型 (17)
6. B - 355 型 (19)
7. B - 357 型 (21)
8. B - 358 型 (23)
9. B - 441 型 (25)
10. B - 442 型 (27)

三、天津牌电视机

1. TJ - 310 型 (29)
2. TJ - 314 型 (31)
3. TJ - 315 型 (33)

四、成都牌电视机

1. CD - 783 型 (35)
2. CD - 783 - 3 型 (35)

录

3. CD - 783 - 5 型 (39)

4. CD - 783 - 8 型 (41)

五、飞燕牌电视机

1. DUC - 12 - 1 型 (43)
2. DUC - 34 - V 型 (45)
3. DUC - 44 - 3 型 (47)

六、三元牌电视机

1. 35SY - 2D 型 (49)
2. 35SY - 2F 型 (51)
3. 44SY - 2F - 1 型 (53)

七、沈阳牌电视机

1. SD - 12 - 3A 型 (55)
2. SD - 31J - 4/6 型 (57)
3. SD - 35 - 4 型 (59)
4. SD - 44 - 2 M 型 (61)

八、双喜牌电视机

1. S - 31 - 2 型 (63)
2. S - 351 型 (65)
3. S - 352/353A 型 (67)


九、西湖牌电视机

1. 12HD 1 型 (69)
2. 44HJD 1 - 1 型 (71)


十、春风牌电视机



IC - 121型.....	(73)
十一、唐山牌电视机	
QJ19 - 1型.....	(75)
十二、三洋牌电视机	
1. T - 280U1型.....	(78)
2. T - 282U2型.....	(81)
3. T - 284U1型.....	(83)
4. T - 403EPU 3 型.....	(86)
5. T - 403E3型.....	(87)
6. T - 703EPU 3 型.....	(90)
十三、东芝牌电视机	
12LD 5 型.....	(94)
十四、芝电牌电视机	
TU - 12EL/12BL型.....	(96)
十五、乐满第牌电视机	
1. 4275型.....	(97)
2. UN - 12 5 型.....	(99)
十六、天狼星(钻石、力士)牌电视机	
20/24/26型.....	(101)
十七、佳丽牌电视机	
2850型.....	(103)
十八、罗德蒙牌电视机	
DK 2 B 3 / 6 B 6 型.....	(105)
十九、美斯牌电视机	
5200 型.....	(107)
二十、翠丽牌电视机	
CTV - 1402 型.....	(108)
二十一、德列高牌电视机	

VU 17/19 型.....	(109)
二十二、通宝牌电视机	
12/14/17 型.....	(110)
二十三、KK 牌电视机	
UT - 7100 型.....	(111)
二十四、标准牌电视机	
WKT - 145 D 型.....	(112)
二十五、凯旋牌电视机	
1110/1124 型.....	(113)

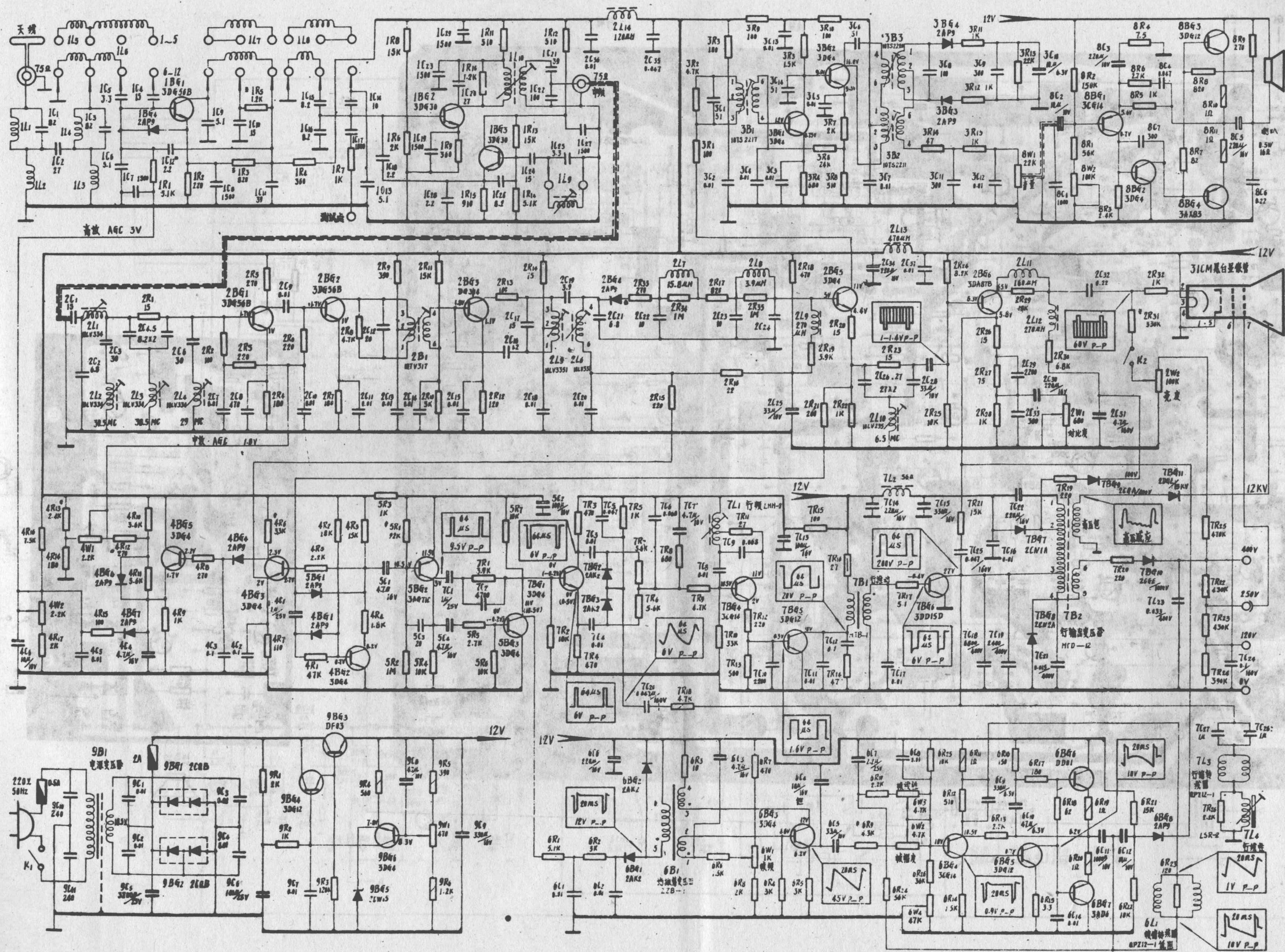




代号	型号	原理图
2L5	10LV3351	
2L6	10LV337	
2L10	10LV235	
2B1	10TV317	
3B1	10TS-2217	
3B2	10TS-2211	
3B3	10TS-2220	
6B1	ZZB-1	
7L1	LHH-2	
7L4	LSR-2	
2L1 2L2 2L3 2L4	10LV334	
6L1 7L3	QPZ-1	
7B1	HTB-1	
9B1		
7B2	HCB-12	

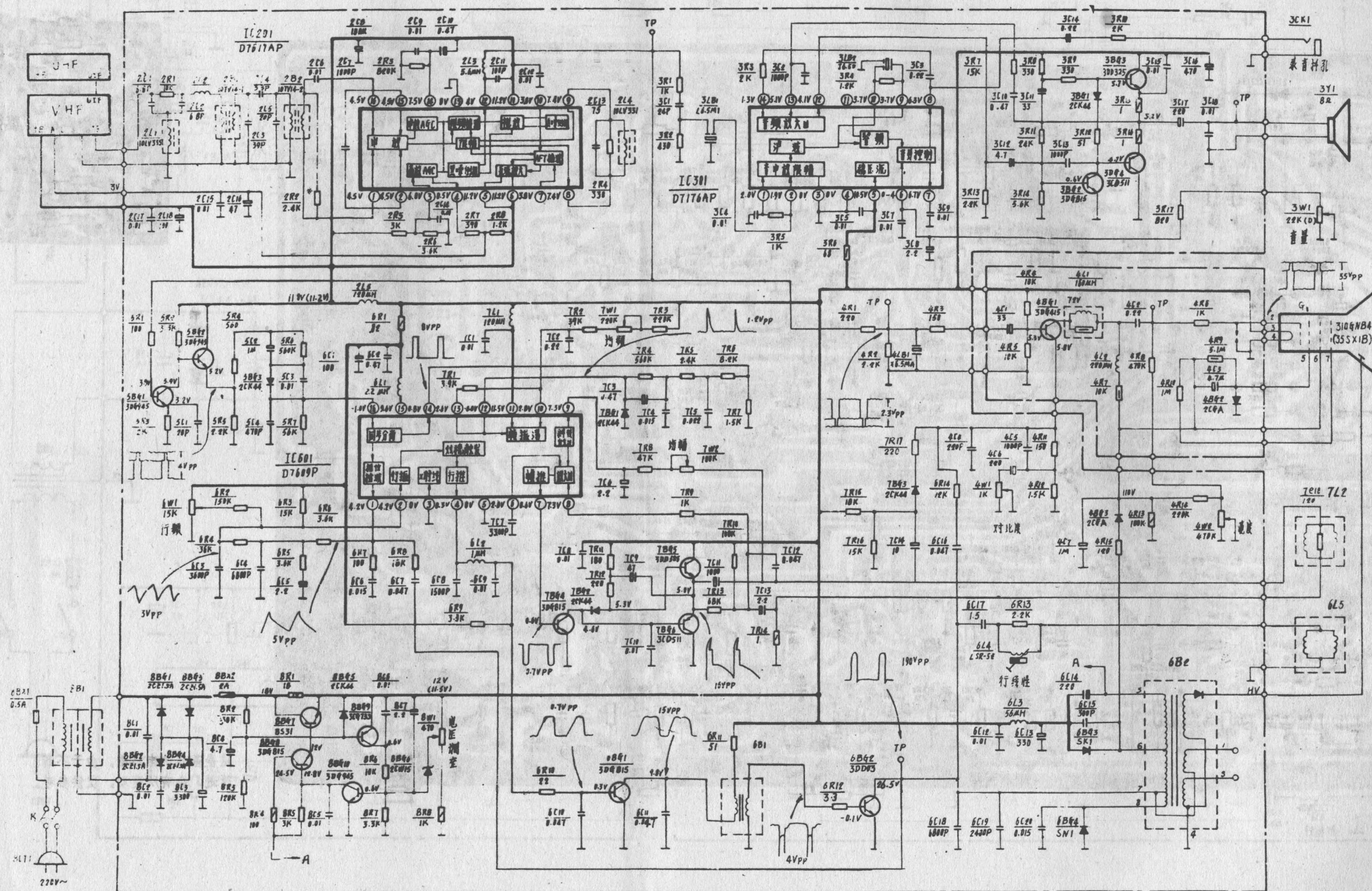


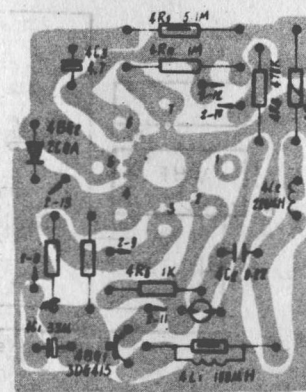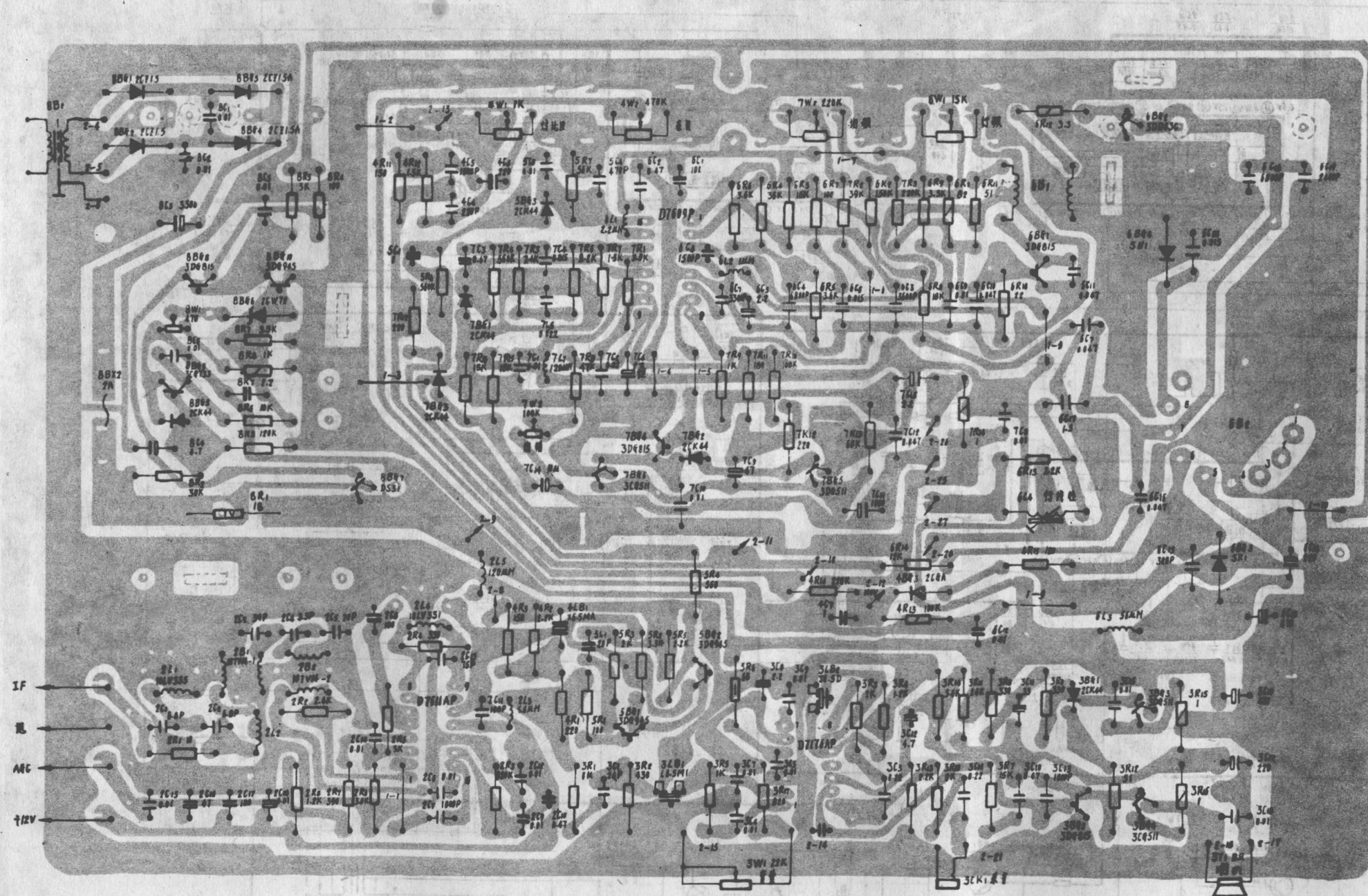




这是基本的电路图，由于不断改进，会有所变动，仅供参考。

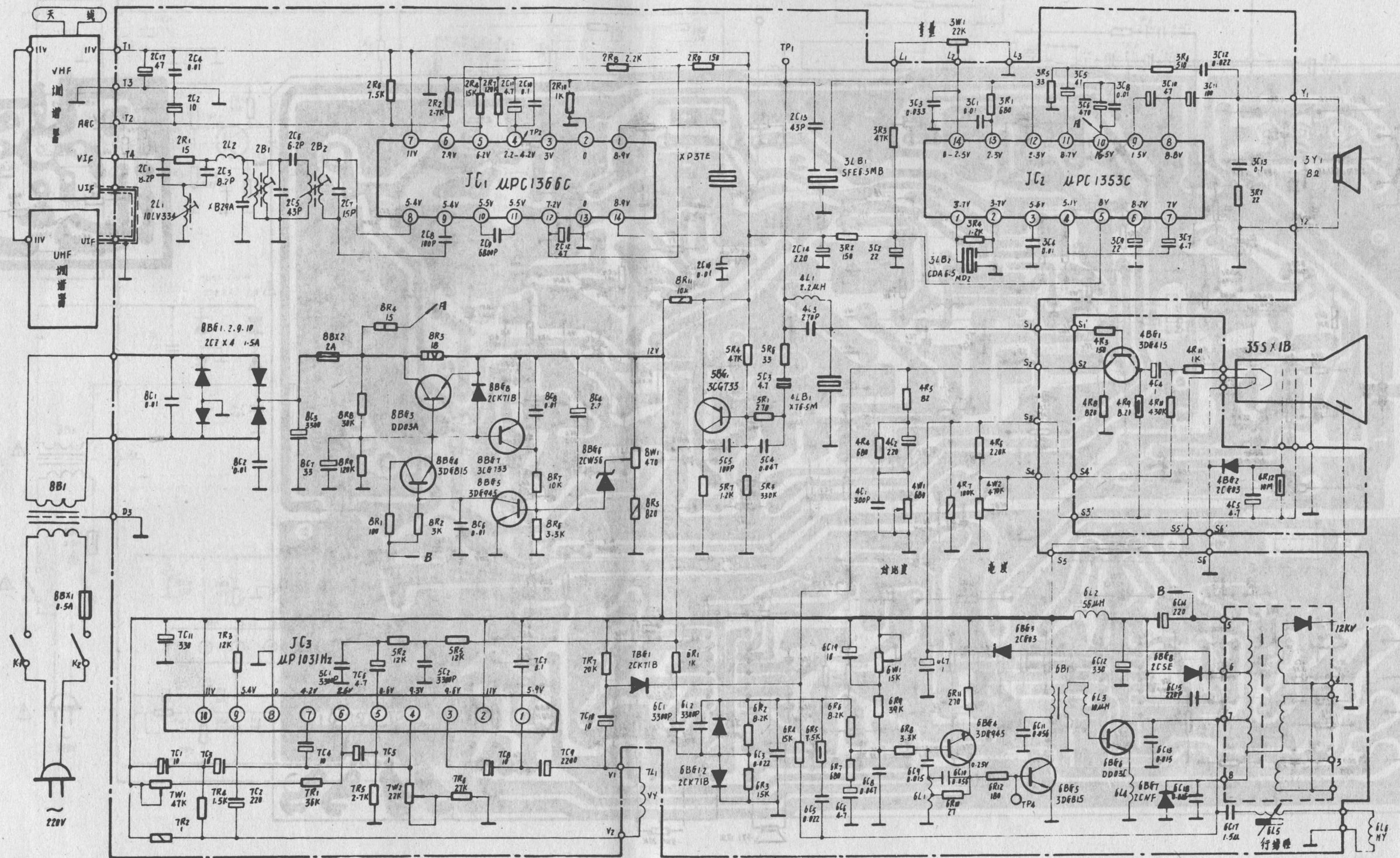

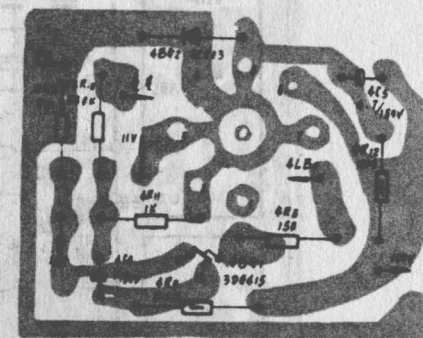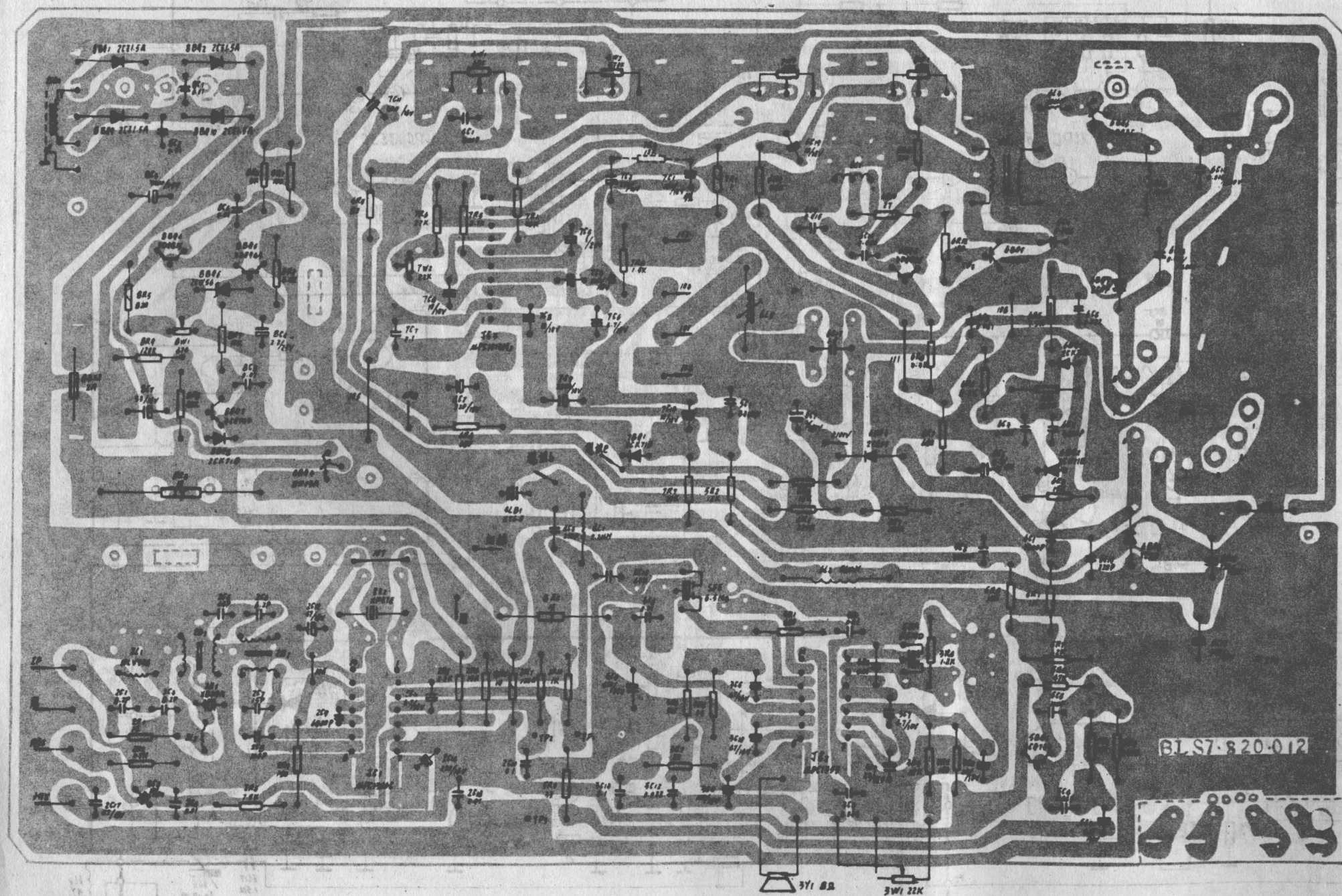

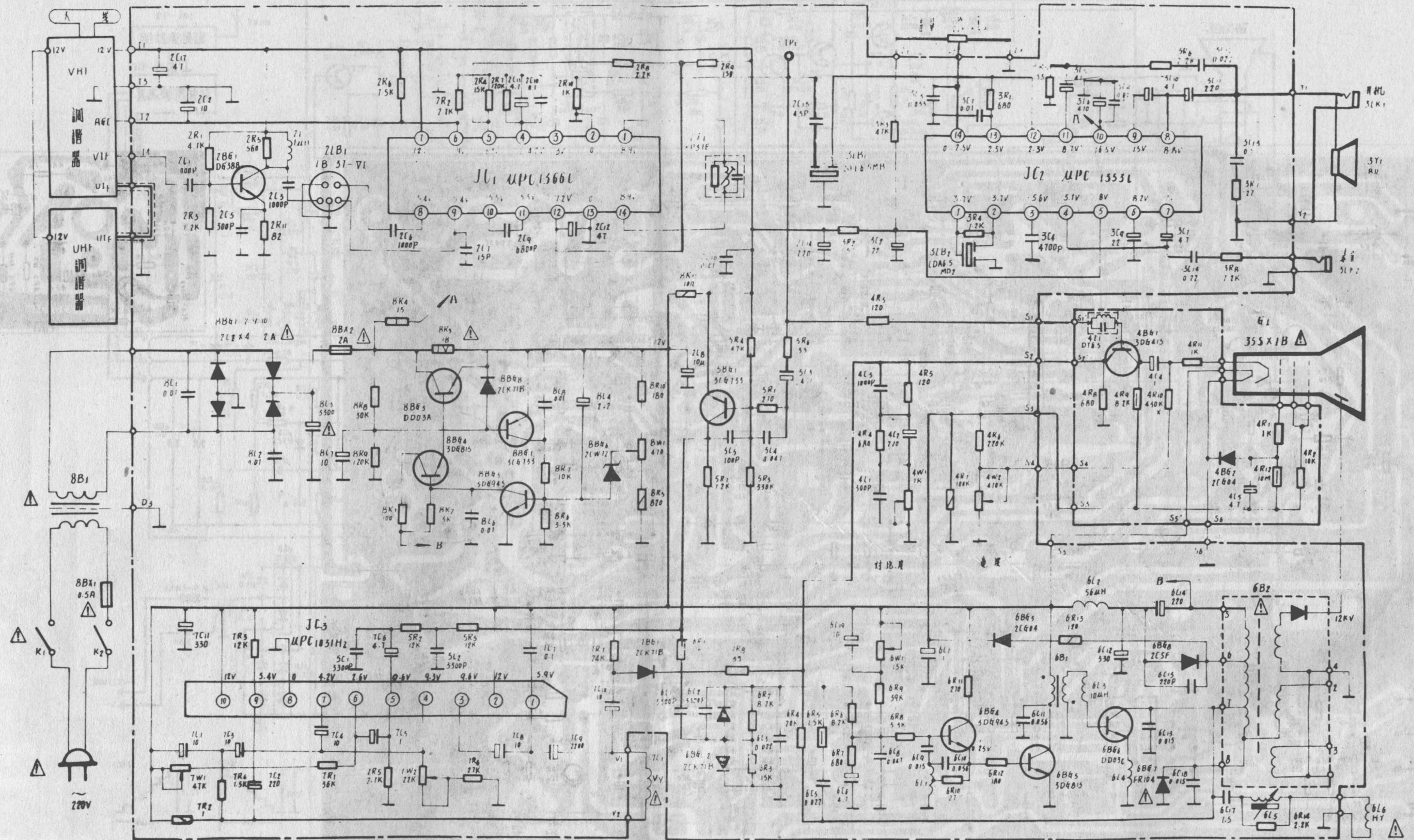

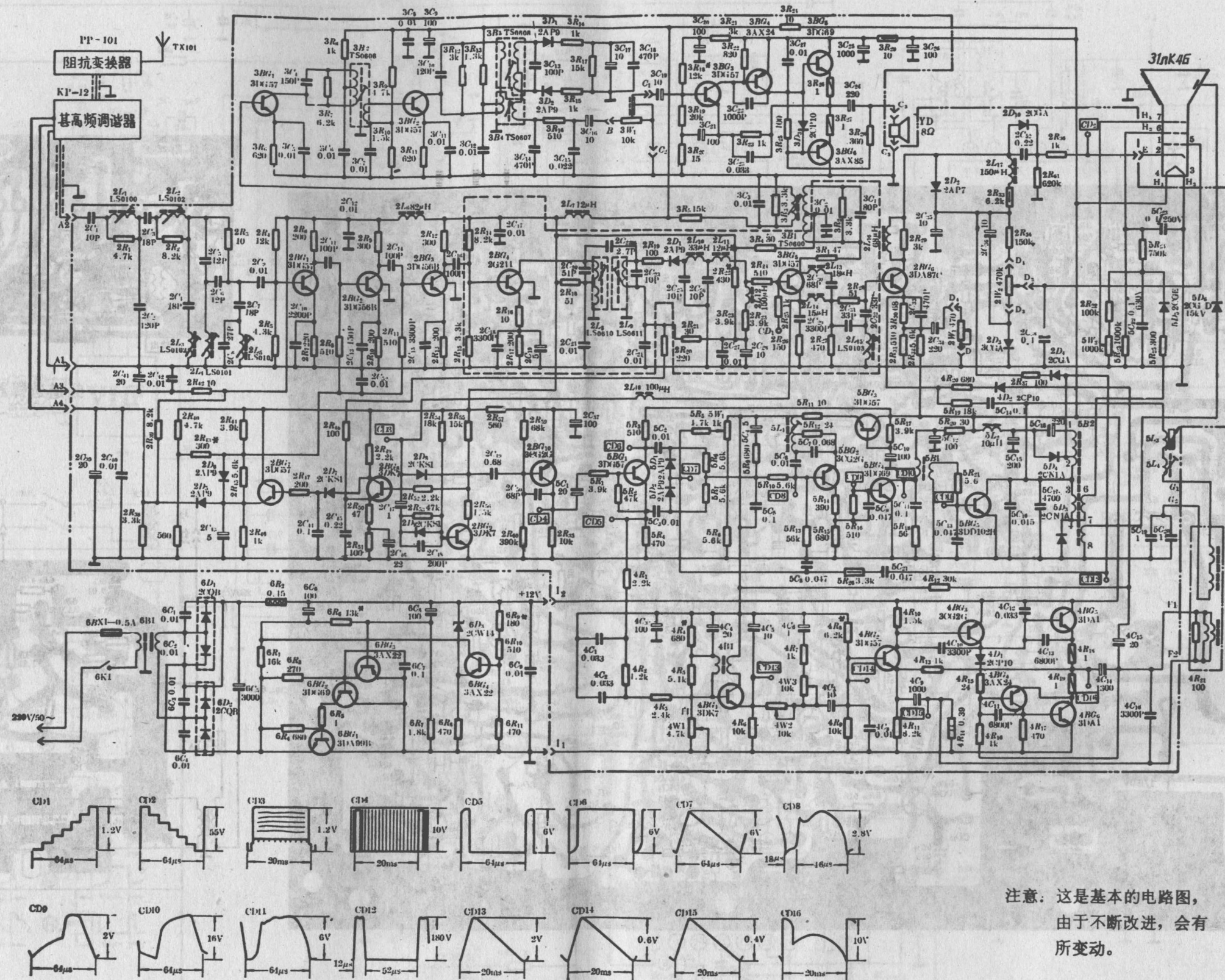

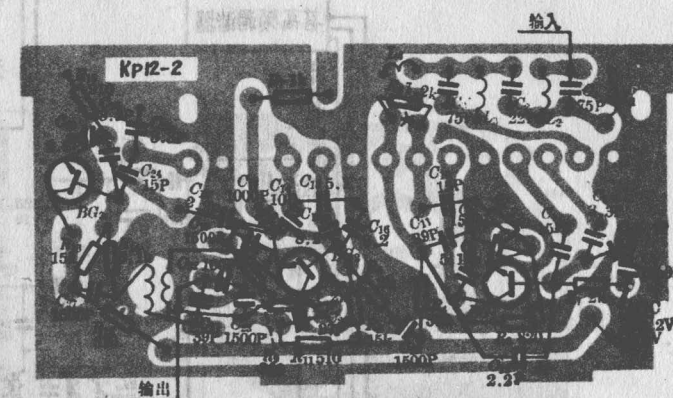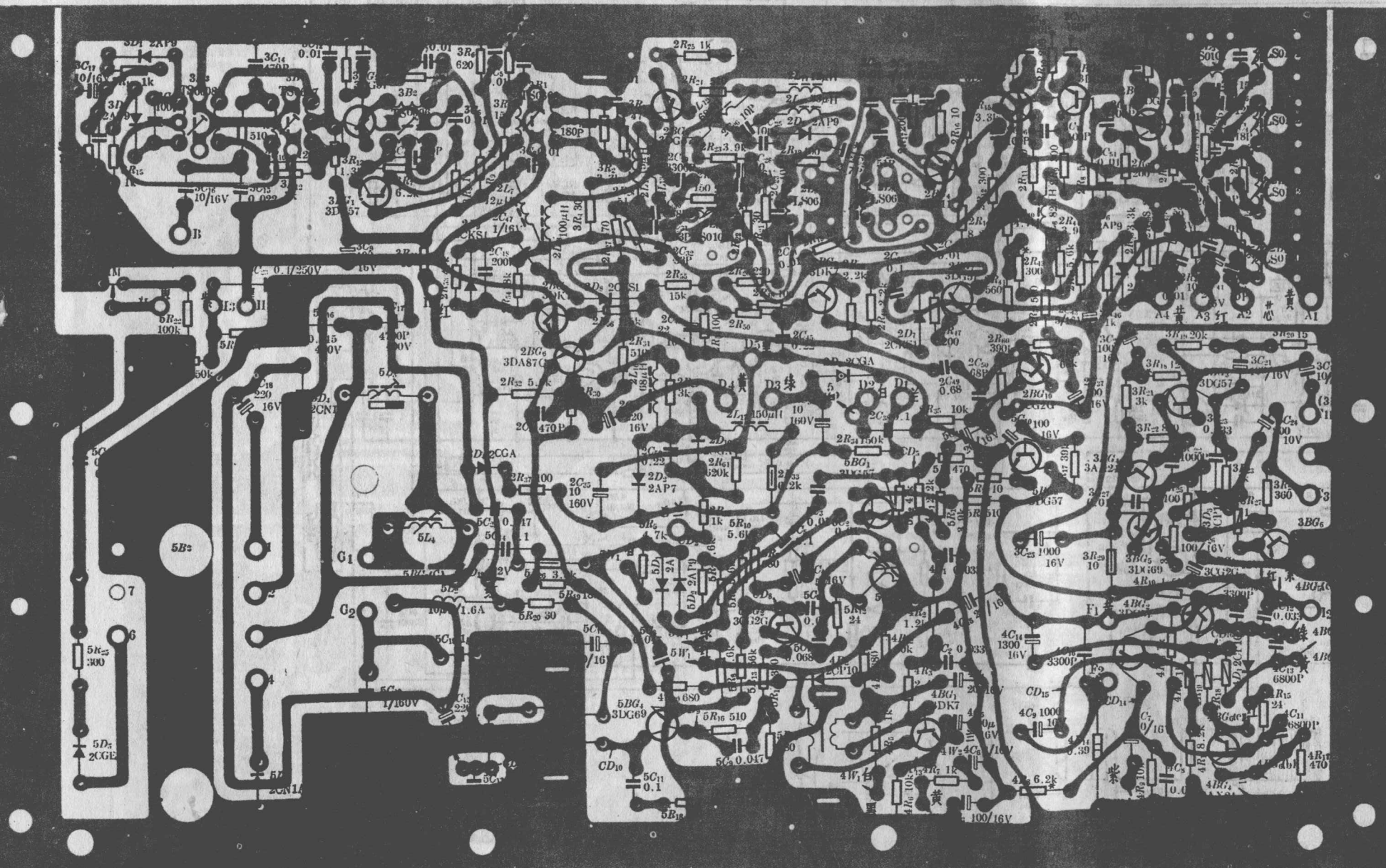

频道选择器

