

农村机电工人培训教材

# 电气测量和电工仪表

陈以连 编

中国工业出版社

本书介绍电流、电压、电阻、电功率和电能的测量方法，电流表、电压表、欧姆表、功率表的原理、构造、使用方法以及调整、维护和保管方面的知识。书中还叙述了摇表、万用表的使用方法。内容简明实用，文字通俗易懂。

本书是“农村机电工人培训教材”中的一册，可作县和公社级的电工训练班的教材。对农村原有电工和希望学习电气技术的农村知识青年，也可作为自学进修的读物。

农村机电工人培训教材  
电气测量和电工仪表  
陈以连 编

\*

水利电力部办公厅图书编辑部编辑（北京阜外月坛南街房）

中国工业出版社出版（北京修辞路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证出字第110号）

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本787×1092毫米·印张3<sup>7</sup>/8·字数79,000

1964年1月北京第一版·1964年1月北京第一次印刷

印数0001—12,371·定价(8-3)0.39元

\*

统一书号：K15165·3006(水电-408)

# 目 录

## 农村机电工入培訓教材出版說明

<b>第一章 电气测量和电表的基本知識</b>	1
第一节 测量的概念和分类	1
第二节 电表的作用和分类	2
第三节 电表的表面标记	3
第四节 电表的基本元件及其作用	6
第五节 电表的誤差	16
<b>第二章 电流表和电压表 电流、电压的測量</b>	19
第一节 电流表和电压表的特点	19
第二节 磁電式电表	20
第三节 电磁式电表	24
第四节 电动式电表和鐵磁电动式电表	29
第五节 电流表和电压表	33
第六节 电压的測量	37
第七节 电流的測量	42
第八节 鉗形电流表	49
第九节 电流表和电压表校驗的方法	51
<b>第三章 功率表和功率的測量</b>	54
第一节 功率	54
第二节 电动式功率表	55
第三节 功率的測量	57
第四节 功率表的校驗方法	61
<b>第四章 电度表和电能的測量</b>	63
第一节 电能	63

第二节 感应式电度表 .....	63
第三节 电能的测量 .....	67
第四节 电度表的校验和调整 .....	72
<b>第五章 欧姆表和电阻的测量 .....</b>	<b>80</b>
第一节 电阻 .....	80
第二节 用电流表和电压表测量电阻 .....	80
第三节 用电桥测量电阻 .....	82
第四节 单线圈式的欧姆表 .....	84
第五节 双线圈式的欧姆表 .....	86
<b>第六章 摆表及其使用的方法 .....</b>	<b>88</b>
第一节 摆表的构造和原理 .....	88
第二节 摆表的选用 .....	89
第三节 摆表的使用方法 .....	90
第四节 摆表校验的方法 .....	95
<b>第七章 万用表及其使用的方法 .....</b>	<b>97</b>
第一节 万用表的原理 .....	97
第二节 万用表面板上符号的意义 .....	100
第三节 万用表使用的方法 .....	101
<b>第八章 功率因数表、频率表和同步指示器 .....</b>	<b>107</b>
第一节 功率因数 .....	107
第二节 电动式功率因数表 .....	107
第三节 频率表 .....	110
第四节 同步指示器 .....	112
<b>第九章 电表的维护和保管 .....</b>	<b>114</b>
第一节 引起电表毛病的原因和检查方法 .....	114
第二节 电表的维护和使用时应注意的事项 .....	115
第三节 电表的保管 .....	117

# 第一章 电气測量和电表的基本知識

## 第一节 測量的概念和分类

为了达到測量的目的，我們制定了各种量的单位。例如斤是属于重量的单位，尺是属于长度的单位等等。所謂測量，就是将未知量与同种的单位量进行比較，比較的結果就是測量的結果，它应包括两个部分：一部分是数值，另一部分是单位名称。电气上的各种測量，称为电气測量。

被測量的对像是多种多样的。因此，測量的单位也是多种多样，进行測量的方法也各有不同，普通分为直接測量和間接測量两种。当被測量的量，可以通过測量仪器直接讀出来时，或者通过与它同种的单位量比較而得到时，都属于直接測量。例如，用电流表測量电流，用功率表測量功率，以及与标准电池比較測量电压等都是。当被測量的量不是直接测出，而是先测得与未知量有关的几个量，再根据一定的关系，計算出未知量来，就叫做間接測量。例如，測量导体内的电流和电压降，通过欧姆定律計算出导体的电阻，就是属于間接測量。

應該指出，在一般工程測量中，应用最多的是直接測量，特別是通过各种仪表直接讀出被測值的方法，应多，因为它具有簡單方便、花時間少等优点。

## 第二节 电表的作用和分类

电表是电气设备运行人员的耳目，它的作用十分重要，电路中电压的高低、电流的强弱、电阻的大小等等，都要用电表来测量。根据所量得的电压、电流、电阻等的数值，我们就可以知道电路中的情况。例如，电路中有了测量电流的电流表，我们就可以知道电流的大小，确定各种电气设备是否过负荷，因而就可以预先设法来防止事故的发生。电路中有了测量电压的电压表，它就可以告诉我们电路中电压是否正常，电压太高，电气设备的绝缘可能被击穿，电压太低，电气设备也不能正常运行，有了电压表，就可以及时发现问题，及时地纠正。有了测量电阻的摇表，就可测量电气设备的绝缘情况，它可以告诉我们绝缘电阻是否合格。

其他象测量电功率的功率表，测量电能的电度表等，都是常用的而且很重要的电表。

电表按各种不同分类的方法，可分成许多类：

### 1.按照测量对象的种类分：

- 1) 用来测量电流的，称为电流表，或称安培表；
- 2) 用来测量电压的，称为电压表，或称伏特表；
- 3) 用来测量功率的，称为功率表，或称瓦特表；
- 4) 用来测量电能的，称为电度表，或称耗小时表；
- 5) 用来测量功率因数的，称为功率因数表，或称力率表；
- 6) 用来测量电阻的，称为欧姆表。

### 2.按照所测量的电流种类分：

- 1) 用于直流电路的，称为直流电表；
- 2) 用于交流电路的，称为交流电表；

3)既适用于直流电路，又适用于交流电路，称为交直流两用表。

### 3.按照准确度分：

分为0.2、0.5、1.0、1.5和2.5五个等级。因为任何一只电表，它所指示的数值不完全和实际的数值相等，都会产生一定的误差。等级的数字，表示最大误差的百分数。例如1.0级的电流表，测量得100安的电流，而实际电流的数值可能是99安，或101安。因此，电表等级的数字越小，电表越准确。0.2和0.5级的电表，是在试验室里或校验其他电表时使用。其余等级的电表，多用在配电板上。

### 4.按照电表的作用原理来分：

- 1)磁电式；
- 2)电磁式；
- 3)电动式；
- 4)感应式。

这些电表，后面还要详细讨论。

### 5.按照使用的性质和装置方法分：

- 1)固定式，固定式的电表是装在一块固定不动的绝缘板或金属板上，在正常的工作情况下是固定不动的。
- 2)携带式，所谓携带式电表，就是重量较轻，携带方便的电表。

## 第三节 电表的表面标记

在电表的表面上，有各种各样的标记，它们都代表着一定的意义。各种标记的意义列在表1-1中。表中的各项标记及其说明，今后还会逐一谈到。

表 1-1 电表的表面标记

标 記	型 式	标 記	說 明
	磁电式 甲、有机械反作用力	准确度級的标记 	容許的基本誤差, % ±0.1
	乙、无机械反作用力		±0.2
	电磁式		±0.5
	甲、有机械反作用力		±1.0
	乙、无机械反作用力		±1.5
	电动式		±2.5
	甲、无磁屏		±4.0
	1. 有机械反作用力	电流性质的标记 	电流性质
	2. 无机械反作用力		直 流
	乙、有磁屏 1. 有机械反作用力		交 流
	2. 无机械反作用力		三相交流

續表

标 記	型 式	标 記	說 明
	铁磁电动式 甲、有机械反作用力		直流和交流
	乙、无机械反作用力		仪表的绝缘受过2千伏电压的試驗
	感应式 甲、有机械反作用力		仪表装置的标记
	乙、无机械反作用力		垂直装置
	热线式		水平装置
	热偶式 甲、有接触热电偶		30°倾斜装置
	乙、有绝缘热电偶		例
	整流式		准确度1.5級、有机械反作用力的电磁式直流电表，作30°倾斜装置
			准确度1.0級的电动式交直流电表，作水平装置

## 第四节 电表的基本元件及其作用

电表种类繁多，但大多数电表都具有一些共同的元件，如外壳、标尺、指针、阻尼器、轉軸、軸承……等等。本节先介绍这些共同的元件，及其所起的作用，以后再讨论各种类型的电表。

### 一、外 壳

电表的外壳起保护电表内部机件的作用，使它不受到机械作用而损坏，并防止灰尘的侵入。

电表的外壳是用铁、硬橡胶或电木等材料制成的。铁质的外壳，较为坚固，并且可以屏蔽外界磁场（使外界的磁场不致影响电表的正常工作，因为磁场被铁壳所屏蔽，表1-1中的“磁屏”就是这个意思）。硬橡胶或电木的外壳较为轻巧美观，同时又因硬橡胶、电木都是绝缘性能很好的材料，所以能防止由于电表内部漏电而发生的接地或触电等危险，因此

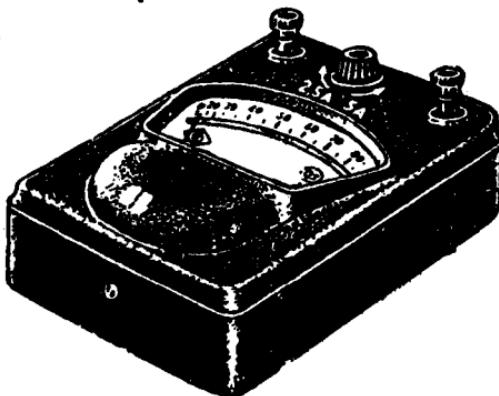


图 1-1 携带式电表

它最适宜用于携带式电表(图1-1)。

按外壳的形状不同，电表分为圆形(图1-2)和方形(图1-3)两种。圆形外壳是最简单和最普遍的，它的缺点是在配电板上所占的面积较大，而方形电表所占的面积就小得多。

由于电表外壳构造的不同，电表也可分为突出式(图1-2)

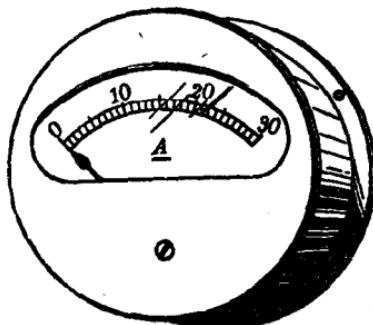


图1-2 圆形突出式电表

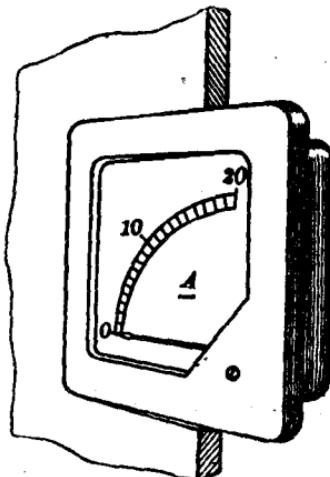


图1-3 方形嵌入式电表

和嵌入式(图1-3)。完全突出的电表装在配电板、控制板的板面上，而嵌入式是装入配电板、控制板的板内，电表的大部分在板的后面。这样可以一目了然，观察便利。

## 二、标 尺

电表的标尺，就是画有刻度的表面(图1-4)。它是用黄铜片或锌片制成，上面粘着一层薄纸，纸上画有刻度。每一刻度代表一定的数值。当电表工作时，指针移动到某一刻度上停止下来，即可读出所测量的数值。

图1-4(1)表示均匀标尺,即各根相邻直綫之間距离相等,每两根直綫之間的距离所代表的数值是一样的。图1-4(2)表示不均匀的标尺,即两根相邻直綫之間的距离是不相等的,但它所代表数值却是相同的。

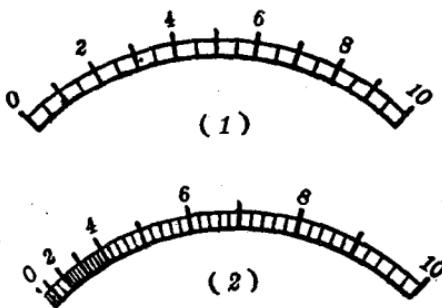


图 1-4 电表的标尺

在0.2和0.5級的电表中,在标尺上开有一个闊約0.5厘米的弧形长孔,下面装有一个鏡子(图1-5),在鏡子中可以反映出指針的像。我們讀取数据时,头部左右移动,使眼睛的位置移动到使指針和鏡子中的指針像相重合,这样就可以

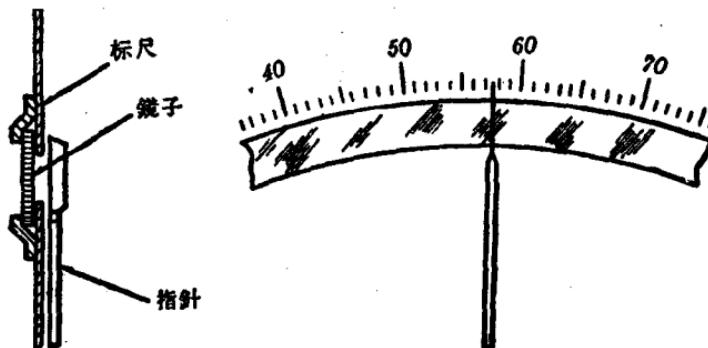


图 1-5 鏡子标尺

使視線对准，这时指針在标尺上所指出的数值，就是准确的数值，所以有鏡子的标尺，可以减小讀数的誤差。

### 三、指針

电表指針的作用是指出数值，当电表通电后指針在标尺上移动到某一位置后停止，我們就可以讀取指針所指示的数值。电表的指針一般是用鋁制成，指針必須輕而坚固。0.2和0.5級的电表指針端是刀形的，称为刀形指針(見图1-6)。

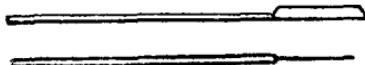


图 1-6 刀形指針

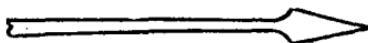


图 1-7 矛形指針

其余各級电表的指針端是矛形的，称为矛形指針(图 1-7)。

指針愈輕巧，电表的准确度愈高，因为輕巧的指針，电流虽变化很小也可以反映出讀数来。所以在高准确度的电表中，指針很細、很小，因而也很輕、很弱。在使用这类电表时，应注意不可使指針的偏轉超过电表的最大数值太多，否则就会将指針打弯、撞裂，甚至损坏电表的內部結構。

### 四、阻尼器

电表通电后偏轉于某一位置，由于慣性的作用，指針将左右摆动，而影响讀数。为了縮短摆动的时间，在电表的轉动部分上必須装置阻尼器，来阻止指針的左右摆动。

阻尼器分空气的和磁性的两种。

1. 空气阻尼器(图 1-8)，是由圓柱形管制成，管的一端

是封闭的，另一端是开启的，如图 1-8 中，管的上端封闭，下端开启。在圆柱形的管子中，有一个铝质的活塞，它可以在管内移动。活塞与偏转的指针联系在一起。

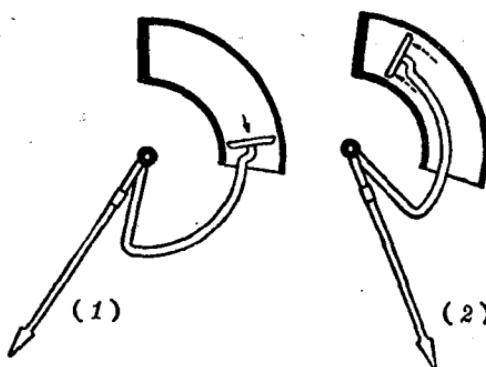


图 1-8 空气阻尼器

(1) — 指针沿反时针方向偏转；(2) — 指针沿顺时针方向偏转。

当电表的指针向反时针方向偏转时，活塞向管子的封闭端推进，把空气压入管子中。管子中被压缩的空气就阻止活塞向内推进，如图 1-8(1) 中实线箭头所示，即阻止指针向反时针方向偏转。当转动部分向顺时针方向偏转时，活塞向管子的开启端移动，活塞和封闭端之间的空气，因活塞移动而变薄，管内压力减小，外面的压力阻止活塞向开启端移动，即阻止指针向顺时针方向偏转，如图 1-8(2) 中虚线箭头所示。这样，随着指针的偏转，活塞两边的空气不断产生阻力阻止活塞的运动，因此可制止指针的偏转，使它摆动的范围大大减小。

2. 磁性阻尼器（图 1-9），它是由铝片 1，和永久磁铁 2 所组成的。铝片可在永久磁铁的磁场内运动，并且铝片是和

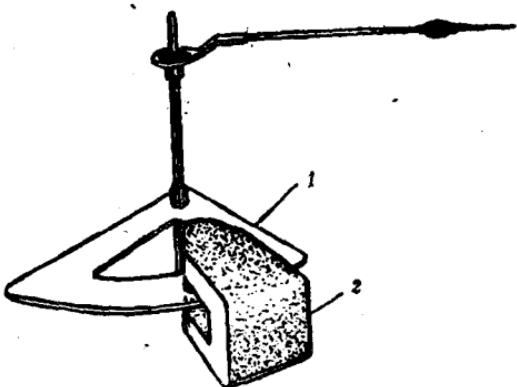


图 1-9 磁性阻尼器

指針的轉軸連在一起。当电表的指針偏轉时，鋁片也隨着轉动，由于鋁片切割永久磁鐵的磁力線，在鋁片中產生了渦流，渦流的方向可由发电机右手定則决定。由这个渦流和永久磁鐵的磁力線相互作用，产生一个力，这个力的方向可由电动机左手定則来决定，它总是反对鋁片的轉動。这样，鋁片受到了电磁力阻止它的运动，因此可制止指針左右摆动。

### 五、轉軸和軸承

大部分电表的轉動部分，是用軸和軸承来支持的。轉軸是由一根直徑为1~2毫米的鋼棒制成，軸的两端是圓錐形的尖头，用来支撑在軸承上(图1-10)。这个圓錐形的尖头，有



图 1-10 轉 軸

的是把实心的軸，頂端磨成錐狀，有的是把軸尖压入鋁質的軸內。

高准确度电表的軸承是用宝石(紅宝石、藍宝石、瑪瑙等)制成，因为宝石质地坚硬，不易磨损。低准确度电表的軸承，可用硬鋼或磷銅制成。为了减小摩擦力，軸尖和軸承都經過良好的研磨，使軸尖只支持在軸承表面固定的一点上。宝石軸承是鑲在支持螺絲的一端(图1-11)。轉動支持螺絲可

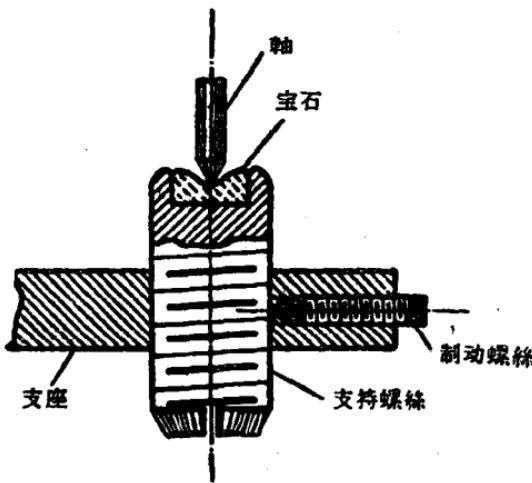


图 1-11 电表的軸承

以調節轉軸位置的高低。轉軸的两端是用支持螺絲來固定的。在調節支持螺絲的位置时，应注意轉軸在軸承內不可太松，如果太松了，軸就会上下移动，将产生誤差，但也不可太紧，以免軸尖和軸承所受的机械压力太大，增加了摩擦力，甚至损坏軸尖和使宝石碎裂。当支持螺絲的位置調好以后，可用制动螺絲抵住，以免松脫。

## 六、产生反作用力矩的设备

当电表接通电流时，转动部分开始偏转。如果在电表中没有反作用力矩，那末即使很小的电流也将使指针偏转到终点。这样，指针所偏转的角度将不能用来确定电流的大小，因此在电表的转动部分必须有一个产生反作用力矩的设备，使指针的偏转受到限制，指针偏转的角度才可表示电流的大小。

在电表中，我们可以利用螺旋式弹簧（也叫游丝）、重力或电磁力来产生反作用力矩。

螺旋式弹簧（图1-12）是用矩形截面的弹簧丝卷成。弹簧的一端固定在转轴上，另一端则固定在电表内部的支架上。当转轴转动时，将弹簧绞紧，因而产生了反作用力矩。通过电表的电流愈大，指针偏转的角度愈大，弹簧的反作用力矩也愈大。当电表内所产生的转矩和反作用力矩相等时，指针就停止不动。因此可由指针偏转的角度来确定电流的大小。弹簧是用锡、锌、铜的合金或磷铜所制成。它的弹性必须始终不变，否则指针所指示的读数将产生误差。在装置时，弹簧必须保持均匀平整，它的平面必须和转轴垂直。

用重力产生反作用力矩的设备，如图1-13所示，在转轴上固定着两根触鬚1和2，各附有一定的重量。在调节时，移动触鬚1的重量可以使指针指在标尺的零点上，如图1-13

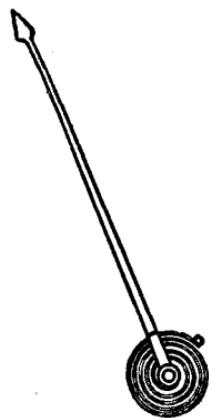


图 1-12 螺旋式弹簧