

集成稳压器与 非线性模拟集成电路

国防工业出版社

R7375
140

中国集成电路 大 全

集成稳压器与非线性模拟集成电路

《中国集成电路大全》编写委员会 编



国防工业出版社

5010083

pt69/13

中国集成电路大全

集成稳压器与非线性模拟集成电路

《中国集成电路大全》编写委员会 编

*
国防工业出版社出版、发行

(北京市车公庄西路老虎庙七号)

新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

787×1092 1/16 印张45 1048千字

1989年12月第一版 1989年12月第一次印刷 印数：0,001—7,080册

ISBN 7-118-00209-7/TN36 定价：25.60元

26.00
1

主 编

赵保经

前八分册编写委员会成员

(以姓氏笔划为序)

王国定	王鸿宾	尹嘉祥	卢克盛	朱介炎
朱家维	刘国臣	吴文渊	李会昌	陈建明
陈锦秋	沈国政	何明章	杨润生	郑敏政
赵保经	胡恩蔚	施鹤鸣	唐长钧	唐明道
徐筱棣	黄卓玲	崔忠勤	章倩苓	童本敏
韩锡芳	路民峰	蒋建飞	谯振刚	黎心源
蔡明政	薛春刚			

— * —

责 任 编 辑

翟 谦

装 帧 设 计

杨庆英 陈树岑

序　　言

当前电子工业正经历着日新月异的加速发展过程，它已成为人类认识世界和改造世界的强有力工具。作为电子技术最重要的基础产品之一的集成电路，也已纵深宽广地渗入各个应用领域。从人们对微观世界基本粒子的研究，到茫无边际宇宙空间的探索；从大型联合企业的设计到交通运输的自动控制；从与人们健康休戚相关的医疗设备到戴在手腕上的电子手表，都离不开集成电路。可以毫不夸张地说，现在集成电路已成为电子工业的基石，自动化的尖兵，是当前国际上最富于竞争意义和最活跃的电子产品之一。

我国的集成电路已经历了十余年的生产和应用实践。特别是近五年多来，国产集成电路的系列品种呈现了蓬勃发展的新形势。如今在欣欣向荣的我国微电子工业领域，除了已有较长时间生产和应用历史的 HTL、TTL 和运算放大器等集成电路外，还包括低功耗 CMOS 和超高速 ECL 等一类集成电路，并相继出现了存储器、微处理机电路、外围接口电路、微波集成电路以及正在兴起的各类模拟集成电路。

鉴于我国集成电路发展的新形势和应用与生产部门的迫切需要，经电子工业部领导同意，中国电子器件工业总公司于一九八〇年十月开始筹备《中国集成电路大全》（以下简称《大全》）的编写工作。在国防工业出版社和许多有关部门与单位的积极配合和大力支持下，于一九八一年六月组成《大全》前八分册编写委员会。

根据我国集成电路的发展现状和生产与应用前景以及国内需求的缓急程度，本《大全》拟将分册分期陆续编辑出版。近期内将出版下述八个分册：

- TTL 集成电路；
- 集成运算放大器；
- CMOS 集成电路；
- 接口集成电路；
- ECL 集成电路；
- 集成稳压器与非线性模拟集成电路；
- 微型计算机集成电路；
- HTL 集成电路。

今后并将根据实际情况，拟继续编辑出版音响集成电路、电视机集成电路、存储器集成电路、线性放大器集成电路、微波集成电路、混合集成电路和其它集成电路分册。

编写本《大全》的主要目的是，向国内各行各业的集成电路使用者提供一套比较完整的国产集成电路的系列、品种、特性、工作原理和应用的工具书，并向整机设计者提供在今后几年内将陆续应市的国产集成电路的新系列、新品种的特性和应用技术数据，以供新机种设计时参考。近五、六年米，我国集成电路系列品种经过多次规划、整顿，已开始纳入标准化、系列化和通用化的轨道，而且今后在相当长一段时期内，我国需要的集成电路系列品种也已比较明确。因此，编写这样一套图书既可满足国内迫切需要，同时亦有现实可能。

本《大全》还将向国内集成电路生产单位展示各大类集成电路的发展方向，以作为新产品选型的依据之一。

本《大全》也将向有关领导部门介绍国产集成电路产品分类和应用概况以及现阶段的发展趋向；另外，《大全》还将向有关科技人员和大专院校师生提供有关我国集成电路标准化、系列化和通用化方面的具体知识。

在编写特点方面，本《大全》不同于一般的集成电路产品手册。它除了比较系统地介绍国产各类集成电路的系列品种、型号和特性参数外，还分门别类地简单阐述具体电路的工作原理、线路结构和功能特点以及典型应用与测试方法，力图将集成电路的特性、原理和应用三者结合起来。本《大全》亦不同于一般的教科书。它是紧紧围绕具体产品来阐明原理，其内容简明扼要，便查易读。在内容选取方面，本《大全》遵循下述诸原则：

1. 与国际通用的、已列入我国集成电路优选系列且现已生产的品种，是本《大全》重点介绍的内容。

2. 已经列入我国集成电路优选系列而目前尚未生产的，但预计近期即将试制和生产的集成电路系列品种，是本《大全》的主要内容之一。

3. 虽尚未列入我国集成电路优选系列，但在国内已经经历了一段时期的生产和应用实践，并表明具有一定应用价值的品种，也列入本《大全》中。

本《大全》还提供了我国已制订的有关各类集成电路的测试原理和测试方法。

当然，本《大全》正同其它技术书一样，不可能长久地、充分地反映我国集成电路的面貌。为此《大全》编委会将定期地对本《大全》进行修订、删节、补遗和不断地增出新的分册。我们热切地希望国内各有关单位和同志为《大全》的进一步完善而提出宝贵意见和建议。

最后，值《中国集成电路大全》前八分册陆续出版之际，谨向积极支持或协助本书编辑和出版工作的许多单位和有关同志深表谢忱！

电子工业部
中国电子器件工业总公司

编写说明

本书编入了除集成运算放大器之外的国内已经生产和正在研制开发的通用类模拟集成电路。全书分为四大部分。第一部分是总表。第二部分系统地介绍了集成稳压器的基本结构、设计原理和分类等基础知识，并按不同的产品类别，分别叙述了通用稳压器（包括可调式和三端固定式集成稳压器）和精密稳压器（包括有源基准电源和能隙基准电源）以及开关稳压器（主要是开关控制器）的原理、特点、电参数规范和典型特性，还给出了典型的应用实例；第三部分分章介绍了电压比较器、模拟开关、数/模转换器、模/数转换器、锁相环、模拟乘法器和时基电路的原理、特点、电参数规范、测试方法以及典型应用实例。这一部分所包含的各类电路统称为非线性模拟集成电路。这里所说的“非线性”涵义仅是指这部分介绍的产品其输入与输出不是呈单值函数关系，其中大部分是数字与模拟的接口，或是能进行转换的电路。我们将这些电路归纳到“非线性”集成电路一类仅是为了分类和编写方便。

第三部分各章所列入的产品，其中许多在国内尚处于研制与试生产阶段，因此，本书中引用的仅是国外同类产品的参数资料。

第四部分是附录。

本分册由王国定和杨润生同志负责编写（王国定任编写组组长），其中1～4章由杨润生负责编写，5～11章由王国定负责编写。

北京半导体器件研究所崔忠勤工程师和复旦大学电子工程系李联副教授对本书书稿进行了审校工作；原八三三一厂李文焕和上海元件五厂范嘉箴同志参加了本书部分章节的编写工作；上海元件五厂、上海无线电二十九厂、上海无线电七厂、北京半导体器件研究所、北京器件五厂、电子工业部标准化研究所和复旦大学电子工程系等单位的领导和有关同志对本书的编写给予了大力支持。在此一并致以衷心的感谢！

目 录

第一部分 总 表

表01 国产集成稳压器型号及其分类一览表	2
表02 国产非线性模拟集成电路型号一览表	3
表03 集成稳压器主要电参数符号一览表	3
表04 集成稳压器引出端功能符号一览表	4
表05 非线性模拟集成电路常用电参数符号和引出端功能符号一览表	4
表06 封装代号对照表	7

第二部分 集成稳压器

概述	10
第一章 集成稳压器的基础知识	16
1.1 集成稳压器的基本工作原理及分类	16
1.2 串联式集成稳压器的基本单元电路	18
一、启动与偏置电路	18
二、恒流源	19
三、基准电压源	21
四、比较放大器	23
五、调整电路和采样电路	30
六、保护电路	31
1.3 串联式集成稳压器的主要性能参数及其测试基本原理	35
一、极限参数	35
二、工作参数	36
三、集成稳压器的质量参数及其测试基本原理	36

第二章 国产串联式集成稳压器

2.1 多端正可调集成稳压器	42
一、集成稳压器—CW 3085	43
二、集成稳压器—CW 723/723C	51
三、集成稳压器—CW105/205/305	64
四、集成稳压器—CW1569/1469	71
五、集成稳压器—BG602	76
六、集成稳压器—5G14	78
七、集成稳压器—WA724	82
八、集成稳压器—WB724	88
九、集成稳压器—WA5~8-111~115	93
十、集成稳压器—XWY0003	95
十一、集成稳压器—YZ13	98
十二、集成稳压器—YZ01	99
十三、集成稳压器—YZ03~06	103
十四、集成稳压器—YZ07~10	105
十五、集成稳压器—YZ003~006	108
十六、集成稳压器—X60	110
十七、集成稳压器—X61	114
十八、集成稳压器—XWY6, XWY7, XWY8	116
十九、集成稳压器—W601	118
二十、集成稳压器—W611	121
二十一、集成稳压器—W612	124
二十二、集成稳压器—XWY0001~0002	127
2.2 多端负可调集成稳压器	129
一、负输出集成稳压器—W1511	130
二、负输出集成稳压器—CW104/204/304	135
三、负输出集成稳压器—CW1463/1563	141
四、负输出集成稳压器—WA6~8-811~815	146

五、负输出集成稳压器——X62	149	3.3 7伏系列集成基准源	272
六、负输出集成稳压器——XWY9	154	一、集成基准源——CW129/329	273
七、负输出集成稳压器——W616	156	二、集成基准源——CW199/299/399	275
2.3 三端固定正输出集成			
稳压器	158	3.4 可编程序精密基准源	
一、固定正输出集成稳压器——		CW584	280
CW7800系列	159	第四章 集成开关电源控制器	284
二、固定正输出集成稳压器——		4.1 脉宽调制型集成开关电源	
CW78M00系列和W78K00系列	169	控制器	284
三、固定正输出集成稳压器——		一、开关电源控制器——CW3420/3520	284
CW78L00系列	176	二、开关电源控制器——X63	295
四、固定正输出集成稳压器——		三、开关电源控制器——CW1524/2524	299
XWY0005	184	/3524	299
五、固定正输出集成稳压器——		四、开关电源控制器——X1525~	
XWY0006	187	X1527	307
2.4 三端固定负输出集成		五、CW1060脉宽调制型集成开关电源	
稳压器	189	控制器	313
一、固定负输出集成稳压器——CW7900		4.2 频率调制型集成开关电源	
系列	190	控制器——CW497A	320
二、固定负输出集成稳压器——		4.3 脉宽、频率调制型集成开关	
CW79M00系列	201	电源控制器——CW78S40	324
三、固定负输出集成稳压器CW79L00			
系列	209		
2.5 三端可调式集成稳压器	215	第三部分 非线性	
一、三端可调正输出集成		模拟集成电路	
稳压器 ——CW117/217/317		第五章 电压比较器	332
系列	216	5.1 电压比较器概述	332
二、三端可调负输出集成		一、电压比较器基本工作原理	332
稳压器 ——CW137/237/337	230	二、电压比较器的结构和基本单元	
2.6 跟踪式正、负输出集成		电路简述	334
稳压器 ——CW1468/1568	242	5.2 双极型电压比较器	
第三章 国产半导体集成基准源	250	典型产品	339
3.1 1.2伏系列基准源	250	一、电压比较器——CJ0311	339
一、集成基准源 ——CW113/313	251	二、双电压比较器——CJ0193	343
二、集成基准源 ——CW185/285/385		三、四电压比较器——CJ0139	348
	255	四、高速电压比较器——CJ0710	350
三、集成基准源 ——CW589	258	五、双电压比较器——CJ1514/	
3.2 2.5伏系列基准源	262	1414	355
一、集成基准源 ——CW580	262	六、高速电压比较器 ——FBC01	358
二、集成基准源 ——CW136/236/336		七、与 ECL 电路兼容的高速电压	
	265	比较器 ——CJ685	360
三、集成基准源 ——CW1403/1503	269		

5.3 CMOS电压比较器	二、多路选择开关的应用实例	429
典型产品	三、多路开关通道扩展方法和电平	
一、CMOS电压比较器的设计特点	转换连接法	431
5.4 电压比较器的应用	第七章 数字/模拟转换器	434
一、电平比较器	7.1 D/A转换器的基本原理	434
二、电压比较器在脉冲电路中的应用	一、D/A转换器的工作原理	436
三、电压比较器的一些综合应用	二、D/A转换器的基本组成部件和结构	442
5.5 电压比较器参数	7.2 CMOS D/A转换器的典型产品	444
测试原理	一、CMOS 10位 D/A转换器——CB7520 (5G7520)	444
一、直流参数测试原理	二、CMOS 12位 D/A转换器——CB7521/7541	449
二、交流参数测试原理	三、与微机兼容的 8 位 D/A 转换器CB7524	451
第六章 模拟开关与多路选择开关	四、与微处理机兼容的 8 位 D/A 转换器——CB0830/0831/0832	455
开关	五、与微机兼容的 10 位 D/A 转换器——CB1000	458
6.1 半导体器件的开关特性	六、与微机兼容的 12 位 D/A 转换器——CB1208/1209/1210/1230/1232	460
简述	7.3 双极型 D/A 转换器的典型产品	463
一、二极管的开关特性	一、8~10位 D/A 转换器——B3408/3410	463
二、双极型晶体管的开关特性	二、单片 8 位高速 D/A 转换器——5G08	468
三、结型场效应晶体管开关特性	三、与微机兼容的 10 位 D/A 转换器——CB5020	473
四、MOS 场效应晶体管开关特性	7.4 D/A 转换器的应用实例	475
6.2 集成电路模拟开关的类型	一、D/A 转换器的一般应用实例	476
和设计特点	二、D/A 转换器与微机 (μP) 兼容的应用	485
一、集成化 JFET 模拟开关的设计特点	7.5 D/A 转换器基本参数与测试原理	488
二、MOS 模拟开关的设计特点	一、D/A 转换器的基本参数定义	488
三、有源模拟开关	二、D/A 转换器主要参数测试原理	489
6.3 模拟开关典型产品	第八章 模拟-数字转换器	491
一、四双向模拟开关典型产品	8.1 A/D 转换器概述	491
二、CMOS 多路选择开关		
三、Bi-JFET 多路选择开关		
6.4 模拟开关的主要电参数及其测试方法		
一、模拟信号通道参数及其测试方法		
二、地址译码器输入数字电路参数		
三、开关时间参数及其测试方法		
6.5 模拟开关的典型应用		
一、四双向模拟开关的应用实例		


一、基本原理	491	9.4 锁相环的应用	606
二、描述 A/D 转换器的主要参数 和术语	493	一、变频与倍频	606
三、A/D 转换方式	494	二、调频、调幅信号解调电路	611
8.2 双积分型 A/D 转换器典型		三、移频键控中的应用 (FSK)	614
产品	502	四、分相数据的同步与译码	615
一、 $3\frac{1}{2}$ 位 A/D 转换器——CB14433 (5G14433)	502	五、数字滤波器	619
二、 $4\frac{1}{2}$ 位 A/D 转换器——CB7135 (5G7135)	514	六、伺服电机调速电路	620
三、 $3\frac{1}{2}$ 位 A/D 转换器——CB7106/ 7107/7126/7137	526	七、锁相环的其他应用	621
8.3 逐次近似式和并行比较式		第十章 模拟乘法器	624
A/D 转换器典型产品	534	10.1 乘法器的基本结构和工作 原理	624
一、与微机兼容的 CMOS 8 位 A/D 转换器——CB080X	534	一、差分放大器的跨导特性	624
二、带有 8 选 1 选择开关的 8 位 A/D 转换器——CB0808/0809	546	二、四象限模拟乘法器	628
三、12 位逐次近似式 A/D 转换器——CB1210/1211	551	10.2 模拟乘法器典型产品	632
四、CMOS 10 位 A/D 转换器——CB7570	556	一、双平衡模拟乘法器——XCC 平衡 调制器	632
五、视频高速并行 6 位 CMOS A/D 转换器——CB3300	563	二、双差分通用电路——5G33	634
第九章 集成化相位锁定电路	569	三、四象限模拟乘法器——CB1595/1495 (BG314 和 FZ4)	636
9.1 锁相环的基本理论及单元		10.3 模拟乘法器的参数及其测试	
电路的结构	569	原理	639
一、PLL 的基本理论	570	一、平衡调制器的参数及其 测试原理	639
二、集成化相位锁定电路中的基本 单元电路的结构	574	二、四象限乘法器的参数测试	641
9.2 锁相环 (PLL) 电路典型产品	587	10.4 模拟乘法器的典型应用	644
一、CMOS 锁相环——CC4046B (J691)	587	一、平衡调制器的应用	645
二、双极型低频锁相环—— CB565 (BG322)	591	二、四象限乘法器的典型应用	647
三、高频锁相环——B562	596	10.5 模拟乘法器的发展趋向	659
9.3 锁相环的参数及其测试		一、乘法/除法器——B531	659
方法	601	二、内部微调乘法器——CB532	661
一、部件参数的测试	601	三、可程控精密组合模块乘法器	662
二、系统参数的测量	602	第十一章 时基电路与其它非线性	
三、实用参数的测量	605	模拟电路	664

3010632

11.3 时基电路的典型应用	679	一、采样/保持放大器基本工作原理	694
一、作单稳态的应用实例	679	二、采样/保持放大器典型产品	
二、作多谐振荡器的应用实例	682	产品——5G582	695
三、作双稳态的应用实例	685		
11.4 函数发生器	687	第四部分 附录	
一、函数发生器的基本工作原理	687	附录 I 集成稳压器国内外同类产品型号对照表	704
二、函数发生器典型产品		附录 II 非线性模拟集成电路国内外同类产品型号对照表	706
产品——5G8038	688		
11.5 采样/保持放大器	693		

第四部分 附录

附录 I	集成稳压器国内外同类产品 型号对照表	704
附录 II	非线性模拟集成电路国内外 同类产品型号对照表	708

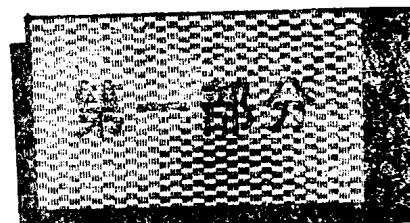

总 表

表01 国产集成稳压器型号及其分类一览表

名称	分类	产品型号	同类产品型号	码页	名称	分类	产品型号	同类产品型号	页码
多端正司	通用型小电流输出	CW3085	W723	43	三端固定负输出	1.5 A	CW7900系列	SW7900C, W7900	190
		CW723/723C		51		0.5 A	CW79M00系列	W79M00	201
		CW105/205/305		64		0.1 A	CW79L00系列	W79L00	209
		BG602		76		三端正可调集成稳压器	CW117/217/317	SW117/217/317	216
		5G14		78				W117/217/317	
		WA724		82			0.5 A	CW117M/217M/317M	W117M/217M/317M
		XWY0008		95				W117M/217M/317M	216
		YZ13		98					
		YZ01		99			0.1 A	CW117L/217L/317L	W117L/217L/317L
		W601		119				W117L/217L/317L	216
调压器	通用型大电流输出	WB724		88	三端负可调集成稳压器	1.5 A	CW137/237/337	SW337	230
		WA5~8-111~115		93		0.5 A		W137/237/337	
		YZ03~06		104		0.1 A		CW137M/237M/337M	W137M/237M/337M
		YZ07~10		106		正、负对称输出集成稳压器	CW137L/237L/337L	W137L/237L/337L	230
		YZ003~006		109				W137L/237L/337L	
		XWY0001~0002		128					230
		CW1569/1469		71	半导体基准源	0.1 A	CW137L/237L/337L	W137L/237L/337L	230
		X60		111		1.2 伏		W137L/237L/337L	
		X61		115		CW113/313			251
压器	高精度输出	W611		122		CW185/285/385			255
		W612		125		CW589			258
		XWY6, 7, 8		117	2.5 伏基准源	CW580	CW129/329		262
						CW136/236/336			265
						CW1403/1503		5G1403	269
					7 伏基准源	CW1468/1568	CW199/299/399		273
						CW113/313			275
						CW185/285/385			280
多端负可调集成稳压器	通用型高精度	W1511	W104, X104	131	半导体基准电压源	CW1463/1563	CW129/329		273
		CW104/204/304		136		CW136/236/336			275
		W6~8-811~815		147		CW1403/1503		5G1403	280
					7 伏基准源	CW584	CW199/299/399		280
						CW113/313			280
						CW185/285/385			280
					可编程序	CW584	CW199/299/399		280
						CW113/313			280
						CW185/285/385			280
三端固定正输出集成稳压器	1.5 A	CW7800系列	W7800, W7800C	160	集成开关电源控制器	脉宽调制型	CW3420/3520		284
		W78K00系列		170				X63	295
		XWY0005		184				CW1524/2524/3524	299
		XWY0006		187				X1525/1527	307
								CW1060	313
					频率调制	CW497A	CW129/329		320
0.5 A	0.1 A	CW78M00系列	W78M00	170	脉宽频率调制	CW78S40	CW199/299/399		324
		CW78L00系列		177					

表02 国产非线性模拟集成电路型号一览表

型 号	页 码	型 号	页 码	型 号	页 码	型 号	页 码
电压比较器		D/A转换器		CB7107	520	B562	595
CJ0311	339	CB7520	444	CB7126	520	乘法器	
CJ0193/0139	343/348	CB7521/7541	449	CB7127	520	XCC	630
CJ0710	350	CB7524	451	CB0801	534	5G33	632
CJ1514/1414	355	CB0830/31/32	455	CB0802	534	CB1595	634
FBC01	358	CB1208/09/10	460	CB0803	534	B531	657
CJ685	360	CB1230/1232	460	CB0804	534	CB532	659
CJ14574	366	CB1000	458	CB0808	546	时基电路	
CJ14575	369	B3408	463	CB0809	546	CB555	668
模拟开关		B3410	463	CB1210	551	CB556	668
B11331/11332	397	5G08	468	CB1211	551	CB7555	673
C544	402	CB5020	473	CB7570	556	CB7556	673
CC4051	408	A/D转换器		CB3300	563	其他模拟电路	
CC4052	412	CB14433	502	锁相环		5G8038	686
CH14529	414	CB7135	514	CC4046	587	5G582	693
B11508/11509	416	CB7106	520	CB565	591		

表03 集成稳压器主要电参数符号一览表

符 号	电 参数 名 称	符 号	电 参数 名 称	符 号	电 参数 名 称
A_{VD}	开环放大倍数	P_{ref}	总功耗	V_+, V_{CC}	正电源电压
f_{max}	最高工作频率	q	占空比	V_-	负电源电压
Δf	频率偏差	r_R	动态电阻	V_i	输入电压
I_L	负载电流	R_{th}	热阻	V_o	输出电压
I_C	集电极电流	S_v	电压调整率	V_{ref}	基准电压
I_F	正向电流	S_{is}	输入调整系数	V_C	集电极电压
I_{IO}	输入失调电流	S_{vs}	输入稳定系数	V_E	发射极电压
I_{IB}	输入偏置电流	S_I	电流调整率	V_{imax}	最大输入电压
I_{omax}	最大输出电流	S_{it}	电流调整系数	V_{imin}	最小输入电压
I_{omin}	最小输出电流(泄放电流)	S_{is}	电流稳定系数	V_{IR}	输入电压范围
I_{SC}	输出限制电流	S_T	输出电压温度系数	V_{OR}	输出电压范围
I_{oR}	输出电流范围	S_{rip}	纹波抑制比	V_{Omax}	最大输出电压
I_D	静态工作电流	S_t	输出电压长期稳定性	V_{omin}	最小输出电压
I_S	电源电流	T_A	工作环境温度	V_{OPP}	输出峰-峰电压
I_{os}	短路电流	T_{stg}	贮存温度	$V_i - V_o$	输入、输出电压差
I_{ref}	基准输出电流	T_f	工作结温	$ V_i - V_o _{min}$	最小输入、输出压差
I_z	齐纳管输出电流	T_e	外壳温度	ΔV_{ref}	基准电压容差
I_{o+}	正向端输出电流	T_h	耐焊接温度	V_p	正向电压
I_{o-}	负向端输出电流	T_{Amax}	最高工作温度	V_{sc}	限流电压
I_{SD}	关闭电流	T_{Amin}	最低工作温度	V_Z	齐纳管输出电压
I_{oo}	输出失调电流	t_{ref}	通导建立时间	V_{IC}	差分放大器共模输入电压
I_{ADI}	调整端电流	t_r	上升时间	V_{ID}	差分放大器差模输入电压
K_{CMR}	共模抑制比	t_f	下降时间	V_{IO}	输入失调电压
K_{SVR}	电源电压抑制比	t_I	电流瞬态响应时间	V_{OO}	输出失调电压
P_M	允许功耗	t_V	输入电压瞬态响应时间	V_N	输出噪声电压
P_C	功 耗	V_S	电源电压	Z_0	输出阻抗

表04 集成稳压器引出端功能符号一览表

符 号	功 能	符 号	功 能
<i>ADJ</i>	调整端	<i>IN_{ramp}</i>	斜坡电压输入端
<i>BOOST</i>	输出电流扩展端	<i>NF</i>	噪声滤波端
<i>BAL.</i>	平衡调整端	<i>NC</i>	空 端
<i>B</i>	调整管基极 (<i>V_b</i>)	<i>OUT</i>	输出端
<i>C</i>	调整管集电极 (<i>V_c</i>)	<i>OUT_{Ds}</i>	直流移位输出端
<i>CL</i>	电流限制端	<i>OUT_T</i>	三角波输出端
<i>CS</i>	电流取样端	<i>OUT_{DSC}</i>	振荡器输出端
<i>CON</i>	控制端	<i>OUT_{ramp}</i>	斜坡电压输出端
<i>COMP</i>	频率补偿端	<i>OUT_{PWM}</i>	脉宽调制输出端
<i>COM</i>	公共端	<i>R_{ext}</i>	外接电阻端
<i>C_{ext}</i>	外接电容端	<i>SUB</i>	衬底端
<i>DSS</i>	直流移位取样端	<i>SD</i>	开关控制端
<i>E</i>	调整管发射极 (<i>V_e</i>)	<i>S_p</i>	调整率补偿端
<i>FB</i>	误差信号反馈输入端	<i>V_t</i>	电源电压输入端
<i>GND</i>	地 端	<i>V_o</i>	电压输出端
<i>GND_A</i>	模拟地端	<i>V_{REF}</i>	} 基准电压端
<i>GND_D</i>	数字地端	<i>V_{ref}</i>	
<i>INH</i>	禁 止 端	<i>V_{CC}, V₊</i>	
<i>IN</i>	输 入 端	<i>V₋</i>	
<i>IN-</i>	反 相 输入 端, 反馈端	<i>V_L</i>	电压限制端
<i>IN₊</i>	同 相 输入 端, 基准输入端		

表05 非线性模拟集成电路常用电参数符号
和引出端功能符号一览表

1. 电参数符号

符 号	电 参数 名 称	符 号	电 参数 名 称
<i>A_{vd}</i>	差模电压增益	<i>E_{RL}</i>	(相对) 线性度 (线性误差)
<i>A_{vc}</i>	共模电压增益	<i>E_{CM}</i>	共模误差
<i>AMR</i>	调幅抑制比	<i>E_G</i>	增益误差
<i>a_s</i>	输入串扰衰减	<i>E_{DL}</i>	微分线性误差
<i>C_{BPS}</i>	旁路电容	<i>E_Z</i>	零点误差
<i>C_f</i>	滤波电容	<i>E_P</i>	极性转换误差
<i>CFT</i>	载漏抑制比	<i>E_{sq}</i>	平方误差
<i>C_i</i>	输入电容	<i>E_p</i>	惯通误差
<i>C_{i/o}</i>	输入/输出电容	<i>f_{crk}</i>	串扰频率
<i>C_o</i>	输出电容	<i>f_{osc}</i>	振荡频率
<i>C_{oi/I}</i>	输出/输入电容	<i>f_{max}</i>	最大工作频率
<i>C_{osc}</i>	振荡器定时电容	<i>f_{cr}</i>	时钟频率
<i>CSR</i>	通道隔离度	<i>g_m</i>	跨 导
<i>E_A</i>	精 度	<i>I_{CC}, I_{DD}, I₊</i>	正电源电流

(续)

符 号	电参数名称	符 号	电参数名称
I_{EE}, I_{SS}, I_L	负电源电流	t_{CS}	片选时间
I_S	电源电流	t_{CH}	片选保持时间
I_{DTS}	截止电流	t_{DH}	数据保持时间
I_I	输入电流	t_{DI}	数据入选时间
I_{IB}	输入偏置电流	t_{PD}	平均传输延迟时间
I_{IO}	输入失调电流	t_{PHL}, t_{PHL}	传输延迟时间
I_{IL}	低电平输入电流	t_H	保持时间
I_{IH}	高电平输入电流	t_{ON}	导通时间
$I_{IL(L)}$	输入漏电流	t_{OS}	短路时间
$I_{O(L)}$	输出漏电流	t_{OPEN}	转换间隙时间
I_o	输出电流	t_{OFF}	截止时间
I_{OL}	低电平输出电流	t_d	延迟时间
I_{OH}	高电平输出电流	t_r	上升时间
$I_{I/O}$	输入/输出电流	t_f	下降时间
I_{on}	输出/输入电流	t_{rd}	选通延迟时间
I_{os}	短路输出电流	t_W	脉冲宽度
I_{OM}	最大输出电流	t_{WR}	写入时间
I_{On}	导通输出电流	t_{WT}	起动有效时间
I_{oo}	输出失调电流	t_{ret}	建立时间
I_{o-}	负向输出(吸入)电流	t_{TRAN}	转移时间
I_{o+}	正向输出(拉出)电流	V_I	输入电压
I_{REF}	基准电源电流	V_{IPR}	差模输入电压范围
I_{ST}	选通电流	V_{ICR}	共模输入电压范围
$I_{SO(off)}$	截止态隔离度	V_{IC}	共模输入电压
K	标度系数(增益系数)	V_{ID}	差模输入电压
K_{SVR}	电源电压抑制比	V_{IO}	输入失调电压
K_{SVS}	电源电压灵敏度	V_{IH}	高电平输入电压
K_{CMR}	共模抑制比	V_{IL}	低电平输入电压
P_D	静态功耗	V_0	输出电压
P_M	最大允许功耗	V_{OCR}	共模输出电压范围
q	占空比	V_{OO}	输出失调电压
R_I	输入电阻	V_{TR}	触发电压
R_O	输出电阻	V_{TH}	阈值电压
R_{ON}	导通电阻	V_{DCP}	控制锁通电压
ΔR_{ON}	导通电阻路间差	V_{OH}	输出高电平电压
R_{off}	截止电阻	V_{OL}	输出低电平电压
S_R	电压转换速率	V_{CYR}	串扰电压
$S_{R(t_R)}$	基准电流转换速率	V_C	控制电压
S_{CS}	转换速度	V_{CL}	箝位电压
SFT	信噪抑制度	V_Z	齐纳电压
T_A	工作环境温度	V_{REF}	基准(参考)电压
$T_{t_{eg}}$	贮存温度	V_{sat}	饱和压降
T_h	耐焊接温度	V_{ST}	选通屯压
THD	全谐波失真度	V_s	电源电压
t_{ACC}	数据接收时间	V_{DD}, V_{CC}	正电源电压
t_{AT}	孔径时间	V_{EE}, V_{SS}	负电源电压
t_C	转换时间		