

非 線 性 电 阻

И. Г. 戈尔德列耶尔 著
В. Ю. 罗金斯基



國防工業出版社

非 線 性 电 阻

И. Г. 戈尔德列耶尔 著

В. Ю. 罗金斯基

朱世靖譯

汪雍校

国防科委出版

И. Г. Гольдреер и В. Ю. Рогинский НЕЛИ-
НЕЙНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОСЭНЕРГ-
ОИЗДАТ Москва — 1956

本書系根据苏联动力出版社
一九五六年俄文版譯出

[苏]戈尔德列耶尔、罗金斯基著

朱世靖 譯
汪雍校

*

国防工业出版社出版

北京市書刊出版业营业許可証出字第074号
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

*

787×1092 精 1/32·2 11/16 印張·56,000 字

一九五八年九月北京第一版

一九五八年九月北京第一次印刷

印数：1—4,000 册

定价：(10)0.44 元

目 录

引言	3
第一章 非綫性电阻的种类	8
1. 鎮流管	8
2. 气体放电稳压管	11
3. 飽和扼流圈	16
4. 薛格涅特介質电容器	18
5. 半导体二極管	20
6. 热变电阻	40
7. 金剛砂电阻	45
第二章 非綫性电阻电路的最簡單計算方法	46
第三章 非綫性电阻的应用	54
8. 最簡單的参数稳压器	54
9. 电振蕩發生器	71
10. 交流电压变换器	79
結束語	84
参考文献	85

非 線 性 电 阻

И. Г. 戈尔德列耶尔 著

В. Ю. 罗金斯基

朱世靖譯

汪雍校

圖書編輯室

目 录

引言	3
第一章 非綫性电阻的种类	8
1. 鎮流管	8
2. 气体放电稳压管	11
3. 飽和扼流圈	16
4. 薛格涅特介質电容器	18
5. 半导体二極管	20
6. 热变电阻	40
7. 金剛砂电阻	45
第二章 非綫性电阻电路的最簡單計算方法	46
第三章 非綫性电阻的应用	54
8. 最簡單的参数稳压器	54
9. 电振蕩發生器	71
10. 交流电压变换器	79
結束語	84
参考文献	85

引　　言

电工学的基本定律——欧姆定律——适用于只含直綫性元件：如有效电阻、电感綫圈、电容器等的电路。通过綫性电阻的电流与作用于电阻上的电压大小的关系（它的伏安特性）是通过坐标原点的直綫关系。

然而，在实践中也广泛地应用着那些在电流和作用于其上的电压之間不保持正比率关系的电阻，这样的电阻称为非綫性电阻。非綫性电阻与綫性电阻的主要差別是它的数值与沿电阻通过的电流或作用于电阻上的电压有关。

許多現代的无线电技术装置（例如无线电接收机）和自动装置（例如計算机）都含有为数極多的非綫性电阻，在某些情况下它們數以万計。非綫性电阻在技术中的作用正逐年增長。因此，将各种非綫性电阻的形式及它們在应用上的可能性介紹給广大讀者，已經成为很有实际意义的事。这也正是本書的任务。

非綫性电阻依本身伏安特性形状的不同而相异。对实践來說， R_U 和 R_I 型电阻最有意义。前者具有这样的特性：即当通过它的电流在某一限度内改变时，其电压的改变非常小。 R_I 型非綫性电阻正相反，只有当电压在一定限度内改变时，通过它的电流才有極小的改变。这两种电阻的伏安特性曲綫如圖1所示。

非綫性电阻可以是有效电阻性的，也可以是电抗性的。属于非綫性电抗的有具有处于饱和状态的铁芯电感綫圈和介

質处于極化状态的电容器。这些电抗被分別地称为饱和扼流圈和薛格涅特介質电容器[●]。也可以把它們称为非綫性电感和非綫性电容。

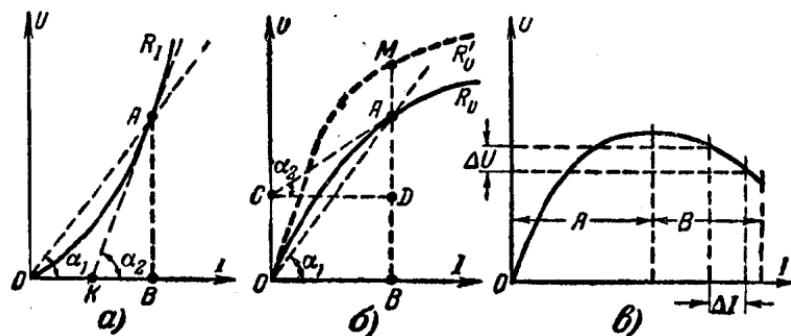


圖1 非綫性电阻的伏安特性曲線。

a— R_I 型电阻的特性曲線；b— R_U 型电阻的特性曲線；

c—带負电阻段的特性曲線。

与綫性有效电阻不同，非綫性有效电阻对于直流电流和直流电流的变化（脉动电流的交流成分）有着不同的数值。

相应于直流电流的电阻称为静态电阻

$$R_{cm} = \frac{U}{I}.$$

相应于直流变化的电阻称为动态电阻

$$R_{dun} = \frac{\Delta U}{\Delta I}.$$

静态电阻决定于电流軸与通过坐标原点及伏安特性曲線工作点A的直線所夹之角的正切（圖1, a），而动态电阻則决定于电流軸及通过同一A点的切線之間夹角的正切。

对于 R_I 型电阻：

● 非綫性的特性最先發現于介質为酒石酸鉀钠盐的电容器上。

$$R_{cm} = \frac{AB}{OB} \text{ 和 } R_{\partial un} = \frac{AB}{KB}.$$

由于角 α_1 和 α_2 互相不等，所以电阻 R_{cm} 和 $R_{\partial un}$ 的数值也不等（静态电阻小于动态电阻）。

R_U 型非线性电阻的情形正相反， $R_{cm} > R_{\partial un}$ （图1,6）。

R_I 和 R_U 型电阻的非线性程度用参数

$$Q_I = \frac{R_{\partial un}}{R_{cm}} \text{ 和 } Q_U = \frac{R_{cm}}{R_{\partial un}}$$

来表示，它们称为非线性电阻的品质或品质因数。

非线性电阻的品质因数表明，在伏安特性曲线同一工作点上的电阻之一——静态的或动态的——比另一电阻大多少倍。仅仅按照参数 R_{cm} 或 $R_{\partial un}$ 中的一个，还不能判断这一或另一电阻的非线性程度。为了说明上述情况，图1,6中特绘出了非线性电阻 R'_U 的伏安特性曲线，在M点电阻 R'_U 有和电阻 R_U 相等的动态电阻。可是具有较大品质因数的电阻 R'_U 更能表示出非线性的特性。这可以从这样一点看出：即当通过电阻 R_U 和 R'_U 的电流改变相同时， R'_U 的电压要改变得小一些。实质上非线性电阻的品质因数表明非线性电阻的数值随电流或电压改变而改变的程度。

当 R_I 型非线性电阻的 R_{cm} 随电流的改变而改变得愈快， R_U 型电阻的 R_{cm} 随电压的改变而改变得愈快时，则该电阻所拥有的非线性也愈大。这时， R_I 型的动态电阻 $R_{\partial un}$ 的数值就迅速上升，而 R_U 型的动态电阻的数值就迅速下降。 R_I 型的动态电阻 $R_{\partial un}$ 可以变得无限大，而 R_U 型的动态电阻 $R_{\partial un}$ 可以变得等于零。当静态电阻随电流或电压的改变而改变得更快时，动态电阻就会变成负的。在这种情况下非线性电阻就称为负电阻($R_{\partial un} = \frac{\Delta U}{\Delta I} < 0$)。

圖 1, 8 的伏安特性曲綫有一負電阻段 B 。在這裡，隨著通過電阻的電流的減少，電阻上的電壓降就增加。如果將負電阻與電路上的普通線性電阻或具有正動態電阻的非線性電阻串聯，則電路中電流的增加將引起負電阻上電壓降的減小和正電阻上電壓降的增加。不應認為負電阻是能源。它只促使電源的電能在電路元件之間進行某種重新分配。負電阻的存在（下面將加以說明）提供了藉助於非線性電阻發生電振蕩的可能性。

假如非線性電阻來不及在作用於其上的電壓的一個周期內改變自己的數值時，它就稱為慣性電阻。同一非線性電阻在低頻電流時可以變成非慣性電阻，而在較高的頻率時也可以變成慣性電阻。非線性慣性電阻不引起電路中電流曲綫形狀的畸變，而非慣性電阻卻能引起很大程度的畸變。

按照決定特性曲綫非線性的物理過程，非線性電阻可以分為兩類。第一類電阻的伏安特性的非線性決定於引起電流流通的物理過程的本身特性。屬於這一類非線性電阻的有氣體放電管、半導體電阻和整流管、薛格涅特介質電容器、帶飽和導磁體的扼流圈等等。

第二類電阻的特性的非線性由加熱所引起，加熱決定於電流在這些電阻內的流通程度。這一年類非線性電阻通常為慣性電阻，甚至在極低的電流頻率下也一樣。白熾燈、鎮流管和熱變阻器就屬於這一年類。

非線性電阻可以是控制式的和非控制式的。所謂控制式是指可以在很大限度內任意改變其數值，即控制其數值的那些電阻。在這種情況下可以是電控制，也可以是非電控制。嚴格說來，非控制式電阻數值的改變也與影響它的因素有

关。然而就控制式电阻來說，突出的是輸入控制数值的微小改变都会导致輸出控制数值的極大改变。屬於非綫性控制电阻的有电子管、晶体三極管和飽和扼流圈。

在电控制时，利用接到非綫性电阻上的附加电压（电流）电源而改变非綫性电阻的数值。非綫性电阻数值的改变会引起工作点（如圖 1, a 中的 A ）沿伏安特性曲綫的位移 并以此來达到静态电阻 R_{cm} 数值的改变。电控制式非綫性电阻广泛地应用于現代无线电技术中。

还有一类非綫性电阻，它們的 R_{cm} 在非电量的影响下而改变的。屬於这类电阻的，例如有光电管和热变阻器。当作用于光电管的光通量和作用于热变阻器的热能量变化时，它們的伏安特性曲綫的非綫性部分几乎相互平行地在移动。由此，伏安特性曲綫上的工作点的坐标（电流和电压）将改变，因而电阻 R_{cm} 也将改变。

本書只討論具有两个端子，即为二端網絡的非綫性电阻。这种电阻中包括广泛应用的鎮流管、气体放电稳压管、飽和扼流圈和薛格涅特介質电容器、各种具有單向导电性的半导体电阻（硒二極管、氧化亞銅二極管、鍺二極管和硅二極管）、热变阻器和金剛砂电阻。

現代的控制式电阻（电子管、半导体三極管）同样具有非綫性的特性，但它們不是二端網絡。本書不討論此类电阻。

下面将說明：在一系列情况下控制式电阻可以成功地被更便宜和在实际应用上更方便的二端非綫性电阻所代替。目前这类非綫性电阻用来：發生电振蕩，这些振蕩的調制和反調制，稳定直流和交流电压，分頻和倍頻以及变换一系列其他电压和电流。

第一章 非綫性电阻的种类

1. 鎮流管

鎮流管是 R_t 型非綫性电阻。它通常用来自動調節电流，在电路中它和負荷相串联。在构造上，鎮流管乃是一个充滿了氩气的玻璃泡，其中装有鋼絲或鎢絲，它們帶着通入鎮流管管底的引出線。当电流通过鎮流管的灯絲时，灯絲就發熱，而它的电阻就改变。灯絲的尺寸和材料以及主要冷却条件应当这样来选择：即要能保証鎮流管电阻的非直綫变化規律。

在多数情况下，鎮流管中采用正溫度系数为 $0.0046\sim0.0062$ 的灯絲。当这样的鎮流管的灯絲在 100°C 的溫度下加热时它的电阻增長到 $1.46\sim1.62$ 倍。如果選擇另一种溫度系数的灯絲材料的話，那末，鎮流管灯絲的电阻所改变的倍数将不同。但是仅靠加热产生灯絲电阻的改变不能保証鎮流管电阻具有尖銳的非綫性特性。为此，还应当要保証鎮流管灯絲适当的冷却范围。由此可見灯絲的冷却程度隨着它的加热而不同。

鎮流管灯絲的冷却是靠灯絲的輻射和管內气体的对流來实现的。为了最好的冷却采用氩气来充填管子，氩气具有比其他气体更高的导热性。

通常鎮流管灯泡中的氩气气压是在50到200毫米水銀柱的范围内选择。

鎮流管的伏安特性曲線及其与电路相接的最簡單的接綫圖如圖 2 所示。

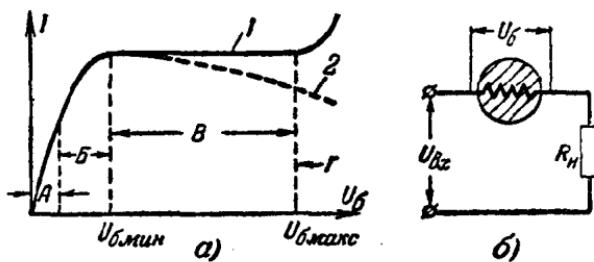


圖2 鎮流管的伏安特性曲線(а)和它与
电路相接的綫路圖(б)。

鎮流管的伏安特性曲線可分为四个特性区。在 A 区中鎮流管和一般綫性电阻沒有区别，因为它的灯絲加热很微，鎮流管上电压降和通过它的电流成比例。随着灯絲溫度的增高，鎮流管电流和作用于其上的电压的非綫性关系就开始呈显出来（区域 B ）。

在伏安特性曲線的 B 区中鎮流管的电阻随供給它的电压而急剧变化，同时电压改变与鎮流管电阻改变的比例关系仍保持不变，这样，通过鎮流管的电流也几乎不变。加热灯絲所消耗的功率与由于辐射及气体对流从灯絲表面耗散的功率相等乃是鎮流管这种工作状态的条件。

几乎保持不变的电流（通常在額定电流的 $\pm 4\%$ 范圍內）称为鎮定电流。在保持着鎮定电流时的电压極限值称为鎮定电压或称为鎮定極限 ($U_{б.мин}$ 和 $U_{б.макс}$)。

在某些情况下当灯絲的热状态选择得适当时， B 区中的特性曲線可以有下降的性質（圖 2，а 中的曲線2），例如

在 1B10-17 型鎮流管上就常常見到这种情形。

鎮流管用下面的方法标志：前面的数字表示以安倍計的額定鎮定电流的数值，字母 *B* 表示鎮流管，字母后的前列数字表示起始鎮定电压，后列数字表示終止鎮定电压。例如 0.3B65-135 型鎮流管，其額定电流为 0.3 安，而稳定極限等于 65 和 135 伏。

在鎮流管接通时，电流的額定值只在經過若干時間之后才建立起来。由于热慣性和鎮流管的低的起始电阻，有一段時間內通过管的电流是超过鎮定电流額定值 1 ~ 2 倍的。作用于鎮流管的电压 U_{ax} 数值愈接近于鎮定上限 $U_{b\max}$ ，則這段時間就愈短。

鎮流管是非綫性慣性电阻，它們不仅可以用于直流电路中，而且也可以用于交流电路中。甚至在最低的頻率时鎮流管也不会使电流曲綫形状畸变。由于热慣性的緣故，鎮流管只有在輸入电压的变化充分緩慢时才能稳定电路中的电流。輸入电压突然的、急剧的波动是不会被平滑的，并且毫无改变地在电路中傳給負載。

工业用各种型号鎮流管的数据列于表 1 中。

表 1 鎮流管

鎮流管型号	起始鎮定电 $U_{b\min}$ (伏)	終止鎮定电 $U_{b\max}$ (伏)	起始鎮定流 I_b (安)	終止鎮定流 I_b (安)	額定电流的 建立時間 (分)
1B5-9	5.0	9.0	1.0	1.0	5
1B10-17	10.0	17.0	1.0	1.0	5
0.3B17-35	17.0	35.0	0.275	0.375	5
0.3B65-135	65.0	135.0	0.275	0.325	5
0.42B5.5-12	5.5	12.0	0.415	0.435	5
0.85B5.5-12	5.5	12.0	0.83	0.85	5

用鎮流管自動保持負載中的電流，得到了各式各樣和廣泛的應用。例如：電子管由電壓變更的電力網供電時，為了保持使電子管燈絲電流不變，就可以採用 0.3B65-135 型鎮流管。在某些情況下為了這樣的目的也可採用另一種型號的鎮流管。

在許多情況下採用鎮流管來和熱變阻器串聯（下面將介紹）以便在額定鎮定電流形成之前限制電路中電流的起始值。

2. 氣體放電穩壓管

氣體放電穩壓管是 R_U 型非線性電阻，它用來穩定當電流在一定的範圍內變動時電路中的電壓。

這種穩定管乃是一種氣體放電管，被穩定的電壓就作用於它的電極上。這時在電極之間有輝光放電的現象。

氣體中的輝光放電發生在電流密度不超過每個氣體—金屬偶所特具的一定數值時，同時穩壓管電極之間的電壓降幾乎是恆定的，而且不依賴於通過它的電流的數值。一系列的研究確定，電極間總電壓降的很大一部分發生在陰極，而在陽極和氣體本身的間隙中電壓降很小。因此穩壓管中的總電壓降用陰極的電壓降數值來表明。這一電壓降數值是物理常數，並稱為“正常陰極電勢降”。

正常陰極電勢降的數值與電子從金屬表面逸出功成正比例，此外，它還與填充放電管電極空隙之間的氣體有關。各種氣體—金屬偶的正常陰極電勢降列於表 2 中。

當需要降低放電管電極之間的電勢降時，採用陰極激活的方法。例如鎳—氰偶的正常陰極電勢降為 131 伏特，而

当在鎳阴極上鍍以鹼土金屬（鋇、銻、鈦等）薄膜時，電勢降就下降到70伏。

表2 金屬——氣體偶的陰極電勢降

陰極的 材 料	氣 体						
	空 气	氧	氬	氮	氯	氖	氩
銅	252	—	214	208	177	—	—
銀	279	—	216	233	162	—	131
鎂	224	310	153	188	125	94	119
鉛	229	311	171	179	141	102	100
鐵	269	343	198	215	161	—	131
鎳	226	—	211	197	—	—	131
鉑	277	364	276	216	160	252	131

最簡單的氣體放電穩壓管由兩個裝置在充滿惰性氣體的燈泡中的電極組成。此外還有各種不同的組合穩壓管。其中有帶數個氣體間隙的放電管（多電極放電管），這種放電管象是串聯在一個燈泡內的穩壓管。這樣的放電管還可以作為直流電壓的分壓器。此外還有具有附加電極的穩壓管，附加電極能保證它們不但可以來穩定電壓，而且還可以作為振蕩器、放大器等中的高壓指示器。

在構造上幾乎所有型號的穩壓管都相同。作為陰極的電極，其表面大於陽極的表面，這是為了在保持陰極表面為穩定輝光放電所必需的較小電流密度時，可以通過放電管得到足夠多的電流。用於小電流的穩壓管，其陽極常常作成杆狀，裝置在圓柱形網狀陰極的中央。當穩壓管的電極形狀為片狀材料做成的空心圓柱體時，這種穩壓管結構中陰極的形狀就為底部邊緣為圓形的柱形體。其所以有這樣的必要，是為了避免在邊緣窄小的陰極表面形成大的電流密度。

气体放电稳压管的电极通常固定在玻璃泡内陶瓷质或玻璃的基座上，玻璃泡内充满惰性混合气体。其压力为数十毫米水银柱。为了充填稳压管可以采用氮、氩、氖和氙的混合气体、其他气体或混合气体。

气体放电稳压管的伏安特性曲线如图3,a所示。这种放电管的主要参数为： U_s ——点火电压（而电极间开始放电时的电压）； U_{cm} ——稳定电压（几乎等于正常阴极电势降）； $I_{c,min}$ ——放电的最小电流（还能够维持放电时的电流）； $I_{c,max}$ ——最大电流（还没有过渡到电弧放电、仍然还在辉光放电时的电流）； $R_{dyn} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ ——放电时交流电的电阻（按伏安特性曲线来确定）。

当电流超过电流 $I_{c,max}$ 时就开始电弧放电，放电管就失去了本身的稳定性。除此以外，在电弧放电时，阴极就损坏了。为了限制放电电流，通过放电管接入限流电阻 R_0 （平稳电阻），如图3,b的接线图所示。限流电阻的数值应当这样，即在稳压管最大输入电压 U_{sx} 时通过放电管（气体放电稳压管）的电流要不超过电流 $I_{c,max}$ 的数值。

从图3,b的接线图中可以看出，通过限流电阻 R_0 的电流是放电管电流和负载电流的总和。当输入电压 U_{sx} 增大时，通过限流电阻 R_0 的电流 I_0 也增加，这就引起了在它上面电压降的增加。若电极的间隙之间保持着辉光放电，则放电管上和与其并联的负载电阻 R_L 上的电压就保持不变。显然，在这种情况下通过放电管的电流就会增加，而负载电流就将保持不变。若通过放电管的电流变得大于电流 $I_{c,max}$ ，则辉光放电就能够转为电弧放电，电流的稳定就会破坏，而负载中的电流就将改变。稳压管工作状态的这样被损坏在电阻 R_0 比