

最新



电磁炉

维修电路精选

ZUIXIN DIANCILU WEIXIU DIANLU JINGXUAN



薛金梅 主编

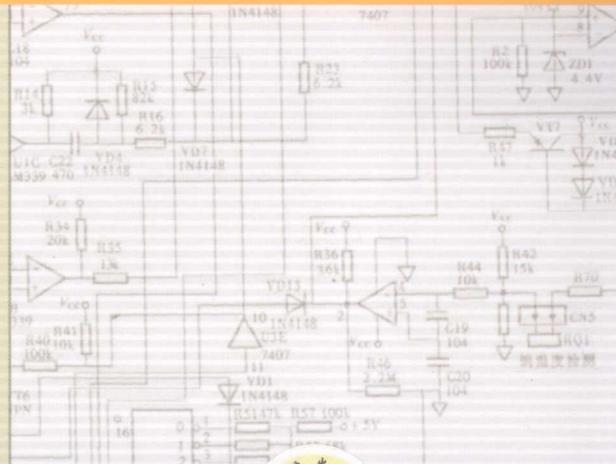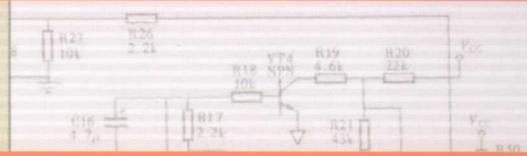

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

最新电磁炉维修电路精选

薛金梅 主编



机械工业出版社

电磁炉以其热效率高、升温快、无烟、无火、无害等优点正在进入越来越多的寻常百姓家庭。由于电磁炉发展的时间短，且保有量较大，对于维修人员来说，是一个挑战。

本书收集了30多个品牌，200多个型号的电磁炉电路，书后还附有电磁炉常用集成电路资料，方便维修人员查找。

本书适合电磁炉维修人员阅读，也可供电磁炉用户参考。

图书在版编目（CIP）数据

最新电磁炉维修电路精选/薛金梅主编. —北京：机械工业出版社，2009.4

ISBN 978-7-111-26716-4

I. 最… II. 薛… III. 电磁炉—电路图 IV. TM925.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 046177 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：徐明煜 责任编辑：王琪

版式设计：霍永明 责任校对：刘志文

封面设计：马精明 责任印制：乔宇

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2009 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·15.75 印张·407 千字

0001—4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-26716-4

定价：38.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 88379764

封面无防伪标均为盗版

前　　言

电磁炉以其热效率高、升温快、无烟、无火、无害等优点正在进入越来越多的寻常百姓家庭。由于电磁炉发展时间短，且社会保有量较大，向电磁炉维修人员提出了挑战。

目前电磁炉种类较多且技术含量较高，维修人员在没有电路资料的情况下一般很难将出现故障的电磁炉恢复正常。为向一线维修工作提供方便，特编写本书，希望对他们有所启迪。

本书收集了30多个品牌、200多个型号的电路，它们都是一年来市场最流行的机型。在选型上，按电磁炉保有量的多少进行选取，基本涵盖了我国电磁炉市场上保有量较大的机型，同时也收录了少量保有量不是很大，但技术较先进的机型，从而使本书更加完善。书后附有集成电路资料，以方便维修工作人员查找。本书电路图中的电路符号、代号等各厂家不尽相同，为便于读者查找，未做完全统一，敬请读者谅解。

参加本书编写和整理工作的有薛金梅、谢成康、胡兰、李青丽、刘海龙、张洋、李小方、张强、张娜、尚丽、魏杰、毛玲、张方、吴爽、苏跃华、杨虎、魏健良、石峰、王慧、冯娇等。

本书在编写过程中得到了许多电磁炉厂家售后服务人员的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

由于编写水平有限，书中可能有不足和疏漏之处，望广大读者批评指正，以期重版时修改。

编　者

目 录

前言

第1章 美的电磁炉电路图与实测

数据表	1
1.1 美的 PSD—A/B	1
1.2 美的 PSD—C/D/E	4
1.3 美的 PF10E	7
1.4 美的 PF16JA	10
*1.5 美的 PF18B	13
1.6 美的 PF18C	16
1.7 美的 PF18D	20
1.8 美的 PY18B	22
1.9 美的 PY18A	25
1.10 美的 PSY18B	28
1.11 美的 PSY18C	30
1.12 美的 PSY18D	33
1.13 美的 PSY20D	36

第2章 华帝电磁炉电路图与实测

数据表	39
2.1 华帝 NF20B、NF26B	39
2.2 华帝 NS18C、NS22C、ND20E、 YL18H	42
2.3 华帝 TS21A	47
2.4 华帝 HS20M	50
2.5 华帝 KF18D、KF20D	52
2.6 华帝 FT18J、FT19J、KT18F、 KT20F、KL18G	55
2.7 华帝 KL19G	59
2.8 华帝 HS20P	62
2.9 华帝 HS19R、HS20N	65
2.10 华帝 HS20E1、HS20E2、HS19C1、 FL19E1	69
2.11 华帝 HS20B1、HS19B1	72
2.12 华帝 HS19D1、HS20D1	75
2.13 华帝 NS20C1	77
2.14 华帝 HS20A1	78

2.15 华帝 HS21F1	81
----------------	----

第3章 奔腾电磁炉电路图

3.1 奔腾 PCN 系列	84
3.2 奔腾 PC20N 拓邦	85
3.3 奔腾 PC20N 迅磁	86
3.4 奔腾 PC20V	87
3.5 奔腾 PC18、PC18A、PC18D、 PC18C	89

第4章 万利达电磁炉电路图

4.1 万利达 OMCL—210W	90
4.2 万利达 MC—210R/MC—C921	91
4.3 万利达 MC—1008	92
4.4 万利达 MC—2055	93
4.5 万利达 MC—2603	94
4.6 万利达 MC—1088	96
4.7 万利达 MC—1922	98
4.8 万利达 MC—1007	99
4.9 万利达 MC—2053	101
4.10 万利达 MC—1922	102
4.11 万利达 MC—3032	103
4.12 万利达 MC—3223/MC— 3225/MC—3222	106
4.13 万利达 MC—1930	108
4.14 万利达 MC—210B/MC—2288	110
4.15 万利达 MC—2057/MC—2058	112
4.16 万利达 MCE—1802B	113
4.17 万利达 MCV—2102	115
4.18 万利达 MC—190Y/MC—1903E/MC— 200K/MC—200V/MC—200M/MC— 210P/MC—1903F	116
4.19 万利达 MCE—1903D	118
4.20 万利达 MCE—1803/MCL—2103	120
4.21 万利达 MCL—1005	123
4.22 万利达 MCL—2101/MCL—1801	125

第5章 荣事达电磁炉电路图

5.1 荣事达 5 系列	127	第 12 章 TCL 电磁炉电路图	188
5.2 荣事达 6 系列	133	12.1 TCL PC20N—A	188
5.3 荣事达 8 系列	134	12.2 TCL PC20N—H	189
第 6 章 尚朋堂电磁炉电路图	136	第 13 章 乐邦电磁炉电路图	190
6.1 尚朋堂 SR—18 × × /17 × ×	136	13.1 乐邦 LB—18C	190
6.2 尚朋堂 SR—19 × × /16 × ×	138	13.2 乐邦 LB—20D	191
6.3 尚朋堂 SR—11 × ×	141	第 14 章 万宝电磁炉电路图	192
6.4 尚朋堂 SR—26 × × /27 × ×	144	14.1 万宝 DCZ—18	192
6.5 尚朋堂 SR—28 × ×	149	14.2 万宝 DCZ—20D	193
6.6 尚朋堂 SR—4526	153	第 15 章 小天鹅电磁炉电路图	194
第 7 章 九阳电磁炉电路图	155	15.1 小天鹅 HY—299B	194
7.1 九阳 JYC—19BS3	155	15.2 小天鹅 TE—1903A	195
7.2 九阳 JYC—19BE5—AO	156	第 16 章 易厨电磁炉电路图	196
7.3 九阳 JYC—19DS	157	16.1 易厨 C18A	196
7.4 九阳 JYC—2026L	158	16.2 易厨 C18D	197
7.5 九阳 JYC—2026R	159	16.3 易厨 C20D	198
7.6 九阳 JYCD—19D—2 (QF)	160	16.4 易厨 C20E	199
7.7 九阳 JYCP—21PLH	161	16.5 易厨 C24B	200
7.8 九阳 JYCP—21P	162	第 17 章 永兴电磁炉电路图	201
7.9 九阳 2006 通用板	163	17.1 永兴 JC—16A	201
7.10 九阳 JYCD—21BS1	164	17.2 永兴 JC—18D	203
7.11 九阳 JYCD—21BS5	165	17.3 永兴 KW—8	206
7.12 九阳 JYCD—21BS6	166	第 18 章 汇成电磁炉电路图	208
7.13 九阳 JYCP—21CS2	167	18.1 汇成 HC—16B	208
7.14 九阳 JYCD—21CS3	168	18.2 汇成 HC—18D	209
7.15 九阳 JYCD—21CS5	169	18.3 汇成 HC—18E	212
7.16 九阳 JYCD—21CS8	170	18.4 汇成 HC—20	215
7.17 九阳 JYCD—21CS19	171	18.5 汇成 HC—20D	216
7.18 九阳 JYCD—21G24G	172	第 19 章 其他品牌电磁炉电路图	218
7.19 九阳 JYCD—22CS8	173	19.1 先锋 L—10A	218
7.20 九阳 JYCD—22F14F	174	19.2 松下 KV—P3ND	219
第 8 章 雅乐思电磁炉电路图	175	19.3 百合花 DCL—5	220
8.1 雅乐思 C18B3D	175	19.4 三角 SG—18	221
8.2 雅乐思 C20D8A	178	19.5 家宝 C18 II	222
第 9 章 容声电磁炉电路图	181	19.6 欧林 OL—250A	223
9.1 容声 CR—18B	181	19.7 半球 19B	224
9.2 容声 CR—18C	182	19.8 先科 XK—218B	225
第 10 章 爱庭电磁炉电路图	184	19.9 正夫人 DS—5000AB	226
10.1 爱庭 JYC—19G	184	19.10 苏泊尔 C19D05	227
10.2 爱庭 DCL—1800	185	19.11 欧科电磁炉	228
第 11 章 立邦电磁炉电路图	186	19.12 格兰仕 C18A—AP1	229
11.1 立邦 EC16AN	186	19.13 美联 C—18B	232
11.2 立邦 EC18NA	187	19.14 格力 BCD—182AG	233


· 19.15. 富士宝 1H—2000	234
第 20 章 集成电路资料	235
1. AN7805 三端集成稳压器	235
2. AN7812 三端集成稳压器	236
3. AN78L12 三端集成稳压器	237
4. NE555 定时集成电路	238
5. LM324 四运算放大器	239
6. LM339 系列四电压比较器	240
7. LM358 系列双运算放大器	240
8. LM339 双电压比较器	241
9. TL431 电压调节器	241
10. TA8316 (S) 功率放大集成电路	242
11. VIPer12AS/VIPer12ADIP 开关电源	242
12. 控制电路	242

本章主要介绍一些常用的集成稳压器、定时器、运算放大器、电压比较器、开关电源和控制电路等。集成稳压器是应用最广泛的电源管理芯片，其种类繁多，功能各异，广泛应用于各种电子设备中。定时器是一种具有延时功能的时序控制芯片，常用于脉冲整形、延时控制、定时开关等场合。运算放大器是一种高增益的放大器，广泛应用于信号调理、反馈控制、滤波器设计等领域。电压比较器是一种将模拟信号与参考电压进行比较的芯片，常用于过压保护、限幅、开关控制等应用。开关电源是现代电子设备中不可或缺的一部分，它将交流电转换为稳定的直流电，广泛应用于计算机、手机、电源适配器等产品中。控制电路则负责对整个系统的运行状态进行监测和调整，确保系统的正常工作。

本章还介绍了富士宝 1H—2000 电源管理芯片，这是一种集成了多种电源管理功能的高性能芯片，适用于各种电源系统设计。通过学习本章的内容，读者可以掌握这些常用集成电路的基本原理和应用方法，为今后的电子设计打下坚实的基础。

第1章 美的电磁炉电路图与实测数据表

1.1 美的PSD—A/B(见图1-1、表1-1~表1-3)

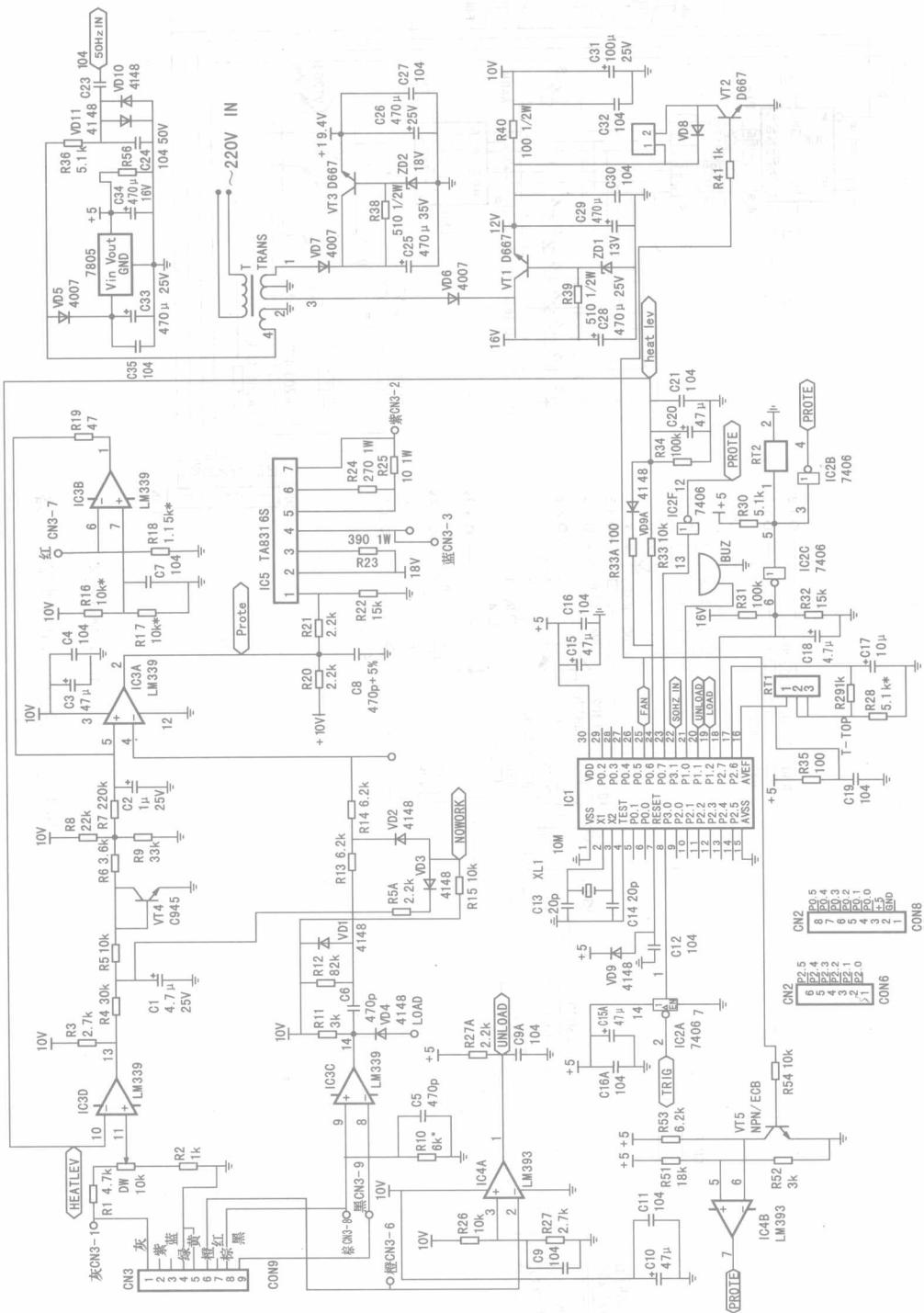

a) 主板电路

图 1-1 美的 PSD-A/B 型电磁炉电路

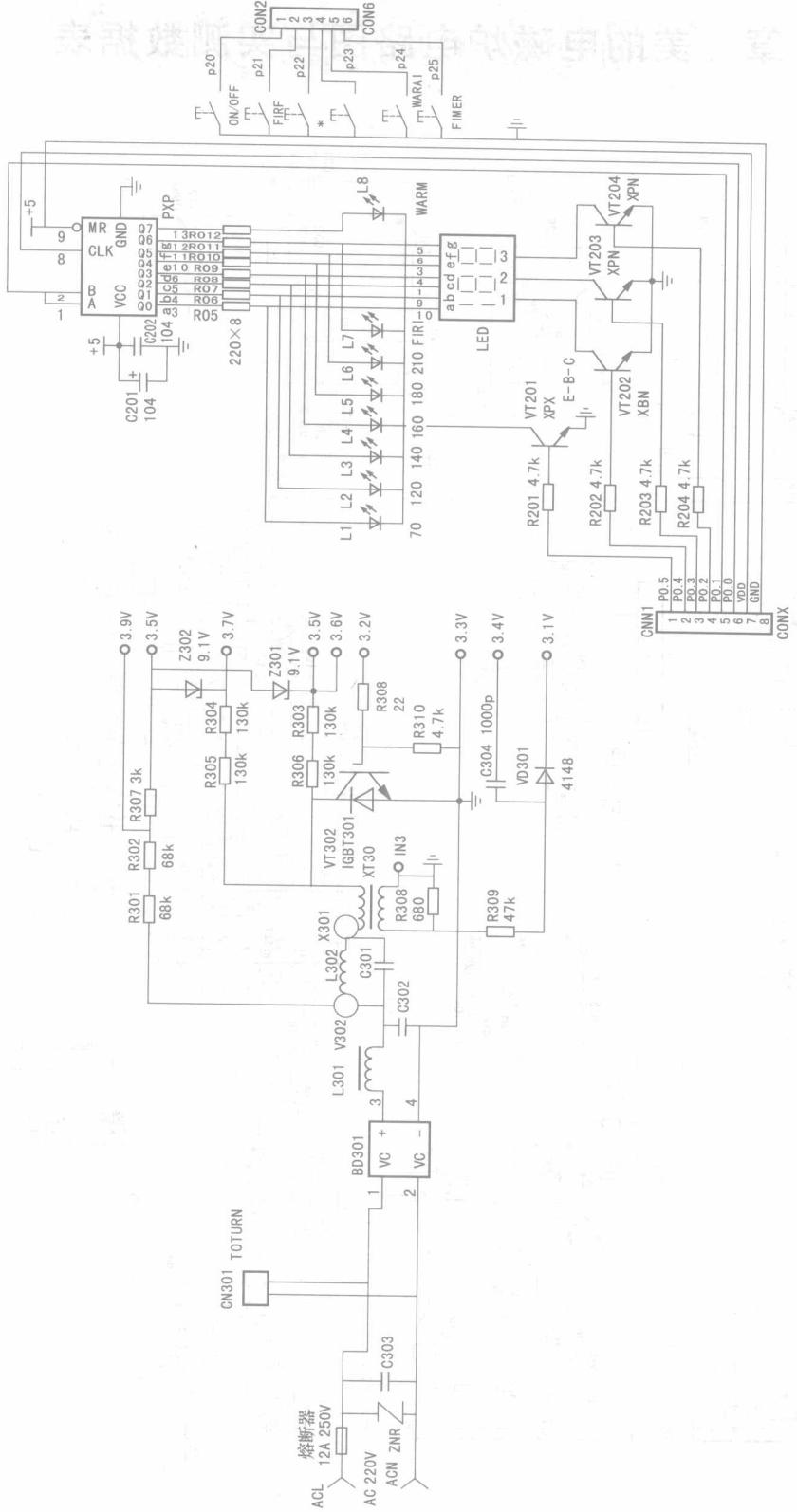


图 1-1 美的 PSD-A/B 型电磁炉电路 (续)
b) 控制板电路

表 1-1 IC2 (DM7406) 实测数据

引脚号	在路电阻/kΩ		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻/kΩ		工作电压/V 工作状态
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	115.2	1.8	0.03	8	118	∞	0.07
2	72.6	89.9	10.92	9	2.12	2.13	4.95
3	0	0	0	10	117.7	∞	0.07
4	4.96	5.02	0.25	11	2.12	2.14	4.95
5	0	0	0	12	12.95	14.24	0.08
6	12.28	13.99	2.77	13	109.4	1.75	4.94
7	0	0	0	14	2.12	2.14	4.95

表 1-2 IC3 (LM339) 实测数据


引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻/kΩ		工作电压/V 工作状态
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	0.23MΩ	0.23MΩ	6.53	8	2.97	3.02	6.93
2	4.95kΩ	4.99kΩ	0.25	9	5.94	5.95	0.03
3	4.41kΩ	4.46kΩ	11.08	10	90.6	99.1	2.56
4	72.7kΩ	90.2kΩ	10.95	11	7.56	7.64	0
5	0.23kΩ	0.237MΩ	6.52	12	0	0	0
6	1.14kΩ	1.14kΩ	0.01	13	7.13	7.17	0.2
7	5.4kΩ	5.42kΩ	4.98	14	7.4	7.44	0.19

表 1-3 IC1 (S3P9428) 实测数据

引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	0	0	0	16	2.21kΩ	2.23kΩ	2.23
2	0.9MΩ	11.85MΩ	2.42	17	5.78kΩ	∞	0
3	0.88MΩ	11.54MΩ	2.3	18	11.89kΩ	13.6kΩ	3.51
4	0	∞	0	19	138kΩ	∞	0
5	38.2kΩ	11.76MΩ	2.55	20	4.31kΩ	∞	0
6	138kΩ	11.6MΩ	4.91	21	138.5kΩ	12.24MΩ	0.01
7	138.2kΩ	∞	4.92	22	138kΩ	11.62MΩ	2.39
8	114.8kΩ	11.61MΩ	0.03	23	110.3kΩ	1.77kΩ	4.94
9	138.3kΩ	11.59MΩ	4.95	24	95kΩ	108.9kΩ	2.82
10	138.3kΩ	∞	4.95	25	138kΩ	1.72MΩ	4.78
11	138.3kΩ	11.47MΩ	4.95	26	137.1kΩ	1.78MΩ	1.15
12	137.3kΩ	∞	4.95	27	137.9kΩ	11.61MΩ	1.15
13	137.8kΩ	11.87MΩ	4.95	28	137.4kΩ	11.69MΩ	1.15
14	138.2kΩ	∞	4.95	29	137.9kΩ	11.67MΩ	1.15
15	0	0	0	30	2.12kΩ	2.14MΩ	4.95


注：以上数据由不接线圈盘在待机时测得。

1.2 美的PSD—C/D/E（见图1-2、表1-4、表1-5）

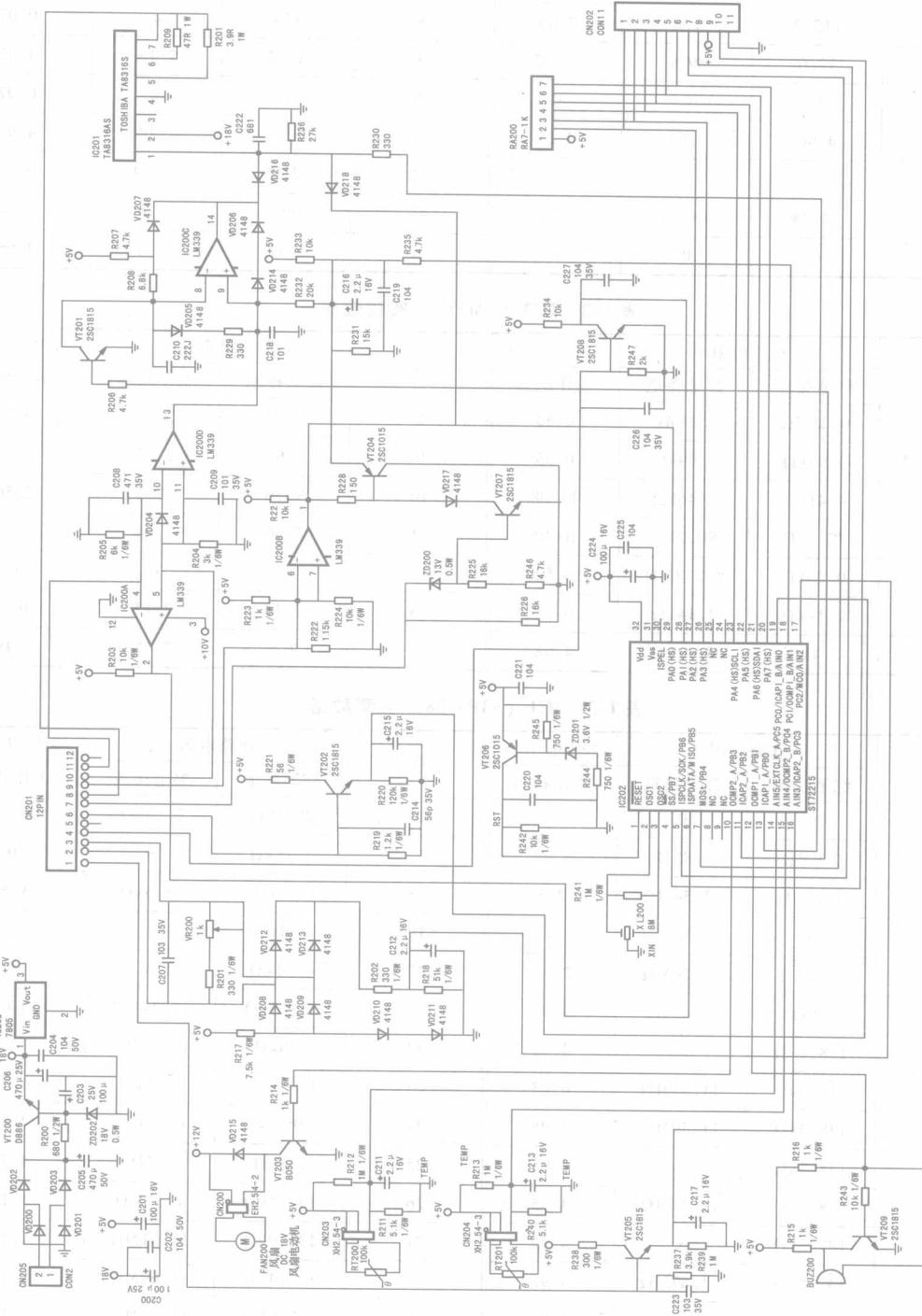

a) 主板电路

图1-2 美的PSD-C/D/E型电磁炉电路

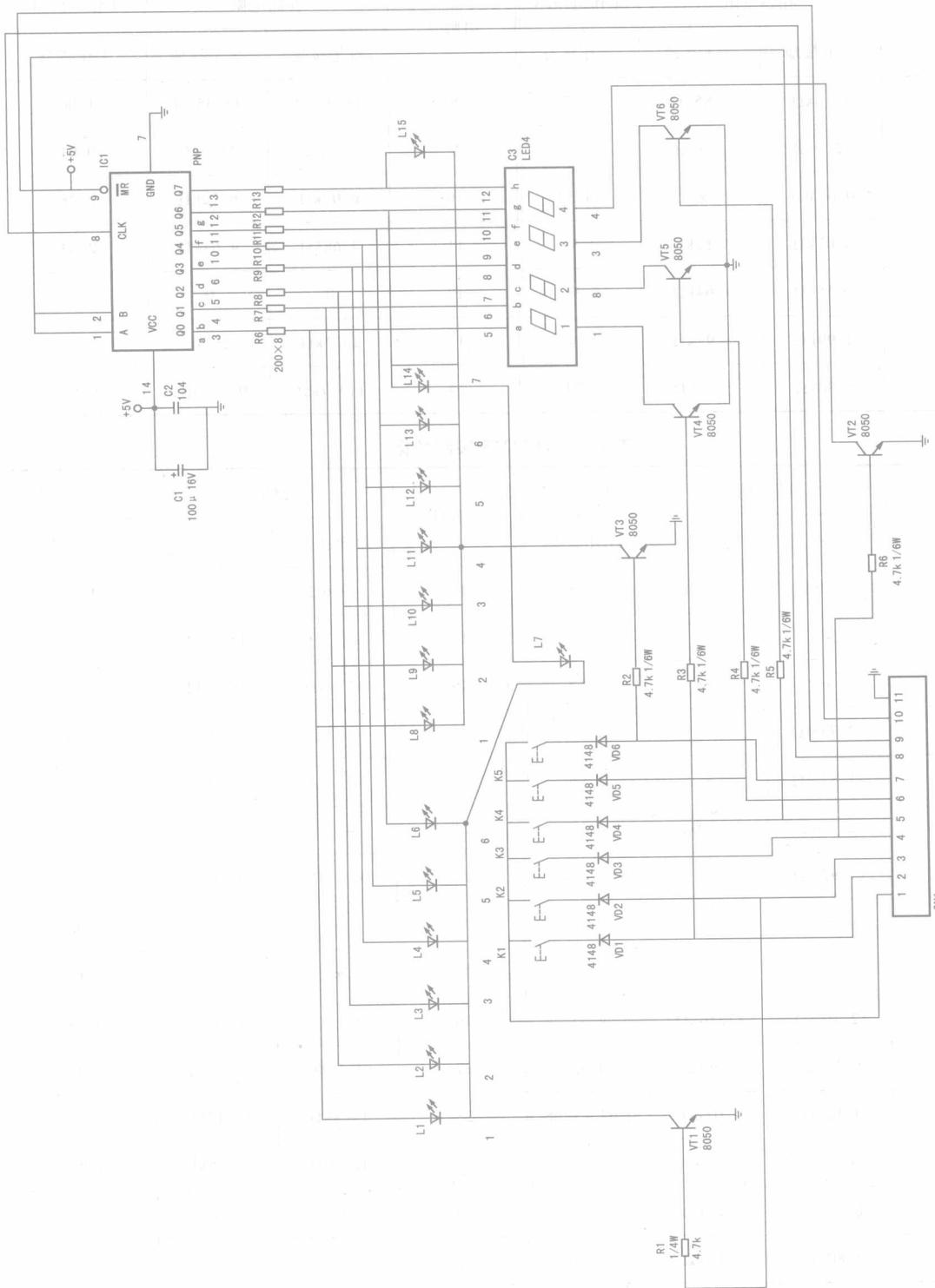

b) 控制板电路
图 1-2 美的PSD-C/D/E型电磁炉电路 (续)

表 1-4 IC200 (LM339) 实测数据


引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	7.10kΩ	6.85kΩ	1.43	8	15.98kΩ	15.35kΩ	1.06
2	12.9kΩ	12.68kΩ	4.98	9	26.6kΩ	24.7kΩ	0.91
3	0.66MΩ	∞	18.32	10	6.07kΩ	6.12kΩ	2.28
4	6.07kΩ	6.12kΩ	2.31	11	4.68kΩ	4.64kΩ	2.83
5	4.65kΩ	4.64kΩ	2.85	12	0	0	0
6	1.99kΩ	1.99kΩ	0.30	13	26.7kΩ	25kΩ	0.91
7	5.88kΩ	5.86kΩ	4.21	14	113.7kΩ	0.347MΩ	0.55

表 1-5 ST72215 实测数据

引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	9.77kΩ	9.77kΩ	4.98	17	49.6Ω	∞	0.46
2	∞	∞	1.03	18	11.7Ω	11.22kΩ	0.32
3	∞	∞	0.63	19	117.8Ω	118.7kΩ	0.05
4	12.74MΩ	∞	1.63	20	4.11Ω	4.09kΩ	0.98
5	11.84MΩ	∞	4.96	21	4.11Ω	4.10kΩ	0.88
6	12.96kΩ	10.69kΩ	4.97	22	4.12	4.09kΩ	0.98
7	11.93MΩ	∞	4.13	23	4.11Ω	4.10kΩ	0.88
8	∞	∞	0.19	24	∞	∞	0.06
9	∞	∞	0.20	25	∞	∞	0.14
10	12.10MΩ	17.16kΩ	4.32	26	4.11Ω	4.18kΩ	0.94
11	6.56kΩ	6.56kΩ	0.03	27	4.11Ω	4.19kΩ	0.96
12	4.12kΩ	4.02kΩ	0.64 ~ 1.68	28	12.99Ω	13.17kΩ	4.04
13	14.82kΩ	13.94kΩ	0.04	29	12.39Ω	13.15kΩ	4.96
14	8.89kΩ	8.88kΩ	0.56	30	0	0	0
15	4.80kΩ	4.80kΩ	0.29	31	0	0	0
16	0.95MΩ	0.98kΩ	3.30	32	3.12Ω	3.19kΩ	4.97


注：以上数据由不接线圈盘在待机时测得。

1.3 美的PF10E(见图1-3、表1-6~表1-8)

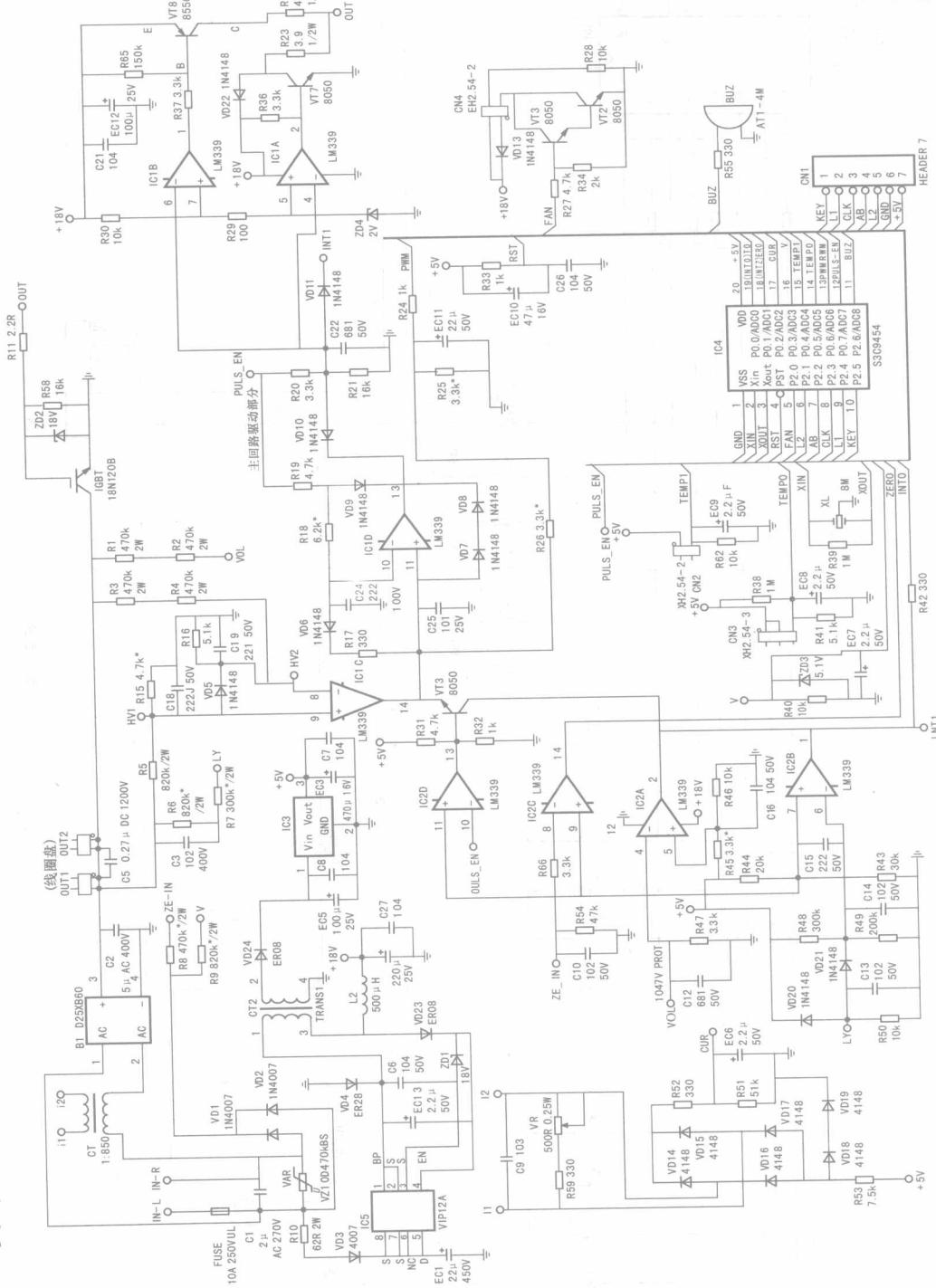

a) 主板电路

图1-3 美的PF10E型电磁炉电路

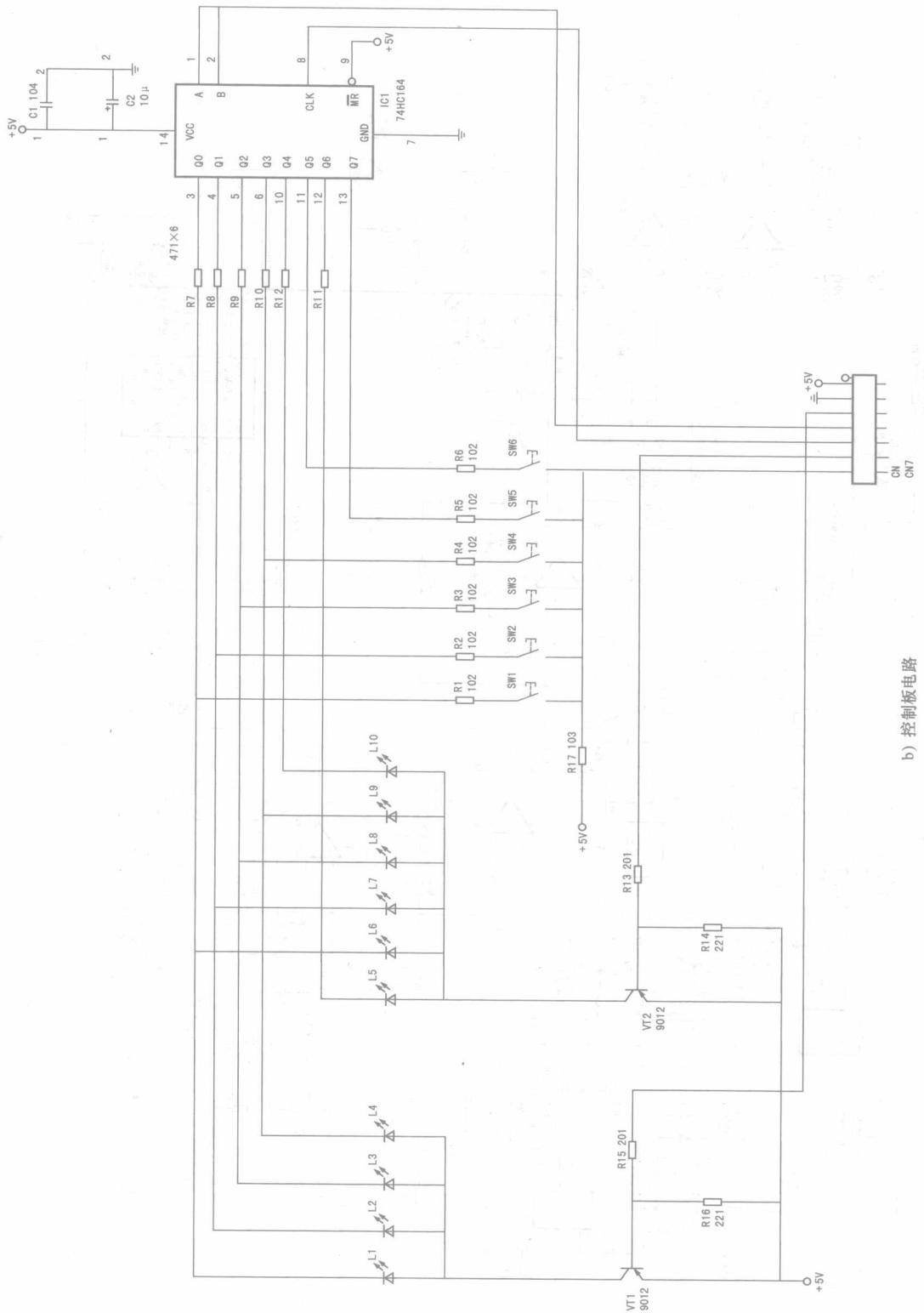

b) 控制板电路

图1-3 美的PF10E型电磁炉电路 (续)

表 1-6 U2 (LM339) 实测数据

引脚号	在路电阻/kΩ		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻/kΩ		工作电压/V 工作状态
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	160.9	165.4	18.3	8	4.76	4.79	0.7
2	12.81	13.42	0.77	9	4.69	4.68	1.19
3	9.36	10.14	18	10	12.75	12.17	1.35
4	15.8	14.4	0.02	11	7.85	7.95	1.23
5	20.1	21.2	1.7	12	0	0	0
6	15.8	14.41	0.02	13	0.44	10.08	0.9
7	20.1	21.1	0.87	14	7.85	7.95	1.23

表 1-7 U1 (LM339) 实测数据

引脚号	在路电阻/kΩ		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻		工作电压/V
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	1.62	∞	0.38	8	3.28kΩ	3.28kΩ	0.49
2	0.87	0.87	0.88	9	3.43kΩ	3.42kΩ	3.85
3	9.36	10.14	18	10	91.3kΩ	120.3kΩ	2.51
4	18.95	19	0.02	11	12.69kΩ	12.69kΩ	3
5	12.68	12.7	3	12	0	0	0
6	48	48.4	18.86	13	1.18MΩ	∞	5
7	12.67	12.7	3.01	14	1.18MΩ	∞	5

表 1-8 IC4 (S3F9454) 实测数据

引脚号	在路电阻		工作电压/V 工作状态	引脚号	在路电阻		工作电压/V
	红笔接地	黑笔接地			红笔接地	黑笔接地	
1	0	0	0	11	1.65MΩ	∞	0.04 ~ 1.56
2	1.56MΩ	∞	2.46	12	18.94Ω	19kΩ	0.02
3	1.55MΩ	∞	2.37	13	5.63kΩ	5.65kΩ	2.25
4	2.88kΩ	2.91kΩ	5	14	4.75kΩ	4.72kΩ	0.38
5	6.66kΩ	6.66kΩ	4.95	15	8.8kΩ	8.78kΩ	0.5
6	7.59kΩ	7.63kΩ	3.47	16	9.97kΩ	10.01kΩ	2.52
7	136.3kΩ	∞	3.03	17	49.4kΩ	50.6kΩ	0.46
8	149.2kΩ	∞	0.1	18	1.61MΩ	∞	0.38
9	7.63kΩ	7.65kΩ	3.47	19	1.18MΩ	∞	5
10	1.63MΩ	∞	5	20	1.89kΩ	1.89kΩ	5

注：以上数据由不接线圈盘在待机时测得。

1.4 美的PF16JA(见图1-4、表1-9~表1-11)

a) 主板电路

图 1-4 美的 PF16JA 型电磁炉电路图