

高等学校試用教科书

電工學

DIANGONGXUE

上 冊

上海交通大学編

人民教育出版社

73.1
S31-1
上

高等学校試用教科书



基础課閱覽室

电 工 学

DIANGONGXUE

上 册

上海交通大学編

全书共分三册，上、中册是上海交通大学编写的，已于1960年出版；下册原系北京工业学院所编写的讲义。全书在1961年3月间经西安交通大学、上海交通大学、浙江大学、清华大学、南京工学院、哈尔滨工业大学、华中工学院、西北工业大学等校电工学教研组的有关教师加以修改增删后出版（上、中册只小有修改，此次系再版）。

本书上册包括电工基础和电气测量部分；中册包括电机、拖动控制和发电、输电、配电等部分；下册包括电子技术及非电量的电测法等部分。

本书可作高等工业学校非电类专业“电工学”课程的试用教科书，也可供电工技术人员参考。

简装本说明

目前 850×1168 毫米规格纸张较少，本书暂以 787×1092 毫米规格纸张印刷，定价相应减少 20%。每册减去 1.2 元

电 工 学

(上 册)

上海交通大学编

人民教育出版社出版 高等学校教学用书编审部
北京宣武门内永康寺 7 号

(北京市书刊出版营业登记证字第 2 号)

人民教育印刷厂印 装

新华书店科技发行所发 行

各地新华书店 经 售

统一书号 15010·954 开本 787×1092 1/32 印张 7 1/4/18

字数 185,000 印数 98,001—102,000 定价 (7) 元 0.75

1960 年 8 月第 1 版 1961 年 7 月第 2 版(修订本) 1961 年 8 月北京第 5 次印刷

目 录

緒論.....	1
---------	---

第一篇 电工基础

第一章 直流电路.....	
§ 1-1. 电流	
§ 1-2. 电位和电压	
§ 1-3. 电势与电源.....	
§ 1-4. 欧姆定律.....	
§ 1-5. 电阻与导电.....	
§ 1-6. 电功率·楞次·焦耳定律	16
§ 1-7. 电路.....	21
§ 1-8. 克希荷夫定律.....	23
§ 1-9. 电阻的串联、并联与混联	25
§ 1-10. 简单电路的計算	30
§ 1-11. 复杂电路的計算	33
§ 1-12. 回路电流法	36
§ 1-13. 結点电压法	40
§ 1-14. 重迭原理	43
§ 1-15. 等值发电机定理	45
§ 1-16. 星形网络与三角形网络間的等值互换	48
第二章 电气设备中的介质	52
§ 2-1. 绝缘材料的电气性能	52
§ 2-2. 绝缘材料的级别	56
§ 2-3. 电容器	57
§ 2-4. 电容器的充电和放电	62
§ 2-5. 电场的能量	65
第三章 电磁	67
§ 3-1. 磁场	67
§ 3-2. 全电流定律	73



C0065640

§ 3-3. 鐵磁物质.....	75
§ 3-4. 磁路計算.....	78
§ 3-5. 电磁感应.....	83
§ 3-6. 互感現象和自感現象.....	85
§ 3-7. 涡流.....	88
§ 3-8. 电感电路中电流的增长与衰減.....	90
§ 3-9. 磁場的能量.....	92
§ 3-10. 电磁鐵的起重大力.....	95
第四章 单相正弦交流电路.....	97
§ 4-1. 正弦交变电流的应用.....	97
§ 4-2. 正弦交变电动势的产生.....	98
§ 4-3. 相位及相位差.....	101
§ 4-4. 正弦交变量的有效值.....	103
§ 4-5. 正弦交变量的旋转矢量表示法.....	105
§ 4-6. 正弦交变量复数表示法.....	108
§ 4-7. 单一参数的交流电路.....	111
§ 4-8. 电阻、电感和电容的串联电路.....	121
§ 4-9. 电阻、电感和电容的并联电路.....	131
§ 4-10. 諧振电路.....	138
§ 4-11. 功率因数的提高.....	142
§ 4-12. 趋表效应.....	144
§ 4-13. 电感电路与正弦电压接通时的过渡过程.....	145
§ 4-14. 振荡电路.....	148
第五章 三相交流.....	156
§ 5-1. 多相制和三相制.....	156
§ 5-2. 三相电动势的产生.....	157
§ 5-3. 三相发电机繞組的接法.....	159
§ 5-4. 负载星形联接的三相电路.....	165
§ 5-5. 负载三角形联接的三相电路.....	170
§ 5-6. 三相制的功率.....	174
第六章 非正弦交流电路与具有鉄心綫圈的交流电路.....	177
§ 6-1. 非正弦电动势和电流的产生与非正弦周期性函数的分解.....	177
§ 6-2. 非正弦周期性函数的有效值.....	184
§ 6-3. 非正弦周期性电路的計算.....	186
§ 6-4. 非正弦电流的功率.....	187
§ 6-5. 具有鉄心綫圈的交流电路.....	190

§ 6-6. 鐵磁穩壓器	196
§ 6-7. 鐵磁功率放大器	198
第七章 电气測量	202
§ 7-1. 电气測量仪表的分类	202
§ 7-2. 电气測量仪表的一般原理和主要构造	208
§ 7-3. 磁電式仪表	210
§ 7-4. 电磁式仪表	212
§ 7-5. 电动式仪表	214
§ 7-6. 感应式仪表	216
§ 7-7. 电流的測量	217
§ 7-8. 电压的測量	220
§ 7-9. 电阻和絕緣电阻的測量	221
§ 7-10. 电感和电容的測量	225
§ 7-11. 功率的測量	229
§ 7-12. 电能的測量	236
§ 7-13. 相位計及功率因数的測量	239
§ 7-14. 頻率計及頻率的測量	241
§ 7-15. 机电示波器	242

緒論

电工学是研究电磁現象在工程技术上应用的科学，是研究有关电能的問題。它探討电能的生产(发电)、傳輸(輸电、配电)以及应用等問題。

电能的研究对于国民經濟的发展具有极大的意义。人們在儲藏自然能源集中的地方获得大量电能，并把它很方便地經過远距离傳輸到用电区域，然后极簡便地轉換成发展国民經濟所需要的其他形式的能量(机械能、光能、热能、化学能、声能等)。

在国民經濟的各个部門中，电能被广泛地应用着。工厂中各种机械的傳動，如軋鋼机、起重机以及各种机床等都要用到电力；在冶炼方面利用电炉可以冶炼优质鋼和各种合金；在加工制造中，电焊及高頻淬火获得广泛的应用；在机械制造工业中，电火花加工等新技术有着廣闊的发展前途；在电化工业部門，电解、电鍍等是不可缺少的；在运输部門，电力牽引正在逐渐代替蒸汽机、内燃机等其他动力机械的傳動；在农业生产中，如拖拉机、打谷机、收割机以及灌溉等亦极为广泛地采用电能。至于其他方面也同样不胜枚举。

电能所以被广泛应用，是由于它具有下列几个重要特点：

(1) 变換容易：电能可以簡便地从水能(水力发电)、热能(火力发电)、原子能(原子能发电)等轉換而来，使它成为廉价而具有許多优点的动力来源。同时电能可簡便地轉換成所需要的其他形式的能量，如利用电动机将电能轉变成机械能，利用电炉、电热器

将电能变成热能。这种轉換在現代設備中，能量的損耗是很小的。

(2) 輸送經濟：电能可以远距离輸送，并且設備简单，損耗微小，因此效率高。同时电能的分配也极为方便。

(3) 控制便利：电能是實現生产自动化中所必需的条件。各种机器若用电来控制，可以达到自动操作、自动調整和自动监督，以至实现全部自动化。

大力提高电工技术水平，实现自动化、电气化，对加速实现社会主义工业化，提高人民物质和文化生活水平具有极其重大的意义。工业生产自动化、电气化，一方面可以提高劳动生产率；另一方面可以使工人从繁重的体力劳动中解放出来，同时也要求他們不断地提高政治、文化与技术水平，更好地掌握复杂的生产技术，因而对消灭体力劳动与脑力劳动之間的差別起了积极作用。随着农业生产的逐渐机械化和电气化，不断要求农民提高文化技术水平和共产主义觉悟，这样将加速縮小城乡和工农之間的差別。

列寧曾經在1920年明确地指出，共产主义就是苏維埃政权加上全国电气化。同时，他还把全俄电气化計劃称为：党的第二綱領。

1958年5月刘少奇同志代表中共中央向党的第八届全国代表大会第二次會議所作的工作报告中提出：“技术革命的主要任务是：把包括农业和手工业在内的全国經濟有计划有步骤地轉到新的技术基础上，轉到現代化大生产的技术基础上，使一切能够使用机器的劳动都使用机器，实现全国城市和农村的电气化。”这是一个电气化的綱領，就是說，无论在城市或农村，电力将是动力的基

本形态。在工业、农业以及国民经济的各个方面和人民生活的各个方面，将广泛地应用电能。

电气事业的飞跃发展是由社会主义的社会制度所决定的。在资本主义条件下，根本不可能迅速而有计划地实行电气化，新的技术成就只有给资本家带来更大的利润时才会被采用，这样也就更加加强了对工人的压迫和剥削。因此，在资本主义制度下，生产的社会性和生产资料的私人占有的矛盾，给生产的发展造成了不可克服的障碍。

解放前，国民党反动派与帝国主义互相勾结，对我国国民经济进行了残酷掠夺和严重破坏，致使我国电气事业非常落后。

新中国成立后，在党和毛主席的领导下，根本改变了这种面貌，经过三年经济恢复时期，到1953年发电量增加到91亿度，为1949年的两倍多。当1957年第一个五年计划完成时，年发电量增加到193亿度。在党的社会主义建设总路线的光辉照耀下，1958年我国工农业出现了全面大跃进的局面，电力事业以飞跃的速度从1957年的发电量193亿度跃进到275亿度。这一年新增加的发电设备容量为180万千瓦，相当于旧中国六十七年中所增加的全部发电设备。1959年是持续跃进的第二年，全年发电量又增加到415亿度，提前三年完成了第二个五年计划。

我国不但煤矿丰富，而水力资源也居世界前列，达5.44亿千瓦。若干50万千瓦以上的水电站已在各地开工建设，有的并已开始发电。

在党的一整套“两条腿走路”的方针指导下，从1958年开始，掀起了一个轰轰烈烈的全民办电运动。除了大型水电站、火电站的

大規模建設外，還建設了大批土洋結合的中小型水電站、火電站、沼氣發電站和潮汐發電站。此外，尚有利用高爐煤气發電以及爐灶發電等。

解放前，我國電機製造工業幾乎沒有。解放後，經過三年恢復和第一個五年計劃，1957年生產成套發電設備19.8萬千瓦。在總路線的光輝照耀下和貫徹了黨的“兩條腿走路”的方針，成套發電設備的年產量已有很大的增加，並提前三年零三個月完成了第二個五年計劃。隨著生產量的巨大增長，技術水平也飛躍地向前發展，50,000千瓦的成套火力發電設備和一些大型的變壓器、電流互感器、高壓電纜等現在我們都已能够自己製造了。

解放後，電器、儀表及電子技術也有了很大發展，並有許多重要的改進、創造和發明。除了許多大型工廠早已建成外，在“兩條腿走路”方針的鼓舞下，中小型工廠亦遍布全國。品質優良的許多電子儀器已遠銷國外，電子計算機、電視發射機及接收機均已生產。其他如50萬伏高壓電橋、高度精密儀表、八線示波器等等，都已能自行設計與製造。

以機械化、半機械化、自動化、半自動化為中心的技術革新和技術革命的群眾運動，已經在全國深入地展開。電力工業也和其他工業一樣，創造了很多宏偉的奇蹟，不僅勞動生產率得到迅速提高，重大新產品也是層出不窮。

經過三年多來連續大躍進的偉大實踐，我們已積累了比較豐富的建設社會主義的經驗，而建設社會主義的物質力量也比過去有了顯著加強。我們相信，在毛澤東思想的光輝照耀下，高舉總路

綫、大躍進、人民公社的紅旗，加上全國人民的忘我勞動，我們一定能夠战胜任何困難，充分發揮電力工業的“先行”作用，以夺取新的勝利。

第一篇 电工基础

第一章 直流电路

§ 1-1. 电 流

自然界中一切元素都是由不同的原子所組成，同一种元素是由相同的原子組成。而各个原子又都是由电子、質子、中子等組成。电子和質子是带有电荷的单元微粒，或称带电質点。这些电荷决定着微粒的主要物理性质。电子带阴电(負电荷)，質子带阳电(正电荷)，而每个电子和質子所带的电量相等、性质相反。正常的原子，它的电子数目和質子数目相等，所以它呈現中性。若中性的原子或分子电离，便形成正的和負的带电微粒，电磁現象就是由这些带电微粒的作用所引起的。

在金属导体内，有很多的电子可以在原子之間自由移动，这些电子称为自由电子。因为自由电子在导体内部是处于无規則的运动状态中，所以通过导体任何截面上的电量等于零。

导体中大量的自由电子，若在电場的作用下，便能进行有規則的运动。在电解液中，大量的正离子和負离子，若在电場作用下，它們便向相反方向运动。因之，这些自由电荷(电子、正及負离子)在电場作用下作規律的运动，便形成了电流。所以，电流是客观存在的物理現象，我們可以通过它的各种效应，例如热效应、力效应、磁效应等覺察到它的存在。

电流强度是从量的方面来衡量电流大小的一个物理量，它的定义是：在单位時間內通过导体横截面的电量。电流强度是在电

工学中极为常用的一个物理量，亦简称为电流。所以电流这个名词就不仅代表一种物理现象，而且也代表一种物理量，以符号 i 或 I 来代表。

根据电流强度的定义，设在极短时间 dt 内，流过截面 S 的无限小的电量为 dq ，则电流强度为：

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1-1)$$

电流强度一般是时间的函数，称为变化的电流。

假使电流不随时间而变化，即是在相同的时间间隔内，流过 S 截面的电量都相等，那末这种电流便称为恒定电流，或简称直流。这样，电流强度可以写成下式：

$$I = \frac{q}{t}, \quad (1-2)$$

式中 q 是在时间 t 内流过 S 截面的电量。

在 MKSA 合理化单位制(实用单位制)中，电流的单位为安培，简称安(或用 A 、 a 代表)。

$$1 \text{ 安培} = \frac{1 \text{ 库伦}}{1 \text{ 秒}},$$

即是：若在一秒钟内，通过导体截面的电量为一库伦(简称库)时，那末，导体内的电流便等于一安培。在度量微小电流时，取一安培的千分之一为单位，称为毫安(或用 ma 代表)；或取一安培的百万分之一为单位，称为微安(或用 μa 代表)。

电流是一个代数量，即是在假定的正方向下，它可以是正值或负值。通常在导体中采取正电荷流动的方向作为电流的方向，也就是说，电流的方向是指导体中正电荷运动的方向，而与电子的运动方向相反。当然，在没有规定正方向的情形下，电流的正或负是没有意义的。

§ 1-2. 电位和电压

假定将单位正电荷放在正点电荷^① Q 的电场内 A 点(图 1-1)，

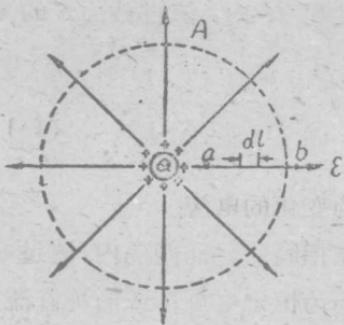


图 1-1. 电场。

那末，此单位正电荷将受到电场的斥力而运动，我們規定此斥力就代表电场內 A 点的电场强度的大小，斥力的方向就是电场强度的方向。所以电场强度的定义是单位电荷在电场中受到的电场作用力，即：

$$\mathbf{s} = \frac{F}{q} \text{ (牛/库或伏/米)}, \quad (1-3)$$

式中 \mathbf{s} 为电场中某点的电场强度， q 为受試电荷， F 为电场作用于受試电荷的电场力。

实际上，电荷在电场力作用下运动的过程，即是电场对电荷作功的过程。假使正点电荷 q 在电场中受到电场的斥力 F 而移动了 dl 的距离，那末电场力所作的功为：

$$dA = Fdl. \quad (1-4)$$

假定由 a 点移动到 b 点，因此，电场力所作的功，可以写成：

$$A = \int_a^b Fdl = q \int_a^b s dl = qU_{ab}, \quad (1-5)$$

式中 U_{ab} 即是 a 点到 b 点的电压，即是静电场把单位电荷从 a 点移动到 b 点所做的功。所以，

$$U_{ab} = \frac{A}{q} = \int_a^b s dl. \quad (1-6)$$

^① 点电荷就是带电物体的几何尺寸和受試电荷之間的距离相比，小到可以略去不計，因而可以視為一点。

如果在均匀电场中， ϵ 为常数，那末，

$$U_{ab} = \epsilon l_{ab} \quad (1-7)$$

电压也是一个代数量，在假定的正方向下，它可以是正值或负值。例如，若 $U_{ab} = 10$ 伏，那末， $U_{ba} = -10$ 伏。

我們若取任意一点 p 作为参考点，而将 a 点到此参考点的电压 U_{ap} 称为 a 点的电位，以 φ_a 来表示，即：

$$U_{ap} = \varphi_a = \int_a^p \epsilon dl. \quad (1-8)$$

于是，在此情况下，参考点本身的电位便等于零。即是：

$$\varphi_p = \int_p^p \epsilon dl = 0.$$

因此，根据电位的概念，可以用 a, b 两点的电位之差来表示电压；从 a 点到 b 点的电压为：

$$\begin{aligned} \varphi_a - \varphi_b &= \int_a^p \epsilon dl - \int_b^p \epsilon dl = \\ &= \int_a^p \epsilon dl + \int_p^b \epsilon dl = \\ &= \int_a^b \epsilon dl = U_{ab}. \end{aligned} \quad (1-9)$$

所以， a, b 两点间的电压又称为 a, b 两点的电位差。当然，参考点是任意选择的，一般选择无限远的地方或地面作为参考点。但是必须注意：当选定的参考点不同时，则各点的电位也不同，但任意两点间的电势差或电压却仍然不变。

电位、电压及电位差的单位，在 MKSA 合理化单位制中均为伏特，简称伏（或用 V, v 代表）。一伏即相当于移动一库仑的电量

所作的功为一焦耳时的电压。度量微小电压时，取一伏的千分之一为单位，称为毫伏(或以 mV 代表)；或取一伏的百万分之一为单位，称为微伏(或以 μV 代表)。若度量高电压时，则可以用千伏(10^3 伏)为单位(或以 kV 代表)。

§ 1-3. 电势与电源

电源是产生电流的泉源。静电场使正电荷从高电位处向低电位处运动，这种运动的结果，便改变了产生静电场的电荷的分布情况，因而也就改变了各处的电场强度和电位，也就不可能保持恒定电流。要保持恒定电流，必须有一种外力，能使电荷自低电位处流向高电位处，这种外力称为局外力。例如，导体在磁场中运动，导体内部就有局外力存在；蓄电池的电极与电解液的接触处亦有局外力存在。受局外力的作用，能把其他形式的能量转换为电能的导体，即称为电源。

导体在局外力的作用下，正负电荷发生相反方向的运动(图 1-2)，因而形成静电场，但局外力 F_{*} 与静电场的强弱无关，而电场力 $F_{电}$ 则决定于静电场的强弱。

于是，电荷便同时受到局外力和电场力的共同作用，此两力对电荷的作用方向相反。

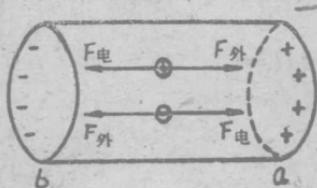


图 1-2. 电荷上受场力的作用。

和静电场中的情形一样，电荷受到局外力的作用而运动时，局外力也要作功。于是，相似于电压的定义，我们把单位电荷在局外力作用下，自导体一端移动到另一端时，局外力所作的功，称为电源的电动势(或称为电势)。用 E 来表示，于是，

$$E = \frac{F_* l_{ab}}{q} \quad (1-10)$$

根据电势的定义可知，电势与电压具有相同的单位。而且电势也是一个代数量，若选择的正方向不同，同一个电势可以是正值或负值。

当平衡时， $F_{\text{外}} = F_{\text{电}}$ ，它们的作用方向相反，于是

$$E = \frac{F_{\text{外}} l_{ab}}{q} = \frac{F_{\text{电}} l_{ab}}{q} = U_{ab}. \quad (1-11)$$

上式说明，在平衡条件下，电流为零时，电势等于电源的端电压。

原电池、蓄电池、发电机等都是常用的电源，它们可以用图 1-3 来表示。

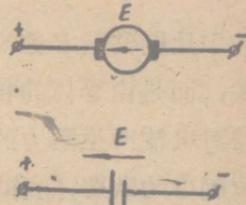


图 1-3. 电源。

§ 1-4. 欧姆定律

从上节所述原理可知，即使在局外力作用下的导体（电源），若不将其接成通路，也不会产生电流，此时电源的电势即等于电源两端的电压。

若电源两端与一段无源的电路（即不存在局外力的电路）接通（图 1-4），形成一个闭合回路，于是，电路中便有电流产生。为了从量的方面来对电路各部分的电流及电压进行计算，我们必须讨论最基本的两个定律，即是欧姆定律与克希荷夫定律，本节只讨论欧姆定律。

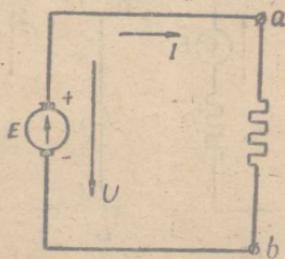


图 1-4. 电源与无源支路接通。

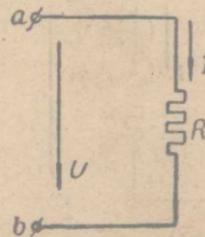


图 1-5. 电阻电路。