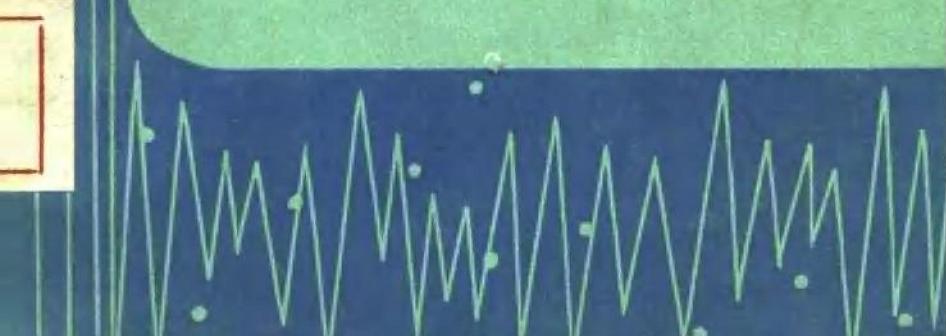


# 核电子学实验

徐钩山 张宝全 等编著

原子能出版社



**核电子学实验**

徐钩山 张宝全 等编著

责任编辑 袁祖伟

原子能出版社出版

(北京 2108 信箱)

北京印刷一厂印刷

(北京市西便门)

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

☆

开本 787×1092 1/32 · 印张 11 1/2 · 字数 242 千字

1982 年 2 月第一版 · 1982 年 2 月第一次印刷

印数 001—2,600 · 统一书号：15175·379

定价：1.40 元

## 内 容 简 介

本书主要是根据复旦大学物理二系的“核电子学实验”讲义经过适当修改、补充编写成的。内容包括：负反馈放大器、线性脉冲放大器、电荷灵敏放大器、弱电流放大器、甄别器、单道脉冲幅度分析器、线性率表电路、定标单元、符合和反符合电路、低压电源、高压电源、时间-幅度变换电路、定时电路及多道脉冲幅度分析器等。

本书主要供大专院校有关专业师生参考，也可供从事各项射线测量工作的技术人员及青年工人学习、参考。

## 前　　言

本书主要是根据复旦大学物理二系的“核电子学实验”讲义经过适当的修改和补充编写成的。书中所列 15 个实验是为了配合核电子学这一门课的教学而选定的。鉴于目前国内的核电子学仪器仍以分立元件的为主，同时也为了讲清电路的基本原理，书中所介绍的电路基本上是由分立元件所组成的；但为了适应集成电路应用的发展，书中也介绍了一些集成电路方面的内容。

核电子学实验是一门实践性很强的课程。它不仅可以帮助学生巩固、加深和补充课堂所学的“核电子学”的内容，而且使他们通过实验能够掌握一些常用仪器的使用方法，初步学会根据实验核物理的实验要求来正确选择仪器，掌握核电子学电路性能和指标的测试方法，正确地整理、分析实验结果和数据，检查和排除常见的故障使电路正常工作，掌握元件选择、焊接等基本工艺以及培养分析问题和解决问题的能力。

本书前 14 个实验由张宝全、任月华、金建球、胡毓德、徐钧山、吴小风、葛启云、谈性堃等讲师编写，由徐钧山、王根福、张宝全、任月华等讲师修改定稿。最后关于多道分析器的两个实验是由郑溥堂、孟伯年二位工程师编写，由清华大学王经谨副教授帮助修改定稿。

由于编写时间比较短促，加上我们的实验条件和业务水平的限制，书中难免有不少缺点和错误，望广大读者批评、指正。

编者 1980 年 10 月

---

## 目 录

符号说明.....	1
实验 1 负反馈放大器.....	11
实验 2 线性脉冲放大器.....	29
实验 3 电荷灵敏放大器.....	45
实验 4 弱电流放大器.....	65
实验 5 符合和反符合电路.....	78
实验 6 甄别器.....	100
I. 二极管甄别器.....	100
II. 施密特电路.....	105
实验 7 单道脉冲幅度分析器.....	116
实验 8 线性率表电路.....	138
实验 9 十进制定标单元.....	158
实验 10 集成电路定标单元.....	175
I. JK 触发器组成的定标单元 .....	175
II. D型触发器组成的定标单元 .....	184
III. MOS 集成电路组成的定标单元 .....	191
实验 11 低压稳压电源.....	199
实验 12 直流高压电源.....	228
实验 13 时间-幅度变换电路 .....	241
实验 14 定时电路.....	253
实验 15 多道脉冲幅度分析器的基本使用方法( I ).....	265
实验 16 多道脉冲幅度分析器的基本使用方法( II ).....	286

附录 1	SBM-10 型脉冲示波器	302
附录 2	JT-1 型晶体管特性图示仪	313
附录 3	MFS-70 A 型双脉冲发生器	332
附录 4	FH-442 型滑移脉冲发生器	338

## 符 号 说 明

<b>A</b>	安(电流的单位)
<b>mA</b>	毫安( $10^{-3}$ A)
<b><math>\mu</math>A</b>	微安( $10^{-6}$ A)
<b>nA</b>	纳安( $10^{-9}$ A)
<b>ADC</b>	模数变换
<b><math>T K_a</math></b>	零点的温度系数
<b>B</b>	变压器、磁感应强度
<b><math>B_m</math></b>	饱和磁感应强度
<b>b</b>	晶体管基极
<b>°C</b>	度(摄氏温度的单位)
<b>C</b>	电容器、触发器
<b><math>C_{be}</math></b>	晶体管发射结结电容
<b><math>C_{cb}</math></b>	晶体管集电结结电容
<b><math>C_D</math></b>	二极管极间电容
<b><math>C_d</math></b>	半导体探测器结电容
<b><math>C_e</math></b>	发射极旁路电容
<b><math>C_E</math></b>	直流反馈发射极电阻旁路电容
<b><math>C_f</math></b>	反馈电容
<b><math>C_{fb}</math></b>	分布电容
<b><math>C_{fz}</math></b>	负载电容
<b><math>C_F</math></b>	自举电容、直流反馈支路旁路电容
<b>CMRR</b>	共模抑制比
<b>CP</b>	时钟脉冲

$C_r$	$RC$ 输入电路的电容
$C_{sc}$	输出电容
$C_{sr}$	输入电容
$C_0$	总电容
$c$	晶体管集电极
$D$	二极管、场效应晶体管漏极
DAC	数模变换
DTL	二极管——晶体管逻辑电路
$DW$	硅稳压管、单稳态电路
$d$	微分算符、导线直径、延迟电路
dB	分贝
$E$	直流电源、能量
$E_b$	基极电源
$E_c$	集电极电源
$E_d$	漏极电源
$E_e$	发射极电源
$E_g$	栅极电源
ENC	等效噪声电荷
$e$	晶体管发射极、电动势
$e_x$	信号源电势
$e_0$	“0”信号电势
$e_1$	“1”信号电势
$F$	反馈系数
F	法(电容量的单位)
$\mu F$	微法( $10^{-6} F$ )，图中简记为 $\mu$
pF	皮法( $10^{-12} F$ )，图中简记为 p
FWHM	半宽度

$f$	信号频率
$f_H$	高半功率点
$f_0$	谐振频率(固有频率)
$f_s$	上限频率
$f_T$	晶体管特征频率
$f_x$	下限频率
$f_\alpha$	晶体管共基极截止频率
$f_\beta$	晶体管共发射极截止频率
$\Delta f$	通频带宽度
$G$	场效应晶体管栅极、由固体组件构成的单元电路
$g_m$	场效应晶体管共源极小信号低频跨导
$H$	磁场强度
$H$	亨(电感量的单位)
$mH$	毫亨( $10^{-3} H$ )
$\mu H$	微亨( $10^{-6} H$ )
$Hz$	赫(频率的单位)
$kHz$	千赫( $10^3 Hz$ )
$h$	晶体管的 $h$ 参数
$h$	时(时间的单位)
$I$	静态电流、直流电流、瞬时电流
$I_b$	基极电流
$I_{bs}$	基极饱和电流
$I_c$	集电极电流
$I_c$	电容器充、放电电流
$I_{ceo}$	集电结反向电流
$I_{ceo}$	集电极-发射极反向电流(穿透电流)

$I_{cM}$	集电极最大允许电流
$I_D$	二极管电流、场效应晶体管漏极电流
$I_{DSS}$	场效应晶体管饱和漏电流
$I_e$	发射极电流
$I_{fz}$	负载电流
$I_G$	栅极电流
$I_j$	禁止电流
$I_k$	快放电电流
$I_m$	脉冲电流幅度
$I_{\max}$	电流最大值
$I_P$	隧道二极管峰值电流
$I_w$	稳压管工作电流
$I_{wM}$	稳压管最大工作电流
$I_z$	整流电流
$i$	交流电流、脉冲电流
$K$	电压放大倍数、开环电压放大倍数、开关
$K_c$	共模放大倍数
$K_f$	负反馈电压放大倍数
$K_i$	电流放大倍数
$K_T$	稳压电源的温度系数
$\Delta K$	电压放大倍数的变化量
$L$	电感线圈、电感量、相对计数损失
$L_G$	高压电感线圈
$M$	门电路、互感
MOS	MOS 场效应晶体管
CMOS	CMOS 场效应晶体管
max	最大

$\min$	最小, 分(时间的单位)
$N$	计数、线圈匝数
$N_c$	扇出系数
$N_F$	噪声系数
$N_r$	扇入系数
$n$	计数率、稳压电源采样分压比、多级放大器级数
$P$	功率、峰点
$P_{cM}$	集电极最大允许耗散功率
$P_E$	电源提供的功率
$P_{sc}$	输出功率
$P_{sr}$	输入功率
$P_T$	计算功率
$Q$	电荷、静态工作点
$R$	电阻器
$R_b$	基极电阻
$R_{be}$	发射结直流等效电阻
$R_c$	集电极电阻
$R_D$	漏极电阻
$R_e$	发射极电阻
$R_E$	发射极直流反馈电阻
$R_F$	自举电阻、直流反馈电阻
$R_{fz}$	负载电阻
$R_G$	栅极电阻
$R_i$	电表内阻
$R_r$	$RC$ 输入电路电阻
$R_s$	源极电阻

$r$	动态电阻
$r_b$	基区电阻
$r_{be}$	发射结交流等效电阻
$r_D$	二极管正向电阻
$r_i$	内阻、恒流源内阻
$r_{on}$	场效应晶体管导通电阻
$r_r$	二极管反向电阻
$r_{sc}$	输出电阻
$r_{sr}$	输入电阻
$r_w$	稳压管内阻
$r_x$	信号源内阻
s	秒(时间的单位)
ms	毫秒( $10^{-3}$ s)
$\mu\text{s}$	微秒( $10^{-6}$ s)
ns	纳秒( $10^{-9}$ s)
S	面积、稳压电源的稳定系数、滑移脉冲包迹斜率
$S/N$	信噪比
T	晶体管、场效应晶体管、周期、温度、变换时间
$TD$	隧道二极管
TTL	晶体管-晶体管逻辑电路
$t$	时间
$t_c$	测量时间
$t_{cd}$	充电时间
$t_d$	死时间
$t_d$	读数建立时间, 延迟时间

$t_f$	翻转时间、电压达到峰值的时间
$t_{fb}$	分辨时间
$t_{fd}$	放电时间
$t_h$	恢复时间
$t_f$	下降时间
$t_k$	脉冲宽度
$t_L$	逻辑动作时间
$t_m$	线性放电到零电平的时间
$t_{off}$	截止时间
$t_{on}$	开启时间
$t_s$	上升时间
$t_y$	延迟时间，脉冲间隔时间
$U$	静态电压、直流电压、瞬时电压
$U_{BE}$	晶体管导通(截止)阈电压
$U_b$	基极电压
$U_{be}$	晶体管发射结电压
$U_{bes}$	晶体管发射结饱和压降
$U_c$	电容器端电压
$U_e$	集电极电压、参考电压
$U_{cd}$	输出低电平
$U_{ce}$	晶体管集电极-发射极电压
$U_{ces}$	晶体管共发射极饱和压降
$U_{cg}$	输出高电平
$BU_{cbo}$	发射极开路时 $c-b$ 极反向击穿电压
$BU_{ceo}$	基极开路时 $c-e$ 极反向击穿电压
$BU_D$	二极管反向击穿电压
$U_D$	漏极电压、二极管端电压

$U_{D0}$	二极管导通(截止)阈电压
$U_{DS}$	漏-源极电压
$U_e$	发射极电压
$U_f$	反馈电压
$U_{fc}$	反冲电压
$U_{ff}$	峰-峰电压
$U_{gm}$	关门电平
$U_g$	栅极电压
$U_{gs}$	栅-源极电压
$U_H$	滞后电压
$U_k$	道宽
$U_{km}$	开门电平
$TKU_k$	道宽的温度系数
$U_m$	脉冲电压幅度
$U_M$	脉冲信号的最大幅度
$U_{max}$	电压最大值
$U_0$	直流高压、零道阈电压
$U_p$	夹断电压
$U_R$	电阻两端的电压
$U_{sc}$	输出电压
$U_{sc\ max}$	最大输出电压
$U_{sr}$	输入电压
$U_w$	稳定电压
$U_{wb}$	纹波电压
$U_y$	阈电压
$U_{y_1}$	下甄别阈电压
$U_{y_2}$	上甄别阈电压

$U_z$	噪声电压均方根值
$u$	脉冲电压、交流电压
$u_b$	基极电压
$u_c$	电容器端电压
$u_c$	集电极电压
$u_d$	净输入电压
$u_L$	电感两端的电压
$u_p$	漂移电压
$u_{sc}$	输出电压
$u_{sck}$	负载开路时的输出电压
$u_{scr}$	接上负载时的输出电压
$u_{sr}$	输入电压
$V$	谷点
$V$	伏(电压的单位)
$mV$	毫伏( $10^{-3} V$ )
$\mu V$	微伏( $10^{-6} V$ )
$W$	电位器
$W$	瓦(功率的单位)
$mW$	毫瓦( $10^{-3} W$ )
$\Delta W$	总误差
$\Delta W_1$	表头误差
$\Delta W_2$	线性率表的统计误差
$\Delta W_3$	线性误差
$\Delta W_4$	漏计误差
$Z$	阻抗
$ZD$	指示灯
$Z_0$	电缆的特性阻抗

$\alpha$	晶体管共基极电流放大系数
$\alpha_w$	稳压管温度系数
$\beta$	晶体管共发射极电流放大系数
$\Delta$	变化量、峰顶降落
$\delta$	相对峰顶降落
$\varepsilon$	非线性系数
$\varepsilon_d$	微分非线性系数
$\varepsilon_i$	积分非线性系数
$\eta$	效率
$\sigma$	统计误差
$\rho$	符合电路符合选择系数
$\tau$	时间常数
$\tau_{cd}$	充电时间常数
$\tau_{fd}$	放电时间常数
$\tau_{if}$	积分时间常数
$\tau_{wf}$	微分时间常数
$\Omega$	欧(电阻的单位)
$k\Omega$	千欧( $10^3\Omega$ )，图中简写为 k
$M\Omega$	兆欧( $10^6\Omega$ )，图中简写为 M
$\Sigma$	相加(算符)
$\omega$	角频率

# 实验 1 负反馈放大器

## 实验目的

1. 熟悉负反馈对放大器主要性能的影响。
2. 掌握放大器主要指标的测量方法。

## 基本原理

### 1. 负反馈对放大器主要性能的影响 及放大器主要指标的测试方法

负反馈能显著地改善放大器的增益稳定性、频率特性、输入输出线性特性、输入输出阻抗等基本性能，所以核辐射测量用的放大器广泛地采用负反馈。当然这些良好的性能是牺牲了放大器的增益而获得的。下面简述负反馈对放大器的影响及放大器主要指标的测试方法。

#### (1) 负反馈对放大器线性的影响

负反馈可以极有效地改善放大器的线性。通过实验可以测量放大器输入、输出幅度特性曲线 ( $U_{sr}-U_{sc}$ )，如图 1-1 所示。从曲线上可以看到，在放大器输出电压相同的情况下，有负反馈可以减小非线性失真，负反馈放大器的线性范围比起无负反馈放大器来明显地变大。