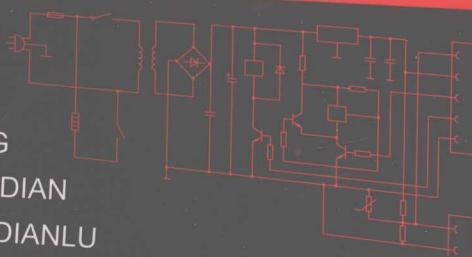


**新型**

# 小家电 维修电路 图册

梁宗裕 刘瑞屏 主编

XINXING  
XIAOJIADIAN  
WEIXIUDIANLU  
TUCE




化学工业出版社

新编《小家电维修手册》

新型

# 小家电 维修电路 图册

梁宗裕 刘瑞屏 主编

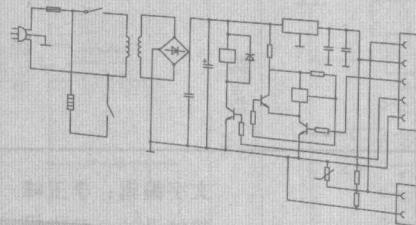

化学工业出版社

·北京·

出版者：化学工业出版社

印制者：北京华联印刷有限公司

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新型小家电维修电路图册/梁宗裕, 刘瑞屏主编. 一北京: 化学工业出版社, 2008. 2

ISBN 978-7-122-02039-0

I. 新… II. ①梁… ②刘… III. 日用电气器具-电路图-图集 IV. TM925-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 014297 号

责任编辑: 卢小林 刘 哲

文字编辑: 李玉峰

责任校对: 陈 静

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京永鑫印刷有限责任公司

装 订: 三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 17 $\frac{3}{4}$  字数 437 千字 2008 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 38.00 元

版权所有 违者必究

# 前 言

我国小家电产业异军突起，发展速度迅猛，用途各异的小家电相继步入亿万个家庭，成为日常生活的好帮手，与此同时，大量故障小家电的维修问题日益突出。小家电品种、型号繁多，为了给维修工作提供方便，我们组织了小家电研发技术人员、生产第一线的维修技师对照实物绘制了常用的小家电维修电路图 600 余幅。

本图册共分 18 章，收录了 32 种新型小家电的电路图，并在电路图中标注元器件的名称，重要元器件还标出其型号、规格和电气参数。同时附录给出了小家电电路图常用图形的名称及文字符号对照，既方便识图需要又能准确快捷地选用维修元器件，加快维修小家电的速度。

参加本书的编写人员有梁宗裕、刘瑞屏、陈富伟、区颂德、梁仲华、梁宏基、鞠维坚、伍炎平、马一丁、苏德昌和容海庭等。最后由梁宗裕、刘瑞屏统编全书。

由于编者专业水平有限，书中难免出现遗漏和不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2008 年 1 月

# 目 录

<b>第 1 章 微波炉</b> .....	1
1. 海尔 HR-8752GM 微波炉电路图 .....	1
2. 海尔 HR-8801M 微波炉电路图 .....	1
3. 海尔 HR-8805T 微波炉电路图 .....	2
4. 希贵 WD800A 微波炉电路图 (之一) .....	2
5. 希贵 WD800A 微波炉控制板电路图 (之二) .....	3
6. 安宝路 W800S 微波炉电路图 .....	3
7. 安宝路 W850ES 微波炉电路图 .....	4
8. 安宝路 WD850ES 微波炉电路图 (之一) .....	4
9. 安宝路 WD850ES 微波炉电源电路图 (之二) .....	5
10. 安宝路 WD850ES 微波炉面板按键电路图 (之三) .....	5
11. 安宝路 WD850ES 微波炉控制板电路图 (之四) .....	6
12. 安宝路 MB-23 微波炉电路图 (之一) .....	7
13. 安宝路 MB-23 微波炉控制板电路图 (之二) .....	7
14. 格兰仕 WD800B 微波炉电路图 (之一) .....	8
15. 格兰仕 WD800B 微波炉电源电路图 (之二) .....	8
16. 格兰仕 WD800B 微波炉面板按键电路图 (之三) .....	8
<b>第 2 章 电磁炉</b> .....	16
1. 万宝 DCZ-15 电磁炉电路图 .....	16
2. 美的 MC-197 电磁炉控制板电路图 (之一) .....	17
3. 美的 MC-197 电磁炉按键及显示电路图 (之二) .....	18
4. 尚朋堂 SR-1601A 电磁炉功率输出电路图 (之一) .....	19
5. 尚朋堂 SR-1601A 电磁炉控制板电路图 (之二) .....	20
6. 尚朋堂 SR-1601A 电磁炉按键及显示电路图 (之三) .....	21
7. 汇成 HC-16 电磁炉电路图 (之一) .....	21
8. 汇成 HC-16 电磁炉按键及显示电路图 (之二) .....	22
<b>第 3 章 电饭锅与电饭锅煲粥器</b> .....	31
1. 容声 CFXB50-2 自动电饭锅电路图 .....	31
2. 容声 CFXB60-2 自动电饭锅电路图 .....	31
3. 容声 CFXB65-1 自动电饭锅电路图 .....	31
4. 容声 CFXB50-90DA 自动电饭锅电路图 .....	31
5. 南光 CFXB40-2 自动电饭锅电路图 .....	32
6. 湛宝 CFXB50-2S 自动电饭锅电路图 .....	32
7. 威锋 CFXB50A-70 自动电饭锅电路图 .....	32
8. 威锋 CFXB50B-70 自动电饭锅电路图 .....	32

9. 尚朋堂 SC-1253 电脑电饭锅电路图（之一）	33	35. 万家乐 CFXB40-10 自动电饭锅电路图	42
10. 尚朋堂 SC-1253 电脑电饭锅控制板电路图 （之二）	33	36. 三星 DS-85 电脑电饭锅盖电路图（之一）	43
11. 新宇 CFXB-60A 自动电饭锅电路图	34	37. 三星 DS-85 电脑电饭锅底电路图（之二）	43
12. 骏特 CFXB60 自动电饭锅电路图	34	38. 万宝 CFXB50-1PJ 自动电饭锅电路图	44
13. 美的 FB15-31 电脑电饭锅电路图	34	39. 万宝 CFXB50-2P 自动电饭锅电路图	44
14. 美的 CFXB40-4 定时自动电饭锅电路图	34	40. 创星 CFXB60-1A 自动电饭锅电路图	44
15. 美的 MB-YNC50 自动电饭锅电路图	35	41. 创星 CFXB60-2A 自动电饭锅电路图	45
16. 美的 MB-YHB40 自动电饭锅电路图	35	42. 创星 CFXB60-3A 电脑电饭锅电路图	45
17. 美的 MB-YH50 自动电饭锅电路图	35	43. 格兰仕 CFXB50-70B 自动电饭锅电路图	46
18. 美的 MG-TD40 自动电饭锅电路图	35	44. 先科 CFXB60-A 自动电饭锅电路图	46
19. 美的 CFXB40-32 电脑电饭锅电路图	36	45. 半球 CFXB50-Ⅲ 自动电饭锅电路图	46
20. 美的 MB-YCB 电脑电饭锅电源电路图 （之一）	37	46. 科泽 CFXB60-2P 自动电饭锅电路图	46
21. 美的 MB-YCB 电脑电饭锅控制板电路图 （之二）	37	47. 三源牌电脑电饭锅电路图（之一）	47
22. 美的 MB-YC50A 电脑电饭锅电源电路图 （之一）	38	48. 三源牌电脑电饭锅控制板电路图（之二）	47
23. 美的 MB-YC50A 电脑电饭锅控制板电路图 （之二）	38	49. 乐宝 CFXB45-1H 自动电饭锅电路图	48
24. 红心 CFXB40-DS15 电脑电饭锅电源电路图 （之一）	39	50. 乐宝 CFXB40-2HD 自动电饭锅电路图	48
25. 红心 CFXB40-DS15 电脑电饭锅控制板电路图 （之二）	39	51. 乐宝 CFXB50-2HD 自动电饭锅电路图	48
26. 立邦 CFXB-31 自动电饭锅电路图	40	52. 乐宝 CFXB130-6 自动电饭锅电路图	48
27. 立邦 CFXB-41 自动电饭锅电路图	40	53. 德豪 SH-2 电脑电饭锅电路图	49
28. 元田谷 YTG-FXS40 自动电饭锅电路图	40	54. 三洋自动电饭锅电路图	50
29. 舒悦 CFXB-50H 自动电饭锅电路图	40	55. 松下 SR-F22UT 自动电饭锅电路图	50
30. 南极星 CFXB40-B70T 电脑电饭锅电源电路图 （之一）	41	56. 日立 RZ-1840Y 自动电饭锅电路图	50
31. 南极星 CFXB40-B70T 电脑电饭锅控制板电路图 （之二）	41	57. 日立 RZ-UT18Y 电脑电饭锅电源 / 加热电路图 （之一）	51
32. 伊莱克斯 ERC-40K 自动电饭锅电路图	42	58. 日立 RZ-UT18Y 电脑电饭锅控制板电路图 （之二）	51
33. 肯特尔菲立 CFXB35-B 自动电饭锅电路图	42	59. 美时顺 DHW-08 电饭锅煲粥器电路图	52
34. 万家乐 CFXB45-31 定时自动电饭锅电路图	42	60. 川森 EA-2 电饭锅煲粥器电路图	53
<b>第4章 电压力锅与电热锅</b>		61. 联发 LF-2A 电饭锅煲粥器电路图	53
1. 永兴 DYB80-100 自动电压力锅电路图	56	62. 家友 GHT-3B 电饭锅煲粥器电路图	53
2. 威锋 YBD60-100 自动电压力锅电路图	56	63. 东方牌电饭锅煲粥器电路图	54
3. 科力顺 KLS60-100A 自动电压力锅电路图	56	64. 鸿兴 HW-03 电饭锅煲粥器电路图	54
4. 金联 CYW60-100A 自动电压力锅电路图	57	65. 新美 UL-950Q 电饭锅煲粥器电路图	54
5. 活力 WYB50-90 自动电压力锅电路图	57	66. 富宝 FB-341 电饭锅煲粥器电路图	55
6. 美的 CH60 自动电压力锅电路图	57	67. 加佳 NHS-03 电饭锅煲粥器电路图	55
7. 容声 YB55-95A 自动电压力锅电路图	58		56
8. 飞鹿 ZDY1-22 自动电压力锅电路图	58	11. 裕丰 YF-900 自动电压力锅电路图	59
9. 三角 YWS65 自动电压力锅电路图	58	12. 家宝 YWB55 自动电压力锅电路图	59
10. 舒悦 CS60-100A (H1) 自动电压力锅电路图	59	13. 佳乐 YBW60-100 电脑电压力锅电路图	59

21. 依立 KSC40-D 电子瓦罐电路图	61	32. 宝鼎 CDK-120A 调温电热锅电路图	65
22. 小鸭 BD20-A 电脑药膳煲电路图	62	33. 元田谷 YTG-Z60 电炖锅电路图	65
23. 德信 KB-125G 电子蒸炖煲电路图	62	34. 元田谷 YTG-T500 电脑电炖锅电路图	65
24. 德信 KB-250S 电子蒸炖煲电路图	62	35. 三角 ESC-2002 电子瓦罐电路图	66
25. 德信 KB-300S 电子蒸炖煲电路图	62	36. 三角 DRG-130 调温电热锅电路图	66
26. 昌兴 CFXB-160 自动电热锅电路图	62	37. 三角 DG40 自动电热锅电路图	66
27. 泰富 DKZ-25 电子蒸炖煲电路图	63	38. 三角 CCBT38-1 调温电炒锅电路图	66
28. 万宝 DZ-15 电子蒸炖煲电路图	63	39. 富来 CH-20A 自动煮饭/煎炸锅电路图	67
29. 万宝 DZ-20 电子蒸炖煲电路图	63	40. 富来 CH-25B 自动煮饭/煎炸锅电路图	67
30. 万宝 WZ-150 电脑蒸炖煲电路图	64	41. 江菱 RX-8 自动煮饭/煎炸锅电路图	67
31. 半球 RFDK-150 调温电热锅电路图	65		
<b>第 5 章 电烤箱与面包炉</b>			68
1. 度风 CY-12A 定时/调温电烤箱电路图	68	14. 祥丰 YXR-D 单层食品电烘炉电路图	72
2. 金裕 KL-1400Ⅱ 定时/调温电烤箱电路图	68	15. 祥丰 YXR-D 双层食品电烘炉电路图	72
3. 格兰仕 KWS1523-307 定时/调温电烤箱电路图	68	16. 威兴 YXD2 单层食品电烘炉电路图	73
4. 蝴蝶 AG-1500 喷射电烤炉电路图	68	17. 威兴 YXD2 双层食品电烘炉电路图	73
5. 长帝 CK-8 定时/调温电烤箱电路图	69	18. 卡莉娜 GD-002 三合一早餐吧电路图	74
6. 长帝 CK-12B 定时/调温电烤箱电路图	69	19. 得宝 FD-01C 食品电烤炉电路图	74
7. 长帝 CK-10 定时/调温电烤箱电路图	69	20. 得宝 FD-12 食品电烤炉电路图	74
8. 长帝 CK-10A 定时/调温电烤箱电路图	69	21. 顺成 CKF-10N 定时/调温热波炉电路图	75
9. 立邦 TAN-102 多功能电烤箱电路图	70	22. 金泽 CFW-1000 定时/调温热波炉电路图	75
10. 捷家伴 WM-2 电烙饼机电路图	70	23. 健奇 CJK-600 三明治电烤器电路图	75
11. 美华 YXD20-B 电饼铛电路图	70	24. 科杰 ATS-700 自动面包机电路图	75
12. 红菱 XY-5A 食品电烘炉电路图	71	25. 中州 CKF-09B 电脑电烤箱电路图	76
13. 红菱 XY-5 食品电烘炉电路图	71		
<b>第 6 章 消毒柜与洗碗机</b>			77
1. 格力 ZGP 电脑食具消毒柜电路图	77	20. 索奇 ZTP-65E 食具消毒柜电路图	84
2. 格力 ZTP-75A 食具消毒柜电路图	78	21. 索奇 ZTP-80C 食具消毒柜电路图	84
3. 半球 HD-125 食具消毒柜电路图	78	22. 索奇 ZTP-188C 食具消毒柜电路图	84
4. 半球 HD-72 食具消毒柜电路图	78	23. 万家乐 RLP-48 食具消毒柜电路图	85
5. 爱德 ZLP-78 食具消毒柜电路图	78	24. 万家乐 ZLP-88 食具消毒柜电路图	85
6. 精艺 DGK-45L 食具消毒柜电路图	79	25. 万家乐 GY-50 食具消毒柜电路图	85
7. 康莱 ZTP-83 食具消毒柜电路图	79	26. 万家乐 ZLP-78WG 食具消毒柜电路图	85
8. 亨美 ZLP-68 食具消毒柜电路图	79	27. 康宝 SDX-61B 食具消毒柜电路图	86
9. 科力 ZTP-63A 食具消毒柜电路图	80	28. 康宝 SDX-70 食具消毒柜电路图	86
10. 亿高牌食具消毒柜电路图	80	29. 康宝 ZTP-108A 食具消毒柜电路图	86
11. 宝丽金 CXG-68 食具消毒柜电路图	80	30. 康宝 ZTP-70B 食具消毒柜电路图	87
12. 万宝 YTD-180C 食具消毒柜电路图	81	31. 康宝 ZTP-80A-1 食具消毒柜电路图	87
13. 嘉昕 DZX-63 食具消毒柜电路图	81	32. 康宝 ZTP-80A-2 食具消毒柜电路图	87
14. 振宇 XSX-BⅢ 食具消毒柜电路图	82	33. 康宝 SDX-251C 食具消毒柜电路图	88
15. 菲尔斯达 XK-228 筷子消毒器电路图	82	34. 容声 RTP18-A 茶具消毒柜电路图	89
16. 茵德 GX-60A 食具消毒柜电路图	82	35. 容声 DX60-A 食具消毒柜电路图	89
17. 希贵 DXR65-A 食具消毒柜电路图	83	36. 容声 DCX-63A 食具消毒柜电路图	89
18. 希贵 DXR65-B 食具消毒柜电路图	83	37. 容声 ZLP78-W1 食具消毒柜电路图	90
19. 希贵 DXR65-C 食具消毒柜电路图	83	38. 万和 XD40-A 食具消毒柜电路图	90

39. 万和 XD60-A 食具消毒柜电路图	90
40. 万和 ZTP76A 食具消毒柜电路图	91
41. 万和 ZLP68 食具消毒柜电路图	91
42. 万和 ZTD88 食具消毒柜电路图	92
43. 万和 XD76-A 食具消毒柜电路图	92
44. 万和 ZLD72 食具消毒柜电路图	93
45. 美的 WP5A 全自动洗碗机电路图	93
46. 美的 WP5B 全自动洗碗机电路图	93
47. 万家乐 WQP-900 全自动洗碗机电路图	94
48. 澳柯玛 WQP4-3 全自动洗碗机电路图	94
49. 澳柯玛 WQP4-5 全自动洗碗机电路图	95
50. 小天鹅 WQP8-4501 全自动洗碗机电路图	96
51. 小天鹅 WQP4-4101 全自动洗碗机电路图	97
52. 海尔 WQP3-1 全自动洗碗机电路图	97
53. 海尔 WQP6-2B 全自动洗碗机电路图	97
<b>第 7 章 电热水器与燃气热水器</b>	<b>98</b>
1. 小鸭 DJL-80 自动电热水器电路图	98
2. 民康 EQ-2571 即热式电热水器电路图	98
3. 蓝勋章 45-793241 即热式电热水器电路图	99
4. 蓝勋章 53-592408 即热式电热水器电路图	99
5. 新泉牌过水式电热水器电路图	99
6. 乐华牌自动电热淋浴器电路图	100
7. 华夏 HXZD-6 自动电热淋浴器电路图	101
8. 华夏 ZD-25 自动电热水器电路图	102
9. 华夏 ZDK-25 电热水器电路图	103
10. 北燕 S-400B 电热桑拿 / 淋浴器电路图	103
11. 乐林 YXD25-15 电热淋浴器电路图	104
12. 鲁斌 QZD-1 电热淋浴器电路图	104
13. 潜峰 QF-5 自动电热水器电路图	105
14. 三环牌自动电热淋浴器电路图	106
15. 玉环 CDR-30A 微电脑电热水器电路图	107
16. 比德斯 (BEALICH) 电热水器加热电路图 （一）	108
17. 比德斯 (BEALICH) 电热水器控制电路图 （二）	108
18. 林内 RUS-56E 燃气热水器电路图	109
19. 光芒 JSRD-6.8 燃气热水器电路图	109
20. 银河牌燃气热水器电路图	109
21. 万和牌燃气热水器电路图（之一）	110
22. 万和牌燃气热水器点火电路图（之二）	110
23. 万和牌燃气热水器电路图（之三）	110
24. 万家乐 JSYD7-D2 燃气热水器电路图	111
25. 万家乐牌燃气热水器电路图	112
26. 万家乐 JSYZ5-A1 燃气热水器电路图	112
27. 万家乐 CNE 燃气热水器电路图	113
28. 前锋 JST5-QFM14 燃气热水器电路图	114
29. 通宝 JSYD6.5-A 燃气热水器电路图	114
30. 飞泉 JSTZ-5 燃气热水器电路图	114
31. 百得 JSYD7-96 燃气热水器电路图	115
32. 沈乐满 SR-5 燃气热水器电路图	116
33. 沈乐满 SR-6.5 燃气热水器电路图	116
34. 松洋 JSYD7-D2 燃气热水器电路图	117
35. 松洋 JSYD7-D 燃气热水器电路图	117
36. 三角 JSYZ-25A 燃气热水器电路图	118
37. 神州 JSYZ-5 燃气热水器电路图	118
38. 家辉牌燃气热水器电路图	119
39. 裕田牌燃气热水器电路图	119
40. 公爵 GW-988B 燃气热水器电路图	120
41. 长威牌燃气热水器电路图	121
<b>第 8 章 饮水机</b>	<b>122</b>
1. 美的 YRT6D-BX14 消毒温热饮水机电路图	122
2. 美的 YRS5K-BX20 消毒温热饮水机电路图	122
3. 美的 YLRS2-5H/BX16 消毒冷热饮水机电路图	123
4. 美的 YLRS1-5H/B5B 冷热饮水机电路图	123
5. 美的 YLRT0.7-5Q 冷热饮水机电路图	124
6. 熊猫 YR-PD-9517LX 消毒温热饮水机电路图	125
7. 总馨 MUL-YL1-10 全自动温热饮水机电路图	125
8. 奥林 TBR-95A 冷热饮水机电路图	125
9. 天磁 BR780-5L 冷热饮水机电路图	126
10. 司迈特 LRL-275D 冷热饮水机电路图	126
11. 司迈特 LRT-260A 冷热饮水机电路图	127
12. 司迈特 YLR05-5X 消毒冷热饮水机电路图	127
13. 安吉尔 YLR2-5-X 消毒冷热饮水机电路图	128
14. 安吉尔 16LK-X 消毒温热饮水机电路图	128
15. 安吉尔 JD-21T 冷热饮水机电路图	129
16. 安吉尔 JD-26T 冷热饮水机电路图	129
17. 安鹏 YLR0.7-5T 冷热饮水机电路图	130
18. 安鹏 YLR0.7-5L 消毒冷热饮水机电路图	131
19. 康洋 YR-5A-X 消毒温热饮水机电路图	132
20. 康洋 YR-5-X 消毒温热饮水机电路图	132
21. 康洋 YLR0.7-5L 消毒冷热饮水机电路图	133
22. 能显 GEF-3B 冷热饮水机电路图	134
23. 佳意 YSX-H2 消毒冷热饮水机电路图	134
24. 佳意 YSX-B202 冷热饮水机电路图	135
25. 佳意 YSX-B3 冷热饮水机电路图	135
26. 佳意 YSX-G2 消毒冷热饮水机电路图	136

27. 天健 HC-8T 冷热饮水机电路图	137
28. 立昌 YDR-D95CⅡ 多温饮水机电路图	137
29. 纯奇 CCD-600T 冷热饮水机电路图	138
30. 威可 V-818T 冷热饮水机电路图	139
31. 夏尔 TLR1-5LH-X 消毒冷热饮水机电路图	139
32. 三和 SH-3B 冷热饮水机电路图	140
33. 方太 FYB-T2 电脑冷热饮水机电路图	141
34. 泰园 YR-16 消毒温热直饮机电路图	142
35. 泰园 YLR1.0-5 消毒冷热直饮机电路图	142
36. 泰园 QY03-1ATG 温热直饮机电路图	142
37. 奥尔达 RO-3A 纯水直饮机电路图	143
38. 晶汇 RO/CLD-CH 消毒冷热直饮机电路图	143
<b>第 9 章 电开水器与电热水瓶</b>	<b>144</b>
1. 腾飞 FS-3B3 沸腾式电开水器电路图	144
2. 腾飞 FS-9B3 沸腾式电开水器电路图	144
3. 腾飞 FS-3B 沸腾式电开水器电路图	144
4. 腾飞 FS-9B 沸腾式电开水器电路图	145
5. 腾飞 FD-09 多功能电开水器电路图	145
6. 腾飞 FY-06 沸腾式电饮水器电路图	145
7. 东龙 TE-911D 温热电开水器电路图	146
8. 百合花 YGR18-15 消毒电开水器电路图	146
9. 中兴 AG-90 全自动电开水器电路图	146
10. 祥兴 ZK2-9 全自动电开水器电路图	147
11. 上源 SRZ-30 全自动电开水器电路图	147
12. 上源 SRZ-120 全自动电开水器电路图	147
13. 威顺 DRT-3 全自动电开水器电路图	148
14. 德宝 DZP95-6.8A 电开水器电路图	148
15. 雀之灵 ZDK-II 电开水器电路图	148
16. 元山牌电开水器电路图	149
17. 半球 HD-LB2000 电开水器电路图	150
18. 诗尔 SE-4.2 电热水瓶电路图	151
19. 依露逊 N-38A 电热水瓶电路图	151
20. 晶奇 HW-4.2A 电热水瓶电路图	152
21. 科创 KCH-40 电热水瓶电路图	152
22. 斧头 AX-E501 电热水瓶电路图	153
23. 金利 DY-4.8C 电热水瓶电路图	153
24. 可德信 ZQP-4.2B 电热水瓶电路图	154
25. 帝景 DJ-4.2B 电热水瓶电路图	154
26. 阿帕其 N-50A 电热水瓶电路图	154
27. 恒华 PE-4.6L 电热水瓶电路图	155
28. 万坤 JL-4.6B 电热水瓶电路图	155
29. 山星 SX-B3L 电热水瓶电路图	156
30. 皇冠 CH-3.9D 电热水瓶电路图	157
31. 富丽宝 PZD-668 电热水瓶电路图	157
32. 富丽宝 PZD-968 电热水瓶电路图	157
33. 倍健 YF-28DSP 电热水瓶电路图	158
34. 贡宝 DFP-36AF 电热水瓶电路图	158
35. 贡宝 DFP-36BF 电热水瓶电路图	158
36. 贡宝 DFP-36A,F 电热水瓶电路图	159
37. 贡宝 DFP-36B,F 电热水瓶电路图	159
38. 贡宝 DYP-30A 电热水瓶电路图	159
39. 贡宝 DFP-38B,F 电热水瓶电路图	159
40. 三角 DQP-50C 电热水瓶电路图	160
41. 伟源 VE-32B 电热水瓶电路图	160
42. 永进 DPS-28AF 电热水瓶电路图	160
43. 名钻 700W 电热水瓶电路图	160
<b>第 10 章 豆浆机与食品加工机</b>	<b>161</b>
1. 欧科 JY-800B 豆浆机电路图	161
2. 奇伟 KY-800 豆浆机电路图	162
3. 奇伟 KY-800A2 豆浆机电路图	163
4. 美的 DG13-DSA 豆浆机电路图	163
5. 狂牛 MD-2108 豆浆机电路图	164
6. 宝景 VH-99B 豆浆机电路图	164
7. 格莱德 TP-800B 豆浆机电路图	165
8. 九阳 JYDZ-7 豆浆机电路图	166
9. 九阳 JYDZ-8 豆浆机电路图	167
10. 九阳 JYDZ-9 豆浆机电路图	168
11. 九阳 JYDZ-10B 豆浆机电路图	169
12. 九阳 JYDZ-21 豆浆机电路图	170
13. 海菱 HL-2010 豆浆机电路图	171
14. 海菱 HL-2011 豆浆机电路图	172
15. 赛尼 LDJ15-2B 豆浆机电路图	173
16. 龙的 NK-1008 豆浆机电路图	174
17. 鲁斌牌豆浆机电路图	175
18. 比丽斯 JM-300B 食品搅拌机电路图	176
19. 三乔 EY-300 食品加工机电路图	176
20. 富利宝 FB-618A 食品搅拌机电路图	176
21. 江腾 JT-1 食品加工机电路图	176
22. 恒联 B20-F 食品加工机电路图	177
23. 怡乐 SC300-1 食品加工机电路图	177
24. 莱微 SPJ-300 食品加工机电路图	177
25. 宏田 GM-3A 食品加工机电路图	177
26. 合源 JP-36A 食品加工机电路图	178
27. 得禾 DJ-3A 手提食品加工机电路图	178
28. 飞利浦 HR-2376A 食品加工机电路图	178
29. 飞利浦 HR-2892 食品加工机电路图	178

<b>第 11 章 电风扇与空调扇</b>	.....	179
1. 海尔 FTD30-2 电风扇电路图	.....	179
2. 乘风 FSA-21A 落地扇电路图	.....	179
3. 格力电脑程控转叶扇电路图	.....	180
4. 格力 KYTA-30A 电脑程控转叶扇电路图	.....	180
5. 格力 FB1-40B1 遥控壁扇遥控器电路图 (之一)	.....	181
6. 格力 FB1-40B1 遥控壁扇接收器电路图 (之二)	.....	181
7. 格力 KYTA-30B 遥控转叶扇遥控器电路图 (之一)	.....	182
8. 格力 KYTA-30B 遥控转叶扇接收器电路图 (之二)	.....	182
9. 格力 FSA-35B 遥控台式 / 落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	183
10. 格力 FSA-35B 遥控台式 / 落地扇接收器电路图 (之二)	.....	183
11. 格力 KYSI-30B 数码显示遥控转叶扇遥控器 电路图 (之一)	.....	184
12. 格力 KYSI-30B 数码显示遥控转叶扇接收器 电路图 (之二)	.....	184
13. 格力 FSB-40B 液晶显示语音遥控落地扇 电路图	.....	185
14. 华生程控电风扇电路图	.....	186
15. 长城 KYT11-30 转叶扇电路图	.....	187
16. 长城 FS22-40 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	188
17. 长城 FS22-40 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	188
18. 长城 FS26-40 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	189
19. 长城 FS26-40 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	189
20. 长城 38-40 程控落地扇电路图	.....	190
21. 金龙牌电风扇电路图	.....	190
22. 先锋牌遥控台风扇电路图	.....	191
23. 先锋 KYT-30D 遥控转叶扇遥控器电路图 (之一)	.....	192
24. 先锋 KYT-30D 遥控转叶扇接收器电路图 (之二)	.....	192
25. 先锋 FC-101/R 遥控塔扇遥控器电路图 (之二)	.....	193
26. 先锋 FC-101/R 遥控塔扇接收器电路图 (之二)	.....	193
27. 发达 FS27-40Y1 遥控落地扇遥控器电路图	.....	194
(之二)	.....	194
28. 发达 FS27-40Y1 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	194
29. 明胜牌遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	195
30. 明胜牌遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	195
31. TCL 牌 TS-D40B 遥控落地扇电路图	.....	196
32. 富士宝 FS-40E8A 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	197
33. 富士宝 FS-40E8A 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	197
34. 华田 FB-40YH 遥控壁扇电路图	.....	198
35. 扬子 FS40-58D 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	199
36. 扬子 FS40-58D 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	199
37. 蓝宝石 FS-35B 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	200
38. 蓝宝石 FS-35B 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	200
39. 艺能 FS-40 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	201
40. 艺能 FS-40 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	201
41. 菊花 FL40-306B 遥控落地扇遥控器电路图 (之一)	.....	202
42. 菊花 FL40-306B 遥控落地扇接收器电路图 (之二)	.....	202
43. 万丰 MF-13E 遥控空调扇遥控器电路图 (之一)	.....	203
44. 万丰 MF-13E 遥控空调扇接收器电路图 (之二)	.....	203
45. 创星 CX-3A 遥控空调扇遥控器电路图 (之一)	.....	204
46. 创星 CX-3A 遥控空调扇接收器电路图 (之二)	.....	204
47. 伟丰 FR-15A 冷暖空调扇电路图	.....	205
48. 伟丰 FR-15B 冷暖空调扇电路图	.....	205
49. 格力 DF-168A 冷暖空调扇电路图	.....	205
50. 安华 FE-15 II 空调扇电路图	.....	205
51. 力特 LF-998 冷暖空调扇电路图	.....	206
52. 高宾 LP-12C 冷暖空调扇电路图	.....	206
53. 科顺 SY398-B1 空调扇电路图	.....	206
54. 东龙 TE-502 空调扇电路图	.....	206

1. 美的 LS11 电暖器电路图	207
2. 美的 LS9 电暖器电路图	207
3. 美的 XSM-1500 电热暖风机电路图	207
4. 裕华 YDN1-200 电暖器电路图	207
5. 华生 NSB-120 电暖器电路图	208
6. 华生 NP180-20 电热暖风机电路图	208
7. 联创 DF-1428K 电暖器电路图	208
8. 哈慈牌电暖器电路图	208
9. DLF-B 电暖器电路图	209
10. AGS 电热暖手炉电路图	209
11. 华尔 ME-800 电热暖风机电路图	209
12. 岛田 FH-6A 电热暖风机电路图	209
13. 宝威 BW-16A 电热暖风机电路图	210
14. 申维 KE-Z1824 沐霸电路图	210
15. 司达 SK-11 沐霸电路图	210
16. 金羚 FG-12D 沐霸电路图	210
17. 韩国 (ESKIMO) 电热毯电路图	211
18. 韩国电热毯电路图	211
19. 格力 NDY-2000W11 电热油灯电路图	212
20. 格力 QG15A 电热暖风机电路图	212
21. 格力 KNT-15A 电热暖风机电路图	213
22. 格力 GW-12B 遥控电热暖风机遥控器电路图 (之一)	214
23. 格力 GW-12B 遥控电热暖风机接收器电路图 (之二)	214
24. 澳柯玛 QG-20H 遥控电热暖风机遥控器电路图 (之一)	215
25. 澳柯玛 QG-20H 遥控电热暖风机接收器电路图 (之二)	215
26. 海燕 HY-18 电热暖风机电路图	216
27. 晨光 KDT-18 电热暖风机电路图	217
28. 依利法 NT9 电热暖风机电路图	218
29. 奥星 HX-8002 电热暖风机电路图	219
30. 蝴蝶 PX-2000 冷暖风机电路图	219

## 第 13 章 抽油烟机与吸尘器

1. 方太 CXW-139-Q8X 抽油烟机电路图	220
2. 万宝 YPZ5-4A 抽油烟机电路图	221
3. 信雄 CXW-16D 抽油烟机电路图	221
4. 美怡 CXW-135-15 抽油烟机电路图	222
5. 华帝 CXW-208 抽油烟机电路图	222
6. 华帝 CXW-200-204E 抽油烟机电路图	223
7. 高宝 KCA-228A 抽油烟机电路图	223
8. 老板 YP6-8 抽油烟机电路图	224
9. 玉立 CST8 抽油烟机电路图	224
10. 金龙 CPT-8A 抽油烟机电路图	225
11. 拓力牌抽油烟机电路图	226
12. 汇通 XTW-923 吸尘器电路图	227
13. 海尔 ZW1200-1 吸尘器电路图	227
14. 旋风 ZW100-929 吸尘器电路图	227

## 第 14 章 漏电断路器

1. 求精 DZL18-40 漏电断路器电路图	232
2. 奥华 DZL32-30A 漏电断路器电路图	232
3. 华明 DSL-2 漏电断路器电路图	232
4. 华明 DSL-2G 漏电断路器电路图	232
5. 华明 FJK-1 漏电断路器电路图	233
6. 虹贵 LBK30-30 漏电断路器电路图	233
7. 凯进 DZL18-20 漏电断路器电路图	233
8. 正泰 NL18-32 漏电断路器电路图	233

## 第 15 章 电子镇流器、节能灯与视力保健灯

1. 嘉艺 FCP-40Ⅱ 电子镇流器电路图	236
2. TISC 牌 1204H 电子镇流器电路图	236

18. 韩国电热毯电路图	211
19. 格力 NDY-2000W11 电热油灯电路图	212
20. 格力 QG15A 电热暖风机电路图	212
21. 格力 KNT-15A 电热暖风机电路图	213
22. 格力 GW-12B 遥控电热暖风机遥控器电路图 (之一)	214
23. 格力 GW-12B 遥控电热暖风机接收器电路图 (之二)	214
24. 澳柯玛 QG-20H 遥控电热暖风机遥控器电路图 (之一)	215
25. 澳柯玛 QG-20H 遥控电热暖风机接收器电路图 (之二)	215
26. 海燕 HY-18 电热暖风机电路图	216
27. 晨光 KDT-18 电热暖风机电路图	217
28. 依利法 NT9 电热暖风机电路图	218
29. 奥星 HX-8002 电热暖风机电路图	219
30. 蝴蝶 PX-2000 冷暖风机电路图	219
31. 春花 XDL-60 吸尘器电路图	220
32. 春花 ZW80-936 吸尘器电路图	227
33. 大力神 100-939 吸尘器电路图	228
34. 富达 QVW-80B 吸尘器电路图	229
35. 富达 QVW-1 吸尘器电路图	229
36. 富达 QVW-90 吸尘器电路图	229
37. 富达 ZL1200-56 吸尘器电路图	230
38. 富达 ZL130-81 吸尘器电路图	230
39. 快乐 VW-120B 吸尘器控制板电路图 (之一)	231
40. 快乐 VW-120B 吸尘器调速指示电路图 (之二)	231
41. 快乐 VW-100G 吸尘器电路图	231
42. 佳宝 LBK32-30C 漏电断路器电路图	232
43. 双菱 LBD18-32 漏电断路器电路图	234
44. 恒安 LDB30-30 漏电断路器电路图	234
45. 德派 LBK16-30 漏电断路器电路图	234
46. 罗氏 LBK16-40 漏电断路器电路图	235
47. 塔牌 DZL33-20 漏电断路器电路图	235
48. 珠江 GZ18L-40 漏电断路器电路图	235
49. 富通 DZL18-32 漏电断路器电路图	235
50. 键恒 VY-40A 电子镇流器电路图	236
51. 桥星 JXZ-36C 电子镇流器电路图	237

5. 三叶 SD-9300H 电子镇流器电路图	237
6. 宏明 DZ-1 电子镇流器电路图	237
7. 丹华 BY-202 电子镇流器电路图	238
8. 南韩 40SFL 电子镇流器电路图	238
9. 元星 YE-20W 电子镇流器电路图	238
10. 恒威 HW-32W 电子镇流器电路图	238
11. 新琦 XQ-3B 电子镇流器电路图	239
12. 裕兴 YE-30E 电子镇流器电路图	239
13. 三叶 YZ400E 电子镇流器电路图	239
14. 华龙 HL-2A1 电子镇流器电路图	239
15. 四通 (STONE) 电子镇流器电路图	240
16. 德顿 DE-8 电子镇流器电路图	240
17. 海图 DZB-40 电子镇流器电路图	240
18. 泊力 QJ-4 电子镇流器电路图	240
19. 亮冠 LG-5W 节能灯电路图	241
20. 三和 SH-11W 节能灯电路图	241
21. 东本 DB-5W 节能灯电路图	241
22. 坚雄 JT-7W 节能灯电路图	241
23. 迪通 BE-15W 节能灯电路图	242
24. 亿金 YPZ-2U1A 节能灯电路图	242
25. 百尔达 QTE-3A 节能灯电路图	242
26. 利尔 PY-40A 节能灯电路图	242
27. 万里通 MW-Y7W 节能灯电路图	243
28. 康华 KH-5W 节能灯电路图	243
29. 三星 XP-9W-2U 节能灯电路图	243
30. 柏坤 BKJ-3Ⅱ 节能灯电路图	243
31. 欧普 MQ11-Y9 节能灯电路图	244
32. 正和 ZH-36W-3U1 节能灯电路图	244
33. PHILIPS 牌 14W 节能灯电路图	244
34. 明可达视力保健灯电路图	245
35. 明可达 MT-2085 视力保健灯电路图	245
36. 天利 SL-232 视力保健灯电路图	245
37. 夏盟 S-585 视力保健灯电路图	246
38. 佳生 CCFL 视力保健灯电路图	246
39. 联创 DF-3021 视力保健灯电路图	247
40. 终达 ZD-2613 视力保健灯电路图	247

<b>第 16 章 干衣机</b>	.....
1. 小天鹅 GYJ12-58 滚筒干衣机电路图	248
2. 小天鹅 GYJ35-18 滚筒干衣机电路图	248
3. 威立 WL-900 静态干衣机电路图	248
4. 冠鸿 GH-12B 柜挂干衣机电路图	248
5. 百合 ED-1500 滚筒干衣机电路图	249
6. 金羚 JL-1A 静态干衣机电路图	249
7. 顺景 ZG1-SHJ 滚筒干衣机电路图	249
8. 顺景 ZG2-SHJ 滚筒干衣机电路图	249
9. 海尔 XQG50-1 滚筒洗衣干衣机电路图	250
10. 格力 QG-15A 干衣机电路图	251
11. 小鸭 XQG50-1091 洗衣干衣机电路图	252


<b>第 17 章 空气清新器与加湿器</b>	.....
1. 亚美 NIC-1 空气清新器电路图	253
2. DFK 空气清新器电路图	253
3. NI-1 空气清新器电路图	253
4. AS-130 空气清新器电路图	253
5. JE-1 空气清新器电路图	254
6. KFQ 空气清新器电路图	254
7. 新技 XJ-1000 空气清新器电路图	255
8. 展奇 ZQ-1300 空气清新器电路图	255
9. PT-150 空气清新器电路图	256
10. DF-3 空气清新器电路图	256
11. AS-180 空气清新器电路图	256
12. DKQ-9201 空气清新器电路图	257
13. 宇清 WKJ-A 空气清新器电路图	257
14. KP 空气清新器电路图	257
15. 古佛 TD-5 超声波加湿器电路图	258
16. 华友 SC-1 超声波加湿器电路图	258
17. 金鹏 GS-380D 超声波加湿器电路图	258
18. 基宜 SY-312 超声波加湿器电路图	259
19. 国萃 SRQ-55A 超声波加湿器电路图	259
20. 奇丽牌超声波加湿器电路图	259
21. 华景 HC-B358 超声波加湿器电路图	260
22. 佳程 KCW-4L 超声波加湿器电路图	260
23. 亚都牌超声波加湿器电路图	260
24. 亚都 D201 超声波加湿器电路图	261
25. 亚都 YC-D22 超声波加湿器电路图	261
26. 亚都 YC-Y800 超声波加湿器电路图	261

<b>第 18 章 电动按摩器与治疗仪</b>	.....
1. 山石 AM-102 电动按摩器电路图	262
2. 百龄 YJ-6 电动按摩器电路图	262
3. 百龄 BM-1800 电动按摩器电路图	262
4. 千越 QY-150A 电动按摩器电路图	263
5. 松石 15W 电动按摩器电路图	263
6. 宝良 MJ-1A 电动按摩器电路图	263
7. 安必信 SL-587 运动减肥机电路图	263
8. 兄弟 MD-316 运动减肥机电路图	264


9. 足通牌电子磁疗降压鞋电路图	264
10. 康乐 LY-6 男宝器电路图	264
11. FG-6 针灸按摩器电疗电路图 (之一)	265
12. FG-6 针灸按摩器热疗/磁疗/电动按摩电路图 (之二)	265
13. 小奴隶 JCBX-2 电动按摩器电路图	265
14. BMY-11 保健按摩沙发电路图	266
15. 名仕 99 防褥疮按摩气垫磁疗气泵电路图 (之一)	267
16. 名仕 99 防褥疮按摩气垫控制电路图	267
<b>附录 小家电电路图常用图形的名称及文字符号</b>	<b>272</b>
1. 电源插头	1
2. 电源开关	2
3. 电源指示灯	3
4. 电源线	4
5. 地线	5
6. 三极管放大器	6
7. 三极管开关	7
8. 三极管稳压器	8
9. 三极管振荡器	9
10. 三极管变频器	10
11. 三极管整流器	11
12. 三极管逆变器	12
13. 三极管放大器 (NPN 型)	13
14. 三极管开关 (NPN 型)	14
15. 三极管稳压器 (NPN 型)	15
16. 三极管振荡器 (NPN 型)	16
17. 三极管变频器 (NPN 型)	17
18. 三极管整流器 (NPN 型)	18
19. 三极管逆变器 (NPN 型)	19
20. 三极管放大器 (PNP 型)	20
21. 三极管开关 (PNP 型)	21
22. 三极管稳压器 (PNP 型)	22
23. 三极管振荡器 (PNP 型)	23
24. 三极管变频器 (PNP 型)	24
25. 三极管整流器 (PNP 型)	25
26. 三极管逆变器 (PNP 型)	26
27. 三极管放大器 (MOSFET 型)	27
28. 三极管开关 (MOSFET 型)	28
29. 三极管稳压器 (MOSFET 型)	29
30. 三极管振荡器 (MOSFET 型)	30
31. 三极管变频器 (MOSFET 型)	31
32. 三极管整流器 (MOSFET 型)	32
33. 三极管逆变器 (MOSFET 型)	33
34. 三极管放大器 (IGBT 型)	34
35. 三极管开关 (IGBT 型)	35
36. 三极管稳压器 (IGBT 型)	36
37. 三极管振荡器 (IGBT 型)	37
38. 三极管变频器 (IGBT 型)	38
39. 三极管整流器 (IGBT 型)	39
40. 三极管逆变器 (IGBT 型)	40
41. 三极管放大器 (JFET 型)	41
42. 三极管开关 (JFET 型)	42
43. 三极管稳压器 (JFET 型)	43
44. 三极管振荡器 (JFET 型)	44
45. 三极管变频器 (JFET 型)	45
46. 三极管整流器 (JFET 型)	46
47. 三极管逆变器 (JFET 型)	47
48. 三极管放大器 (场效应管)	48
49. 三极管开关 (场效应管)	49
50. 三极管稳压器 (场效应管)	50
51. 三极管振荡器 (场效应管)	51
52. 三极管变频器 (场效应管)	52
53. 三极管整流器 (场效应管)	53
54. 三极管逆变器 (场效应管)	54
55. 三极管放大器 (双极型)	55
56. 三极管开关 (双极型)	56
57. 三极管稳压器 (双极型)	57
58. 三极管振荡器 (双极型)	58
59. 三极管变频器 (双极型)	59
60. 三极管整流器 (双极型)	60
61. 三极管逆变器 (双极型)	61
62. 三极管放大器 (单极型)	62
63. 三极管开关 (单极型)	63
64. 三极管稳压器 (单极型)	64
65. 三极管振荡器 (单极型)	65
66. 三极管变频器 (单极型)	66
67. 三极管整流器 (单极型)	67
68. 三极管逆变器 (单极型)	68
69. 三极管放大器 (MOS 单极型)	69
70. 三极管开关 (MOS 单极型)	70
71. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	71
72. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	72
73. 三极管变频器 (MOS 单极型)	73
74. 三极管整流器 (MOS 单极型)	74
75. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	75
76. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	76
77. 三极管开关 (IGBT 单极型)	77
78. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	78
79. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	79
80. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	80
81. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	81
82. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	82
83. 三极管放大器 (JFET 单极型)	83
84. 三极管开关 (JFET 单极型)	84
85. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	85
86. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	86
87. 三极管变频器 (JFET 单极型)	87
88. 三极管整流器 (JFET 单极型)	88
89. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	89
90. 三极管放大器 (场效应单极型)	90
91. 三极管开关 (场效应单极型)	91
92. 三极管稳压器 (场效应单极型)	92
93. 三极管振荡器 (场效应单极型)	93
94. 三极管变频器 (场效应单极型)	94
95. 三极管整流器 (场效应单极型)	95
96. 三极管逆变器 (场效应单极型)	96
97. 三极管放大器 (双极型)	97
98. 三极管开关 (双极型)	98
99. 三极管稳压器 (双极型)	99
100. 三极管振荡器 (双极型)	100
101. 三极管变频器 (双极型)	101
102. 三极管整流器 (双极型)	102
103. 三极管逆变器 (双极型)	103
104. 三极管放大器 (单极型)	104
105. 三极管开关 (单极型)	105
106. 三极管稳压器 (单极型)	106
107. 三极管振荡器 (单极型)	107
108. 三极管变频器 (单极型)	108
109. 三极管整流器 (单极型)	109
110. 三极管逆变器 (单极型)	110
111. 三极管放大器 (MOS 单极型)	111
112. 三极管开关 (MOS 单极型)	112
113. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	113
114. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	114
115. 三极管变频器 (MOS 单极型)	115
116. 三极管整流器 (MOS 单极型)	116
117. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	117
118. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	118
119. 三极管开关 (IGBT 单极型)	119
120. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	120
121. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	121
122. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	122
123. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	123
124. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	124
125. 三极管放大器 (JFET 单极型)	125
126. 三极管开关 (JFET 单极型)	126
127. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	127
128. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	128
129. 三极管变频器 (JFET 单极型)	129
130. 三极管整流器 (JFET 单极型)	130
131. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	131
132. 三极管放大器 (场效应单极型)	132
133. 三极管开关 (场效应单极型)	133
134. 三极管稳压器 (场效应单极型)	134
135. 三极管振荡器 (场效应单极型)	135
136. 三极管变频器 (场效应单极型)	136
137. 三极管整流器 (场效应单极型)	137
138. 三极管逆变器 (场效应单极型)	138
139. 三极管放大器 (双极型)	139
140. 三极管开关 (双极型)	140
141. 三极管稳压器 (双极型)	141
142. 三极管振荡器 (双极型)	142
143. 三极管变频器 (双极型)	143
144. 三极管整流器 (双极型)	144
145. 三极管逆变器 (双极型)	145
146. 三极管放大器 (单极型)	146
147. 三极管开关 (单极型)	147
148. 三极管稳压器 (单极型)	148
149. 三极管振荡器 (单极型)	149
150. 三极管变频器 (单极型)	150
151. 三极管整流器 (单极型)	151
152. 三极管逆变器 (单极型)	152
153. 三极管放大器 (MOS 单极型)	153
154. 三极管开关 (MOS 单极型)	154
155. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	155
156. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	156
157. 三极管变频器 (MOS 单极型)	157
158. 三极管整流器 (MOS 单极型)	158
159. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	159
160. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	160
161. 三极管开关 (IGBT 单极型)	161
162. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	162
163. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	163
164. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	164
165. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	165
166. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	166
167. 三极管放大器 (JFET 单极型)	167
168. 三极管开关 (JFET 单极型)	168
169. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	169
170. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	170
171. 三极管变频器 (JFET 单极型)	171
172. 三极管整流器 (JFET 单极型)	172
173. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	173
174. 三极管放大器 (场效应单极型)	174
175. 三极管开关 (场效应单极型)	175
176. 三极管稳压器 (场效应单极型)	176
177. 三极管振荡器 (场效应单极型)	177
178. 三极管变频器 (场效应单极型)	178
179. 三极管整流器 (场效应单极型)	179
180. 三极管逆变器 (场效应单极型)	180
181. 三极管放大器 (双极型)	181
182. 三极管开关 (双极型)	182
183. 三极管稳压器 (双极型)	183
184. 三极管振荡器 (双极型)	184
185. 三极管变频器 (双极型)	185
186. 三极管整流器 (双极型)	186
187. 三极管逆变器 (双极型)	187
188. 三极管放大器 (单极型)	188
189. 三极管开关 (单极型)	189
190. 三极管稳压器 (单极型)	190
191. 三极管振荡器 (单极型)	191
192. 三极管变频器 (单极型)	192
193. 三极管整流器 (单极型)	193
194. 三极管逆变器 (单极型)	194
195. 三极管放大器 (MOS 单极型)	195
196. 三极管开关 (MOS 单极型)	196
197. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	197
198. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	198
199. 三极管变频器 (MOS 单极型)	199
200. 三极管整流器 (MOS 单极型)	200
201. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	201
202. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	202
203. 三极管开关 (IGBT 单极型)	203
204. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	204
205. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	205
206. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	206
207. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	207
208. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	208
209. 三极管放大器 (JFET 单极型)	209
210. 三极管开关 (JFET 单极型)	210
211. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	211
212. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	212
213. 三极管变频器 (JFET 单极型)	213
214. 三极管整流器 (JFET 单极型)	214
215. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	215
216. 三极管放大器 (场效应单极型)	216
217. 三极管开关 (场效应单极型)	217
218. 三极管稳压器 (场效应单极型)	218
219. 三极管振荡器 (场效应单极型)	219
220. 三极管变频器 (场效应单极型)	220
221. 三极管整流器 (场效应单极型)	221
222. 三极管逆变器 (场效应单极型)	222
223. 三极管放大器 (双极型)	223
224. 三极管开关 (双极型)	224
225. 三极管稳压器 (双极型)	225
226. 三极管振荡器 (双极型)	226
227. 三极管变频器 (双极型)	227
228. 三极管整流器 (双极型)	228
229. 三极管逆变器 (双极型)	229
230. 三极管放大器 (单极型)	230
231. 三极管开关 (单极型)	231
232. 三极管稳压器 (单极型)	232
233. 三极管振荡器 (单极型)	233
234. 三极管变频器 (单极型)	234
235. 三极管整流器 (单极型)	235
236. 三极管逆变器 (单极型)	236
237. 三极管放大器 (MOS 单极型)	237
238. 三极管开关 (MOS 单极型)	238
239. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	239
240. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	240
241. 三极管变频器 (MOS 单极型)	241
242. 三极管整流器 (MOS 单极型)	242
243. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	243
244. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	244
245. 三极管开关 (IGBT 单极型)	245
246. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	246
247. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	247
248. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	248
249. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	249
250. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	250
251. 三极管放大器 (JFET 单极型)	251
252. 三极管开关 (JFET 单极型)	252
253. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	253
254. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	254
255. 三极管变频器 (JFET 单极型)	255
256. 三极管整流器 (JFET 单极型)	256
257. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	257
258. 三极管放大器 (场效应单极型)	258
259. 三极管开关 (场效应单极型)	259
260. 三极管稳压器 (场效应单极型)	260
261. 三极管振荡器 (场效应单极型)	261
262. 三极管变频器 (场效应单极型)	262
263. 三极管整流器 (场效应单极型)	263
264. 三极管逆变器 (场效应单极型)	264
265. 三极管放大器 (双极型)	265
266. 三极管开关 (双极型)	266
267. 三极管稳压器 (双极型)	267
268. 三极管振荡器 (双极型)	268
269. 三极管变频器 (双极型)	269
270. 三极管整流器 (双极型)	270
271. 三极管逆变器 (双极型)	271
272. 三极管放大器 (单极型)	272
273. 三极管开关 (单极型)	273
274. 三极管稳压器 (单极型)	274
275. 三极管振荡器 (单极型)	275
276. 三极管变频器 (单极型)	276
277. 三极管整流器 (单极型)	277
278. 三极管逆变器 (单极型)	278
279. 三极管放大器 (MOS 单极型)	279
280. 三极管开关 (MOS 单极型)	280
281. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	281
282. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	282
283. 三极管变频器 (MOS 单极型)	283
284. 三极管整流器 (MOS 单极型)	284
285. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	285
286. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	286
287. 三极管开关 (IGBT 单极型)	287
288. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	288
289. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	289
290. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	290
291. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	291
292. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	292
293. 三极管放大器 (JFET 单极型)	293
294. 三极管开关 (JFET 单极型)	294
295. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	295
296. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	296
297. 三极管变频器 (JFET 单极型)	297
298. 三极管整流器 (JFET 单极型)	298
299. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	299
300. 三极管放大器 (场效应单极型)	300
301. 三极管开关 (场效应单极型)	301
302. 三极管稳压器 (场效应单极型)	302
303. 三极管振荡器 (场效应单极型)	303
304. 三极管变频器 (场效应单极型)	304
305. 三极管整流器 (场效应单极型)	305
306. 三极管逆变器 (场效应单极型)	306
307. 三极管放大器 (双极型)	307
308. 三极管开关 (双极型)	308
309. 三极管稳压器 (双极型)	309
310. 三极管振荡器 (双极型)	310
311. 三极管变频器 (双极型)	311
312. 三极管整流器 (双极型)	312
313. 三极管逆变器 (双极型)	313
314. 三极管放大器 (单极型)	314
315. 三极管开关 (单极型)	315
316. 三极管稳压器 (单极型)	316
317. 三极管振荡器 (单极型)	317
318. 三极管变频器 (单极型)	318
319. 三极管整流器 (单极型)	319
320. 三极管逆变器 (单极型)	320
321. 三极管放大器 (MOS 单极型)	321
322. 三极管开关 (MOS 单极型)	322
323. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	323
324. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	324
325. 三极管变频器 (MOS 单极型)	325
326. 三极管整流器 (MOS 单极型)	326
327. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	327
328. 三极管放大器 (IGBT 单极型)	328
329. 三极管开关 (IGBT 单极型)	329
330. 三极管稳压器 (IGBT 单极型)	330
331. 三极管振荡器 (IGBT 单极型)	331
332. 三极管变频器 (IGBT 单极型)	332
333. 三极管整流器 (IGBT 单极型)	333
334. 三极管逆变器 (IGBT 单极型)	334
335. 三极管放大器 (JFET 单极型)	335
336. 三极管开关 (JFET 单极型)	336
337. 三极管稳压器 (JFET 单极型)	337
338. 三极管振荡器 (JFET 单极型)	338
339. 三极管变频器 (JFET 单极型)	339
340. 三极管整流器 (JFET 单极型)	340
341. 三极管逆变器 (JFET 单极型)	341
342. 三极管放大器 (场效应单极型)	342
343. 三极管开关 (场效应单极型)	343
344. 三极管稳压器 (场效应单极型)	344
345. 三极管振荡器 (场效应单极型)	345
346. 三极管变频器 (场效应单极型)	346
347. 三极管整流器 (场效应单极型)	347
348. 三极管逆变器 (场效应单极型)	348
349. 三极管放大器 (双极型)	349
350. 三极管开关 (双极型)	350
351. 三极管稳压器 (双极型)	351
352. 三极管振荡器 (双极型)	352
353. 三极管变频器 (双极型)	353
354. 三极管整流器 (双极型)	354
355. 三极管逆变器 (双极型)	355
356. 三极管放大器 (单极型)	356
357. 三极管开关 (单极型)	357
358. 三极管稳压器 (单极型)	358
359. 三极管振荡器 (单极型)	359
360. 三极管变频器 (单极型)	360
361. 三极管整流器 (单极型)	361
362. 三极管逆变器 (单极型)	362
363. 三极管放大器 (MOS 单极型)	363
364. 三极管开关 (MOS 单极型)	364
365. 三极管稳压器 (MOS 单极型)	365
366. 三极管振荡器 (MOS 单极型)	366
367. 三极管变频器 (MOS 单极型)	367
368. 三极管整流器 (MOS 单极型)	368
369. 三极管逆变器 (MOS 单极型)	

# 第1章 微波炉


## 1 海尔 HR-8752GM 微波炉电路图

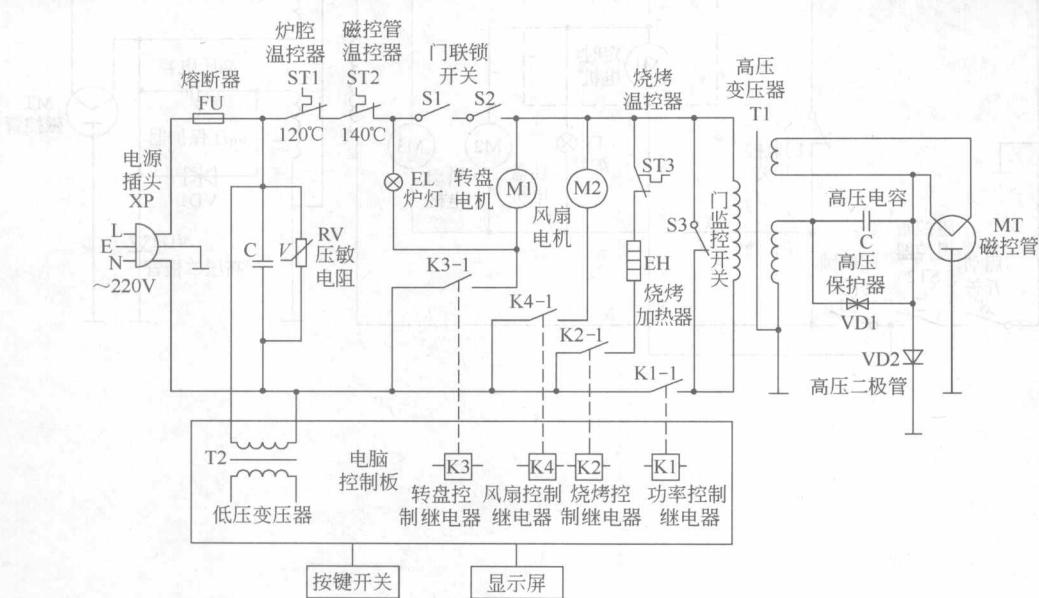


## 2 海尔 HR-8801M 微波炉电路图

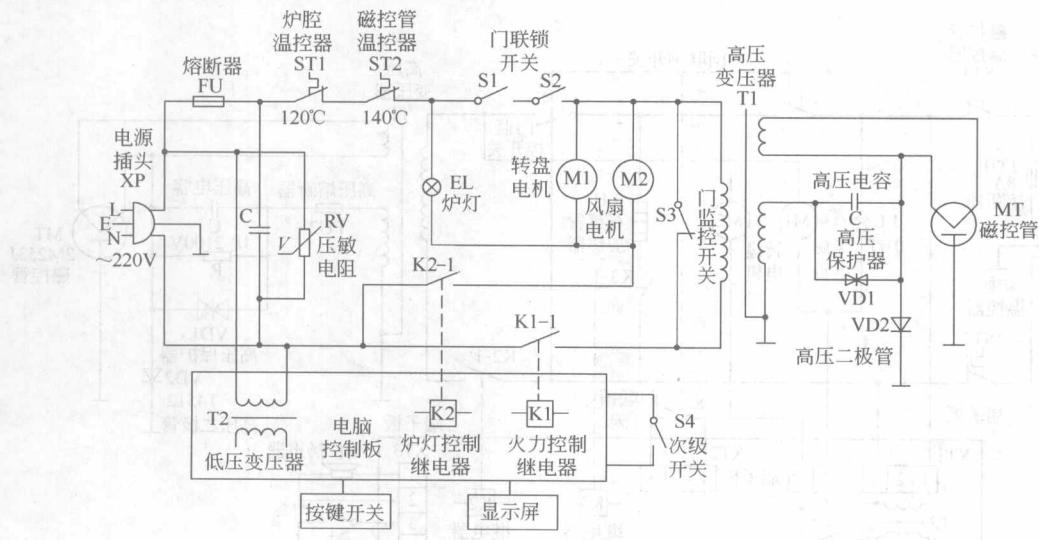


## 3 海尔 HR-8805T 微波炉电路图

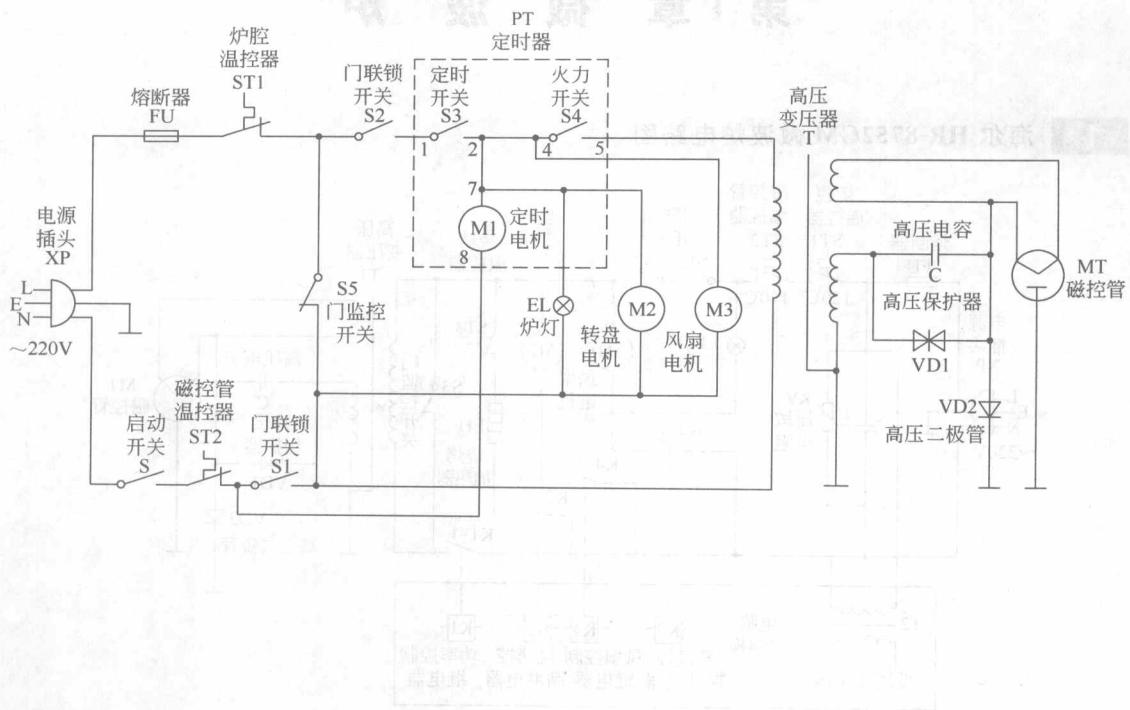


## 4 希贵 WD800A 微波炉电路图 (之一)

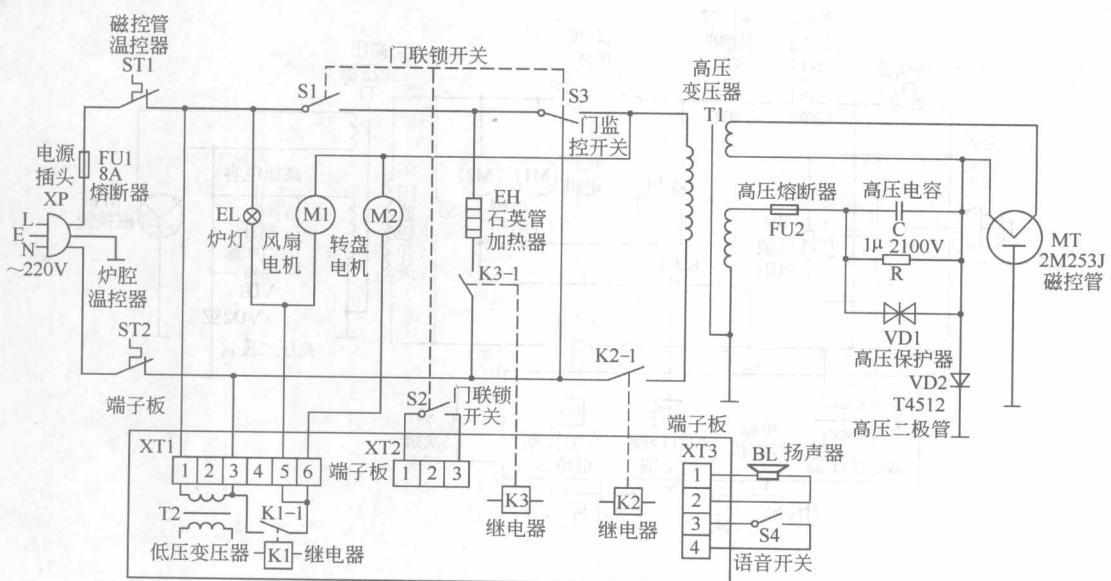


## 5 希贵 WD800A 微波炉控制板电路图 (之二)

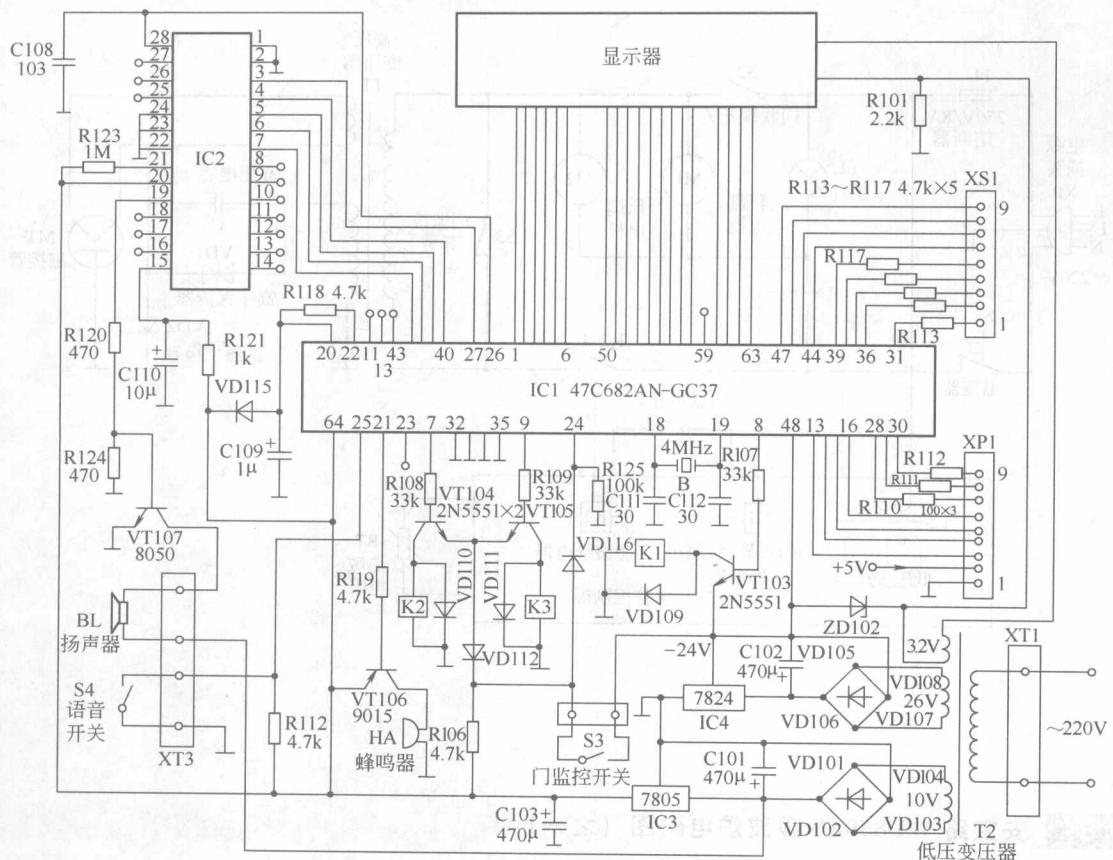

## 6 安宝路 W800S 微波炉电路图

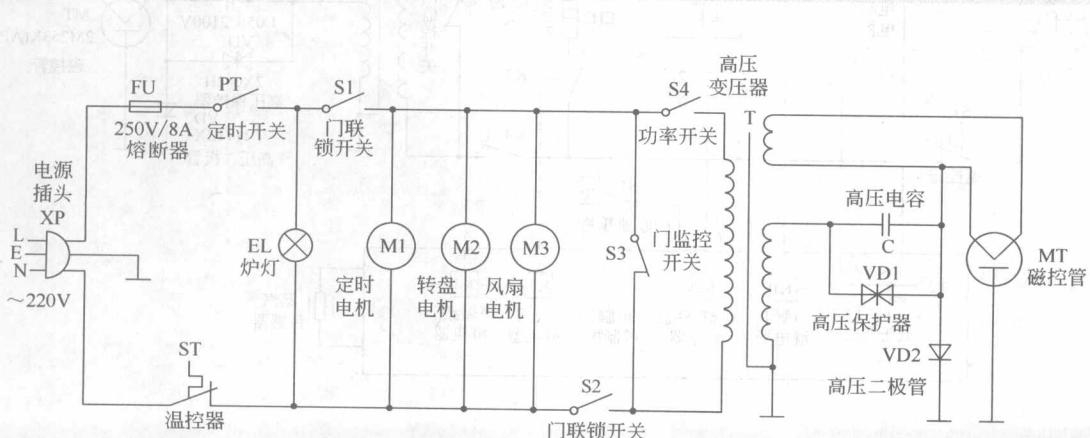

## 7 安宝路 W850ES 微波炉电路图

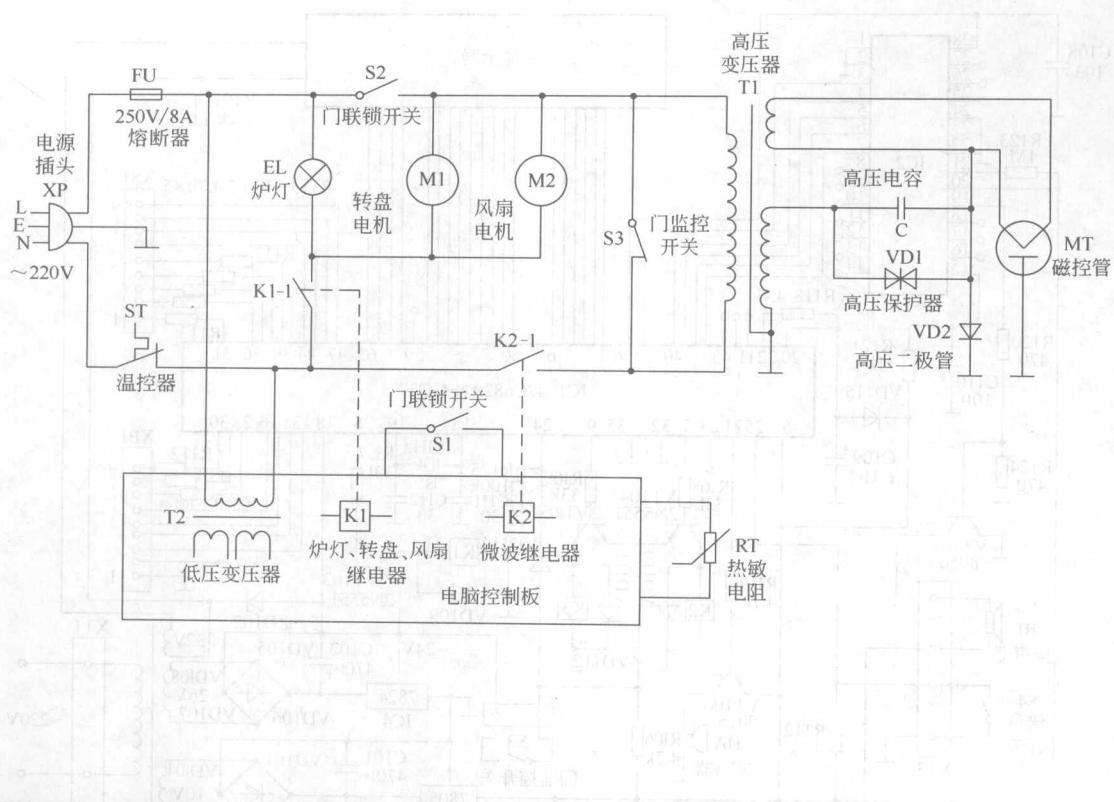

## 8 安宝路 WD850ES 微波炉电路图 (之一)

