

现代音频、视频设备实用维修备图集(二)

电子天府实用维修图集编委会

- 大屏幕彩电
- 摄录一体机
- 录象机、影碟机
- 录象彩电一体机



电子天府实用维修技术丛书之九

现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(二)

《电子天府》实用维修图集编委会

80205

四川科学技术出版社

内容简介

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(二)》是“电子天府实用维修技术丛书”之九,主要包括现代音频、视频(AV)设备中下述四个方面的内容:

- 一、介绍国内最流行的直角平面遥控彩电 TC-2185/2186/2188S 和东芝 2118DE 的电路结构和特点、故障检修和调整方法,还提供了它们的详细电路原理图和维修技术资料。
- 二、松下 NV-M8000 和 NV-S700 录像一体机的电路方框图、电原理图、集成电路数据资料和机芯结构图。并给出 NV-M8000 的基本原理、电路详解和故障检修方法。
- 三、松下 LX-900EN 影碟机的机械和电路的调整方法、电路详解、方框图、电原理图、集成电路数据参数和机芯结构图。
- 四、松下录像机 NV-SD50MC 的方框图、电原理图、集成电路数据资料和机芯结构图。

本书集新技术入门、维修指南、实用维修技术资料于一体,图纸完整配套、收集的机型国内拥有量大,实用性强,适合于从事维修、科研、教学单位的科技人员和业余爱好者阅读。

《电子天府》实用维修技术图集编委会

顾问 蒋臣琪 韩广兴 周大烨 陈德钦 何文勇
主编 廖汇芳 韩德钦 徐键 周大烨 陈德钦 何文勇
副主编 韩广兴 周大烨 陈德钦 何文勇
编委 周志斌 谢力键 何红志 廖汇芳 聂彩吉
编 韩广兴 徐键 周大烨 陈德钦 何文勇
编 周志斌 谢力键 何红志 廖汇芳 聂彩吉

《电子天府》实用维修技术丛书编委会

顾问 蒋臣琪 钱仲青 卓荣邦 曾良宝 周大烨 胡壁涛 林承基
主编 廖汇芳 陈德钦 何文勇 韩广兴 张兆安 周大烨 胡壁涛
副主编 倪治中 徐键 陈德钦 何文勇 周大烨 胡壁涛 林承基
编委 戴祖勤 王远桃 严忠秀 聂采吉 陈德钦 曾晏殊
何文勇 曾良宝 韩广兴 周大烨 胡壁涛 林承基
范杰生 郑国川 高翔 吕义俊 廖汇芳
何润民 邓折贵 何红志 廖品懿

(川)新登字 004 号

现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(二)

《电子天府》实用维修图集编委会

责任编辑:何红志 孙特

四川科学技术出版社出版发行
(成都盐道街三号)
四川省石油局青年印刷厂 印刷

开本:850×1168 毫米 1/8 印张:25
1994年9月第1版 1994年12月第1次印刷
字数:810千字 印数:1—5 000
ISBN7-5364-2914-2/TN·95
定价:33.00元

《电子天府》向全国电子爱好者隆重推出“电子天府实用维修技术”丛书

在迎接和庆祝《电子天府》创刊十周年和《电子天府》实现全国23个省、区、市电子学会联办的日子里,《电子天府》向全国电子爱好者隆重推出“电子天府实用维修技术”丛书,该套丛书拟题计30集。目前已出版发行和正在工厂印制的有9集,其中“丛书之二”和“丛书之三”已第二次印刷发行。

《电子天府》自1984年创刊以来,已出刊61期,总发行量超过450万册,以其“时代性、实用性、系统性和资料性”的独特风格和特色,深得海内外电子专业工作者和业余爱好者的喜爱。除此之外,《电子天府》历年来还编辑了一批质量高、发行量大、影响面宽的优秀电子图书,如《录像机维修实例999》、《收录机实用维修技术》、《录像机集成电路实用数据手册》(一)(二)、《电缆电视》、《电子设备结构设计手册》、《洁净室设计手册》等。

“电子天府实用维修技术”丛书,是我们奉献给十年来一直关心和支持《电子天府》的电子爱好者的一份厚礼。

《松下录像机实用维修技术》(丛书之一) (ISBN7-5616-2109-4/TM·19)

本书首先以国内常见的松下、日立和夏普录像机为例,详细介绍了VHS录像机的基本工作原理及采用的新技术,然后利用这些技术分析了松下NV-J25/J27/F55录像机各部分电路和机械结构,同时还介绍了它们的机械拆卸与调整和电路调试,IC实用数据和维修实例。最后,列出松下G型(GⅠ、GⅡ、GⅢ)机芯录像机的功能和IC一览表。读者在掌握本书后,可以推广应用所有的VHS录像机。本书适合电子爱好者,录像机维修人员阅读,也可作为录像机技术培训教材。本书作者陈德钦、何文勇等,16开,全书约749千字。邮购价:27.30元/册。

《卫星电视接收机实用维修技术》(丛书之二) (ISBN7-5616-1886-7/TN·31)

本书首先讲述了放象机的基本工作原理,然后分别以VIP-1000、VIP-3000HCⅠ、Ⅱ、Ⅲ、VCP-K1C、VCP-4300、VIP-9038、TP-920等机型为线索,详细分析了它们的电路、机械结构、拆卸与调整、IC实用数据、维修实例等。本书涉及的主要故障、维修参考数据和各种应急处理措施外,还给出了TSR-C2、TSR-C3和DSB-700S接收机整机和单元电路的检修流程图,介绍了卫星电视地球接收站的组网方式和主要参数的测试方法。本书适合卫星电视接收机维修人员阅读。本书作者戴祖勤,16开,全书约370千字。邮购价:13.20元/册。

《放象机实用维修技术》(丛书之三) (ISBN7-5616-2108-6/TM·18)

本书首先讲述了放象机的基本工作原理,然后分别以VIP-1000、VIP-3000HCⅠ、Ⅱ、Ⅲ、VCP-K1C、VCP-4300、VIP-9038、TP-920等机型还有VCP-777、VF-2215、VD-888、VIP-1100、F-900、VD-900、和康9100,以及佳能、珠波、珠声、长海、桂海、天虹、康乐华、山峡等系列放象机。本书是国内第一本系统讲述放象机的图书,既可作为入门教材,也可作为实修手册。本书作者何文勇、严忠秀,16开,全书约450千字。邮购价:18.50元/册。

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集》(一)(丛书之八) (ISBN7-5364-2913-4/TN·94)

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(一)》是“电子天府实用维修技术丛书”之八,主要包括现代音频、视频(AV)设备中下述五个方面的内容:

1. 以松下“画王”(TC-29V1R)和“新画王”(TC-29V30H/R)大屏幕彩电、夏普29N42-E2大屏幕彩电为例,介绍了它们的电路结构和特点、故障检修和调整方法,还提供了详细的电原理图和维修技术资料;2. 松下录像机方框图、电原理图和机芯结构图;3. 松下NV-M1000摄录一体机的电路方框图、电原理图、集成电路数据资料和机芯结构图;4. 松下LX-K500EN影碟机使用的根本方法和技巧、机械和电路的调整方法、电路详解和故障检修方法。附有NV-M8000、NV-S700摄录一体机的电路方框图、电原理图、集成电路数据参数和机芯结构图;5. 松下录像机NV-HD100的方框图、电原理图、集成电路数据资料和机芯结构图;6. 英汉对照表。本书是AV设备的使用和维修人员必备的案头工具书。

该书由电子天府实用维修图集编委会编辑,大8开本,200页,70克胶版纸精美印刷。邮购价:36.30元/册。

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集》(二)(丛书之九) (ISBN7-5364-2914-2/TN·95)

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(二)》是“电子天府实用维修技术丛书”之九,主要包括现代音频、视频(AV)设备中下述五个方面的内容:

1. 介绍国内最为流行的大屏幕彩电的电路分析、故障检修、调整方法和实用维修技术资料。并附有夏普彩电29EX4、东芝彩电3408H、松下25英寸画王TC-25V30R、TC-M21、TC-29V2H、TC-32V2H的全套方框图、电路图、波形图和机芯结构图;2. 介绍夏普液晶投影机XV-310P的基本结构、使用和调整方法,并附有XV-310P的方框图、电原理图、故障检修流程图及维修实用资料;3. 日立8mm摄录一体机VM-E53E的方框图、电路图等维修资料;4. 松下NV-M3000摄录一体机的方框图、电原理图、机芯结构图和维修技术资料;5. 韩国金星录像机P-K10U的方框图、电路图及机芯结构图等维修技术资料。本书是AV设备的使用和维修人员必备的案头工具书。

该书由电子天府实用维修图集编委会编辑,大8开本,200页,70克胶版纸精美印刷。邮购价:36.30元/册。

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集》(三)(丛书之十) (ISBN7-5364-2915-0/TN·96)

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(三)》是“电子天府实用维修技术丛书”之十,主要包括现代音频、视频(AV)设备中下述五个方面的内容:

1. 介绍国内最为流行的大屏幕彩电的电路结构、故障检修、调整方法和实用维修技术资料。并附有夏普彩电3408H、松下25英寸画王TC-25V30H、TC-29V2H、TC-32V2H的全套方框图、电路图、波形图和机芯结构图;2. 介绍松下NV-M900摄录一体机的基本结构、使用和调整方法;3. 介绍松下NV-M900摄录一体机的电原理图、故障检修流程图及维修技术资料;4. 松下VHS-C摄录一体机NV-G220/G202的电路图和维修技术资料;5. 介绍日立录像机VT-M777、VT-M888的电路图。本书是AV设备的使用和维修人员必备的案头工具书。

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集》(四)(丛书之十一) (ISBN7-5364-2916-9/TN·97)

《现代音频、视频(AV)设备实用维修图集(四)》是“电子天府实用维修技术丛书”之十一,主要包括现代音频、视频(AV)设备中下述五个方面的内容:

1. 介绍国内最为流行的直角平面遥控彩电和名牌大屏幕彩电的故障检修和调整方法以及故障检修流程图,并附有东芝彩电329P8H、松下彩电TC-2188/2188M、TC-2588、TC-25V30H、TC-32V30H的方框图、电原理图和机芯结构图;2. 介绍夏普液晶投影机XV-T22A的基本结构、使用和调整方法;3. 介绍松下NV-M900摄录一体机的基本结构、调整方法、并附有详细的电路图和维修技术资料;4. 松下VHS-C摄录一体机NV-G220/G202的电路图和维修技术资料;5. 介绍日立录像机VT-M777、VT-M888的电路图。本书是AV设备的使用和维修人员必备的案头工具书。

该书由电子天府实用维修图集编委会编辑,大8开本,200页,70克胶版纸精美印刷。邮购价:36.30元/册。

次目

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前 言

彩电、录象机、摄录一体机、影碟机和投影电视机等都是当今人们在工作和生活中不可缺少的音象设备。它们的共同点是都具有音频和视频信息的处理功能，因此被称为AV设备，AV是英文Audio(音频)和Video(视频)的简称。由于它们在现代信息社会中作为信息处理工具所发挥的作用越来越被人们认识和理解，因而随着高新电子技术的发展和人们精神生活水平的提高，AV设备的普及正在形成“AV潮”。

在AV潮中最引人注目的是多功能彩电和大屏幕彩电的出现。由于新技术、新工艺和新器件在彩电中的应用，使彩电的外观和造型与时代相适应；人工智能技术和画中画功能的开发使彩电的画面更加完美自然；多梦音响、超重低音、环绕立体声等各具特色的音响系统也普遍应用于彩电之中。

十多年来录象机一直在不断更新换代，每年都有新款式面市，在我国一直保持着极高的增长率。摄录一体机的普及是近两年才开始的，由于它不但具有性能优良、使用方便和成本低的特点，还具有即录即放和反复录放的优越性，所以在旅游观光和娱乐领域有部分取代照相机的趋势，近两年已成为我国的又一个消费热点。松下、索尼、夏普、JVC、日立等公司纷纷推出各型各色的摄录一体机，品种繁多、花样翻新，特别是小巧玲珑的“掌中宝”，带来了摄录机市场的空前活跃。VHS-C、8mm摄录一体机，特别是具有彩色液晶监视器的8mm和超8摄录一体机更受到人们的普遍欢迎。

影碟机是利用激光来读取光盘信息播放电视节目的音象设备，由于在播放时具有不接触和节目盘永不磨损的特点，加上其音像质量普遍高于录象机，所以目前随着软件的丰富，不但成为卡拉OK歌舞厅不可缺少的娱乐设备，而且开始向家庭普及。

投影电视机具有屏幕大、图象清晰的特点，过去只在大型放映厅使用，近年来随着小型歌舞厅和家庭、学校中使用，成为娱乐和教学不可缺少的设备。

各相关公司为了跟上这时代的AV之潮，保持自己产品在世界市场地位，纷纷采用最新技术成果，加快产品更新换代的步伐。新技术和新产品的涌现和竞争，带来了AV市场的大繁荣，也给消费者提供了更多的选择机会。然而，这些凝聚着高高新技术的AV产品也给维修者带来了很大的难题，其中最主要的是缺乏新技术、新器件的维修知识，缺少新机型的维修技术资料以及配件不足。“新技术产品维修难”已成为普遍的社会问题。

这就要求使用者、维修者不断地学习新知识、掌握新技术、运用新经验。

为了适应这种形势，解维修者之难，《电子天府》编辑部组织了《电子天府》实用维修图集编委会，编辑了《现代音频、视频(AV)设备维修图集》(一)(二)(三)(四)，其中收集了当前市场流行的新型彩电、新型录象机、摄录一体机、影碟机、投影机等维修技术资料，内容包括各机的维修、拆卸、调整方法、电路详解、电路上调、电路上解、电路上框图、电原理图、机芯机械结构图及集成电路数据资料等。为了满足读者的需要，本编委会将随着新机型的问世继续编辑出版新的维修图集。欢迎广大读者提出建议和批评。

《电子天府》实用维修图集编委会

1994.8. 成都

松下彩电 TC-2185/2185S、2186、2188S 检修要点

一、性能和特点

松下 TC-2185/2185S、TC-2186、TC-2188S 都是 21 英寸直角平面遥控彩色电视机，在我国用户中有量很大。这三种彩电基本性能相同，其性能比较如表 1 所列。TC-2185/2185S 和 TC-2186 均采用 M15L 机芯，主电路结构几乎完全相同。TC-2186 在音频和视频输入电路中采用了光电耦合器。TC-2188S 则采用 C150 机芯，它所采用的集成电路与 M15L 机芯不同。这三种型号彩电所用的集成电路如表 2 所列。

表 1.1 TC-2185/2185S、TC-2186、TC-2188S 性能比较表

项目	机型	TC-2185/2185S	TC-2186	TC-2188S
电源耗电量	200~220 V, 50 Hz(AC) 93W(最大)		95W 8W	
天线阻抗接收制式	待命状态 7W 75 Ω 非平衡同轴电缆 PAL D 和 I 制 NTSC 3.58 MHz(仅 NTSC 磁带放象) NTSC 4.43 MHz(仅 NTSC 磁带放象)		PAL D 和 I 制 NTSC 3.58 MHz(仅 NTSC 磁带放象) NTSC 4.43 MHz(仅 NTSC 磁带放象)	
接收频道	VHF 1~12(D) UHF 13~57(D) 21~69(I)	同左	PAL 60 Hz(仅 NTSC 磁带放象)	同左
中频频率	图象 38.0 MHz 声音 31.5 MHz(D) 32.0 MHz(D)		同左	同左
高压	彩色 33.57 MHz 25.6 kV(阳极电流为零时) A51JXS95XH (TC-2185) A51JCC90X (TC-2185S)	A51JXS95X	同左	同左
显象管	54 cm(21 英寸) 90°直角			
音频输出	2.5 W(最大) 12×5 cm 8 Ω 椭圆形 25 键红外线发射器 高度: 470 mm 宽度: 510 mm 厚度: 480 mm 长度: 480 mm 21.0 kg(净重)	3 W 12×6 cm 1.6 Ω 22 键红外发射器 470mm 510mm 510mm 475mm	26 键红外线发射器 同左 同左 同左 同左	
A/V 输入	视频输入 1V(P-P) 75 Ω 音频输入 约 400 mVrms			

二、电路结构和故障特点

(一) 系统控制电路

1. 电路结构

松下 TC-2185/2185S、TC-2186 彩电采用 M15L 系列机芯，它的控制系统是由微处理器 IC1102、存贮器 IC1104、复位电路 IC1106、稳压电路 IC1105(5V AVR)和晶体管接口电路(Q1101、Q1102、Q1104、Q1105、Q1108、Q1111、Q1112、Q1113、Q1115)等部分构成的。

控制系统可以接收遥控信息，根据红外遥控发射器发来的控制信息进行遥控工作。同时还可以接收通过设在电操作面板上按键的人工指令，微处理器接收到人工指令后根据内部程序自动完成控制动作。微处理器输出的都是数字信号，而彩电的音量、亮度、色度等控制又需要模拟量，因此需要各种转换或接口电路将数字量变成模拟量，M15L 机芯的接口电路大都使用晶体管电路。

松下 M15L 机芯的 IC1102(MN15142TKG)是微处理器是全机的控制中心。操作电路是由键矩阵电路构成的。矩阵电路的键输入信号和键扫描信号时序脉冲输出接到 IC1102⑩~⑬和⑯~⑲。IC1104(MN12C25D)是存贮器，记忆来自微处理器的各种信息。IC1106(MN1280-P)为复位电路。IC1105(AN78L05)是 5 V 三端稳压器，它将 12 V 直流变成 5 V 直流，为微处理器等集成电路供电。操作电路是把人工指令送到微处理器，由微处理器对各部分进行控制。主要控制项目如下：⑯ 输出 TV/AV 控制信号；⑰ 摆段选择信号；⑱ 音量控制信号；⑲ 色度控制信号；⑳ 亮度控制信号，⑳ 存贮器控制信号(开关电平信号)，⑳ AFC 控制信号；⑳ 调谐电压控制信号。

2185 与 2186 彩电的主要区别在于 2185 机无 AV 输入方式，2186 机设置了一路 A(线路音频)和一路 V(线路视频)输入方式。由于是热机芯板，故 2186 机采用光电耦合器件来进行线路音频和线路视频输入。系统控制 IC1102 在 2185 机中⑳ 为空脚，在 2186 机中⑳ 输出 TV/AV 控制信号到 IC2502④、⑳ 进行 TV/AV 转换。

在 TC-2188S 机中，系统控制电路的结构形式与 2185 机 2186 机不同。控制中心采用 MN15151TWE 集成电

路。大量的操作键设置在遥控器上，机器上只设置了 8 个操作键。它分别组成两路梯形电阻方式，通过⑰ 和⑳ 将操

作键指令送入控制中心，遥控指令从⑳ 输入。控制中心的⑳、⑳ 输出频段选择信号，⑳ 输出电源开关控制信号，⑳ 输

出绿⑳ 输出红字符显示信号，⑳ 输出消隐信号，⑳ 输出对比度，⑳ 输出亮度，⑳ 输出色调，⑳ 输出色饱和度控制信号。

2. 控制功能和接口电路

(1) 遥控 红外线接收电路产生的串行数据信号(红外接收 IC 将红外控制信号放大整形而得到的二进制编码信号)经

R1109、C1104、L1107 送到 IC1102⑨。IC1102 收到遥控指令后立即对整个彩电进行各种控制。

E4⑥进入主板→R1167→⑳ 进入控制中心 IC1102。

(2) 调谐控制 IC1102⑳ 输出的数字调谐电压，经 Q1115 倒相放大→R1107、C1131、R1108、C1132、R1109、C1133 变成 0~30

V 直流调谐电压送到调谐器。

在 2188S 机中，IC1102⑳ 输出数字调谐电压→R1186、R1142、C1103、R1141→Q1101 放大→R1133、R1132、

C1104、C1105 滤波→R1131→E2④→B2④→R1131→高频头 BT 端子进行调谐控制。

(3) 频段选择 IC1102⑳、⑳ 输出的二进制频段选择信号送 IC1103 频段转换接口电路，变成高频头所需的波段控制电压。

在 2188S 机中，IC1102⑳ 和⑳ 输出二进制频段选择信号→E2⑥、⑦→频段转换电路 IC1105③、④，

IC1105②输出 BL，⑦输出 BH，①输出 BU 三个频段控制电压给高频头进行频段转换。

表 1.2 TC-2185/2185S、TC-2186、TC-2188S 彩电用集成电路比较表

项目	机型	TC-2185/2185S	TC-2186	TC-2188S
微处理器		IC1102 MN15142TKG	IC1102 MN15151TWE	IC1102 MN15151TWE
电源		IC801 STR50213	IC801 STR-S6307	IC801 STR-S6307
中放		IC101 AN5138NK	IC101 M52034SP	IC101 M52034SP
场输出		IC401 AN5521	IC401 LA7837	IC401 LA7837
色度/视频、扫描电路		IC601 AN5601K	IC451 TA8844N	IC451 TA8844N
遥控器		IC1 M50560-200FP	IC1 XRU5969	IC1 XRU5969
存贮器		IC1104 MN12C25D	24C01APB21	IC1103 或 X24C01APCM
音频输出		IC201 AN5265	UPD6263	

(4) 亮度控制

IC1102⑩→R1190→D1110→C1118→R1143, 变成直流控制电压送到亮度电路。
在 2188S 机中, IC1102⑨输出亮度控制信号→R1154→R306→IC601⑧进行亮度控制。

(5) 色度控制

在 2188S 机中, IC1102④输出色饱和度控制信号→R1152→R665→IC601⑦进行色饱和度控制。
在 2188S 机中, IC1102⑥输出色色调调节→Q611 缓冲→R305→IC601⑤进行色调控制。IC1102⑧输出对比例度控制信号→R1155→Q616 缓冲→R683→IC601⑨进行对比例度控制。

(6) 音量控制

IC1102⑫→D1112→C1120→R1151→C1121→Q1111→R1153, 变成直流控制电压送到伴音功放电路的音量控制端。IC1102⑪输出消音电压→Q11122→伴音电路。
在 2188S 机中, IC1102⑯输出音量控制信号→R1185→D1101→R1137→Q1102 缓冲→E1⑦→B1⑦→R231→IC201④进行音量控制。

(7) 字符显示

IC1102⑬、⑭分别输出字符信号送到显象管电路的末级(R)和(G)通道。IC1102⑮输出字符显示控制信号。

在 2188S 机中, IC1102⑯输出红色、⑭输出绿色、⑬输出消隐信号, 分别经 R1187、R1188、R1189 和 Q11156、R1157、R118→C614、C612、D615→⑦、⑨、⑬进入 IC601 作字符显示用。

(8) IC1102 所需的行场脉冲信号

在 2188S 机中, 场脉冲由 IC601⑩输出→R409→Q401 放大→R1124→②进行。行脉冲由 IC601⑪输出→R536

(9) 同步检测

在 2188S 机中同步脉冲→Q1118、R1105→Q1102④。行同步脉冲→经 Q1101 整形→IC1102③。
在 2188S 机中, 场脉冲由 IC601⑩输出→R409→Q401 放大→R1124→②进行。行脉冲由 IC601⑪输出→R536
→Q508 进行同步检测→R1179→②进入。

微处理器的各项功能中的某项功能失常可根据上述的控制通道逐步检查, 包括检查操作电路和操作按键。如果所有的操作功能不灵, 应检查电源供电电路和微处理器本身。IC1102 的供电是由 IC1105②提供的。IC1105①输入 12 V。检查 IC1102 时, 应先检查其⑩的 5 V 电源是否有问题, 再查⑦、⑨有无振荡信号。这两脚外接晶体管正常时应有 4 MHz 的正弦波形。如无正弦波则将使整个微处理器因失去同步时钟而不工作。晶体管本身不良也是应注意的。

整机维持在待命状态, 不能进入开机收视工作, 或开机后即返回待命状态, 一般为电源故障。

(二) 图象中频电路

M15L 机芯的中频通道主电路由 AN5138NK 集成电路担任。2188S 彩电机芯 C150 的中频通道主电路由 M52034SP 担任。主要功能是从图象中频信号中解调出视频全电视信号和第二伴音中频信号, 并可对伴音中频信号进一步鉴频解调, 完成伴音音频信号输出。同时产生调谐器所需的 AGC、AFT 电压。

1. 图象中频信号的解调

天线接收的射频载波经高频头放大变频后, 由 IF 端输出中频信号经中频滤波器 T101、C107、C108, 由 IC101②、③进入图象中频放大器(VIF AMP), 再到视频检波器(VIDEO DET)。视频同步检波所需的中频载波开关信号, 由 VCO 压控振荡电路产生, IC101⑤、⑥外接的 L105 为中频载波频率调谐回路, 这一频率经 APC 自动相位检测和频率锁定电路后送视频检波电路。视频全电视信号由 IC101⑦输出后, 分两路去图象信号处理电路和伴音信号处理电路。去图象电路的信号经 R121、X102(伴音陷波器去掉伴音信号)、LC102 返回 IC101⑧, 作视频消噪, 反相放大后由 IC101⑨输出图象全视频信号, 去亮度、色度信号处理电路(TC-2186 机型); 或去 AV 接口电路(TC-2185 机型)。中频滤波器中放和, IC101 等损坏会造成无图象无伴音的故障现象; R121、X102、LC102 开路则会出现无图象有伴音的故障现象, 可按信号流程进行故障检查。

在 2188S 机中, 高频头 IF 端子输出的中频信号经 L140、C132→Q131 放大→C133 耦合→声表面波滤波器 X131→C136、C137→⑤和⑥进入 IC101(M52034SP), 处理获得的视频全电视信号从⑦输出, 经 R141→X137 收接 6.5 MHz 伴音→⑨返回 IC101, 均衡处理后的视频信号再从⑩输出→C3008 耦合→Q3008 缓冲→R3019→Q3002 缓

冲开关→④作为 TV 视频信号进入 IC3001(MN4066B)。M52034SP 的检测方法基本上与 AN5138K 相同。

2. 中放 AGC、高放 AGC 电路

IC101 内部的视频消噪电路输出的视频信号, 一部分到中放 AGC 检波电路, 形成 AGC 控制电压; 一部分送中频放大电路和高放 AGC 电路。TC-2185 机无 AV 接口电路, IC101⑤为固定偏压外接滤波电容器; TC-2186 机设置有 AV 接口电路。IC101⑤的电压根据 AV 选择状态而切换, 选择 AV 时⑤电压低, 降低中放 AGC 灵敏度, 稳定视频图象。高放 AGC 电压由 IC101⑦的输出, 经 R110、R111 分压取出滤波后送调谐器 AGC 端。调节 R108 电位器可改变 IC101⑥的电压, 从而可控制 IC101⑦的 AGC 起控门限电压, 调节接收灵敏度和图象噪波。IC101 损坏或是⑥、⑦电压失常将导致声像质量变坏或无图象。

在 2188S 机中, ④为中频 AGC, 接固定偏置电管 C147。R147、R143 和 R148 构成串联分压电路, 高放 AGC 电压便由 R143 电位器获取, 该电压经 R149 从⑧进入 IC101, 进行高放 AGC 的设置。

3. AFT 电路

AFT 电压由 IC101⑩输出, 叠加在 R118、R119 中点的电压上, 形成自动频率微调控制电压, 接调谐器 AFT 端子。IC101⑨外接 L104 接地, AFT 电路停止工作。R71、Q54 为 AFT 电路除空状态时, AFT 端子固定偏压调整电路。

4. 第二伴音中频信号

IC101⑦输出的视频全电视信号中已包含有第二伴音中频信号, 它通过 L112、C206、R205 去伴音制式开关电路, 取出伴音信号进一步处理。L112、C206、R205 等伴音通道开路则出现有图象、无声音现象。

5. 调谐控制接口电路

调谐器的频段转换电压是由 IC1103 提供的, 而 IC1103 在 2188S 机中为 IC1105 电路的控制信号则是由微处理器提供的。频段转换控制电压加到 IC1103③、④、BL、BH、BU 电压分别是由 IC1103①、②、⑦输出的。AN5071 集成电路输出引脚电压与输入电压关系, 见附图中的电压表。频道调谐电压由 Q1115 及滤波器组成数模转换电路供给。微处理器送来的数字字脉冲调谐信号, 经 Q1115 及 R1166、R1167、R1168、R1169 及 C1130、C1131、C1133 组成的滤波器形成的直流调谐电压去调谐器 BT 端子。这部分电路中的元件损坏将使 BT 电压失常, 可造成不能调谐电视台节目或使接收图象不稳定的现象。

(三) 伴音电路

1. 电路结构

松下 M15L 和 C150 系列机芯的伴音信号处理电路是由 IC101 和 IC201 等部分构成的。伴音中频解调是在 IC101 中完成, IC201 是一个音频功率放大器。IC101 将图象中放、AGC 电路、AFC 电路、视频检波、伴音功率输出电路都集成在 IC201 中, 其结构比较简单。由于 M15L 系列机芯适用于 PAL-D 制式, 也适用于 PAL-I 制式(伴音载频为 6 MHz), 因而电路中设有一个制式转换电路。转换控制由 Q1103(开关晶体管)完成。控制信号来自微处理器。

2. 伴音系统的信号流程

伴音系统是从高频头输出的中频信号中先检出第二伴音中频信号, 然后再解调出音频信号的电路系统。
来自高频头的中频信号经中频滤波后送到 IC101②、③, 在 IC101 中经中放和同步检波后取出图象信号和 6.5 MHz(或 6.0 MHz)伴音调频信号。
伴音信号流程为 IC101⑦输出的视频信号(含伴音中频信号)经 L112、C206、R205, 然后按伴音中频频率分成两路处理, 去伴音制式处理电路, 选出 6.5 或 6.0 MHz 伴音中频信号入 IC101⑨, 去伴音中频放大器, 再去伴音鉴频器, 解调出伴音音频信号送入音量控制电路。IC101 内的音频小信号由⑩输出。接于②、⑨的 L201、C201 为 6.5 MHz 鉴频调谐回路, ②为直流音量控制端, 本机芯处理电路是为了使电视机既适应 6.5 MHz 伴音中频的 PAL-D 制, 也适应 6.0 MHz 伴音中频的 PAL-I 制。M15L 机芯的处理方法是, 使含有第二伴音中频信号的视频信号, 分别通过两路滤波器取出 6.5 MHz 信号或 6.0 MHz 信号, 进入不调谐伴音中放电路。对鉴频器调谐回路采用开关管控制并联电容降低频率, 以适应双伴音中频线路。IC101⑦输出视频信号送到 R205 后分两路, 一路为含 6.5 MHz 信号

号,由 BC1⑧入伴音制式处理电路,去 X202 滤波器取出 6.5 MHz 中频信号,经 D203(D203 加有 R214、R215,从 12 V 电压分压取得的正偏压而导通)由 BC1④输出,去 C204、IC101②入中放电路;另一路信号经 X201 取出 6.0 MHz 的伴音中频信号入 BC1⑥,经 D202(此时 Q1103 截止,12 V 电压经 R212 使 D202 导通)由 BC1④输出去 C204、IC101②,此时 D201 导通使 C208 串接 C209,信号经 BC1②、③并在 L201、C201 鉴频调谐回路上,使谐振频率降到 6.0 MHz。Q1103 为伴音制式转换控制管,控制电压来自微处理器控制电路。

音频信号经 IC201 功率放大后,由⑧输出经 C222 至扬声器。④为直流音量控制输入端,电压越高,衰减越大;⑥为功放反馈输入端;⑨为前置电源。

在 2188S 机中,IC101⑦输出的视频信号也含有伴音中频信号,经 L233→C233→R229,同时送到 X202 和 X233。X202 是 6.5 MHz 带通滤波器,X233 是 6.0 MHz 带通滤波器。当彩电工作在 PAL-D 制时,系统控制中心 IC1102④输出高电平→R1144→E1④→B1④→Q102 导通→R212→D202 正极低电平而截止,6.5 MHz 的伴音中频便经 X202→D203→C211→②进入 IC101。如果彩电工作在 PAL-I 制时,则 IC1102④输出低电平,此时 Q102 便截止,12 V 高电平便经 R120→R212→D202 正极高电平导通→D203 负极高电平截止,6.0 MHz 的伴音中频便经 X233→D202→C211→②进入 IC101。Q102 送出的 D 制低电平,I 制高电平同时经 R211→L204→D201 正极,使 D201 在 D 制时截止,I 制时导通,以决定 C209 是否并接在 C228 上。D 制时 D201 截止,只有 C228 起作用。L228 工作在 6.5 MHz 频率上;I 制时 D201 导通,C209 与 C228 同时起作用,微调 C209 可使 L228 工作在 6.0 MHz 频率上。解调获得的音频信号由⑩输出→R230→IC3001①作电视音频信号,以便与⑧上的线路音频信号进行转换。电视音频信号从⑩输出,线路音频从⑨输出,⑨、⑩连接在一起,输出音频信号→C210 耦合→Q201 缓冲→C241、C242 耦合→②进入音频功率放大 IC201→⑧输出音频信号→C259 耦合→B4①→扬声器发声。

3. 故障检查

图象正常无声音故障。有图象说明视频输出以前电路基本正常,故障点在 IC101⑦外 L112 以后。重点检查 IC201 及 IC201 的供电电路及集成电路各脚直流电压。由于供电不良或集成电路损坏均会造成无伴音现象,应再则检查 IC101⑤电压(音量衰减控制)和 IC201④电压,正常时电压应随微处理器控制器“音量上”、“音量下”操作而变化。经上述项目检查没有发现问题,即应检查整个通道信号传输过程的断路或短路,即从 IC101⑦外 L112 至 IC201 ⑥外的 C222 直至扬声器。方法是分段输入信号,听扬声器反映。这些检查点是 IC201①、IC101②、②、制式转换电路插接件、AV 接口电路(模拟开关控制电压及转换)、扬声器。X201 损坏、制式电路损坏(X202)或开关控制晶体管 Q1103 损坏都会造成制式转换不良而引起无声故障,并伴有噪音。

伴音噪声干扰过大应检查 IC101②的鉴频线圈,如果线圈与 C201 损坏都会造成制式转换不良而引起无声故障,并伴音有噪音;如果线圈与 C201 谐振频率偏离 6.5 MHz 则会引起噪声干扰伴音,噪声的大小与 LC 回路偏离 6.5 MHz 的程度有关,如果偏移较大会造成噪声淹没伴音,甚至无伴音输出。

(四) AV 接口电路

1. TC-2186 机

松下 M15L 系列机芯中 TC-2186 机型设置有 AV 接口电路。既可以从天线插口输入射频信号,又可以从音频、视频输入插口直接输入音频和视频信号,这为电视机同视频设备的连接提供了方便。这是 2186 机与 2185/2185S 机的主要区别。

由于与 2185 机采用同一机芯板,故音频信号的输入和视频信号的输入采用光电耦合器接口器件,这样就避免了地线带电的问题,即热地和冷地是分离的。

信号流程:视频信号从视频输入插口(VIDEO IN)输入经插件 HA1②→H1②→耦合电容 C2541→驱动放大器 Q2515→视频信号光电耦合器 IC2505(TLP751VIDLF2)③,12 V 电压加到②,输入的视频信号在 IC2505 中变成发光二级管的光信号。在 IC2505 中设有光敏二极管,接收发光二极管的发射光,光敏二极管的光电流随视频信号变化,这个信号经电路块中的晶体管放大后从它的⑥输出,这样就恢复了视频信号。这个信号再经 Q2511 放大。在

Q2511 集电极中设有一可变电阻,用以调节视频信号的幅度(被称为 VIDEO INPUT LEVEL,即输入电平调整电位器)。信号经 C2551→Q2510→C2532 加到 IC2502⑤。这个集成电路(M51320P)是 TV 信号和 AV 信号的转换开关电路。TV 信号指电视机接收的电视信号经高频头和中频通道解出的视频和伴音信号,AV 信号指外输入的音频、视频信号。AV 信号中的视频信号送到 IC2502⑤,音频信号送到⑩;TV 信号中的视频信号送到 IC2502③,音频信号送到 IC2502⑨。TV 和 AV 的转换控制电压来自微处理器。此电压送到 IC2502④⑬,TV 状态为 0 V,③⑫导通;AV 状态为 2.9 V,⑤、⑫导通。经转换后的视频信号由 IC2502⑫输出送到电视机的亮度和色度电路中。选择 AV 状态时,微处理器送来 2.9 V 控制电压。在控制 TV/AV 切换时,也使 Q2503 导通,即 IC101⑤接地,降低中放高增益,切断通路。

音频信号从音频输入插口(AUDIO IN)→HA1③→H1③→R2570→耦合电容 C2537 音频驱动晶体管 Q2514→音频信号光电耦合器 IC2506 的②,12 V 电压加到①。音频信号在 IC2506 中进行光耦合,原理同视频电路。IC2506 ⑤输出的音频信号再经 Q2513 放大,音频电平由设在 Q2513 集电极上的电位器(AUDIO INPUT LEVEL)调整→C2554→R2563→Q2512(缓冲放大器)→C2535→IC2502⑩,来自中频通道的视频信号→E99①→H99①→Q2501①→Q2501(缓冲放大)→R2582→C2520→IC2502 的③。来自伴音前置低放的音频信号→E95④→H95④→C2522→IC2502⑨。经 IC2502 转换后,音频信号从 IC2502⑧输出→C2580→R2590→H95②→E95②→去音频功放电路。

音频视频信号源有两方面,即本机接收的信号和外部输入的信号。两种信号都经过 IC2502,这同其他彩电有所不同。如果音频或视频系统出现工作不正常的情况应注意各个信号的流程。如果 TV/AV 不能转换,应检查 IC2502 ④和③的控制电压,如控制电压正常则属 IC2502 方面的故障;如无控制电压则属微处理器方面的故障。检查 IC2502 音频信号和视频信号的输入端,可以发现各信号通道的故障。如果 AV 信号通道不良则应重点检查如下几方面:

- (1) 12 V 电压是否加到 IC2505②、IC2506①,集成电路各引线脚的电压如图中所标。
- (2) 查 Q2515、Q2514 的信号是否正常。
- (3) 查 Q2511、Q2510、Q2512 是否有损坏。

2. TC-2188S 机
由于 2188S 彩电主机芯板为冷底板,线路视频信号和线路音频信号可不必经光电耦合器而是直接进入主电路板。从插孔输入的线路视频信号经 C3001 耦合→Q3001 缓冲→①进入 AV 开关 IC3001,电视视频信号从④进入 IC3001,经 TV/AV 选择后从②、③输出视频信号→Q3005 放大→Q3006 放大→Q3007 缓冲→B1①→E1①进入亮色处理电路。从插孔输入的线路音频信号经 C261 耦合→R203→⑧进入 IC3001 与①送来的电视音频信号进行 TV/AV 选择,选择后的音频信号从⑨、⑩输出,其后的处理过程前面已作介绍。IC3001 的选择控制信号分别从⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩输入。控制中心 IC1102②输出 TV 低电平 AV 高电平控制信号→R1147→E1③→B1③→IC3001⑥和⑬。在 AV 高电平时,使⑧、⑨接通,输出线路音频信号;使①、②接通,输出线路视频信号。B1③送入的控制信号同时送到倒相管 Q3003,使 TV 低电平 AV 高电平倒相输出 TV 高电平→IC3001⑤和⑬。在 TV 高电平时,③、④接通输出 TV 视频信号,⑪、⑫接通输出 TV 音频信号。控制端子⑤、⑥、⑦、⑧和⑩为低电平时,使被控开关断开。这样便实现了 TV 和 AV 两种输入方式的转换,这种转换电路显然与 2186 机不一样。检修时,根据上述转换原理和信号流程,便可容易地找到这部分电路故障点。

(五) 行场扫描电路

1. 电路结构
松下 M15L 系列机芯,其行振荡、行 AFC 和场振荡、场锯齿波发生器等电路与亮度、色度等电路同集成于 IC601(AN5601K)之中。场输出级是一个单独的集成电路 IC401(AN5521),它的主要任务是将场锯齿波放大到足够的功率去驱动场偏转线圈。行驱动放大(Q502)、激励变压器和行输出级 Q501 与其它的彩电结构相同,其任务是将行脉冲放大到足够的功率去驱动水平偏转线圈和行输出变压器(又称回扫变压器)。行回扫变压器的任务是产生高压和副高压以及一些低压。

2188S 机与上述电路的主要区别,是把场输出集成电路 IC4101 改成功能更强的 IC451(LA7837),但要完成的任务是一样的。

行振荡和调节电路由 IC601(AN5601K)的③、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫的内外电路组成。⑫为行振荡电路电源供入端，113 V 电压经 R519 降压和 C508 滤波供⑫。同时该点电压(即⑫供电)也经 R536 供保护电路 Q503。保护电路导通时⑫电压下降行振荡停振，行输出电路也停止工作。行同步信号由 IC 内部的视频信号中取得，⑬外接的同步电位器 R506 与 R507、R512、C503 共同决定行振荡的时间常数，⑭输出行 AFC 电压控制中心。⑮输出行频开关脉冲经 R514 送行推动管 Q502，由 T502 输出给行输出管 Q501 基极。113 V 电压经 T501⑨、⑩加到 Q501 集电极。行输出电路接行偏转线圈，形成行偏转电流。DY 板③至地元件为水平宽度和行线性调节电路。行振荡停振或 Q502 推动级、Q501 行输出极断路及损坏均造成无光栅的故障现象。

D504 整流→C513 滤波产生直流 24 V→R476→IC451⑧。保护器 Q454 就接在 R476 上, 其发射极也接在行输出的 24 V 上。当 IC451 过流时, R476 压降上升→Q454 导通, 输出电压经 R554→D502→Q805。可见它与灯丝过压产生的保护串压在 D502 的正极处接在一起, 其保护原理也就相同。

查檢故障

图中各主要部位的信号波形表示在电原理图的旁边，信号的正常幅度和周期也标在波形下边。括号内的时间表示示波器的扫描时间，每格 5 ms 或每格 20 ms，以使测量时便于观察。

(六) 视频和色度路

1. 亮度、色度信号处理电路的结构
亮度色度信号处理系统的主体电路是 IC601(AN5610K)。AN5601K 包含有色度信号解码电路、亮度电路、场振荡及同步电路。来自中频通道的视频信号经亮度延时线和色度信号陷波器取出亮度信号, 经 Q302 送到 IC601⑯, 进入亮度通道。视频信号经 Q601 和 4.43 MHz 带通滤波器分离出色度信号送到 IC601⑮, 进入色度通道。亮度信号和色度信号在 IC601 中被分别进行处理, 然后在矩阵电路中合成得到三基色信号(R、G、B), 并分别由 IC601⑯、⑰和⑱输出, 再经矩阵电路 IC637(TNH11402)进行幅度校正后送到显象管电路。字符显示的红字符信号送到 IC601⑲, 绿字符信号送到⑳, 字符显示控制电压送到⑳。
在 2188S 机中, 亮度和色度信号的处理系统基本上都集中在 IC601(TA8844N)中, 亮度信号由⑳输入, 色度信号由⑳输入, 红字符信号由⑳输入, 绿字符信号由⑳输入, 消隐信号由⑳输入。红绿蓝三基色信号分别由⑳、⑳和⑳

在 2188S 机中, 起行振荡和调节作用的 IC601 改成了 TA8844N。该部分的工作电压由电源电路三端稳压器 IC804(AN78M12)输出的 12 V 经 R548 从④加入。行输出产生的行频脉冲从⑤输入, 接收的视频信号经 Q506 缓冲后从③输入。⑦与外接晶振 X501 产生 503 kHz 振荡信号。AFC 信号从⑧输入, 外接的电位器 R509 进行中心调节。⑨与 AFC 控制端。行振荡脉冲信号从⑩输出→R507→行驱动 Q502→T502 耦合输出→Q501 行输出→高压包和行偏转线圈。开关电源输出的 125 V 电压经高压包⑨→⑪→行输出管 Q501 的集电极。L502 进行线性调节。IC601⑫输出 50 V 低电平 60 V 高电平, 使 Q504 在 50 V 时导通, 60 V 时截止→Q505 在 50 V 时截止 60 V 时导通, 其发射极输出 50 V 低电平 60 V 高电平, Q507 在 60 V 高电平的控制下导通, 让 IC601⑬上的 C523 和 R518 串联接地, 使 IC601 的行频工作在 NTSC 方式。Q507 为 NTSC 行频控制开关管。它在 PAL 时截止, C523 和 R518 不起作用, 只让⑬上的 C508 和 R519 起作用。2188S 机行扫描电路的工作原理与 2185 机和 2186 机相同, 其检修方法也基本一样。

输出电路场

场振荡电路和场锯齿波形成电路由 IC601①~⑤内外电路组成。场同步信号由 IC 内部电路取得，场同步控制由⑥外场同步电位器调节。电路形成的场锯齿波从③输出经 R402、D402 限幅送入 IC401④。IC401(AN5521)是场输出功率放大集成电路。IC401 中包括场激励级、输出级，同时还有产生回扫脉冲的升压电路和脉冲整形电路，用以形成消隐脉冲。各引脚功能：①/地；②/输出；③/输出级电源；④/输入端；⑤/逆程升压触发；⑥/电源逆程升压输入；⑦/电压供入。场扫描信号从 IC401②输出送场偏转线圈。场输出反馈电压经场幅调节电位器 R423 接在 IC601②。R402 损坏，D402 击穿，IC401 损坏，C411 短路，场偏转线圈损坏，都会造成垂直扫描故障，图象上只有一条水平亮线，Q410、C412、C414、R410 损坏图象垂直方向失真严重。

在 2188S 机中, IC601 主要产生场频脉冲信号, 由端子 Q403 放入 IC451。IC451 为场偏转线圈, 其④接有电位器 R463 进行场幅调节。⑤接收 Q505 输出的 50 V 低电平, 60 V 高电平, 以便使 IC451 出集成电路。其⑥为锯齿波发生器。⑦为场偏转信号反馈输入端。反馈端上接有 S451 开关, 进行场中心调节。⑧为 24 V 工作电压输入端。⑨为场扫描电流输出端, 直接输出到场偏转线圈。Q451 和 Q452 为线性开关管。当 Q505 输出 60 V 高电平时, Q452 导通, Q451 截止; 反之, Q505 输出 50 V 低电平时, Q451 导通, Q452 截止。R472 接地起作用, 这样可改善两种场频时的场线性。由上述可见, 对场信号的各种调节都集中在 IC451 中。虽然电路结构形式上有不同, 但其工作原理与 2185 机和 2186 机还是相同的, 故检测方法也基本一样。

· 保护电路

保护电路可以对因显象管阳极过流、灯丝过压、场输出过流、场输出短路等故障实施保护。电路由 Q503、Q504、Q451 及周边电路组成。Q503 为控制输出电路，当各路检测电路使 Q503 基极正偏时(PNP 管)导通。Q503 射级把 IC601②电源降低，使行振荡电路停振，行输出停止，电路即进入保护状态。保护检测电路由以下电路构成：(1) 显象管阳极电流过载 R522 电压下降，经 R529，D502 导通，控制 Q503 导通保护；(2) 灯丝电压过压(即行输出变压器输出电压过高)，D523 整流电压升高、D522 导通，使 Q504 导通，Q503 导通保护；(3) 场输出电压过压时，由 R411 降上升使 Q451 导通，为 Q504 基极提供正偏压，Q504 导通造成 Q503 导通，行振荡停振，行输出无 24 V 电压输出，场电 2188S 机的保护电路与 2185 机和 2186 机不一样。当显象管灯丝电压过高时，则表明行输出变压器(高压包)输出的各种电压都过高。此灯丝电压由 T501④输出，经 R540 限流→D523 整流→C532 滤波成直流电压→R541→D522 导通→D502→电源保护器 Q805 基极→误差检测用的光电耦合器 D611→使电源输出电压降低直至保护。Q454 是场输出过流保护器。场输出级 IC451 的 24 V 工作电压由行输出变压器 T501⑧输出→R517 限流

在 2188S 机中, 图象中放单元输出的视频信号经 B1①→E1①→R310→R301→LC301 进行亮度延迟→LC301 滤掉色信号→R308 到对亮度控制→Q301 缓冲→C302 耦合→⑧进入 IC601。在 IC601 内, 亮度信号经图象控制、及 R312 进行副亮度控制。⑧输出的对比度控制电压经 R1154→R306→⑧进入 IC601, ⑧上的 R312 进行副亮度控制。⑧输出的对比度控制电压经 R1155→Q616 缓冲→R683→⑨进入 IC601。⑦输出的勾边控制信号经 R1182→Q612 放大→R656→⑤进入 IC601 进行图象勾边控制。

3. 色度信号处理电路 视频信号经 Q601 缓冲后,由 LC601 色度信号滤波器取出色度信号,再经 C602 由⑤输入增益受控色度放大中路,放大的信号由 IC601⑦输出去梳状滤波器。梳状滤波器所需的色度信号经 R612、R611、C649、L601、R625、D13 进入电路块;延时信号经 C607、R613、L604(1 行延迟线)由①进入 IC601。③为色度增益控制端,图上示出了调制的有关元件。④电压反映了 ACK 开关电压。②、⑦、④为字符显示信号及开关控制信号输入端,由微处理器产生送入色差矩阵电路,与⑬、⑪信号一起,解调出红、绿、蓝基色信号并叠加有字符信号,由⑯、⑰、⑭输出经 IC637 驱动网路送入显象管电路。

彩色副载波电路。色度信号解调所需的 4.43 MHz 基准副载波由②内外晶振电路产生并供内部同步检波电
使用。⑧、⑨内外电路为自动相位控制电路。副载波恢复电路所需的色同步信号和行触发信号由 IC601 内的行同
步产生并直接使用，外部无调整电路。这部分电路只与②、⑧、⑨的外部几个元件有关，可靠性高、维修简单。
IC601⑩为 5 V 电压输入端，⑪为 12 V 电压输入端，⑫为地线。检测 IC601 引脚电压时应先查这三处，待这三
引脚的电压正常后再查其他引脚。

导通,集电极输出低电平,经 R696 和 L633 使 D635 负极为低电平而导通,使 D634 截止。D634 截止使 3.58 MHz 带通滤波器的输出信号不能通过。D635 导通,使 4.43 MHz 带通滤波器取出的 PAL 色信号经 R619→C636→D635→C635→②进入 IC601 进行色处理。反之,当机器工作在 NTSC(3.58 MHz)制式时,IC601①输出低电平→Q606 截止,输出高电平→D635 截止,D634 导通,IC601 输出信号不能通过,IC602 输出的 3.58 MHz 色信号经 C663→D634→C635→②进入 IC601。IC601②为 PAL 和 NTSC 色信号公用输入端。在 IC601 内、首先对色信号进行 ACC 放大和色同步门电路处理,处理后送 PAL、NTSC 开关电路。该开关电路产生的 50 V 低电平 60 V 高电平从⑧输出给 Q504。开关电路输出的 PAL 或 NTSC 色信号色送到色矩阵电路,同时从④输出色信号,经 R611(PAL 相位调节)和延迟线 L603、延迟 IC601 到 IC601②,再送到色矩阵电路,以便解调出 (R-Y) 和 (B-Y) 两个色差信号。IC601⑤输入 IC1102 送来的色调控制信号,①输入 IC1102 送来的色饱和度控制信号,②接 4.43 MHz 晶振 X601,②接 3.58 MHz 晶振 X602,为 APC 控制提供晶振信号。IC601 从②输出 (R-Y) 信号经 R650→C625→⑥返回 IC601,从⑥输出 (B-Y) 信号经 R646→C626→⑥返回 IC601。这两个色差信号在 IC601 内经箝位和单彩色电路等处理后送到 RGB 矩阵电路,与亮度信号一起解出 R(红)G(绿)B(蓝)三基色信号。三基色信号经电视字符开关电路选择后到亮度控制电路,在④输入的亮度控制电压的控制下调节其亮度高低,最后从①、②、③输出三基色信号到显象管视放电路(Y 极)。

(七)电源电路

1. 开关稳压电源

220 V 交流电源经保险管、开关、L801 交流滤波器、R841 限流电阻至 D833 全桥整流器整流,得到 300 V 脉动直流高压,由 C847 滤波。+290 V,一路接开关变压器 T801P1~P2 绕组,P2 接 IC801③(③是 IC801 内开关管集电极);另一路经 R803、L807 加至 IC801②(②是开关管基极),向开关管提供正的基极电压使其导通,电流经④输出,通过 L805 向 C808 充电。充电开始时 T801P1~P2 电流加大,次级 F3~F2 感生电流经 C806、R804 叠加于 IC801 ②。开关管迅速饱和导通,使 C808 充电升压,④电位上升,②基极电位上升,②射极电位下降,C806 起加速关断作用。关断后,电容 C808 经 L810、L813、D804、L802、F1~F3 放电。放电时,次级感生电流经 R802、D801 整流,经 C803 滤波,D803 稳压输出 17 V 电压,一去伴音功放,一去 IC802(12 V)稳压块。C808 放电,④射极电位下降,②(基极)电位上升,开关管又趋于导通。此时 D805、R805、R806 又送来行脉冲,控制开关频率(行脉冲失落,开关频率降低)。开关电源的+112 V 由 C808 正端引出,稳压取样由 IC801①、④完成。Q834 为 113 V 电压,异常超高可控硅触发导通限制器,防止高电压对行电路及显象管的损坏。

2.“等待”时的微处理器值班电源

遥控机型,微处理器一般设有使电视机处于“收视”状态和“待命”状态指令。“待命”时可将主电源关掉,同时设一遥控接收值班电源。本电源由 Q810~Q814 电路实现。
全桥整流后的 290 V 电压,加至 Q810 集电极,同时经 R809、R810、D811(稳压)供电给基极。在“待命”指令时,Q814 基极转为低电压,Q814 截止,Q810 射极输出 5 V 电压,经 R815、D813(发光二极管指示灯亮)、D814、R1124、插件 E5、P5 开关、返回 E5,供给 Q1105 和 Q1113 使其导通,进行操作控制和音频静噪,同时该电压经 D814,又分支经 R813 供 Q811 基极,Q811 导通,将 IC801 开关稳压电源块⑤电位拉低,关闭了④,供出 113 V。IC802 供出 12 V,经 IC1105 稳压的 5 V 经 D1118 向微处理器提供电源。

3. 行逆程变压器输出电源

主要有三部分:显象电源及显象管各级电压;+25 V 场输出电源;行脉冲供 AV 接口板的整流电路。

4. 故障现象与分析

电源电路有两类故障,一是总输入输出故障(如 AC 输入、整流、113 V 稳压输出),各支路当然无电源;二是总路是好的,有一支路发生故障,使相应的单元电路停止工作。如 L803 烧断,造成 17 V 和 12 V 电压失落,中放、伴音、扫描电路不工作,出现无光栅、无伴音、“等待”指示灯亮,遥控“收视”指令无效的现象。IC802③、②无电压,顺线路逆查即可找到故障点。

IC801①113 V 无输出或很低,造成无光栅、无伴音现象,此故障与如下电路有关。AC220 V 输入端至 F801 保险丝,L801 组件、D823 整流、C847 滤波电容等区域,如有断路故障,F801 烧断,应查有关元件。如无断路故障,C847 上有 290 V 电压,等待指示灯亮,“收视”指令操作无效,不能转为“收视”状态;Q810 至 Q814 故障,使 IC8015 脚电

压降低,而切断④,无 113 V 输出;如④有输出,12 V 有输出,即判断为此部分故障或“收视/待命”转换控制电路故障,T801、IC801 本身故障不能输出 113 V 电压;Q834 进入过压保护状态,为行输出电路短路故障。
在 TC-2188S 机中采用了三个光电耦合器件作电压反馈、误差检测和开关控制,它与稳压集成电 器 STR-S6307 配合进行稳压和保护控制,与 TC2185/2186 有些不同。

(八)显象管电路

M15L 机芯的显象电路是将三基色信号经放大后加到显象管三个阴极上。
红基色→R374→Q351(b)→(c)→R386→显象管红阴极脚。R369 为红白平衡调节电位器。
绿基色→R373→Q352(b)→(c)→R387→显象管绿阴极脚。
蓝基色→R372→Q354(b)→(c)→R385→显象管蓝阴极脚。R371 为蓝白平衡调节电位器
该机芯的字符显示信号加到 AN5601 的色差矩阵电路中,随基色信号输出。
12 V→Y32 的①→三管暗平衡电位器上。
177 VV33 的①→三基色放大器电源。
灯丝电压→Y33 的④、③。
加速极电压→Y9。
聚焦电极从(FOCUS)端加到显象管上。
阳极高压直接加到显象管阳极(高压阻)。

如果出现色偏故障可分别检查三基色信号通道中的元件。可首先查三个未级视放管的各引脚直流电压。
阳极高压直接加到显象管阳极(高压阻)。
阳极高压经保险管、开关、L801 交流滤波器、R841 限流电阻至 D833 全桥整流器整流,得到 300 V 脉动直流高压,由 C847 滤波。+290 V,一路接开关变压器 T801P1~P2 绕组,P2 接 IC801③(③是 IC801 内开关管集电极);另一路经 R803、L807 加至 IC801②(②是开关管基极),向开关管提供正的基极电压使其导通,电流经④输出,通过 L805 向 C808 充电。充电开始时 T801P1~P2 电流加大,次级 F3~F2 感生电流经 C806、R804 叠加于 IC801 ②。开关管迅速饱和导通,使 C808 充电升压,④电位上升,②基极电位上升,②射极电位下降,C806 起加速关断作用。关断后,电容 C808 经 L810、L813、D804、L802、F1~F3 放电。放电时,次级感生电流经 R802、D801 整流,经 C803 滤波,D803 稳压输出 17 V 电压,一去伴音功放,一去 IC802(12 V)稳压块。C808 放电,④射极电位下降,②(基极)电位上升,开关管又趋于导通。此时 D805、R805、R806 又送来行脉冲,控制开关频率(行脉冲失落,开关频率降低)。开关电源的+112 V 由 C808 正端引出,稳压取样由 IC801①、④完成。Q834 为 113 V 电压,异常超高可控硅触发导通限制器,防止高电压对行电路及显象管的损坏。

2.“等待”时的微处理器值班电源

遥控机型,微处理器一般设有使电视机处于“收视”状态和“待命”状态指令。“待命”时可将主电源关掉,同时设一遥控接收值班电源。本电源由 Q810~Q814 电路实现。
全桥整流后的 290 V 电压,加至 Q810 集电极,同时经 R809、R810、D811(稳压)供电给基极。在“待命”指令时,Q814 基极转为低电压,Q814 截止,Q810 射极输出 5 V 电压,经 R815、D813(发光二极管指示灯亮)、D814、R1124、插件 E5、P5 开关、返回 E5,供给 Q1105 和 Q1113 使其导通,进行操作控制和音频静噪,同时该电压经 D814,又分支经 R813 供 Q811 基极,Q811 导通,将 IC801 开关稳压电源块⑤电位拉低,关闭了④,供出 113 V。IC802 供出 12 V,经 IC1105 稳压的 5 V 经 D1118 向微处理器提供电源。

3. 行逆程变压器输出电源

主要有三部分:显象电源及显象管各级电压;+25 V 场输出电源;行脉冲供 AV 接口板的整流电路。

4. 故障现象与分析

电源电路有两类故障,一是总输入输出故障(如 AC 输入、整流、113 V 稳压输出),各支路当然无电源;二是总路是好的,有一支路发生故障,使相应的单元电路停止工作。如 L803 烧断,造成 17 V 和 12 V 电压失落,中放、伴音、扫描电路不工作,出现无光栅、无伴音、“等待”指示灯亮,遥控“收视”指令无效的现象。IC802③、②无电压,顺线路逆查即可找到故障点。


IC801①113 V 无输出或很低,造成无光栅、无伴音现象,此故障与如下电路有关。AC220 V 输入端至 F801 保

险丝,L801 组件、D823 整流、C847 滤波电容等区域,如有断路故障,F801 烧断,应查有关元件。如无断路故障,C847 上有 290 V 电压,等待指示灯亮,“收视”指令操作无效,不能转为“收视”状态;Q810 至 Q814 故障,使 IC8015 脚电

松下彩电 TC-2185/2185S


AERIAL BOARD
TJB1722406 1 JB1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

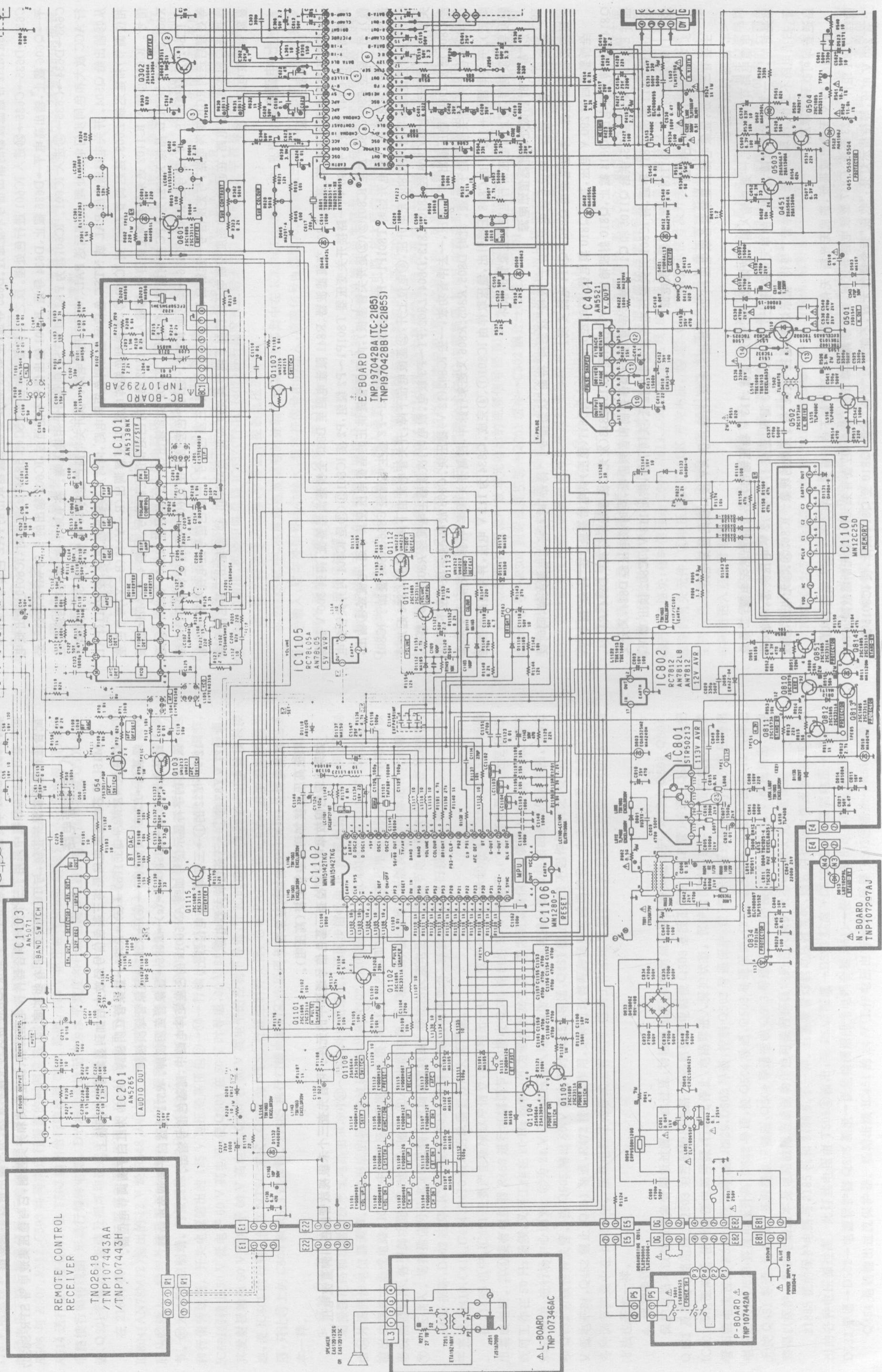


整机电路图(2)


IC601 内部电路方框图

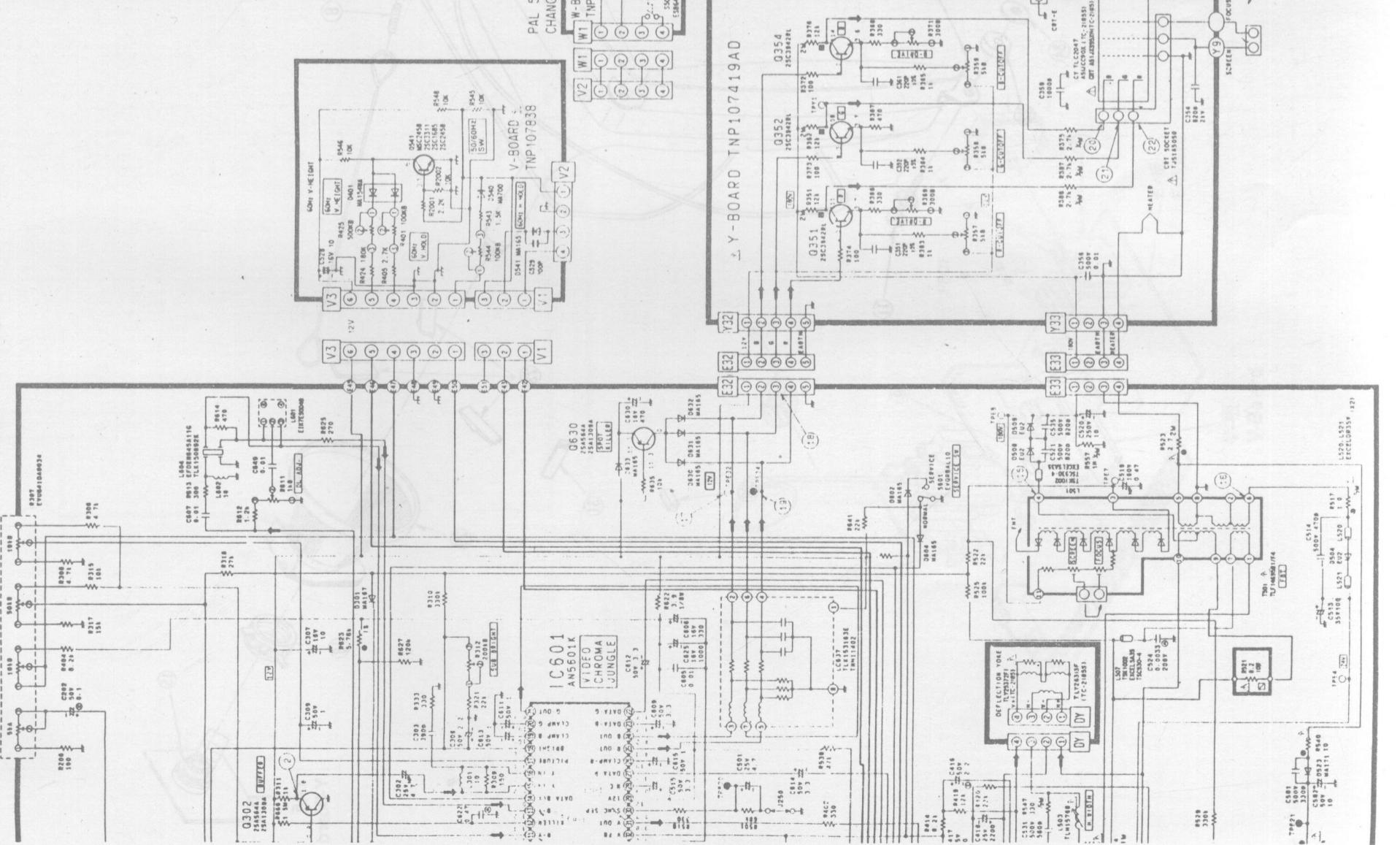


IC601 内部电路方框图

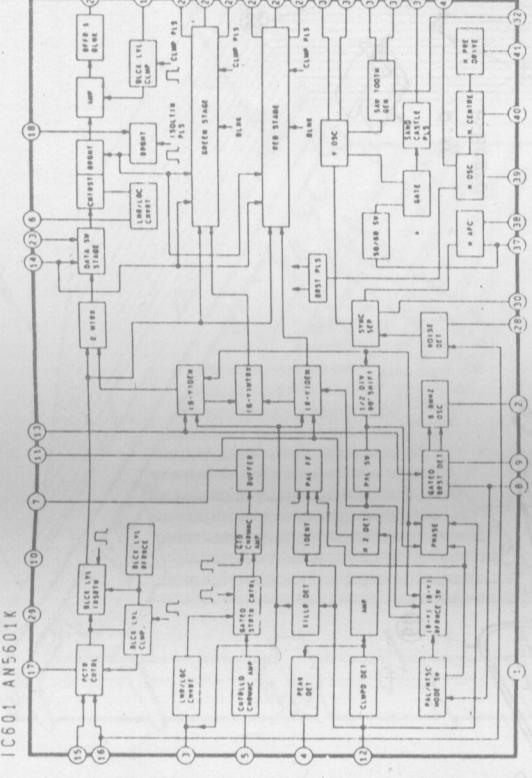

遥控发射器电路

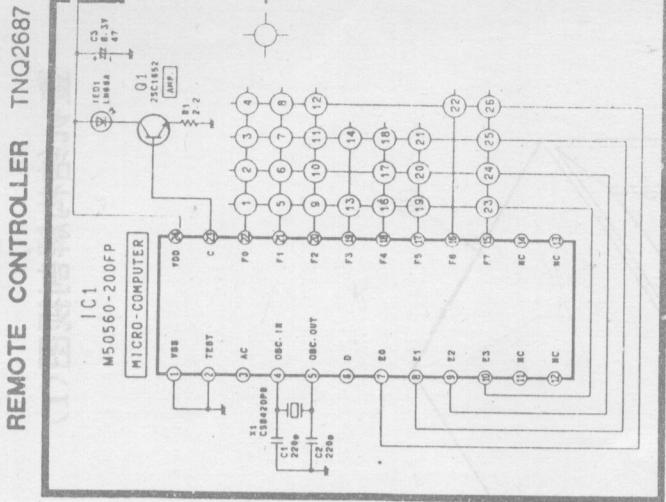



亮度、色度电路波形图

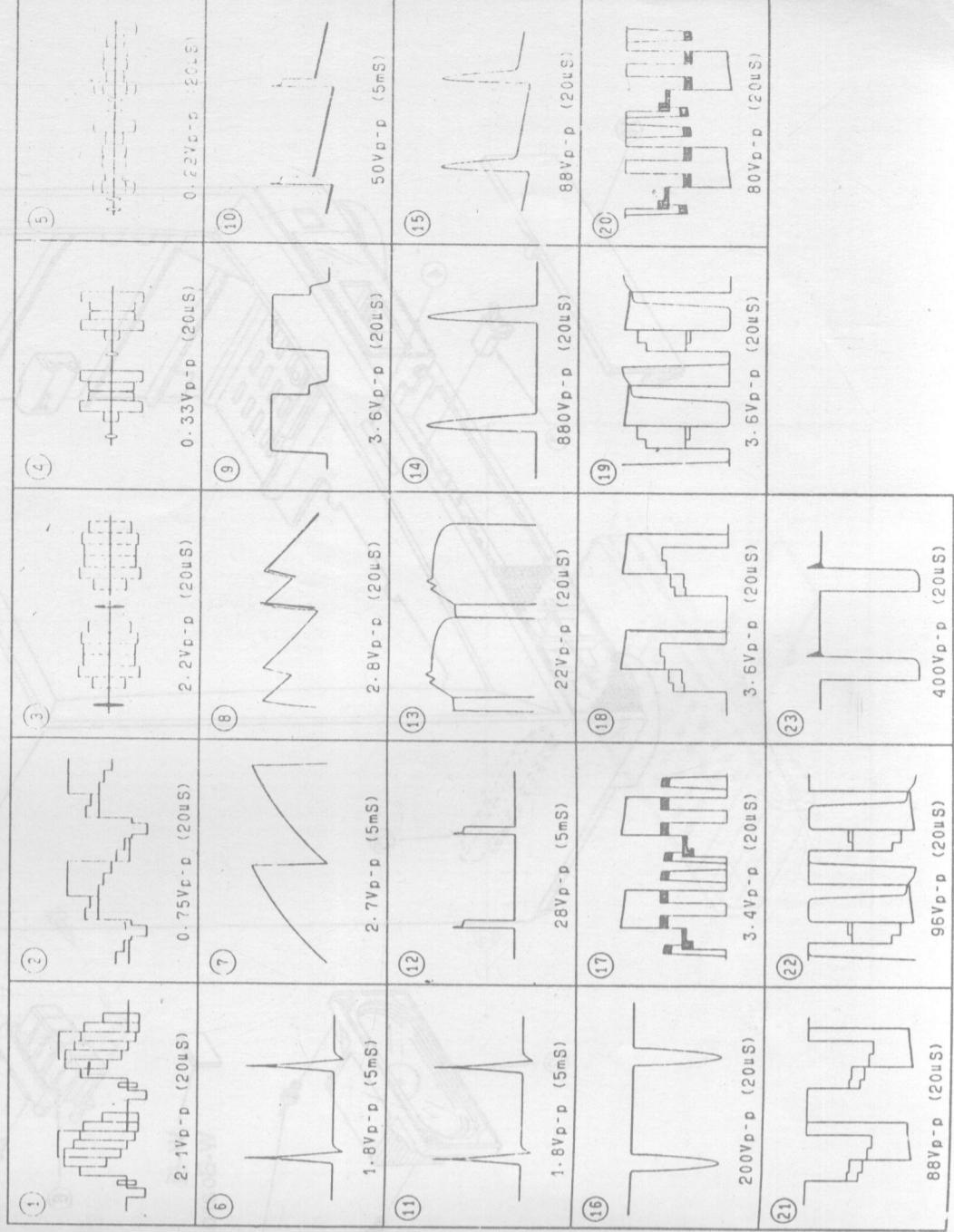

WAVEFORM PATTERN TABLE



整机结构解剖视图(1)

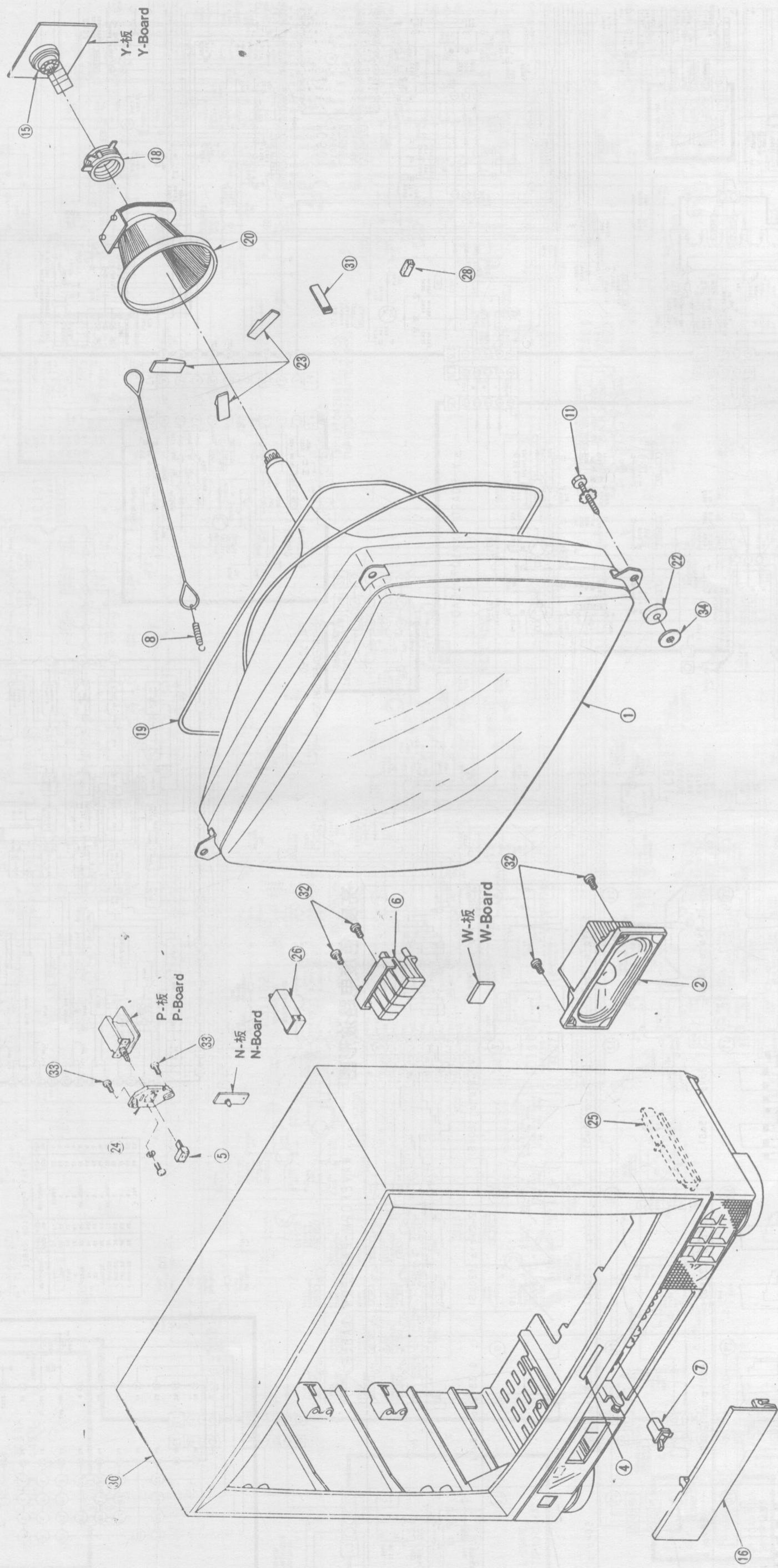

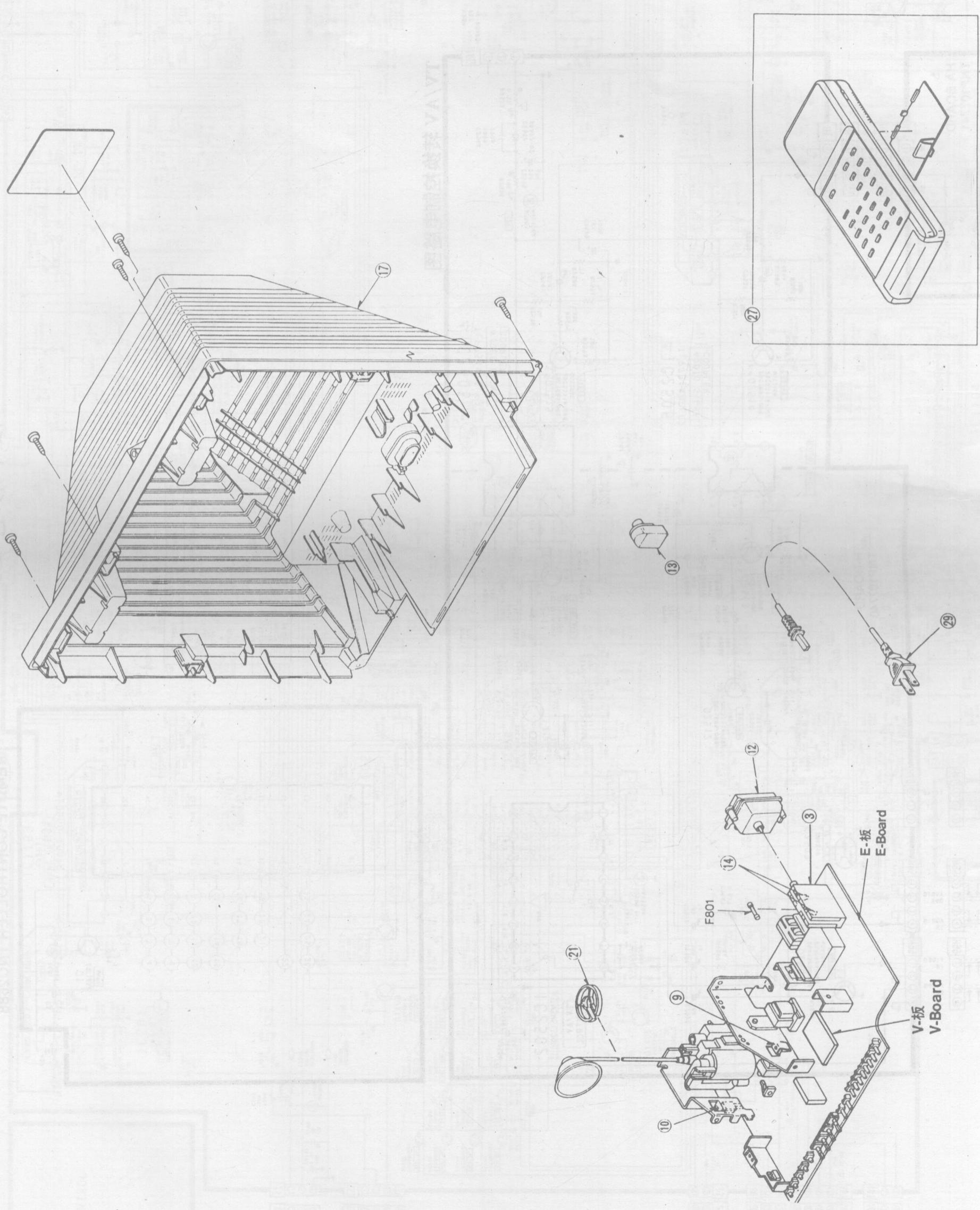

松下彩电 TC-2186

遥控发射器电路图 REMOTE CONTROLLER TNC2688

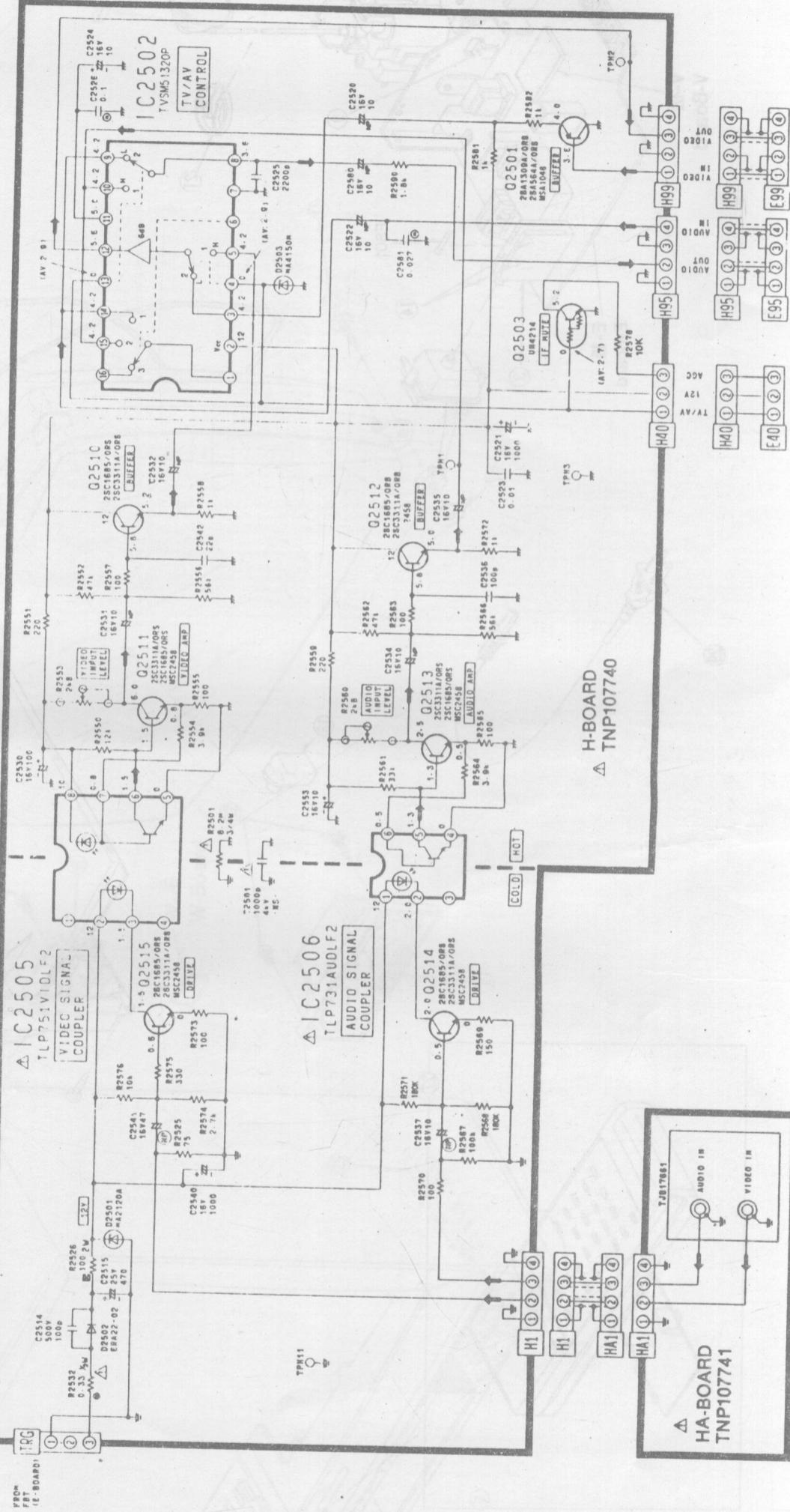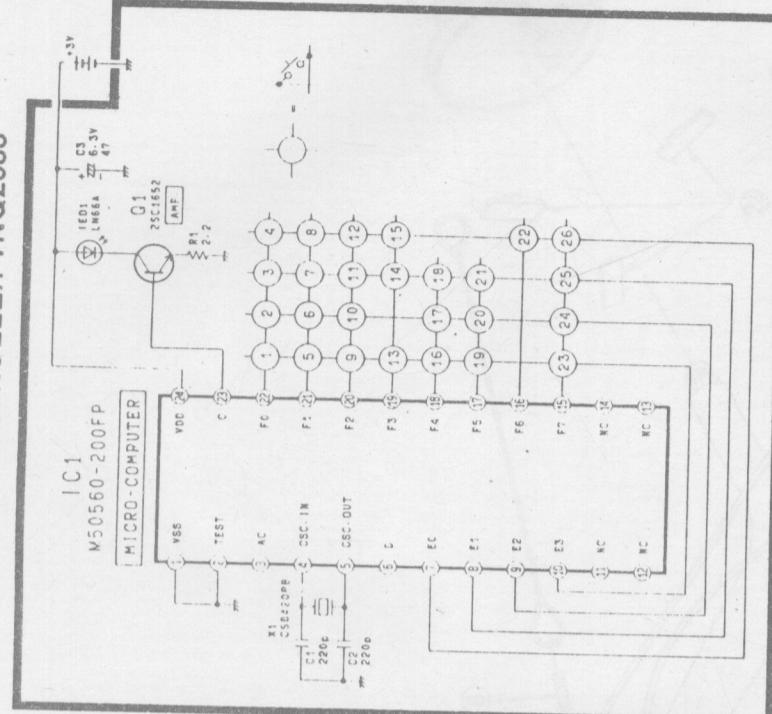

TV/AV 转换控制电路图

整机电路图(1)

