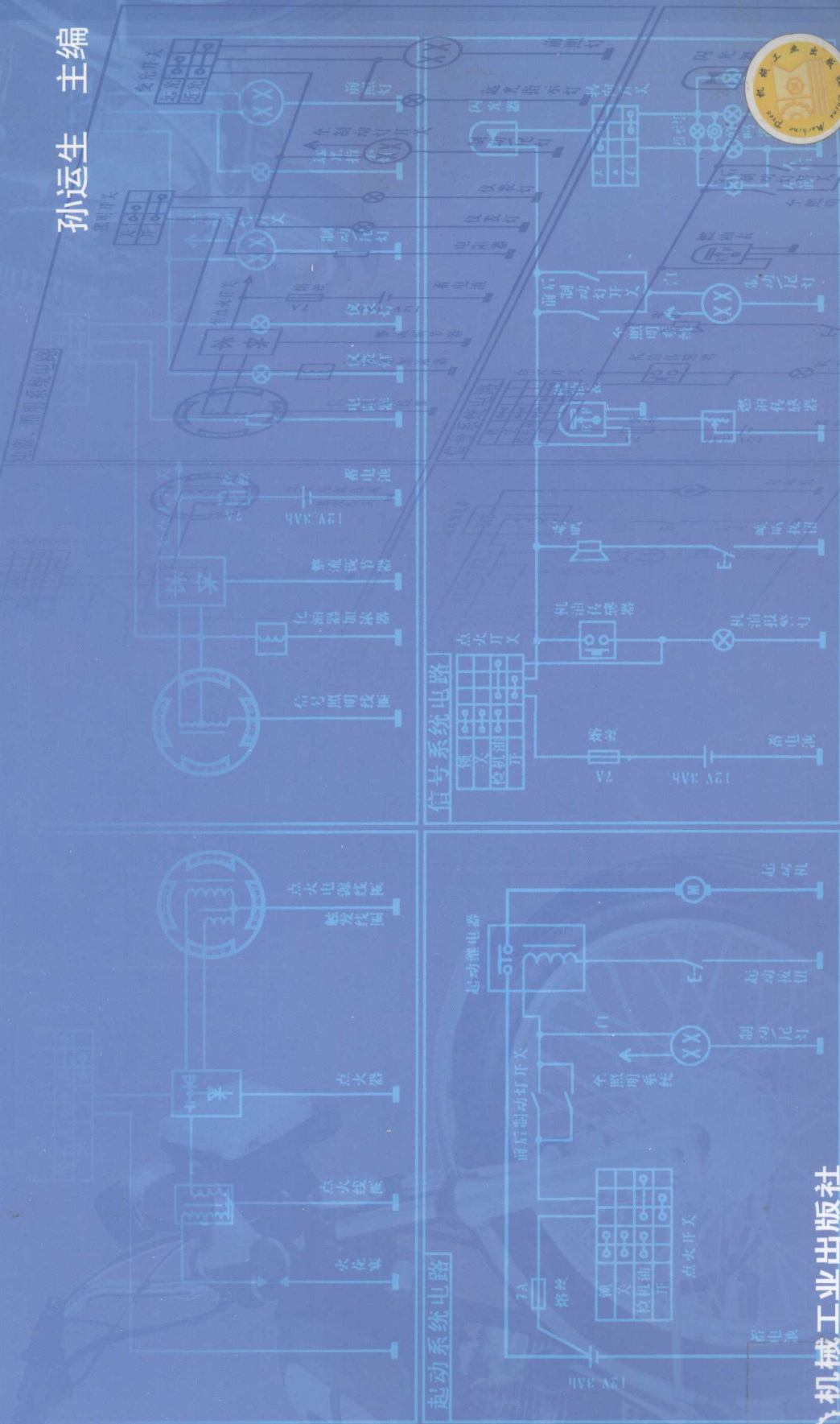


最新国产摩托车分解电路图集

孙运生 主编



U483-64
S976:1

最新国产摩托车分解电路图集

—6

孙运生 主编

6



机械工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

最新国产摩托车分解电路图集/孙运生主编. - 北京: 机械工业出版社, 2003.1
ISBN 7-111-11540-6

I. 最... II. 孙... III. 摩托车-电路图-图集 IV. U483-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 002598 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 刘涛 责任校对: 刘涛

封面设计: 姚毅 责任印制: 付方敏

三河市宏达印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2003 年 2 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm $\frac{1}{16}$ · 13.25 印张 · 324 千字

0 001—4 000 册

定价: 23.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

前 言

近年来,摩托车技术日新月异地发展,新器件、新电路及计算机技术不断地应用到摩托车上,对摩托车维修特别是电气系统维修的要求越来越高。为了给摩托车维修人员维修电气系统,识别复杂的电路图提供方便,我们特编写了这部《最新国产摩托车分解电路图集》。

本书有如下特点:

1. 线路简化、布局合理。一般厂家提供的电路图复杂多样、线条纵横交错,维修人员难以看懂,我们在多年的设计、生产、教学和实践中,结合国外摩托车电路布局,在原电路图的基础上进行整理、归纳和简化,把摩托车全车线路简化分解为电源系统电路、点火系统电路、照明系统电路、起动系统电路和信号系统电路。

2. 车型新颖。精选了近一年来新推出的摩托车车型,在选型上按摩托车车型在中国大陆保有量的多少为原则进行选取,基本涵盖了国内摩托车市场上保有量较大的车型。

3. 电路图标注丰富。在电路图上,清楚地标明了各种导线的颜色、各种灯泡的功率、蓄电池的额定电压和容量、熔丝的最大允许电流等多种实用维修数据,便于维修人员查阅。

本书在编写过程中,为了保持与原电路图的一致性,书中个别图形符号和文字符号等不尽相同,请读者在使用本书时予以注意。并可参照附录1图形符号与元器件名称对照表和附录2元器件简称与全称对照表。

本书无论对维修人员、维修学校师生和摩托车厂家电路设计工程师都具有一定的学习和参考价值。

参加编写的还有:孙雅欣、孙洋、张建华、张书峰、张可人、宋秋杰、李喜中、吴明、张斌、张平、谢蕾、张雪峰、米东亚、梁灵枝。

本书在编写过程中,还得到宗申摩托车有限公司陈玉斌高级工程师,清华大学机械工程系教授雷新河、刘宇,北京理工大学机械工程系教授刘明、常海霞的大力支持,在此谨致衷心谢意。

由于编者水平有限,书中难免有不足之处,盼望同行之人士及时批评指正。

孙运生 主编

2003 年

III

目 录

前言	
1 新大洲 XDZ50QT - K 型摩托车分解电路图	1
2 明星 MX50 - 4A/MX50Q - 4B 型摩托车分解电路图	2
3 明星 MX50Q - 2 型摩托车分解电路图	3
4 金轮 JL50QT - 2 型摩托车分解电路图	4
5 金轮 JL50QT - 9 型摩托车分解电路图	5
6 南方 NF50QT - 3 型摩托车分解电路图	6
7 金城 JC50QT - 6 型摩托车分解电路图	7
8 新大洲 XDZ50 - H/XDZ50QT - 5 型摩托车分解电路图	8
9 新大洲 XDZ50QT - 13 型摩托车分解电路图	9
10 大阳 DY50Q - 3 型摩托车分解电路图	10
11 玉河 YH50Q - 4 型摩托车分解电路图	11
12 飘逸木兰 QM50QW - 3 型摩托车分解电路图	12
13 小霹雳木兰 QM50QW - B2 型摩托车分解电路图	13
14 新潮木兰 QM50QW - 2 型摩托车分解电路图	14
15 飞燕 FY50Q - 4 型摩托车分解电路图	15
16 洛阳嘉陵 LJ50Q - 3 型摩托车分解电路图	16
17 宗申 ZS50QT - 2 型摩托车分解电路图	17
18 建设 JS55T - 4 型摩托车分解电路图	18
19 建设 JS60 型摩托车分解电路图	19
20 金城 JC70 - 2B 型摩托车分解电路图	20
21 金城 JC70 - 12 型摩托车分解电路图	21
22 嘉陵 JH70E 型摩托车分解电路图	22
23 洛阳 LY80A 型摩托车分解电路图	23
24 玉河 YH80ZK - 6 型摩托车分解电路图	24
25 金城 JL80 - 8 型摩托车分解电路图	25
26 成飞 CF80 - 3 型摩托车分解电路图	26
27 新大洲 XDZ90T - 6 型摩托车分解电路图 (一)	27
28 新大洲 XDZ90T - 6 型摩托车分解电路图 (二)	28
29 轻骑 QS90 - 2 型摩托车分解电路图	29
30 华日 HR90 型摩托车分解电路图	30
31 华日 HR90 - 8 型摩托车分解电路图	31
32 天虹 TH90 - B 型摩托车分解电路图	32
33 天虹 TH90 - T 型摩托车分解电路图	33
34 嘉陵 JL90 - A 型摩托车分解电路图	34
35 嘉陵 JL90 - C 型摩托车分解电路图	35
36 嘉陵 JL90T/JL90 (D) 型摩托车分解电路图 (直流型)	36
37 金城 JC90 型摩托车分解电路图 (一)	37

38 金城 JC90 型摩托车分解电路图 (二)	38
39 金城 JC90B 型摩托车分解电路图	39
40 幸福 XF90 型摩托车分解电路图	40
41 幸福 XF90 - 7 型摩托车分解电路图	41
42 幸福 XF90T 型摩托车分解电路图	42
43 建设雅马哈风帆 JYM90 型摩托车分解电路图	43
44 先锋 CF90 型摩托车分解电路图	44
45 金轮 JL90 - B/JL90 - A 型摩托车分解电路图	45
46 南方 NF90 - 10 型摩托车分解电路图	46
47 玉河 YH90 - 7 型摩托车分解电路图	47
48 麦科特 MCT90 - 8 型摩托车分解电路图	48
49 明星 MX90 - 2 型摩托车分解电路图	49
50 豪爵 AX100 型摩托车分解电路图	50
51 金轮 JL100 - 3 型摩托车分解电路图	51
52 恒胜 HS100 - 6 型摩托车分解电路图	52
53 新大洲 XDZ100 - 6/XDZ100 - 6A 型摩托车分解电路图	53
54 长江 CJ100/125 型摩托车分解电路图	54
55 新鹰 XY100 型摩托车分解电路图	55
56 长春铃木 AX100J 型摩托车分解电路图	56
57 长春铃木 AR100 型摩托车分解电路图	57
58 力帆 LF100T - 2 型摩托车分解电路图	58
59 黄河 HH100 - 8 型摩托车分解电路图	59
60 长铃 CM100 - 8 型摩托车分解电路图	60

61 麦科特 MCT100 - 10 型摩托车分解电路图	61
62 麦科特 MCT100 - 8 型摩托车分解电路图	62
63 林海 LH100F 型摩托车分解电路图	63
64 捷达 JD100 - 3A 型摩托车分解电路图	64
65 大阳 DY100T 型摩托车分解电路图	65
66 佛斯弟 FT100 - A 型摩托车分解电路图	66
67 五羊本田 WH100F - B 型摩托车分解电路图	67
68 小康 XK100Z - 2 型摩托车分解电路图	68
69 建设 JS100T - 13 型摩托车分解电路图	69
70 宗申 ZS100 - 16 型摩托车分解电路图	70
71 隆鑫 LX100 - 3 型摩托车分解电路图	71
72 宗申 ZS100 - 9 型摩托车分解电路图	72
73 嘉陵 JH100 型摩托车分解电路图	73
74 嘉陵 JH100A 型摩托车分解电路图	74
75 嘉陵 JL100 - 8 型摩托车分解电路图	75
76 嘉陵本田 JH100 - 20 型摩托车分解电路图	76
77 华日 HR100 系列摩托车分解电路图	77
78 轻骑 K100 型摩托车分解电路图	78
79 轻骑 QS100 型摩托车分解电路图 (98 款)	79
80 轻骑 QS100 - A 型摩托车分解电路图	80
81 轻骑野马 QM100 型摩托车分解电路图	81
82 轻骑新霸木兰 AG100 型摩托车分解电路图	82
83 轻骑御马 100 型摩托车分解电路图	83

84 轻骑大观 100 型摩托车分解电路图	84	107 佛斯弟 FSD125 型摩托车分解电路图	107
85 风梭 110SR 型摩托车分解电路图	85	108 钱江 QJ125-D 型摩托车分解电路图	108
86 隆鑫 LX110-3 型摩托车分解电路图	86	109 钱江 QJ125T-18 型摩托车分解电路图	109
87 众星 ZX110-12 型摩托车分解电路图	87	110 钱江 QJ125-4 型摩托车分解电路图	110
88 众星 ZX110-18 型摩托车分解电路图	88	111 中华 ZH125-8 型摩托车分解电路图	111
89 宗申 ZS110 型摩托车分解电路图	89	112 宗申 ZS125-2 (D) 型摩托车分解电路图	112
90 嘉陵 JL110-7 型摩托车分解电路图	90	113 宗申 ZS125-2 型摩托车分解电路图	113
91 力帆 LF110-6 型摩托车分解电路图	91	114 宗申 ZS125-8 型摩托车分解电路图	114
92 力帆 LF110-C 型摩托车分解电路图	92	115 金轮 JL125-3 型摩托车分解电路图	115
93 天马 TM125T-3 型摩托车分解电路图	93	116 金轮 JL125A-4 型摩托车分解电路图	116
94 金城 JC125-8 型摩托车分解电路图	94	117 金轮 JL125C-8 型摩托车分解电路图	117
95 野狼 125F3 型摩托车分解电路图	95	118 金轮 JL125-12 型摩托车分解电路图	118
96 野狼 125M3 型摩托车分解电路图	96	119 金轮 JL125D 型摩托车分解电路图	119
97 野狼 125RD/RS 型摩托车分解电路图	97	120 厦杏 XS125T-A 型摩托车分解电路图	120
98 野狼 125RS3 型摩托车分解电路图	98	121 厦杏 XS125-3 型摩托车分解电路图	121
99 捷达 JD125A 型摩托车分解电路图	99	122 厦杏 XS125-5 型摩托车分解电路图	122
100 捷达 JD125T-2 型摩托车分解电路图	100	123 五羊本田 WH125J-C 型摩托车分解电路图	123
101 捷达 JD125T-8 型摩托车分解电路图	101	124 五羊 WY125J-2A 型摩托车分解电路图	124
102 东达 DD125-A 型摩托车分解电路图	102	125 众星 ZX125-8 型摩托车分解电路图	125
103 三叶 SY125T-2B 型摩托车分解电路图	103	126 南方 NF125T-3 型摩托车分解电路图	126
104 幸福 XF125F 型摩托车分解电路图	104	127 南方 NF125T-4 型摩托车分解电路图	127
105 幸福 XF125T 型摩托车分解电路图	105	128 南方 NF125-2B 型摩托车分解电路图	128
106 佛斯弟 FT125 型摩托车分解电路图	106	129 南方 NF125T-2D/NF125-2F 型摩托车分解电路图	129


130 嘉陵 JH125 型摩托车分解电路图 (防盗器)	130
131 嘉陵 JH125 - 2A 型摩托车分解电路图	131
132 嘉陵 JH125 - D 型摩托车分解电路图	132
133 嘉陵 JH125F 型摩托车分解电路图	133
134 嘉陵 JH125 - 17 型摩托车分解电路图	134
135 大阳 DY125 - 4 型摩托车分解电路图	135
136 大阳 DY125 - 5 型摩托车分解电路图	136
137 大阳 DY125T - 8 型摩托车分解电路图	137
138 大阳 DY125T - 13 型摩托车分解电路图	138
139 新世纪 XSJ125 - 2 型摩托车分解电路图	139
140 新大洲 XDZ125T - B 型摩托车分解电路图	140
141 新大洲 XDZ125T - E 型摩托车分解电路图	141
142 新大洲 XDZ125T 型摩托车分解电路图	142
143 新大洲 XDZ125T - 4 型摩托车分解电路图	143
144 新大洲 XDZ125T - 6 型摩托车分解电路图 (一)	144
145 新大洲 XDZ125T - 6 型摩托车分解电路图 (二)	145
146 新大洲 XDZ125F - 6 型摩托车分解电路图	146
147 新大洲 XDZ125T - 7 型摩托车分解电路图	147
148 麦科特 MCT125 - 2A 型摩托车分解电路图	148
149 长铃 CM125T - 11 型摩托车分解电路图	149
150 南益 NS125 型摩托车分解电路图	150
151 华日 HR125T 型摩托车分解电路图	151
152 华日 HR125 - 4 型摩托车分解电路图	152

153 捷达 JD125 - B 型摩托车分解电路图	153
154 金城 JC125 - 2A 型摩托车分解电路图	154
155 金城 JC125 - 9 型摩托车分解电路图	155
156 金城 JC125 - 10 型摩托车分解电路图	156
157 力帆 LF125 - 4 型摩托车分解电路图	157
158 力帆 LF125T - 5 型摩托车分解电路图	158
159 力帆 LF125T - B 型摩托车分解电路图	159
160 力帆 LF125Q - 8 型摩托车分解电路图	160
161 珠峰 ZF125 - 8 型摩托车分解电路图	161
162 新铁汉 KN125 - 2 型摩托车分解电路图	162
163 爱立新中华龙 ALX125 - L 型摩托车分解电路图	163
164 富先达 FXD125J - D 型摩托车分解电路图	164
165 莱宝驰 LBC125 - 8 型摩托车分解电路图	165
166 珠江 ZJ125 - 8 型摩托车分解电路图	166
167 凌肯 LK125 - 8D 型摩托车分解电路图	167
168 春兰虎 CL125 - 8 型摩托车分解电路图	168
169 春兰海豹 CL125 - 18 型摩托车分解电路图	169
170 益豪 YH125 - 7 型摩托车分解电路图	170
171 爱俊达 AJD125T 型摩托车分解电路图	171
172 凌鹰 ZY125 - 18 型摩托车分解电路图	172
173 三阳巡弋 125A 型摩托车分解电路图	173
174 风速 125D 型摩托车分解电路图	174
175 嘉陵 JH150 型摩托车分解电路图	175


176 嘉陵 JH150D 型摩托车分解电路图	176
177 嘉陵 JH150T 型摩托车分解电路图	177
178 嘉陵 JH150T - 4 型摩托车分解电路图	178
179 隆鑫 LX150 型摩托车分解电路图	179
180 隆鑫 LX150 - H 型摩托车分解电路图	180
181 隆鑫 LX150 - 8 型摩托车分解电路图	181
182 钱江 QJ150 型摩托车分解电路图	182
183 钱江 QJ150 - B 型摩托车分解电路图	183
184 力帆 LF150 型摩托车分解电路图	184
185 力帆 LF150 - A 型摩托车分解电路图 (电喷)	185
186 幸福 XF150 - 8 型摩托车分解电路图	186
187 幸福 XF150GY 型摩托车分解电路图	187
188 宗申 ZS150 型摩托车分解电路图	188
189 金鸢 JE150 - 6 型摩托车分解电路图	189

190 轻骑雄风 QS150 - 9 型摩托车分解电路图	190
191 众星 ZX150 - 4 型摩托车分解电路图	191
192 林海 LH150T - 5 型摩托车分解电路图	192
193 中华 ZH150J 型摩托车分解电路图	193
194 建设雅马哈劲豹 SR150Z 型摩托车分解电路图	194
195 光南豪汉 HH150A 型摩托车分解电路图	195
196 厦杏 XSI150A 型摩托车分解电路图	196
197 爱俊达 AJD150 - C 型摩托车分解电路图	197
198 春兰 CL250 - 5 型摩托车分解电路图	198
199 建设雅马哈劲龙 JYM250 型摩托车分解电路图	199
200 建设雅马哈劲龙 TZR250 型摩托车分解电路图	200
附录 1 图形符号与元器件名称对照表	201
附录 2 元器件简称与全称对照表	202

1 新大洲XDZ50QT-K型摩托车分解电路图

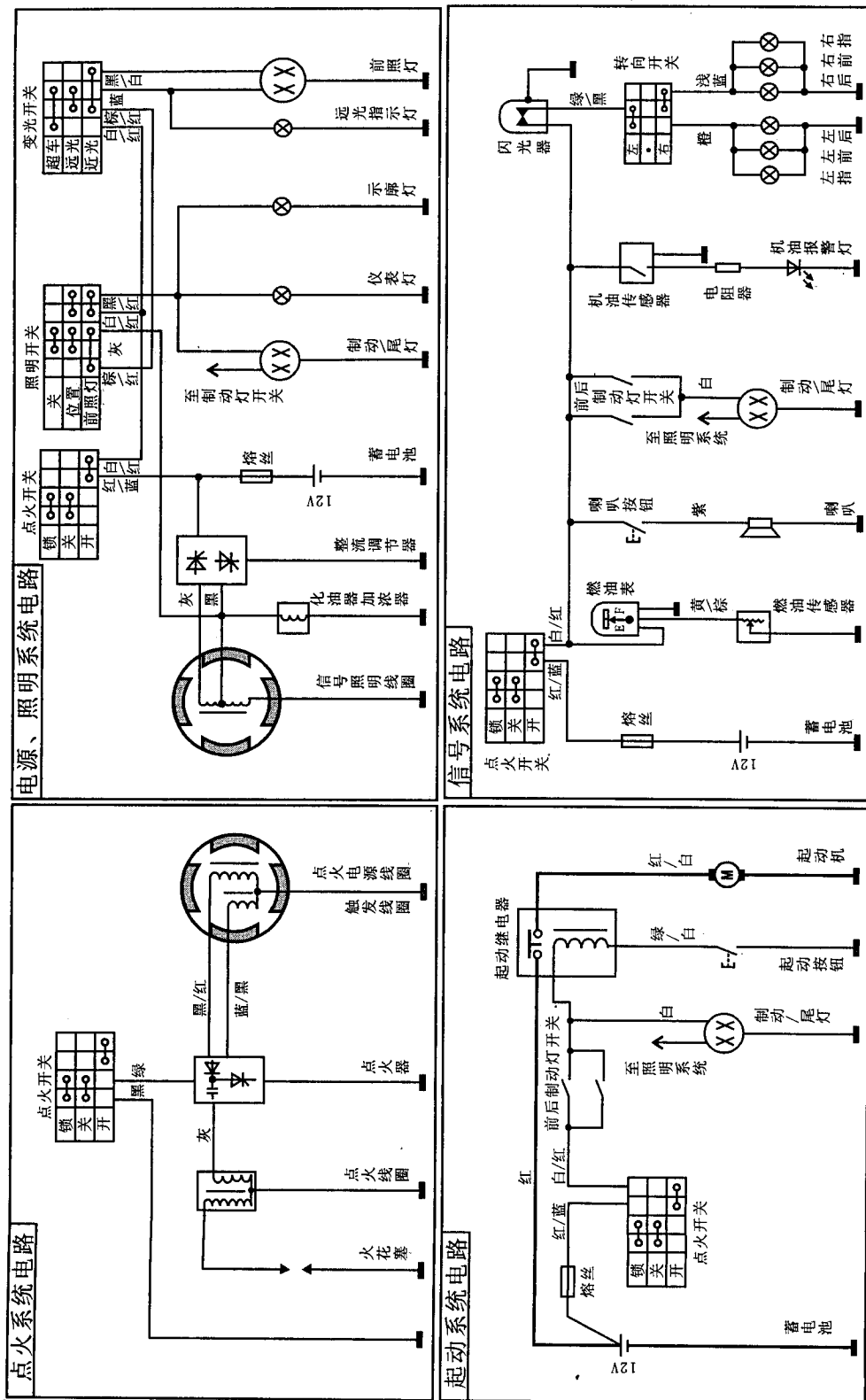


2 明星MX50Q-4A/MX50Q-4B型摩托车分解电路图

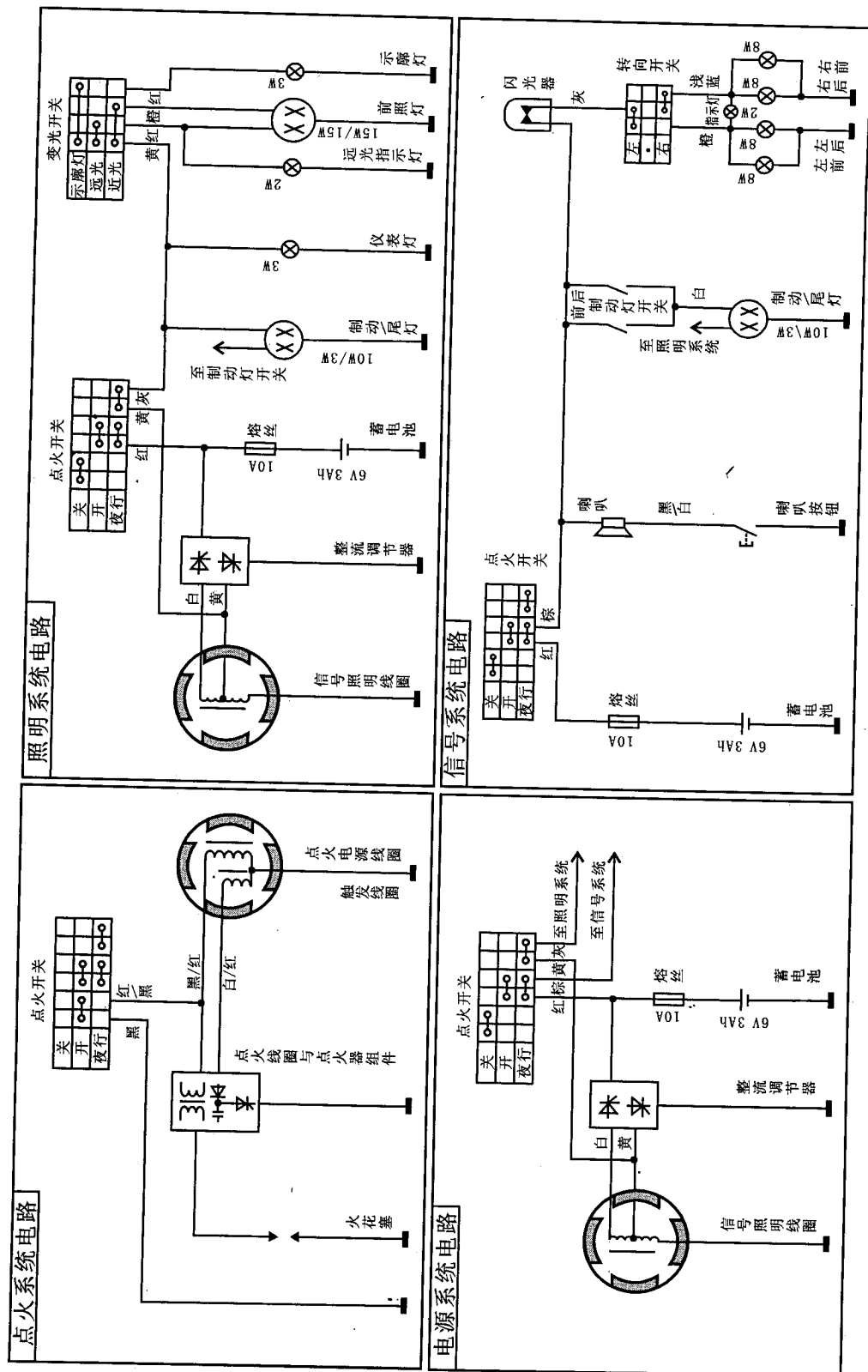


3 明星MX50Q-2型摩托车分解电路图


点火系统电路

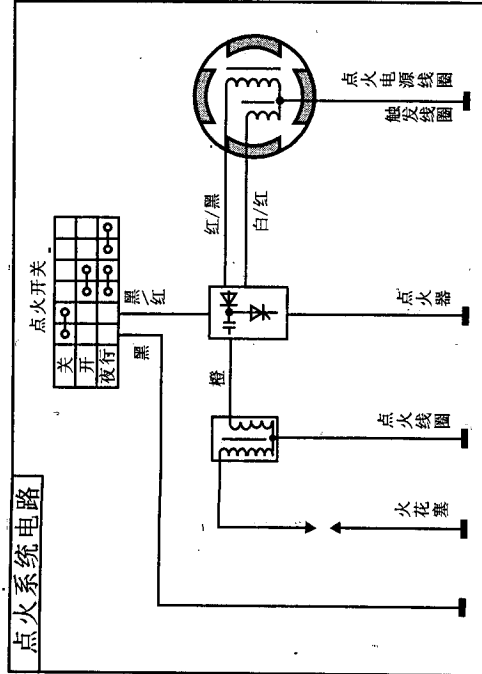


照明系统电路

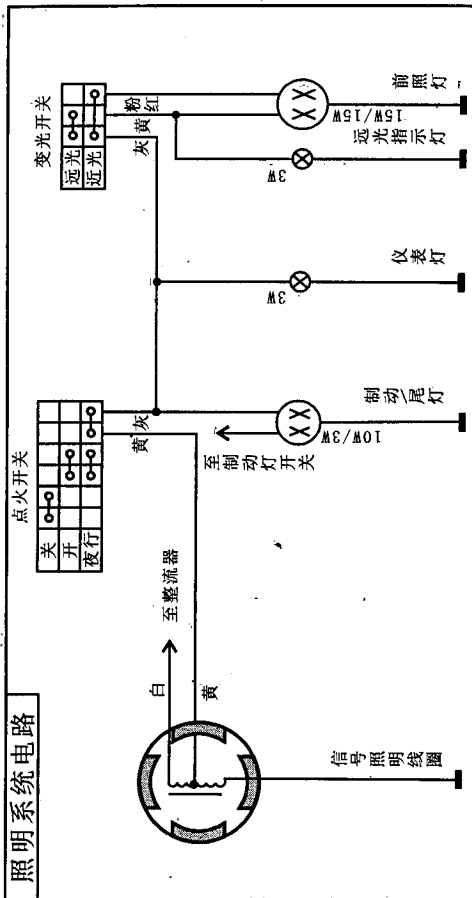

电源系统电路

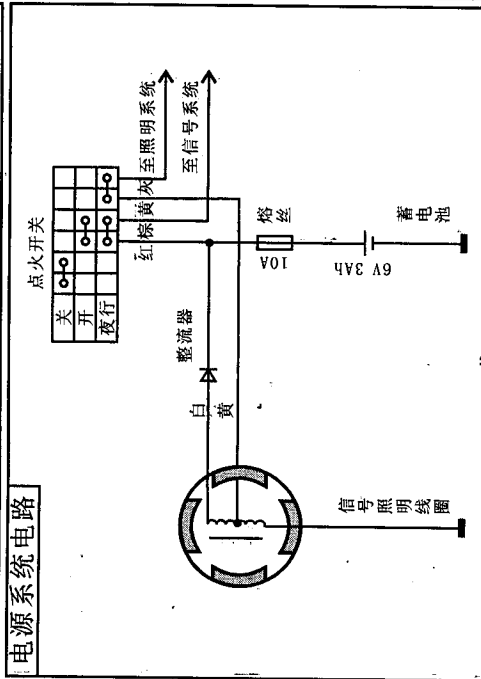


信号系统电路

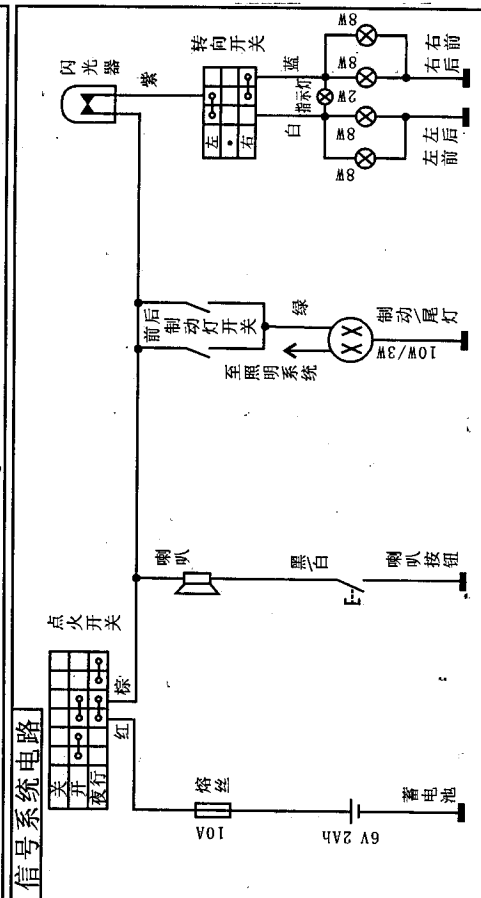


4 金轮JL50QT-2型摩托车分解电路图


点火系统电路

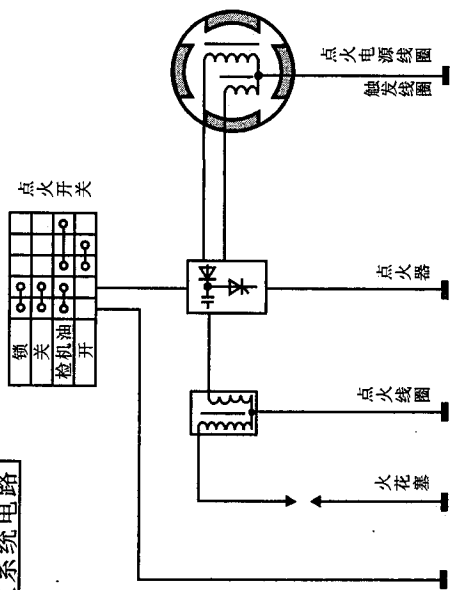


电源、照明系统电路

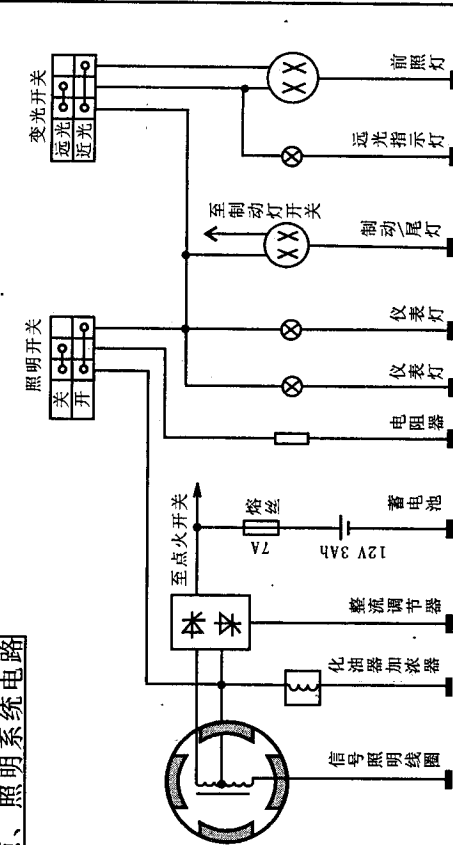

起动系统电路

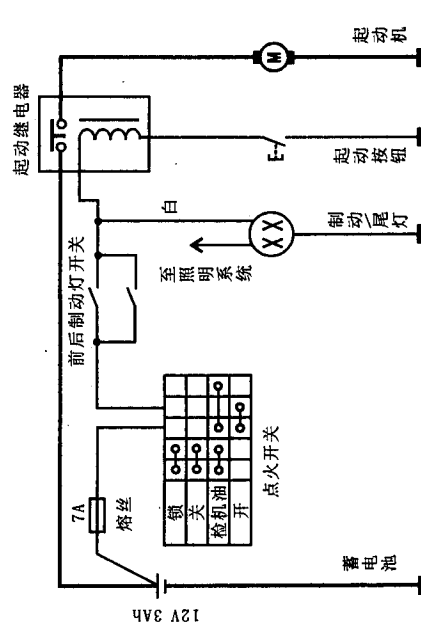


信号系统电路

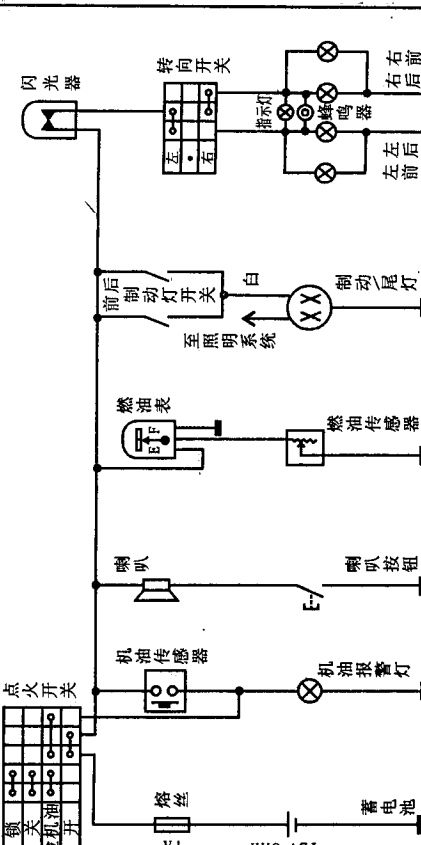


5 金轮JL50QT-9型摩托车分解电路图


点火系统电路

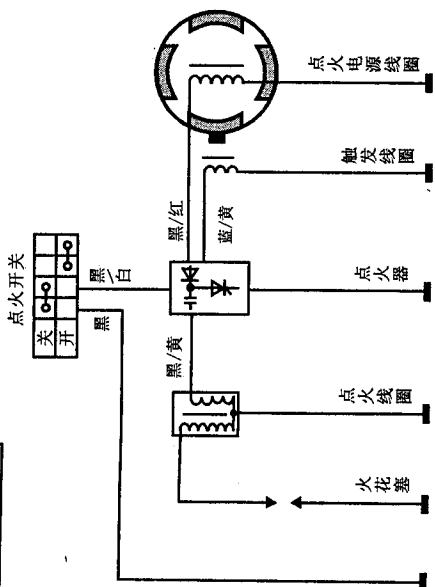


电源、照明系统电路

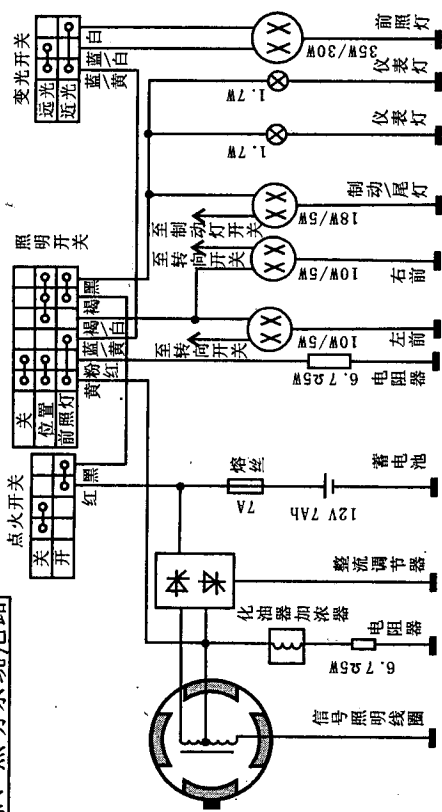

起动系统电路

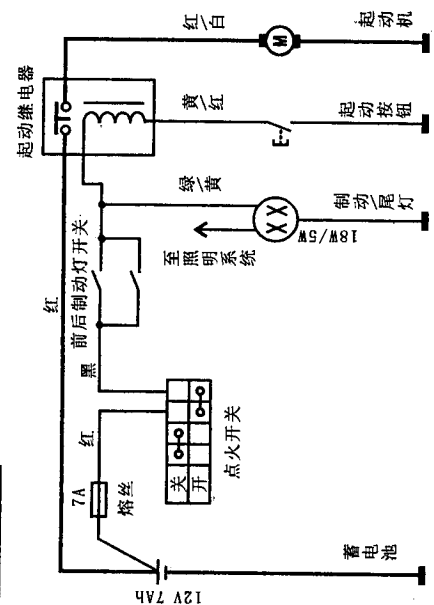


信号系统电路

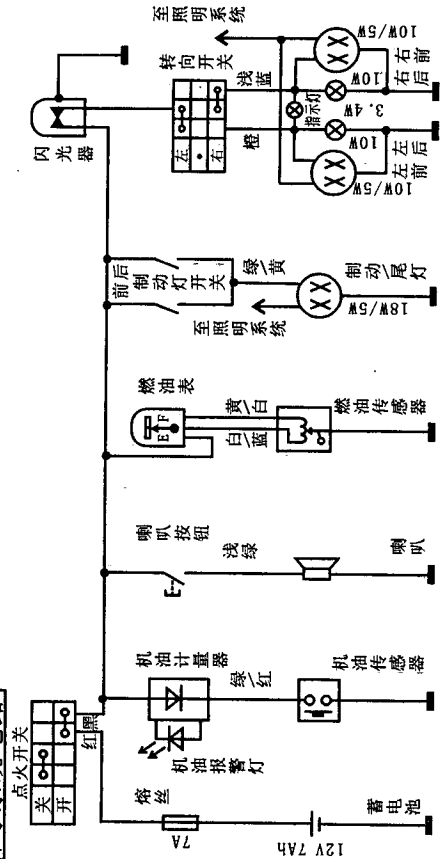


6 南方NF50QT-3型摩托车分解电路图


点火系统电路

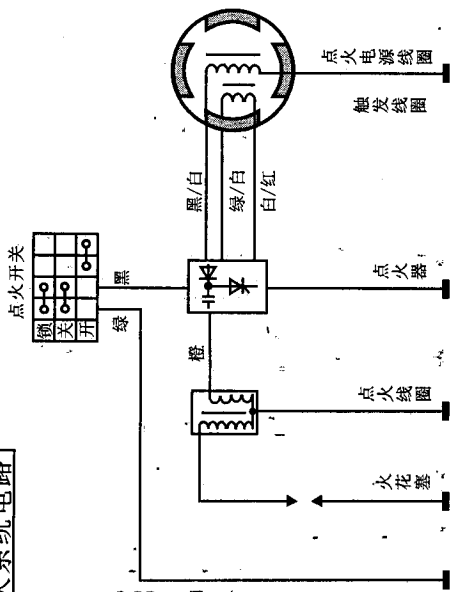


电源、照明系统电路

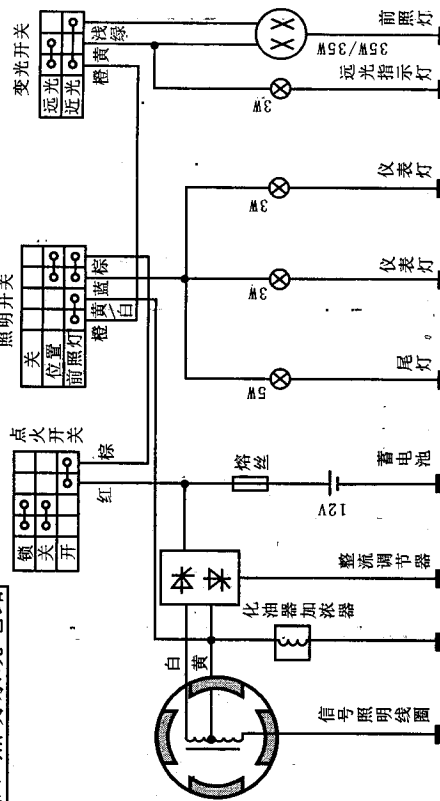


起动系统电路

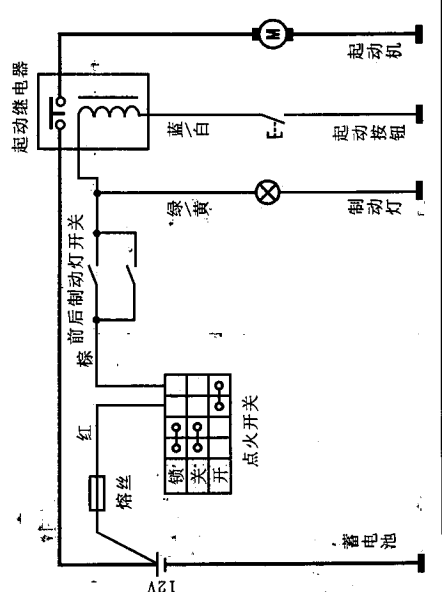

信号系统电路

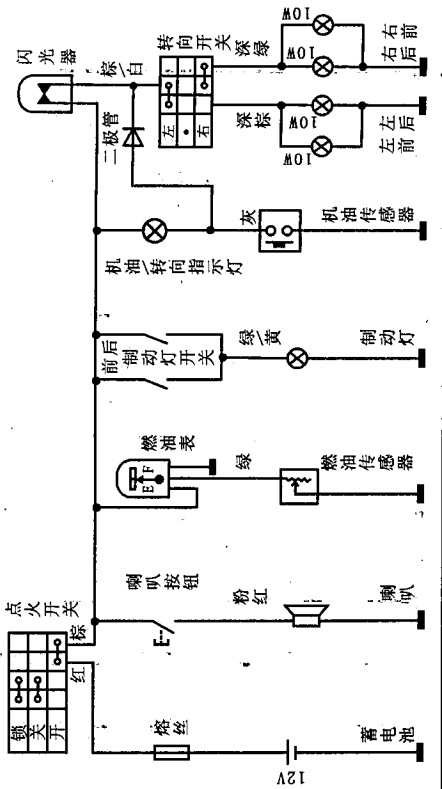

7 金城JC50QT-6型摩托车分解电路图

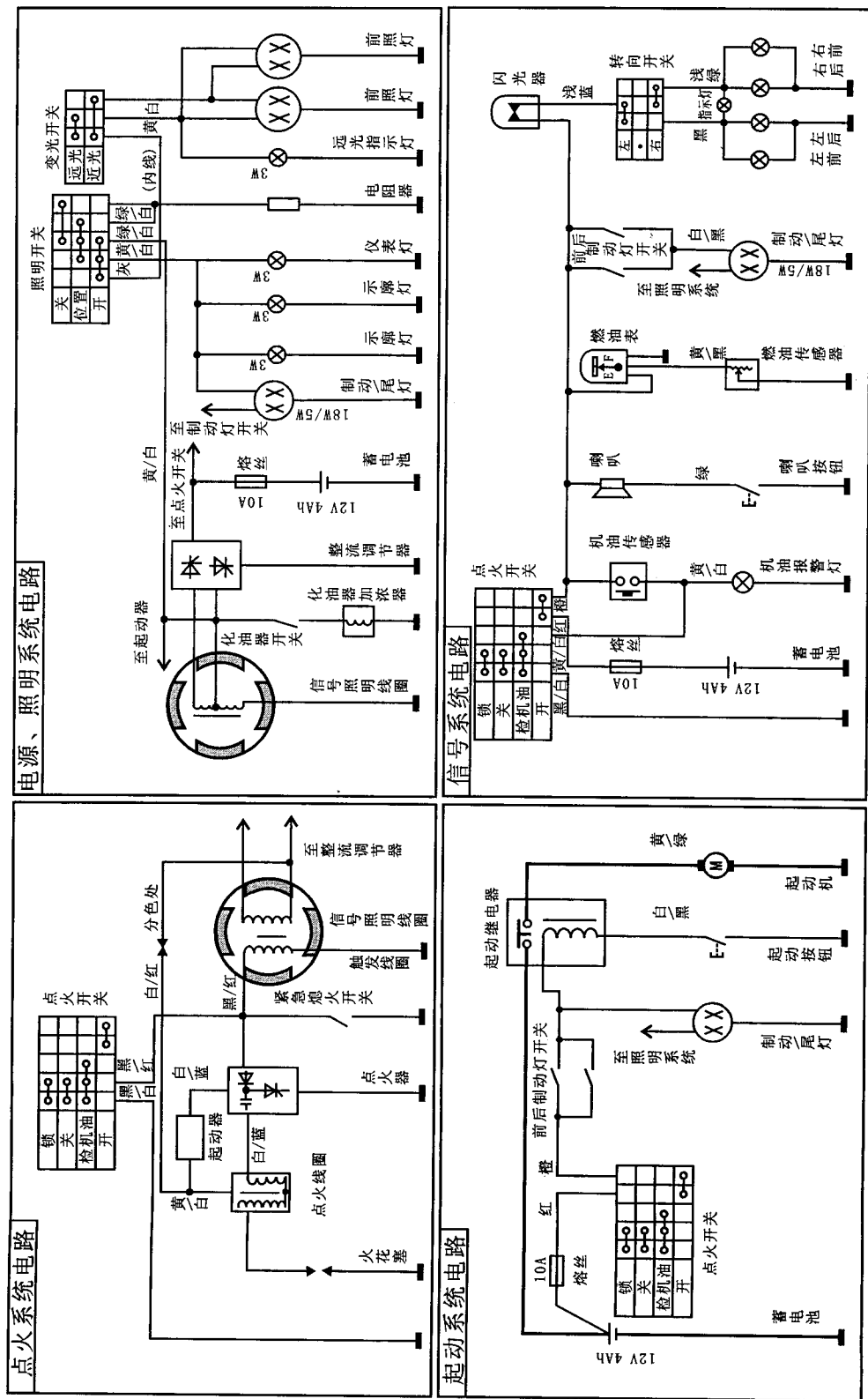

8 新大洲XDZ50-H/XDZ50QT-5型摩托车分解电路图

