

# 电工学无线电学 常    识

上    册

中国人民解放军装甲兵司令部  
一九七八年十月    北  京

# 电工学无线电学 常识

上 册

中国人民解放军装甲兵司令部  
一九七八年十月 北京

电工学无线电学常识上册

中国人民解放军装甲兵司令部

\*

中国人民解放军战士出版社发行

中国人民解放军第一二〇二工厂印刷

\*

开本：787×1092毫米1/32·印张3.625·字数70,000

1978年10月第1版（北京）

1978年10月第1次印刷

发坦克、装甲车和牵引车

## 前　　言

为适应部队训练需要，我们参考1972年出版的《坦克通信教材》及有关材料，编写了这本《电工学无线电学常识》上册，供坦克分队指挥员和乘员在通信训练中使用。本书是各型坦克通信设备操作使用教材的基础理论部分。

由于编写人员水平所限，教材的思想性、内容和文字等方面难免存在缺点错误。望部队在使用中不断地总结经验，并将发现的问题和修改意见及时转告我们，以便改进。

# 目 录

<b>第一章 直流电路</b> .....	(1)
第一节 电流.....	(1)
第二节 电位和电位差.....	(8)
第三节 电阻及电阻器.....	(9)
第四节 欧姆定律及电阻的串、并联电路.....	(11)
第五节 电功率及电流热效应.....	(14)
<b>第二章 电磁现象</b> .....	(16)
第一节 电流的磁场.....	(16)
第二节 磁场对载流导体的作用.....	(25)
第三节 电磁感应.....	(28)
<b>第三章 交流电路</b> .....	(36)
第一节 交流电的基本概念.....	(36)
第二节 线圈和变压器.....	(39)
第三节 电容器.....	(44)
第四节 自由振荡.....	(50)
第五节 谐振电路.....	(54)
<b>第四章 电子管及其应用</b> .....	(57)
第一节 二极管及其应用.....	(57)
第二节 三极管及其应用.....	(60)
第三节 多极管及其应用.....	(62)
第四节 数码管介绍.....	(67)

<b>第五章 晶体管及其应用</b>	(68)
第一节 半导体物理概念	(68)
第二节 晶体二极管及其应用	(75)
第三节 晶体三极管及其应用	(77)
<b>第六章 无线电通信技术介绍</b>	(81)
第一节 无线电通信的基本概念	(81)
第二节 调幅通信	(85)
第三节 调频通信	(87)
第四节 单边带通信	(89)
<b>第七章 无线电波传播与坦克电台的天线</b>	(93)
第一节 无线电波的传播	(93)
第二节 坦克电台的天线	(96)
<b>第八章 坦克电台外用电源介绍</b>	(101)
第一节 蓄电池	(101)
第二节 整流器	(106)

# 第一章 直流电路

## 第一节 电 流

### 一、电 路

电路就是电流流经的路。最简单的电路必须由电源、负载及导线组成，如图 1—1 所示。电源是供电的来源，常用的电源有蓄电池、干电池、发电机等，负载就是用电器设备，如灯泡、电动机、电台、电炉等，导线起到将负载和电源连通的作用。

坦克电台在车内的低压电路，如图 1—2 所示。当我们接通电台的电源开关，电动发电机转动，电台工作。这是因为接通了电路，有电流从蓄电池的正极经主配电板 80 安保险丝、电路旋转连接器、炮塔配电板的 20 安保险丝、电台电源的正接线柱、电动发电机、电台电源的负接线柱回到电源负极，构成了电流的回路。

电路通常有三种状态：

1. 通路——开关接通，构成闭合电路，电路中有电流，使负载正常工作，如图 1—3 甲所示。上面讲到的电台车内低压电路，接通电源开关电台正常工作，电路所处的状态就是通路状态。

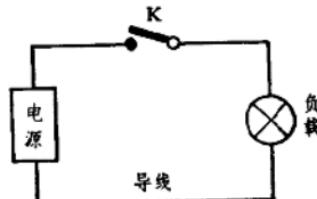


图 1—1 电路

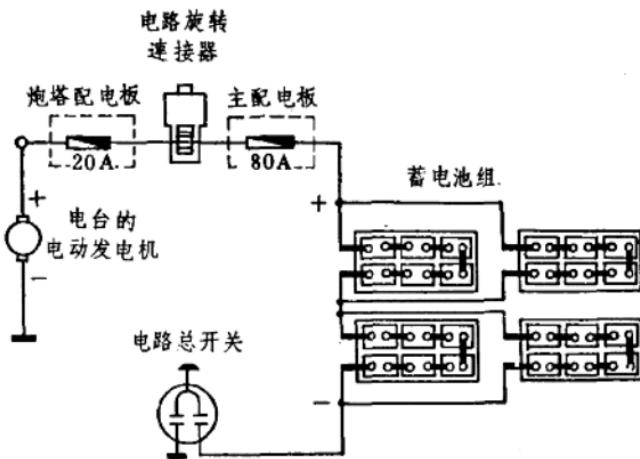


图 1—2 坦克电台车內低压电路

2. 断路——开关断开或电路某一处断开，电路中无电流，如图 1—3 乙所示。

3. 短路——因误接或碰线，使电流不经过负载而成回路的现象称为短路状态。此时电路中电流增大，会引起烧坏元件的恶果，如图 1—3 丙所示。

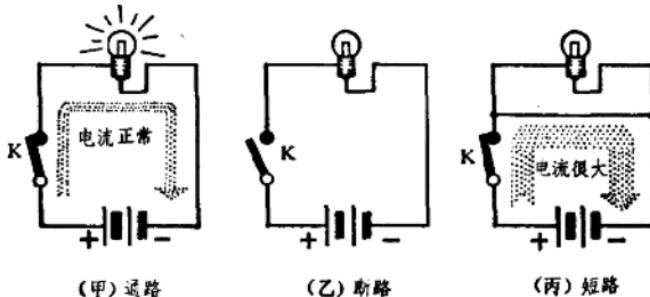


图 1—3 电路的通路、断路和短路

## 二、原子结构及物体带电

在日常生活中，我们可以看到许多电的现象，如电灯泡发亮，电动机转动，收音机收听广播，用电台进行通信等等。虽然我们经常见到或觉察到各种“电”现象，但要问电是什么？各种电现象怎样解释？这就要从带电体的内部加以研究，也即要求我们了解原子的结构。

### (一) 原子的结构

自然界的一切物质都是由分子组成，分子由原子组成，原子由原子核和以很高的速度在原子核周围旋转着的电子所组成。这一点和人造卫星围绕地球旋转很相似。实验证明，原子核和电子都是带电的微粒，这些带电的微粒叫电荷。在原子中，原子核带正电荷，用符号“+”来表示，电子带负电荷，用符号“-”来表示。图1—4是氢原子和氦原子结构图，氢原子由原子核和一个在外旋转的电子组成；氦原子由原子核和两个在外旋转的电子组成。在正常情况下，原子核和核外电子互相吸引着，并且原子核带的正电量和电子带的负电量相等，正负电荷作用力互相抵消，因而在通常情况下，整个原子对外不呈现带电性质。

### (二) 物体的带电

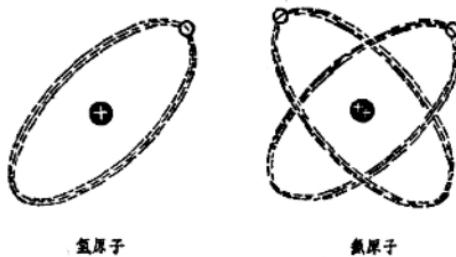


图1—4 原子结构

在干燥的天气里，人们用塑料梳子梳头时能听到轻微的辟拍声；当用塑料钢笔杆或梳子和头发摩擦后，钢笔杆或梳子能吸引小纸屑等物体，这些现象，我们叫物体的带电现象。利用摩擦使物体带电的方法叫摩擦生电。摩擦生电是由于不同原子的原子核对核外电子的吸引力有强有弱，当两种不同的物体互相摩擦时，它们的原子发生密切接触而互相冲撞，使电子运行失去常态。于是，原子核对电子吸力较弱的物体中，会有一些电子跑到原子核对电子吸力较强的物体中去，这就使失去电子的物体带正电荷，而获得电子的物体带负电荷。带上电荷的物体叫做带电体。带电体所带的电荷数量叫电量。

实验证明：电荷间具有同性相斥，异性相吸的性质。另外，若拿一个带电体靠近不带电的物体时，在不带电的物体上，出现积累电荷而呈带电体，这种现象叫感应生电。感应生电，必为异性。上述的钢笔杆能吸引轻小纸屑的现象，就是因为摩擦过的钢笔杆带电，当它去靠近小纸屑时，在纸屑上感应产生了异性电荷，由于异性电荷互相吸引，使得带电的钢笔杆吸动小纸屑。

从原子结构可知，物体本身是由带电微粒组成的，要使物体带电，必须用外界力量（如摩擦，感应等）使物体失去或得到一些电子。目前，使物体带电的方法很多，像坦克装备的蓄电池，就是在化学力的作用下，使蓄电池正、负极堆积异性电荷而带电。

带电体能够吸引其它物体，说明带电体周围有一定的作用力，我们用假设的电力线来表示。电力线所能达到的范围叫做电场。电力线的方向起始于正电荷，终止于负电荷，如图 1—5 所示。

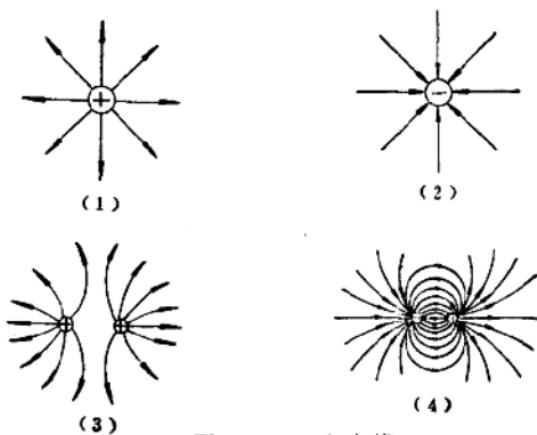


图 1—5 电力线

### 三、导体和绝缘体

在实践中人们发现有的物体导电性能好，有的物体导电性能不好，甚至不能导电。因此，人们根据物体导电性能的不同，把物体分为导体、绝缘体和半导体。导电性能良好的物体叫导体，如银、铜、金、铝等金属和酸、碱、盐溶液（统称电解液）等，我们常用的水（不是纯净的水）也有良好的导电性能。很难导电的物体叫绝缘体，如纸、缘线、陶瓷、云母、空气、塑料、橡胶、胶布等。导电性能介于导电体和绝缘体之间的物体称为半导体，如硅、锗、硒等。

为什么物体有导体和绝缘体之分呢？这是由物质的结构所决定的。我们知道，各种物质的原子结构是不同的。不同原子的原子核对电子的吸引力（束缚力）也不同。在导体中，由于原子核对电子（特别是对最外层电子）的束缚力很弱，所以电子很容易脱离原子核的束缚，而在导体内各原子之间自由活动，这些电子我们称为自由电子，如图

1—6(甲)所示。如果在导体两端加一电场，即导体一端接带正电的物体，另一端接带负电的物体，如图1—6(乙)所示，在带电体电场力的作用下，导体中的自由电子就有规律地向带正电的物体方向移动，形成电流，所以说导体能导电。

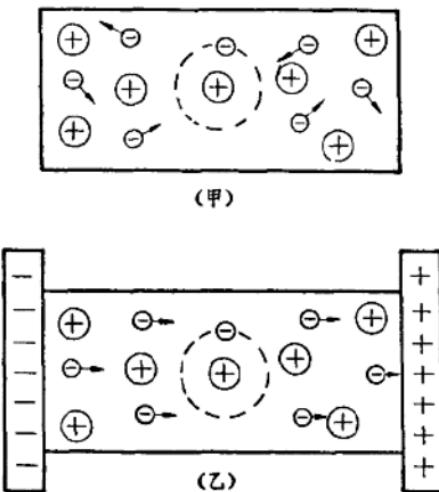


图 1—6 导体导电

在绝缘体中，每个原子中的电子都受其原子核很强的束缚力。在通常情况下，绝缘体中几乎没有自由电子，所以绝缘体在一般情况下是不能导电的；但在强电场作用下，绝缘体中的电子也能脱离原子核的束缚而做定向移动，这时绝缘体就导电了，这种现象称为绝缘体的“击穿”。

## 四、电 流

### (一) 电流和电流强度

在通常情况下导体中的自由电子是做杂乱无章的运动

(如图1—7所示)，这时没有定向移动的电子。如果用导线把用电设备(如灯泡)连接在电源的正、负极上，电灯就会亮。这是因为在电源电场力作用下的电子从电源负极流出，经过负载作功(灯泡发亮)，流向电源正极(如图1—8)。这种电子有规律地移动，就形成了电流。

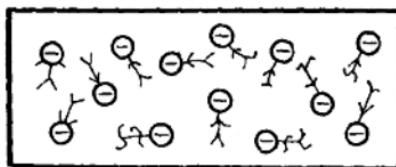


图1—7 导体中自由电子

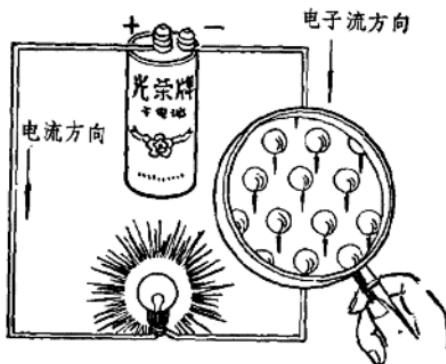


图1—8 电流的方向

电流的大小(即在单位时间内通过导体横截面的电荷数量)，叫电流强度，简称电流，用字母“*I*”来表示。电流强度的单位为安培，简称安，用“A”表示。电流强度的较小单位为毫安(mA)和微安( $\mu$ A)。其关系是：

$$1 \text{ 安培(A)} = 1000 \text{ 毫安(mA)}$$

$$1 \text{ 毫安(mA)} = 1000 \text{ 微安}(\mu\text{A})$$

## (二) 电流的方向

从图 1—8 中可看出，电子是由电源的负极经导线流向电源的正极，本应把电子流动方向叫做电流方向，但在开始发现电的初期，人们误认为电流是正电荷从电源正极流向负极，所以规定了电流方向是从正到负，并已成习惯。这对解释电的各种现象没有影响，所以至今仍按习惯讲法，即电流方向是正到负，而把由负到正的电子流动方向，叫做电子流方向。

# 第二节 电位和电位差

## 一、电 位

为了理解电位的概念，我们用水位来比喻它。水具有水位，它表示水平面的高低。水位的高低是相对海平面而言的，如一个水库的水面高出海平面 100 米，我们便说这个水库的水位是 100 米。同样，电也有电位，它表示物体带电量的性质和多少的程度。电位高低，是把大地作为零电位（参考电位）的。凡是带正电荷物体的电位就比大地电位高，叫正电位，物体带正电荷越多，电位越高；带负电荷物体的电位就比大地电位低。不带电的物体是零电位。在无线电工程中，常把机壳作为零电位，有时也把电源负极作为零电位。在各种履带车辆上电路是以车体为零电位。

## 二、电 位 差

顾名思义，电位差是电路中任意两点之间的电位之差。水位差是产生水流的根本原因，水位差越大，推动水

流的本领越大。电位差则是产生电流的根本原因，在电路中电位差越大，产生的电流也越大。电位差又叫电压，用符号“U”表示。电压的单位是伏特，简称伏，用“V”表示。实用单位还有千伏、毫伏、微伏，分别用KV、mV、μV表示。其关系是：

$$1 \text{ 千伏(KV)} = 1000 \text{ 伏(V)}$$

$$1 \text{ 伏(V)} = 1000 \text{ 毫伏(mV)}$$

$$1 \text{ 毫伏(mV)} = 1000 \text{ 微伏}(\mu\text{V})$$

### 第三节 电阻及电阻器

#### 一、电 阻

电子在导体中移动时，必然会与导体中的原子、分子相碰撞，受到一种妨碍它移动的阻力，这种阻力就称为导体的电阻，用R表示。衡量电阻大小的单位是欧姆，简称欧，用字母Ω表示。较大的单位还有千欧(KΩ)，兆欧(MΩ)。

$$1 \text{ 千欧(K}\Omega\text{)} = 1000 \text{ 欧姆}(\Omega)$$

$$1 \text{ 兆欧(M}\Omega\text{)} = 1000 \text{ 千欧(K}\Omega\text{)}$$

#### 二、电阻器

电阻器简称电阻，它是改变电路中电流大小、电压高低的一种元件。电阻器可分为固定电阻和可变电阻两大类，(如图1—9)。固定电阻的阻值固定不变，多用在阻值不需要改变的电路中。固定电阻因制造材料不同可分为线绕电阻、炭膜电阻和金属膜电阻等。可变电阻又称电位器，它的阻值可以在一定范围内随意变动，常用在阻值需

要经常改变的电路中，如电台、车内通话器中的音量控制，都是用的电位器。

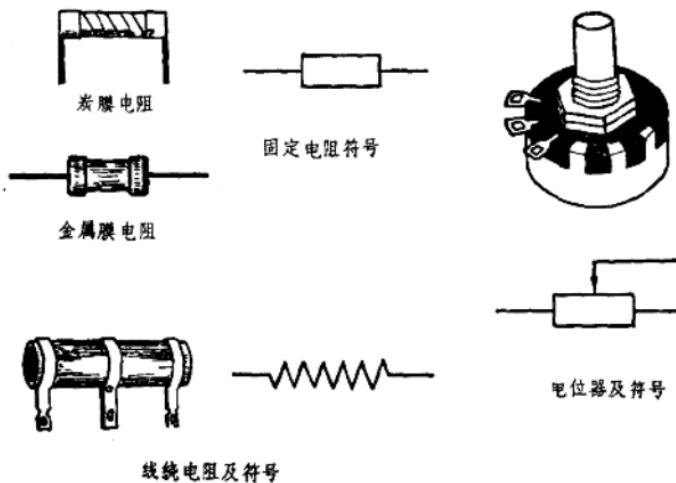


图 1—9 电阻器

### 三、决定电阻大小的因素

导体的电阻与导体的长短、粗细和质料有关：

1. 导体越长，电阻越大；导体越短，电阻越小。因为导体越长，电子移动时冲撞导体内的原子的次数越多，所以阻力就越大；反之则小。

2. 导体越粗，电阻越小；导体越细，电阻越大。因为导体越粗，电子通行的道路越宽，阻力就小；反之则大。

3. 导体的质料不同，电阻的大小也不同。这是因为不同质料具有不同原子结构的缘故。有些物质的原子核对周围的电子控制力很小，稍受外力影响，电子就脱离原子核的控制，形成大量的自由电子，容易导电。这样的物质

电阻就小，称为良导体。而另一些物质，由于它们的原子核对周围电子的控制力很强，即使受到较大的外力影响，电子也不容易脱离原子核的控制，自由电子较少，不易导电。这样的物质电阻就大，称不良导体。银的电阻最小，其次是铜、铝等金属。

## 第四节 欧姆定律及电阻的串、并联电路

### 一、欧 姆 定 律

欧姆定律是说明电阻、电流、电压之间相互关系的定律。为了便于说明这个问题，我们先做这样一项实验。如图1—10所示电路，在图(甲)中，当开关K与“1”点接通时，灯泡因有电流通过而发亮。当把电压由1.5伏增大为3伏时，即开关K与“2”接通，则灯泡比原来亮很多，说明通过灯泡的电流随着电压的增高而增大了。

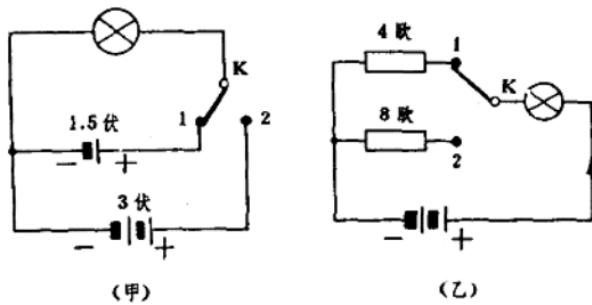


图1—10 欧姆定律试验电路

图(乙)中，当开关K与“1”点接通时，灯泡因有电流通过而发亮。当把电路中的电阻由4欧增至为8欧时，即