

電 子 原 理 與 電 路 基 礎

原電路與簡化電路

◎ 孫運生 主編

附照圖集




人民交通出版社
China Communications Press

Zuixin Motuoche YuandianLu Yu Jianhua Dianlu Duizhao Tuji

最新摩托车原电路与简化电路对照图集

孙运生 主编

人民交通出版社

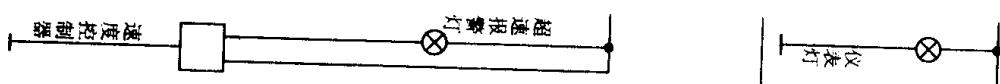

内 容 提 要

本书精选了国内外450种型号的摩托车电路图,这些电路图直观、简单,内容新颖。

本书适用于摩托车教学人员、摩托车维修人员及摩托车爱好者学习使用,对摩托车的电路设计也有帮助。

图书在版编目 (CIP) 数据

最新摩托车原电路与简化电路对照图集 / 孙运生主编.

北京：人民交通出版社，2003.2

ISBN 7-114-04557-3

I . 最… II . 孙… III . 摩托车 - 电路图 - [图]集

IV . U483 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 109793 号

最新摩托车原电路与简化电路对照图集

孙运生 主编

版式设计：姚亚妮 责任校对：戴瑞萍 责任印制：张 恒

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号 010-64216602)

各地新华书店经销

北京交通印务实业公司印刷

开本：787×1092 1/16 印张：57.75 字数：1440 千

2003 年 3 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数：0001~3000 册 定价：93.00 元

ISBN 7-114-04557-3

前言

随着摩托车科技的发展,人民生活水平的不断提高,各种进口、国产摩托车正以惊人的速度进入千家万户。近几年又涌现出了豪华型、微电脑型、电喷型和装有防抱死装置型等多种新型摩托车。为了便于维修人员及维修学校师生了解和掌握摩托车电路新技术,我们特收集了近一年来国内外生产的450种型号的摩托车电路图,并对此进行了简化,使原电路图与简化电路图对照汇为一休,该书既有简单性,而又不失原电路的特色,是一本有用的工具书,希望能对读者有所帮助。

本书精选了450种型号的电路图,经过加工整理,这些电路图更直观,更简单,使读者一目了然,但为了保持与原产品的一致性,书中个别图型符号,文字等不尽统一,请读者在使用时注意。

本书适用于摩托车教学人员、摩托车维修人员及摩托车爱好者,对摩托车的电路设计也有帮助。

参加本书编写的还有以下人员:薛金梅、孙雅欣、冯志刚、王得国、肖国华、朱兰、石国富、谭莲芝、冯志勇、付红亮、王玉仙、孙洋、李启明、张玉河、胡恩、付乐、薛换珠、邢现朵、薛新建、陈玉彬、陈宇飞、段云龙、楚荣兴、李昊谨、耿子舒、张彬、孙磊、邱新志、楚建功、杨国强、闫娜、石超、冯耿、白杰、李刚、吴磊、安超、陈鑫、黄河、张政、罗海波、羊亚鹏、岳文飞、李潇、王锦涛、龚贺、马亚威、高进、周晨、李杰、高丽莎、周倩、高运峰、高新、杨秋华、庞新宽、杨新民、周建民、杨东涛、郭慧敏、崔莉萍。

由于编者水平有限,书中不妥之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

编者

目

录

1A	南方 NF50 型摩托车电路图(羚羊)	2
1B	南方 NF50 型摩托车简化电路图(羚羊)	3
2A	南方 NF50Q-3 型摩托车电路图	4
2B	南方 NF50Q-3 型摩托车简化电路图	5
3A	南方 NF50Q 型摩托车电路图	6
3B	南方 NF50Q 型摩托车简化电路图	7
4A	幸福 XF50 型摩托车电路图	8
4B	幸福 XF50 型摩托车简化电路图	9
5A	航空 HK500 型摩托车电路图	10
5B	航空 HK500 型摩托车简化电路图	11
6A	光阳豪迈 50 型摩托车电路图	12
6B	光阳豪迈 50 型摩托车简化电路图	13
7A	金城 JC50QT-6 型摩托车电路图	14
7B	金城 JC50QT-6 型摩托车简化电路图	15
8A	金城 JC50QT-2 型摩托车电路图	16
8B	金城 JC50QT-2 型摩托车简化电路图	17
9A	金城 JC50QT-9 型摩托车电路图	18
9B	金城 JC50QT-9 型摩托车简化电路图	19
10A	明星 MX50Q-2 型摩托车电路图	20
10B	明星 MX50Q-2 型摩托车简化电路图	21
11A	明星 MX50Q-B 型摩托车电路图	22
11B	明星 MX50Q-B 型摩托车简化电路图	23
12A	明星 MX50Q-4A/MX50Q-4B 型摩托车电路图	24
12B	明星 MX50Q-4A/MX50Q-4B 型摩托车简化电路图	25
13A	金鸟 TT36Z 型摩托车电路图(电启动)	26
13B	金鸟 TT36Z 型摩托车简化电路图(电启动)	27
14A	金鸟 TT96Z 型摩托车电路图	28
14B	金鸟 TT96Z 型摩托车简化电路图	29
15A	金鸟 TTN36L 型摩托车电路图(反冲启动)	30
15B	金鸟 TTN36L 型摩托车简化电路图(反冲启动)	31
16A	捷达 JD50QT-2 型摩托车电路图	32
16B	捷达 JD50QT-2 型摩托车简化电路图	33
17A	新大洲 XDZ50QT-K 型摩托车电路图	34
17B	新大洲 XDZ50QT-K 型摩托车简化电路图	35
18A	新大洲 XDZ50-H/XDZ50QT-5 型摩托车电路图	36
18B	新大洲 XDZ50-H/XDZ50QT-5 型摩托车简化电路图	37
19A	新大洲 XDZ50QT-B 型摩托车电路图	38
19B	新大洲 XDZ50QT-B 型摩托车简化电路图	39
20A	新大洲 XDZ50QT-13 型摩托车电路图	40
20B	新大洲 XDZ50QT-13 型摩托车简化电路图	41
21A	大阳 DY50Q-3A 型摩托车电路图(改进型)	42
21B	大阳 DY50Q-3A 型摩托车简化电路图(改进型)	43
22A	大阳 DY50Q-3 型摩托车电路图	44
22B	大阳 DY50Q-3 型摩托车简化电路图	45
23A	大阳 DY50LC/DY50LLA 型摩托车电路图	46
23B	大阳 DY50LC/DY50LLA 型摩托车简化电路图	47

24A	佛斯弟 FT50 型摩托车电路图	48
24B	佛斯弟 FT50 型摩托车简化电路图	49
25A	大路易 50/90 型摩托车电路图	50
25B	大路易 50/90 型摩托车简化电路图	51
26A	玉河 YH50Q-4 型摩托车电路图	52
26B	玉河 YH50Q-4 型摩托车简化电路图	53
27A	玉河 YH50Q-ZH 型摩托车电路图	54
27B	玉河 YH50Q-ZH 型摩托车简化电路图	55
28A	轻骑 QM50Q-3 型摩托车电路图	56
28B	轻骑 QM50Q-3 型摩托车简化电路图	57
29A	轻骑木兰 QM50QW 型摩托车简化电路图(电起动)	58
29B	轻骑木兰 QM50QW 型摩托车简化电路图(反冲起动)	59
30A	轻骑 QM50QW 型摩托车简化电路图(反冲起动)	60
30B	轻骑木兰 QM50QW 型摩托车简化电路图(反冲起动)	61
31A	轻骑 ST50/70 型摩托车电路图	62
31B	轻骑 ST50/70 型摩托车简化电路图	63
32A	飘逸木兰 QM50QW-3 型摩托车简化电路图	64
32B	飘逸木兰 QM50QW-3 型摩托车简化电路图	65
33A	轻骑豪华木兰 AG50 型摩托车电路图	66
33B	轻骑豪华木兰 AG50 型摩托车简化电路图	67
34A	轻骑木兰 QM50QW-A 型摩托车简化电路图	68
34B	轻骑木兰 QM50QW-A 型摩托车简化电路图(女装电起动)	69
35A	小霹雳木兰 QM50QW-B2 型摩托车简化电路图	70
35B	小霹雳木兰 QM50QW-B2 型摩托车简化电路图	71
36A	天惠木兰 QM50QW-E 型摩托车电路图	72
36B	天惠木兰 QM50QW-E 型摩托车简化电路图	73
37A	俏佳人木兰 QM50QW-C 型摩托车电路图	74
37B	俏佳人木兰 QM50QW-C 型摩托车简化电路图	75
38A	天骄木兰 QM50QW-F 型摩托车电路图	76
38B	天骄木兰 QM50QW-F 型摩托车简化电路图	77
39A	新潮木兰 QM50QW-2 型摩托车电路图	78
39B	新潮木兰 QM50QW-2 型摩托车简化电路图	79
40A	春光木兰 QM50QW-B1 型摩托车电路图	80
40B	春光木兰 QM50QW-B1 型摩托车简化电路图	81
41A	飞燕 FY50Q-4 型摩托车电路图(坐式)	82
41B	飞燕 FY50Q-4 型摩托车简化电路图(坐式)	83
42A	重庆嘉陵 CJ50F 型摩托车电路图	84
42B	重庆嘉陵 CJ50F 型摩托车简化电路图	85
43A	洛阳嘉陵 LJ50Q-3 型摩托车电路图	86
43B	洛阳嘉陵 LJ50Q-3 型摩托车简化电路图	87
44A	洛阳嘉陵 LJ50QT-2 型摩托车电路图	88
44B	洛阳嘉陵 LJ50QT-2 型摩托车简化电路图	89
45A	建设 JS50Q 型摩托车电路图	90
45B	建设 JS50Q 型摩托车简化电路图	91
46A	光阳新生代 FREEWAY50 型摩托车电路图	92
46B	光阳新生代 FREEWAY50 型摩托车简化电路图	93
47A	力帆 LF50QT-8 型摩托车电路图	94
47B	力帆 LF50QT-8 型摩托车简化电路图	95
48A	力帆 LF50QT-5 型摩托车电路图	96
48B	力帆 LF50QT-5 型摩托车简化电路图	97

49A	宗申 ZS50QT-2 型摩托车电路图	98	62A	豪汉 HH70B-3 型摩托车电路图	124
49B	宗申 ZS50QT-2 型摩托车简化电路图	99	62B	豪汉 HH70B-3 型摩托车简化电路图	125
50A	山东 SD50Q 型摩托车电路图	100	63A	嘉陵本田 JH70C-3 型摩托车电路图	126
50B	山东 SD50Q 型摩托车简化电路图	101	63B	嘉陵本田 JH70C-3 型摩托车简化电路图	127
51A	飞翎 FL50 型摩托车电路图	102	64A	嘉陵 JH70E 型摩托车电路图	128
51B	飞翎 FL50 型摩托车简化电路图	103	64B	嘉陵 JH70E 型摩托车简化电路图	129
52A	成飞 CF50F 型摩托车电路图	104	65A	渭蒙 WM70C 型摩托车电路图	130
52B	成飞 CF50F 型摩托车简化电路图	105	65B	渭蒙 WM70C 型摩托车简化电路图	131
53A	建设 JS55T-4 型摩托车电路图	106	66A	小康 XK80Z-1 型摩托车电路图	132
53B	建设 JS55T-4 型摩托车简化电路图	107	66B	小康 XK80Z-1 型摩托车简化电路图	133
54A	轻骑新风木兰 AG60 型摩托车电路图	108	67A	玉河 YH80ZK-6 型摩托车电路图	134
54B	轻骑新风木兰 AG60 型摩托车简化电路图	109	67B	玉河 YH80ZK-6 型摩托车简化电路图	135
55A	建设 JS60 型摩托车电路图	110	68A	金田 NJ80 型摩托车电路图	136
55B	建设 JS60 型摩托车简化电路图	111	68B	金田 NJ80 型摩托车简化电路图	137
56A	神州 SZ70 型摩托车电路图	112	69A	偃师 80 型摩托车电路图	138
56B	神州 SZ70 型摩托车简化电路图	113	69B	偃师 80 型摩托车简化电路图	139
57A	金城 JC70-2B 型摩托车电路图	114	70A	蓝鹰 LY80 型摩托车电路图	140
57B	金城 JC70-2B 型摩托车简化电路图	115	70B	蓝鹰 LY80 型摩托车简化电路图	141
58A	金城 JC70-4A 型摩托车电路图	116	71A	迅达 K80 型摩托车电路图	142
58B	金城 JC70-4A 型摩托车简化电路图	117	71B	迅达 K80 型摩托车简化电路图	143
59A	金城 JC70-8 型摩托车电路图	118	72A	新大洲 XDZ80-8 型摩托车电路图	144
59B	金城 JC70-8 型摩托车简化电路图	119	72B	新大洲 XDZ80-8 型摩托车简化电路图	145
60A	金城 JC70-12 型摩托车电路图	120	73A	新大洲 XDZ80-12 型摩托车电路图	146
60B	金城 JC70-12 型摩托车简化电路图	121	73B	新大洲 XDZ80-12 型摩托车简化电路图	147
61A	佛斯弟 FT70 型摩托车电路图	122	74A	新大洲 XDZ80D-4 型摩托车电路图	148
61B	佛斯弟 FT70 型摩托车简化电路图	123	74B	新大洲 XDZ80D-4 型摩托车简化电路图	149

75A	新大洲 XDZ80T-4 型摩托车电路图	150	88A	友谊 YY90-8 型摩托车电路图	176
75B	新大洲 XDZ80T-4 型摩托车简化电路图	151	88B	友谊 YY90-8 型摩托车简化电路图	177
76A	洛阳 LY80A 型摩托车电路图	152	89A	新大洲 XDZ90T-C 型摩托车电路图	178
76B	洛阳 LY80A 型摩托车简化电路图	153	89B	新大洲 XDZ90T-C 型摩托车简化电路图	179
77A	成飞 CF80-3 型摩托车电路图	154	90A	新大洲 XDZ90T-Z 型摩托车电路图	180
77B	成飞 CF80-3 型摩托车简化电路图	155	90B	新大洲 XDZ90T-Z 型摩托车简化电路图	181
78A	金轮 JL80 型摩托车电路图	156	91A	新大洲 XDZ90T-J 型摩托车电路图	182
78B	金轮 JL80 型摩托车简化电路图	157	91B	新大洲 XDZ90T-J 型摩托车简化电路图	183
79A	金轮 JL80-4 型摩托车电路图	158	92A	新大洲 XDZ90T-6 型摩托车电路图	184
79B	金轮 JL80-4 型摩托车简化电路图	159	92B	新大洲 XDZ90T-6 型摩托车简化电路图	185
80A	金轮 JL80-12 型摩托车电路图	160	93A	轻骑 QM90Z(K90Z) 型摩托车电路图	186
80B	金轮 JL80-12 型摩托车简化电路图	161	93B	轻骑 QM90Z(K90Z) 型摩托车简化电路图	187
81A	航空 HK80ZH 型摩托车电路图	162	94A	轻骑铃木 QS90 型摩托车电路图	188
81B	航空 HK80ZH 型摩托车简化电路图	163	94B	轻骑铃木 QS90 型摩托车简化电路图	189
82A	建设雅马哈风帆 JYM90 型摩托车电路图	164	95A	轻骑 QS90-2 型摩托车电路图	190
82B	建设雅马哈风帆 JYM90 型摩托车简化电路图	165	95B	轻骑 QS90-2 型摩托车简化电路图	191
83A	金菱 JL90B-2 型摩托车电路图	166	96A	金轮 JL90-B/JL90-A 型摩托车电路图	192
83B	金菱 JL90B-2 型摩托车简化电路图	167	96B	金轮 JL90-B/JL90-A 型摩托车简化电路图	193
84A	先锋 XF90-8 型摩托车电路图	168	97A	金轮 JL90 型摩托车电路图	194
84B	先锋 XF90-8 型摩托车简化电路图	169	97B	金轮 JL90 型摩托车简化电路图	195
85A	幸福 XF90-10 型摩托车电路图	170	98A	南方 NF90-12 型摩托车电路图	196
85B	幸福 XF90-10 型摩托车简化电路图	171	98B	南方 NF90-12 型摩托车简化电路图	197
86A	幸福 XF90T 型摩托车电路图	172	99A	嘉陵 JL90-C 型摩托车电路图	198
86B	幸福 XF90T 型摩托车简化电路图	173	99B	嘉陵 JL90-C 型摩托车简化电路图	199
87A	大阳 DY90 型摩托车电路图	174	100A	嘉陵 JL90A/C 型摩托车电路图	200
87B	大阳 DY90 型摩托车简化电路图	175	100B	嘉陵 JL90A/C 型摩托车简化电路图	201

101A	嘉陵 JL90-B 型摩托车电路图(改进型)	202
101B	嘉陵 JL90-B 型摩托车简化电路图(改进型)	203
102A	嘉陵 JL90-A 型摩托车电路图(改进型)	204
102B	嘉陵 JL90-A 型摩托车简化电路图(改进型)	205
103A	嘉陵 JL90-B/JL90-A 型摩托车电路图	206
103B	嘉陵 JL90-B/JL90-A 型摩托车简化电路图(直流型)	207
104A	嘉陵 JL90T/JL90(D)型摩托车电路图(直流型)	208
104B	嘉陵 JL90T/JL90(D)型摩托车简化电路图(直流型)	209
105A	洪都 HD90 型摩托车电路图	210
105B	洪都 HD90 型摩托车简化电路图	211
106A	玉河 YH90-7 型摩托车电路图	212
106B	玉河 YH90-7 型摩托车简化电路图	213
107A	宗申 ZS90-B 型摩托车电路图	214
107B	宗申 ZS90-B 型摩托车简化电路图	215
108A	宗申 ZS90E-4 型摩托车电路图	216
108B	宗申 ZS90E-4 型摩托车简化电路图	217
109A	宗申 ZS90-5 型摩托车电路图	218
109B	宗申 ZS90-5 型摩托车简化电路图	219
110A	麦科特 MCT90-8 型摩托车电路图	220
110B	麦科特 MCT90-8 型摩托车简化电路图	221
111A	麦科特 MCT90-12 型摩托车电路图	222
111B	麦科特 MCT90-12 型摩托车简化电路图	223
112A	长岭 CM90T 型摩托车电路图	224
112B	长岭 CM90T 型摩托车简化电路图	225
113A	长岭光阳 CM90D-8 型摩托车电路图	226
113B	长岭光阳 CM90D-8 型摩托车简化电路图	227
114A	明星 MX90-2 型摩托车电路图	228
114B	明星 MX90-2 型摩托车简化电路图	229
115A	金城 JC90 型摩托车电路图(一)	230
115B	金城 JC90 型摩托车简化电路图(一)	231
116A	金城 JC90 型摩托车电路图(二)	232
116B	金城 JC90B 型摩托车电路图	233
117A	金城 JC90B 型摩托车简化电路图	234
117B	天虹 TH90T 型摩托车电路图	235
118A	天虹 TH90T 型摩托车简化电路图	236
118B	天虹 TH90T 型摩托车简化电路图	237
119A	天虹 TH90-B 型摩托车电路图	238
119B	天虹 TH90-B 型摩托车简化电路图	239
120A	双狮 PSM90-1 型摩托车电路图	240
120B	双狮 PSM90-1 型摩托车简化电路图	241
121A	双狮 PSM90-2 型摩托车电路图	242
121B	双狮 PSM90-2 型摩托车简化电路图	243
122A	华日 HR90-3 型摩托车电路图	244
122B	华日 HR90-3 型摩托车简化电路图	245
123A	华日 HR90-8 型摩托车电路图	246
123B	华日 HR90-8 型摩托车简化电路图	247
124A	华日 HR90 系列型摩托车电路图	248
124B	华日 HR90 系列型摩托车简化电路图	249
125A	金轮 JL100-3 型摩托车电路图	250
125B	金轮 JL100-3 型摩托车简化电路图	251
126A	光阳名流 CH100 型摩托车电路图	252
126B	光阳名流 CH100 型摩托车简化电路图	253

127A	光阳名流 CH100 型摩托车电路图(微电脑)	254
127B	光阳名流 CH100 型摩托车简化电路图(微电脑)	255
128A	轻骑野马 QM100 型摩托车电路图	256
128B	轻骑野马 QM100 型摩托车简化电路图	257
129A	轻骑野马 QM100 型摩托车电路图(98 款)	258
129B	轻骑野马 QM100 型摩托车简化电路图(98 款)	259
130A	华日 HR100 系列型摩托车电路图	260
130B	华日 HR100 系列型摩托车简化电路图	261
131A	轻骑 QS100 型摩托车电路图(98 款)	262
131B	轻骑 QS100 型摩托车简化电路图(98 款)	263
132A	轻骑 QS100 型摩托车电路图(99 新型)	264
132B	轻骑 QS100-A 型摩托车简化电路图	265
133A	轻骑 QS100-A 型摩托车电路图	266
133B	轻骑 QS100-A 型摩托车简化电路图	267
134A	轻骑 QS100-B 型摩托车电路图	268
134B	轻骑 QS100-B 型摩托车简化电路图	269
135A	轻骑雄风 QS100 型摩托车电路图	270
135B	轻骑雄风 QS100 型摩托车简化电路图	271
136A	轻骑 QS100-5B 型摩托车电路图	272
136B	轻骑 QS100-5B 型摩托车简化电路图	273
137A	轻骑 AG100 新霸木兰型摩托车电路图	274
137B	轻骑 AG100 新霸木兰型摩托车简化电路图	275
138A	轻骑 大观 100 型摩托车电路图	276
138B	轻骑 大观 100 型摩托车简化电路图	277
139A	轻骑御马 100 型摩托车电路图	278
139B	轻骑御马 100 型摩托车简化电路图	279
140A	恒胜 HS100-6 型摩托车电路图	280
140B	恒胜 HS100-6 型摩托车简化电路图	281
141A	建设 JS100T-13 型摩托车电路图	282
141B	建设 JS100T-13 型摩托车简化电路图	283
142A	长春铃木 AR100 型摩托车电路图	284
142B	长春铃木 AR100 型摩托车简化电路图	285
143A	长春铃木 AX100J 型摩托车电路图	286
143B	长春铃木 AX100J 型摩托车简化电路图	287
144A	雅西 YX100 型摩托车电路图	288
144B	雅西 YX100 型摩托车简化电路图	289
145A	西湖 XH100-7 型摩托车电路图	290
145B	西湖 XH100-7 型摩托车简化电路图	291
146A	麦科特 MCT100-7 型摩托车电路图	292
146B	麦科特 MCT100-7 型摩托车简化电路图	293
147A	麦科特 MCT100-10 型摩托车电路图	294
147B	麦科特 MCT100-10 型摩托车简化电路图	295
148A	长岭 CM100-10 型摩托车电路图	296
148B	长岭 CM100-10 型摩托车简化电路图	297
149A	长岭 CM100D-4 型摩托车电路图	298
149B	长岭 CM100D-4 型摩托车简化电路图	299
150A	豪汉 HH100-8 型摩托车电路图	300
150B	豪汉 HH100-8 型摩托车简化电路图	301
151A	豪汉 HH100-12 型摩托车电路图	302
151B	豪汉 HH100-12 型摩托车简化电路图	303
152A	豪汉 HH100-D 型摩托车电路图	304
152B	豪汉 HH100-D 型摩托车简化电路图	305

153A	夏杏 XS100T 型摩托车电路图	306	166A	小康 XK100Z-2 型摩托车电路图	332
153B	夏杏 XS100T 型摩托车简化电路图	307	166B	小康 XK100Z-2 型摩托车简化电路图	333
154A	夏杏 XS100-D 型摩托车电路图	308	167A	五羊本田 WH100T-B 型摩托车电路图(豪华型)	334
154B	夏杏 XS100-D 型摩托车简化电路图	309	167B	五羊本田 WH100T-B 型摩托车简化电路图	
155A	夏杏 XS100-8 型摩托车电路图	310	(豪华型)		335
155B	夏杏 XS100-8 型摩托车简化电路图	311	168A	五羊本田 WH100T 基本 B/C 型摩托车电路图	336
156A	新世纪 XSJ100-H 型摩托车电路图	312	168B	五羊本田 WH100T 基本 B/C 型摩托车简化电路图	337
156B	新世纪 XSJ100-H 型摩托车简化电路图	313	169A	五羊本田 WH100T-A 型摩托车电路图(豪华型)	338
157A	新世纪 XSJ100-H 型摩托车电路图	314	169B	五羊本田 WH100T-A 型摩托车简化电路图	
157B	新世纪 XSJ100-H 型摩托车简化电路图	315	(豪华型)		339
158A	新世纪 XSJ100-8 型摩托车电路图	316	170A	五羊本田 WH100T(A/D)型摩托车电路图	340
158B	新世纪 XSJ100-8 型摩托车简化电路图	317	170B	五羊本田 WH100T(A/D)型摩托车简化电路图	
159A	川野 CY100ZK-8 型摩托车电路图	318	171A	捷达 JD100A 型摩托车电路图	342
159B	川野 CY100ZK-8 型摩托车简化电路图	319	171B	捷达 JD100A 型摩托车简化电路图	
160A	黄河 HH100-8 型摩托车电路图	320	172A	捷达 JD100-3A 型摩托车电路图	343
160B	黄河 HH100-8 型摩托车简化电路图	321	172B	捷达 JD100-3A 型摩托车简化电路图	
161A	黄河 HH100-10 型摩托车电路图	322	173A	大阳 DY100T 型摩托车电路图	346
161B	黄河 HH100-10 型摩托车简化电路图	323	173B	大阳 DY100T 型摩托车简化电路图	
162A	明星 MX100-8 型摩托车电路图	324	174A	佛斯弟 FT100-A 型摩托车电路图	348
162B	明星 MX100-8 型摩托车简化电路图	325	174B	佛斯弟 FT100-A 型摩托车简化电路图	
163A	明星 MX100F/MX100-2 型摩托车电路图	326	175A	林海 LH100-4A 型摩托车电路图	350
163B	明星 MX100F/MX100-2 型摩托车简化电路图	327	175B	林海 LH100-4A 型摩托车简化电路图	
164A	友谊 YY100B 型摩托车电路图	328	176A	林海 LH100T 型摩托车电路图	352
164B	友谊 YY100B 型摩托车简化电路图	329	176B	林海 LH100T 型摩托车简化电路图	
165A	飞燕 FY100-6 型摩托车电路图	330	177A	宗申 ZS100-9 型摩托车电路图	353
165B	飞燕 FY100-6 型摩托车简化电路图	331	177B	宗申 ZS100-9 型摩托车简化电路图	

178A	宗申 ZS100-16 型摩托车电路图	356
178B	宗申 ZS100-16 型摩托车简化电路图	357
179A	隆鑫 LX100-3 型摩托车电路图	358
179B	隆鑫 LX100-3 型摩托车简化电路图	359
180A	新鹰 XY100 型摩托车电路图	360
180B	新鹰 XY100 型摩托车简化电路图	361
181A	长江 CJ100 型摩托车电路图	362
181B	长江 CJ100 型摩托车简化电路图	363
182A	新大洲 XDZ100-6/XDZ100-6A 型摩托车电路图	364
182B	新大洲 XDZ100-6/XDZ100-6A 型摩托车简化电路图	365
183A	力帆 LF100-5 型摩托车电路图	366
183B	力帆 LF100-5 型摩托车简化电路图	367
184A	力帆 LF100-5 型摩托车电路图(最新防盗器)	368
184B	力帆 LF100-5 型摩托车简化电路图(最新防盗器)	369
185A	力帆 LF100T-2 型摩托车电路图	370
185B	力帆 LF100T-2 型摩托车简化电路图	371
186A	嘉陵 HJ100 型摩托车电路图	372
186B	嘉陵 HJ100 型摩托车简化电路图	373
187A	嘉陵 HJ100A 型摩托车电路图	374
187B	嘉陵 HJ100A 型摩托车简化电路图	375
188A	嘉陵 JL100-3 型摩托车电路图	376
188B	嘉陵 JL100-3 型摩托车简化电路图	377
189A	嘉陵 JL100-4 型摩托车电路图	378
189B	嘉陵 JL100-4 型摩托车简化电路图	379
190A	嘉陵 JL100-8 型摩托车电气系统图	380
190B	嘉陵 JL100-8 型摩托车简化电路图	381
191A	嘉陵本田 HJ100-20 型摩托车电器系列图	382
191B	嘉陵本田 HJ100-20 型摩托车简化电路图	383
192A	豪爵铃木 AX100 型摩托车电路图	384
192B	豪爵铃木 AX100 型摩托车简化电路图	385
193A	轻骑 K100 型摩托车电路图	386
193B	轻骑 K100 型摩托车简化电路图	387
194A	宗申 ZS110 型摩托车电路图	388
194B	宗申 ZS110 型摩托车简化电路图	389
195A	三阳风梭 110SR 型摩托车电路图	390
195B	三阳风梭 110SR 型摩托车简化电路图	391
196A	隆鑫 LX110-3 型摩托车电路图	392
196B	隆鑫 LX110-3 型摩托车简化电路图	393
197A	嘉陵 JL110-7 型摩托车电路图	394
197B	嘉陵 JL110-7 型摩托车简化电路图	395
198A	众星 ZX110-12/ZX110-17 型摩托车电路图	396
198B	众星 ZX110-12/ZX110-17 型摩托车简化电路图	397
199A	众星 ZX110-18 型摩托车电路图	398
199B	众星 ZX110-18 型摩托车简化电路图	399
200A	力帆 LF110-6 型摩托车电路图	400
200B	力帆 LF110-6 型摩托车简化电路图	401
201A	力帆 LF110-C 型摩托车电路图	402
201B	力帆 LF110-C 型摩托车简化电路图	403
202A	力帆 LF110-H 型摩托车电路图	404
202B	力帆 LF110-H 型摩托车简化电路图	405
203A	金城 JC125/JC125-2 型摩托车电路图	406
203B	金城 JC125/JC125-2 型摩托车简化电路图	407

204A	捷达 JD125A 型摩托车电路图	408	217A	钱江 QJ125-D 型摩托车电路图	434
204B	捷达 JD125A 型摩托车简化电路图	409	217B	钱江 QJ125-D 型摩托车简化电路图	435
205A	捷达 JD125T-2 型摩托车电路图	410	218A	幸福 XF125A 型摩托车电路图	436
205B	捷达 JD125T-2 型摩托车简化电路图	411	218B	幸福 XF125A 型摩托车简化电路图	437
206A	捷达 JD125T-8 型摩托车电路图	412	219A	幸福 XF125B 型摩托车电路图	438
206B	捷达 JD125T-8 型摩托车简化电路图	413	219B	幸福 XF125B 型摩托车简化电路图	439
207A	三叶 SY125T-B 型摩托车电路图	414	220A	幸福 XF125E 型摩托车电路图	440
207B	三叶 SY125T-B 型摩托车简化电路图	415	220B	幸福 XF125E 型摩托车简化电路图	441
208A	三叶 SY125T-2B 型摩托车电路图	416	221A	幸福 XF125F 型摩托车电路图	442
208B	三叶 SY125T-2B 型摩托车简化电路图	417	221B	幸福 XF125F 型摩托车简化电路图	443
209A	三叶 SY125T-8 型摩托车电路图	418	222A	幸福 XF125T 型摩托车电路图	444
209B	三叶 SY125T-8 型摩托车简化电路图	419	222B	幸福 XF125T 型摩托车简化电路图	445
210A	三叶 SY125T-10 型摩托车电路图	420	223A	幸福 XF125-6 型摩托车简化电路图	446
210B	三叶 SY125T-10 型摩托车简化电路图	421	223B	幸福 XF125-6 型摩托车电路图	447
211A	东达 DD125-4 型摩托车电路图	422	224A	幸福 XF125-12 型摩托车电路图	448
211B	东达 DD125-4 型摩托车简化电路图	423	224B	幸福 XF125-12 型摩托车简化电路图	449
212A	东达 DD125-13 型摩托车电路图	424	225A	幸福 XF125-16 型摩托车电路图	450
212B	东达 DD125-13 型摩托车简化电路图	425	225B	幸福 XF125-16 型摩托车简化电路图	451
213A	东达 DD125-A 型摩托车电路图	426	226A	天马 TM125-D 型摩托车电路图	452
213B	东达 DD125-A 型摩托车简化电路图	427	226B	天马 TM125-D 型摩托车简化电路图	453
214A	东达 DD125-D 型摩托车电路图	428	227A	天马 TM125-E 型摩托车电路图	454
214B	东达 DD125-D 型摩托车简化电路图	429	227B	天马 TM125-E 型摩托车简化电路图	455
215A	钱江 QJ125-4 型摩托车电路图	430	228A	天马 TM125-F 型摩托车电路图	456
215B	钱江 QJ125-4 型摩托车简化电路图	431	228B	天马 TM125-F 型摩托车简化电路图	457
216A	钱江 QJ125T-18 型摩托车电路图	432	229A	天马 TM125T-3 型摩托车电路图	458
216B	钱江 QJ125T-18 型摩托车简化电路图	433	229B	天马 TM125T-3 型摩托车简化电路图	459

230A	三阳野狼 125RS3 型摩托车电路图	460
230B	三阳野狼 125RS3 型摩托车简化电路图	461
231A	三阳野狼 125RD/RS 型摩托车电路图	462
231B	三阳野狼 125RD/RS 型摩托车简化电路图	463
232A	三阳野狼 125FIII 型摩托车电路图	464
232B	三阳野狼 125FIII 型摩托车简化电路图	465
233A	三阳野狼 125MIII 型摩托车电路图	466
233B	三阳野狼 125MIII 型摩托车简化电路图	467
234A	富先达 FXD125-4 型摩托车电路图	468
234B	富先达 FXD125-4 型摩托车简化电路图	469
235A	佛斯弟 FSD125-18 型摩托车电路图	470
235B	佛斯弟 FSD125-18 型摩托车简化电路图	471
236A	佛斯弟 FT125 型摩托车电路图	472
236B	佛斯弟 FT125 型摩托车简化电路图	473
237A	金轮 JL125 型摩托车电路图	474
237B	金轮 JL125 型摩托车简化电路图	475
238A	金轮 JL125A-4 型摩托车电路图	476
238B	金轮 JL125A-4 型摩托车简化电路图	477
239A	金轮 JL125G-8 型摩托车电路图	478
239B	金轮 JL125G-8 型摩托车简化电路图	479
240A	金轮 JL125-4 型摩托车电路图	480
240B	金轮 JL125-4 型摩托车简化电路图	481
241A	金轮 JL125-12 型摩托车电路图	482
241B	金轮 JL125-12 型摩托车简化电路图	483
242A	金轮 JL125D 型摩托车电路图	484
242B	金轮 JL125D 型摩托车简化电路图	485
243A	中华 ZH125 型摩托车电路图	486
243B	中华 ZH125 型摩托车简化电路图	487
244A	夏杏 XS125T-A 型摩托车电路图	488
244B	夏杏 XS125T-A 型摩托车简化电路图	489
245A	夏杏 XS125T 型摩托车电路图	490
245B	夏杏 XS125T 型摩托车简化电路图	491
246A	夏杏 XS125-3 型摩托车电路图	492
246B	夏杏 XS125-3 型摩托车简化电路图	493
247A	长江 CJ125 型摩托车电路图	494
247B	长江 CJ125 型摩托车简化电路图	495
248A	五羊本田 WH125T-B 型摩托车电路图	496
248B	五羊本田 WH125T-B 型摩托车简化电路图	497
249A	五羊 WY125J-C 型摩托车电路图	498
249B	五羊 WY125J-C 型摩托车简化电路图	499
250A	五羊 WY125J-2A/WY125J-A 型摩托车电路图	500
250B	五羊 WY125J-2A/WY125J-A 型摩托车简化电路图	501
251A	宗申 ZS125-2(D)型摩托车电路图(电启动)	502
251B	宗申 ZS125-2(D)型摩托车简化电路图(电启动)	503
252A	宗申 ZS125-2 型摩托车电路图(反冲启动)	504
252B	宗申 ZS125-2 型摩托车简化电路图(反冲启动)	505
253A	宗申 ZS125-8 型摩托车电路图	506
253B	宗申 ZS125-8 型摩托车简化电路图	507
254A	宗申 ZS125-12 型摩托车电路图	508
254B	宗申 ZS125-12 型摩托车简化电路图	509
255A	众星 ZX125-4 型摩托车电路图	510
255B	众星 ZX125-4 型摩托车简化电路图	511

256A	众星 ZX125-6 型摩托车电路图	512	268A	嘉陵 JH125-16 型摩托车电路图	535
256B	众星 ZX125-6 型摩托车简化电路图	513	268B	嘉陵 JH125-16 型摩托车简化电路图	536
257A	众星 ZX125-8 型摩托车电路图	514	269A	嘉陵 JH125-17 型摩托车电路图	537
257B	众星 ZX125-8 型摩托车简化电路图	515	269B	嘉陵 JH125-17 型摩托车简化电路图	538
258A	南方 NF125T-3 型摩托车电路图	516	270A	嘉陵 JL125-18 型摩托车电路图	539
258B	南方 NF125T-3 型摩托车简化电路图	517	270B	嘉陵 JL125-18 型摩托车简化电路图	540
259A	南方 NF125T-4 型摩托车电路图	518	271A	大阳 DY125-5 型摩托车电路图	541
259B	南方 NF125T-4 型摩托车简化电路图	519	271B	大阳 DY125-5 型摩托车简化电路图	542
260A	南方 NF125-2B 型摩托车电路图	520	272A	大阳 DY125T-8 型摩托车电路图	543
260B	南方 NF125-2B 型摩托车简化电路图	521	272B	大阳 DY125T-8 型摩托车简化电路图	544
261A	南方 NF125-2D/NF125-2F 型摩托车电路图	522	273A	大阳 DY125-13 型摩托车电路图	545
261B	南方 NF125-2D/NF125-2F 型摩托车简化电路图	523	273B	大阳 DY125-13 型摩托车简化电路图	546
262A	嘉陵 JH125(双座垫)/JH125A/JH125B 型摩托车 电路图	524	274A	新世纪 XSJ125-2H 型摩托车电路图	547
262B	嘉陵 JH125(双座垫)/JH125A/JH125B 型摩托车 简化电路图	525	274B	新世纪 XSJ125-2H 型摩托车简化电路图	548
263A	嘉陵 JH125 型摩托车电路图(改进防盗器)	526	275A	新世纪 XSJ125-E 型摩托车电路图	549
263B	嘉陵 JH125 型摩托车简化电路图(改进防盗器)	527	275B	新世纪 XSJ125-E 型摩托车简化电路图	550
264A	嘉陵 JH125 型摩托车电路图(带档显)	528	276A	新世纪 125-2 型摩托车电路图	551
264B	嘉陵 JH125 型摩托车简化电路图(带档显)	529	276B	新世纪 125-2 型摩托车简化电路图	552
265A	嘉陵 JH125-2A 型摩托车电路图	530	277A	新世纪 125-3 型摩托车电路图	553
265B	嘉陵 JH125-2A 型摩托车简化电路图	531	277B	新世纪 125-3 型摩托车简化电路图	554
266A	嘉陵 JH125-D(加强)型摩托车电路图	532	278A	新大洲 XDZ125T-B 型摩托车电路图	555
266B	嘉陵 JH125-D(加强)型摩托车简化电路图	533	278B	新大洲 XDZ125T-B 型摩托车简化电路图	556
267A	嘉陵 JH125D-A(新款)/JH125F 型摩托车电路图	534	279A	新大洲 XDZ125T-E 型摩托车电路图	557
267B	嘉陵 JH125D-A(新款)/JH125F 型摩托车简化		279B	新大洲 XDZ125T-E 型摩托车简化电路图	558
280A	新大洲 XDZ125T 型摩托车电路图	560			559

280B	新大洲 XDZ125T 型摩托车简化电路图	561
281A	新大洲 XDZ125-4 型摩托车电路图	562
281B	新大洲 XDZ125-4 型摩托车简化电路图	563
282A	新大洲 XDZ125-5 型摩托车电路图	564
282B	新大洲 XDZ125-5 型摩托车简化电路图	565
283A	新大洲 XDZ125-6 型摩托车电路图(一)	566
283B	新大洲 XDZ125-6 型摩托车简化电路图(一)	567
284A	新大洲 XDZ125-6 型摩托车简化电路图(二)	568
284B	新大洲 XDZ125-6 型摩托车简化电路图(二)	569
285A	新大洲 XDZ125T-9 型摩托车电路图	570
285B	新大洲 XDZ125T-9 型摩托车简化电路图	571
286A	新大洲 XDZ125-11 型摩托车电路图	572
286B	新大洲 XDZ125-11 型摩托车简化电路图	573
287A	新大洲 XDZ125T-6E 型摩托车电路图	574
287B	新大洲 XDZ125T-6E 型摩托车简化电路图	575
288A	新大洲 XDZ125T-7 型摩托车电路图	576
288B	新大洲 XDZ125T-7 型摩托车简化电路图	577
289A	新大洲 XDZ125-5A 型摩托车电路图	578
289B	新大洲 XDZ125T-7 型摩托车简化电路图	579
290A	麦科特光阳 MCT125-2A 型摩托车电路图	580
290B	麦科特光阳 MCT125-2A 型摩托车简化电路图	581
291A	长铃 CM125T-11 型摩托车电路图	582
291B	长铃 CM125T-11 型摩托车简化电路图	583
292A	长铃 CM125T-15 型摩托车电路图	584
292B	长铃 CM125T-15 型摩托车简化电路图	585
293A	长铃 CM125T-D 型摩托车电路图	586
293B	长铃 CM125T-D 型摩托车简化电路图	587
294A	春兰 CL125-8 型摩托车电路图	588
294B	春兰 CL125-8 型摩托车简化电路图	589
295A	春兰 CL125-9 型摩托车电路图	590
295B	春兰 CL125-9 型摩托车简化电路图	591
296A	春兰 CL125-13 型摩托车电路图	592
296B	春兰 CL125-13 型摩托车简化电路图	593
297A	玉河 YH125-D 型摩托车电路图	594
297B	玉河 YH125-D 型摩托车简化电路图	595
298A	玉河 YH125T-2 型摩托车电路图	596
298B	玉河 YH125T-2 型摩托车简化电路图	597
299A	玉河 YH125T-4 型摩托车电路图	598
299B	玉河 YH125T-4 型摩托车简化电路图	599
300A	玉河 YH125T-8 型摩托车电路图	600
300B	玉河 YH125T-8 型摩托车简化电路图	601
301A	西马 XM125-3 型摩托车电路图	602
301B	西马 XM125-3 型摩托车简化电路图	603
302A	西马 XM125-8 型摩托车电路图	604
302B	西马 XM125-8 型摩托车简化电路图	605
303A	西马 XM125-10 型摩托车电路图	606
303B	西马 XM125-10 型摩托车简化电路图	607
304A	南益 NS125 型摩托车电路图	608
304B	南益 NS125 型摩托车简化电路图	609
305A	南益 NS125-3 型摩托车电路图	610
305B	南益 NS125-3 型摩托车简化电路图	611
306A	南益 NS125-4 型摩托车电路图	612

306B	南益 NS125-4 型摩托车简化电路图	613
307A	华日 HR125T型摩托车电路图	614
307B	华日 HR125T型摩托车简化电路图	615
308A	华日 HR125-4型摩托车电路图	616
308B	华日 HR125-4型摩托车简化电路图	617
309A	华日 HR125-5型摩托车电路图	618
309B	华日 HR125-5型摩托车简化电路图	619
310A	华日 HR125-8型摩托车电路图	620
310B	华日 HR125-8型摩托车简化电路图	621
311A	捷达 JD125-6型摩托车电路图	622
311B	捷达 JD125-6型摩托车简化电路图	623
312A	捷达 JD125-8型摩托车电路图	624
312B	捷达 JD125-8型摩托车简化电路图	625
313A	捷达 JD125-B型摩托车电路图	626
313B	捷达 JD125-B型摩托车简化电路图	627
314A	金城 JC125-2A型摩托车电路图	628
314B	金城 JC125-2A型摩托车简化电路图	629
315A	金城 JC125-9型摩托车电路图	630
315B	金城 JC125-9型摩托车简化电路图	631
316A	金城铃木 SJ125T型摩托车电路图	632
316B	金城铃木 SJ125T型摩托车简化电路图	633
317A	金城 JC125系列型摩托车电路图	634
317B	金城 JC125系列型摩托车简化电路图	635
318A	力帆 LF125-3型摩托车电路图	636
318B	力帆 LF125-3型摩托车简化电路图	637
319A	力帆 LF125-4型摩托车电路图	638
319B	力帆 LF125-4型摩托车简化电路图	639
320A	力帆 LF125T-5型摩托车电路图	640
320B	力帆 LF125T-5型摩托车简化电路图	641
321A	力帆 LF125-B型摩托车电路图	642
321B	力帆 LF125-B型摩托车简化电路图	643
322A	力帆 LF125-12A型摩托车电路图	644
322B	力帆 LF125-12A型摩托车简化电路图	645
323A	力帆 LF125Q-3型摩托车电路图	646
323B	力帆 LF125Q-3型摩托车简化电路图	647
324A	洪都 HD125-4A型摩托车电路图	648
324B	洪都 HD125-4A型摩托车简化电路图	649
325A	洪都 HD125-2F型摩托车电路图	650
325B	洪都 HD125-2F型摩托车简化电路图	651
326A	珠峰豪迈 125型摩托车电路图	652
326B	珠峰豪迈 125型摩托车简化电路图	653
327A	西湖 XH125C型摩托车电路图	654
327B	西湖 XH125C型摩托车简化电路图	655
328A	西湖 XH125-4型摩托车电路图	656
328B	西湖 XH125-4型摩托车简化电路图	657
329A	西湖 XH125-8型摩托车电路图	658
329B	西湖 XH125-8型摩托车简化电路图	659
330A	西湖 XH125-9型摩托车电路图	660
330B	西湖 XH125-9型摩托车简化电路图	661
331A	豪爵铃木海王星 HS125T型摩托车电路图	662
331B	豪爵铃木海王星 HS125T型摩托车简化电路图	663
332A	豪爵铃木 GS125型摩托车电路图	664