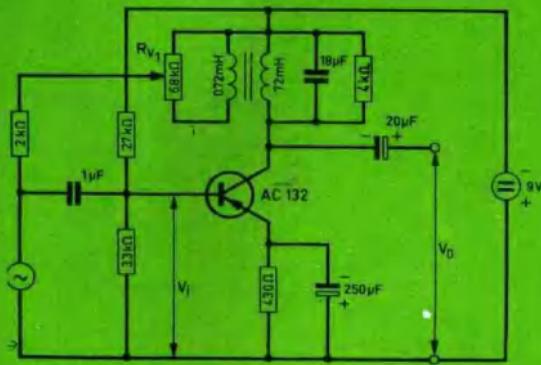


科學圖書大庫

實用電子學(二)

(下冊)

譯者 何 親 賢



徐氏基金會出版

科學圖書大庫

實用電子學(二)

(下冊)

譯者 何 親 賢

徐氏基金會出版

徐氏基金會科學圖書編譯委員會

科學圖書大庫

監修人 徐銘信 科學圖書編譯委員會主任委員
編輯人 林碧鏗 科學圖書編譯委員會編譯委員

版權所有

不許翻印

中華民國六十七年四月二十日初版

實用電子學(二) (下冊)

基本定價 4.80

譯者 何親賢

本書如發現裝訂錯誤或缺頁情形時，敬請「刷掛」寄回調換。謝謝惠顧。

(63)局版臺業字第0116號

出版者 臺北市徐氏基金會 臺北市郵政信箱53-2號 電話 7813686號
發行者 臺北市徐氏基金會 郵政劃撥帳戶第15795號
承印者 大興圖書印製有限公司 三重市三和路四段一五一號 電話 9719739

譯者序

「實用電子學」，共有七冊，分為四部份。第一部，以三冊的篇幅，講述電的單位，組件，符號，電的基本觀念，及交、直流電路的基本定律等，綜合了基本電學，基本電子學，以及零工原理之長。第二部，分為兩冊，分別講述二極體與電晶體的基本特性與應用。第三部只有一冊，講述各式電子電路原理及運用。第四部也只有一冊，專門講述類比及數位系統，布耳代數，各式交換電路，數字系統及電碼，暫存器及計數器等，所佔篇幅為七本書中最多者。

我們學習某一門科學，通常總是先學理論，然後將所學的理論作為實際應用。這套「實用電子學」却讓你一面學理論，一面用實驗證實理論的正確性，使理論與實用配合之後，逐步引導你進入既深且廣，多采多姿新領別緻的電子領域。

實在說來，電子學是一門應用科學，若要透徹了解，學以致用，一定得對基本定律及其應用有所認識。本書理論與實驗配合，由實驗增進我們在這方面的知識，然後才可以解決各種難題。所以最重要的是，要你多動手去作。由於原著的編著者，都是直接參與專門生產世界第一流電子製品的學者，專家，產品公司亦或有馳名全球的國際工業學院，其中最著名的是從事實際研究工作的發展研究所，每年都提供世界各國大專院校與電子有關科系畢業，成績優良學生頒頒的獎學金，到該公司研究，實習。而這套「實用電子學」就是最主要的教材。

本書最別緻的是，書中全部實驗，都可以在一塊簡單的實驗模版（Matrix）上作出，所使用的儀表與器材既簡單而其價格也很低廉，不像一般的電子實習那麼繁瑣。在每一重要課題之後，都有簡明扼要的“填充題”，可以測驗讀者接受的程度，得知所講重點之所在。而每章末尾都有填充題答案，讓讀者查證其觀念是否正確。

目前，我國正在致力於電子工業與精密機械工業的發展，而電子工業中的技術與訣竅大多是「經驗」的累積，最重要的是，我們應該加速培養、訓練我國自己的技術人員與電子科學的工作者，唯有如此，我們的電子工業才能向下架根，我國的工業發展才能配合我們的需要。由於這套書係由生產電子製品的廠商所設計，完全以實用為準，凡電子學中重要定理，基本原理，特殊電路等，都以簡單而具體的概念闡明，並由精心設計的實驗予以證實，而剔除純理論方面的鑽研，所以無論高工，大專院校，甚至電子工程師，都可以作為教材或是主要參考書。

譯者過去雖然譯著了幾套有關電學與電子學方面的專書出版，也曾譯蒙各先進廣為採用。但這套書的出版，由於所涉及範圍既深且廣，篇幅又多，翻譯過程中，雖然盡了最大的努力，錯誤恐尚難免，仍盼各先進、專家惠予指正。

何競賢 謹識

中華民國六十六年七月

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

符號表

電 流

I_u	射極電流 (DC)
I_s	射極電流 (均方根值)
i_s	射極電流 (瞬時值)
I_c	集極電流 (直流)
I_o	集極電流 (均方根值)
i_o	集極電流 (瞬時值)
I_b	基極電流 (直流)
I_b	基極電流 (均方根值)
i_b	基極電流 (瞬時值)
I_p	電洞流
I_n	電子流
I_d	二極體電流
I_s	飽和電流
I_{cso}	在 $I_b = 0$ 時的集極電流
I_{cs0}	在 $I_b = 0$ 時的集極電流

電 壓

V_{EB}	射極-基極電壓 (頃流)
V_{o1}	射極-基極電壓 (均方根值)

V_{eb}	射極-基極電壓 (瞬時值)
V_{ce}	集極-基極電壓 (直流)
V_{cb}	集極-基極電壓 (均方根值)
V_{eb}	集極-基極電壓 (瞬時值)
V_{ce}	集極-射極電壓 (直流)
V_{cs}	集極-射極電壓 (均方根值)
V_{es}	集極-射極電壓 (瞬時值)
V_{bs}	基極-射極電壓 (直流)
V_{be}	基極-射極電壓 (均方根值)
V_{be}	基極-射極電壓 (瞬時值)
V_D	二極體電壓 (直流)
<hr/>	
增 益	
G_P	功率增益 (直流)
G_I	電流增益 (直流)
G_V	電壓增益 (直流)
G_T	功率增益 (交流)
G_I	電流增益 (交流)
G_V	電壓增益 (交流)
α	共基極的電流放大因數
$\beta = \alpha'$	共射極電流放大因數
$\alpha'' =$	共集極電流放大因數

其 他

ρ	電阻率
T	以 $^{\circ}\text{k}$ (克爾文) 為單位的絕對溫度
μ	載子的移動率
μ_{h}	電洞的移動率
μ_{e}	電子的移動率
v	速度
n	電子的密度
p	電洞的密度
n_{i}	內禀材料中的電子密度
p_{i}	內禀材料中的電洞密度
D	擴散常數
D_{e}	電子的擴散常數
D_{h}	電洞的擴散常數
q	電子電荷
k	波子曼常數

目 錄

上冊

第一章 二極體與電晶體的基本運用

- 組件及符號，二極體，電晶體。
- 串聯二極體的特性。
- 電晶體作電力控制元件。

第二章 固體的傳導

22

- 原子結構，晶體結構，共價鍵，游離。
- 產生與復合，漂移，擴散。
- P- 及 N- 型半導體，雜質半導體。
- N- 型材料， P- 型材料。
- 多數及少數載子。

第三章 P-N 接面

51

- 在 P- 及 N- 型材料中多數及少數載子量，溫度的影響。
- P-N 接面，在 P-N 接面中的擴散。
- 空間電荷層或乏層，電位障。
- 有外施電壓接面情況，加上順向電壓以及順向電流之接面情況。
- 溫度的影響，順向電流情況。

- 一接面電容。
- 一半導體二極體。

第四章 晶體二極體的特性 82

- 一二極體特性之量度。
- 一二極體的反向破壞。
- 一崩潰破壞。
- 一曾納破壞。
- 一熱破壞。

第五章 工 藝 121

- 一基本材料（鉛與矽）
- 一區域精鍊，自由區域精鍊。
- 一晶體。
- 一合金法，擴散法，晶膜法。
- 一點綫二極體，金鏈二極體，實用二極體。
- 一電阻器色碼，標準電阻範圍。

第六章 二極體應用(1) 138

- 一用二極體作整流器。
- 一半波整流。
- 一全波整流。

第七章 二極體應用(2) 177

- 一定位，動態電阻及電壓穩定。
- 一跨於二極體兩端的電壓。

- 動態電阻。
- 電壓穩定。

第八章 二極體說明書

233

- 設計問題，過減。

下冊

第九章 介紹電晶體共基極組態

- 基極-射極二極體。
- 集極-基極二極體的特性。
- 等效電路。
- 物理說明。
- 三種組態，共基極，共射極，共集極。
- 飽和與切止。
- 用電晶體作放大器，增益。

第十章 共射極組態(直流情況)

73

- 直流條件
- 射極-基極二極體。
- 集極-基極二極體。
- 大信號增益。
- 共射極的切止。
- 切止及 I_{CEO} 的理論說明。

III

第十一章 共射極組態 (交流情況)	117
交流條件	
—共射極，交流負載的小信號增益。	
—倒相，輸出失真。	
—反向放大與輸入阻抗。	
第十二章 共集極組態	153
—共集極組態的電壓，電流及功率增益，輸入以及輸出電阻。	
—共集極組態的小信號特性。	
—傳統電流。	
第十三章 小信號參數	189
—共射極的“ <i>h</i> ”參數。	
—設計問題。	
第十四章 電晶體說明書	207
—AC125 電晶體資料表說明。	
第十五章 電晶體的應用 I	231
工作點的穩定與放大	
—穩定工作點的設計程序。	
—單級電晶體放大器，負載與直線性。	
—設計問題。	

第十六章 電晶體的應用II

274

抗流圈-電容器耦合，小頻帶放大器，正反饋與直
接耦合(dc)放大器。

一實際應用。

第十七章 電晶體工藝

323

一合金電晶體，功率電晶體。

一合金擴散電晶體。

一凸型電晶體。

一晶膜電晶體。

一晶膜平面電晶體。

第九章 介紹電晶體共基極組態

緒論

在本章中我們所要研討的，為電晶體的基本電學上與物理學方面的特性。

在第一章中我們已經看出電晶體是一種半導體元件，如圖 9.1 的圖解即表示其理想的結構。在此處由二個 P 區將 N 區夾在當中，這樣就形成 PNP 電晶體。三個電極分別為射極、基極，以及集極。

從圖 9.2 即可看出，三區實際就是以 N 區為共同所有的兩個二極體反向連接而成。由射極與基極所形成的二極體 1，稱為 e-b 二極體；由集極與基極所形成的二極體 2，稱為 e-b 二極體。

我們就利用這兩個二極體的概念，來引導出我們研討電晶體極重要的知識。

所備各個實驗都要全部展示二極體，如圖 9.2 所示連接時，各自在正常情況的傾向以及反向特性，及其相互之間的作用。

這種相互之間的作用，就是電晶體放大性質的根源。



圖 9-1

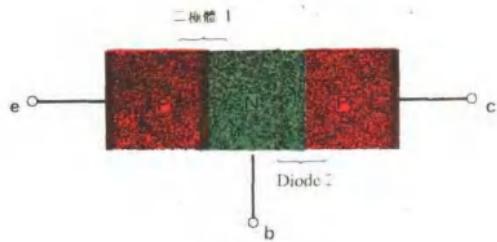


圖 9-2

在我們着手由實驗探討其性質之前，先來察看典型的 PNP 電晶體的機械特徵。

圖 9.3 所示的電晶體就是在第一章實驗中所使用的相似的電晶體。為了便於讓我們對其結構看得更清楚起見，所示圖形已將該元件放大，並且剖開。

其中央，或基極引線，接於對摺雜的 N 型材料盤為底電阻率材料的晶片上，這就是基極。集極與射極則用鐵材料球，以合金的方式在基極的兩邊形成。接著之後整件密封在玻璃或是金屬壳中，以避免受潮。

基極區控制電晶體絕大部份的特性，通常其寬度都要作得很窄。

由三個電極所接出的引線，一般都由鍍金或是鍍錫銅線作成，而由壳的底部從玻璃密封口穿出來。

其中集極引線，都在緊靠外殼利用一點來識別。