

# 建筑电气设计 实例图册 4

孙成群 编

中国建筑工业出版社

TJ85-64  
2003241

# 建筑电气设计实例图册

(4)

孙成群 编

中 国 建 筑 工 业 出 版 社

**图书在版编目(CIP)数据**

建筑电气设计实例图册(4)/孙成群编.—北京：中国建筑工业出版社，2003

ISBN 7-112-05356-0

I . 建… II . 孙… III . 房屋建筑工程：电气设备—建筑设计—图集 IV . TU85-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 077034 号

本书为建筑电气设计实例图册之一。

书中分为三章。内容包括：写字楼、综合楼、商住楼、高层住宅、多层住宅、高档别墅的高低压配电系统、照明配电系统、防雷接地系统、楼宇自控系统、有线电视系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动系统、综合布线系统设计。全书收录的均为近年来的大中型工程实例，并已投入使用，对广大建筑电气设计人员极具参考价值。

责任编辑 刘江

**建筑电气设计实例图册(4)**

孙成群 编

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京建筑工业印刷厂印刷

\* 开本：880×1230 毫米 横 1/8 印张：49 1/2 字数：1361 千字  
2003 年 1 月 第一 版 2003 年 1 月 第一 次印刷

印数：1—2, 500 册 定价：126.00 元  
ISBN 7-112-05356-0

TU · 4695(10970)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址：<http://www.china-abp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

# 前言

随着我国经济建设的迅速发展，建筑业现代化水平不断提高，为适应建筑电气设计发展的需要，贯彻国家标准和规范，满足广大电气工程设计、施工人员的迫切需要，编写本图集。

本图集收集近年来办公建筑及住宅电气设计常见典型工程实例，这些工程设计实例以大、中型工程为主。为使工程更具有实用性和安全性，工程设计中积极采用先进、可靠、实用的设备，配备合理电气系统，以满足目前规范的要求。图集分为强电设计和弱电设计和其他三个部分。强电设计主要包括建筑物内的高、低压配电系统，电力配电系统，照明配电系统，防雷接地系统等。弱电设计主要包括建筑物内的综合布线系统，有线电视系统，楼宇自控系统，安全防范系统，火灾自动报警系统及消防联动系统等。在编写本书过程中，得到王健、吴毒、白京华、王玉卿、徐学文、何静、马霄鹏、许中舒、李健伍等很多同行的热情支持和具体帮助，在此致以真诚的诚意。

本书是适应科技进步和满足基本建设的新形势下的产物，力求内容新颖，覆盖面广，是从事建筑工程设计、施工人员的实用参考书，也可供大专院校有关师生教学参考使用。

图册中图例符号及有关规定、做法若与国家规范和规定有不一致之处，应以现行国家规范和规定为准。限于编者水平，对图册中谬误之处，恳请读者批评指正。

# 目 录

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>第一章 强电设计实例.....</b>     | <b>1</b>   |
| 第一节 写字楼强电设计实例.....         | 2          |
| 第二节 综合办公楼强电设计实例.....       | 65         |
| 第三节 商住楼强电设计实例.....         | 137        |
| <b>第二章 弱电设计实例.....</b>     | <b>195</b> |
| 第一节 写字楼弱电设计实例.....         | 196        |
| 第二节 综合办公楼弱电设计实例.....       | 229        |
| 第三节 商住楼弱电设计实例.....         | 271        |
| <b>第三章 其他建筑电气设计实例.....</b> | <b>320</b> |
| 第一节 高层住宅电气设计实例.....        | 320        |
| 第二节 高档别墅电气设计实例.....        | 346        |
| 第三节 多层住宅电气设计实例.....        | 368        |

# 第一章 强电设计实例

## 电气图例

| 序号 | 符号 | 说 明          | 备注 | 序号 | 符号 | 说 明              | 备注 |
|----|----|--------------|----|----|----|------------------|----|
| 1  |    | 变压器          |    | 41 |    | 轴流风机(角)          |    |
| 2  |    | 电压互感器        |    | 42 |    | 风扇               |    |
| 3  |    | 电流互感器        |    | 43 |    | 自锁式压器启动装置        |    |
| 4  |    | 继电器          |    | 44 |    | 接触器装置            |    |
| 5  |    | 断路器          |    | 45 |    | 单相五孔插座(三孔、两孔各一个) |    |
| 6  |    | 隔离开关         |    | 46 |    | 转换插座             |    |
| 7  |    | 负荷开关         |    | 47 |    | 带锁开关(单相双孔插座)     |    |
| 8  |    | 转换式刀开关       |    | 48 |    | 双速双控开关           |    |
| 9  |    | 熔断器式总开关      |    | 49 |    | 三相四孔插座           |    |
| 10 |    | 带漏电保护器的低压断路器 |    | 50 |    | 单极开关             |    |
| 11 |    | 漏电保护器        |    | 51 |    | 双极开关             |    |
| 12 |    | 接触器          |    | 52 |    | 二极开关             |    |
| 13 |    | 热继电器         |    | 53 |    | 漏光器              |    |
| 14 |    | 整电器          |    | 54 |    | 风阻电阻开关           |    |
| 15 |    | 过载继电器        |    | 55 |    | 风阻管控制开关          |    |
| 16 |    | 定时限过电流继电器    |    | 56 |    | 白炽灯              |    |
| 17 |    | 反时限过电流继电器    |    | 57 |    | 荧光灯              |    |
| 18 |    | 电流表          |    | 58 |    | 泛光灯              |    |
| 19 |    | 电压表          |    | 59 |    | 航空障碍灯            |    |
| 20 |    | 电压差转换开关      |    | 60 |    | 射灯               |    |
| 21 |    | 功率表          |    | 61 |    | 花灯               |    |
| 22 |    | 无功功率表        |    | 62 |    | 壁灯               |    |
| 23 |    | 功率因数表        |    | 63 |    | 单臂日光灯 1X40W      |    |
| 24 |    | 最大需量指示器      |    | 64 |    | 双臂日光灯 2X40W      |    |
| 25 |    | 电度表          |    | 65 |    | 三臂日光灯 3X40W      |    |
| 26 |    | 无功电度表        |    | 66 |    | 警报灯              |    |
| 27 |    | 带量大需量指示器的电度表 |    | 67 |    | 层号灯              |    |
| 28 |    | 带量大需量记录器的电度表 |    | 68 |    | 安全出口灯            |    |
| 29 |    | 照明配电器        |    | 69 |    | 万能日光灯 2X20W      |    |
| 30 |    | 应急照明配电器      |    | 70 |    | 航空障碍灯            |    |
| 31 |    | 动力配电器        |    | 71 |    | 导线引出             |    |
| 32 |    | 电源自动切换箱      |    |    |    |                  |    |
| 33 |    | 逆变器          |    |    |    |                  |    |
| 34 |    | 断路器          |    |    |    |                  |    |
| 35 |    | 电表箱          |    |    |    |                  |    |
| 36 |    | 接线(集)        |    |    |    |                  |    |
| 37 |    | 电能表          |    |    |    |                  |    |
| 38 |    | 电动机          |    |    |    |                  |    |
| 39 |    | 热水器          |    |    |    |                  |    |
| 40 |    | 风阻盒管         |    |    |    |                  |    |

## 文 字 符 号

| 导线敷设方式的标注 |         |    |         |
|-----------|---------|----|---------|
| SC        | 穿管暗敷设   | CT | 用电线桥架敷设 |
| TC        | 穿铠装管敷设  | SR | 用线槽敷设   |
| RC        | 穿外护套管敷设 |    |         |
|           |         |    |         |


  

| 导线敷设部位的标注 |        |     |             |
|-----------|--------|-----|-------------|
| BC        | 暗敷设在梁内 | FC  | 暗敷设在楼面或地面上  |
| CLC       | 暗敷设在墙内 | CC  | 暗敷设在屋面或顶棚内  |
| WC        | 暗敷设在墙内 | ACC | 暗敷设在管道进入的洞内 |
|           |        |     |             |

| 序号 | 名称   | 符 号                 | 说 明  |
|----|------|---------------------|--|
| 1  | 用电设备 | $\frac{A}{B}$       | A—设备编号<br>B—额定功率(kW/kVA)                                     |
| 2  | 配电箱  | (1) ABC<br>(2) ABCD | (1)平面图<br>(2)系统图<br>A—层号<br>B—设备代号<br>C—设备编号<br>D—功率 kW/kVA) |
| 3  | 灯具   | A-B C-D E           | A—灯具<br>B—灯具型号或编号<br>C—灯泡数<br>D—灯泡功率<br>E—安装高度(米)<br>F—安装方式  |
| 4  | Ch   | 缠丝式                 |  |
| 5  | CR   | 麻花内安装               |  |
| 6  | T    | 台上安装                |  |
| 7  | BR   | 墙内安装                |  |
| 8  | AC   | 暗敷设在管道进入的洞内         |  |
| 9  | W    | 常用照明干线              |  |
| 10 | WE   | 事故照明干线              |  |

## 标 注 方 式




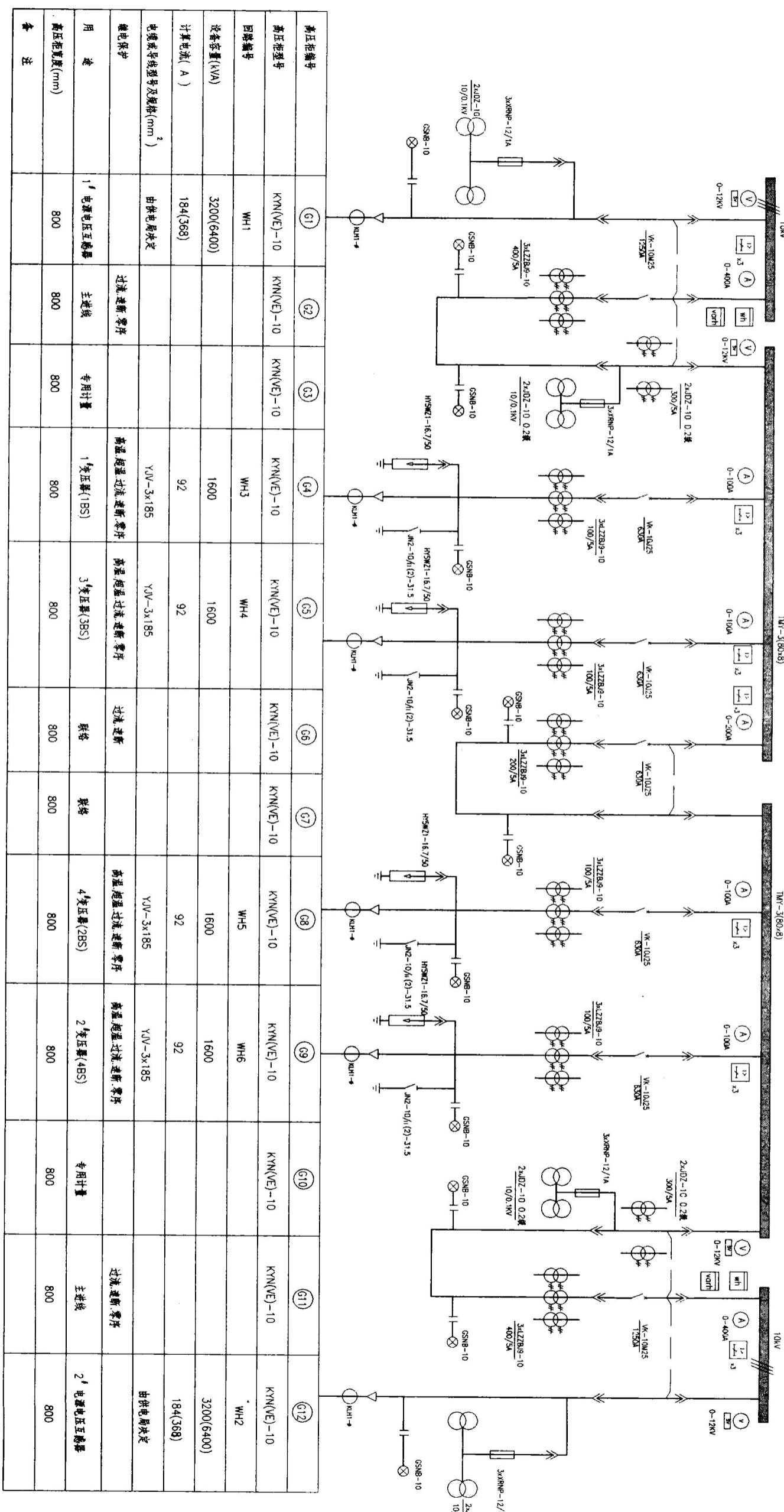

说明:

1. 本工程高压供电系统采用两路高压电源同时供电,即正常时,各段母线分段运行,该两路电源同时供电;当其中一路电源失电时,联络开关自动投入,由非故障电源负担,两台10kV高压进线柜和联络柜均应做电气/机械联锁。
2. 真空断路器操作电源采用直流(DC) -220V,10kV高压真空开关柜应具有五防功能,并且其避雷器容量等技术条件应满足供电部门的要求。
3. 本工程高压供电系统两台专用计量柜内专用计量仪表等应和供电部门协商后决定。

图名 高压供电系统图 图号 1-1-1

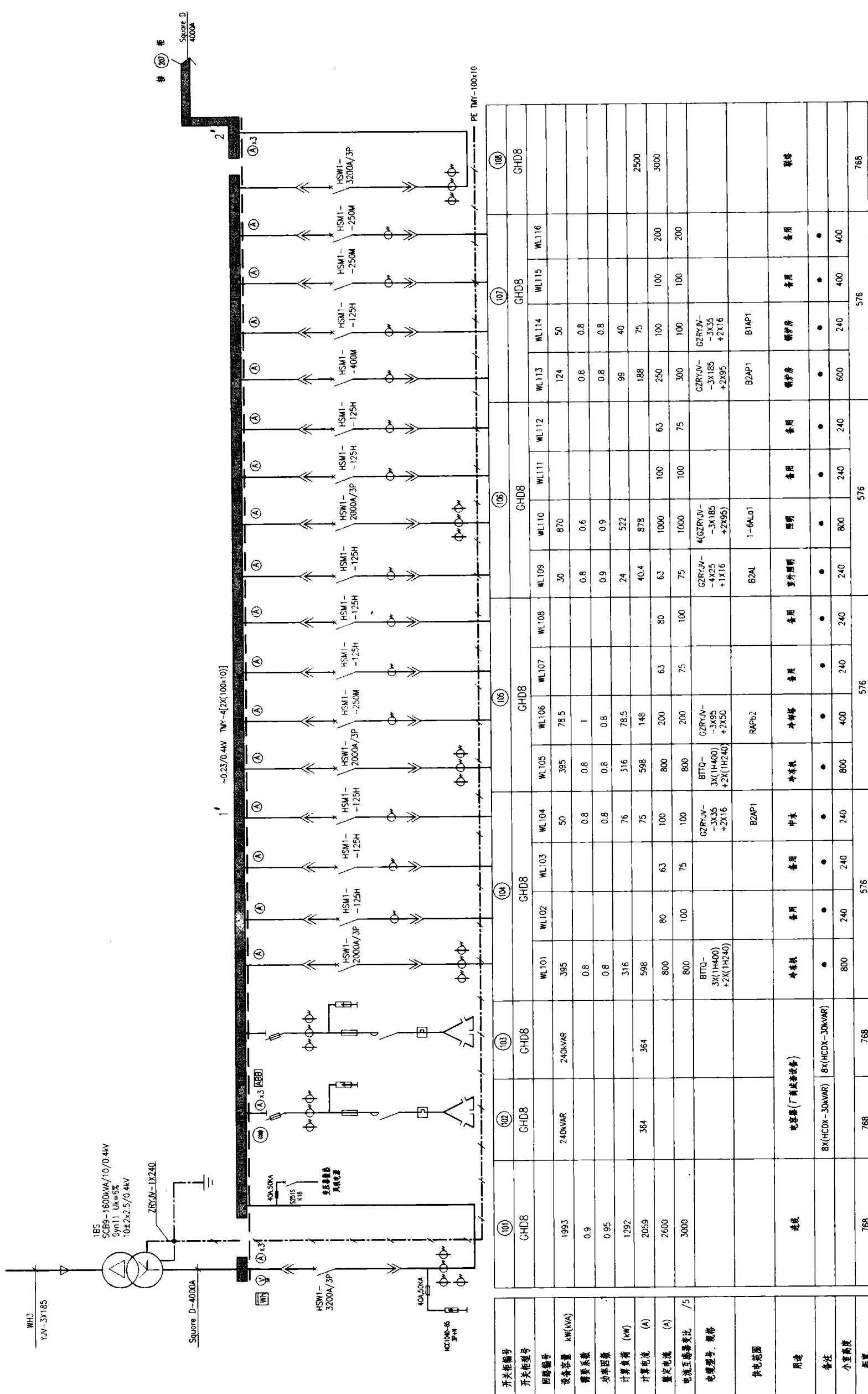

说明 1 本办法适用于公司所有部门、车间、工段、科室、班组等组织形式下，口头通知人面谈或书面


2. 全部功率因数补偿柜为自动补偿,补偿电容器组应为干式不燃型。  
3. 保证在市电停电时可断开进线断路器而由蓄电池组供电。

4. 空气断路器短延时脱扣额定电流可按长期工作时脱扣整定电流5倍选取。  
 5. 工作地点年均温每小时平均温度 $\leq 30.4^{\circ}\text{C}$ ，能经常与空气断路器配合回路的最高温度 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ 。

6. 备注栏中●表示空气断路器具有分励脱扣器

低压配电网图(一)


名  
目

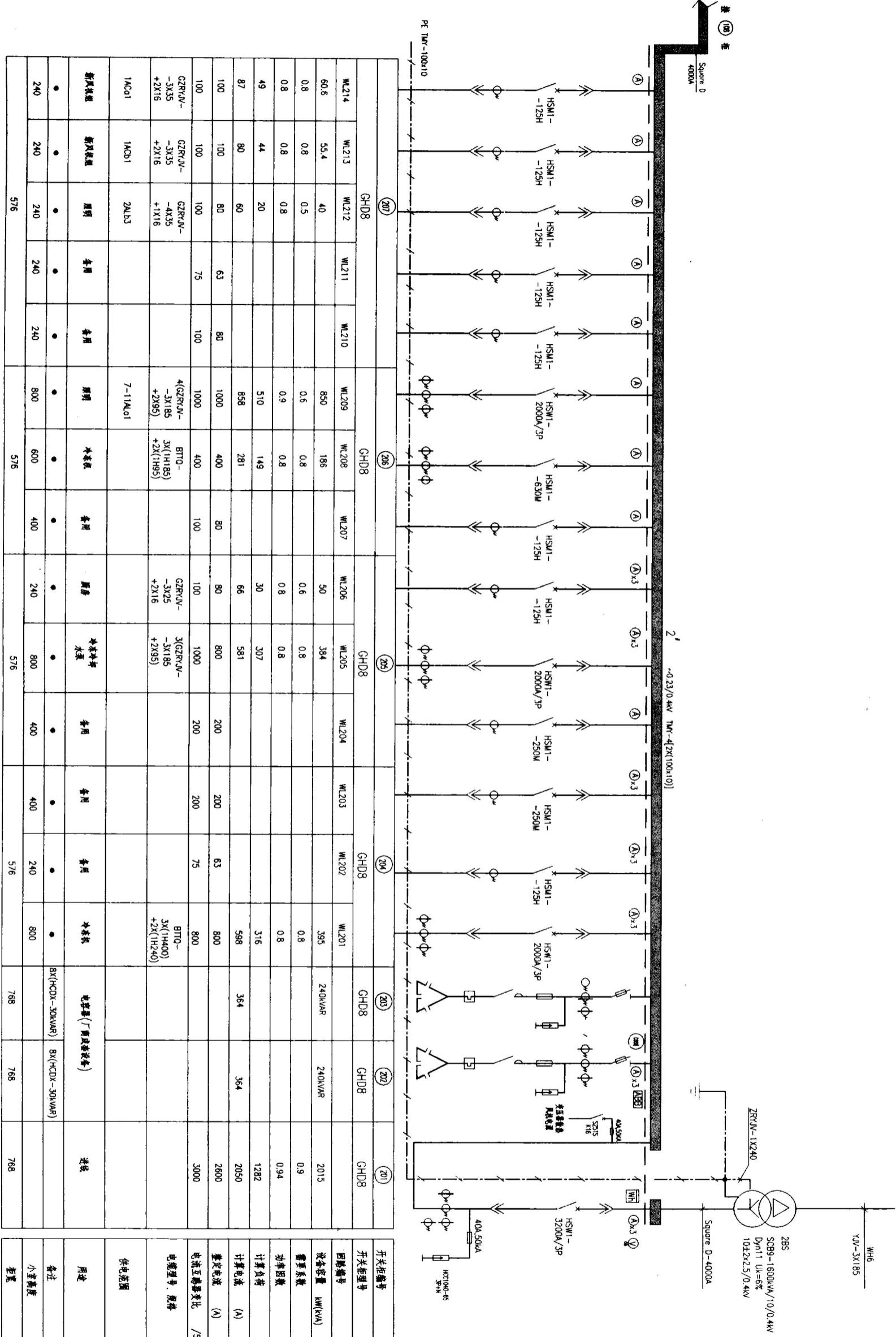

### 说明

- 两个进线柜和联络柜内的HSM1开关应有电气联锁，三个断路器在任何情况下只能同时合两个断路器。
- 全变功率因数补偿柜可根据该回路电流互感器进行配置。
- 低压配电柜中的电流表可按长延时脱扣整定电流5倍选取。
- 空气断路器短延时脱扣时间整定0.4s，联络空气断路器短延时脱扣时间整定0.2s。
- 备注栏中●表示空气断路器具有分励脱扣器。

图名 低电压配电系统图(二) 图号 1-1-3

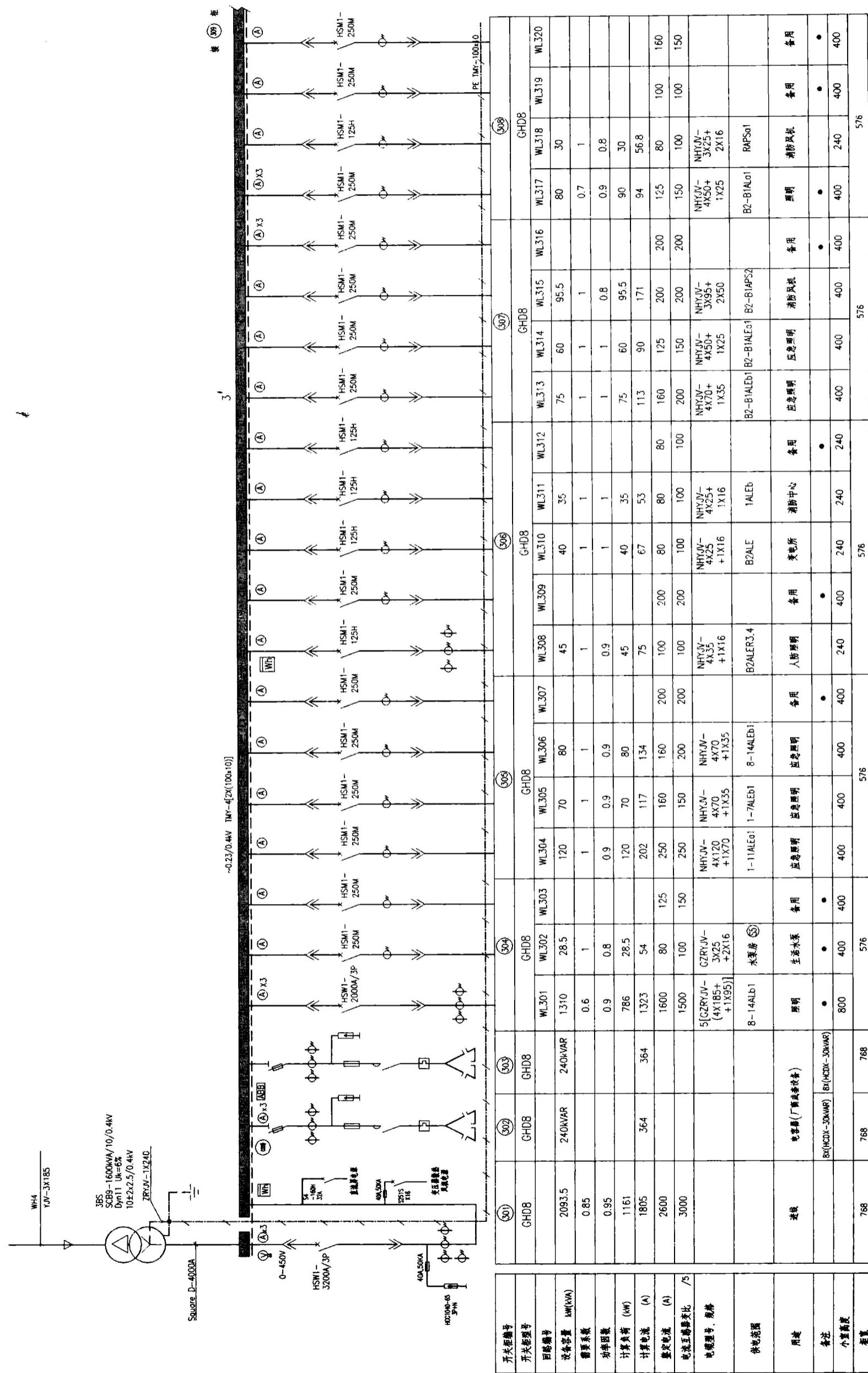


**光亮** 1. 两个进线柜和联络柜内的HSW1开关应有电气联锁，三个断路器在任何情况下只能同时合两个断路器。

- | 图名  | 低压配电网接线图(三) | 图号 | 1-1-4 |
|---|-------------|----|-------|
| 2. 全部功率因数补偿柜为自动补偿, 补偿电容器应为干式不燃型。<br>3. 低压配电柜中的电流表可兼带回路电流互感器进行配置。<br>4. 空气断路器短时脱扣整定时间为脱扣整定电流5倍选取。<br>5. 空气断路器短时脱扣整定时间为0.4 s, 脱扣空气断路器短时脱扣整定时间为0.2 s。<br>6. 备注栏中●表示空气断路器具有分励脱扣器。 |             |    |       |

图号  
图名  
低配电网系统图(三)

1-1-4

图名 低压配电系统图(四) 图号 1-1-5

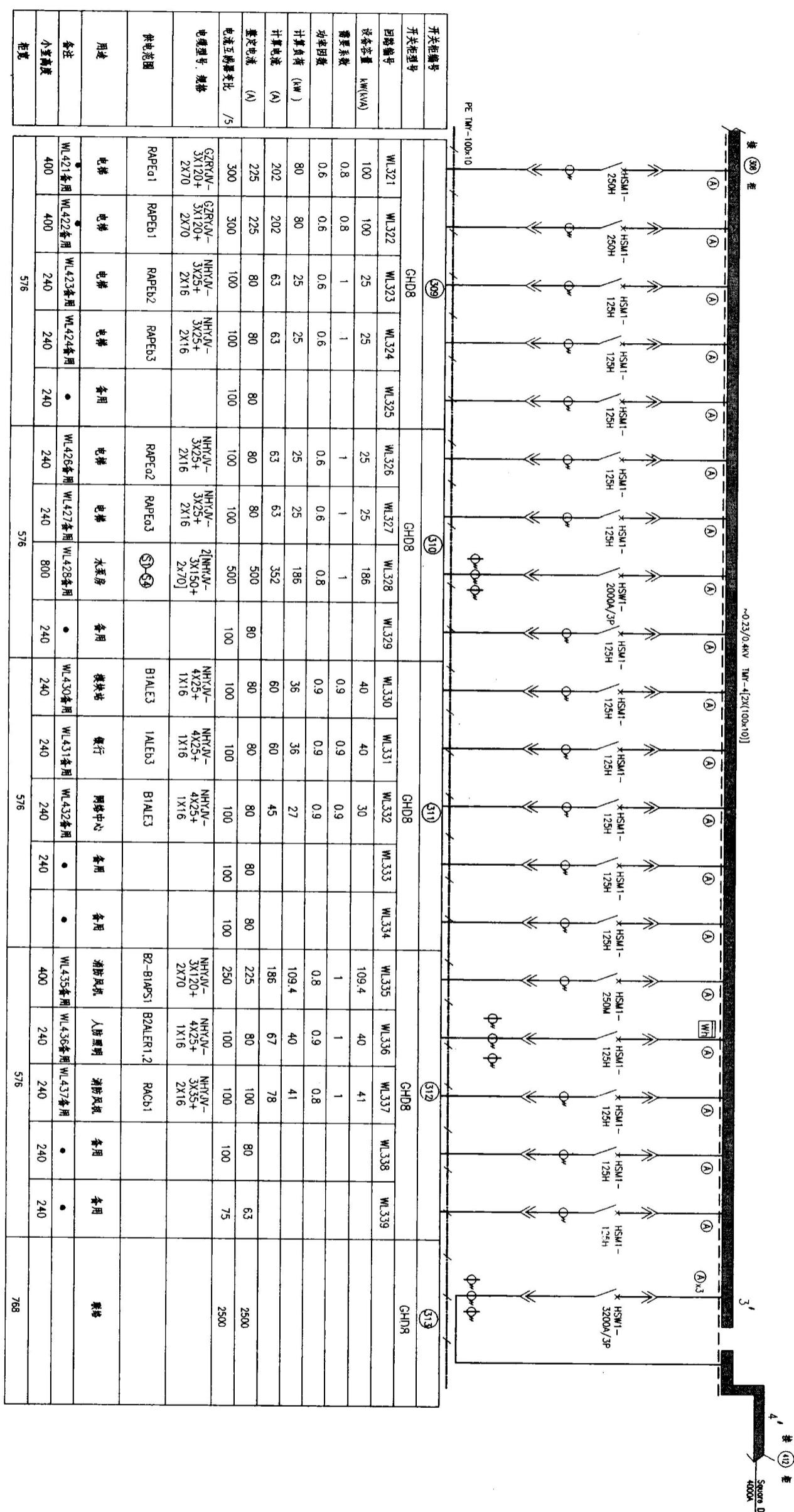


| 开关柜编号 | 开关柜型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


图名

低压配电网系统图(五)

图号

1-1-6

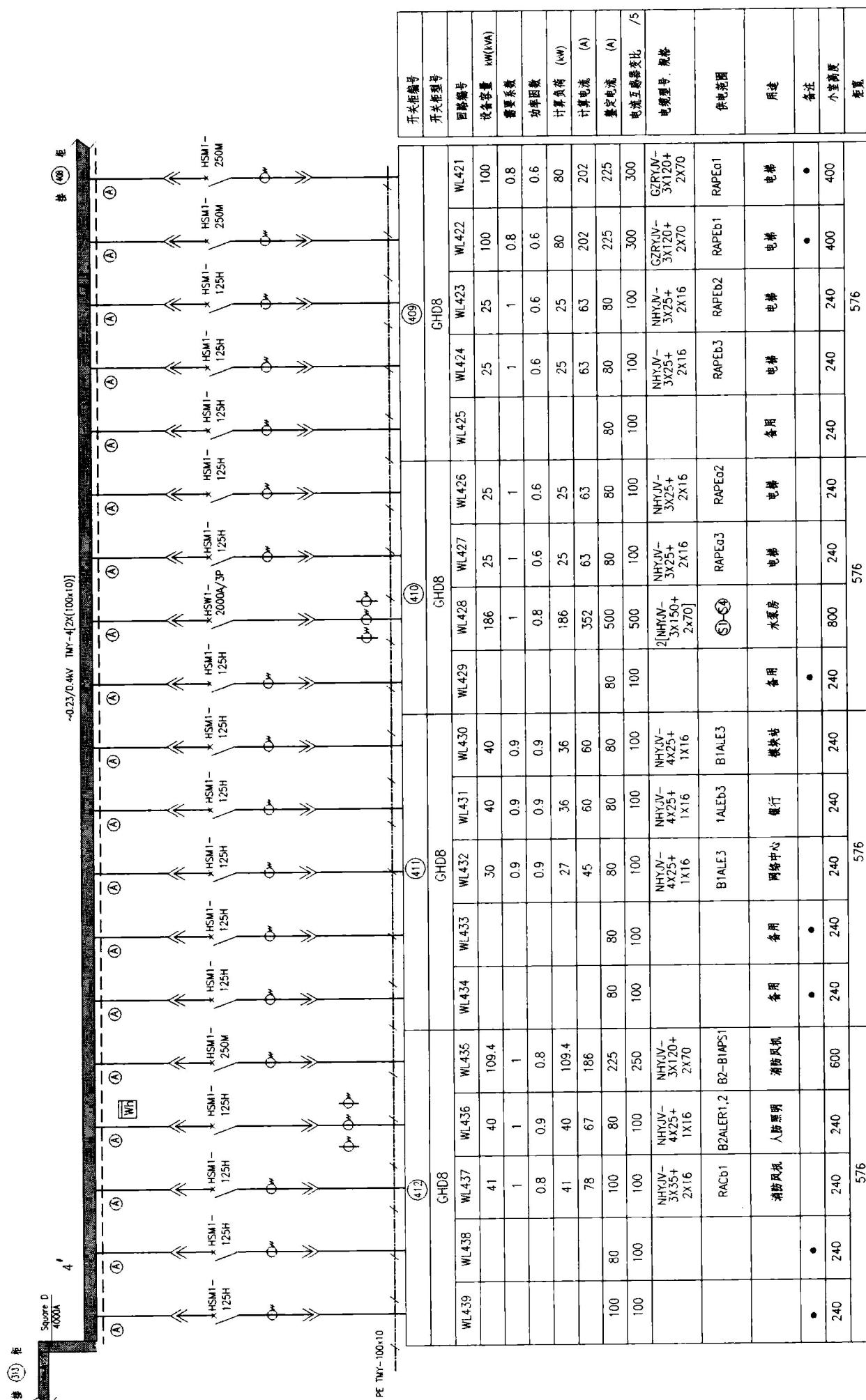

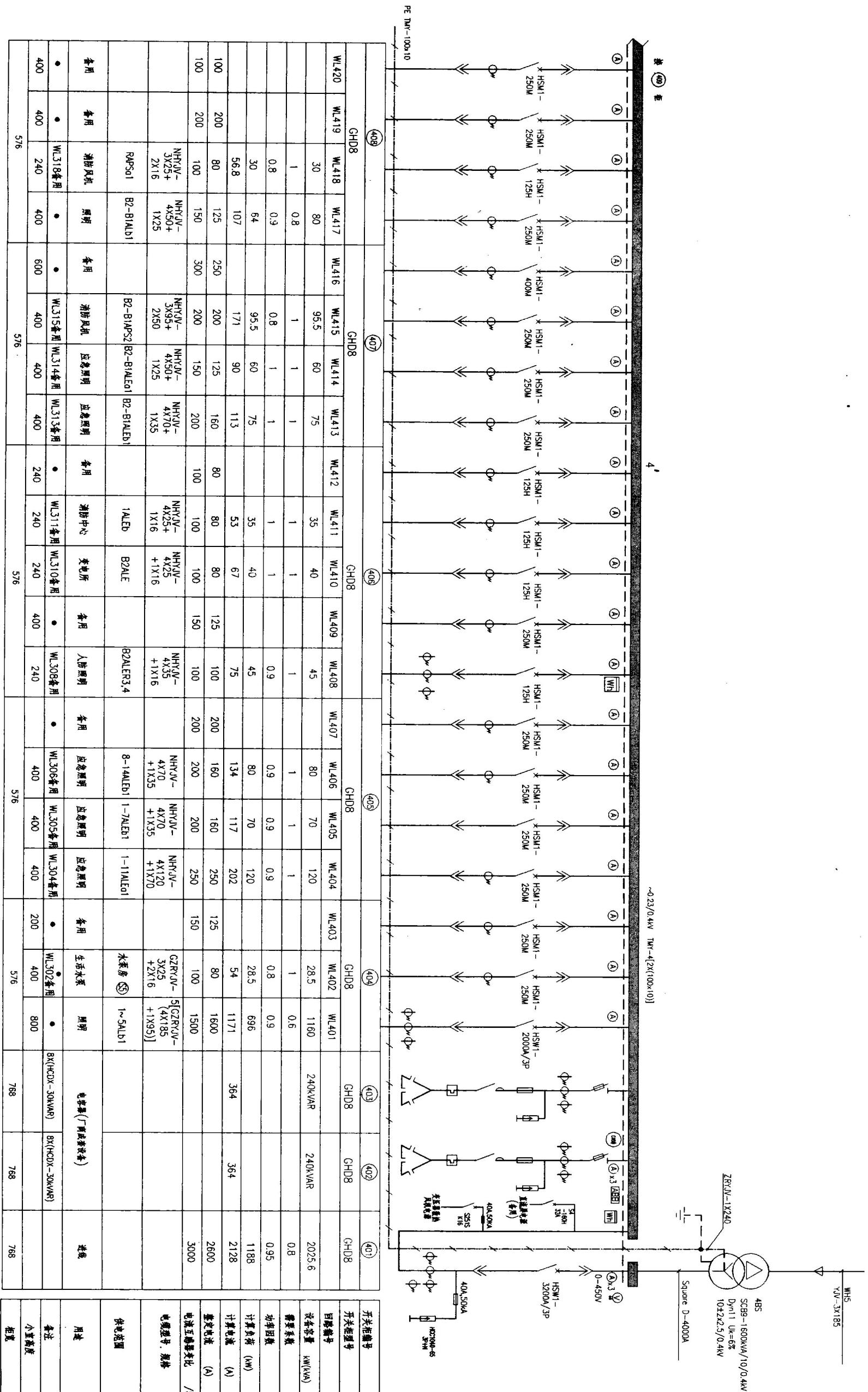


图名 低压配电系统图(六) 图号 1-1-7


1. 两个进线柜和联络柜内的HSW1开关应有电气联锁，三个断路器在任何情况下，只能同时合两个断路器。
2. 全部功率因数补偿柜为自动补偿，补偿电容器应为干式不燃型。
3. 低压配电柜中的电流表可根据该回路电流互感器进行配置。
4. 空气断路器短延时脱扣整定电流可按长延时脱扣整定电流5倍选取。
5. 主进空气断路器短延时脱扣时间整定0.4s，联络空气断路器短延时脱扣时间整定0.2s。
6. 变压器上 • 美菱空气断路器具有分励脱扣器。

说明：为在火灾时切断非消防电源，所有生活普通照明的插座空开断路器及各层照明口箱  
主空气断路器均应配分励脱扣器。

A 座

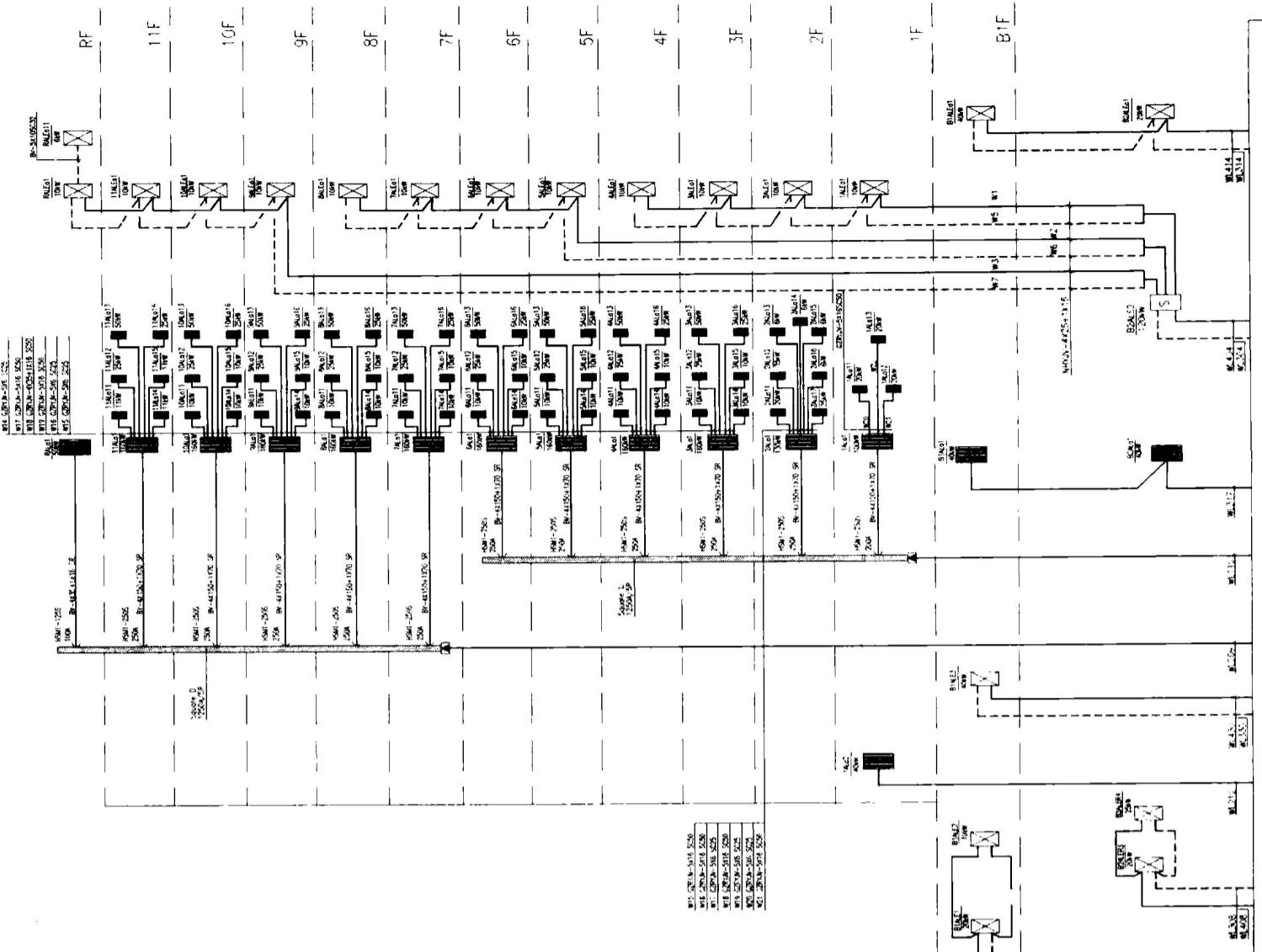


B 座

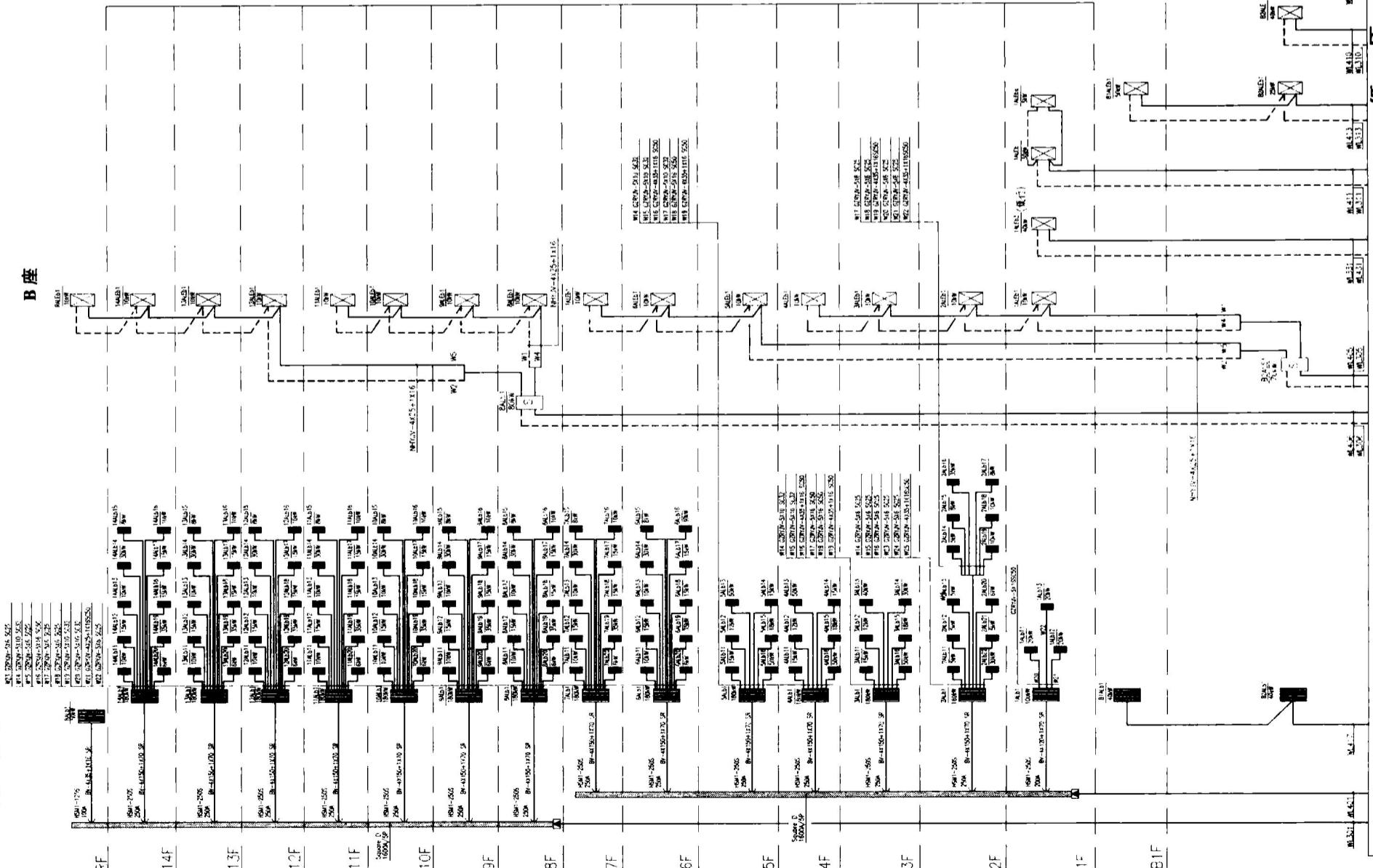


| 图名        | 图号 | 1-1-8 |
|-----------|----|-------|
| 照明配电干线系统图 |    |       |

B 座

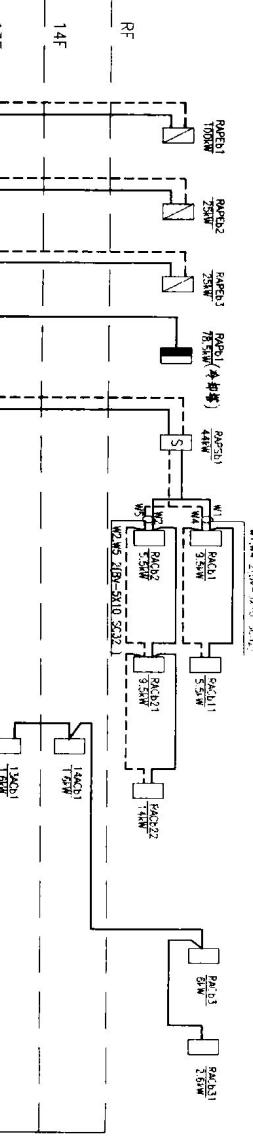

A 座

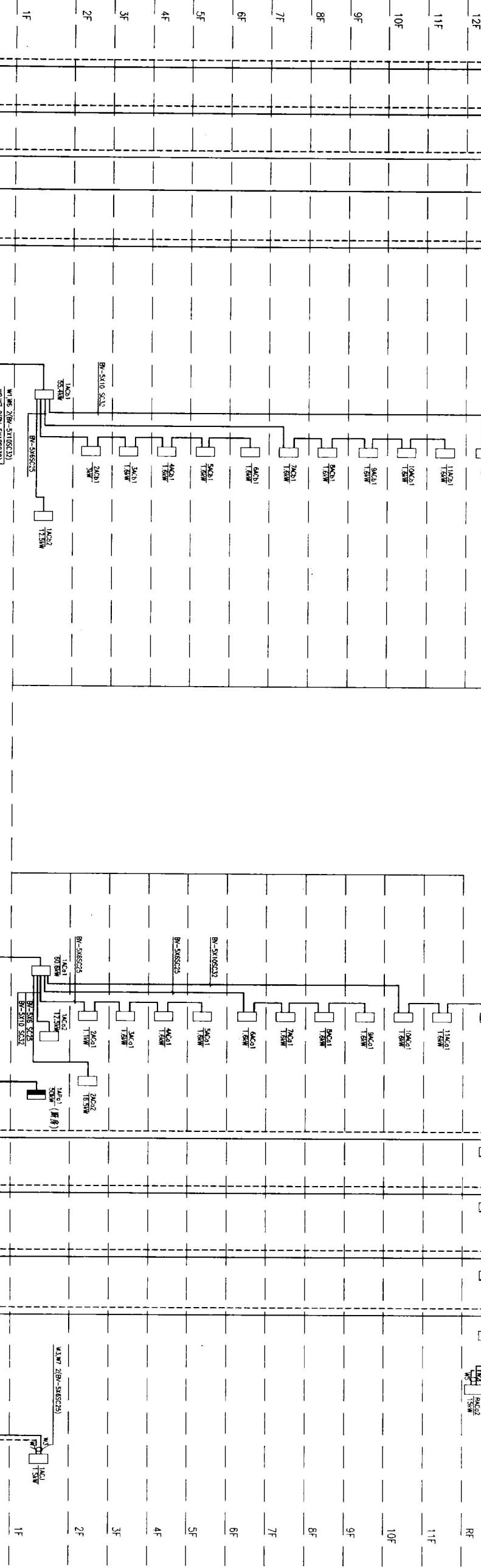

| 图名 | 电力配电干线系统图 | 图号 | 1-1-9 |
|----|-----------|----|-------|
|----|-----------|----|-------|

