

电接风向风速计

王金钊 编著

农业出版社

电接风向风速计

王金钊 编著

农业出版社

电接风向风速计

王金钊 编著

农业出版社出版 新华书店北京发行所发行

农业出版社印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 2,375 印张 1 插页 50 千字

1978 年 12 月第 1 版 1978 年 12 月北京第 1 次印刷

印数 1—9,000 册

统一书号 15144·545 定价 0.22 元

编 者 说 明

电接风向风速计是一种转杯型风程式测风仪器，目前已
经广泛应用于气象台、站和其他部门。

电接风向风速计比现有的地面观测仪器，较为复杂一些。
为了使有关人员能够深入了解该仪器的工作原理，熟练地掌
握该仪器的检修方法，以便把电接风向风速计使用维护得更
好，编者特参考有关资料，写成这本小册子，以应需要。

由于编者经验不足，水平有限，书中缺点和错误在所难
免，望读者批评指正。

编 者

一九七八年二月

目 录

一、用途和基本性能参数.....	1
二、结构和作用原理.....	2
三、安装.....	30
四、使用和日常维护.....	34
五、常见故障和检修办法.....	41
六、几个关键部件的调试.....	62

一、用途和基本性能参数

电接风向风速计用以记录风的行程，并每隔两分半钟记录一次瞬时风向。记录纸经过整理后，可得出任意十分钟的平均风速及其相应风向。此外，还附有指示器，可以随时观测瞬时风向和瞬时风速。

其基本性能参数如下：

1. 风速测量范围：2—40 米/秒；
2. 风向测量范围：16 方位；
3. 起动风速不大于 1.5 米/秒；
4. 风速 1.5 米/秒时，风向标偏离实际风向不大于 10° ；
5. 供电电源：交流 220 伏或直流 12 伏。

二、结构和作用原理

电接风向风速计由感应器、指示器和记录器三部分组成。感应器安装在室外的杆子上，而指示器和记录器则置于室内。感应器用一长电缆与指示器相联；指示器与记录器之间，用一短电缆彼此相联。

在仅仅需要观测瞬时风向、瞬时风速；或仅仅需要记录平均风向、平均风速时，指示器、记录器均可单独地与感应器相联使用。但必须注意，在记录器与感应器直接相联时，需在记录器的两个接线柱上外接 12 伏直流电源。

1. 感应器

感应器的外观如图 1 所示，分为上下两部分，上部分是风速表，下部分是风向标。风速表插在风标座上，用螺钉 5 固定，而电路则靠一个同心插头接通。整个感应器的电路靠电缆 13 与指示器（或记录器）相联。

风速表

图 2 是风速表内部的结构原理图。风杯轴 5 上装有一个蜗杆 6，当风杯转动时，蜗杆 6 推动蜗轮 7 转动。凸轮 1、2 固定在轴套 11 的两端成为凸轮组，而轴套 11 又套在蜗轮

轴上。当蜗轮正向转动时，固定在蜗轮上的拨钩 8 就推动凸轮组一起转动。电接簧片 3、4 的两个脚抵在凸轮 2 上面，当凸轮 2 转动时，簧片脚就在凸轮上滑动。当凸轮 2 不断地转动时，簧片 3 的脚会首先从凸轮的最高点落到最低点，簧片 3 上的银接点就和簧片 4 上的银接点接触。凸轮继续转动，簧片 4 的脚也会从凸轮 2 上的最高点落下，于是接点分开。这样，接点 K_f 就完成了一次电接。风速愈大，风杯转得就愈快，单位时间内电接的次数也愈多。每吹过 200 米风程，风杯转 80 圈，接点就接触一次，接

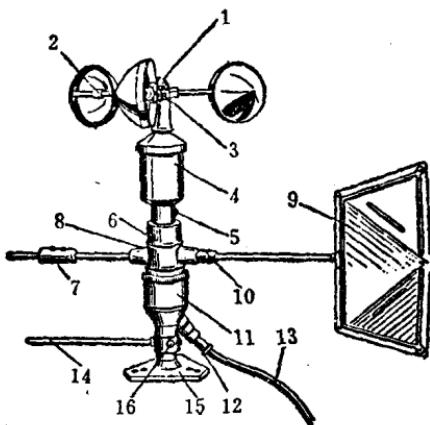


图 1 感应器

1. 风杯压帽
2. 风杯
3. 风杯固定螺钉
4. 风速表
5. 风速表固定螺钉
6. 风标座
7. 平衡锤
8. 锤臂固定螺钉
9. 风向尾叶
10. 风向尾叶固定螺钉
11. 防水罩
12. 防水插头座
13. 电缆
14. 指南杆
15. 底座
16. 底座固定螺钉

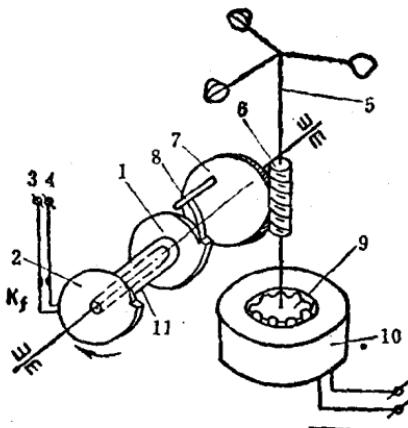


图 2

到记录器就可以记录下风的行程来。

风杯轴的下端固定有一块 8 极磁钢 9，磁钢 9 的外面套一个定子线圈 10，从而构成一个交流发电机。这一发电机的具体结构如图 3 所示。定子线圈由上导磁环、外环、下导磁环、线圈及其骨架组成，而转子就是一块圆形 8 极磁钢

(为表达清楚，磁钢只得用虚线画出)。线圈及其骨架就放在由上导磁环、外环、下导磁环形成的空腔里。

从图 3 又可看到，上导磁环向下引出 4 个片，而下导磁环则向上伸出 4 个

片，这 8 个片交错地排列，构成定子的内壁。磁钢刚好有 8 个极，所以当它被放到定子里面时，每一个极对准一个片。

发电过程：从电磁感应的原理可知，当通过线圈所围成的面积 S (见图 4) 的磁通 ϕ 有所改变的时候，在线圈中就会产生感应电势。磁通 ϕ 就是面积 S 与磁力线密度 (或叫磁感应强度) B 的乘积。

设磁钢在旋转过程中的某一瞬间，象图 3 那样，磁钢的 4 个 N 极正好对准上导磁环向下伸出的 4 个片，而 4 个 S 极

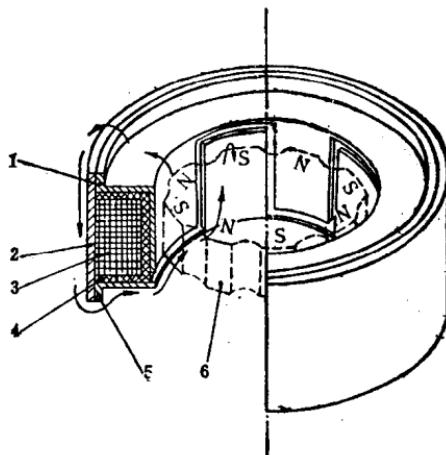


图 3

1. 上导磁环 2. 外环 3. 线圈
4. 线圈骨架 5. 下导磁环 6. 磁钢

则对准下导磁环向上伸出的4个片。这时磁力线的走向如图中箭头所示，从N极出发，到上导磁环向下伸出的片，再由上导磁环

到外环、下导磁环，最后由下导磁环向上引出的片回到S极，构成一个封闭的磁路。从剖开的断面来看，这时线圈周围的磁场方向是逆时针方向。如果下一个瞬间4个N极对准下导磁环，而4个S极对准上导磁环的话，磁力线的走向就刚好与上述方向相反，线圈周围的磁场方向就不再是逆时针方向，而是顺时针方向了。磁钢不停地转动，线圈周围的磁场方向就不断地变化，这就是所谓的交变磁场了。

在磁钢的8个极刚好对准8个片的时候，磁力线密度B最大，所以磁通 ϕ 也最大。而对准片与片之间的间隙的时候， ϕ 等于零。可见在风杯带动磁钢不停地转动时，磁通 ϕ 不断地从零到正的最大，又到零，又到负的最大，再到零。

综上所述，当磁钢在定子里面旋转时，通过面积S的磁通 ϕ 的大小和方向都在做周期性的变化。根据电磁感应定律，线圈中所产生的感应电势为：

$$e = - W \frac{d\phi}{dt}$$

式中：

$d\phi$ ——磁通的微小变化；

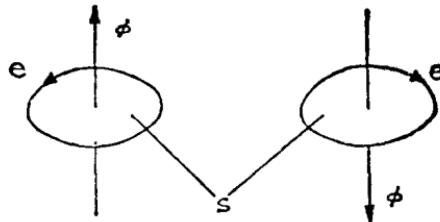


图 4

dt ——一段微小的时间;

W ——线圈的圈数。

实际上， $\frac{d\phi}{dt}$ 就是磁通的变化速度。磁通变化的速度越

快，线圈中的感应电势 e 也就越大。磁通变化的快慢，取决于磁钢转动的快慢，而磁钢又是由风杯带动的。因此， e 的大小就反映了风速的大小。测出这个电压，风速就知道了。

风速表的实际构造见图 5。

风向标

参见图 1，拧开风速表

紧固螺钉 5，拔下风速表，

那么余下的就是风向标了。

风标座 6 的两侧装有平衡锤

7 和尾叶 9。其下部还固定

有指南杆 14 和防水插座 12。

拔下风速表，就可看到风向标顶部的大压帽，拧下大压帽，风标座就可以拔下来了。拔下风标座，拧下防水罩 11，再把风标座装回去，就可以看到风向接触器内部的情况了。

风向接触器如图 6 所示。在方位盘 1 上嵌有一个导电环 2。内圈又嵌有 8 个

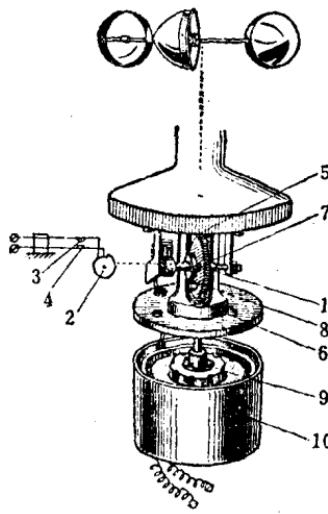


图 5 风速表

1、2. 凸轮 3、4. 风速电接簧片 5. 风
杯轴 6. 蜗杆 7. 蜗轮 8. 拨钩
9. 磁钢 10. 定子线圈

方位铜块 3。方位块与方位块之间，方位块与导电环之间，都是互相绝缘的。3个不锈钢的触头 5，都铆在风向电接簧片 4 上（彼此是通电的，在以后的线路中用一个三角形表示），而该簧片又固定在风标座上，随着风标座的转动而转动。在风标座的带动下，外面的一个触头在导电环上滑动，里面

的两个触头在 8 个方位块上滑动。随着风向的不同，3 个触头就停在不同的位置上。里面的两个触头可能停在同一块铜块上，把这一铜块和导电环接通；也可能这两个触头分别停在相邻的两个铜块上，把这两个铜块与导电环接通。这样就可以区别出 16 个方位来。

感应器出故障的机会还是比较多的，弄清感应器的接线，对于检修工作来说，是非常必要的。如前所述，感应器是由风速表和风向标两部分组成，这两部分的接线见图 7。图 7

(A) 是风速表的接线，图 7 (B) 是风向标的接线。

从图 7 (A) 可见，风速接点 1 和定子线圈 2 都有一根线接地。这里所说的接“地”，就是接机壳。接点 1 的另一根线，接同心插头 3 的粗的部分；而定子线圈的另一根线，则接同

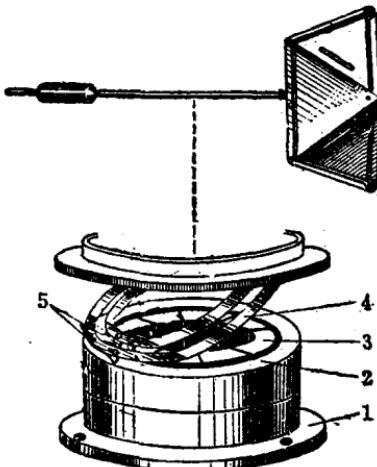


图 6 风向接触器

1. 方位盘 2. 导电环 3. 方位块
4. 风向电接簧片 5. 触头

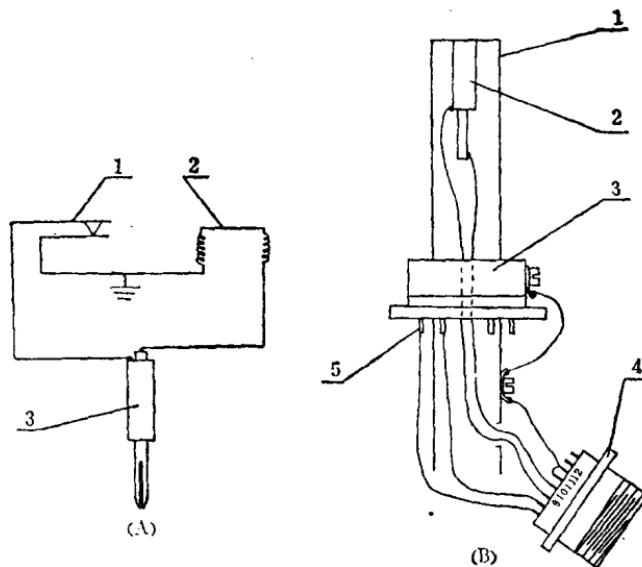


图 7

心插头 3 的细的部分。同心插头粗细两部分是彼此绝缘的。

见图 7 (B)，风向标主轴 1 上，装有风向接触器 3。在轴 1 的顶端，装有同心插座 2。同心插座 2 也分粗细两部分，而且彼此绝缘。4 是感应器上的 12 芯插座，5 是方位铜块的焊脚 (应该有 8 个，图中只画 4 个)。从图 7 (B) 可见，同心插座的粗的部分和细的部分各引一根线，从空心轴里拉出来，接到 12 芯插座上，粗的接 9，细的接 10。风向接触器的外环用一段导线与轴相连，然后接到 12 芯插座的 12 上，12 与 11 又连接起来。12 芯插座除去 9、10、11、12 四个头子外，还有 8 个头子，就接 8 个方位铜块 (图中只画了两根线)。

安装时，图7（A）的同心插头3，就插在图7（B）的同心插座2里面。可见，风速接点的一根线，通过同心插头座接到12芯插座的9。而定子线圈的一根线，通过同心插头座接到12芯插座的10。它们接地的线，就通过风速表外壳到图7（B）中的主轴1，如前所述再由轴1引到12芯插座的11、12。所以，11、12和感应器外壳也是相通的。

感应器上的防水插头座（即前述12芯插头座）如图8所示。当拔下插头时，可以看到插座上有一个键，而插头上有一个槽，以保证正确的相对位置。把插头插入插座时，一定要使槽对准键不得乱插。橡皮垫圈是起防水作用的。

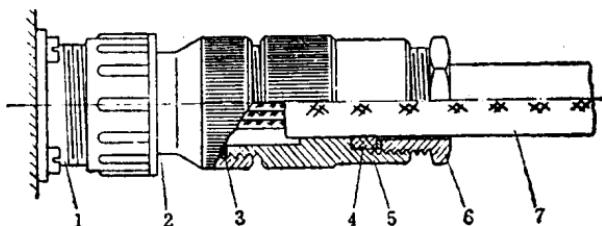


图8 防水插头座

- 1.插座
- 2.插头
- 3.橡皮垫圈
- 4.橡皮垫圈
- 5.外壳
- 6.压紧螺帽
- 7.电缆

2. 指 示 器

指示器里有整流电源、瞬时风速指示、瞬时风向指示等三部分，此外还附有电池箱。

整流电源

本仪器除瞬时风速外，都是由电池组或整流电源供电的。

所需电压为直流 10 伏。整流电源包括变压器、桥式整流器两部分。先用变压器把 220 伏的市电变成 11 伏的交流低压；再用整流器把交流低压整流为直流 10 伏，供整套仪器用电。

① 变压器

在指示器的底板上，体积最大的一个元件就是变压器。最简单的变压器，是在一个闭合的铁芯上绕两个线圈（如图 9）。交流电输入的那一个叫初级线圈，接负载（图中负载为 R）的那个叫次级线圈。当初级接上交流电源 U_1 时，由于在铁芯中产生交变磁场的缘故，在次级线圈中就产生感应电势，其输出电压为 U_2 。如初级线圈为 N_1 圈，次级为 N_2 圈，则有如下关系：

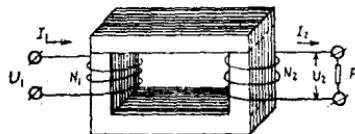


图 9

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

如果不考虑变压器的铁损和铜损，那么我们所用的变压器也应该成立：

$$\frac{220}{11} = \frac{N_1}{N_2}$$

可见初级线圈圈数多，次级线圈圈数少，前者是后者的 20 倍。

我们所用的铁芯如图 10，它是由许多片山字形和一字形矽钢片颠倒叠装而成的，两组线圈就绕在中心柱上，初级绕在里层，次级绕在外层。一般变压器的符号如图 11，我们所

用的变压器如图 12。从图 12 可见，初级线圈有两个，如市电为 220 伏时，则用变换插把两个线圈串联，如市电为 110 伏时，就并联。次级线圈有两个抽头，输出为三组，即：0—5 为 9 伏、0—6 为 11 伏、0—7 为 13 伏。仪器出厂时，用的是 11 伏的一组，随着使用地区电压高低的不同，可以改焊。

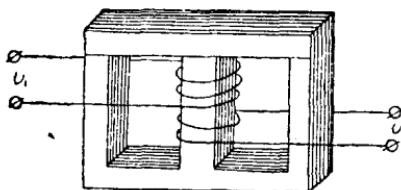


图 10

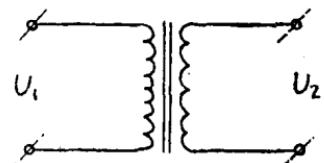


图 11

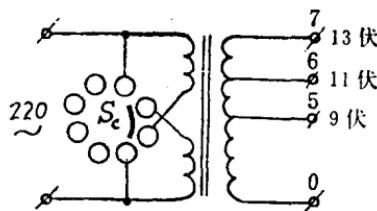


图 12

② 桥式整流器

桥式整流器用了 4 个二极管，而每一个二极管都有一个正极和一个负极（见图 13）。当二极管两端加上正向电压时（即管子的正极接电源的正，负极接电源的负），其正向电阻很小，而正向电流却很大（图 13（A））。如果在二极管的两端加上反向电压时，则其反向电阻很大，而反向电流很小，甚至可以认为没有电流流过（图 13（B））。这就是二极管的单

向导电性。各种型式的整流器，就是用的二极管的这一特性。

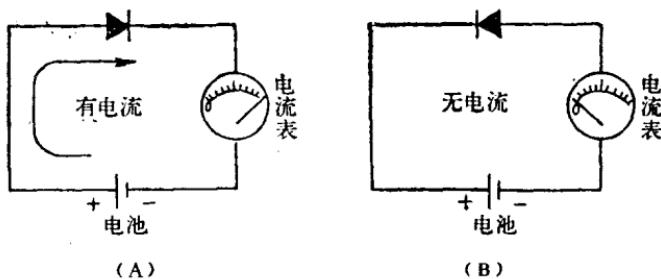


图 13

整流电源的线路如图 14 所示。 T_p 是变压器， B_1 是整流器， S_c 是变换插。这里我们只取图 14 的右半部——整流部分，来说明桥式整流器的整流过程。

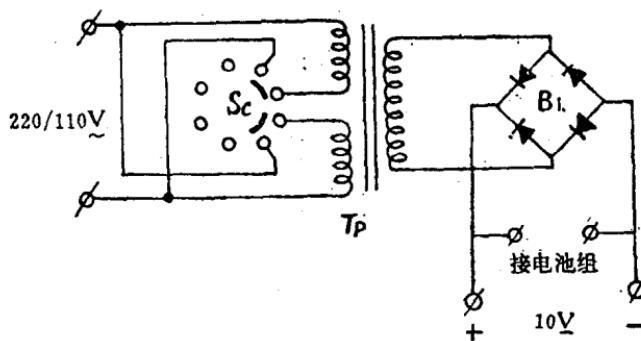


图 14

见图 15， L_2 是变压器次级，其输出为交流 11 伏。既然这是交流，那么 L_2 两端电压的极性就是交变的。当一个电源接上负载之后，负载（图中的 R）上就会有电流流过，而且