

# 地質勘探机构 的 电力設備

В. И. 古 兹 著

地质出版社

# 地質勘探机构的电力設備

B. И. 古 茲 著

刘 研 田 冠 湘 譯

姚 一 清 校

地質出版社

1956·北京

В. И. Гузь  
ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ  
В  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ГОСГЕОЛТЕХИЗДАТ  
МОСКВА 1955

本書介紹的是地質勘探機構中所使用的電力設備；從各種設備的基本原理到維護技術所有方面都作了詳細地介紹。

本書適于直接操作及管理電力設備的工作者和具有電工學基本理論知識的電工和柴油司機學習或參考。

### 地質勘探机构的电力设备

---

著 者 B. И. Гузь  
譯 者 刘 研 田 冠 湘  
出 版 者 地 質 出 版 社  
北京宣武門外永光寺西街3号  
北京市書刊出版發售許可證字第050号  
發 行 者 新 華 書 店  
印 刷 者 地 質 印 刷 厂  
北京廣安門內教子胡同甲32号

---

編輯：陳培光 技術編輯：張華元 校對：張曉光  
印數(京)1—4780冊 1956年12月北京第1版  
开本 31"×43"  $\frac{1}{2}$  1956年12月第1次印刷  
字数 130,000字 印張 5 $\frac{1}{2}$ /25  
定价(10)0.85元

# 目 錄

序言 .....	7
<b>第一章 某些电工学知識</b>	
电路圖的概念.....	8
有关电工材料的知識.....	8
<b>第二章 測量仪表</b> .....	13
电气測量仪表的型式.....	13
电流的測定.....	14
电压的測定.....	15
功率的測定.....	15
电能的測定.....	16
电流頻率的測定.....	18
兆欧表.....	18
<b>第三章 电机</b> .....	19
电机的用途.....	19
交流感应电动机.....	20
感应电动机的構造.....	20
功率因数。效率.....	22
感应电动机的起动.....	23
感应电动机的故障及其消除方法.....	25
交流同步發电机.....	27
三相同步發发电机的工作原理.....	27
同步發发电机的構造.....	27
發电机的功率和功率因数.....	29
同步發电机的并联运行.....	30
同步电动机.....	33
直流發电机.....	33
直流电的獲取.....	33
直流發电机的構造.....	35
直流發电机的激磁方式.....	36

直流电动机	38
· 發电站或变压器的負荷及需要功率的确定	38
ПЭС-60型發电站	41
СГ-60/6型發电机的接綫圖	44
ПЭС-60型發电站的起動和停車	45
ПДЭС-50型發电站	52
自動調整器的維护	58
<b>第四章 变压器和电焊机组</b>	59
用途和作用原理	59
变压器的構造	60
变压器的并联运行	61
互感器和鍋爐用变压器	62
电焊设备	63
СТЭ-24和СТЭ-34型电焊变压器的構造	64
电焊变压器的使用	65
САК-2Г型电焊机组的構造	65
发电机电流的調整	65
<b>第五章 蓄电池和换流机</b>	67
蓄电池的用途	67
起动机用蓄电池組的構造	67
蓄电池的电压	68
电解液	69
蓄电池的容量	70
蓄电池組的充电	71
蓄电池組的貯存和維护	73
酸性蓄电池	74
水銀整流器和固体整流器	75
<b>第六章 内燃机的电气设备</b>	76
发电机	77
发电机和蓄电池組的并联运行	80
电力起动机	81
4413/18型柴油机的电气设备	84

<b>第七章 起动和保护器械</b>	87
刀形开关和磁力起动器	87
油开关	90
隔离开关	91
高压保險器	91
避雷器	92
关于繼电器的知識	92
欠电压(无电压)保护	93
过电流保护	93
热繼电器保护	94
<b>第八章 輸电</b>	95
概論	95
架空綫路	95
电气綫路的計算	97
电缆綫路	102
电压在500伏以下的电缆的計算	103
变电所	105
<b>第九章 电力设备的修理和安装</b>	107
电机的維护	108
定期檢查	110
小修	112
电机的拆卸和装配	113
拆卸和装配电机时各个工序的完成	120
电机的絕緣試驗和干燥	121
磨損軸承的更換	123
軸頸的研磨	123
整流子的範修	123
大修	124
变压器的計劃檢修	125
电机的安裝	128
开箱、檢查和儲存	128
基礎	128

提升和移动电机須知.....	128
电机的校正.....	130
<b>第十章 电能的节约和计算.....</b>	<b>132</b>
提高功率因数的措施.....	133
静电电容器的维护.....	134
电能的计算.....	135
<b>第十一章 电气照明 .....</b>	<b>136</b>
<b>第十二章 維护电气装置的安全技术 .....</b>	<b>138</b>
电流对人体的影响.....	138
安全技术对安装电气装置的要求.....	139
接地.....	139
保护用具.....	141
修理工作.....	142
电气装置的维护.....	142
电气工具和携带式灯.....	143
触电时的急救.....	143
<b>参考文献 .....</b>	<b>146</b>

## 序　　言

电能在苏联國民經濟中起着首要的作用。在工厂、礦山、机器拖拉机站和集体農莊里利用电能來驅动各种机器和机床，在城市和鄉村里利用电能供街道和房屋的照明。电气化的运输業（电气鐵道、电車、无軌电車和地下鉄道等）正在逐年在發展着。

电能日益獲得新的使用范围。在地質勘探機構中，例如，所有的地質勘探工作、鑽探工作和礦山掘進工作都已机械化了。鑽机借助于电动机增加了生產率和降低了机械鑽探的成本。

在地質勘探機構中，电气設備的使用變得愈加重要。供电的正确和不間断关系到鑽探工作的進程和机械鑽探計劃的完成。在某些电气設各的操作過程中出了錯誤就能使这些設备损坏，因而也就造成地質勘探設备的停頓。为了避免發生錯誤和有把握地完成所担负的工作，电气設備的操作人員必須精通电力設備的操作技術。

本書适用于在地質勘探中直接管理小型电力設设备和熟悉电工学基本理論知識的电工和柴油机司机。

一般的必要知識可以在任何电工学教科書中獲得。

作者推荐使用 B.C.波波夫，H.H.曼苏罗夫的电工学著作“非电工中等專業学校用教科書”，1952年出版。

# 第一章 某些电工学知識

## 电路圖的概念

用电机、电器械、仪表以及联接導線的慣用符号表示的电气设备的某一部分的圖称为电路圖。導線不是按照其实际配置來画出，而是以垂直線或水平線画出。

三相电气设备的电路圖可以画成三線或單線的。在三線的电路圖中，每根導線單独画出；而在單線的电路圖中，所有三根導線則只用一条線表示。

表 1 所示为电机、电气器械和其他零件的最常用的符号，这些符号在安装和使用电气设备时常遇到。

## 有关电工材料的知识

电工材料分为導电材料和絕緣材料。

導电良好的金屬为導电材料。

裸導線由銅、鋁和鋼制成。裸銅線很少采用；目前主要采用的是鋁線。鋼線在电动机負荷較小的情况下采用。

裸銅線和裸鋁線根据标准制成下列各种截面：4、6、10、16、  
25、35、50、70、95、120、150、185、240毫米<sup>2</sup>。

表 2 所列為裸導線的主要数据。

絕緣線由銅和鋁制成。截面在6毫米<sup>2</sup>以下的導線有單芯的和多芯的，而大截面的導線則只有多芯的。

絕緣材料为橡皮、云母帶、棉紗和特种浸潤过的物质。

絕緣材料的牌号如下：

ПР—橡皮絕緣的單芯銅導線；

АПР—橡皮絕緣的單芯鋁導線；

ПРГ—橡皮絕緣的多芯銅導線；

ПРД—橡皮絕緣的双芯銅導線；


表 1

序号	电气设备元件的名称	惯用符号
	1	2
1	电 阻	
2	电 抗	
3	电容(电容器)	
4	原电池或蓄电池	
5	(a)单极开关	
5	(b)插 座	
6	插塞式可熔保险器, 额定电流为10安	
7	管式可熔保险器, 额定电流为10安	
8	装在壳有灭弧物质套筒中的高压可熔保险器, 额定电流为5安	
9	电 灯	
10	三極形开关, 额定电流 100 安	
11	有自动切断装置的低压开关	
12	接 地	
13	电压 表	
14	电流 表	
15	單相瓦特表	

續表 1

序号	电气设备元件的名称	惯用符号
	1	2
16	相位表	
17	频率表	
18	有效电度表	
19	无效电度表	
20	捲线型三相感应电动机，电压为380伏，功率为53千瓦，1000转/分，有三个引出端头	
21	三相同期发电机，50周，绕组为星形联接，中性点引出，电压为400伏，功率为43千瓦，cosφ=0.8，激磁电压为110伏	
22	直流分激发电机，电压为220伏，功率为10千瓦	
23	三相变压器，容量为180千伏安，6000/40伏，绕组的中性线引出	
24	小型变电所，容量100千伏安	
25	架空线路的中间木电杆	
26	架空线路的端式电杆	
27	电缆线路	
28	三极隔离开关，额定电流为400安	
29	高压开关	

續表 1

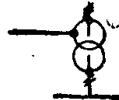序号	电气设备元件的名称	惯用符号	
		1	2
30	三相电压互感器		
31	有一个二次繞組的电流互感器		

### ПЕ—乙稀絕緣導線

軟綫与普通橡皮絕緣綫的區別，就是它有一橡皮管狀的保護層，能防止機械損傷和受潮。軟綫用來聯接移動式的用電設備，它在地質勘探機構中應用得很廣。軟綫僅有銅芯的。

軟綫的牌號如下：ШРПС, ПРГД, ГРШ及 ГРШС（截煤機用的）等。電力電纜（圖1）制成銅芯的（單芯的，雙芯的，三芯的和四芯的），用浸漬過的電纜用紙或橡皮來絕緣。電力電纜的特點就是它有一密封的鉛皮。鉛皮用來保護電纜以防濕氣浸入。在貯存電纜時須把電纜的端頭密封。

電力電纜敷設在地下，也可以敷設在隧道和溝道中。

電力電纜的牌號如下：СГ, СА, СБГ, СБ。

在發電站和變電所的配電裝置中，採用圓形或矩形截面的裸導線，稱為母線。母線由銅、鋁或鐵制成，裝在瓷絕緣子上並借特制的母線夾固定。為了便於操作，須將母線塗以規程所規定的一定顏色：三相母線——塗成黃色、綠色和紅色。直流正母線——塗成醬色，直流負母

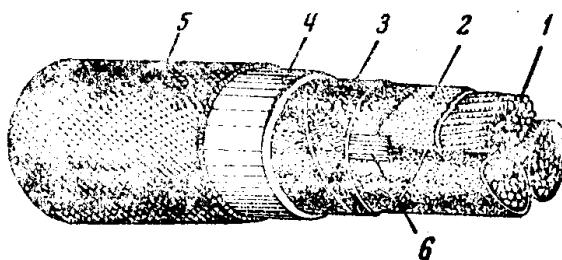


圖 1. 用 CA 号紙絕緣的電力電纜  
1—銅芯；2—相絕緣；3—帶絕緣；4—鉛皮；  
5—黃麻皮；6—縱向填料

綫——塗成藍色。

电机繞組用特制的繞組綫繞成。普通銅綫的綫芯纏以棉紗或絲紗。亦可采用瓷漆絕緣。

目前最常用的繞組綫牌号如下：

ПБО—單紗包繞組綫；

ПБД—双紗包繞組綫；

ПШО—單絲包繞組綫；

ПШД—双絲包繞組綫。

电工技術上所用的絕緣材料应具有韌性，彈性，防水性和耐熱性。

表征任一种絕緣材料的主要性能是該材料的絕緣強度。絕緣（介質）的絕緣強度以導体間每毫米間距的若干千伏來計量。

材料的絕緣強度愈高，它作为絕緣材料的价值就愈大。表 2 所列为各种材料的絕緣強度。

表 2

材 料 名 称	絕緣強度 千伏/毫米	材 料 名 称	絕緣強度 千伏/毫米
橡 皮	10—15	膠 木	8—10
未經浸漬的棉紗	3—5	纖 維	4—11
干電纜用紙	5—20	用絕緣劑浸漬过的木材	4—7
經過浸漬的棉紗	6—9	堿	6—10
浸油的干電纜用紙	10—25	大理石	2—3
白雲母	120—200	石 板	1.5—3
琥珀云母	80—150	膠 布	2—6
絕緣紙板	8—10	膠紙板	10—15
漆 布	32—45	云母板	15—30

絕緣浸漆或浸油以后，它的絕緣強度大为提高。

应当特別講一下变压器油和絕緣漆。

从石油提炼出來的变压器油 可充于电力变 压器和油开关的油箱

中，以及变阻器和其他电器中。变压器油的绝缘性能与其纯洁程度和干燥程度有关。当这种油具有良好的质量时，它的绝缘强度可达35—40千伏/毫米，通常它的绝缘强度在5—18千伏/毫米范围之内。

在电气设备中广泛地采用绝缘漆。浸润用漆和涂刷用漆按号码来区分。

属于浸润漆的有318、447及456号的沥青漆，320号的甘油油漆等。属于涂刷漆的有460号的黑色沥青漆，2250号的红色硝基多元酸醇酯瓷漆。

常用的安装材料有绝缘子，瓷珠、瓷套管，瓷管头，木螺丝，挂钩，卡钉及管子等。

## 第二章 测量仪表

在电路中需要经常测量电流、电压、功率、耗电量及绝缘电阻等。为进行上述测量而采用的仪表有：电流表、电压表、瓦特表、电度表及兆欧表等。

### 电气测量仪表的型式

测量仪表的型式如下：

(a) 磁电式，由固定的永久磁铁和一个或几个可动的线圈组成，

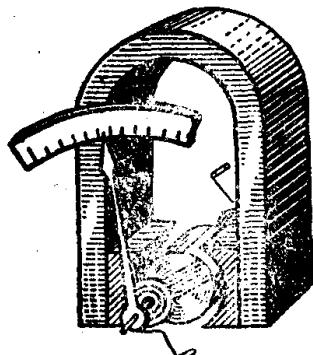


图 2. 磁电式仪表的构造

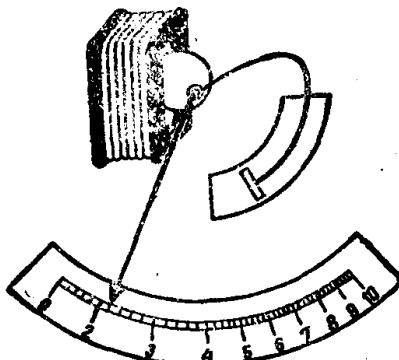


图 3. 电磁式仪表的构造

綫圈因受通过其內电流的作用而發生偏轉(圖2)。

(a) 电磁式,由一个或几个固定的綫圈和一个鐵芯組成,鐵芯受綫圈內电流的作用而改变其位置(圖3);

(b) 电动式,由几个綫圈組成,其中一个綫圈是固定的,而其余綫圈則受流入固定綫圈和可动綫圈中的电流的作用而發生偏轉(圖4);

(c) 感应式(圖5),由几个綫圈組成,綫圈繞在鐵質的磁路上并產生一旋轉磁场或行進磁场。仪表的可动部分受磁场的作用而發生偏轉。

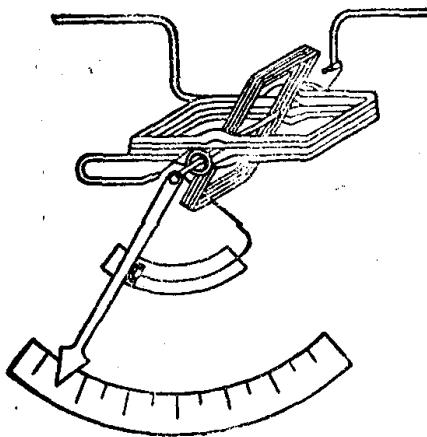


圖4. 电动式仪表的構造

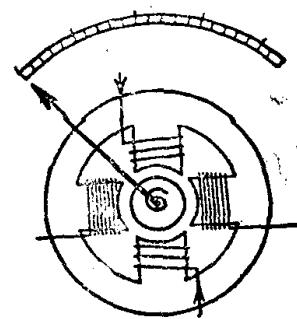


圖5. 感应式仪表的構造

(d) 热綫式,它有一金屬綫,当金屬綫因發热而伸長时,仪表的可动部分即發生偏轉;

(e) 振动式仪表,在这种仪表的結構中有这样一些部分,他們的固有振动頻率相等或者調整得与所测交流量的頻率相等。此种仪表依靠振动部分的頻率和所测交流量的頻率相重合而進行測量。

### 电流的測定

测电流用电流表,电流表与負荷串接于电路中(圖6)。

测直流电用磁电式仪表。测交流电用电磁式、电动式、感应式及热綫式測量仪表。

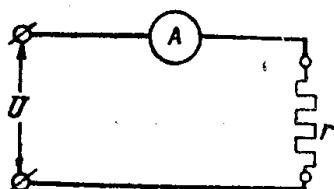


圖 6. 电流表的接法

当交流电流很大时，电流表須經电流互感器接于电路中。当直流电流很大时，須采用分流器。

为了直接测量輸电线中的交流电流，有时采用特制的量电鉗（圖 7）。

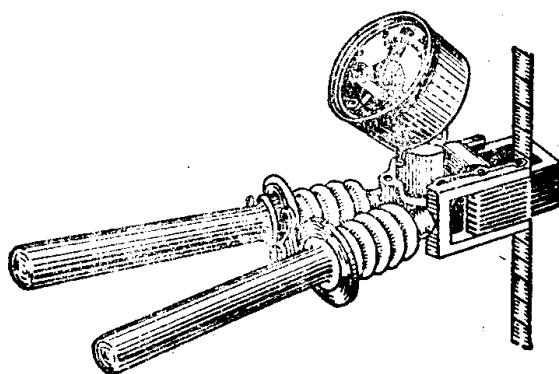
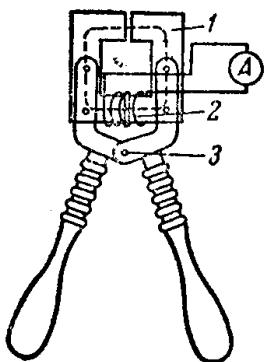


圖 7. 量电鉗

1—磁路；2—二次線圈；3—旋轉軸

### 电压的測定

測电压用电压表。电压表并接于所测电压的兩導綫之間（圖 8）。

磁电式仪表只可用来测直流电压；电磁式仪表和热线式仪表适于测量交流和直流电压。

当交流发电机并联运行时，須测量正在运行的和准备接入的发电机間的电压差，发电机应在电压差等于零时接入。为此須采用有特殊刻度的仪表——零电压表。

高电压利用特制的电压互感器來测量。

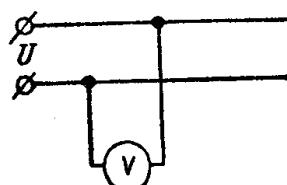


圖 8. 电压表的接法

### 功率的測定

直流时，功率按下式來确定：

$$P = vI,$$

将电压表的示数（例如为220伏）和电流表的示数（例如为150

安)相乘，即得： $P = 220 \times 150 = 33000$ 瓦或33千瓦。

測直流电路中的功率时，有电流表和电压表的示数就夠了。

要測交流电路中的功率时，还需要知道功率因数( $\cos \varphi$ )的大小。在此情况下，須采用能示出有效功率的瓦特表。最常用的瓦特表为感应式瓦特表和电动式瓦特表。瓦特表有一个电流綫圈和一个电压綫圈。电流綫圈按电流表的原理接入——串接，电压綫圈按电压表原理接入——并接(圖9)。当测定大功率时，瓦特表經电流互感器和电压互感器接入。

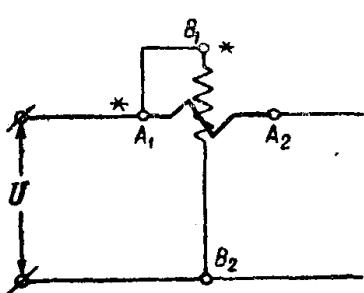


圖 9. 瓦特表的接綫圖  
A<sub>1</sub> 在 A<sub>2</sub>—电流綫圈的端头;  
B<sub>1</sub> 和 B<sub>2</sub>—电压綫圈的端头

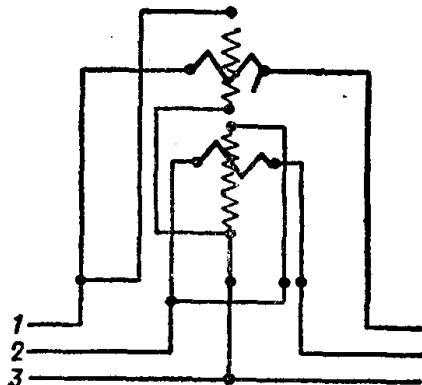


圖 10. 三相瓦特表的接綫圖

在負荷平衡的三相系統中，可用一只瓦特表來測功率，此時應將瓦特表的讀數乘以3。如果各相負荷不平衡，則就不能这样作。此時，須采用具有兩個电流綫圈和兩個电压綫圈的三相瓦特表(圖10)，或利用兩瓦特表法來測功率。

### 电能的測定

耗电量主要用感应式电度表來測定。

电度表的作用原理和感应式瓦特表相似，所不同的地方只是它用一計量机械來代替瓦特表中的指針而已；电度表的可动部分轉動時不受任何限制，因而它可以繞軸自由旋轉。

感应式單相电度表的構造如圖11所示。鋁盤固定在垂直的軸上并在纏有固定綫圈的鐵心1和2之間旋轉。由粗綫繞成并串接在电路中的綫圈是电流綫圈，它所產生的磁通与負荷电流成比例。由細綫繞成