

电信电源系统和设备

授课者 施育华

系部名 电信系

授 名 南京电力高等专科学校

几点说明

- 教材来源: «新型电信电源系统与设备» 人民邮电出版社 翻印
- 指标要求: 电压等级与通信等级会有不同, 但多数是一样的.
- 内容及安排

第一章 概述 2²/3时

第二章 直流供电系统 2²/3时

第三章 交流供电系统 6²/3时

第四章 接地和防雷 3²/3时

第五章 通信电源设备和系统的可靠性 3²/3时

第六章 各类电源(注)的构成单位 2²/3时

第一章 概论

1.1 现代电信电源系统及设备(针对电源系统)

1.1 现代电信设备对电源的要求

一、设备的供电状况

1. 要求直流供电的设备：程控电话交换机、微波机、
移动电话机 一点多址微波
光纤传输设备

2. 要求交流供电的设备：计算机
卫星设备
电力线载波机

二、设备供电的电压

(模拟设备) -24V, -48V, -60V; 220V.

(数字设备) ±5V, ±12V, -48V; 220V.

三、对供电电源的要求(不論交流、直流)

1. 在下列各种情况下都要满足电源完善范围：


在空载或满载时；

当负载电流中发生浪涌时

当市电停电和频率发生波动时。


2. 交流电源中的支流成分不应超过极限值
3. 保证供电不中断，达到供电可靠性指标
4. 有监控、保护和报警性能
5. 经济且便于扩充
6. 储存设备应高效、小型和轻量
7. 便于安装和维护
8. 按照国家和国际的有关规定进行电源工程设计。

1.3.2 新型电信电源系统的组成

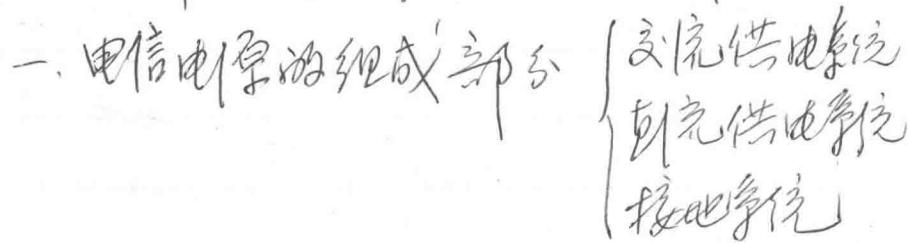

详见P. 2 图1-1

二、交流供电系统

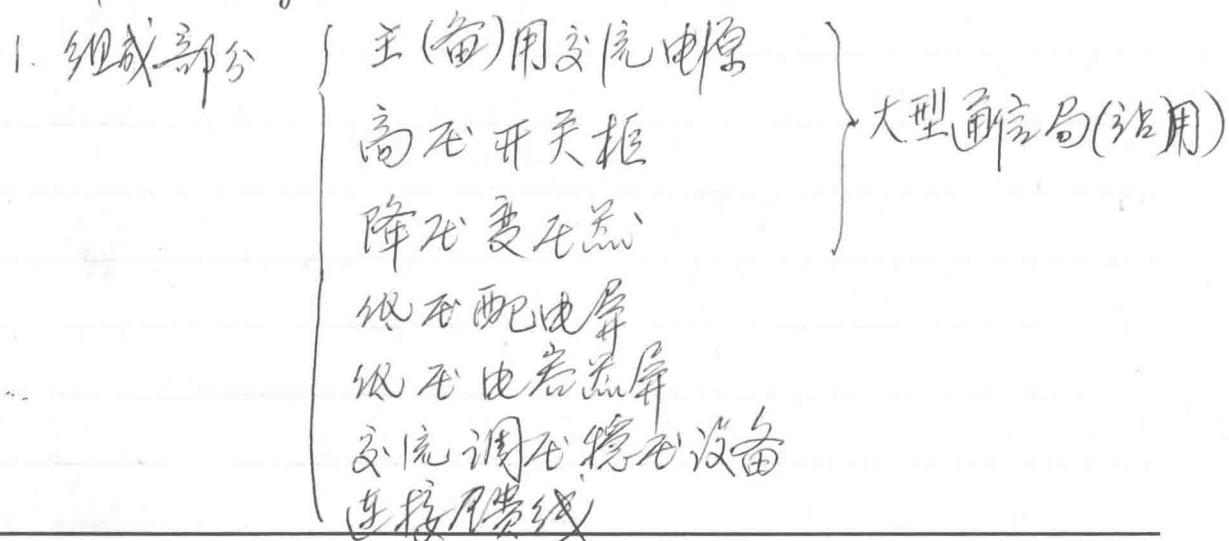

2. 高压开关柜的作用

- a. 将 10KV 高压(引入)局内.
- b. 切断与外线设备的联系.
- c. 操作控制和监测引入电压、电流的数值.

3. 高压开关柜的部件组成

- a. 高压隔离开关
- b. 高压真空断路器(或油断路器)
- c. 高压熔断器
- d. 高压仪用互感器
- e. 避雷器

4. 降压电力变压器的作用和种类

a. 作用 $10KV \rightarrow 380V / 220V$

b. 种类

{	油浸式变压器
	有载调压变压器
	干式电力变压器

5. 低压配电设备的作用和组成部分

a. 作用

{	配电—低压配电
	市电的通断、切换控制和监测

b. 组成

{	低压开关
	空气断路器
	熔断器
	接触器
	继电器
	电流表

b. 级压电容器的作用和组成

a. 作用：补偿用电功率因数

b. 组成：级压电容器组及~~控制~~^{控制}的自动化系统、功率因数表。

7. 调压稳压设备

a. 作用：调节输出电压。

b. 设备种类：

有载调压变压器	(高侧利用)
自动补偿式电力稳压器	(低侧利用)
交流参数稳压器	

三、直流供电系统

1. 组成部分

整流设备
直流配电设备
蓄电池组
直流变换器
机架电源设备
配电线缆

2. 运行方式

充放电式
半浮充式
全浮充式(连续浮充式)——恒压恒流带负荆充逆

3. 直流供电系统类型

a. 按允许电压变动范围大小 { 宽电压
窄电压 直流供电系统

b. 按电源设备安装地点 { 集中式 直流供电系统
分散式

c. 按馈电线配线方式 { 低阻配线
高阻配线 (1、2次) 直流供电系统

4. 换流设备的作用、性能

a. 组成 { 整流设备: $AC \rightarrow DC$.
逆变设备: $DC \rightarrow AC$.
直流变换设备: 1种 $\rightarrow > 1$ 种 直流电.

b. 整流设备种类和性能

晶闸管整流器: 体积大、重量重、效率低。已被淘汰。

高嵌开关整流器: 技术先进, 体积小重量轻、效率高、Q高、可靠性高。

脉宽调制整流器 } 新技术 (提高变换频率、采用零电压或零电流开关元件)
谐振整流器

5.蓄电池的种类和特性

a. 一次电池 (不能充电) — 碱电池 (电压高容量大、温度范围宽)

广泛用于计算机和电子器件中及手机中。

b. 二次电池
 (铅酸蓄电池、碱性蓄电池、镍氢蓄电池)

铅酸蓄电池 —— 有稳定性好、放电电压大等优点。 网控式密封铅酸蓄电池(普通铅酸蓄电池)。广泛应用。 碱性蓄电池 —— 使用寿命长, 耐过充及放电, 但较贵, 维护麻烦。 <u>镍氢蓄电池</u> —— 在环境条件恶劣时应用。
--

6. 直流配电屏

a. 作用：分配电源

b. 组成：

开关、
 自动空气断路器、
 接触器、
 继电器断路器、
 电工仪表、
 告警装置。

优点是：
 无酸雾排出；
 维护简单，不需加水、加酸；
 体积小，立放或卧放；

c. 配线方式

高阻：用大截面电线导线，串接 <u>45mΩ</u> 的“高阻”限流电阻。	<u>低阻</u> ：经熔断器直接接负载。
---------------------------------------	-----------------------

电流排和负馈线电阻为 $3m\Omega$ 。

正馈线电阻为 $1m\Omega$ ，蓄电池内阻为 $4m\Omega$ 。

四、接地系统

1. 组成

接地体
 接地引入线
 接地汇集线
 接地线

2. 作用：保证电气设备的零电位与大地有良好的连接，即保证电气设备的零电位状态。

2. 分类

{ 2.1 地址地
保护接地 目前已采用合方式，即联合接地方式。
防雷接地

(3. 安装方式 { 分设接地系统
合设接地系统 联合接地方式.)

3. 无人值守电源系统

1. 要求 (第一章讲述)
 a. 各种电源设备应有高的可靠性和稳定性
 $MTBF$ (平均失效间隔时间) $> t_1$
 MRT (平均修理时间) $< t_2$
 b. 各种电源设备有较高的自动化性能。
 c. 应有可靠、准确、稳定、完善的监控系统
 d. 有一支快速反应的维修队伍。

2. 现况

- a. 制订了无人值守电源系统的技术规范
 b. 发布了《系统通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》
 《微波无人值守电源技术要求》
 c. 配备备用能源系统 { 长时间的：柴油发电机、燃气轮机发电机
 短时间的：蓄电池组。
 d. 用燃料电池作电源。日本已试用磷酸型燃料电池，容量 100.200kW.

六、通信电源设备的电磁兼容性(EMC) electromagnetic compatibility

1. 意义：各种电气设备工作时不干扰，即设备工作时不产生电磁干扰，并具有抗拒外界电磁干扰的能力（包括自然电磁现象的干扰）。

2. 标志：CE为合格标志。

3. 规程：IEC在1987~1993年间制订(CISPR-

CE CE

国际无线电干扰特别委员会)《CISPR16

合格标志

16.1信息技术无线电骚扰限值和测量方法》，1993~1995制订了《CISPR-

14x12 mm²

22信息技术设备的无线电骚扰限值和测

量方法》规范。中国于1998年10月信息产业部发布YD/T 983-1998

《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》通信行业标准。

a. 传导骚扰限值（通过电源线引起的骚扰）

①电源端口传导骚扰限值，见表1-2、1-3。

②通信电源设备信号/控制端口的传导骚扰限值规定。

b. 辐射骚扰限值，见表1-4、1-5。（通过空间辐射引起的骚扰）

有A级、B级两种骚扰限值。B级高于A级。B级以外的设备均为A级。

B级设备：不是固定安装的设备。

由公用网供电的通信终端设备。

个人计算机辅助设备。

c. 电信设备和电源设备同室运行的电磁兼容性

- ① 支持机架受到 $0.01 \sim 1000 \text{ MHz}$ 范围内电场强度为 140 dBuV/m 的干扰时应不出现故障和性能下降。
- ② 在交流、直流电源线对信号线的干扰。见表 1-6。支持机架不出现故障和性能下降。

1.2 电信电源设备和供电系统的发展概要

1.2.1 直流电源设备和供电系统的变革

一、直流电源设备

时期	设备类型	引进设备类型
建国初期	直流发电机	自动化西整流器
70~80年代	硒整流器和可控硅整流器 防酸式蓄电池	
90年代	高频开关整流器 调控式密封铅酸蓄电池 太阳能电池 风力发电设备	

二、供电系统

时期	供电方式	备注
建国初期~70年代	窄电压范围的浮充电	高镍高硅恒流充电
80年代	宽电压范围的浮充电	低镍电池恒压充电
90年代~近年	高频开关整流器和逆控式密 封铅酸蓄电池及监控系统	逐渐有集中监控

1.2.2 交流电源设备和供电系统的变革

一、交流电源供电方式

二、交流电源设备

时期	供电方式	设备
建国初期	市电低压供电	
	大机组通过联络变压器高压供电	储能飞轮柴油机
70年代	微波通信电源改为直流传电	发电机
80年代	采用UPS，柴油发电机作备用	柴油发电机为备用
90年代	直流供电	交流不间断电源(UPS)
		航空燃气轮机发电机

1.3 电信电源系统的工程建设和维护管理

1.3.1 建设的特点

一、经济高效

市电分类

- 一类：西门子引入（用于国际邮局、枢纽局、地网机）
- 二类：一般市电引入，供电质量高
- 三类：一般市电引入，… “较差”
详见P.16下部
- 四类：一般市电引入，… 差

二、设备选型要高质量并经国家检测合格，价格优化为标准

三、设备容量一般按近期考虑（如5年）。市电变化点例外，其容量应大于额定容量的50%。

四、近期价格和容量的比较（见P.12 图 1-3）。

既要考虑近期投资又要考虑将来的发展。

	容量	投资价格	
近期	C_1	P_1	$\frac{P_2}{P_1} = a \frac{C_2}{C_1}$
远期	C_2	P_2	

例：设近期容量为 $C_1 = \frac{C_2}{2}$.

则近期投资为 $P_1 = \frac{1}{2a} P_2$ i 一年利率

n 年后达到容量 C_2 . 其相应投资为 $\frac{P_1}{(1+i)^n}$.

$$\text{即 } P_2 = P_1 + \frac{P_1}{(1+i)^n} = \frac{P_2}{2a} \left(1 + \frac{1}{(1+i)^n} \right)$$

$$\text{即 } a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(1+i)^n} = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{(1+i)^n} \right]$$

若 $a \leq 0.7$ $i = 8\%$.

则有 P. 12 例 1-4 的上曲线①

由曲线可见，需 12 年才能达到 $a=0.7$ 的要求，考虑到物价上涨等因素，不如一次投资为好。

同理，若用更厚的投资，会得到下图曲线②。

若考虑设备寿命为 15 年，是一次就一次投资为好。

1.3.2 维护管理方面的要点和基本任务

一、要有一、要有较高水平的人才参加设备维护

二、做好设备的预防检修

三、应急措施完善并制变化。

二、基本任务

1. 向信誉设备高质量的供电

2. 定期检修设备，保证设备的稳定可靠运行

3. 精耕排除故障，减少故障

4. 降低能耗，节省耗能

5. 采用新技术提高效率，实现集中监控。

6. 保持设备的清洁。

第二章 交流供电系统

2.1 交流供电系统的构成:

变电站
电力潮流
配电设备

三、低压配电网的接地型式和基本要求

1. 接地型式(三种)

① TN 系统 (常用)

TN-S:	中性线 N 和保护地线 PE 分开, 见图 2-1.
TN-C:	中性线 N 和保护地线 PE 合一, 见图 2-2.
TN-C-S:	前段采用三相四线方式, 后段采用三相三线方式 见图 2-3.

② TT 系统 (少用)

采用保护接地, 即变压器中性线直接接地。设备的保护就地接地。见图 2-4.

③ IT 系统 (少用)

变压器全部绝缘, 或有一点通过大阻抗接地, 电源设备可导电的机壳由保护地线接地。该系统必须装设绝缘监视和接地故障警报或显示装置. 如图 2-5.

2. 要求

① 当接地故障电流 $\geq K$ 时, 应装消弧线圈。

3~10KV: $K \geq 30A$; 20KV 及以上: $K \geq 10A$.

② 3~60KV 系统: 采用中性点直接接地的方式。

二、供电方式种类

交流市电
柴油发电机发电
UPS
风力太阳能发电

四、保护接地的范围

详见P19. 1~8.

五、保护接地要求及接地电阻

1. 高压网接地短路电流(无系统接地装置的接地电阻)

$$R_{地} \leq \frac{120}{I}$$

变压器容量 < 100kVA 时, $R_{地} \leq 10\Omega$.

① 中性点经消弧线圈接地的电网中, $I = 1.25 I_{短}$.

② 无消弧线圈的变电站、电力设备的接地装置的许用电流工。

= 电动机断开最大一台(消弧线圈时的最大线电流) I_{max} .

但 $I_0 \leq 30A$.

③ 故障电流应考虑 5~10s 的暂态.

2. 低压电力网中电力设备的接地电阻

① 中性点接地的电源系统: $R_{地} \leq 4\Omega$.

② 变压器容量 $\leq 10kVA$ 系统: $R_{地} \leq 10\Omega$.

2.2 交流供电的质量指标

一、供电电压：频率及要求

	数值	要求	频率及要求
低压	380/220V	+5% -10%	50±0.2Hz
高压 $\approx 10kV$	$3.5, 110, 220, 500$ KV	$\pm 7\%$ (10KV) $\pm 5\%$	$50 \pm 0.2 \text{ Hz} (> 300 \text{ kW})$ $50 \pm 0.5 \text{ Hz} (\leq 300 \text{ kW})$

二、谐波电压和谐波电流（见表 2-4, 2-5）。

三、通信交流供电电压及频率要求

1. 通信设备的电压: $220/380V$ $+5\%$
 -10%

2. 通信电源的供电电压: $+10\%$
 -15%

3. 供电频率要求: $\pm 4\%$; 1 段形正弦畸变率 $\leq 5\%$

4. 计算机供电电压、频率、波形失真率: 见表 2-6.

四、提高电能质量指标的措施

1. 减少电压波动的偏差

2. 合理补偿无功功率

- { ① 提高自然功率因数 }
- { ② 无功补偿 }
 - { 分别式: 用于低压端, 即用电设备近端 }
 - { 电容器补偿 }
 - { 分组 "": C 接至低压配电网的母线上 }
 - { 集中 "": C 接至变压器的低压侧或高压侧 }
- ③ 三相负荷平衡。不平衡的要调整。