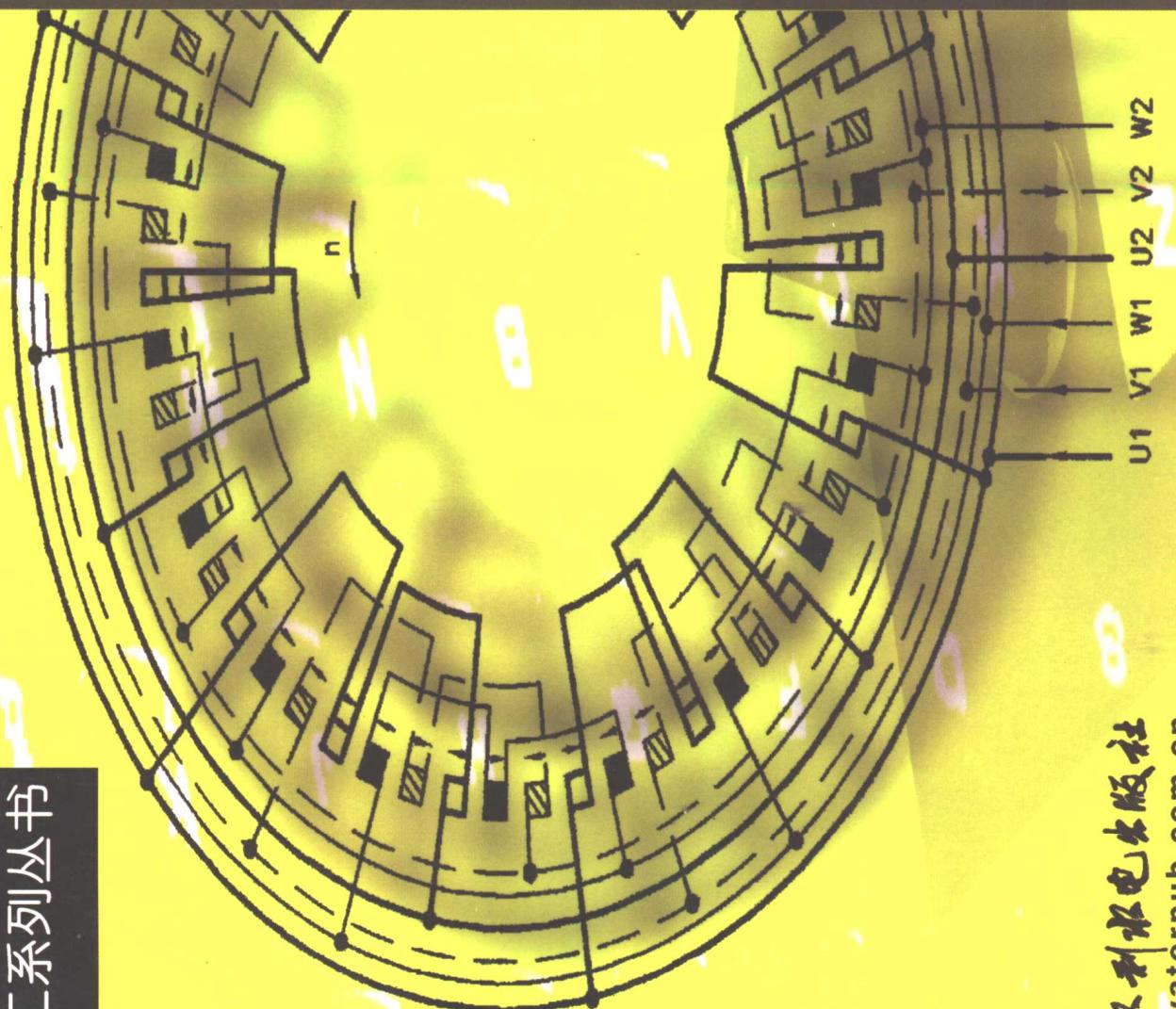


# 电子电工基础



自学之星电工系列丛书

黄弟耀 编著

中国水利水电出版社  
[www.watertpub.com.cn](http://www.watertpub.com.cn)



# 電力發電工程圖集

自学之星电工系列丛书

黃弟耀 编著

中国水利水电出版社

## 内 容 提 要

本书以量大面广，一般用途异步电动机的常用单双层绕组作为普及篇，以有一定深度与难度的变极绕组和三相正弦绕组作为提高篇，以占有一定市场的直流电机、中频发电机等作为拓宽篇。对大型异步电动机，为降低振动和噪声，在定子绕组中介绍了有关均压线在生产实践中的具体运用，并在书中推荐有可供选用的槽配合。全书内容具有普及性、独特性和实用性，所提供的接线图均为各厂家正式生产的产品。

本书可为广大电工与电机工程技术人员维修电机的工具书，也可作为大、中专院校电机专业师生自学的参考用书。

### 图书在版编目(CIP) 数据

电机绕组接线图集/黄弟耀编著. -北京：中国水利水电出版社，1998  
(自学之星电工系列丛书)  
ISBN 7-80124-806-6

I. 电… II. 黄… III. 电机-绕组-接线-图集 IV. TM303.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 19828 号

书 名		自学之星电工系列丛书 电机绕组接线图集
作 者	黄弟耀 编著	中国水利水电出版社(北京市三里河路 6 号 100044)
出 版、发 行		网址: www.watertpub.com.cn E-mail: sale@watertpub.com.cn 电 话: (010) 63202666 (总机)、68331835 (发行部)
经 销	全国各地新华书店	
排 版	北京密云红光照排厂	
印 刷	北京市朝阳区小红门印刷厂	
规 格	787×1092 毫米 横 16 开本	23.75 印张 513 千字
版 次	1998 年 10 月第一版	1998 年 10 月北京第一次印刷
印 数	0001—6100 册	
定 价	29.80 元	

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换

版权所有·翻版必究

# 前言

关于电机接线的书已有出版，本书的特点和编著目的在于：

## 1. 普及篇

本篇面向广大初、中级电工和电机专业的大中专学生，针对应用量大、面广的高、低压和大、中、小型各类交流电机，包括异步、同步电机。全面介绍已用的和可以应用的多种接线方案，其中重点推介了对于大、中型异步电动机为削弱气隙偏心所引起的电磁噪声和振动经实际验证行之有效应优先选用的接线方法。

## 2. 提高篇

本篇在广泛收集整理近十年来国内外最新科研成果基础上，面向初、中、高级电工和电机专业的大中专学生、研究生、电机工程技术人员，针对在电机节能改造、高效电机设计、风机水泵电机节能运行中常用的正弦绕组接线、单绕组和双绕组变极多速笼型转子三相异步电动机的多种接线方案作了较深入的介绍，其中重点推介了近几年在大、中型电机上应用后收效极佳的 $3\text{ Y}/3\text{ Y}+\text{Y}$ 的混相法变极接线方案。凡属最新推出的接线方案，部分已经实践验证后证明实际可行；部分仅进行了谐波分析，具有提供实际试用的理论基础，尚有待实践验证。

异步电动机槽配合的选用，特别是变极调速异步电机的槽配合选用，是电机设计中令人头痛的事，靠单纯的理论分析往往还不可靠，一旦选用不当将造成重大经济损失，为

此本书在介绍各种接线方案的同时，也推荐了经国内外验证行之有效的槽配合，可供新产品设计中选用参考，以求在今后的实践验证中不断完善。

## 3. 拓宽篇

本篇扼要地介绍了直流电机、微特电机（包括功率扩大机、中频发电机、部分家用微电机）的基本接线方法，仅供从事这方面工作的有关人员参考。

在编写过程中参阅了一些文献，部分接线方案经修正个别错误和补充完善后纳入了本图集。

本图集编写期间承蒙湘潭电机厂部分领导和同事们的大力支持与帮助，特别是姜太和、马云鹏、郭灯塔、杨国伟、王友科等高级工程师，周玲慧、吴顺海、曹非、江岳南、伍庆体、舒猛、郭晓玲、冯卉、冯菊香、陈森竹工程师等，他们或提供部分资料或参加校对；王登、王敏同志协助绘图，在此一并致谢。全稿经湖南大学电机教研室赖烈恩、方日杰、吕兴惠副教授审阅，蒋定宇教授审定。

由于时间仓促及水平所限，错误和缺点在所难免，希望读者批评指正。

黄弟耀

1998年6月

# 目 录

## 第一篇 普通三相交流电动机的绕组连接（普及篇）

<b>第一章 定子单层叠绕组的连接</b>	.....	(1)	图 2-6 2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图]	(12)
概述与说明	.....	(1)	图 2-7 2 极 48 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图]	
图 1-1 引出线连接图	.....	(2)	见图 2-4 (b) ] .....	
图 1-2 2 极 18槽数单层交叉式绕组展开图	.....	(2)	见图 2-3 (b) ] .....	(13)
图 1-3 2 极 18槽数单层同心式绕组展开图	.....	(2)	图 2-8 2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见	
图 1-4 2 极 24槽数单层同心式绕组展开图	.....	(3)	图 2-4 (b) ] .....	(14)
图 1-5 2 极 30槽数单层同心式绕组展开图	.....	(3)	图 2-9 2 极 54 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见	
图 1-6 4 极 24槽数单层链式绕组展开图	.....	(4)	图 2-3 (b) ] .....	(15)
图 1-7 4 极 36槽数单层交叉式绕组展开图	.....	(4)	图 2-10 2 极 54 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见	
图 1-8 6 极 36槽数单层链式绕组展开图	.....	(5)	图 2-4 (b) ] .....	(16)
图 1-9 8 极 48槽数单层链式绕组展开图	.....	(6)	图 2-11 2 极 60 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见	
图 1-10 8 极 72槽数单层同心式绕组展开图	.....	(7)	图 2-3 (b) ] .....	(17)
<b>第二章 定子双层叠绕组的连接</b>	.....	(8)	图 2-12 2 极 60 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见	
概述与说明	.....	(8)	图 2-4 (b) ] .....	(18)
图 2-1 2 极 30槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见	.....	(9)	图 2-13 4 极 36槽双层叠绕组 1 路接法接线图 .....	(19)
图 2-2 2 极 30槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见	.....	(10)	图 2-14 4 极 36槽双层叠绕组 2 路接法接线图 .....	(20)
图 2-3 2 极 36槽双层叠绕组 1 路接法接线图	.....	(10)	图 2-15 4 极 36槽双层叠绕组 4 路接法接线图 .....	(21)
图 2-4 2 极 36槽双层叠绕组 2 路接法接线图	.....	(11)	图 2-16 4 极 48槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见	
图 2-5 2 极 42槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见	.....	(12)	图 2-13 (b) ] .....	(22)
图 2-3 (b) ] .....			图 2-17 4 极 48槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见	
			图 2-14 (b) ] .....	(23)
			图 2-18 4 极 48槽双层叠绕组 4 路接线展开图 [原理图见	

图 2-19	4 极 60 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见 图 2-13 (b)] ..... (24)	图 2-35	6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接线接线图 ..... (41)
图 2-20	4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见 图 2-14 (b)] ..... (25)	图 2-36	8 极 48 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理 图见图 2-42) ..... (42)
图 2-21	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 [原理图见 图 2-15 (b)] ..... (26)	图 2-37	8 极 48 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理 图见图 2-43) ..... (43)
图 2-22	4 极 72 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见 图 2-13 (b)] ..... (27)	图 2-38	8 极 48 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 (原理 图见图 2-44) ..... (44)
图 2-23	4 极 72 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见 图 2-14 (b)] ..... (28)	图 2-39	8 极 48 槽双层叠绕组 8 路接线展开图 (原理 图见图 2-45) ..... (45)
图 2-24	4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 [原理图见 图 2-15 (b)] ..... (29)	图 2-40	8 极 54 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理 图见图 2-42) ..... (46)
图 2-25	6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法接线图 ..... (30)	图 2-41	8 极 54 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理 图见图 2-43) ..... (47)
图 2-26	6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法接线图 ..... (31)	图 2-42	8 极 1 路接线原理图 ..... (48)
图 2-27	6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法接线图 ..... (32)	图 2-43	8 极 2 路接线原理图 ..... (48)
图 2-28	6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见 图 2-25 (b)] ..... (33)	图 2-44	8 极 4 路接线原理图 ..... (49)
图 2-29	6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见 图 2-26 (b)] ..... (34)	图 2-45	8 极 8 路接线原理图 ..... (49)
图 2-30	6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接线展开图 [原理图见 图 2-27 (b)] ..... (35)	图 2-46	8 极 72 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理 图见图 2-42) ..... (50)
图 2-31	6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接线展开图 [原理图见 图 2-35 (b)] ..... (36)	图 2-47	8 极 72 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理 图见图 2-43) ..... (51)
图 2-32	6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 [原理图见 图 2-25 (b)] ..... (37)	图 2-48	8 极 72 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 (原理 图见图 2-44) ..... (52)
图 2-33	6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 [原理图见 图 2-26 (b)] ..... (38)	图 2-49	8 极 72 槽双层叠绕组 8 路接线展开图 (原理 图见图 2-45) ..... (53)
图 2-34	6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接线展开图 [原理图见 图 2-27 (b)] ..... (39)	图 2-50	8 极 84 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理 图见图 2-42) ..... (54)
		图 2-51	8 极 84 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理 图见图 2-43) ..... (55)
		图 2-52	8 极 84 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 (原理 图见图 2-44) ..... (55)

图见图 2-44) .....	(56)	.....	(72)
图 2-53 8 极 96 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-42) .....	(57)	图 2-72 10 极 120 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-76)	(72)
图 2-54 8 极 96 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-43) .....	(57)	.....	(72)
图 2-55 8 极 96 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-44) .....	(58)	图 2-73 10 极 120 槽 5 路接法接线图 (原理图见图 2-77)	(73)
图 2-56 8 极 96 槽 8 路接法接线图 (原理图见图 2-45) .....	(59)	.....	(73)
图 2-57 8 极 120 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-42) .....	(60)	图 2-74 10 极 120 槽 10 路接法接线图 (原理图见图 2-78)	(74)
图 2-58 8 极 120 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-43) .....	(60)	.....	(75)
图 2-59 8 极 120 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-44) .....	(61)	图 2-75 10 极 1 路接线原理图	(75)
图 2-60 8 极 120 槽 8 路接法接线图 (原理图见图 2-45) .....	(62)	图 2-76 10 极 2 路接线原理图	(75)
图 2-61 10 极 60 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-75) .....	(63)	图 2-77 10 极 5 路接线原理图	(76)
图 2-62 10 极 60 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-76) .....	(64)	图 2-78 10 极 10 路接线原理图	(76)
图 2-63 10 极 60 槽双层叠绕组 5 路接线展开图 (原理图见图 2-77) .....	(65)	图 2-79 12 极 72 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-89) .....	(77)
图 2-64 10 极 60 槽双层叠绕组 10 路接线展开图 (原理图见图 2-78) .....	(66)	图 2-80 12 极 72 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-90) .....	(78)
图 2-65 10 极 90 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-75) .....	(67)	图 2-81 12 极 72 槽双层叠绕组 3 路接线展开图 (原理图见图 2-91) .....	(79)
图 2-66 10 极 90 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-76) .....	(68)	图 2-82 12 极 72 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 (原理图见图 2-92) .....	(80)
图 2-67 10 极 90 槽双层叠绕组 5 路接线展开图 (原理图见图 2-77) .....	(69)	图 2-83 12 极 72 槽双层叠绕组 6 路接线展开图 (原理图见图 2-93) .....	(81)
图 2-68 10 极 90 槽双层叠绕组 10 路接线展开图 (原理图见图 2-78) .....	(70)	图 2-84 12 极 72 槽双层叠绕组 12 路接线展开图 (原理图见图 2-94) .....	(82)
图 2-69 10 极 108 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-75) .....	(71)	图 2-85 12 极 90 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-89) .....	(83)
图 2-70 10 极 108 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-76) .....	(71)	图 2-86 12 极 90 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-90) .....	(84)
图 2-71 10 极 120 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-75) .....	(71)	图 2-87 12 极 90 槽双层叠绕组 3 路接线展开图 (原理图见图 2-91) .....	(85)
		图 2-88 12 极 90 槽双层叠绕组 6 路接线展开图 (原理图见图 2-75) .....	

图见图 2-93	.....	(86)	图见图 2-108	.....	(99)
图 2-89 12 极 1 路接线原理图	.....	(87)	图 2-107 14 极 1 路接线原理图	.....	(100)
图 2-90 12 极 2 路接线原理图	.....	(87)	图 2-108 14 极 2 路接线原理图	.....	(100)
图 2-91 12 极 3 路接线原理图	.....	(88)	图 2-109 14 极 7 路接线原理图	.....	(101)
图 2-92 12 极 4 路接线原理图	.....	(88)	图 2-110 14 极 14 路接线原理图	.....	(101)
图 2-93 12 极 6 路接线原理图	.....	(89)	图 2-111 14 极 108 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-107)	.....	(102)
图 2-94 12 极 12 路接线原理图	.....	(89)	图 2-112 14 极 108 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-108)	.....	(102)
图 2-95 12 极 108 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-89)	.....	(90)	图 2-113 14 极 126 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-108)	.....	(102)
图 2-96 12 极 108 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-90)	.....	(90)	图 2-114 14 极 126 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-107)	.....	(103)
图 2-97 12 极 108 槽 3 路接法接线图 (原理图见图 2-91)	.....	(91)	图 2-115 14 极 126 槽 7 路接法接线图 (原理图见图 2-108)	.....	(103)
图 2-98 12 极 108 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-92)	.....	(91)	图 2-116 14 极 126 槽 14 路接法接线图 (原理图见图 2-109)	.....	(104)
图 2-99 12 极 108 槽 6 路接法接线图 (原理图见图 2-93)	.....	(92)	图 2-117 16 极 72 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-114)	.....	(105)
图 2-100 12 极 108 槽 12 路接法接线图 (原理图见图 2-94)	.....	(93)	图 2-118 16 极 72 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-134)	.....	(106)
图 2-101 14 极 84 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-107)	.....	(94)	图 2-119 16 极 72 槽双层叠绕组 4 路接线展开图 (原理图见图 2-135)	.....	(107)
图 2-102 14 极 84 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-108)	.....	(95)	图 2-120 16 极 72 槽双层叠绕组 8 路接线展开图 (原理图见图 2-136)	.....	(108)
图 2-103 14 极 84 槽双层叠绕组 7 路接线展开图 (原理图见图 2-109)	.....	(96)	图 2-121 16 极 96 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-137)	.....	(109)
图 2-104 14 极 84 槽双层叠绕组 14 路接线展开图 (原理图见图 2-110)	.....	(97)	图 2-122 16 极 96 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-134)	.....	(110)
图 2-105 14 极 90 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-107)	.....	(98)	图 2-123 16 极 96 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-135)	.....	(110)
图 2-106 14 极 90 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-106)	.....				

图 2-136) ..... (111)	图 2-141 18 极 108 槽 3 路接法接线图 (原理图见图 2-147) ..... (124)
图 2-124 16 极 96 槽 8 路接法接线图 (原理图见图 2-137) ..... (112)	图 2-142 18 极 108 槽 6 路接法接线图 (原理图见图 2-148) ..... (125)
图 2-125 16 极 96 槽 16 路接法接线图 (原理图见图 2-138) ..... (113)	图 2-143 18 极 108 槽 9 路接法接线图 (原理图见图 2-149) ..... (126)
图 2-126 16 极 108 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-134) ..... (114)	图 2-144 18 极 108 槽 18 路接法接线图 (原理图见图 2-150) ..... (127)
图 2-127 16 极 108 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-135) ..... (114)	图 2-145 18 极 1 路接线原理图 ..... (128)
图 2-128 16 极 108 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-136) ..... (115)	图 2-146 18 极 2 路接线原理图 ..... (128)
图 2-129 16 极 144 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-134) ..... (116)	图 2-147 18 极 3 路接线原理图 ..... (129)
图 2-130 16 极 144 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-135) ..... (116)	图 2-148 18 极 6 路接线原理图 ..... (129)
图 2-131 16 极 144 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-136) ..... (117)	图 2-149 18 极 9 路接线原理图 ..... (130)
图 2-132 16 极 144 槽 8 路接法接线图 (原理图见图 2-137) ..... (118)	图 2-150 18 极 18 路接线原理图 ..... (130)
图 2-133 16 极 144 槽 16 路接法接线图 (原理图见图 2-138) ..... (119)	图 2-151 20 极 90 槽双层叠绕组 1 路接线展开图 (原理图见图 2-170) ..... (131)
图 2-134 16 极 1 路接线原理图 ..... (120)	图 2-152 20 极 90 槽双层叠绕组 2 路接线展开图 (原理图见图 2-171) ..... (132)
图 2-135 16 极 2 路接线原理图 ..... (120)	图 2-153 20 极 90 槽双层叠绕组 5 路接线展开图 (原理图见图 2-173) ..... (133)
图 2-136 16 极 4 路接线原理图 ..... (121)	图 2-154 20 极 90 槽双层叠绕组 10 路接线展开图 (原理图见图 2-174) ..... (134)
图 2-137 16 极 8 路接线原理图 ..... (121)	图 2-155 20 极 120 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-170) ..... (135)
图 2-138 16 极 16 路接线原理图 ..... (122)	图 2-156 20 极 120 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-171) ..... (135)
图 2-139 18 极 108 槽 1 路接法接线图 (原理图见图 2-145) ..... (123)	图 2-157 20 极 120 槽 4 路接法接线图 (原理图见图 2-172) ..... (136)
图 2-140 18 极 108 槽 2 路接法接线图 (原理图见图 2-146) ..... (123)	图 2-158 20 极 120 槽 5 路接法接线图 (原理图见图 2-173) ..... (137)

图 2-159 20 极 120 槽 10 路接法接线图 (原理图见 图 2-174) .....	(138)	图 2-177 24 极 126 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-189) .....	(150)
图 2-160 20 极 120 槽 20 路接法接线图 (原理图见 图 2-175) .....	(139)	图 2-178 24 极 126 槽 3 路接法接线图 (原理图见 图 2-190) .....	(151)
图 2-161 20 极 144 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-170) .....	(140)	图 2-179 24 极 126 槽 6 路接法接线图 (原理图见 图 2-191) .....	(152)
图 2-162 20 极 144 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-171) .....	(140)	图 2-180 24 极 144 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-188) .....	(153)
图 2-163 20 极 144 槽 4 路接法接线图 (原理图见 图 2-172) .....	(141)	图 2-181 24 极 144 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-189) .....	(154)
图 2-164 20 极 180 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-170) .....	(142)	图 2-182 24 极 144 槽 3 路接法接线图 (原理图见 图 2-190) .....	(155)
图 2-165 20 极 180 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-171) .....	(142)	图 2-183 24 极 144 槽 4 路接法接线图 (原理图见 图 2-191) .....	(156)
图 2-166 20 极 180 槽 4 路接法接线图 (原理图见 图 2-172) .....	(143)	图 2-184 24 极 144 槽 6 路接法接线图 (原理图见 图 2-192) .....	(157)
图 2-167 20 极 180 槽 5 路接法接线图 (原理图见 图 2-173) .....	(144)	图 2-185 24 极 144 槽 8 路接法接线图 (原理图见 图 2-193) .....	(158)
图 2-168 20 极 180 槽 10 路接法接线图 (原理图见 图 2-174) .....	(145)	图 2-186 24 极 144 槽 12 路接法接线图 (原理图见 图 2-194) .....	(159)
图 2-169 20 极 180 槽 20 路接法接线图 (原理图见 图 2-175) .....	(146)	图 2-187 24 极 144 槽 24 路接法接线图 (原理图见 图 2-195) .....	(160)
图 2-170 20 极 1 路接线原理图 .....	(147)	图 2-188 24 极 1 路接线原理图 .....	(160)
图 2-171 20 极 2 路接线原理图 .....	(147)	图 2-189 24 极 2 路接线原理图 .....	(160)
图 2-172 20 极 4 路接线原理图 .....	(148)	图 2-190 24 极 3 路接线原理图 .....	(161)
图 2-173 20 极 5 路接线原理图 .....	(148)	图 2-191 24 极 4 路接线原理图 .....	(161)
图 2-174 20 极 10 路接线原理图 .....	(149)	图 2-192 24 极 6 路接线原理图 .....	(162)
图 2-175 20 极 20 路接线原理图 .....	(149)	图 2-193 24 极 8 路接线原理图 .....	(162)
图 2-176 24 极 126 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-188) .....	(150)	图 2-194 24 极 12 路接线原理图 .....	(163)
		图 2-195 24 极 24 路接线原理图 .....	(163)

图 2-196 28 板 126 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-203) .....	(164)	图 3-1 4 极 48 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(176)
图 2-197 28 板 126 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-204) .....	(164)	图 3-2 4 极 54 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(177)
图 2-198 28 板 126 槽 7 路接法接线图 (原理图见 图 2-205) .....	(165)	图 3-3 4 极 60 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(178)
图 2-199 28 板 126 槽 14 路接法接线图 (原理图见 图 2-206) .....	(166)	图 3-4 4 极 60 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(179)
图 2-200 28 板 180 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-203) .....	(167)	图 3-5 4 极 63 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(180)
图 2-201 28 板 180 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-204) .....	(167)	图 3-6 4 极 72 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(181)
图 2-202 28 板 180 槽 4 路接法接线图 (原理图见 图 2-205) .....	(168)	图 3-7 6 极 54 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(182)
图 2-203 28 板 1 路接线原理图 .....	(169)	图 3-8 6 极 63 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(183)
图 2-204 28 板 2 路接线原理图 .....	(169)	图 3-9 6 极 90 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(184)
图 2-205 28 板 7 路接线原理图 .....	(170)	图 3-10 6 极 90 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(185)
图 2-206 28 板 14 路接线原理图 .....	(170)	图 3-11 8 极 84 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(186)
图 2-207 32 板 180 槽 1 路接法接线图 (原理图见 图 2-210) .....	(171)	图 3-12 8 极 84 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(187)
图 2-208 32 板 180 槽 2 路接法接线图 (原理图见 图 2-211) .....	(171)	图 3-13 8 极 96 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(188)
图 2-209 32 板 180 槽 4 路接法接线图 (原理图见 图 2-212) .....	(172)	图 3-14 8 极 96 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(188)
图 2-210 32 板 1 路接线原理图 .....	(173)	图 3-15 8 极 144 槽 1 路三角形△ (一端出线) 接线图 .....	(189)
图 2-211 32 板 2 路接线原理图 .....	(173)	图 3-16 8 极 144 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(189)
图 2-212 32 板 4 路接线原理图 .....	(174)	图 3-17 10 极 105 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(190)
图 2-213 转子双层波绕组的连接 .....	(175)	图 3-18 10 极 120 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(190)
图 2-214 概述与说明 .....	(175)	图 3-19 10 极 150 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(191)
图 2-215 .....	(171)	图 3-20 10 极 180 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(191)
图 2-216 .....	(172)	图 3-21 12 极 108 槽 1 路星形 Y (二端出线) 接线图 .....	(192)
图 2-217 .....	(173)	图 3-22 12 极 108 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(192)
图 2-218 .....	(173)	图 3-23 12 极 144 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(193)
图 2-219 .....	(173)	图 3-24 12 极 180 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(193)
图 2-220 .....	(173)	图 3-25 12 极 216 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(194)
图 2-221 32 极 2 路接线原理图 .....	(174)	图 3-26 16 极 144 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(194)
图 2-222 32 极 4 路接线原理图 .....	(174)	图 3-27 16 极 192 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(195)
图 2-223 .....	(175)	图 3-28 16 极 240 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(196)
图 2-224 .....	(175)	图 3-29 18 极 162 槽 1 路三角形△ (一端出线) 接线图 .....	(197)
图 2-225 .....	(175)	图 3-30 20 极 120 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 .....	(197)

### 第三章 概述与说明

## 第二篇 三相交流电动机绕组的特殊连接（提高篇）

### 第四章 定子正弦绕组连接

概述与说明

- |  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| 图 3-31 20 极 180 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 ..... | (198) | 图 3-33 24 极 180 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 ..... | (200) |
| 图 3-32 20 极 240 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 ..... | (199) | 图 3-34 24 极 216 槽 1 路星形 Y (一端出线) 接线图 ..... | (200) |

图 4-1 三相正弦绕组的典型接法示意图 .....	(201)	表 4-1 12 极 72 槽绕组槽号分配表之一 (接线原理图 见图 4-9) .....	(219)
图 4-2 2 极 12 槽单相正弦绕组展开图 .....	(201)	表 4-2 12 极 72 槽绕组槽号分配表之二 (接线原理图 见图 4-10) .....	(219)
图 4-3 2 极 24 槽单相正弦绕组展开图之一 .....	(202)	表 4-3 12 极 72 槽绕组槽号分配表之三 (接线原理图 见图 4-11) .....	(219)
图 4-4 2 极 24 槽单相正弦绕组展开图之二 .....	(203)	表 4-4 8 极 96 槽绕组槽号分配表之一 (接线原理图 见图 4-9) .....	(219)
图 4-5 4 极 12 槽单相正弦绕组展开图 .....	(203)	表 4-5 8 极 96 槽绕组槽号分配表之二 (接线原理图 见图 4-10) .....	(220)
图 4-6 4 极 24 槽单相正弦绕组展开图之一 .....	(204)	表 4-6 8 极 96 槽绕组槽号分配表之三 (接线原理图 见图 4-11) .....	(220)
图 4-7 4 极 24 槽单相正弦绕组展开图之二 .....	(204)	图 4-24 4 极 36 槽展开图之一 (接线原理图 见图 4-9) .....	(221)
图 4-8 4 极 36 槽单相正弦绕组展开图 .....	(205)	图 4-25 4 极 36 槽展开图之二 (接线原理图 见图 4-10) .....	(221)
图 4-9 三相正弦绕组常用接线原理图之一 .....	(206)	图 4-26 4 极 36 槽展开图之三 (接线原理图 见图 4-11) .....	(222)
图 4-10 三相正弦绕组常用接线原理图之二 .....	(206)	图 4-27 4 极 36 槽展开图之四 .....	(224)
图 4-11 三相正弦绕组常用接线原理图之三 .....	(206)	图 4-28 4 极 60 槽展开图之一 (接线原理图 见图 4-9) .....	(225)
图 4-12 6 极 36 槽单层正弦绕组展开图 .....	(207)	图 4-29 4 极 60 槽展开图之二 (接线原理图 见图 4-10) .....	(225)
图 4-13 4 极 48 槽展开图之一 (原理图见图 4-9) .....	(208)	图 4-30 4 极 60 槽展开图之三 (接线原理图 见图 4-11) .....	(226)
图 4-14 4 极 48 槽展开图之二 (原理图见图 4-10) .....	(209)	图 4-31 6 极 54 槽展开图之一 (接线原理图 见图 4-11) .....	(227)
图 4-15 4 极 48 槽展开图之三 (原理图见图 4-11) .....	(210)		
图 4-16 4 极 72 槽展开图之一 (原理图见图 4-9) .....	(211)		
图 4-17 4 极 72 槽展开图之二 (原理图见图 4-10) .....	(212)		
图 4-18 4 极 72 槽展开图之三 (原理图见图 4-11) .....	(213)		
图 4-19 6 极 36 槽展开图之一 (原理图见图 4-9) .....	(214)		
图 4-20 6 极 36 槽展开图之二 (原理图见图 4-10) .....	(215)		
图 4-21 6 极 72 槽展开图之一 (原理图见图 4-9) .....	(216)		
图 4-22 6 极 72 槽展开图之二 (原理图见图 4-10) .....	(217)		
图 4-23 6 极 72 槽展开图之三 (原理图见图 4-11) .....	(218)		

见图 4-9)	.....	(228)	概述与说明	.....	(237)
图 4-32 6 极 54 槽展开图之二 (接线原理图见图 4-10) ...	(229)	表 5-1 不同极对数对比参数表	.....	.....	(238)
图 4-33 6 极 54 槽展开图之三 (接线原理图见图 4-11) ...	(230)	图 5-1 2 极 12 槽整数槽号相位示意图	.....	.....	(239)
表 4-7 6 极 90 槽绕组槽号分配表之一 (接线原理图见图 4-9) ...	(231)	图 5-2 8 极 36 槽分数槽号相位示意图	.....	.....	(240)
表 4-8 6 极 90 槽绕组槽号分配表之二 (接线原理图见图 4-10) ...	(231)	图 5-3 用对称轴线法实现 36 槽 2/8 极反向法变极的四个不同对称方案	.....	.....	(241)
表 4-9 6 极 90 槽绕组槽号分配表之三 (接线原理图见图 4-11) ...	(231)	图 5-4 用对称轴线法实现 36 槽 4/6 极, 变前极为正规 120° 相带的换相法变极	.....	.....	(242)
图 4-34 8 极 72 槽展开图之一 (接线原理图见图 4-9) ...	(232)	图 5-5 用对称轴线法实现 36 槽 4/6 极, 60° 相带变 60° 相带的换相法变极	.....	.....	(243)
图 4-35 8 极 72 槽展开图之二 (接线原理图见图 4-10) ...	(233)	图 5-6 2/4 极, 24 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(245)
图 4-36 8 极 72 槽展开图之三 (接线原理图见图 4-11) ...	(234)	图 5-7 2/4 极, 24 槽, 2 Y/2 Y 接线图	.....	.....	(246)
表 4-10 10 极 90 槽绕组槽号分配表之一 (接线原理图见图 4-9) ...	(235)	图 5-8 2/4 极, 36 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(247)
表 4-11 10 极 90 槽绕组槽号分配表之二 (接线原理图见图 4-10) ...	(235)	图 5-9 2/4 极, 36 槽, △/△接线图	.....	.....	(248)
表 4-12 10 极 90 槽绕组槽号分配表之三 (接线原理图见图 4-11) ...	(235)	图 5-10 2/4 极, 48 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(249)
表 4-13 12 极 108 槽绕组槽号分配表之一 (接线原理图见图 4-9) ...	(235)	图 5-11 2/4 极, 60 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(250)
表 4-14 12 极 108 槽绕组槽号分配表之二 (接线原理图见图 4-10) ...	(236)	图 5-12 4/8 极, 36 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(251)
表 4-15 12 极 108 槽绕组槽号分配表之三 (接线原理图见图 4-11) ...	(236)	图 5-13 4/8 极, 54 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(252)
第五章 单绕组多速笼型三相异步电动机定子绕组连接	(237)	图 5-14 4/8 极, 72 槽, 2 Y/△接线图	.....	.....	(253)
		图 5-15 2/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之一	.....	.....	(254)
		图 5-16 2/8 极, 36 槽, 2△/Y 接线图之一	.....	.....	(255)
		图 5-17 2/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之二	.....	.....	(256)
		图 5-18 2/8 极, 36 槽, 2△/Y 接线图之二	.....	.....	(257)
		图 5-19 2/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之三	.....	.....	(258)
		图 5-20 2/8 极, 36 槽, 2△/Y 接线图之三	.....	.....	(259)
		图 5-21 2/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之四	.....	.....	(260)
		图 5-22 2/8 极, 36 槽, 2△/Y 接线图之四	.....	.....	(261)
		图 5-23 2/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之五	.....	.....	(262)
		图 5-24 2/8 极, 36 槽, 2△/Y 接线图之五	.....	.....	(263)
		图 5-25 4/6 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之一	.....	.....	(264)

图 5-26	4/6 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之一.....	(265)	图 5-56	6/8 极, 72 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图 .....	(295)
图 5-27	4/6 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之二.....	(266)	图 5-57	6/10 极, 72 槽, 2 Y/△接线图 .....	(296)
图 5-28	4/6 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之二.....	(267)	图 5-58	6/12 极, 36 槽, 2 Y/△接线图 .....	(297)
图 5-29	4/6 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之三.....	(268)	图 5-59	6/12 极, 54 槽, 2 Y/△接线图 .....	(298)
图 5-30	4/6 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之三.....	(269)	图 5-60	6/12 极, 72 槽, 2 Y/△接线图 .....	(299)
图 5-31	4/6 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之四.....	(270)	图 5-61	8/10 极, 72 槽, △/△接线图 .....	(300)
图 5-32	4/6 极, 36 槽, 4 Y/3 Y 接线图 .....	(271)	图 5-62	8/10 极, 36 槽, 2 Y/△接线图 .....	(301)
图 5-33	4/6 极, 36 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图 .....	(272)	图 5-63	8/10 极, 72 槽, 2 Y/△接线图 .....	(302)
图 5-34	4/6 极, 48 槽, 2 Y/Y 接线图 .....	(273)	图 5-64	8/10 极, 72 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图 .....	(303)
图 5-35	4/6 极, 54 槽, 2 Y/△接线图 .....	(274)	图 5-65	2 Y/△, 2 Y/Y 接法的区位分配图 .....	(304)
图 5-36	4/6 极, 72 槽, 2 Y/△接线图之一.....	(275)	图 5-66	8/10 极, 84 槽, 2 Y/△, 2 Y/Y 接线槽号分配图	
图 5-37	4/6 极, 72 槽, 2 Y/△接线图之二.....	(276)	(参看图 5-65)	.....	(305)
图 5-38	6/8 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之一.....	(277)	图 5-67	8/10 极, 90 槽, 2 Y/Y 接线槽号分配图	
图 5-39	6/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之一.....	(278)	(参看图 5-65)	.....	(305)
图 5-40	6/8 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之二.....	(279)	图 5-68	8/10 极, 96 槽, 2 Y/△, 2 Y/Y 接线槽号分配图	
图 5-41	6/8 极, 36 槽, 2 Y/Y 接线图之二.....	(280)	(参看图 5-65)	.....	(306)
图 5-42	6/8 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之三.....	(281)	图 5-69	8/10 极, 120 槽, 2 Y/△, 2 Y/Y 接线槽号分配图	
图 5-43	6/8 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之四.....	(282)	(参看图 5-65)	.....	(306)
图 5-44	6/8 极, 36 槽, 2 Y/△接线图之五.....	(283)	图 5-70	8/10 极, 144 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图 .....	(307)
图 5-45	6/8 极, 36 槽, 3 Y/4 Y 接线图 .....	(284)	图 5-71	8/12 极, 90 槽, 2 Y/Y 接线槽号分配图	
图 5-46	6/8 极, 36 槽, 3 Y+Y/3 Y 接线图 .....	(285)	(参看图 5-65)	.....	(308)
图 5-47	6/8 极, 54 槽, 2 Y/△接线图之一.....	(286)	图 5-72	10/12 极, 90 槽, 2 Y/△, 2 Y/Y 接线槽号分配图	
图 5-48	6/8 极, 54 槽, 2 Y/Y 接线图 .....	(287)	(参看图 5-65)	.....	(308)
图 5-49	6/8 极, 54 槽, 2 Y/△接线图之二 .....	(288)	图 5-73	10/12 极, 90 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图之一 .....	(309)
图 5-50	6/8 极, 54 槽, 2 Y/△接线图之三 .....	(289)	图 5-74	10/12 极, 90 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图之二 .....	(310)
图 5-51	6/8 极, 72 槽, 2 Y/△接线图之一 .....	(290)	图 5-75	12/14 极, 108 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图 .....	(311)
图 5-52	6/8 极, 72 槽, 2 Y/Y 接线图之一 .....	(291)	图 5-76	14/16 极, 126 槽, 3 Y/3 Y+Y 接线图 .....	(312)
图 5-53	6/8 极, 72 槽, 2 Y/△接线图之二 .....	(292)	图 5-77	14/16 极, 126 槽, 3 Y+Y/3 Y+Y 接线图 .....	(313)
图 5-54	6/8 极, 72 槽, 2 Y/Y 接线图之二 .....	(293)	图 5-78	2/4/6 极, 36 槽, △/△/3 Y 接线图 .....	(314)
图 5-55	6/8 极, 72 槽, 2 Y/△接线图之三 .....	(294)	图 5-79	2/4/8 极, 36 槽, 2△/2△/2 Y 接线图之一 .....	(315)

图 5-80 2/4/8 极, 36 槽, $2\Delta/2\Delta/2Y$ 接线图之二 .....	(316)	概述与说明 .....	(322)
图 5-81 2/4/8 极, 48 槽, $2\Delta/2\Delta/2Y$ 接线图 .....	(317)	图 6-1 4/6 极, 72 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(323)
图 5-82 4/6/8 极, 36 槽, $2Y/2Y/2Y$ 接线图 .....	(318)	图 6-2 4/6 极, 108 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(324)
图 5-83 4/6/8 极, 72 槽, $2\Delta/2\Delta/2Y$ 接线图 .....	(319)	图 6-3 6/8 极, 72 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(325)
图 5-84 4/6/8/12 极, 36 槽, $\Delta/2\Delta/\Delta/3Y$ 接线图 .....	(320)	图 6-4 6/8 极, 108 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(326)
图 5-85 4/6/8/12 极, 54 槽, $\Delta/2\Delta/\Delta/3Y$ 接线图 .....	(321)	图 6-5 8/10 极, 96 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(327)
<b>第六章 双绕组双速三相异步电动机定子绕组连接</b>		图 6-6 8/10 极, 120 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(328)
图 6-7 10/12 极, 144 槽, $2Y/\Delta$ 双绕组双速接线图 .....	(329)		
<b>第三篇 直流及微特电机的绕组连接（拓宽篇）</b>			
<b>第七章 直流电机的绕组连接</b>		图 7-12 复波绕组接线图 ( $2p=4$ , $Z=K=S=18$ ) .....	(339)
<b>第一节 概述与说明</b>		图 7-13 蛙形绕组的连接 .....	(340)
图 7-1 他励电机 .....	(330)	图 7-14 甲种均压线的作用 .....	(342)
图 7-2 并励电机 .....	(331)	图 7-15 双叠绕组的等位点和均压线 .....	(342)
图 7-3 串励电机 .....	(331)	图 7-16 连接了乙种均压线的双波绕组接线示意图 .....	(342)
图 7-4 复励电机 .....	(331)	图 7-17 均压线接线图示例 .....	(343)
<b>第二节 叠绕组的连接</b>		图 7-18 电枢绕组, 补偿绕组磁势空间分布图 .....	(344)
图 7-5 叠绕组的结构 .....	(332)	图 7-19 补偿绕组(换向器端)接线图示例 .....	(344)
图 7-6 4 极 28 槽电枢单叠绕组(发电机)接线图 .....	(333)		
图 7-7 4 极 16 槽电枢单叠绕组(发电机)接线图 ( $Z=K=S=16$ , $S$ 为电枢绕组的元件数) .....	(334)	<b>第八章 微特电机的绕组连接</b>	(346)
图 7-8 4 极 20 槽双闭路电枢双叠绕组(发电机) 接线图 ( $Z=K=S=20$ ) .....	(335)	<b>第一节 家用微电机</b> .....	(346)
<b>第三节 波绕组的连接</b>		图 8-1 电阻起动电机 ( $BO_2$ ) 外部接线图 .....	(346)
图 7-9 波绕组的结构 .....	(336)	图 8-2 电容起动电机 ( $CO_2$ ) 外部接线图 .....	(346)
图 7-10 4 极 25 槽的直流电枢波绕组(发电机) 接线图 .....	(337)	图 8-3 电容运转电机 ( $DO_2$ ) 外部接线图 .....	(346)
图 7-11 (发电机) 单波绕组接线图 ( $2p=4$ , $Z=K=S=15$ ) .....	(338)		

图 8-4 双值电机外部接线图 .....	(346)	图 8-21 2 极控制绕组 (三个) 连接图 .....	(352)
图 8-5 罩极式电机外部接线图 .....	(347)	图 8-22 2 极补偿绕组 (串联) 连接图 .....	(352)
图 8-6 罩极式电扇 4 极绕组连接图 .....	(347)	图 8-23 2 极换向极绕组 (串联) 连接图 .....	(353)
图 8-7 4 极电扇实用接线图 (附三挡调速开关) .....	(347)	图 8-24 2 极补偿绕组 (并联) 连接图 .....	(353)
图 8-8 6 极 220V 电扇实用接线图 (附三挡调速开关) .....	(347)	图 8-25 2 极换向极绕组 (并联) 连接图 .....	(353)
图 8-9 电容运转式 4 极, 8 槽双层叠绕组接线图 .....	(347)	图 8-26 2 极交轴辅助磁绕组 (全节距) 连接图 .....	(354)
图 8-10 DD 型吊扇接线图 .....	(348)	图 8-27 2 极交轴辅助磁绕组 (半节距) 连接图 .....	(354)
图 8-11 单相罩极异步电动机电抗器调速接线原理图 .....	(348)	图 8-28 2 极交流去磁绕组连接图 .....	(354)
图 8-12 单相罩极异步电动机抽头法调速接线原理图 .....	(348)	图 8-29 4 极控制绕组 (4 个) 连接图 .....	(355)
图 8-13 电容运转异步电动机电抗器调速接线原理图 .....	(348)	图 8-30 4 极控制绕组 (3 个) 连接图 .....	(355)
图 8-14 电容运转异步电动机抽头法调速接线原理图 .....	(349)	图 8-31 4 极补偿绕组 (并联) 连接图 .....	(355)
图 8-15 XD 型洗衣机电机绕组展开图 (24 槽, 4 极, 节距 1~7, 2~6; 4~10、5~9) .....	(349)	图 8-32 4 极补偿绕组 (串联) 连接图 .....	(356)
<b>第二节 单相电钻电动机</b> .....	(350)	图 8-33 4 极换向极绕组 (并联) 连接图 .....	(356)
图 8-17 6mm, 110V、36V 电钻电机电枢绕组接线图 (27 片换向片) .....	(350)	图 8-34 4 极换向极绕组 (串联) 连接图 .....	(356)
图 8-18 10~13mm, 110V、36V 电钻电机电枢绕组接线图 (换向片分别为 36、24 片) .....	(350)	图 8-35 4 极交轴辅助磁绕组 (全节距) 连接图 .....	(357)
图 8-19 19mm, 110V 电钻电机电枢绕组接线图 (30 片换向片) .....	(350)	图 8-36 4 极交轴辅助磁绕组 (半节距) 连接图 .....	(357)
<b>第三节 电机扩大机</b> .....	(351)	图 8-37 4 极交流去磁绕组连接图 .....	(358)
图 8-20 电机扩大机工作原理示意图 .....	(351)	<b>第四节 中频发电机</b> .....	(358)
		图 8-38 BPS100/8000 接线图 .....	(359)
		图 8-39 BPS160/2500 接线图 .....	(360)
		图 8-40 BPS250/8000 接线图 .....	(361)
		图 8-41 BPS500/1000 接线图 .....	(362)
		参考文献 .....	(363)

# 第一篇 普通三相交流电动机的 绕组连接（普及篇）

## 第一章 定子单层叠绕组的连接

### 概述与说明

#### 1. 概述

单层绕组是指每槽只有一个线圈边的绕组，所以线圈数量等于槽数的一半。单层绕组的优点是：因为每槽只有一个线圈边，设有层间绝缘，所以槽利用率高，同时下线比较容易、工时少。其缺点是：不能像双层绕组那样任意地选择线圈的跨距，以削弱谐波电动势和磁动势，且绕组漏抗也较大。

单层绕组有两个特点：一是由于每相在每对极下只有一个线圈组，因此每相的最大并联支路数仅等于极对数；二是不论实际跨距怎样，绕组的节距系数通常都为1。单层绕组分整距等元件绕组、链式绕组、交叉式绕组和同心式绕组四种类型。整距等元件绕组的每个绕圈的节距都是相等的，均为全节距，且每个线圈的形状和大小也完全一样。其余三种绕组类型都是在整距等元件绕组基础上发展起来的，因为交流电机中，在确定各相所属线圈（即槽号）后，凡符合各相内线圈边电动势都是相加原则的各种连接都是正确连接，连接的先后次序并无影响，所以在整

距等元件绕组基础上又发展了链式、交叉式和同心式绕组。链式绕组由于改变线圈边的连接顺序，因而有效地缩短绕组的实际跨距和端部长度。交叉式绕组，其线圈有不同的跨距，并交叉排列，端部“排列均匀，便于制造和散热。同心式绕组，其线圈有不同跨距，但同心排列端部重叠层数少，便于布置，而且能有效缩短端部平均长度，故多用于端部较长的两极电机中。

#### 2. 说明

(1) 所有接线图中 U1、V1、W1 对应为 A、B、C 电源的接线头，U2、V2、W2 为中性点。当作星形接法使用时，将中性点 U2、V2、W2 短接，U1、V1、W1 接电源；当作三角接法使用时，分别将 U2 与 V1、V2 与 W1、W2 与 U1 短接，U1、V1、W1 接电源，如图 1-1。

(2)  $q_1$  为每极每相槽数。

$$q_1 = \frac{Q_1}{3(2P)}$$

式中  $Q_1$ ——一定子槽数；  
 $2P$ ——极数。

例如：2 极 18 槽电机  $q_1 = 18/3 \times 2 = 3$