

# 电气控制与PLC 电气控制与PLC 电气控制与PLC 电气控制与PLC 电气控制与PLC

主编 金续曾

中国水利水电出版社  
[www.watertpub.com.cn](http://www.watertpub.com.cn)



# 由机由气控制线路图册



225461

金续曾 主编

水利水电出版社  
[www.waterpwo.com.cn](http://www.waterpwo.com.cn)

## 内 容 提 要

本书主要内容有：单、三相异步电动机，同步电机，直流电机，特殊电机，交、直流电焊机等的各种常用电气控制线路，以及电机的检测与试验线路。每幅电气控制线路图均有简要的文字说明，以利阅读。附录中收录了常用低压电器和电机的技术数据。全书完全采用新国标的图形符号和文字符号，以适应新的要求。

本书可供工矿企业、乡镇企业的广大安装、维修电工和专业技术人员使用，也可供大、中专院校及职业高中师生作教学参考。

## 图书在版编目(CIP) 数据

电机电气控制线路图册 / 金续曾主编. —北京：中国水利水电出版社，  
1998. 12

ISBN 7-80124-860-0

I. 电… II. 金… III. 电机-控制电路-电路图-图集 IV. TM303

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32751 号

电机电气控制线路图册	
书名	金续曾 主编
作者	中国水利水电出版社（北京市三里河路 6 号 100044） 网址： <a href="http://www.watertpub.com.cn">www.watertpub.com.cn</a>
出版、发行	E-mail： <a href="mailto:sale@watertpub.com.cn">sale@watertpub.com.cn</a> 电话：(010) 63202266 (总机)、68331835 (发行部)
经售	全国各地新华书店
排版	中国水利水电出版社微机排版中心 北京市密云县印刷厂
印刷	787×1092 毫米 横 16 开本 33.75 印张 730 千字 1999 年 2 月第一版 1999 年 2 月北京第一次印刷 0001—5000 册
定	49.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换  
版权所有·侵权必究

## 前

## 言

随着改革开放的不断深入，我国经济持续快速发展，实力日益加强，工农业生产电气化与自动化的普及速度愈来愈快。因此，广大电气安装、维修人员对熟悉和掌握电机电气控制技术的要求尤为迫切。

《电机电气控制线路图册》一书，从生产实际出发，精心选编、绘置了工农业生产和日常生活中，常用交、直流发电机、电动机、特殊电机等的电气控制线路图近 500 幅，主要内容包括：常用控制电器的型号、性能及用途；新国标的图形符号、文字符号；单三相异步电动机、同步电机、直流电机、特殊电机、交、直流电焊机等，手动和自动控制下的全压起动控制，降压起动控制，停止、制动、调速控制，单向、可逆运行控制，断续、连续控制，位置控制，顺序控制，多地控制及系统保护等的各种实用电气控制线路图，以及交、直流电机的性能检测与试验线路图。附录中还附有常用控制电器的技术数据，交、直流电机有关技术数据等。读

者可依照书中各类电机电气控制线路图和附录技术资料，根据对发电机的技术要求和被拖动机械的工作性质，及生产工艺对电动机的要求，方便地选用合适的电气控制线路去检查、维修同类电气设备，或为生产机械、设备选择适用的电动机及其电气控制线路，配置相应的控制电器去组装新的电机电气控制系统。

本书具有取材广泛、资料齐全、实用性强、文字简练、图文并茂的特点，是一部电气安装、维修电工和专业技术人员适用的工具书。

本书由金续曾同志主编，并由彭友珍、金旻、何文辉、陈斌、李文玉、汪琦等同志合作完成。由于作者水平有限，书中难免有错误和疏漏之处，敬请读者批评指正。

作  
者

1998年8月28日于长沙

# 目

# 录

第一章 电机的控制与控制电器	1	图 2-14 单相电容运转电动机主绕组降压调速控制线路	49
1-1 常用控制电器	1	图 2-15 单相电容电动机主、辅绕组异电压调速控制线路	50
1-2 电气图形符号与文字符号	15	图 2-16 单相电容电动机主、辅绕组同电压调速控制线路	50
1-3 电气控制系统图	30	图 2-17 单相电容电动机电抗调速带指示灯控制线路	51
1-4 电机基本电气控制线路	32	图 2-18 单相异步电动机变极调速控制线路	51
第二章 单相异步电动机电气控制线路	42	图 2-19 单相电容电动机辅助绕组抽头调速控制线路	52
图 2-1 单相电阻起动异步电动机电气控制线路	43	图 2-20 单相电容电动机 L—1 型抽头调速两速控制线路	52
图 2-2 单相电容起动异步电动机电气控制线路	43	图 2-21 单相电容电动机 L—1 型抽头调速三速控制线路	53
图 2-3 单相电容运转异步电动机电气控制线路	44	图 2-22 单相电容电动机 L—2 型抽头调速两速控制线路	53
图 2-4 单相电容起动与运转电动机电气控制线路	44	图 2-23 单相电容电动机 L—2 型抽头调速三速控制线路	54
图 2-5 单相罩极式异步电动机电气控制线路	45	图 2-24 单相电容电动机 T 型抽头调速控制线路	54
图 2-6 单相罩极分布绕组电动机电气控制线路	45	图 2-25 单相电容电动机 H 型绕组抽头调速控制线路	55
图 2-7 单相电阻起动电动机正、反转控制线路	46	图 2-26 单相电容电动机绕组串、并联接法调速控制线路	55
图 2-8 单相电容起动电动机正、反转控制线路	46	图 2-27 单相电容电动机双主绕组调速控制线路	56
图 2-9 单相电容运转电动机正、反转控制线路	47		
图 2-10 单相电容起动与运转电动机正、反转控制线路	47		
图 2-11 单相罩极式电动机正、反转控制线路	48		
图 2-12 单相罩极式电动机电抗调速控制线路	48		
图 2-13 单相罩极式电动机电抗调速带指示灯控制线路	49		

图 2-28 电容器串、并联调速三速接法控制线路 ..... 56	图 2-29 单相电容电动机电容调速两速控制线路 ..... 57	图 2-30 单相电容电动机电容调速三速控制线路 ..... 57	图 2-31 单相电容电动机晶闸管电子调速控制线路 ..... 58	图 2-32 单相电动机辅助绕组串外接电阻调速线路 ..... 59	图 2-33 单相电容电动机快速制动控制线路 ..... 59	图 2-34 三相异步电动机电阻移相起动“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 60	图 2-35 三相异步电动机移相起动“△”形接法单相运行控制线路 ..... 60	图 2-36 三相异步电动机容移相起动“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 61	图 2-37 三相异步电动机容移相起动“△”形接法单相运行控制线路 ..... 61	图 2-38 三相异步电动机容移相运转“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 62	图 2-39 三相异步电动机容移相运转“△”形接法单相运行控制线路 ..... 62	图 2-40 三相异步电动机容移相起动、运转“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 63	图 2-41 三相异步电动机容移相起动、运转“△”形接法单相运行控制线路 ..... 63	图 2-42 拉开“Y”形电阻移相起动控制线路 ..... 64	图 2-43 拉开“△”形电阻移相起动控制线路 ..... 64	图 2-44 三相异步电动机电容移相起动拉开“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 65	图 2-45 三相异步电动机电容移相拉开“△”形接法单相运行控制线路 ..... 65	图 2-46 三相异步电动机电容移相拉开“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 66	图 2-47 三相异步电动机电容移相拉开“△”形接法单相运行控制线路 ..... 66	图 2-48 三相异步电动机电容移相起动、运转拉开“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 67	图 2-49 三相异步电动机电容移相起动、运转拉开“△”形接法单相运行控制线路 ..... 67	图 2-50 三相异步电动机电抗、电容移相“Y”形接法单相运行控制线路 ..... 68	图 2-51 三相异步电动机电容移相起动、运转“△”形接法单相运行控制线路 ..... 68	图 2-52 小鸭牌 TEMA831—A 型自动滚筒式洗衣机电气线路 ..... 69	图 2-53 小鸭牌所用6/12极双速电动机电气控制线路 ..... 70	图 2-54 带强、中洗功能的双桶洗衣机电气线路 ..... 71	图 2-55 带蜂鸣器的双桶洗衣机电气线路 ..... 71	图 2-56 有上排水的双桶洗衣机电气线路 ..... 72	图 2-57 波轮搅拌式套桶全自动洗衣机电气线路 ..... 73	图 2-58 多功能套桶全自动洗衣机电气线路 ..... 74	图 2-59 BCD—158A 直冷式电冰箱电气原理接线图 ..... 75	图 2-60 BCD—180D 电冰箱电气原理接线图 ..... 76	图 2-61 BCD—191 电冰箱电气原理接线图 ..... 77	图 2-62 KCD—20窗式空调器电气原理接线图 ..... 78
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	--	--	--	---	---	----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

图 2-63 KCD—31 窗式空调器电气原理接线图	79	图 3-23 利用转换开关改变电动机运行方式的控制线路	100
图 2-64 KCR—40 三相窗式空调器电气线路	80	图 3-24 防止相间短路的可逆运行控制线路	101
<b>第三章 三相异步电动机电气控制线路</b>		图 3-25 用接近开关作自动停止的可逆运行控制线路	102
图 3-1 点动单向运行控制线路	81	图 3-26 用行程开关作自动停止的可逆运行控制线路	103
图 3-2 连续单向运行控制线路	83	图 3-27 自动限时可逆运行控制线路	104
图 3-3 带手动开关的点动与连续运行控制线路	83	图 3-28 晶体管时间继电器自动限时可逆运行控制线路	105
图 3-4 带复合按钮的点动与连续运行控制线路	84	图 3-29 用行程开关装置的自动往返控制线路	106
图 3-5 双按钮单向运行控制线路	84	图 3-30 带点动的自动往返控制线路	107
图 3-6 多按钮单向运行控制线路	85	图 3-31 按先后次序起动同期运行的控制线路	108
图 3-7 点动与连续单向运行两地控制线路	85	图 3-32 按顺序起动同期运行的控制线路	109
图 3-8 单按钮多点控制电动机控制线路	86	图 3-33 控制电路按顺序起动逆序停止的控制线路	110
图 3-9 起动时能发出信号的单向运行控制线路	87	图 3-34 主电路按顺序起动的控制线路	111
图 3-10 自动快速再起动单向运行控制线路	88	图 3-35 另一种控制电路按顺序起动的控制线路	112
图 3-11 按周期重复工作的单向运行控制线路	89	图 3-36 两台电动机同时起动单台运行控制线路	113
图 3-12 带转换开关的点动、连续单向运行控制线路	90	图 3-37 两台电动机同时起动单台运行手动、自动控制线路	114
图 3-13 点动可逆运行控制线路	91	图 3-38 两台电动机先后起动同时运行手动、自动控制线路	115
图 3-14 接触器联锁可逆运行控制线路	92	图 3-39 主机停止运转后辅机才能停转的控制线路	116
图 3-15 接触器联锁带点动可逆运行控制线路	93	图 3-40 三台电动机顺序起动、逆序停止控制线路	117
图 3-16 三接触器可逆运行控制线路	94	图 3-41 主、辅电动机的联锁控制线路	118
图 3-17 按钮联锁可逆运行控制线路	95	图 3-42 两台电动机按顺序起动的联锁控制线路	119
图 3-18 带点动的按钮联锁可逆运行控制线路	96	图 3-43 另一种两台电动机顺序起动的联锁控制线路	120
图 3-19 按钮与接触器双重联锁可逆运行控制线路	97	图 3-44 定子绕组串电阻降压起动按钮控制线路	121
图 3-20 带中间继电器的可逆运行控制线路	98		
图 3-21 用转换开关预选转向的可逆运行控制线路	99		
图 3-22 电动机低速脉动运行控制线路	100		

图 3-45 定子绕组串电阻降压起动自动控制线路	..... 122	图 3-61 三个接触器组成的星-三角降压起动控制线路	..... 138
图 3-46 另一种定子绕组串电阻降压起动自动控制线路	..... 123	图 3-62 QX3-13型星-三角降压起动控制器控制线路	..... 139
图 3-47 定子绕组串电阻降压起动手动、自动控制线路	..... 124	图 3-63 手动控制自耦变压器控制线路	..... 140
图 3-48 按钮、接触器控制定子绕组串电抗起动控制线路	..... 125	图 3-64 按钮、中间继电器控制自耦变压器降压起动控制线路	..... 141
图 3-49 时间继电器控制定子绕组串电抗起动控制线路	..... 126	图 3-65 两接触器、按钮控制自耦变压器降压起动控制线路	..... 142
图 3-50 另一种时间继电器控制定子绕组串电抗降压起动控制线路	..... 127	图 3-66 时间继电器控制自耦变压器降压起动控制线路	..... 143
图 3-51 定子绕组串电抗起动时间继电器控制线路	..... 128	图 3-67 另一种时间继电器控制自耦变压器降压起动控制线路	..... 144
图 3-52 定子绕组串电抗起动手动、自动控制线路	..... 129	图 3-68 带指示灯的时间继电器控制自耦变压器降压起动控制线路	..... 145
图 3-53 QX1型手动星-三角起动器电气线路	..... 130	图 3-69 手动、自动混合控制自耦变压器降压起动控制线路	..... 146
图 3-54 按钮控制星-三角降压起动控制线路	..... 131	图 3-70 XJ01型自耦变压降压起动器控制线路	..... 147
图 3-55 时间继电器自动转换星-三角降压起动控制线路	..... 132	图 3-71 按钮控制延边三角形降压起动控制线路	..... 148
图 3-56 另一种用时间继电器自动转换的星-三角降压起动控制线路	..... 133	图 3-72 时间继电器控制延边三角形降压起动控制线路	..... 149
图 3-57 中间、时间继电器自动转换星-三角降压起动控制线路	..... 134	图 3-73 XJ1系列延边三角形降压起动器控制线路	..... 150
图 3-58 时间继电器、接触器组成的星-三角降压起动控制线路	..... 135	图 3-74 绕线转子串接起动电阻的两种方式	..... 151
图 3-59 手动、自动混合控制星-三角降压起动控制线路	..... 136	图 3-75 按钮控制转子绕组串电阻起动控制线路	..... 152
图 3-60 两个接触器组成的星-三角降压起动控制线路	..... 137	图 3-76 时间继电器控制转子绕组串电阻起动控制线路	..... 153
		图 3-77 电流继电器控制转子绕组串电阻起动控制线路	..... 154

图 3-78 凸轮控制器控制转子串接电阻可逆启动控制线路	155	图 3-96 简单零序电压断相保护线路	172
图 3-79 按钮操作平衡短接法可逆起动控制线路	156	图 3-97 带中间继电器的简易断相保护线路	173
图 3-80 按钮操作不平衡短接法可逆起动控制线路	157	图 3-98 电动机节电型断相保护线路	174
图 3-81 时间继电器控制平衡短接法可逆起动控制线路	158	图 3-99 节电式断相保护器控制线路	175
图 3-82 手动可逆起动、调速凸轮控制器控制线路	159	图 3-100 电动机保安接地电气线路	176
图 3-83 频敏变阻器的串、并联接法	160	图 3-101 电动机保安接零电气线路	177
图 3-84 中间继电器、时间继电器控制的频敏变阻器起动控制线路	161	图 3-102 简单电压型低压触电保安器电气线路	178
图 3-85 手动、自动控制转子绕组串频敏变阻器起动控制线路	162	图 3-103 通电前处于“抱紧”状态的抱闸制动控制线路	179
图 3-86 按钮控制转子绕组串接频敏变阻器可逆起动控制线路	163	图 3-104 通电前处于“松开”状态的抱闸制动控制线路	180
图 3-87 时间继电器控制转子绕组串接频敏变阻器可逆起动控制线路	164	图 3-105 可逆点动控制的简单短接制动线路	181
图 3-88 安全低压控制线路	165	图 3-106 电动机自励发电短接制动控制线路	182
图 3-89 双闸刀开关保护控制线路	166	图 3-107 电动机电容制动控制线路	183
图 3-90 热继电器过负载保护控制线路	166	图 3-108 电动机单向运行反接制动控制线路	184
图 3-91 电流互感器、时间继电器过载保护线路	167	图 3-109 带不对称电阻的反接制动控制线路	185
图 3-92 电流互感器、热继电器过载保护线路	168	图 3-110 可逆运行反接制动控制线路	186
图 3-93 电动机星形接法的断相保护器线路	169	图 3-111 带制动电阻的可逆运行反接制动控制线路	187
图 3-94 电动机熔断器、继电器断相保护线路	170	图 3-112 串电阻降压起动及反接制动控制线路	188
图 3-95 欠流继电器断相保护线路	171	图 3-113 简单型能耗制动控制线路	189
		图 3-114 直流能耗制动控制线路	190
		图 3-115 单晶三极管半波整流能耗制动自动控制线路	191
		图 3-116 单相桥式整流能耗制动控制线路	192
		图 3-117 时间继电器控制的能耗制动线路	193
		图 3-118 速度继电器控制的能耗制动控制线路	194
		图 3-119 时间继电器控制桥式整流能耗制动控制线路	195

图 3-120 三相半波整流能耗制动控制线路	196	图 3-134 用万能转换开关控制的高压笼型异步电动机全压起动控制线路	210
图 3-121 时间继电器控制的可逆运行能耗制动线路	197	图 3-135 带信号指示的全压起动控制线路	211
图 3-122 速度继电器控制的可逆运行能耗制动控制线路	198	图 3-136 带闪光母线指示信号的全压起动控制线路	212
图 3-123 三相三线制异步发电机 Y 接、电容 Y 接的控制线路	199	图 3-137 带音响信号指示的全压起动控制线路	213
图 3-124 三相三线制异步发电机 Y 接、电容△接的控制线路	200	图 3-138 具有电流速断保护装置的全压起动控制线路	214
图 3-125 三相三线制异步发电机△接、电容 Y 接的控制线路	201	图 3-139 采用两只电流继电器进行速断保护的全压起动控制线路	215
图 3-126 三相三线制异步发电机及电容均为△接的控制线路	202	图 3-140 带单相接地保护装置的全压起动控制线路	216
图 3-127 三相四线制异步发电机 Y 接并带中性线、电容 Y 接的控制线路	203	图 3-141 共用音响信号继电器的全压起动控制线路	217
图 3-128 三相四线制异步发电机 Y 接、电容 Y 接并带中性线的控制线路	204	图 3-142 带电压信号继电器的全压起动控制线路	218
图 3-129 三相四线制异步发电机 Y 接、电容△接的控制线路	205	图 3-143 高压笼型异步电动机电抗降压起动控制线路	219
图 3-130 三相四线制异步发电机△接、电容 Y 接并带中性线的控制线路	206	图 3-144 高压笼型异步电动机电抗降压起动自动短接控制线路	220
图 3-131 三相四线制异步发电机作独立电源运行时的控制线路	207	图 3-145 高压笼型异步电动机电抗降压起动手动、自动短接控制线路	221
图 3-132 用隔离开关操作的高压笼型异步电动机全压起动控制线路	208	图 3-146 高压笼型异步电动机带过载和短路保护控制线路	222
图 3-133 万能转换开关手柄在不同位置时的通断图	209	图 3-147 两台高压笼型异步电动机共用一台电抗器起动的主电气线路	223
		图 3-148 两台高压笼型异步电动机共用一台电抗器起动的控制线路	224
		图 3-149 高压绕线转子异步电动机频敏变阻器起动控制线路	225

图 3-150 C620—1 普通车床电气控制线路	226	图 4-6 三相同步电动机定子全压起动控制线路	249
图 3-151 C630 普通车床电气控制线路	227	图 4-7 同步电动机按电流原则加励磁的原理图	250
图 3-152 C6140 车床电气控制线路	228	图 4-8 同步电动机按频率原则加励磁的原理图	250
图 3-153 M7120 型平面磨床电气控制线路 (1)	229	图 4-9 三相同步电动机按频率原则加入励磁的控制	251
图 3-154 M7120 型平面磨床电气控制线路 (2)	230	线路	251
图 3-155 M7130 型平面磨床电气控制线路	231	图 4-10 三相同步电动机按定子电流原则加入励磁的	252
图 3-156 Z5163 型立式钻床电气控制线路 (1)	232	主电路	252
图 3-157 Z5163 型立式钻床电气控制线路 (2)	233	图 4-11 三相同步电动机按定子电流原则加入励磁的	252
图 3-158 Z35 型摇臂钻床电气控制线路	234	控制线路	253
图 3-159 Z3040 型摇臂钻床电气控制线路 (1)	235	图 4-12 按定子电流原则加入励磁的电抗降压起动控	253
图 3-160 Z3040 型摇臂钻床电气控制线路 (2)	236	制线路	254
图 3-161 X62W 型万能铣床电气控制线路 (1)	237	图 4-13 同步电动机用直流发电机励磁系统的电气	255
图 3-162 X62W 型万能铣床电气控制线路 (2)	238	线路	255
图 3-163 T68 型卧式镗床电气控制线路 (1)	239	图 4-14 三相同步电动机晶闸管励磁系统方框图	256
图 3-164 T68 型卧式镗床电气控制线路 (2)	240	图 4-15 直流发电机并励式励磁机电气线路	257
图 3-165 Y3150 型滚齿机电气控制线路	241	图 4-16 直流发电机复励式主励磁机电气线路	257
图 3-166 电动葫芦电气控制线路	242	图 4-17 直流励磁机与整流器的混合励磁系统电	
图 3-167 5 吨桥式起重机主电气线路	243	气线路	258
图 3-168 5 吨桥式起重机控制线路	244	图 4-18 自励整流器励磁的自并励系统电气线路	259
图 4-1 外反应式电容起动单相同步电动机控制线路	245	图 4-19 自励整流器励磁的直流通并联自复励系统	259
图 4-2 内外应式电容运转单相同步电动机控制线路	246	图 4-20 自励整流器不可控相复励励磁系统	260
图 4-3 内外应式电容起动与运转同步电动机控制线	246	图 4-21 自励整流器可控相复励励磁系统	260
路	247	图 4-22 双绕组电抗分流式励磁系统电气线路	261
图 4-4 磁滞式单相同步电动机控制线路	247	图 4-23 交流侧串联自复励系统电气线路	261
图 4-5 三相同步电动机的几种异步起动法	248	图 4-24 直流侧串联自复励系统电气线路	262
		图 4-25 自励整流器谐波励磁系统电气线路	262

图 4-26 他励不可控静止整流器励磁系统电气线路	.....	263	图 4-48 磁路耦合电抗移相复励发电机电气线路	.....	282
图 4-27 他励整流器晶闸管励磁系统电气线路	.....	264	图 4-49 三次谐波励磁发电机电气线路	.....	283
图 4-28 他励整流器无刷励磁系统电气线路	.....	264	图 4-50 带晶闸管调压器的三次谐波励磁发电机		
图 4-29 ZLTQ—2S型晶闸管调节器直流电机 励磁系统	.....	265	图 4-51 交流无刷励磁发电机电气线路	.....	284
图 4-30 KGT—3型晶闸管调节器直流电机励磁系统	.....	266	图 4-52 晶闸管自励恒压发电机电气线路	.....	285
图 4-31 ZLT—2型开关式晶闸管调节器的直流电机 励磁系统	.....	267	图 4-53 晶闸管分流的谐波励磁发电机电气线路	.....	286
图 4-32 他励静止整流器励磁系统	.....	268	图 4-54 TKL—1Q型自并励励磁发电机电气线路	.....	287
图 4-33 大、中容量同步发电机无刷励磁系统	.....	269	图 4-55 T2系列三相同步发电机三次谐波励磁		
图 4-34 他励晶闸管励磁系统	.....	270	图 4-56 T2系列三相同步发电机晶闸管励磁电		
图 4-35 自并励整流器励磁系统	.....	271	气线路	.....	289
图 4-36 串联自复励整流器励磁系统	.....	272	图 4-57 T2系列三相同步发电机相复励励磁电		
图 4-37 并联自复励整流器励磁系统	.....	273	气线路	.....	291
图 4-38 直流并励式主励磁机电气线路	.....	274	图 4-58 TFW系列三相同步发电机无刷励磁电		
图 4-39 直流他励式主、副励磁机电气线路	.....	274	气线路	.....	292
图 4-40 用晶闸管调节器改造带直流励磁机的			图 4-59 TSWN、TSN系列小容量水轮发电机双绕组		
电气线路	.....	275	电抗励磁线路	.....	293
图 4-41 带 TLG—1型调节器的直流励磁系统			图 4-60 TFW系列三相同步发电机直接晶闸管励磁		
电气线路	.....	276	电气线路	.....	294
图 4-42 小容量发电机直流励磁机电改造线路	.....	277	图 4-61 TFW系列三相同步发电机三次谐波励磁电		
图 4-43 中容量发电机直流励磁机电改造线路	.....	277	气线路	.....	294
图 4-44 不可控电抗移相复励恒压发电机电气线路	.....	278	图 4-62 TFW系列三相同步发电机可控复励励		
图 4-45 谐振式电抗移相复励发电机电气线路	.....	279	磁线路	.....	295
图 4-46 简化相复励变压器恒压励磁发电机电气线路	.....	280	图 4-63 TFDW系列单相同步发电机电容式逆序磁场		
图 4-47 双绕组电抗分流自励恒压发电机电气线路	.....	281	励磁线路	.....	295

图 4-64 TFDW 系列同极倍极式逆序磁场励磁电气线路	296	图 5-15 直流电动机能耗制动的原理接线电气线路	.....	311
图 4-65 TFDW 系列交流励磁机励磁电气线路	296	图 5-16 直流电动机反接制动原理接线电气线路	.....	312
图 4-66 发电机组准同期灯光熄灭并列电气线路	297	图 5-17 直流电动机回馈制动原理接线电气线路	.....	312
图 4-67 发电机组准同期灯光旋转并列电气线路	298	图 5-18 他励直流电动机能耗制动自动控制线路	.....	313
图 4-68 发电机组准同期变压器单灯并列电气线路	299	图 5-19 并励直流电动机能耗制动控制线路	.....	314
<b>第五章 直流电动机电气控制线路</b>		图 5-20 并励直流电动机能耗制动自动控制线路	.....	315
图 5-1 他励直流电动机原理接线电气线路	300	图 5-21 并励直流电动机反接制动控制线路	.....	316
图 5-2 并励直流电动机原理接线电气线路	301	图 5-22 并励直流电动机可逆运行和制动控制线路	.....	317
图 5-3 串励直流电动机原理接线电气线路	301	图 5-23 串励直流电动机自励能耗制动原理图	.....	318
图 5-4 复励直流电动机原理接线电气线路	302	图 5-24 串励直流电动机他励能耗制动原理图	.....	318
图 5-5 他励直流电动机用按钮操作的自动起动控制线路	302	图 5-25 串励直流电动机自励能耗制动控制线路	.....	319
图 5-6 他励直流电动机三级电阻起动控制线路	303	图 5-26 小型串励直流电动机能耗制动控制线路	.....	320
图 5-7 他励直流电动机可逆运行控制线路	304	图 5-27 串励直流电动机带反接制动的自动控制线路	.....	321
图 5-8 并励直流电动机起动控制线路	305	图 5-28 串励直流电动机的控制线路(蓄电池车电路)	.....	322
图 5-9 并励直流电动机电枢反接法可逆运行控制线路	306	图 5-29 并励直流电动机调节励磁电流进行调速的控制线路	.....	323
图 5-10 串励直流电动机起动控制线路	307	图 5-30 并励直流电动机起动与调速控制线路	.....	324
图 5-11 串励直流电动机可逆运行控制线路	308	图 5-31 并励直流电动机改变励磁电压极性的可逆控制线路	.....	325
图 5-12 调节励磁电流并励直流电动机进行调速的原理接线图	309	图 5-32 并励直流电动机改变励磁电流进行调速的运行控制线路	.....	326
图 5-13 调节励磁电压他励直流电动机进行调速的原理接线图	310	图 5-33 并励直流电动机带能耗制动的可逆运行控制线路	.....	327
图 5-14 调节电枢回路电阻并励直流电动机进行调速的原理接线图	311	图 5-34 G—M 拖动系统控制线路	.....	328
		图 5-35 直流发电机—电动机拖动系统控制线路	.....	329
		图 5-36 电机扩大机自动控制系统方框图	.....	330

图 5-37 晶闸管—电动机调速系统方框图 .....	330	图 5-56 复励直流发电机原理接线电气线路 .....	345
图 5-38 电机扩大机—直流电动机系统电压负反馈原理图 .....	331	第六章 特殊电机的电气控制线路 .....	346
图 5-39 电机扩大机—直流电动机系统带转速负反馈原理图 .....	332	图 6-1 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法接线原理图 .....	347
图 5-40 电机扩大机—直流电动机带转速负反馈自动调速系统 .....	333	图 6-2 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法开关控制线路 (1) .....	348
图 5-41 电机扩大机—直流电动机系统带电流截止负反馈原理图 .....	334	图 6-3 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法开关控制线路 (2) .....	349
图 5-42 电机扩大机—直流电动机带电压负反馈自动调速系统 .....	335	图 6-4 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法接触器控制线路 (1) .....	350
图 5-43 电机扩大机信号电压的磁差接法原理图 .....	336	图 6-5 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法接触器控制线路 (2) .....	351
图 5-44 具有电流正反馈的自动调速系统原理图 .....	336	图 6-6 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法三接触器控制线路 .....	352
图 5-45 阻容稳定环节电气线路图 .....	337	图 6-7 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法手动控制线路 .....	353
图 5-46 桥形稳定环节电气线路图 .....	337	图 6-8 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法自动控制线路 .....	354
图 5-47 采用稳定变压器的稳定环节 .....	338	图 6-9 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法带中间、时间继电器控制线路 .....	355
图 5-48 电机扩大机自动调速系统电气线路 .....	339	图 6-10 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法手动、自动控制线路 (1) .....	356
图 5-49 晶闸管—直流电动机自动调速系统控制线路 .....	340	图 6-11 单绕组双速电动机 $2Y/\Delta$ 接法手动、自动控制线路 (2) .....	357
图 5-50 采用比例调节器的晶闸管自动调速原理图 .....	341	图 6-12 单绕组双速电动机 $2Y/Y$ 接法接线原理图 .....	358
图 5-51 具有电压负反馈的晶闸管自动调速原理图 .....	341	图 6-13 单绕组双速电动机 $2Y/Y$ 接法控制线路 .....	359
图 5-52 具有电压负反馈及电流正反馈的自动调速原理图 .....	342	图 6-14 单绕组双速电动机 $2\Delta/Y$ 接法接线原理图 .....	360
图 5-53 具有转速负反馈和电流截止负反馈的调速系统原理图 .....	343	图 6-15 单绕组双速电动机 $2\Delta/Y$ 接法开关控制线路 .....	361
图 5-54 他励直流发电机原理接线电气线路 .....	344		
图 5-55 并励直流发电机原理接线电气线路 .....	344		

图 6-16 单绕组双速电动机 $2\triangle/\gamma$ 接法接触器控制线路	362	图 6-31 单绕组三速电动机 $2\triangle/2\gamma/2\gamma$ 接法开关控制线路	376
图 6-17 单绕组双速电动机 $2\gamma/2\gamma$ 接法接线原理图	363	图 6-32 单绕组三速电动机 $\triangle/\triangle/3\gamma$ 接法接线原理图	377
图 6-18 单绕组双速电动机 $2\gamma/2\gamma$ 接法开关控制线路	364	图 6-33 单绕组三速电动机 $\triangle/\triangle/3\gamma$ 接法万能转换开关控制线路	378
图 6-19 单绕组双速电动机 $2\gamma/2\gamma$ 接法接触器控制线路	365	图 6-34 双绕组三速电动机 $\triangle/\gamma/2\gamma$ 接法时间继电器控制线路	379
图 6-20 单绕组双速电动机 $\triangle/\triangle$ 接法接线原理图	366	图 6-35 双绕组三速电动机 $\gamma/\gamma/2\gamma$ 接法自动控制线路	380
图 6-21 单绕组双速电动机 $\triangle/\triangle$ 接法开关控制线路	367	图 6-36 双绕组四速电动机 $\triangle/2\gamma/\triangle/2\gamma$ 接法手动、自动控制线路	381
图 6-22 单绕组双速电动机 $\triangle/\triangle$ 接法开关控制线路 (两种转速反转向)	368	图 6-37 电磁调速异步电动机自动换极控制线路	382
图 6-23 单绕组双速电动机 $\triangle/\triangle$ 接法接触器控制线路	369	图 6-38 三相交流并励电动机带遥控装置控制线路	383
图 6-24 单绕组三速电动机 $2\gamma/2\gamma/2\gamma$ 接法接线原理图	370	图 6-39 三相交流并励电动机带速度继电器反接制动控制线路	384
图 6-25 单绕组三速电动机 $2\gamma/2\gamma/2\gamma$ 接法开关控制线路	371	图 6-40 三相交流并励电动机带外加电阻调速的控制线路	385
图 6-26 单绕组三速电动机 $2\gamma/2\gamma/2\gamma$ 接法接触器控制线路	372	图 6-41 绕线转子异步电动机晶闸管串级调速系统原理图	386
图 6-27 单绕组三速电动机 $2\triangle/2\triangle/2\gamma$ 接法接线原理图	373	图 6-42 热继电器控制的电动机 $\gamma/\triangle$ 转换节电电气线路	388
图 6-28 单绕组三速电动机 $2\triangle/2\triangle/2\gamma$ 接法开关控制线路	374	图 6-43 带直流发电机的同步发电机调相节电运行电气线路	389
图 6-29 单绕组三速电动机 $2\triangle/2\triangle/2\gamma$ 接法时间继电器控制线路	375	图 6-44 单相交流串励电动机电气控制线路	390
图 6-30 单绕组三速电动机 $2\triangle/2\gamma/2\gamma$ 接法接线		图 6-45 交、直流两用串励电动机接线原理图	390

<b>第七章 交、直流电焊机电气控制线路</b>	391	图 7-26 交流电焊机空载自停电气线路 (1) .....	410
图 7-1 交流电焊机的原理电气线路 .....	392	图 7-27 交流电焊机空载自停电气线路 (2) .....	411
图 7-2 交流电焊机出线板联接片接法 .....	392	图 7-28 单相硅整流直流动电焊机空载自动节电线路 .....	412
图 7-3 BX1 系列磁分路动铁式电焊变压器原理图 .....	393	图 7-29 三相硅整流直流动电焊机空载自动节电线路 .....	413
图 7-4 BX1 系列电焊变压器电气线路 .....	393	图 7-30 交流电焊机直流动手控节电的电气线路 .....	414
图 7-5 BX2 系列电焊机结构示意图 .....	394	图 7-31 单相硅整流自动切断初、次级电源的空载节电线路 .....	415
图 7-6 BX2 系列电焊机部分电气线路 .....	394	图 7-32 直流电焊发电机控制星-角自动转换节电线路 .....	416
图 7-7 BX3 系列电焊机结构示意图 .....	395	图 7-33 直流电焊发电机自动节电线路 .....	417
图 7-8 BX3 系列电焊机电气线路 .....	395	图 7-34 直流电焊发电机空载自停节电线路 .....	418
图 7-9 带 KDH 开关的 BX3 电焊机电气线路 .....	396	图 7-35 直流电焊机电阻降压励磁的空载节电线路 .....	419
图 7-10 带 E119 型开关的 BX3 电焊机电气线路 .....	396	<b>第八章 电机检测与试验线路</b> .....	420
图 7-11 BX6—120 型电焊机电气原理图 .....	397	图 8-1 电机绕组绝缘电阻测量电气线路 .....	421
图 7-12 磁炮和磁分路式电焊机电气原理图 .....	397	图 8-2 电机绕组直流电阻测量电气线路 .....	422
图 7-13 BX10—500 型电焊机变压器电气原理图 .....	398	图 8-3 电机绕组绝缘交流耐压试验电气线路 .....	423
图 7-14 AX—320 型直流电焊发电机电气线路 .....	399	图 8-4 电枢绕组绝缘直流耐压试验电气线路 .....	424
图 7-15 AX1—165 型直流电焊发电机电气线路 .....	400	图 8-5 高压线圈匝间绝缘冲击高压试验电气线路 .....	425
图 7-16 AX1—500 型直流电焊发电机电气线路 .....	401	图 8-6 三相异步电动机电压、电流测量电气线路 .....	426
图 7-17 AX3—300 型直流电焊发电机电气线路 .....	402	图 8-7 电机线圈匝数检测仪原理接线电气线路 .....	427
图 7-18 AX4—300 型直流电焊发电机电气线路 .....	403	图 8-8 电动机空载试验电气线路 .....	428
图 7-19 AX7—500 型直流电焊发电机电气线路 .....	404	图 8-9 直流发电机法测取转矩特性的电气线路 .....	429
图 7-20 AX8—500 型直流电焊发电机电气线路 .....	405	图 8-10 转速测量仪检测电气线路 .....	430
图 7-21 AP1—350 型直流电焊机电气线路 .....	405	图 8-11 交流发电机负载法温升试验电气线路 .....	431
图 7-22 ZXG—300 型整流器式直流电焊机电气线路 .....	406	图 8-12 直流发电机负载法温升试验电气线路 .....	431
图 7-23 NBC—250 型 CO <sub>2</sub> 半自动直流电焊机电气线路 .....	407	图 8-13 皮带轮传动回馈法温升试验电气线路 .....	432
图 7-24 NSA4—300 型 TIG 手工直流电焊机电气线路 .....	408		
图 7-25 NSA—500—1 型直流电焊机电气线路 .....	409		

图 8-14 齿轮传动回馈法温升试验电气线路	.....	432
图 8-15 变频回馈法温升试验原理接线电气线路	.....	433
图 8-16 低电压电动机带电测量电阻(星形)电气线路	.....	434
图 8-17 低电压电动机带电测量电阻(角形)电气线路	.....	435
图 8-18 高压电动机带电测量电阻电气线路	.....	436
图 8-19 异步电动机反转法测定高频杂散损耗线路	.....	437
图 8-20 灯泡检查法测试三相绕组首、尾端线路	.....	437
图 8-21 用毫安表检查电动机绕组首、尾端线路	.....	438
图 8-22 用万用表检查电动机绕组首、尾端线路	.....	438
图 8-23 异步电动机笼型转子断条检测仪电气线路	.....	439
图 8-24 单相电动机试验电气线路	.....	440
图 8-25 电风扇泄漏电流测量电气线路	.....	440
图 8-26 开口三角形法测量零序电抗的电气线路	.....	441
图 8-27 两相对中性点短路法测量零序电抗的电气线路	.....	441
图 8-28 两相稳态短路法测量负序电抗电气线路	.....	442
图 8-29 逆同步旋转法测量负序电抗电气线路	.....	442
图 8-30 反励磁法测量交轴同步电抗的电气线路	.....	443
图 8-31 静测法测量直轴同步电抗的电气线路	.....	443
图 8-32 用交流电源测量换向极性的电气线路	.....	444
图 8-33 用直流电源测量换向极性的电气线路	.....	444
图 8-34 直流电机无火花换向区域试验电气线路	.....	445
图 8-35 小型直流发电机能耗法负载试验电气线路	.....	445
图 8-36 小型直流电动机能耗法负载试验电气线路	.....	446
图 8-37 并励直流电机回馈法负载试验电气线路	.....	447
图 8-38 串励直流电机回馈法负载试验电气线路	.....	448
图 8-39 串励直流电动机回馈法负载试验电气线路	.....	449
附录一 常用低压电器技术数据	.....	450
附录二 常用电机技术数据	.....	470