

286302

成都工学院图书馆
基本馆藏

电子数字计算机原理

上 册

姚 林 等 编



科学出版社

统一书号：15031 · 52

定 价：1.60 元

本社书号：2396 · 15

成都工学院图书馆
基本館藏

291243

电子数字计算机原理

下 册

姚 林 等 编



科学出版社

统一书号：15031 ·
定 价：1.35 元

本社书号：2468 · 15

电子数字计算机原理

上 冊

姚 林 等 编

科学出版社

1961

电子数字计算机原理

下 冊

姚 林 等 編

科学出版社

1962

內 容 簡 介

本书比較全面地討論了电子数字計算机的工作原理和构成数字計算机的各个部件。內容包括运算基础、邏輯元件、运算器、控制器、存储器、外部設备、电源、模拟数字轉換装置和整机举例等九个主要部分。最后叙述数字积分机原理和結構。全书共十四章，分为上下两册出版，每册各占七章。

本书可供研究、制造和使用电子数字計算机的工程技术人员，科学工作者以及高等学校学生参考之用。

电子数字計算机原理

上 冊

姚 林 等 編

*

科学出版社出版 (北京朝阳门大街 117 号)

北京市书刊出版业营业許可證出字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总經售

*

1961 年 9 月第 一 版

书号：2396 字数：276,000

1961 年 9 月第一次印刷

开本：850×1168 1/32

(京) 0001—8,700

印张：10 5/8 插页：3

定价：1.60 元

內容簡介

本书比較詳細全面地討論了电子数字計算机的工作原理和构成數字計算机的各个部件。

全书共分十四章。包括运算基础、邏輯元件、运算器、控制器、存貯器、外部設備、电源、模拟数字轉換裝置和整机举例等九个主要部分。最后一章敍述數字积分机原理和結構。本书分为上下两册出版，每册各占七章。

本书可供研究、制造和使用电子数字計算机的工程技术人员、科学工作者以及高等学校学生参考之用。

电子数字計算机原理

下 册

姚 林 等 編

*

科学出版社出版 (北京朝阳門大街 117 号)

北京市书刊出版业营业許可證出字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总經售

*

1962 年 2 月第一版

书号：2468 字数：242,000

1962 年 2 月第一次印刷

开本：850×1168 1/32

(京) 00001—12,700

印张：26 1/8 插頁：4

定价：1.35 元

出版者的話

为了滿足教学方面的迫切需要,特将本书提前印刷。由于时间仓促,本书內容未經詳細审查,同时排校印刷质量也在一定程度上受到影响,希望采用本书作为教材的单位和讀者,将所发现的缺点和錯誤及时通知我社,以便在再版时修正。

科学出版社 1961年6月12日

序

十余年来，电子数字计算机已經有了很大的发展。从数量上說，現在世界上已有成千上万台电子数字计算机。其中有裝置几万个电子管或晶体管，重达百吨，每秒运算万次以上的大型計算机；也有用几百个晶体管做成的只重几十公斤的和每秒运算千百次的小型計算机。它已能計算非常复杂的数学問題，如原子核理論、宇宙飞船的軌道及国民经济建設和生产上的数据等。苏联成功地发射的远程火箭和受到控制而返回的宇宙飞船，在发射前和发射后都是用計算机来計算如何使它們准确地进入軌道，并使飞船在預定地区降落的。降落地点的惊人准确就是电子計算机运算高度精确的証明。数字計算机的应用甚至已扩展到一些非計算性运算的邏輯操作領域，如文字翻譯、語言学、心理学、生物学及医疗診斷等方面。它是現代科学中联系很广的新兴的綜合性技术科学。

我国是世界文化发达最早的国家之一，远在公元前 100 年左右，已有“周髀算經”与“九章算术”，可說是数学史上极古的两种作品。算盘的发明，虽然未能确定为何时，总当在 1274 年以前。这一为劳动人民所乐用的計算工具，在計算技术的历史上自有它应有的地位。但由于过去統治阶级的极端腐化，对于科学和技术只有摧残不知提倡。在长期的封建反动統治之下，使我国的科学技术，停滞不前，精密科学和尖端技术更是远落人后。这种落后面貌，只有在解放以后，才有可能彻底改变。解放后，在党和政府的正确领导之下，社会主义建設突飞猛进。而党和政府对科学技术人员的培养与鼓励，更是无微不至。因此终于在不长的时间內，使已在科学技术史上占有光輝地位的我国的数学与計算技术又隨之而获得迅速进展。1959 年我国制成了第一台快速大型电子数字計算机并正式投入运行，同时在全国各地也紛紛遍地开花，普遍得

到发展。为了促使我国計算技术迅速达到更高的水平，使这門新兴的技术科学：人类得力的助手——电子数字計算机——更广泛地更深入地为社会主义建設事业服务，有必要使广大的工程技术人员、科学工作者熟习电子数字計算机的工作原理、計算机各部件的結構和它們的运算过程与运算方法。鉴于当前有关这方面的书籍不多，而对“电子数字計算机”基本原理的詳細闡述、基本部件的系統說明、总体结构的全面介紹、有层次有組織地包括在一本书內的更不多見。为此，經過我們反复酝酿，尽管自知水平有限，成书仓卒，但考慮到也許能为讀者带来一些方便，并冀抛砖引玉，因此不揣冒昧，根据我們在講授有关課程时所用的讲义集体編写此书，付印出版。

全书共分十四章。从电子数字計算机的概括描述开始。它使讀者对电子数字計算机的概貌先有一个初步了解，以便深入閱讀以后各章节。

第二至五章中闡述數字計算机中数的表示法，算术和邏輯运算基础，实现各种运算的邏輯线路和各种运算器。由于电子数字計算机中控制器和运算器联系比較密切，因此在紧接运算器之后，在第六章就介绍了控制器的工作原理和設計控制器的基本方法。

第七、八、九三章中，着重叙述磁心和磁鼓、磁带、磁盘組成的存储器。提供了目前国内外所采用的新型快速存储器和大容量存储器的某些資料，同时对其他类型存储器也作了简单的介紹。

第十、十一两章討論常用的各种快速輸入和輸出设备，連續量(模拟量)与断續量(数字量)之間的轉換装置。

在电源一章中介紹計算机所用的电源设备，指出它的缺点，提出設計計算机电源的原则和注意事项。

在上述各部分深入討論的基础上，为了便于讀者对电子数字計算机整个工作过程有全面系统的了解，在第十三章中以一台大型电子数字計算机为例，比較詳細地叙述了电子数字計算机的指令系统、机器各部分的联結、解題时的典型步驟以及操作、运算、控制過程。

最后一章介紹最近几年來新发展起来的新型数字計算机——数字积分机的原理和結構。了解和掌握数字积分机原理，对計算技术領域中专业人員來說也是相当必要的。但由于在短短一章內要把数字积分机講清楚不是容易的事，所以本章內容对初学者說来是不能滿足要求的。

在本书編写过程中，曾搜集国内外有关新旧技术資料，为了便于讀者查考，章末都附有参考文献。

本书对有关电子数字計算机各个基础环节和部件都作了較詳尽的和系統的說明与介紹。鉴于“电子数字計算机原理”本身并沒有深奥的理論，但內容比較庞杂，对初学者說来往往容易感到零碎无系統，不易掌握整体概念；所以在編写时曾力求前后章节之間的呼应与啣接，但由于是時間匆促，分工編写，部分章节之間尚有照顧不及之处，未能尽合理想。

第五章“运算方法和运算器”中，十进制运算器沒有編入，一方面由于十进制計算机目前未获得普遍采用，而且已有的这种机器也大多以二进制运算为基础来构成，另一方面由于本书篇幅有限，不便列入。关于这方面的內容可以參閱章末所附有关参考文献，例如：R. K. 里查德著“数字計算机中的算术运算”一书（科学出版社出版）中第六至九章。

书中对新技术新元件介紹得不多，如磁膜、磁桿、双軸磁心（Biax）、变感元件、隧道二极管、超导体元件、微波元件等更新更快的元件沒有編入。原因是本书属于基本原理性质，对于这些新技术新元件的介紹，不便多占篇幅。

由于集体編写，分工执笔，因此书中所采用的述語、符号，可能尚有前后不一致的地方。同时由于編写時間仓促，經驗不足，付印前又来不及进行充分討論和仔細审查，故在內容上有很多不成熟的地方，謬誤之处，自知不免，敬請讀者批評指正。

編 者 1961年7月于西安交通大学

本書所用簡写代号索引

- A_{оп}**——操作碼 [код номера операции (адрес операции кода команды)]
- A_{опБЗК}**——*БЗК* 中的操作碼寄存单元 [ячейки запоминания кода номера операции в *БЗК*]
- АУ**——运算器 [арифметическое устройство]
- АУП**——阶运算器 [арифметическое устройство порядка]
- АУЧ**——数运算器 [арифметическое устройство числа]
- A₁**——指令碼的第一地址 [первый адрес кода команды]
- A₂**——指令碼的第二地址 [второй адрес кода команды]
- A₃**——指令碼的第三地址 [третий адрес кода команды]
- A_{1БЗК}**——指令寄存器的第一地址 [первый адрес блока запоминания команд]
- A_{2БЗК}**——指令寄存器的第二地址 [второй адрес блока запоминания команд]
- A_{3БЗК}**——指令寄存器的第三地址 [третий адрес блока запоминания команд]
- A_{3МУК}**——从 *A_{3БЗК}* 单元将代碼接收到 *МУК* 单元中 [прием кода в ячейки блока *МУК* с ячеек *АзБЗК*]
- A_{3ЦУК}**——从 *A_{3БЗК}* 单元将代碼接收到 *ЦУК* 单元中 [прием кода в ячейки блока *ЦУК* с ячеек *АзБЗК*]
- БЗК**——指令寄存器 [блок запоминания команд]
- БЗ_{1П}**——数的第一阶碼寄存器 [1-й блок запоминания кода порядка числа]
- БЗ_{1Ч}**——第一数碼寄存器 [1-й блок запоминания кода числа]
- БЗ_{2П}**——数的第二阶碼寄存器 [2-й блок запоминания кода порядка числа]
- БЗ_{2Ч}**——第二数碼寄存器 [2-й блок запоминания кода числа]
- В**——电子門 [электронный репитиль]

- ВА₁**—从 *A₁* 发送代码 [выдача кода с *A₁*]
ВА₂—从 *A₂* 发送代码 [выдача кода с *A₂*]
ВА₃—从 *A₃* 发送代码 [выдача кода с *A₃*]
ВА_{он}—从 *A_{он}* 发送代码 [выдача кода с *A_{он}*]
ВК—轉接器 [блок коммутации]
ВСМА—从 *CMA* 发送代码 [выдача кода с *CMA*]
ВСЧК—从 *CЧК* 发送代码 [выдача кода с *CЧК*]
ВРА—从 *PA* 发送代码 [выдача кода с *PA*]
ГИ—主脉冲 [главные импульсы]
ГИС—移位主脉冲 [главные импульсы смещения]
ДРВЗ2Ч—*Б32Ч* 的补充位 [дополнительный разряд *Б32Ч*]
ДРСМЧ—*СМЧ* 的补充位 [дополнительный разряд *СМЧ*]
ЗГ—主控振盪器 [задающий генератор]
ЗНБ31П—*Б31П* 中的符号寄存单元 [ячейка запоминания знака в *Б31П*]
ЗНБ31Ч—*Б31Ч* 中的符号单元 [ячейка знака в *Б31Ч*]
ЗНБ32П—*Б32П* 中的符号单元 [ячейка знака в *Б32П*]
ЗНБ32Ч—*Б32Ч* 中的符号单元 [ячейка знака в *Б32Ч*]
ЗН1СМП—*СМП* 的第一符号单元 [1-я ячейка знака *СМП*]
ЗН1СМЧ—*СМЧ* 的第一符号单元 [1-я ячейка знака *СМЧ*]
ЗН2СМП—*СМП* 的第二符号单元 [2-я ячейка знака *СМП*]
ЗН2СМЧ—*СМЧ* 的第二符号单元 [2-я ячейка знака *СМЧ*]
ЗП—讀 [запись]
КОП—操作換接器 [коммутатор операций]
КШ—代碼总綫 [кодовые шины]
КША—地址代碼总綫 [кодовые шины адреса]
КШП—阶的代碼总綫 [кодовые шины порядков]
КШЧ—数的代碼总綫 [кодовые шины чисел]
ЛЗ—延迟綫 [линия задержки]
ЛБ31П—*Б31П* 单元中的代碼向左移位 [сдвиг кода влево в ячейках *Б31П*]
ЛБ32Ч—*Б32Ч* 单元中的代碼向左移位 [сдвиг кода влево в ячейках *Б32Ч*]

ЛСМЧ—**СМЧ** 单元中的代码向左移位 [сдвиг кода влево в ячейках **СМЧ**]

МБ—磁鼓 [магнитные барабаны]

МЛ—磁带 [магнитные ленты]

МЗУ—磁存储器 [магнитное запоминающее устройство]

МЗУБ—磁带存储器 [магнитное запоминающее устройство на барабане]

МЗУЛ—磁带存储器 [магнитное запоминающее устройство на ленте]

МОЗУ—磁性操作存储器 [магнитное оперативное запоминающее устройство]

МУОП—局部操作控制部件 [местное управление операциями]

МУК—指令的局部控制部件 [местное управление командами]

ОЗУ—操作存储器 [оперативное запоминающее устройство]

ПЗНБЗ1Ч—将代码接收到 **БЗ1Ч** 的符号单元中 [прием кода в ячейку знака **БЗ1Ч**]

ПЗНБЗ2Ч—将代码接收到 **БЗ2Ч** 的符号单元中 [прием кода в ячейку знака **БЗ2Ч**]

ПЛ—穿孔纸带 [перфолента]

ППБЗ1П—将阶码接收到 **БЗ1П** [прием порядка в ячейки блока **БЗ1П**]

ППБЗ1Ч—将阶码接收到 **БЗ1Ч** [прием порядка в ячейки блока **БЗ1Ч**]

ППБЗ2П—将阶码接收到 **БЗ2П** [прием порядка в ячейки блока **БЗ2П**]

ПРБЗ1П—**БЗ1П** 中的代码向右移位 [сдвиг кода в ячейках блока **БЗ1П** вправо]

ПРБЗ2Ч—**БЗ2Ч** 中的代码向右移位 [сдвиг кода в ячейках блока **БЗ2Ч** вправо]

ПРСМЧ—**СМЧ** 单元中的代码向右移位 [сдвиг кода в ячейках блока **СМЧ**]

ПРА—**РА** 接收代码 [прием кода в **РА**]

ПРК—**РК** 接收代码 [прием кода в **РК**]

- ПСМА**—*CMA* 接收代碼 [прием кода в *CMA*]
ПСЧК—*CCK* 接收代碼 [прием кода в *CCK*]
ПУ—控制台 [пульт управления]
ПЧБ31Ч—将代碼接收到 *B31Ч* [прием кода числа в ячейки блока
B31Ч]
ПЧБ32Ч—将代碼接收到 *B32Ч* [прием кода числа в ячейки блока
B32Ч]
P—寄存器 [регистр]
PA—地址寄存器 [регистр адреса]
PK—指令寄存器 [регистр команд]
РОП—操作寄存器 [регистр операции]
РЧ—数碼寄存器 [регистр числа]
СМА—地址加法器 [сумматор адреса]
СМП—阶加法器 [сумматор порядков]
СМЧ—数加法器 [сумматор чисел]
СИ—同步脉冲 [синхронизирующее импульсы]
СЧ—計數器 [счетчик]
СЧК—指令計數器 [счетчик команд]
СХСП—符合线路 [схем совпадения]
T—触发器 [триггер]
ТК—檢驗触发器 [триггер контроля]
ТКЗУ—触发器組成的检驗寄存器 [триггерное контрольное
 запоминающее устройство]
TO—停止触发器 [триггер останова]
TP—启动触发器 [триггер пуска]
ТУ—控制触发器 [триггер управления]
УК—指令控制部件 [блок управления командами]
УУ—控制器 [устройство управления]
У“0”—置触发器于“0”状态的輸入 [вход установки триггера в
 положение “0”]
У“0”АУП—置 *AUP* 于“0”状态 [установка ячеек *AUP* в положение “0”]
У“0”АУЧ—置 *AUC* 于“0”状态 [установка ячеек *AUC* в положение “0”]

目 录

序	1
第一章 导論	1
§ 1.1 引言	1
§ 1.2 电子数字計算机的工作原理及簡框图	3
§ 1.3 电子数字計算机各部分簡介	6
§ 1.4 电子数字計算机中計算程序的編制	9
§ 1.5 电子数字計算机的应用及意义	23
第二章 运算基础	30
§ 2.1 引言	30
§ 2.2 計算机中的計数系統	31
§ 2.3 整数与小数的表示法	38
§ 2.4 負数的表示法	42
§ 2.5 十进制数的二进制編碼制	52
§ 2.6 計算机中数的实际表示方法和傳送方式	58
参考文献	61
第三章 布尔代数	62
§ 3.1 引言	62
§ 3.2 布尔代数的基本原理	63
§ 3.3 布尔函数	70
§ 3.4 布尔函数的簡化	75
§ 3.5 計算机线路的綜合——布尔代数的应用	79
附录 布尔函数的簡化法	84
参考文献	103
第四章 基本邏輯線路	105
§ 4.1 基本邏輯線路的类型及其在計算机中的作用	105
§ 4.2 用晶体二极管及电子管組成的基本邏輯線路	109