

# 家电2300种IC内阻 与代换手册 (上)

• 郑春迎 孙殿元 孙建华 冯海涛 编著



819  
4

# 家电2300种IC内阻与代换手册

上册

郑春迎 孙殿元 编著  
孙建华 冯海涛

山东科学技术出版社

# 家电2300种IC内阻与代换手册

下册

郑春迎 孙殿元 编著  
孙建华 冯海涛

山东科学技术出版社

(鲁)新登字05号

家电2300种IC内阻与代换手册

(上、下册)

郑春迎 孙殿元 编著  
孙建华 冯海涛

\*

山东科学技术出版社出版  
(济南市玉函路 邮政编码250002)

山东省新华书店发行  
山东荣成市印刷厂印刷

\*  
787×1092毫米32开本 68.375印张 8插页 1450千字  
1992年9月第1版 1996年6月第4次印刷  
印数:117 001—22 000

ISBN7—5331—1078—1/TN·21

(上、下册) 定价56.00元

迎春 郑主编

孙建华 冯海涛

孙殿元 孙建华

王永義  
賀興華

卷八十一

王朋小序

王上明  
王永忠  
朱劍洲  
朱劍洲

王水慶  
水火  
續編

富長剛男

卷之三

輝文昊  
泉家邢

愚进吴光同贺

子海雁

孙秀兰

三

迎春喜

孙建华 冯海涛

孙殿元 孙建华

王永義 賀興華

人小人  
孙季红

王朋小序

王上明  
王永忠  
朱劍洲  
朱劍洲

王水慶  
水火之  
真經

富長剛男

卷之三

輝文昊  
泉家邢

愚进吴光同贺

子海雁

孙秀兰

三

## 前 言

随着集成电路制造技术的日益完善，其品种越来越多、功能越来越强、规模越来越大。目前，中、大规模集成电路已广泛应用与电视机、收录机、录像机、电子游戏机、计算机、学习机、音响系统等家用电器中。集成电路的广泛应用，对提高家电设备的质量、延长其使用寿命，起到了相当关键的作用。与此同时，集成电路的广泛应用，又促使其制造技术飞速发展，一代又一代功能强、高可靠、高密度的集成电路不断出现。另外，众多集成电路生产厂家的制造技术、

工艺水平各不相同，即使是功能相同、芯片一样的集成电路，其型号命名方式也不一样。由于这两方面的原因，造成市售集成电  
路的种类、型号特别繁多。据不完全统计，  
国内外数字集成电路、线性集成电路、专用  
集成电路、电视与音响集成电路等，其型号  
多达几万个，家用电器中常用集成电路的型  
号大约为几千个。

广大家电维修人员，熟悉各种型号集成  
电路的性能、主要特点及用途，是很必要  
的。但在具体维修工作中，如何快速、简

便、准确地判断集成电路的好坏，以及能否使用，并能从众多型号的集成电路中，选择出一种或几种可互换的型号，是两项急待解决的课题。该书就是为解决这两个突出问题而编写的。

本书提供了2300余种家用电器中常用集成电路的非在路电阻值——内部电阻值及其直接代换型号。这些内部电阻值，几乎全部是使用500型万用表测得的。极个别是使用其他型号万用表测出的（文中均有注明）。

其具体测量方法、数据记录格式如下：

(数据记录表中记作“地”，凡记有二个或二个以上的“地”时，测量时应用导线将它们联接在一起)，依次测出其余各引脚对

接地引脚之间的正、反向两组电阻值。当其电阻值小于  $1\text{k}\Omega$  时，使用万用表的  $R \times 100\Omega$  或  $R \times 10\text{k}\Omega$  档，其余电阻值均使用  $R \times 1\text{k}\Omega$  档。极个别用  $R \times 10\text{k}\Omega$  档（测出的电阻值则用 \* 标出）。在电阻值数据记录上，均采用  $\times\Omega$ 、 $\times\times\Omega$ 、 $\times\times\times\Omega$ 、 $\times\times k\Omega$ 、 $\times\times\times k\Omega$ 、 $\times\times\times k\Omega$ 、 $\times\times\times k\Omega$ 、 $\times\times\times k\Omega$ 、 $\infty$  格式。其末位为估计数字，从未前位开始为有效数。

书中提供了绝大多数集成电路的直接代换型号。对音响、电视等一类模拟集成电路，其直接代换型号，是指二者的功能及特点相同或相近、引脚数目及排列顺序一样，在不改变印刷线路板的接线（或略作改动）及外围元器件数值的情况下，直接代换后对整个电路性能、指标无明显影响的另外一些

型号的集成电路。考虑到实际维修中的需要，对功能与特点相同、引脚数目一样，仅仅是引脚排列顺序相反的另一型号的单列直插式集成电路，也视为直接代换型号（均有注明）；对功耗较大的集成电路，如音频功率放大类集成电路，为使用安全起见，在其直接代换中只给出功耗指标相当或较大集成电路型号。

对数字集成电路，由于相同逻辑功能集成电路的型号太多，而在不同型号间代换时，应考虑的问题远多于模拟集成电路，如接口电平、传输时间等，因此书中提供的直接代换型号，是指电参数、极限参数、逻辑功能一样，仅仅是不同厂家生产的同一种集成电路。更换后完全不影响整个电路的性能。随着集成电路技术的发展，MOS型集

成电路已形成了几个系列产品并得到了广泛应用。将整个TTL电路系统，对应置换为MOS电路系统是完全可行的。限于篇幅，本书不涉及这种情况下集成电路的直接代换问题。

大量实践证明，只要正确地使用书中提供的两组电阻值，就能较准确地判断集成电路的好坏。须特别指出的是：当将测出的某集成电路各引脚的实际电阻值，与书中提供的数据比较时，切勿根据两者电阻值绝对大小的偏差程度判断，而应根据两者电阻值分布的规律性判断。这就是说，不要过分注意集成电路引脚电阻的具体数值，例如是 $8.0\text{ k}\Omega$ ，还是 $9.7\text{ k}\Omega$ ，甚至是十几 $\text{k}\Omega$ ，而应分析其同一引脚电阻值的正、反向特性。若被测集成电路各引脚电阻值的正、反向特

性，与书中提供的电阻值的正、反向特性相一致，则该被测集成电路性能是好的；反之，则该被测集成电路是坏的或者是其性能已严重变差。除此之外，不同型号的万用表，其中值电阻不同，测出的电阻值应适当进行修正，以提高判断集成电路好坏的准确性。对某些数字集成电路，各引脚的电阻值还与测量顺序有关，具体测量时应多测几遍。

该书在编写过程中得到了中华晶电子集团公司、中国仪器进出口总公司SONY济南维修站、深圳市现代企业有限公司、山东大学电子维修处、山东电视台、德州电视台、德州人民广播电台、德州无线电台等单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。另外，在本书编写过程中，参阅了国内外大量资料，由于书目太多，不再一一列举，对书中所引用到有关资料的作者，这里也一并表示谢意。

由于编写时间仓促，作者水平有限，书中的缺点、遗漏、错误一定不少，敬请广大读者批评指正。

编写委员会

1992.4

# 目上册

A17014A 录像机射频调制电路 .....	1	AN241 伴音中放、鉴频及音频前置放	8
A240D 黑白电视机图像中放电路 .....	1	AN241D 伴音大电路 .....	8
A241P		AN241P 伴音大电路 .....	8
A250D 黑白电视机行振荡、同步分离及		AN247P 图像中放及AGC电路 .....	10
AFC电路 .....	2	AN253P 调频、调幅中频放大及音频放大	
AA314 录像机中频厚膜电路 .....	2	电路 .....	10
ADC0809CCN 八位A/D转换电路 .....	3	AN260P 调频中放及调幅高、中放电路 .....	11
AN115 锁相环调频立体声解码电路 .....	4	AN262 音频前置放大电路 .....	11
AN217P 调幅变频及调频、调幅中放电路 .....	5	AN278 调频中频放大电路 .....	12
AN239Q 图像、伴音中放及鉴频、音频		AN295 黑白电视机行场扫描电路 .....	12
前置放大电路 .....	5	AN301 录像机CTL信号放大电路 .....	13
AN240 伴音中放、鉴频及音频前置放	6	AN320 带调谐指示的自动频率调谐电路 .....	14
AN240D 伴音大电路 .....			
AN240P			

<b>AN340</b>	<b>伴音中放、鉴频及音频前置放大</b>	<b>AN3814K</b>	<b>录像机鼓电机驱动电路</b>	<b>.....25</b>
<b>AN340P</b>	<b>伴音路</b>	<b>AN3821K</b>	<b>录像机主导轴电机驱动及伺服</b>	
<b>AN355</b>	<b>伴音中放、鉴频及音频功率放大</b>	<b>AN3822K</b>	<b>录像机主导轴电机驱动电路</b>	<b>.....26</b>
<b>AN360</b>	<b>低噪声音频前置放大电路</b>	<b>AN5010</b>	<b>电子选台电路</b>	<b>.....28</b>
<b>AN362</b>	<b>锁相环调频立体声解码电路</b>	<b>AN5011</b>	<b>电子选台电路</b>	<b>.....30</b>
<b>AN362L</b>		<b>AN5020</b>	<b>红外遥控接收前置放大电路</b>	<b>.....31</b>
<b>AN366</b>	<b>调频、调幅中频及调幅高频电路</b>	<b>AN5021</b>	<b>伴音中放及鉴频电路</b>	<b>.....32</b>
<b>AN366P</b>		<b>AN5025K</b>	<b>红外遥控接收电路</b>	<b>.....32</b>
<b>AN1555</b>	<b>时基电路</b>	<b>AN5033</b>	<b>录像机、电视机自动调谐电路</b>	<b>.....33</b>
<b>AN3110N</b>	<b>射频调制电路</b>	<b>AN5034</b>	<b>录像机、电视机中放解调电路</b>	<b>.....34</b>
<b>AN3215K</b>	<b>录像机视频信号处理电路</b>	<b>AN5043</b>	<b>录像机调谐频道D/A转换电路</b>	<b>.....35</b>
<b>AN3224K</b>	<b>磁头记录放大电路</b>	<b>AN5070</b>	<b>频段转换电路</b>	<b>.....35</b>
<b>AN3311S</b>	<b>预视放及高中频AGC放大、同步分离、ABL、消隐电路</b>	<b>AN5071</b>	<b>频段转换电路</b>	<b>.....36</b>
<b>AN3495K</b>	<b>录像机垂直降噪电路</b>	<b>AN5120N</b>	<b>图像中放、检波及AGC电路</b>	<b>.....36</b>
<b>AN3792</b>	<b>录像机鼓伺服电路</b>	<b>AN5130</b>	<b>图像中放、检波及视放电路</b>	<b>.....37</b>
<b>AN3795N</b>	<b>录像机主导轴伺服电路</b>	<b>AN5132</b>	<b>图像中放、检波及视放电路</b>	<b>.....37</b>
		<b>AN5138NK</b>	<b>图像中放、检波及视放电路</b>	<b>.....38</b>

AN5150N 图像、伴音中放及行场扫描电 路	39	AN5521 场扫描输出电路	48
AN5151 图像、伴音中放及行场扫描电 路	40	AN5601K 色度信号处理电路	49
AN5151N 录像机伴音解调电路	42	AN5610N 视频信号处理及矩阵电路	50
AN5215 伴音中放及鉴频电路	42	AN56112 视频信号处理及矩阵电路	51
AN5221 伴音中放、鉴频及音频功率放大 电路	43	AN5615 视频信号处理电路	51
AN5250 伴音中放、鉴频及音频功率放大 电路	43	AN5620 PAL制色度信号处理电路	52
AN5256 伴音中放、鉴频及音频功率放大 电路	44	AN5622 PAL制色度信号处理电路	53
AN5260 6.6W音频功率放大电路	44	AN5625 PAL/NTSC制色度信号处理 电路	54
AN5265 伴音功率放大电路	45	AN5625N SECAM制色度开关及G-Y矩 阵电路	56
AN5421 录像机行同步检测发生器	45	AN5710 图像中放及AGC电路	57
AN5431N 彩色电视机行场扫描电路	46	AN5712 图像中放电路	57
AN5435 彩色电视机行场扫描电路	46	AN5722 图像中放、检波及AGC电路	58
AN5512 场扫描输出电路	47	AN5732 伴音中放及鉴频电路	58
AN5515 场扫描输出电路	47	AN5743 音频前置及功率放大电路	59
AN5515X 场扫描输出电路	47	AN5753 行扫描电路	59

<b>AN5760</b>	<b>场扫描电路</b>	.....60	<b>AN6356</b>	<b>录像机电机伺服电路</b>	.....74
<b>AN5763</b>	<b>场扫描电路</b>	.....60	<b>AN6356N</b>	<b>录像机电机伺服电路</b>	.....76
<b>AN5862K</b>	<b>彩色电视机视频、伴音选择电路</b>	.....61	<b>AN6359N</b>	<b>录像机主导轴伺服电路</b>	.....76
<b>AN5900</b>	<b>开关式电源稳压电路</b>	.....61	<b>AN6360</b>	<b>录像机色度信号处理电路</b>	.....77
<b>AN6041</b>	<b>摄像机双重平衡调制/解调电路</b>	.....62	<b>AN6361N</b>	<b>录像机色度信号处理电路</b>	.....78
<b>AN6130N</b>	<b>调频噪声抑制电路</b>	.....62	<b>AN6362</b>	<b>录像机色度信号处理电路</b>	.....78
<b>AN6210</b>	<b>录音双前置放大电路</b>	.....63	<b>AN6367K</b>	<b>录像机色度信号APC电路</b>	.....79
<b>AN6306</b>	<b>录像机视频磁头放大及亮度信号处理电路</b>	.....65	<b>AN6371</b>	<b>录像机色度信号处理电路</b>	.....80
<b>AN6306S</b>			<b>AN6387</b>	<b>录像机鼓伺服电路</b>	.....80
<b>AN6307</b>	<b>录像机视频磁头放大电路</b>	.....67	<b>AN6561L</b>	<b>录像机主导轴FG放大电路</b>	.....81
<b>AN6326N</b>	<b>录像机视频磁头放大电路</b>	.....68	<b>AN6562</b>	<b>运算放大器</b>	.....82
<b>AN6337</b>	<b>录像机视频磁头放大及亮度信号处理电路</b>	.....68	<b>AN6650</b>	<b>微型电机速度控制电路</b>	.....82
			<b>AN6651</b>	<b>微型电机速度控制电路</b>	.....83
<b>AN6341N</b>	<b>录像机主导轴伺服电路</b>	.....69	<b>AN6652</b>	<b>微型电机速度控制电路</b>	.....83
<b>AN6342N</b>	<b>录像机分频器电路</b>	.....70	<b>AN6875</b>	<b>发光二极管电平显示驱动电路</b>	.....84
<b>AN6344</b>	<b>录像机鼓伺服电路</b>	.....71	<b>AN6877</b>	<b>发光二极管电平显示驱动电路</b>	.....84
<b>AN6350</b>	<b>录像机鼓伺服电路</b>	.....73	<b>AN6878</b>	<b>发光二极管电平显示驱动电路</b>	.....85
			<b>AN6884</b>	<b>发光二极管电平显示驱动电路</b>	.....85

<b>AN6913</b>	录像机主导轴FG放大电路	.....86	<b>AN7140</b>	5W音频功率放大电路	.....97
<b>AN6913L</b>			<b>AN7145M</b>	双通道音频功率放大电路	.....98
<b>AN6914</b>	电压比较电路	.....87	<b>AN7146</b>	双通道音频功率放大电路	.....99
<b>AN6993</b>	电压比较电路	.....88	<b>AN7146M</b>		
<b>AN7060</b>	音频前置激励电路	.....88	<b>AN7147N</b>	双通道音频功率放大电路	.....100
<b>AN7105</b>	双通道音频前置及0.3W×2功 率放大电路	.....89	<b>AN7148</b>	1.25W×2功率放大电路	.....101
<b>AN7108</b>	单片立体声放音电路	.....90	<b>AN7149N</b>	4.3W×2音频功率放大电路	.....102
<b>AN7110</b>	1.2W音频功率放大电路	.....91	<b>AN7158N</b>	双通道音频功率放大电路	.....102
<b>AN7111</b>	1.2W音频功率放大电路	.....91	<b>AN7161N</b>	20W音频功率放大电路	.....103
<b>AN7112</b>	0.5W音频功率放大电路	.....92	<b>AN7168</b>	双通道音频功率放大电路	.....104
<b>AN7114</b>	1W音频功率放大电路	.....93	<b>AN7170</b>	18W音频功率放大电路	.....105
<b>AN7114E</b>			<b>AN7178</b>	双通道音频功率放大电路	.....105
<b>AN7115</b>	2.1W音频功率放大电路	.....94	<b>AN7205</b>	调频高频电路	.....106
<b>AN7115E</b>			<b>AN7213</b>	调频高频电路	.....106
<b>AN7116</b>	1W音频功率放大电路	.....95	<b>AN7218</b>	单片调频、调幅收音机电路	.....107
<b>AN7117</b>	1W音频功率放大电路	.....96	<b>AN7220</b>	调频、调幅中频放大电路	.....108
<b>AN7130</b>	4.2W音频功率放大电路	.....96	<b>AN7220A</b>		
<b>AN7131</b>	5W音频功率放大电路	.....97	<b>AN7222</b>	调频、调幅中频放大电路	.....109
			<b>AN7223</b>	调频、调幅中频放大电路	.....109

<b>AN7224</b>	调频、调幅中频放大电路	110	<b>AN7809</b>	三端电源稳压器	119
<b>AN7226</b>	调幅调谐及调频、调幅中频放大 电路	110	<b>AN7810</b>	三端电源稳压器	119
<b>AN7273</b>	调频、调幅中频放大电路	111	<b>AN7812</b>	三端电源稳压器	120
<b>AN7310</b>	双通道音频前置放大电路	111	<b>AN7812H</b>	三端电源稳压器	121
<b>AN7311</b>	双通道音频前置放大电路	112	<b>AN7815</b>	三端电源稳压器	121
<b>AN7312</b>	具有ALC的双通道音频前置放 大电路	112	<b>AN7818</b>	三端电源稳压器	122
<b>AN7315</b>	双通道音频前置放大电路	113	<b>AN7820</b>	三端电源稳压器	123
<b>AN7320</b>	具有ALC的音频前置放大电路	113	<b>AN7824</b>	三端电源稳压器	124
<b>AN7410</b>	锁相环调频立体声解码电路	114	<b>AN78L05</b>	三端电源稳压器	125
<b>AN7410N</b>	锁相环调频立体声解码电路	115	<b>AN78L12</b>	三端电源稳压器	125
<b>AN7420</b>	锁相环调频立体声解码电路	115	<b>AN78M05LB</b>	三端电源稳压器	126
<b>AN7421</b>	锁相环调频立体声解码电路	116	<b>AN78M09</b>	三端电源稳压器	126
<b>AN7470</b>	锁相环调频立体声解码电路	116	<b>AN78M12</b>	三端电源稳压器	127
<b>AN7806</b>	三端电源稳压器	117	<b>AN7905T</b>	三端电源稳压器	128
<b>AN7807</b>	三端电源稳压器	117	<b>AN7906</b>	三端电源稳压器	129
<b>AN7808</b>	三端电源稳压器	118	<b>AN7908T</b>	三端电源稳压器	131
			<b>AN7909T</b>	三端电源稳压器	132
			<b>AN7910T</b>	三端电源稳压器	132

AN7912H	三端电源稳压器	133	BA547	1.5W音频功率放大电路	144
AN7915T	三端电源稳压器	134	BA656	发光二极管电平显示驱动电路	144
AN7918T	三端电源稳压器	135	BA1102F	杜比B型降噪处理电路	145
AN7920T	三端电源稳压器	135	BA1320	锁相环调频立体声解码电路	146
AN7924T	三端电源稳压器	136	BA1330	锁相环调频立体声解码电路	147
BA226	录像机电机伺服电路	136	BA1332	锁相环调频立体声解码电路	148
BA301	音频前置放大电路	137	BA1332L	锁相环调频立体声解码电路	148
BA301B			BA1360	锁相环调频立体声解码电路	150
BA302	音频激励放大电路	138	BA3312N	具有ALC的双音频前置放大电	
BA313	具有ALC的音频前置放大电路	138		路	151
BA314	具有ALC的音频前置放大电路	139	BA3516	录像机音频信号处理电路	151
BA328	双通道音频前置放大电路	140	BA3706	自动选曲、放大、检测及整形	
BA333	具有ALC的音频前置放大电路	141		电路	152
BA343	双通道音频前置放大电路	141	BA3822LS	音频前置放大电路	152
BA521	5.8W音频功率放大电路	142	BA4232AL	收录机高、中频放大电路	153
BA527	0.8W音频功率放大电路	142	BA4402	调频高频放大及变频电路	154
BA532	5.8W音频功率放大电路	143	BA4403	调频高频放大、变频及AFC电路	154
BA536	4.8W×2音频功率放大电路	143	BA4558	双运算放大器	155

BA5102A	录像机音频信号处理器电路	156	BA6239A	录像机两功能电机双向驱动电路	156
BA5115	录像机音频信号处理器电路	156	BA6239AU	录像机驱动电路	167
BA5402A	<b>4.2W×2音频频功率放大电路</b>	157	BA6248	录像机电机驱动电路	169
BA5404	0.45W音频功率放大电路	157	BA6301	录像机主导轴电机伺服电路	169
BA5406	<b>4.5W×2音频频功率放大电路</b>	158	BA6302A	录像机电机伺服电路	170
BA6104	发光二极管电平显示驱动电路	158	BA6303	录像机电机伺服电路	170
BA6107A	电机伺服电路	159	BA6321	录像机主导轴电机伺服电路	171
BA6109	录像机加载电机驱动电路	159	BA6411	录像机直流电机驱动电路	171
BA6124	发光二极管电平显示驱动电路	160	BA6430S	录像机主导轴电机驱动电路	172
BA6137	发光二极管电平显示驱动电路	160	BA6432S	录像机主导轴电机驱动电路	174
BA6209	电机驱动电路	161	BA6435S	录像机主导轴电机伺服电路	175
BA6209U	电机驱动电路	161	BA6993	双运算放大器	176
BA6209V			BA7001	摄像机调谐器视频选择开关电路	176
BA6219	录像机主导轴电机驱动电路	163	BA7004	录像机视频测试信号发生电路	177
BA6219B			BA7005AL	录像机射频调制电路	177
BA6220	电机稳速电路	164	BA7021	录像机视频信号处理电路	178
BA6235	电机伺服电路	164			
BA6238	录像机驱动电路	165			
BA6238A	录像机驱动电路	165			