



# 制造土电灯 农村放光明

李凤山 張福林 刘文华 周鴻祿著

辽宁人民出版社

## 前面的話

今年五月十七日“辽宁日报”发表試制成功土电灯消息后，仅仅半个月的时间，我們收到各地农民、工人、学校、少数民族等方面来信近千封，都要求把土电灯的具体制造方法介紹出来。为了滿足广大群众的这一要求，根据我們初步試制的經驗加以整理，編印成这本小冊子，以供讀者参考。但是，由于科学知識所限，經驗又不多，写作水平也不高，因此本書內容难免有缺点及不妥之处，请讀者批評指正。

李鳳山 張福林  
劉文華 周鴻祿

1958年6月3日

## 目 录

一 土电灯的作用和意义 .....	1
二 原电池和干电池 .....	2
三 土电灯的制造方法 .....	3
(一)炼活性炭 .....	4
(二)空气电池的构造 .....	6
(三)电池联接 .....	11
(四)制盒与安装 .....	17
四 用木炭制造土电灯 .....	19
五 用玻璃瓶制造土电灯 .....	19
六 四用土电灯的制造方法 .....	20
 附：木制压心机規格表 .....	21
木制压心机图 .....	23

## 一 土电灯的作用和意义

土电灯的用途很广，家庭、学校、农业社、工地、田间都可以用。从成本上看，比点煤油灯便宜得多，只要花三元钱买一台土电灯，每天点两小时，可以点六、七个月。如果用玻璃瓶子加少量锌皮或木炭作原料，成本就更低了。

点土电灯是很安全卫生的，点时不怕风吹，又不冒烟子，也不会发生火灾。点土电灯不但少花钱，而且可以给国家节省大量的煤油。节省下来的煤油，可以用来开拖拉机和柴油机，这对早日实现农业机械化是会起很大作用的。

有一种四用土电灯，不但能照明，还能供给直流收音机、电话机和扩音器上用的电源。有了这种四用土电灯，再准备一台收音机，在炕头上就能听到北京、沈阳电台的广播节目。对国家大事也能及时知道，这对农民文化生活的提高，该有多么大的帮助！


土电灯是用简单的设备，利用废品做原料，以手工操作制造出来的，所以叫它为土电灯。制造土电灯，只要几十元钱就能办个小工厂，因此城镇里可以办，乡村或农业社也可以办。

总之，土电灯的用途很广，而且最适宜农村使用，因此让土电灯在农业大跃进中大放光明吧！
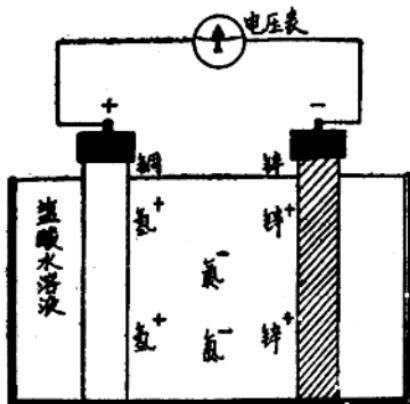
## 二 原电池和干电池

为了对土电灯用的空气电池有个深刻地認識，先介紹一下什么是原电池和干电池。

什么是原电池呢？简单地說，原电池就是在一个池子里装有电液水和电极，經過一段使用時間以后，就不能再繼續使用了，必須重新更换，就叫做原电池（又叫做一次电池）。原电池是怎样产生电的呢？看看图一所表示的就知道了。



图一 电池原理

原电池是用一个玻璃瓶子做容器，装着盐酸水溶液，用銅板和鋅板各一块，放在盐酸水溶液里，然后将銅板和鋅板的頂端連接一根导線，导線里就有电流通过。这是因为盐酸与水混合以后，有一些盐酸分子分成为氫和氯两部分，氫带正电，氯带负电。

当鋅板浸在盐酸水里，有一部分鋅就成了正离子，和盐酸中的氯融合，成为氯化鋅。氯化鋅是留存在鋅板上的，使鋅板增多了电子，因此成为负极。盐酸水里的氫被鋅离子互相排斥的結果，将銅板里的电子夺出，和其他混合成为氫气泡。这时，銅板里就失掉电子，因此就成为正极。再将銅板和鋅板的頂端連接

一根导线，由锌到铜就产生了电流，这就是电池的原理。

锌不断的被盐酸水腐蚀，一直到锌片和盐酸用尽，化学作用才告终止，电流也就停止产生。

这样电池的电阻很大，同时又是液体的，所以携带很不方便。为了携带方便，又将液体改变成为固体，因此叫它为干电池。

手电筒中用的电池，就是干电池。干电池是在原电池的基础上发展的，但它并不完全是干的，只不过使液体不流出罢了。

干电池是怎样制造的呢？用过手电筒的人，可能会把电池折开看过，外部是锌筒，筒内装着一根炭精棒，炭棒周围是锰粉和石墨的混合剂，锌筒和混合剂中间是一层浆糊状的东西，也就是用它促使电流放电的。

炭精棒是阳极，它在电料里产生氢，氢是阻止电流通过的，我们管它叫极化。用什么方法消除这种极化呢？就是用二氧化锰粉。二氧化锰中的氧气，可以把氢吸附掉，使电流通过。但是，二氧化锰粉中的氧有限，所以去极作用很缓慢，同时随着氧气用完，电池也就失去效能。

土电灯用的是空气电池，它是用棉子皮等烧成的活性炭做成的，去极作用很强大，所以点的时间很长，成本也很低。

### 三 土电灯的制造方法

由于土电灯用的主要原料是活性炭，有较大吸附空气的能力，以利用空气中的氧，不断将阳极中产生的氢吸附掉，促使电流畅通无阻，所以也叫它为空气电池灯。

制造土电灯用的主要原料有活性炭，粉状氯化安、磷片石墨粉、氯化锌和氯化汞等。活性炭自己可以加工制造，其余的原料是在化工商店买来的，价格很便宜。活性炭配上化学原料，放进炭精棒，通过压心模或压心机压成电心，再经过串联和安装，就制造成了土电灯。土电灯的具体制造方法分述如下：

### (一) 炼活性炭

活性炭是用核桃壳、杏桃壳、棉子皮、葵花子皮、花生皮、榛子皮、硬质木材、锯末子等原料炼出来的。拿棉子皮说，炼的过程是：

1. 浸泡棉子皮：首先将棉子皮用筛子筛一遍，去掉泥块杂物，然后将一百斤水（冬季要用温水，约五十度）放进缸里（瓷性缸），再放进粉状氯化安七市斤，用木棒搅匀，停一小时等氯化安融化后，将筛过的棉子皮倒在水里，水要浸过棉子皮，泡二十四小时后，把棉子皮捞出来晒干（晒的越干越好，最少不能低于八分干，因为棉子皮潮湿，炼活性炭时，容易把坩埚和爐子烧坏）。泡完棉子皮剩下的水，下次还可以继续用。

为什么要用氯化安浸泡棉子皮呢？因为植物皮壳的纤维度比较强，氯化安能把纤维层咬开，炼出来的活性炭质量就高。

2. 炼活性炭爐的建筑方法：建筑炼活性炭爐很简单，只要有石头、砖头等就可以砌成。根据需要，爐子可以砌大，也可以砌小。但要按爐身的高度，砌在地里一半，地面上一半（如图二）。至于爐的高度和宽度，可按所用的石墨坩埚的大小来决定。例如，坩埚高一点五市尺，外口直径是一市尺，那么爐膛深度最好是三市尺，爐口直径是二市尺。爐膛周围要用耐火砖砌成（如果



图二 炼活性炭爐

沒有耐火磚，可以用石頭代替），外面用石头和普通磚砌成，每一個爐可以按兩三個石墨坩鍋，這樣能節省燃料，提高工作效率。

將晒干的棉子皮裝在三十號的石墨坩鍋以後（可以根據需要，用二百號以內的坩鍋），用鍋蓋（耐火磚等做成的）蓋

上（但鍋蓋上面要凿成直徑半公分大的圓孔兩個，以便跑瓦斯），加火直接燃燒坩鍋，這就是在煉活性炭。

煉活性炭分兩個過程：第一個過程是，開始煉時是用自然低溫火燒三十分鐘，這時從鍋蓋上的圓孔內冒出黑煙，表示棉子皮在炭化。第二個過程是，用吹風機高溫燃燒（沒有吹風機，可以用風匣），直至一千度為止，這時黑煙冒盡了，又由鍋蓋圓孔內噴出白煙（這就是瓦斯，能點燃），表示炭在活性。

怎樣鑑別活性炭已經煉到了一千度呢？有條件的可以用電歐測量，但我們是等瓦斯冒盡後，從圓孔內窺視，如果棉子皮已經燒成“火炭紅色”，其溫度就達到了一千度。這時要停止加溫，及時用瓷勺將活性炭取出，放在瓷盆或水泥做的平底槽內，趕快用竹箒等頭打碎（因為打慢了，就要燃燒成灰，快打眨眼間由紅變黑，質量就高），這就是活性炭。再將活性炭碾一下（用趕面杖碾也可以），用十至十五眼的篩篩一遍以後，裝在防潮的袋子

或箱子里，准配随时配料用。

炼活性炭时，要防止和金属接触，以免金属渣滓混入，而降低质量。

怎样鉴别活性炭的质量好坏呢？我们是用直径二十五公厘、长二百公厘左右的玻璃试管鉴别。其方法是：将活性炭装在试管里，装到试管的四分之一高处为止，然后装满凉水，这时就冒气泡，如果气泡冒的多，就证明活性炭的质量好。如果将试管再静放两天或三天后，用手指弹试管的底部，这时又能冒出很多气泡。如果每天弹试管，每次都能冒气泡的话，就证明炼的活性炭的质量很高。

## (二) 空气电池的构造

1. 电解液的配制：电解液是用来配原料的，配制的方法是：用一百市斤凉水，加入粉状氯化安三十斤，氯化锌七市斤，然后用木棒搅匀，促使氯化安融化，就配成了电解液。配制的电解液停放十小时以后，等澄清了杂质，用纱布垫上脱脂棉滤过后再使用。

2. 配料：一市斤活性炭，配磷片石墨粉一两，粉状氯化安二两五钱，然后把这三种原料同时放入瓷盆里或珐琅盆里搅拌均匀，再加上三两六钱的电解液，又充分搅拌均匀，就是把料配成了。

3. 压心模的制造方法：要制造电心，首先必须制造压电心的工具。压电心的工具有两种：一种是压心机（见图三）；一种是压心模（见图四）。效率比较高的是压心机，但它在制造上比较困难（其制造方法见附录）。在试制土电灯的时候，可以用压心




側面




正面

图三 木制压心机

模。其制造方法簡述如下：

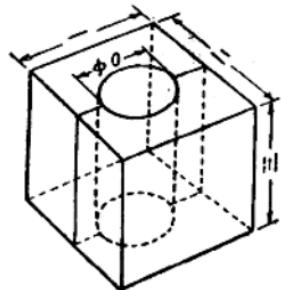

图四 压心模

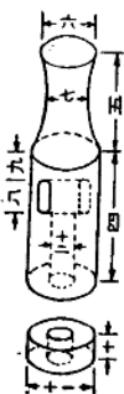

压心模分内外两部分。外部長一百四十公厘，中空，用 $80 \times 160$ 的方木两块合縫做成，內口直徑五十四公厘；內模長二百四十公厘，膛深一百二十公厘，外口直徑五十三公厘，內

規格 圖號	0	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
大号	(直徑) 54	160	160	140	140	100	50	40	40	20	20	53	26
小号	(直徑) 27	100	100	58	60	100	26	26	20	15	16	26	8

說明：小号电心模六、七、十一做一样粗就可以，不必做成X型。

口直徑二十六公厘。另外，还要制一压心垫，压心垫高二十公厘，外口直徑五十三公厘，中空，內口直徑二十六公厘。


4. 制造电心：有了压心模就能制造电心，制造电心的方法是：先将炭精棒（长一百四十公厘，直徑二十五公厘，中空，周围有十几个透空气的小圆眼）放在压心垫里，再一块放进外模内，然后将拌好的原料放在炭精棒的周围，将内模套在炭精棒上，用锤打内模顶端，打后再放进原料继续打，直到原料和外模顶端一平时为止，这时用木棒把压心垫和电心一块顶出来，就制造成

电心了。电心高一百二十公厘，直径五十四公厘。

打电心要注意：第一，打时要用力均匀，每个电池打的次数要相等。例如第一个电心打六下，第二个电心也应该打六下，不然电压和电流就不一样，会影响电灯的质量。第二，电心打好往外拿时，要防止碰坏电心上下端的边沿，要斜着拿放，不然炭棒容易错位，甚至会造成电心脱形或破碎的危险。第三，配料前，用磁铁（又名吸铁石）将活性炭和化学原料仔细地吸一遍，以吸出金属杂质。
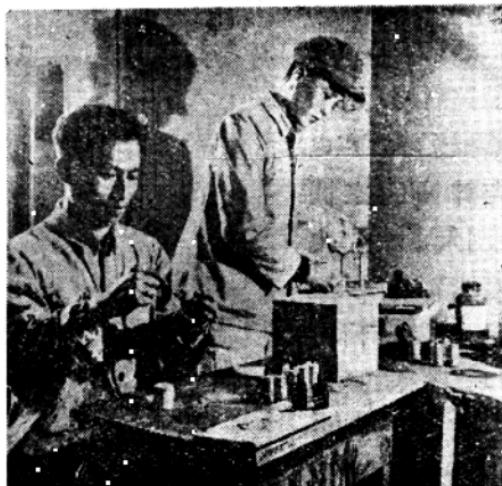
#### 5. 纏线：(见图五)

先用棉纸（透空气的薄层纸也可）将电心包好，再用白线缠，线与线之间的距离约二公厘，最后把线头锁在伸出的炭精棒上，线头不要留的太长，以免水分借道蒸发。



图五 缠 线

缠完线后，把电心底端放在融化的石蜡里蘸一下，然后放入锌筒里，锌筒底部要先放入用蜡炸过的方块纸壳，锌筒高一百三十公厘，筒底直径六十二公厘，用零点五公厘厚的锌片制成的，再用锡焊缝。

#### 6. 浆糊的配制和灌浆：首先配成浆糊状的电解液，配制方

法是，一百市斤凉水，加粉状氯化安三十市斤，氯化锌十八市斤，氯化高汞三两，然后用木棒搅匀，促使这些化学原料融化，隔十小时后用纱布垫上脱脂棉滤过后使用。再用这种电解液三十三市斤，加上面粉七市斤，土豆粉三市斤（如果没有土豆粉，用苞米粉亦可），合在一起就制成了浆糊，再用纱布垫上脱脂棉滤过后，就可以进行灌浆了。

为什么浆糊电解液里加氯化高汞呢？因为锌铜上有铜铁等杂物，会自行跑电。有了氯化高汞，就会与铜铁等杂物混合成为汞剂，同时还能起防腐作用。

灌浆就是把电心装进锌筒内，用灌浆器把浆糊灌在电心与锌筒的空间（见图六）。一节电池虽然灌完一次浆糊，但浆糊会下降，所以要灌第二次或第三次。灌浆的时间不能太长，动作越快越好，如果时间太长，水分被电心急剧吸收，会使电心膨胀。



图六 灌 浆

灌完浆糊以后，马上要用蜡炸过的纸壳盖上。盖的规格是，直径六十一公厘，正中间挖一直径二十五公厘的圆孔，以便

加盖时套在炭精棒上。盖中间圆眼的四周，还要凿三个直径三公厘的小圆眼，以便空气流入。盖与电心的距离是七公厘左右，这一空隙就成为空气室，使空气畅通无阻。

7. 煮电池：电池加盖以后，立即用九十度的温水（响边水）煮一下，时间约一分鐘，见浆糊煮成固状就行。然后加盖铜帽（如果没有铜帽，可以用铁瓶盖或薄铁片代替）。加盖铜帽时，要把电池放在硬质的桌面上，用器具和平力把铜盖安在炭精棒的顶端。最后，把锌筒包一层旧报纸条，纸条要比锌筒短零点五公分，以便焊接。包扎锌筒时，纸条一端刷上浆糊，将电池放倒，向前推破即可贴合，后用融化的石蜡浇在纸条上。因为石蜡是绝缘体，可以防潮。

总起来说，由开始拌原料到最后煮完电池，一般的不能超过一小时半至两小时。另外，前面谈的配料数字，是按一般生产的数字配制的，如果是试制的话，配料数字，可按比例缩减。

### (三) 电池联接

在介绍电池联接时，要碰到很多专业术语，因此对它应该有一个概念，所以先谈谈这些术语。

1. 电压：比如说，一条河流上游的水位一定要高于下游的水位，水才能流动；如果没有这个水位差，水就会成静止状态。电子流动和水的流动一样，必须有电位差，电子才能流动；如果没有电位差，电子也就停止流动。

空气电池的电压是直流电压，不論电池大小，由于电位差所限，电压均在一点五伏特左右。

电压的符号是用“E”代表，计算电压单位叫伏特(V)。

2. 电流：电子如果受压力，它就要从压力高的地方流动到压力低的地方去，也就是从负极流向正极。电子在导线流动，并不直接由一端流向另一端的，而是由第一个原子移到第二个原子内，由第二个原子移到第三个原子内，由第三个原子移到第四个原子内（以下类推），传递式的流动着。这种电子流动，就叫电流。

电流的符号是用“ $I$ ”代表，计算电流大小的单位叫安培（A）。

一安培的电流是多少呢？一安培的电流是指每秒鐘能从导线横断面积流过六百二十五亿亿个电子，就是一安培。为了计算小号电池的方便，通常以千分之一安培为单位计算。千分之一安培，又叫千分安培和毫安（MZ）。

3. 电阻：电子流动所受到的阻力叫电阻。电阻越大，通过的电流就越小，比如我們所用的导线如果太长了，电子在导线里要走很长的路，所遇到的阻力就大；导线如果用的很短，电子经过的道路就短，电阻就小；导线如果是粗的，由于横断面积大，电子很容易通过，电阻就相对的小了；如果导线太细，由于横断面积小，电阻就要大一些。


电阻的符号是用“ $R$ ”表示，计算电阻大小的单位叫欧姆（ $\Omega$ ）。一欧姆是指一点五伏特电池接上导体，有一安培的电流从导体通过所受到的阻力。由于电路上的电阻有的高到数百万欧姆，因此又规定了較大的欧姆单位，即叫千欧姆（ $K\Omega$ ）或兆欧姆（ $M\Omega$ ）。

4. 功率：有的电灯泡上写有“110V, 20W”的字样，它說明这个灯泡只能接在一一百一十伏特的电源上，用去的功率是二十

瓦特。六十瓦特的灯泡比二十瓦特大，因而发的光就强，消耗的功率也多。

功率是用“P”表示，单位是瓦特(W)。电压乘电流所得的积叫功率。

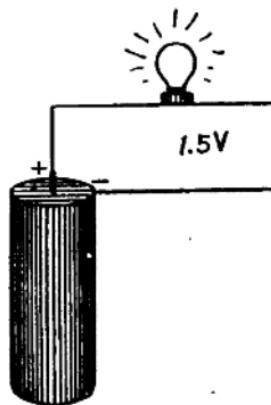5. 电路：用一节一点五伏特的电池接上两根导线，一根接在锌皮上(负极)，另一根接在炭精棒的铜帽上(正极)，再将导线的两端接上一点五伏特的小灯泡，灯泡就发光，这就是一个完整的电路，也叫回路或通路(如图七)。



图七 完整电路

如果灯泡坏了或导线断了，电子就不能通行，这叫做断路或开路。如果将两极导线接在电池上，把导线两端接在一起，由于没有负荷的缘故，一定会损坏电源，这叫做短路。

6. 欧姆定律：是计算电压、电流、电阻最基本的方法，只要知道其中两种数值，就可求出第三种数值来。例如设E代表电压，用I代表电流，用R代表电阻，可以列出如下公式：

$$(1) \text{ 电流} \times \text{电阻} = \text{电压} \quad \text{即 } I \times R = E$$

$$(2) \frac{\text{电压}}{\text{电阻}} = \text{电流} \quad \frac{E}{R} = I$$

$$(3) \frac{\text{电压}}{\text{电流}} = \text{电阻} \quad \frac{E}{I} = R$$

上面列的三个公式，就是欧姆定律。根据上列三个公式，列几个试算题如下：

(1) 一条电路里的电压是6伏特，电流是0.4安培(用电流表量得)，这条电路中的电阻是多少？

按求电阻的公式計算，即

$$\frac{6 \text{ 伏特}}{0.4 \text{ 安培}} = 15 \text{ 欧姆电阻}$$

(2) 一条导綫里面的电阻是15欧姆，电压是1.5伏特，电路中通过的电流是多少？

按求电流的公式計算，即

$$\frac{1.5 \text{ 伏特}}{15 \text{ 欧姆}} = 0.1 \text{ 安培电流}$$

(3) 一条电路中的电阻是150欧姆，通过的电流是0.01安培，还應該加多少电压？

按求电压的公式計算，即

$$0.01 \text{ 安培} \times 150 \text{ 欧姆} = 1.5 \text{ 伏特电压}$$

最后，还需要說明一下，試算中的单位必須是安培、伏特、欧姆。如果是毫安或千欧姆时，一定要化成安培、伏特和欧姆，然后才能計算。另外，电流在电路內通过时，必然受到一定的电阻，将原有的电压降低，这叫做电压降。一般來說，电压降低的太多了是有害的，所以焊綫接头时一定要接触好，以防止电压降低的現象产生。

可能有人怀疑，制造土电灯是用的土办法，談这些問題有什么用呢？我們所以要談这些問題，因为在制造土电灯的过程中，容易碰到这一类的問題，同时这一类問題也就是制造土电灯的基本原理。

7.串联：串联就是串联电池，目的是为了增加电压。一节电池的电压是一点五伏特，要是不够供应外路需要时，可将两个