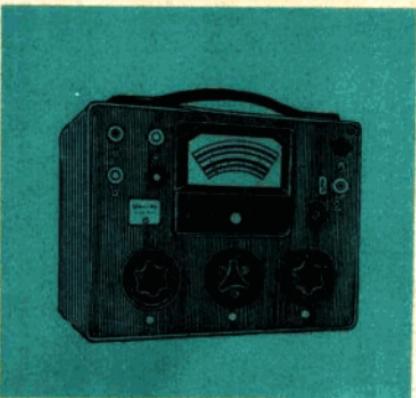


矿用仪表小丛书(3)



万 用 电 表

中国工业出版社

矿用仪表小丛书(3)

万用电表

赵中玉 编

中国工业出版社

本书主要讲述万用表的使用和简单的修理方法，以匈牙利 147 型万用表为例介绍了交直流电压、电流、电阻以及音量的测量方法和故障的处理方法，它的特点是具体实用，不涉及制造原理和内部构造。

本书可供电气工人阅读。

矿用仪表小丛书(2)

万用表

赵中玉编

(根据煤炭工业出版社新编重印)

*

煤炭工业部书刊编辑室编辑(北京市长安街煤炭工业部大楼)

中国工业出版社出版(北京崇文门西大街10号)

(北京市书刊出版事业许可证字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行。各地新华书店经售

*

开本787×1092毫米·印张1·字数16,000

1958年11月北京第一版

1963年6月北京新一版。1964年5月北京第二次印刷

印数2,271—8,523·定价(科二)0.11元

*

统一书号：15165·2556(煤炭-136)

目 錄

一、 万用表的用途及其符号	2
二、 各种测量类别的测量方法	4
(一) 直流电压测量	8
(二) 直流电流测量	10
(三) 直流电阻测量	12
(四) 交流电压测量	16
(五) 交流电流测量	18
(六) 音量测量	19
(七) 其他测量类别	23
三、 一般故障处理方法	24
(一) 仪表故障处理	24
(二) 测量直流电压量程电阻的更换	25
(三) 氧化铜整流器和交流电压量程电阻的更换	27
(四) 测量电流时所发生的故障	29
(五) 测量电阻时所发生的故障	30

一、万用电表的用途及其符号

我們平常所說的万用电表，一般都能測量交直流電壓，直流毫安电流、電阻。目前在我国所見到的万用电表牌号复杂，有的万用电表測量范围除上述几种基本測量类别外，还能測量音量、交流毫安电流、电感、电容，有的附有分流器和变流器，可以测定数十安培的交直流电流。有了万用電表我們就可以很容易检查电气设备的運轉情況。當設備發生故障時，我們也可以利用它來確定故障的範圍和判断故障的原因。

在拿到一个万用电表以后，我們首先需要了解一下这个万用电表的特性和使用范围。为了更好的識別万用电表，現将常見的符号所代表的意义列于表 1：

表 1

符 号	表 示 之 意 义	可 出 现 地 点		
		电 表	面 板	旋 钮
A. Amp.	安培	√	√	
A.C. 或 ~	交流	√	√	
A.C. () V only	僅交流 () V 以下使用的刻度	√		
Adj	調整零歐姆值旋鈕		√	√
Com	各量程使用之共用端子		√	
D.C. 或 —	直 流	√	√	
D.C. & A.C.	直 流 及 交 流	√	√	
D.B. 或 Decib. l	分貝，音量增益測量單位	√		
Hi—Ω	高阻值測量	√		
KΩ	千歐姆	√	√	√
Lo—Ω	低阻值測量			
M—Ω	中阻值測量			

MA.	毫安 (一毫安 = $\frac{1}{100}$ 安培)	√	√
MV.	毫伏 (一毫伏 = $\frac{1}{1000}$ 伏特)	√	√
Meg. 或 MΩ	兆欧姆 (一兆欧姆 = 一百万欧姆)	√	√
Neper.	尼波，音量增益测量单位		
Off.	仪表断电	√	√
Ohm 或 Ω	欧姆	√	√
Ohms per volt 或 Ω/v	灵敏度为每伏欧姆	√	
Out-put.	测量输出音量增益	√	
R × 1	测出阻值与电表表面所注值相同	√	
R × 10, 100, 或 1000	测出阻值应为电表表面所注值的 10, 100 或 1000 倍	√	
V	伏特	√	√
μ.A.	微安 (一微安 = 一百万分之一安倍)	√	√
μ.V.	微伏 (一微伏 = 一百万分之一伏特)	√	√
Volt Range	Add D.B.	下面一行表示在测量输出增益所用的电压量程。右面一行表示用該量程时，所测得分貝应附加的分貝值	
2.5	0		
10	12		
50	23		
“O”D.B. At 1.73v on 500 Ohm line		“O”分貝值在交流 1.73 伏处，以 500 欧姆 阻抗值为标准	√
		整流式磁电式仪表	√
() KV.		仪表本量程 () 千伏耐压試驗	√
□		仪表表盘应放水平位置使用	√
↑ ↓		仪表表盘应放垂直位置使用	√
(15)		圆圈内数字代表仪表之准确度，左面符 号表示仪表之准确度是 1.5 級①	√

① 电表之准确度用級數來表示，按苏联規定电气仪表的准确度分为 0.2、0.5、1.0、1.5、2.5 五級，其中 0.2、0.5 作試驗室量度用，万用电表一般屬 1.5 級，只能作普通測量用，所測結果誤差為滿刻度值的 $\pm 1.5\%$ 。例如用 0 ~ 100 伏一档測量电压，測得讀數為 30 伏，由於仪表本身之誤差，实际电压值可能為 $30 \pm 1.5\% \times 100$ ，即 31.5 伏或 28.5 伏。如用 50 伏一档測得 30 伏，则实际电压值可能為 $30 \pm 1.5\% \times 50$ ，即 30.8 伏或 29.2 伏。由此可以看出，在測量中我們應該選擇使指針能得到最大偏轉的一档，这样所測的值較准确。

二、各种测量类别的测量方法

使用万用电表前，首先应了解該表是如何轉換測量範圍的。

有的表用一个旋鈕来完成交直流电压、电流及电阻测量的轉換(图1)，有的表則用两个旋鈕(图2)或三个旋鈕(图3)来完成测量类别的轉換。

一般按下列順序來轉換測量範圍：

(1)选定測量类别；

(2)选定量程；按所欲測量範圍，选择适合的一档，使指針偏轉角度最大，讀數較准；

(3)更換相应的插孔(有的万用电表，其不同的測量类别有不同的測試筆插口，因此应根据測量类别更換相应的插孔)。

現以匈牙利147型万用电表为例說明万用电表的使用方法。

147型表有三个旋鈕(見图3)，中間一个旋鈕是选择測定类别的。在其上标有 \ominus 交流測量符号(有三个档：A档測量交流电流；V档測量交流电压；outp. 档测定低周率增益) \oplus 直流測量符号(亦有三档：O档是表示仪表測量回路已切断；A档測量直流电流；V档測量直流电压)， \otimes 直流电阻測量符号(亦有三档：0.01x 档用于低阻值測量，所测得的电阻值是表盤千歐姆值的百分之一；1x档用


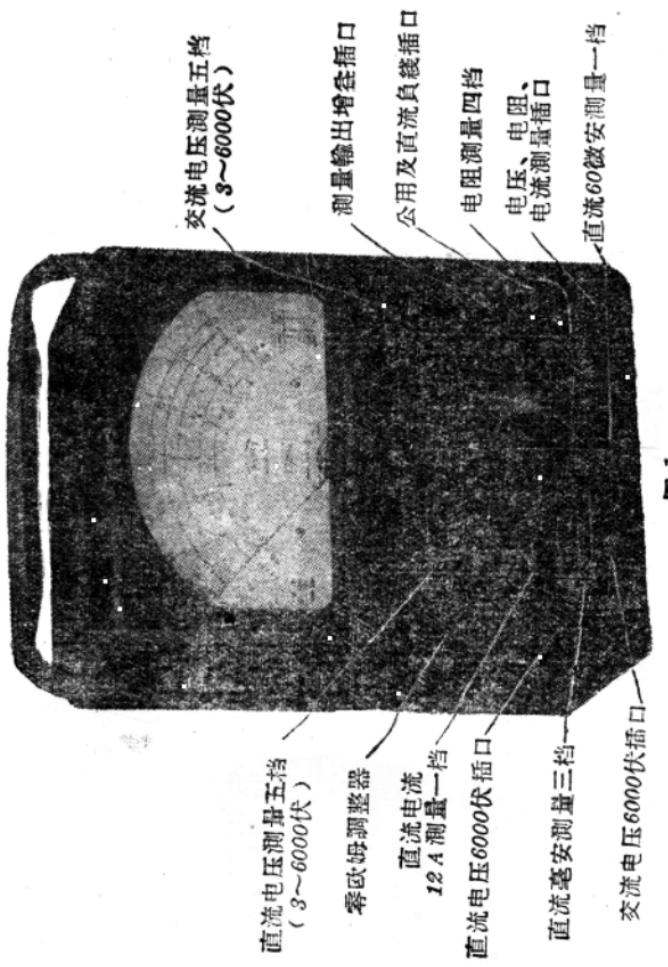


图 1

6

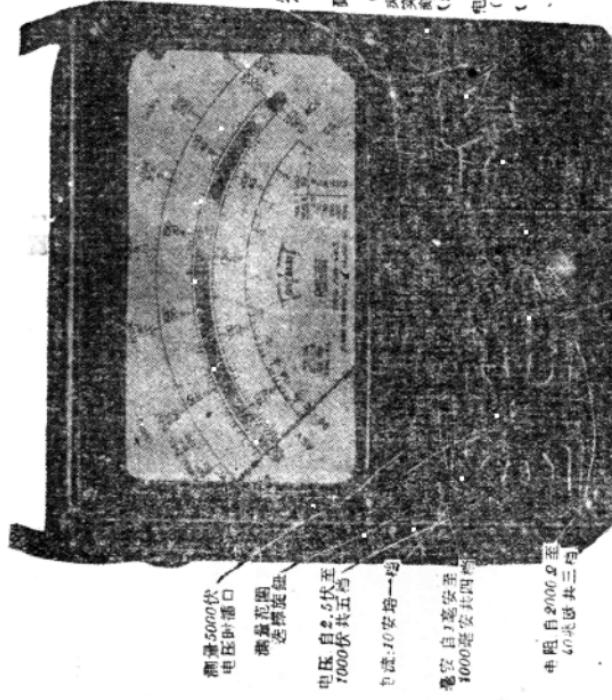

微安：50微安一档
零欧姆調整旋鈕旋鉗
图 2

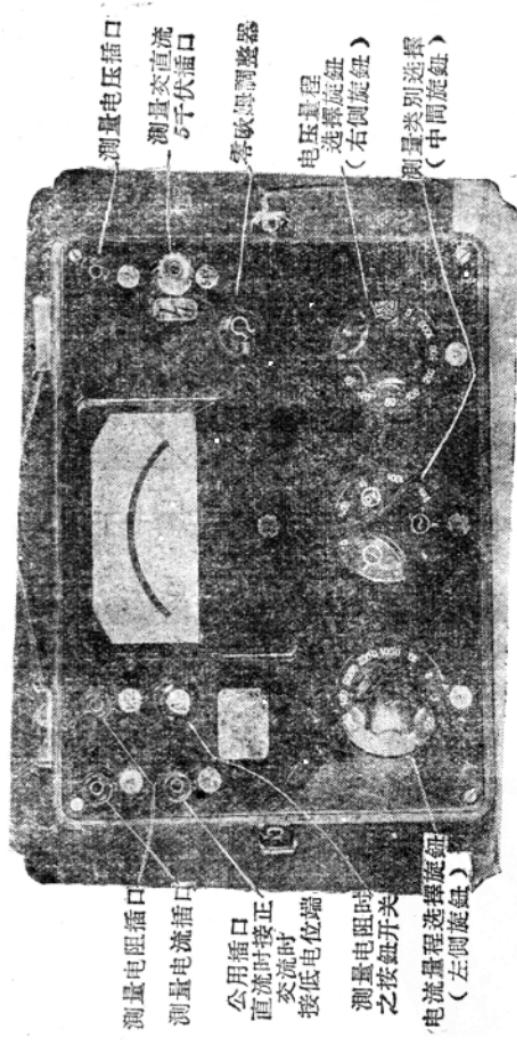


图 3

于中阻值測量，所測得的电阻值与表盘千歐姆值相同；
100x档用于高阻值測量，所測得的电阻值是表盘上千歐姆
值乘100)。

左角旋鈕是電流量程选择旋鈕。若将不同的数字对准
Ⓐ符号，我們就可变换測量滿刻度电流，自一毫安(0.001
安)至十安培。

右角旋鈕是电压量程选择旋鈕的。若将不同的数字对
准ⓧ符号，我們就可以变换滿刻度測量电压，自一伏至一
千伏。另有一档則可測50微安或50毫伏。

(一) 直流电压測量

測試方法：

(1) 将中間旋鈕上标有測量直流⊖符号下的V字，对
准符号○；

(2) 旋轉右面旋鈕，将所要測量范围数值对准ⓧ符号；

(3) 将紅色測試笔插在左角+插口中，将黑色測試笔
插在右侧V插口中；

(4) 看好电源正負，分別将紅、黑二色測試笔接在电

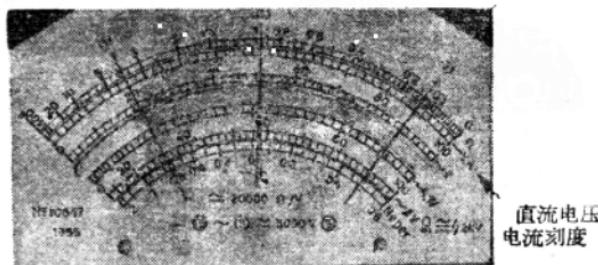


图 4

源的正負極上。

讀表方法：直流各量程全是比例等分刻度，所有量程均用一V,A刻度（圖4）。

例1.當指針位置在（1），電壓量程在100伏，原刻度值就表示電壓值，因此讀得所測的電壓是20伏。

例2.當指針位置在（2），電壓量程在50伏，在一VA刻度所讀得的值，乘 $\frac{1}{2}$ 才是真正的電壓值，即40處是20伏，60處是30伏。現指針位置在20伏與30伏之間，因此測得的電壓是25伏。

例3.當指針位置在（3），電壓量程在200伏，在一VA刻度所讀得值乘2才是真正的電壓值。由表讀得的數值為88，將此值乘2，得實際伏特數176伏。

測試注意事項：

（1）如果不知电源的正負，應先將測量範圍放到最高一檔，如測200伏時可放在1000伏一檔上。將試筆在电源上輕輕一觸，看指針是否正確。當指針方向正確時，再將測試範圍調到200伏。不然指針容易打彎，甚至折斷。

（2）在測量具有高感抗電氣設備的直流電壓時，如直流電機之勵磁線圈等，應注意切斷电源前要先將萬能表斷開。不然，在切斷線圈电源時，由於自感產生出高壓常會將儀表指針打彎或折斷。

（3）某些測定儀器中所用的標準電池應具有標準電勢，電勢是否正確用萬能電表根本無法測量，非不得已必須用萬能表測量有無電動勢時，應該選用靈敏度較高的萬用電表。如用147型表測試時，電表靈敏度為 $20,000\Omega/V$ ，

应用不小于0—50伏一档来测量，以使流过标准电池的电流不超过一微安。不然，如果通过电流过大，会使标准电池电势不准，或甚至于会完全损坏。

(二) 直流电流测量

測試方法：

- (1) 先将中間旋鈕直流測量 \ominus 符号下的A字对准符号 \odot ；
- (2) 旋轉左面旋鈕，选择所需要的測量范围；
- (3) 将測試筆插入 $+$ 及A插孔內。然后看好正負，将万能表串接在电路中，接通电路，就可讀得直流数字（图5）。

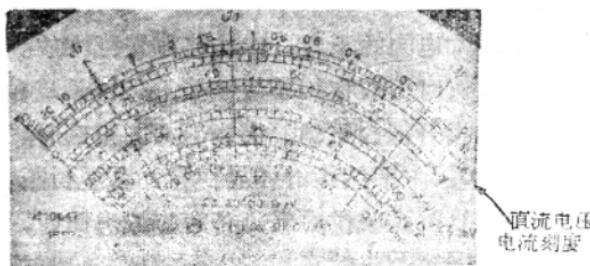


图 5

例1：当指針位置在(1)，电流量程在10安，因此刻度值应乘0.1才代表实际电流值，在电压測量例3中，我們已知道一小格代表2，指針位置(1)在第八格，刻度数为16，实际电流值1.6安培。

例2：当指針位置在(2)，电流量程在0.2，刻度值应

乘以 $2/1000$ (即0.002)才是实际电流值。刻度读数为44乘以0.002，因此实际电流值0.088安培。我們亦可用心算来測讀，因电流数字是2的倍数，即是88。再看100处是0.2安，中間50处应是0.1安，現比50稍小一些，因此已知实际数是0.088安。

例3.指針位置(3)，电流量程0.005安，实际电流值0.0045安。

测量注意事项：由于测量电流时，仪表是串接在电路中的，为了保护仪表免受意外的損失起見，最好是按照图6的方法，用一个开关与电表并联，这样接法的优点是：

(1)有些負荷，如直流电动机等，在开始接通电源时，电流数值非常大，而在电机轉动后，电流又逐渐减小。按照图6的接法，在起动时可先将仪表經开关短接(图6)，待起动以后再将开关打开(图7)，讀取电流数值；

(2)可在不停电情况下，变换电流量程，即先将仪表經开关短接(图7)，变换电流量程，然后再打开开关(图8)讀取电流数值；如仪表

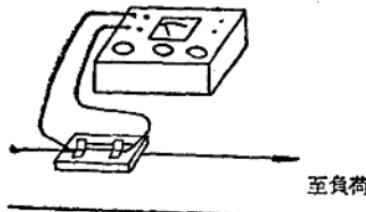


图6 开关將仪表短路

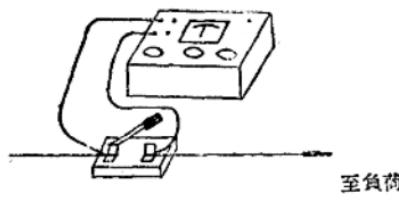


图7 將开关打开讀取电流数值

有并联短路开关，则一定要停电后再变换量程，否则仪表转换开关接点会烧损；

(3) 在测试中发现异常情况，电流突然增大时，可立刻用开关将仪表短路，避免烧损仪表。

(三) 直流电阻测量

测试方法：

(1) 在中间旋钮上@符号下，选择适当的一挡。0.01x一挡可测量从0至 1000Ω ，指针指示一半的中间电阻值是 10Ω ，因此适于测量低电阻。 $1x$ 一挡可测量 $0 \sim 100,000\Omega$ ，中间电阻值是 1000Ω ，因此比较适于测量 $20,000$ 欧姆以下的阻值。 $100x$ 一挡可测量 $0 \sim 10$ 兆欧，中间电阻值是 $100,000\Omega$ ，适于测量高阻值电阻。应选择最适当的一挡，使读数能够最清楚。

(2) 将测试笔插在+号及 $K\Omega$ 之插孔内，然后将二测试笔连接在一起。

(3) 按下在 $K\Omega$ 插口下的白色按钮。此时指针就应该向零欧姆处移动。

(4) 将@调整钮左右移动，使指针正好指在零欧姆处。

(5) 将两个测试笔连接在所要测试的电阻，并按下按钮，在最上一行的欧姆数段上读得的电阻值，再乘以倍率即得出所测的欧姆值。

读表方法：

我们仔细看一下欧姆刻度，就会发现它的刻度与电压电流刻度相反，电压电流刻度的数值是按顺时针方向增

大，而电阻刻度則正好相反。当指針完全偏轉时，电阻值是零，而愈向逆时針方向則讀数愈大，当指針完全不动时，

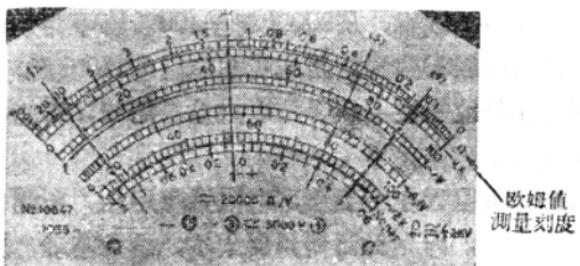


图 8

电阻值是无穷大。这是因为在测量电阻时，我們是用一固定电压的电池，与所测电阻及毫安或微安电流計串连，当电阻愈大则通过电流愈小，因此指針偏轉的角度亦較小（图8）。

例1.当指針位置在（1），电阻量程用 $\textcircled{1}$ 下 $0.01x$ 一档，即表示刻度A上讀数为1时所代表欧姆值是1000欧姆 $\times 0.01 = 10$ 欧姆，因此我們可以推算到刻度5处是50欧姆，10处是100欧姆，現指針在10处多一点，即100多欧姆，因为指針偏轉角度太小，阻值无法讀准，因此应另换能够测量較高阻值的 $1x$ 一档来测量。

例2.同一电阻換 $1x$ 一档测量，此时刻度1处就代表1000欧姆，因此知0.1处即代表100欧姆，現指針位置在（4），即代表所测电阻为125欧姆。

例3.指針位置在（2），电阻量程用 $0.01x$ 一档，所测电阻为12欧姆。

例4.指針位置在（3），电阻量程用 $0.01x$ 一档，所测

电阻为3.4欧姆。

例5. 指針位置在(3)，电阻量程用 $1\times$ ，0.2代表200欧姆，0.4代表400欧姆，从200欧姆至400欧姆中共分十格，每一小格即代表20欧姆，因此所测电阻是340欧姆。

例6. 指針位置在(2)，电阻量程用 $1\times$ ，所测电阻是1200欧姆。

例7. 指針位置在(1)，电阻量程用 $1\times$ ，所测电阻是10,000多欧姆，因指針偏轉角度太小，讀數不准，應該換用高阻值測量 $100\times$ 一檔。

例8. 与例7同一电阻，換用 $100\times$ 一檔測量，指針位置在(4)处，在这一档中刻度1处代表 $1000\text{ 欧姆} \times 100 = 100,000\text{ 欧姆}$ (十万欧姆)，因此知0.1处为一万欧姆，現指針位置在(4)，因此所测电阻是12,500欧姆。

例9. 指針位置在(1)，电阻量程用 $100\times$ ，所测电阻值概算为1.2兆欧($1,200,000\text{ 欧姆}$)。

测量注意事项：

(1) 测量电阻时，电阻两端不許有任何电压存在，不然电表很容易损坏；如果不能肯定在所测电阻两端有无电压时，要在测量电阻以前，用电压档先量一下电阻两端是否

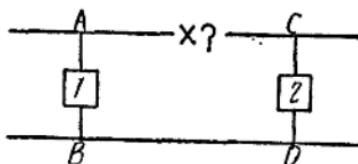


图9 测量AC間是否断綫，应用低
电阻档来测量

有电压存在；若电压确为零时，再进行电阻测量；

(2) 在利用电阻测量作线路检查时，一定要选择适当的一档，不然很容易得出錯誤結論；如图9，