

# 目 錄

第一章 載波通訊在電力系統中的重要性 .....	2
第二章 利用輸電線路傳輸高頻電流的特點 .....	4
第一節  電力線載波通訊的概述 .....	4
第二節  利用輸電線路傳輸高頻電流的優點 .....	5
第三節  利用輸電線路傳輸高頻電流的缺點 .....	6
第三章 各種結合設備和附加設備的說明 .....	11
第一節  耦合電容器 .....	11
第二節  高頻阻波器 .....	24
第三節  結合濾波器 .....	33
第四節  高頻饋電線 .....	41
第五節  保安設備 .....	46
第六節  分離濾波器 .....	49
第七節  天線 .....	53
第八節  攜帶型接地阻波器 .....	54
第四章 高頻通道的形成 .....	55
第一節  各種結合方式的優缺點比較 .....	55
第二節  高頻橋路的聯結方法 .....	57
第三節  通道衰減的計算和測量 .....	59
第五章 載波機 .....	68
第一節  各種不同的調制方法及其優缺點比較 .....	68
第二節  頻率固定式和頻率變換式載波機 .....	73
第三節  電力線載波機和通訊線載波機的不同點 .....	74
第四節  我國目前採用的幾種載波機 .....	75
第五節  攜帶型載波機 .....	88
第六節  載波機的電源設備 .....	89
參考書籍 .....	

## 第一章 載波通訊在電力系統中的重要性

通訊工具在電力系統中是佔着很重要的地位。隨着國家經濟建設的發展，用電的需要，許多單獨的電廠或電力網利用輸電線路連接起來，而成為更大的電力系統。輸電的距離和容量愈來愈大，為了達到遠距離的輸送，輸電的電壓也是愈來愈高了，由110千伏、220千伏到400千伏，現在正趨向更高電壓的直流輸電發展。要求提高供電質量和設備利用率，做到安全、經濟的發供电。在一個電力系統中必須要有一個運行管理的中心機構，來掌握全面的生產情況，這機構一般稱為調度所。調度所的職責是指揮全面的生產，所以需要精確而及時地掌握各發電廠和變電所的運行和檢修情況，因此必須利用電話聯繫方法來完成。其次如由於電力系統的擴大，對整個企業的業務和行政管理；輸電線路的維護和檢修上也是少不了通訊工具的。為了更明確通訊工具在電力系統中的作用，必須首先了解一下電力調度業務的內容和性質；調度業務的內容和性質可分為下列三大類：

### **一、電力負荷預計** 可以分為下列三種：

(1) 短期負荷預計 調度所必須掌握每天或幾小時以內的負荷情況、系統中設備的運行和檢修情況，這是需要用電話來聯繫的。

(2) 定期負荷預計 如季節負荷的預計等。掌握了生產和需用的季節或其他的週期性特點，進行合理的安排生產和檢修計劃。

(3) 長期負荷預計。這是在幾年以內的負荷預計，掌握幾

年內的用戶的用电量，提供扩充电力設备容量的計劃。

**二、控制业务** 电力生产的指标由調度所控制的有：如系統的頻率、电压和有功功率、无功功率的分配等，頻率和电压是供电的質量指标，有功和无功功率的分配是如何获得經濟运行的因素。所以調度所必須監視每一时刻的生产情况，如果有不正常的現象，就必須立即采取有效的措施，来指揮各单位的生产，从而不使供电中断或损坏設備等，造成国民經濟上的损失。因此必須經常地向各发电厂或变电所詢問发供电的情况和下达調度命令。控制业务对時間上的要求比較迫切，所以它都是通过電話來解决的。

**三、事故处理** 調度所在电力系統发生事故时的更重要的任务是維持生产和指揮对事故的处理。大家都知道，事故处理的時間愈快愈短，对事故扩大的可能性也就愈小，往往由于二三分鐘的延迟，就可能造成事故的扩大，对事故的迅速处理，不仅能使停电的時間縮短，主要的是防止了事故的蔓延，換句話說，如果事故处理得不及时，会影响一个很大地区的停电或发生設備的损坏，要达到对事故的迅速处理，对通訊工具的要求就更高了，應該是隨要隨通，不应有片刻的延迟和終断。

在現代的电力系統中使用的通訊方法，有各种不同的方式，例如：架空通訊綫，通訊電纜、通訊綫載波電話、电力綫載波電話、短波无线电通訊和微波接力通訊等。但是直到目前为止，仍是以电力綫載波電話为最主要的通訊方式。輸电綫路有坚固的构造，在电气上又能构成一个完善的高频通道，再加上近代电力綫載波設備本身具有高度的可靠性，因此这一种安全和經濟的通訊設備，在电力系統中已成为通訊的骨干了。

## 第二章 利用輸電線路傳輸高頻電流的特點

### 第一节 电力綫載波通訊的概述

图1是电力綫載波電話的实际布置情况，电力綫載波電話可以分为三个部分：

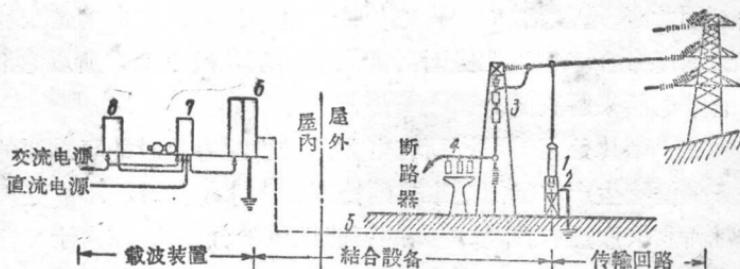


图1 电力綫載波電話布置图

1—耦合电容器；2—結合濾波器；3—高頻阻波器；4—隔离开关；5—高頻電纜；6—載波終端机；7—備用电源裝置；8—自動电压調整器。

**一、傳輸回路** 电力綫載波電話是利用高压輸電線路来作为高頻電流的傳輸導線，線路上經常有极高的电压和强大的电流。工頻电流的頻率是50週波，在上面所傳輸的高頻電流的頻率很高，頻帶範圍規定是50~300千週，电压很低，电流微小，这点和在通訊線上的傳輸有显著的不同。所以高頻電流的傳輸損失、波形的失真和輸電線路的电量現象等对載波通道的杂音干扰問題，都是我們以后要詳細分析的。

要在輸電線上傳輸高頻電流，首先必須克服輸電線路上的工頻高压所引起的困难，此外，当輸電線路在各种不同的換接和結線时，如經過斷路器、升压或降压变压器和分支線等，应适当地裝設高頻橋路裝置和高頻阻波器，以保証通話的質量和

不間斷的运行。

**二、結合設備** 利用輸電線路來傳輸高頻電流，最主要的是載波終端機和輸電線路的連接問題，以保証人身、設備的安全和獲得高頻電流傳輸的最大效率，所以必須要有一套完善的結合設備，其中包括有：耦合電容器、結合濾波器、接地溢流線圈和保安設備等。

**三、載波裝置** 是產生載波電流的設備，包括載波終端機和电源設備二部分。

一般電話的話音頻帶是 300~2700 週，雖然這話音頻帶最低的 300 週已經在工頻電流 50 週波以上，但是它們兩者靠得很近，工頻電流很大，而且除了 50 週基本週波的電流以外，還有高次的諧波電流存在。由濾波器分開它們是很困難的，因此需要載波機先把話音電流對較高頻率的載波電流調制，搬移到較高的頻率，然後經過結合設備耦合到輸電線上，這樣利用載波來傳輸，由濾波器把工頻電流分開是很容易的。

电源設備中包括自動電壓調整器和備用电源裝置，用以保持电源電壓的穩定和供電的連續性。

## 第二节 利用輸電線路傳輸高頻電流的優點

利用輸電線路來傳輸高頻電流的優點可以分為下列三方面：

**一、电气上的** 輸電線路上传輸的是高压、大功率的工頻電流，所以在电气特性上的要求和通訊線路有顯著的區別。輸電線路導線直徑很大；而且要有高度的絕緣水平，這些對傳輸高頻電流來講，就遠遠地勝過了通訊線路。

**二、机械强度上的** 輸電線路不但有上述的良好电气特性；而且有很高的机械强度。例如：導線的截面大、杆塔和附

件等坚固，这些也就是电力线载波电话运行可靠性較其它各种通訊方式为强的主要因素。根据統計，电力线载波电话传输回路事故(包括线路作业在内)佔全部事故次数的9.5%，通訊线载波电话約佔44%左右。以事故持續時間比較，电力线载波电话传输回路事故佔全部时间的18%，而通訊线载波电话佔68%。

**三、經濟上的比較** 利用輸电线路来传输高頻电流，我們知道是符合經濟原則的。可以不需要通訊线路的建設投資，而且又不用对线路另行单独的維护和檢修，节省了一笔經常性的維修費用。在建設的高潮中，节省大批的木料和線材，可以应用于其他的工程上，这也是极有意义的。但是高頻通道建設的首次投資是比較高，要在某一定的通話距离以上方为合算，因为載波電話是不論线路的长短，总是需要一对載波装置和两套結合設備，对于太短的线路，这些設備的投资可能超过架設一对通訊線的投資。

按照國內的情况，架設一对通訊線路，以鐵線為導線，其单位造价为1000元/公里，建立一个大地回路結合方式的載波通道，包括两端的結合設備、載波装置和安装費用約为50000元，这样來比較，架設50公里的通訊線路的投资和建立一个載波通道相等。以上只作了建設的首次投資的比較，在日常的維修費用上，仍是以載波電話為經濟，需要的維修費用是极少的，所以若应用于更长距离的通道时，載波電話就更为經濟。

根据載波電話在經濟上和質量上的优越性，为了保証通訊上的可靠，只要通訊距离不太短时和考慮工作上的重要性，裝設載波電話是符合經濟和安全原則的。

### 第三节 利用輸电线路傳輸高頻电流的缺点

虽然利用輸电线路传输高頻电流有上节所述的各项优点，

但是美中不足的是輸電線上經常有高电压的存在和受線路中連接的电力設備操作的影响，这是和通訊線的傳輸所不同的。

**一、杂音干扰** 电力線載波通道在通話質量上的最大缺点，就是杂音干扰比較大。由表1可以知道，电力線載波通道的杂音电平是較一切其它通訊通道为高。

表1 各种通訊通道的杂音电平的比較

通道的种类类	杂音电平(奈貝)
电力線載波通道	-2.3~-4.60
通訊線載波通道	-3.45~-8.05
鉛包通訊電纜	-11.5~-15.0
無線電話	-6.9~-9.20

(1)杂音的种类和来源 輸電線路上产生的杂音，可以归纳为二种：分布杂音和脉冲杂音。分布杂音又称为白色杂音，这种杂音是由于輸電線上所存在的導線的电弧和絕緣子上的部分放电所引起的。因为杂音电波頻率譜展开后，它的性質和日光光譜类似，杂音电流中包含的許多頻率，它們的平均波幅是相等的，日光光譜也是如此。分布杂音中的某一頻率杂音电流和其相邻接頻率的杂音互相間无一定相位关系，它們之間的关系只是偶然的，理論和實驗上証明，杂音干扰电压和带寬  $\Delta f$  的平方根成正比。

脉冲杂音是某一頻率杂音电流和其相邻接頻率电流互相間有一定的相位关系，所以形成一定的脉冲式波形，为若干种頻率不同的正弦波的相加，它的杂音电压是和带寬  $\Delta f$  成正比例的。

就杂音的来源来分，杂音又可以分为下列二种：

1.正常运行时的杂音

一) 电量杂音.....連續的。

二) 电力设备的操作, 例如: 断路器的开闭和避雷器的充電現象等.....持續時間为數週(以1/50秒为一週)。

三) 特殊的电气设备, 例如: 电气炼鋼炉、水銀整流器和其它有高頻电流发生的机器.....持續時間不規則的。

四) 雷电和其它, 例如: 雷电感应和电力设备施工不良, 接触不好等.....持續時間不規則的。

## 2. 事故时的杂音

一) 电量杂音(中性点不接地系統、单相接地时).....  
.....事故中。

二) 弧光杂音.....事故中。

三) 設備異狀, 例如: 隔离开关、断路器的接触不良、电压互感器保險絲将要断而連接不良时、瓷瓶絕緣不良和系統上发生过电压产生的瓷瓶火花放电, 雷击和事故时机器的动作.....  
.....不規則的。

3. 电量杂音的分析 在輸电線的杂音中以电量杂音所佔的比重为最大, 而且它的持續時間也較長, 所以对电力線載波電話的影响是比较严重的。电力線上的电量現象是由于导線外部或絕緣物的电位梯度比較大, 使周围空气游离而产生的。因此电量的产生是和線路电压、导線的直徑、导線或电极間的距离、大气压力、溫度、濕度、輸电線路的結構(木杆或鐵塔的区别)和磁瓶的种类(針式或悬式瓷瓶)等有关。

一) 电量杂音的大小决定于線路电压的高低和电量損失的多少, 並和电力系統中性点接地或不接地等情况有关。

二) 电量杂音受气候条件而变化, 一般的气候变化时約有1.15奈貝(相当功率的10倍)的增加, 最恶劣时可能至1.7奈貝以上的增加, 尤其是在暴雨或下雪时为最严重。

154 千伏以下电压, 使用悬式瓷瓶的輸电線路, 在晴天时的

电量杂音电平，在300~3000週的频率范围内，一般均在-3.45~-4.6奈貝以下。

三) 电量杂音在每一个週波中发生一次，当电流为正半週时为最强烈，图2是輸电线上杂音干扰变化的情况，对工频50

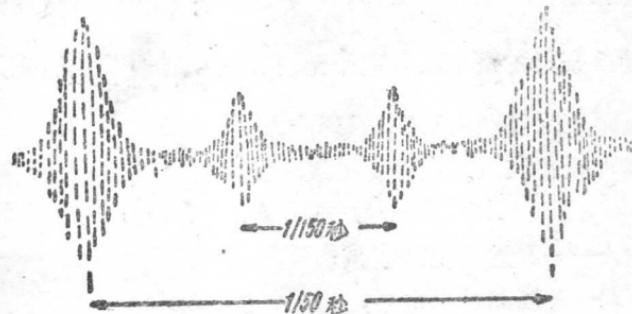


图2 輸电線上的杂音干扰变化

週的电流，就是每隔1/50秒出現一次，每隔1/150秒有一个較小的幅度产生，这是由于受邻相感应所引起的。

四) 电量杂音在电力綫載波電話使用頻帶在50~300千週以內，均有分布。

4. 事故和操作时的杂音 輸电綫事故和操作时的杂音一般持续的时间比較短，是以數週或數毫秒来計算的，其中以电压互感器保險絲的断線、瓷瓶絕緣不良和事故时电量杂音的持续时间較长，但是在发生这类事故时，电力設備維修人員是应立即进行修理的，所以影响並不太大。

一) 操作时的杂音，如断路器拉閘时的杂音，一般較合閘时的持续时间为長，約2~3週，杂音电平是以合閘时为較高。

二) 杂音的振幅在事故发生后的1週以內为最高，以后逐漸減弱。

三) 事故时的杂音，通过士100週的狹带滤波器測量时，

很少有达到+0.6奈貝，一般都是在-0.6奈貝以下。

(2) 杂音对高頻通道的影响 高頻通道的質量决定于載波机收訊部分入口端子上的訊号杂音比，就是指訊号电平和杂音电平的相差，一般以 $\frac{S}{N}$ 表示， $S$ 是訊号电平； $N$ 是杂音电平。

如 $\frac{S}{N}$ 为3奈貝，那末杂音电平为-1.5奈貝时，受訊部分入口的訊号电平应保持在+1.5奈貝以上。

电力線載波通訊允許的通道衰減，可以按下列公式計算，

$$A = (P - N) - Q = P - (N + Q)$$

式中  $A$ ——通道的允許衰減；

$P$ ——高頻輸出电平；

$N$ ——杂音电平；

$Q$ ——訊号杂音比。

以上公式表示，如果載波机的輸出电平为一固定值时，那末杂音电平越小，通道衰減就可以允許比較大，也就是說能够傳輸比較远的距离。杂音电平在2.5千週的帶寬內，110千伏的線路一般是-4~-5奈貝；220千伏線路是-2~-3奈貝，訊号杂音比的規定是不得小于3奈貝，所以10瓦特輸出的載波机运行在110千伏線路上时，通道的最大允許衰減值是5.5奈貝；而在220千伏線路上时是3.5奈貝。表2是以听覺来判断訊号杂音比的标准。

### (3) 杂音防止的对策

1. 較細的导線是电暈产生的原因之一，例如：电压互感器、避雷器和耦合电容器的連接線，虽然通过的电流很小，但也不應該使用較細的导線，以防止在这部分导線上产生电暈現象。

2. 放电間隙，导电体和支架的距离，应符合規定，防止在

表 2

訊号杂音比的判断标准

訊号杂音比(奈貝)	杂 音 程 度
4.60	杂音少，通話明了。
3.45	感有少量杂音。
2.30	感有杂音較大，实用上可以进行通話。
1.15	感有相当大杂音，通話困难。
0	杂音大，通話不明了。

正常电压下产生电量。

- 3.瓷瓶和套管等絕緣物絕緣不良时应及时更换。
- 4.电压互感器的保險絲应定期进行檢查。
- 5.采用狭带滤波器和調頻或单边带载波机。

**二、有高压危險** 载波机和輸电线的連接必須經過一套比較复杂的結合設備；在这一部分附屬的設備中必須消耗一部分电能，參閱第四章第三节中的介紹。

此外，在輸电线运行时，要对通道带电部分进行測試和檢修是比較困难的，因为輸电線上經常有高电压存在，为了檢修或試驗高頻阻波器和結合設備，而使輸电線路停电，这是應該儘量避免的。在檢修和試驗时，操作手續上比較复杂，为了保証作业的安全，应按照“輸电線路的高頻通道、远方机械、保护装置安全工作規程”中的規定执行。

### 第三章 各种結合設備和附加設備的說明

#### 第一节 緝合电容器

**一、緝合电容器的应用** 在第二章中已經談到，高頻电流在輸电线和通訊线上傳輸的最显著的区别，是輸电线路上經常有50週的工頻的高电压和强电流存在。我們想利用它來傳輸高

頻电流，必須首先考慮這一問題，過去曾被采用和研究的方法很多，但是目前在实际上被采用的只有二种，一种是既便宜、效率高和安全的耦合电容器，其次是在某些場合下，也有采用天綫耦合的方法，在本章第七节中将詳細介紹。

**二、耦合电容器的种类和構造** 耦合电容器共有四种：图3电纜式电容器；图4圆筒式电容器；图5瓷質电容器和图6油

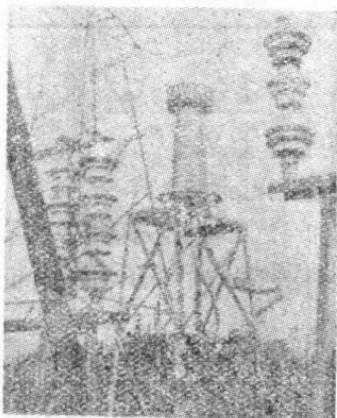


图3 电纜式电容器

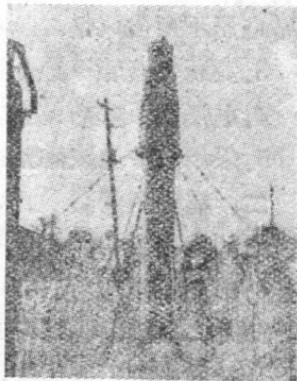


图4 圆筒式电容器

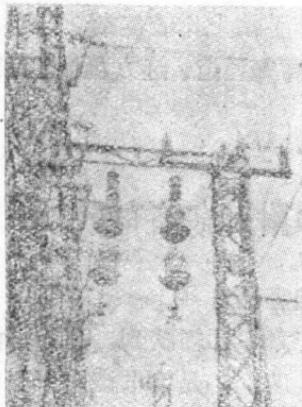


图5 瓷質电容器

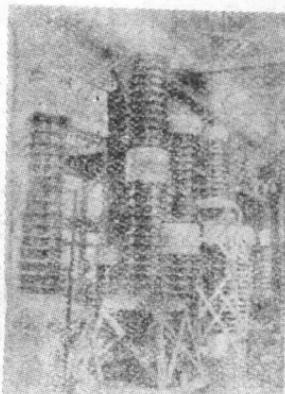


图6 油浸紙絕緣式电容器

## 浸紙絕緣式電容器。

(1) 電纜式和圓筒式電容器 前者的構造和電力電纜相似，利用外殼(鉛皮)和芯線之間的電容量。後者是由一圓柱形的金屬外筒和中心圓金屬棒構成，它的原理和電纜式電容器相同，這兩種電容器在現在已很少使用。

(2) 瓷質電容器 它的構造是在一個瓷質的圓套管的內外面貼上二片薄金屬片作為電容器的電極，瓷質套管就是電容器的介質，這種電容器的優點是乾式的構造堅固，所以在維護上較方便，但是在製造上有些困難，特別在承受高電壓下要作成較大的電容量是不容易做到的，並且要保證在使用相當時間後而它的絕緣能力不下降，也是在製造上比較困難的。

近代由於對電介質的研究已有很大的成就，所以電容器的發展將趨向於乾式的，由於瓷質的介質常數提高，可以使電容器的同容量體積縮小很多。蘇聯已有應用瓷質電容器，介質常數是100，製造方法是將四個瓷盤疊在一起，用膠粘合，20組串連成一個單元，這種單元電容器用不同的聯接方法，可以做成不同電壓和不同容量的電容器，然後放在瓷套筒內浸以絕緣油。

(3) 油浸紙絕緣式電容器 其構造如圖7和8，油浸紙絕緣電容器是用紙和極片(金屬箔)卷成一盤一盤的單元電容器，每個單元電容器盤的耐壓較低，電容量也較小，根據實際需要可以按各種不同的串聯和並聯的方法，制成所適用的電容量和耐壓，然後放在瓷質的圓筒容器中，經過真空處理後，再注入絕緣油，有些工廠出品的套管上部留一點氣隙或充以氮氣，可以防止溫度升高油質膨脹，而發生滲油或脹裂瓷套管等弊病，也有些電容器的上部裝有一特制的可壓縮浮筒，作為內部油壓的調整裝置，如圖7電容器上部的浮筒。老式的電容器也有裝設油壓表，作為內部油壓大小的指示。

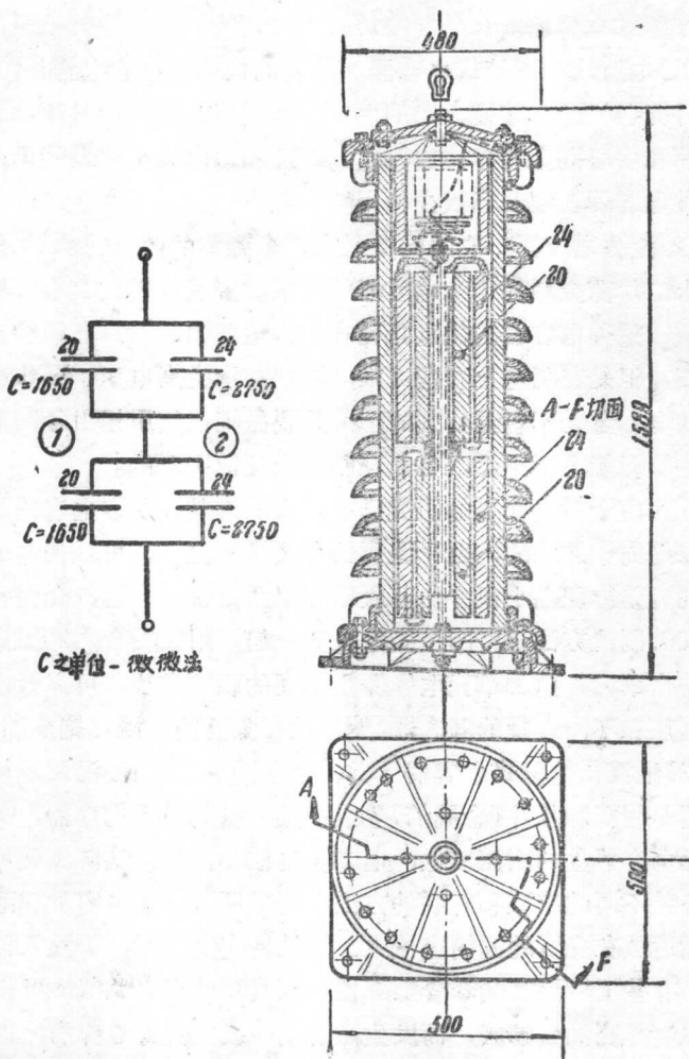


图7 油浸纸绝缘式电容器的剖面图  
(德国RFT工厂出品110千伏电容器)

各单元电容器的連接和引出線，应設法儘量減低潛布电感量的存在，一般規定应小于10毫亨。因为有了电感的存在，就相当于形成了电感和电容的串联电路，这样会影响电容器高頻特性的平滑，这是不容許的。

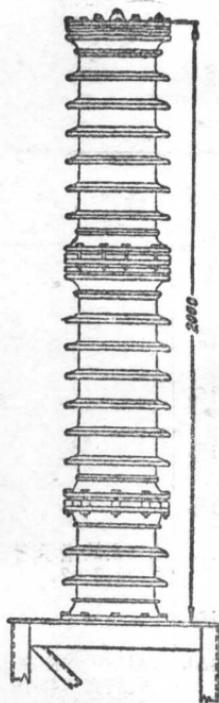


图8 苏联出品CMP-70型标准型电容器組成用于110千伏的电容器

的影响。如电容器是供裝設在輸電線的檢修站或巡線站等使用，因受直接雷击的机会比較多，所以耐冲击电压的要求也較高，一般采用的冲击电压的波头陡度是1000千伏( $1 \times 40$ 微秒)，絕緣强度約增加10%。

(2)耦合电容器的电容量，电容器的电容量自1000~18500微微法，因国家标准和用途而有所不同。在110千伏輸電線上使用电容器的标准电容量是2200微微法；220千伏線路上最常用

### 三、耦合电容器的特性

(1)适用地点 耦合电容器因为装設地点的地理环境等的不同，在它的規格上有些区别。

1.耦合电容器安装地点周围的最高溫度、最低溫度和拔海高度应符合电容器制造厂技术說明書的規定，一般的規格如苏联 CMP-70-0.0044 型电容器的技术要求是最高溫度 +40°C，最低溫度 -40°C 和拔海高度1000公尺。

2.耦合电容裝設在发电厂和变电所內，由于发电厂和变电所的防雷設備比較完善，所以可以較少地来考慮受直接雷击

的是1100微微法。表3和4是各种类型电容器和电容器绝缘油的标准。

表3 各种类型电容器的标准

型 式	工 作 电 压 千 伏	試 驗 电 壓 (千 伏) 1 分 鐘	标 准 电 容 量	损 失 角	备 注
CMP-50-0.0044	55		4,400pf± <sup>10%</sup> <sub>5</sub>	0.5%	
CMP-70-0.0044	70	160	4,400pf± <sup>10%</sup> <sub>5</sub>	0.5%	
住 友	66	200	2,000pf±10% 1,000	0.5-1%	
住 友	154	385	2,000pf±10% 1,000	0.5-1%	
住 友	220	545	2,000pf±10% 1,000	0.5-1%	
古 河	154	385	2,000pf±10% 1,000	0.5-1%	油压表的指示范围为0.3—2.0
古 河	220	545	2,000pf±10% 1,000	0.5-1%	
ELEKIPOSOL PRAHA厂出品	110	230	8,000pf	0.3-0.36%	1. 耐压试验应在安装完毕48小时后进行 2. 油平面标准 20°C时距上盖为12—15公分
RFT	220		2,200pf		
RFT KOF22105型	110	262(5分钟)	2,200pf		

表4 电容器绝缘油的标准

型 式	电 气 强 度	介 质 损 失 角	酸 价	钠 試 驗 等 級	凝 固 点	国 家 标 准
CMP-70- 0.0044	66千伏/2.5公里 70°C50~	0.0005 0.02	KOH毫克/油克	1		TOCT.952-43
捷 克	220千伏/1公分, 55千伏/3公里				-40°C	B类变压器油

使用大电容量电容器的优点：

1. 大电容量电容器是用于通話路多的線路上，它可以加寬整個結合設備的通过帶域，改进結合滤波器的特性，使很多通道有可能合用一組結合設備，另外我們也可以使用頻帶較低的那一部分。

2. 大电容量电容器对冲击波的波头能起阻尼作用，可以保护电力变压器，但实际上电容器的下端均連接有一电感綫卷而接地（于本章第三节中詳細介紹），因而对削波不能起显著的作用。

3. 在高压輸电線路上如利用耦合电容器来抽取測量用电压，如图 9，而需要很高的准确度时，就需要大电容量的耦合电容器，如用于同步装置和繼電保护等。

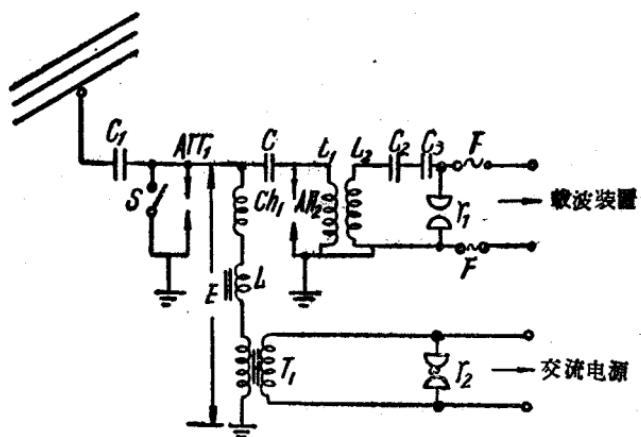


图 9 利用耦合电容器作电压抽取裝置的結綫圖

$C_1$ —耦合电容器； $S$ —接地刀閘； $A_{rr1}$ —間隙放电器（放电电压 =  $\sqrt{3} E \times 1.3 + \alpha$ ）； $A_{rr2}$ —間隙放电器（放电电压 = 2000 伏特）； $L, C$ 和 $T_1$ —电压抽取之耦合回路； $Ch_1$ —高頻扼流圈； $L_1, L_2$ —結合滤波器一二二次側綫圈； $C_2, C_3$ —电容器； $r_1, r_2$ —放电管； $F$ —保險絲。