



中国计算机学会教育专业委员会 推荐  
全国高等学校计算机教育研究会 出版  
高等学校规划教材

# 数字逻辑与数字系统

(第3版)

王永军 李景华 主编

计算机学科教学计划 2001



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

高等学校规划教材

# 数字逻辑与数字系统

(第3版)

王永军 李景华 主编



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

本书在国家“九五”规划教材《数字逻辑与数字系统》第2版的基础上,依照教育部2004年制定的“电子技术基础课程教学基本要求”和CC2001要求修订而成。全书共10章,内容包括:数字逻辑基础、逻辑门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路、半导体存储器、可编程逻辑器件、脉冲波形的产生和整形、数/模和模/数转换、数字系统分析与设计等。附录包括ABEL硬件描述语言简介、电气图用图形符号二进制逻辑单元简介、常用逻辑符号对照表和国产半导体集成电路型号命名法等实用内容。本书配套出版了《数字逻辑与数字系统习题解答与实验指导》教材,还为任课教师免费提供多媒体电子课件。

本书为电子信息类专业平台课程教材,可供高校计算机、通信、电子、电气及自动化等专业作为本科生教材,还可供自学考试、成人教育和电子工程技术人员自学使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。  
版权所有,侵权必究。

### 图书在版编目(CIP)数据

数字逻辑与数字系统 / 王永军, 李景华主编. —3版. —北京: 电子工业出版社, 2005.6

高等学校规划教材

ISBN 7-121-01140-9

I. 数… II. ①王… ②李… III. ①数字逻辑—高等学校—教材 ②数字系统—高等学校—教材 IV. TP302.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第036798号

策划编辑: 童占梅

责任编辑: 童占梅

印 刷: 北京牛山世兴印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 20 字数: 508千字

印 次: 2005年9月第2次印刷

印 数: 3000册 定价: 26.00元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话:(010)68279077。质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

## 新版说明

由中国计算机学会教育专业委员会和全国高等学校计算机教育研究会(简称“两会”)组织和推荐,自1996年起电子工业出版社出版了基于CC1991教程的15本系列教材。该系列教材受到高校师生和读者的普遍欢迎和肯定,其中有11本入选1996—2000年全国工科电子类专业“九五”国家规划教材。

几年过去了,计算(机)学科又有了很大发展。IEEE-CS/ACM联合计算教程专题组,组织世界各国150多位专家,历时3年多,在美、欧、亚召开了一系列会议,在CC1991的基础上,发布了“Computing Curricula 2001-Computer Science Final Report”(简称CC2001)。专家们认为:随着计算(机)学科技术的迅速发展,使得现有的任何一所学校的计算机专业都很难再像CC1991所提到的那样,能够覆盖计算(机)学科的所有知识领域。所以,需按市场需求将计算(机)学科划分为4个主要分支:计算机科学、计算机工程、软件工程和信息系统。其中计算机科学是各分支的基础,CC2001正是基于计算机科学制定的。我国“两会”追踪CC2001,经过3年多的工作,最后以中国计算机科学与技术教程2002研究组的名义推出了“China Computing Curricula 2002”(简称CCC2002)。CC2001与CC1991比较有以下几个方面的变化:

(1) 将CC1991确定的11个主领域扩展为14个主领域:离散结构、编程基础、算法与复杂性、计算机组织与体系结构、操作系统、网络计算、编程语言、人-机交互、图形学与可视化计算、智能系统、信息管理、职业与社会问题、软件工程、数值计算。对各主领域的名称、核心内容及选学内容都进行了调整和扩充。

(2) 提出了课程的组织结构和实现策略。课程分为3类:入门(基础)课程、核心(必修)课程和附加(选修)课程。入门课程可按编程、算法和硬件优先等多种方式组织,使学生能够接触到计算机系统的设计、构造和应用,为学生提供实用性的技能训练,同时还应提高学生的兴趣和智慧;核心课程的组织可按传统、压缩、系统或网络方法进行,特别强调贯彻CC1991提出的3个过程、12个重复概念、职业与社会的关系等方法论思想;此外,还应设置一些介绍热门或前沿技术的附加课程。

(3) 更加强调学生的专业实践,要求把专业实践放在重要位置,并贯穿于教学的全过程。

这次对系列教材的全面修版,力求反映计算(机)学科发展的最新成就,并力争符合CC2001和CCC2002所提出的要求及高校课程和教学改革的需要。这套教材的对象为本科生、研究生和高职高专生(通过删减使用),信息技术领域的从业人员也可使用。

为了保证编审和出版质量,编委会进行了调整,电子工业出版社成立了编辑出版小组。在原教材工作的基础上,编委会对教材大纲逐一进行了认真讨论和评审,其中一些关键性和难度较大的教材还进行了多次讨论和修改。

限于水平和经验,教材中还会存在缺点和不足,希望读者提出中肯的批评和建议。读者可以通过电子工业出版社华信教育资源网站 <http://www.hxedu.com.cn> 反馈信息并发表意见,我们在此表示衷心的感谢!

教材编委会

## 教材编委会

- |    |     |          |
|----|-----|----------|
| 主任 | 杨文龙 | 北京航空航天大学 |
| 常委 | 张吉锋 | 上海大学     |
|    | 朱家镗 | 东北大学     |
|    | 龚天富 | 电子科技大学   |
|    | 袁开榜 | 重庆大学     |
| 委员 | 陈传波 | 华中科技大学   |
|    | 傅清祥 | 福州大学     |
|    | 俸远祯 | 电子科技大学   |
|    | 古天龙 | 桂林电子工业学院 |
|    | 李建中 | 哈尔滨工业大学  |
|    | 刘乃琦 | 电子科技大学   |
|    | 王文辉 | 东北大学     |
|    | 陆 枫 | 华中科技大学   |
|    | 王晓东 | 福州大学     |
|    | 王永军 | 东北大学     |
|    | 王玉龙 | 北方工业大学   |
|    | 徐 洁 | 电子科技大学   |
|    | 徐炜民 | 上海大学     |
|    | 杨心强 | 解放军理工大学  |
|    | 袁崇义 | 北京大学     |
|    | 张 璟 | 西安理工大学   |
|    | 章振业 | 北京航空航天大学 |
|    | 朱一清 | 东南大学     |
|    | 童占梅 | 电子工业出版社  |
|    | 胡先福 | 电子工业出版社  |

## 第 3 版前言

本书是在国家“九五”规划教材《数字逻辑与数字系统》第 2 版的基础上,依照教育部课程指导委员会 2004 年最新制定的《电子技术基础课程教学基本要求》和 CC2001 要求进行修订的。第 3 版和第 2 版比较,除了局部改正纰漏和错误之外,还进行了以下的修改和调整:

(1) 将可编程逻辑器件一章中的“在线可编程逻辑器件”部分内容删掉。根据硬件设计软件化的现实,为使读者初步掌握用可编程器件进行逻辑设计,在附录中对 ABEL 语言做了介绍。

(2) 编写了与本书配套的辅助教材《数字逻辑与数字系统习题解答与实验指导》,删掉了第 2 版教材附录中的实验内容。辅助教材上篇为解题指导与习题解答,包括精选的例题和《数字逻辑与数字系统》第 3 版中的全部习题的参考答案;下篇为实验指导,包括 16 个基础性实验和 3 个综合性实验。

(3) 本书建议参考学时为 60~80 学时,不同学校、不同专业可根据实际教学要求适当增减。为方便教学,我们编制了与本书配套的多媒体课件,任课教师可通过华信教育资源网 <http://www.hxedu.com.cn> 或联系电子工业出版社教材服务部索取免费电子课件。

《数字逻辑与数字系统》第 3 版由王永军、李景华主编,朱家铿主审。参加修订工作的有王永军、李景华、李景宏、杜玉远、赵丽红、马学文、康恩顺。

赵丽红、马学文、康恩顺编写了《数字逻辑与数字系统习题解答与实验指导》和多媒体课件。

本书修订过程中得到了全国有关高校同行及东北大学电子技术教研室(教育部高等学校电工电子学教学基地)许多领导和老师的大力帮助,在此表示诚挚的谢意。

新版教材中一定还会存在不少缺点和错误,殷切希望读者给予批评指正。

编 者

2005 年 5 月于东北大学信息学院

## 第 2 版前言

本书第 2 版是在第 1 版的基础上,依照教育部(原国家教委)颁发的“高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求”,考虑到电子技术的发展而进行修订的。

修订版和第 1 版比较,有以下的变动:

(1) 课程体系上,基本上保持了第 1 版的体系,做了局部调整。考虑到第 6 章“运算电路”是组合电路的一部分,所以本次修订将第 6 章“运算电路”的内容归到第 3 章“组合电路”中去。

(2) 由于逻辑代数基本定律、组合逻辑和时序逻辑的概念仍是分析和设计数字系统的基础,也是设计大规模集成芯片的基础,因此作为数字技术的入门课程,本书仍以中、小规模集成电路为主的数字逻辑电路的基础理论、基本电路和基本分析、设计方法为重点。修订时保留了第 1 版中第 1,2,3,4,5,7,8 各章的基本内容,仅做了局部的精简或增补。

(3) 由于专用集成电路(ASIC)是近期迅速发展起来的新型逻辑器件,尤其是可编程逻辑器件(PLD)已广泛应用于数字系统设计中,这些器件的灵活性和通用性使它们已成为研制和设计数字系统的最理想器件。因此,在修订时对第 1 版中第 9 章“可编程逻辑器件和现场可编程门阵列器件”做了较大修改和增补。除介绍了可编程逻辑器件 PLD 的工作原理和典型电路结构外,还介绍了这些器件的开发过程,并配有典型、实用的例题。这些例题都是作者从多年科研和教学实践经验中提炼出来的,这就为读者学习、应用这些器件设计、开发数字系统打下基础。

(4) 考虑到课程教学改革的趋势,对附录内容做了较大的修改,删去了第 1 版中附录 B 和 C 的内容;将附录 D 中的部分内容压缩编入第 2 章“逻辑门电路”;附录 A 中增加了可编程器件实验的内容;对“电气图用图形符号二进制逻辑单元(GB 4728.12-85)”做了简单介绍。

(5) 本次修订中,全书逻辑图中的各种逻辑门和触发器全部使用国标符号(附录 C 有常用逻辑符号的国内外对照表),中、大规模集成电路则采用国内外目前通用的符号。在修订时,注意保持和发扬原书的风格和特点,力求简明扼要、深入浅出和便于自学,并充实和丰富了例题和课后习题。

本次修订 1,2,3,4,5,6,8,9,10 章及附录由王永军、李新荃、李景宏、杜玉远完成,第 7 章由李景华完成,全书由王永军、李景华统稿。修订过程中得到了全国有关高校同行及东北大学电子技术教研室许多老师的大力帮助,在此表示诚挚的谢意。

新版教材中一定还有不少缺点和错误,殷切希望读者给予批评指正。

编 者

2001 年 5 月于东北大学

## 第 1 版前言

本书是根据“计算机学科教学计划 1993”要求,结合作者多年的教学和科研经验编写而成的。内容包括:数字逻辑基础、逻辑门电路、触发器、时序逻辑电路、运算电路、半导体存储器、脉冲波形的产生与整形、可编程逻辑器件、数/模和模/数转换、数字系统分析与设计、单片机基本结构及应用等。

本书在讲清基本概念、基本原理的基础上,突出了分析方法和工程设计应用。根据数字电子技术的发展,加强了中大规模集成电路内容,并对可编程逻辑器件(PAL,GAL 和 FPGA)作了较全面的介绍。通过对“简易计算机”的分析与设计,不仅介绍了用寄存器传送语言来进行数字系统硬件设计的方法,而且使数字逻辑的针对性(尤其是对计算机专业)和实用性得到了加强。最后,针对课程实践性强的特点,除编排了一些实验性习题外,在附录部分还专门编写了实验内容及选用芯片应注意的问题。

本书由王永军、丛玉珍主编。第 1,2,8 章由王魁臣编写,第 3,5,9 章由李新荃编写,第 4,6,7 章由丛玉珍编写,第 10,11 章及附录 B,C,D 由王永军编写,第 12 章由李景宏编写,附录 A 由丛玉珍、何玉琴、杨凤芝编写。

本书由东北大学田志芬教授主审;在编写过程中得到了东北大学电子技术教研室许多老师的大力支持和帮助,在此致以衷心的感谢。

本书可作为计算机类、电子类、自动化类等有关专业的教材及参考书。

限于编者水平,时间仓促,书稿虽经多次修改,但一定存在不少缺点和错误,恳请读者批评指正。

编 者

1995 年 3 月于东北大学

## 本书中的符号说明

### 1. 电流、电压符号

$i(I)$	电流瞬时值(直流量)
$i_i$	输入电流
$I_{iL}$	低电平输入电流
$I_{iH}$	高电平输入电流
$i_o$	输出电流
$I_{oL}$	低电平输出电流
$I_{oH}$	高电平输出电流
$i_L(I_L)$	负载电流瞬时值(直流量)
$v_i$	输入电平
$V_{iH}$	输入高电平
$V_{iL}$	输入低电平
$v_o$	输出电平
$V_{oH}$	输出高电平
$V_{oL}$	输出低电平
$V_{CC}$	电源电压(双极型器件)
$V_{DD}$	电源电压(MOS 器件)
$V_{NH}$	输入高电平噪声容限
$V_{NL}$	输入低电平噪声容限
$V_{OFF}$	关门电平
$V_{ON}$	开门电平
$V_{REF}$	参考(基准)电压
$V_{T+}$	施密特触发器正向阈值电压
$V_{T-}$	施密特触发器负向阈值电压

### 2. 频率参数符号

$f$	脉冲频率
$q$	占空比
$t_f$	下降时间
$t_r$	上升时间
$T$	脉冲周期
$T_w$	脉冲宽度
$V_m$	脉冲幅度

### 3. 电阻、电容符号

$C$	电容通用符号
$R$	电阻通用符号
$R_I(R_i)$	输入电阻
$R_L$	负载电阻
$R_O(R_o)$	输出电阻
$R_{OFF}$	关门电阻
$R_{ON}$	开门电阻

### 4. 器件及参数符号

A	放大器
D	二极管
FF	触发器
G	门
S	开关
T	三极管
$T_N$	N 沟道场效应管
$T_P$	P 沟道场效应管
TG	传输门
$T_{pd}$	平均传输延迟时间
$T_{PHL}$	输出由高电平变为低电平的传输延迟时间
$T_{PLH}$	输出由低电平变为高电平的传输延迟时间

### 5. 其他符号

B	二进制
CLK	时钟
CP	时钟脉冲
D	十进制
EN	使能(允许)
OE	输出使能(允许)

# 目 录

<b>第 1 章 数字逻辑基础</b> .....	(1)
1.1 计数体制 .....	(1)
1.1.1 十进制数 .....	(1)
1.1.2 二进制数 .....	(1)
1.1.3 八进制数和十六进制数 .....	(2)
1.1.4 数制间的转换 .....	(3)
1.2 常用编码 .....	(4)
1.2.1 二十进制编码(BCD 码) .....	(4)
1.2.2 循环码 .....	(5)
1.2.3 ASCII 码 .....	(5)
1.3 二极管和三极管的开关特性 .....	(6)
1.3.1 二极管的开关特性 .....	(6)
1.3.2 三极管的开关特性 .....	(7)
1.4 逻辑代数基础 .....	(8)
1.4.1 逻辑变量和逻辑函数 .....	(8)
1.4.2 基本逻辑运算及基本逻辑门 .....	(9)
1.4.3 逻辑代数的基本公式和常用公式 .....	(12)
1.4.4 逻辑函数的表示方法 .....	(14)
1.4.5 逻辑函数的化简 .....	(14)
习题 1 .....	(22)
<b>第 2 章 逻辑门电路</b> .....	(25)
2.1 分立元件门电路 .....	(25)
2.1.1 基本逻辑门电路 .....	(25)
2.1.2 与非门、或非门电路 .....	(26)
2.2 TTL 集成逻辑门电路 .....	(27)
2.2.1 TTL 与非门的工作原理 .....	(28)
2.2.2 TTL 与非门的电压传输特性及抗干扰能力 .....	(29)
2.2.3 TTL 与非门的输入特性、输出特性和带负载能力 .....	(30)
2.2.4 TTL 与非门的动态特性 .....	(33)
2.3 其他类型的 TTL 门电路 .....	(34)
2.3.1 集电极开路门(OC 门) .....	(34)
2.3.2 三态输出门(TSL 门) .....	(37)
2.4 MOS 逻辑门 .....	(38)
2.4.1 NMOS 门电路 .....	(38)
2.4.2 CMOS 门电路 .....	(41)
2.5 数字集成电路使用中应注意的问题 .....	(43)
2.5.1 TTL 数字集成电路使用中应注意的问题 .....	(43)
2.5.2 CMOS 电路使用中应注意的问题 .....	(44)

2.5.3 数字集成电路接口 .....	(45)
习题 2 .....	(47)
<b>第 3 章 组合逻辑电路</b> .....	(53)
3.1 组合逻辑电路的特点 .....	(53)
3.2 小规模集成电路构成的组合电路的分析与设计 .....	(53)
3.2.1 分析方法 .....	(53)
3.2.2 设计方法 .....	(55)
3.3 编码器 .....	(57)
3.3.1 二进制编码器 .....	(57)
3.3.2 二十进制编码器 .....	(58)
3.3.3 优先编码器 .....	(59)
3.4 译码器 .....	(61)
3.4.1 二进制译码器 .....	(61)
3.4.2 二十进制译码器 .....	(64)
3.4.3 半导体数码管和七段字形译码器 .....	(65)
3.5 数据分配器与数据选择器 .....	(68)
3.5.1 数据分配器 .....	(68)
3.5.2 数据选择器 .....	(69)
3.6 数值比较电路 .....	(72)
3.6.1 比较原理 .....	(72)
3.6.2 一位数值比较器 .....	(73)
3.6.3 4 位数值比较器 .....	(73)
3.7 算术运算电路 .....	(75)
3.7.1 二进制加法电路 .....	(75)
3.7.2 二进制减法电路 .....	(78)
3.7.3 算术逻辑单元(ALU) .....	(81)
3.8 奇偶校验电路 .....	(83)
3.8.1 奇偶校验的基本原理 .....	(83)
3.8.2 中规模集成奇偶发生器/校验器 .....	(85)
3.9 中规模集成电路构成的组合电路的设计 .....	(86)
3.10 组合逻辑电路的竞争-冒险 .....	(89)
3.10.1 竞争-冒险的产生 .....	(89)
3.10.2 竞争-冒险的判断 .....	(90)
3.10.3 竞争-冒险的消除 .....	(90)
习题 3 .....	(90)
<b>第 4 章 触发器</b> .....	(95)
4.1 基本触发器 .....	(95)
4.1.1 门锁电路及基本 RS 触发器 .....	(95)
4.1.2 同步 RS 触发器 .....	(97)
4.1.3 其他功能的触发器 .....	(99)
4.1.4 触发器存在的问题 .....	(101)
4.2 TTL 集成触发器 .....	(102)
4.2.1 TTL 集成 JK 触发器 .....	(102)
4.2.2 集成 D 触发器 .....	(106)

4.3	MOS 集成触发器 .....	(107)
4.4	触发器逻辑功能的转换 .....	(108)
	习题 4 .....	(109)
<b>第 5 章</b>	<b>时序逻辑电路 .....</b>	<b>(114)</b>
5.1	时序逻辑电路的特点和表示方法 .....	(114)
5.1.1	时序逻辑电路的特点 .....	(114)
5.1.2	时序逻辑电路的表示方法 .....	(114)
5.2	时序逻辑电路的分析方法 .....	(115)
5.3	寄存器 .....	(119)
5.3.1	数码寄存器 .....	(119)
5.3.2	锁存器 .....	(120)
5.3.3	移位寄存器 .....	(121)
5.4	计数器 .....	(123)
5.4.1	计数器分类 .....	(123)
5.4.2	二进制计数器 .....	(125)
5.4.3	十进制计数器 .....	(128)
5.4.4	可逆计数器 .....	(130)
5.4.5	中规模集成计数器构成的任意进制的计数器 .....	(131)
5.4.6	移位寄存器型计数器 .....	(133)
5.5	顺序脉冲发生器 .....	(134)
5.6	时序逻辑电路的设计方法 .....	(137)
	习题 5 .....	(143)
<b>第 6 章</b>	<b>半导体存储器 .....</b>	<b>(148)</b>
6.1	概述 .....	(148)
6.1.1	半导体存储器的特点及分类 .....	(148)
6.1.2	半导体存储器的技术指标 .....	(148)
6.2	只读存储器 .....	(149)
6.2.1	固定只读存储器(ROM) .....	(149)
6.2.2	可编程只读存储器 .....	(150)
6.2.3	可擦可编程只读存储器 .....	(151)
6.3	随机存取存储器 .....	(154)
6.3.1	静态 RAM .....	(155)
6.3.2	动态 RAM .....	(156)
6.3.3	集成 RAM 简介 .....	(157)
6.3.4	RAM 的扩展 .....	(157)
	习题 6 .....	(159)
<b>第 7 章</b>	<b>可编程逻辑器件 .....</b>	<b>(162)</b>
7.1	可编程逻辑器件概述 .....	(162)
7.1.1	可编程 ASIC 现状与发展 .....	(162)
7.1.2	关于可编程 ASIC 器件分类以及选择问题的讨论 .....	(162)
7.1.3	可编程 ASIC 的一般开发步骤 .....	(164)
7.1.4	top-down 和 bottom-up 设计思想 .....	(166)
7.1.5	设计库及库元件 .....	(167)
7.1.6	画层次原理图 .....	(167)

7.1.7	层次连接器符号和总线	(168)
7.1.8	层次化设计的模拟	(169)
7.2	可编程逻辑器件 PLD 基础	(170)
7.2.1	PLD 的逻辑表示	(170)
7.2.2	逻辑阵列的 PLD 表示法应用举例	(175)
7.3	通用阵列逻辑 GAL 基础	(176)
7.3.1	GAL 的结构及工作原理	(176)
7.3.2	GAL 应用举例	(190)
习题 7		(199)
<b>第 8 章</b>	<b>脉冲波形的产生与整形</b>	(201)
8.1	集成 555 定时器及其应用	(201)
8.1.1	电路组成及工作原理	(201)
8.1.2	集成 555 定时器的应用	(202)
8.2	门电路构成的矩形波发生器及整形电路	(207)
8.2.1	多谐振荡器	(207)
8.2.2	单稳态触发器	(209)
8.2.3	施密特触发器	(211)
习题 8		(212)
<b>第 9 章</b>	<b>数/模和模/数转换</b>	(216)
9.1	数/模转换器(DAC)	(216)
9.1.1	二进制权电阻 DAC	(216)
9.1.2	R-2R 倒 T 型电阻网络 DAC	(217)
9.1.3	DAC 的主要技术指标	(219)
9.1.4	集成 DAC 举例	(220)
9.1.5	D/A 转换器应用举例	(222)
9.2	模/数转换器(ADC)	(225)
9.2.1	几个基本概念	(225)
9.2.2	并行比较 ADC	(228)
9.2.3	反馈比较式 ADC	(229)
9.2.4	双积分型 ADC	(232)
9.2.5	ADC 的主要技术指标	(234)
9.2.6	集成 ADC 举例	(235)
9.2.7	A/D 转换器应用举例	(237)
习题 9		(238)
<b>第 10 章</b>	<b>数字系统分析与设计</b>	(241)
10.1	数字系统概述	(241)
10.2	数字系统设计语言——寄存器传送语言	(241)
10.2.1	基本语句	(242)
10.2.2	设计举例	(245)
10.3	简易计算机的功能分析与电路设计	(250)
10.3.1	简易计算机基本结构	(251)
10.3.2	简易计算机框图设计	(252)
10.3.3	简易计算机控制器设计	(254)
10.3.4	简易计算机部件逻辑图设计	(257)

10.3.5 简易计算机的实现 .....	(262)
习题 10 .....	(266)
<b>附录 A ABEL 硬件描述语言简介 .....</b>	<b>(267)</b>
A.1 ABEL HDL 语言用户源文件的基本结构 .....	(267)
A.2 ABEL 语言的语法规范 .....	(275)
A.3 ABEL 语言处理程序简介 .....	(282)
A.4 编写测试向量的技巧 .....	(285)
A.5 用 ABEL 语言实现逻辑设计举例 .....	(287)
<b>附录 B 电气图用图形符号二进制逻辑单元(GB4728.12—85)简介 .....</b>	<b>(291)</b>
B.1 符号的构成 .....	(291)
B.2 逻辑约定 .....	(292)
B.3 各种限定性符号 .....	(293)
B.4 关联标注法 .....	(296)
B.5 常用器件符号示例 .....	(298)
<b>附录 C 常用逻辑符号对照表 .....</b>	<b>(300)</b>
<b>附录 D 国产半导体集成电路型号命名法(GB3430—82) .....</b>	<b>(302)</b>
D.1 型号的组成 .....	(302)
D.2 示例 .....	(302)
<b>参考文献 .....</b>	<b>(304)</b>

# 第 1 章 数字逻辑基础

本章主要介绍计数体制、常用编码、二极管及三极管的开关特性和逻辑代数基础。这些内容是学习其他有关章节的基础,是研究逻辑电路的重要数学工具。下面分别进行介绍。

## 1.1 计数体制

在日常生活中人们习惯于使用十进制数,而在数字系统中常采用二进制数。本节首先从人们最熟悉的十进制数开始分析,进而引出各种不同的进位计数制。

### 1.1.1 十进制数

一个十进制数具有两个特点,一是用 10 个不同的数字符号 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 来表示,通常把这 10 个数字符号称为数码;二是它逢“十”进位。因此,同一个数码在一个数中处在不同的位置(或数位)代表的数值是不同的。例如,6666.66 这个数中,小数点左边的第 1 位代表个位,它的权值为  $10^0$ ,就是它本身的数值 6(或  $6 \times 10^0$ );小数点左边第 2 位代表十位,它的数值为  $6 \times 10^1$ ;小数点左边第 3 位代表百位,它的数值为  $6 \times 10^2$ ;小数点左边第 4 位代表千位,它的数值为  $6 \times 10^3$ ;而小数点右边第 1 位的权值为  $10^{-1}$ ,它的数值为  $6 \times 10^{-1}$ ;而小数点右边第 2 位的权值为  $10^{-2}$ ,它的数值为  $6 \times 10^{-2}$ 。因此,这个数可以写成:

$$6666.66 = 6 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 6 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

上式中 6,6,6,6,6,6 这些数码均称为系数, $10^3, 10^2, 10^1, 10^0, 10^{-1}, 10^{-2}$  是每位数对应的权,这里 10 称为十进制数的基数,权乘以系数称为加权系数,所以一个十进制数的数值就是以 10 为基数的加权系数之和。任意一个十进制数  $M_{10}$  都可以表示为

$$\begin{aligned} M_{10} &= a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-2} \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0 \\ &\quad + a_{-1} \times 10^{-1} + a_{-2} \times 10^{-2} + \cdots + a_{-m} \times 10^{-m} \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times 10^i \end{aligned}$$

式中, $i$  表示数中的第  $i$  位; $a_i$  表示第  $i$  位的数码(系数),它可以是 0~9 这 10 个数码中的任意一个; $n, m$  为正整数, $n$  为小数点左边的位数, $m$  为小数点右边的位数;10 为计数制的基数; $M$  的下标为 10,表示  $M$  是一个十进制数。基数和  $M$  的下标是一致的。如果  $M$  是  $R$  进制数,则写成  $M_R$ 。以  $R$  为基数的  $n$  位整数、 $m$  位小数的  $R$  进制数,其按权展开式可写为

$$M_R = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times R^i$$

### 1.1.2 二进制数

与十进制数类似,二进制数也有两个主要特点:一是用两个不同的数字符号 0 和 1 来表示;二是它逢“二”进位,当 1+1 时,本位为 0,向高位进 1(1+1=10)。因此,同一个数码在不

同的数位所代表的值也是不同的。例如：

$$(1001)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (8 + 0 + 0 + 1)_{10} = (9)_{10}$$

$$(11011.101)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ = (27.625)_{10}$$

任意一个二进制数  $M_2$  都可表示为

$$M_2 = a_{n-1} \times 2^{n-1} + a_{n-2} \times 2^{n-2} + \cdots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0 \\ + a_{-1} \times 2^{-1} + a_{-2} \times 2^{-2} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m} \\ = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times 2^i$$

式中,  $a_i$  只能是 0 或 1;  $n, m$  为正整数,  $n$  为小数点左面的位数,  $m$  为小数点右面的位数; 2 是进位制的基数, 故称二进制数。

在数字系统中采用二进制是比较方便的, 因为二进制只有两个数码 0 和 1, 因此, 它的每一位数都可以用某些元件所具有的两个不同的稳定状态来表示, 如三极管的饱和导通与截止。某些器件输出电压有低与高两个稳定状态, 只要用其中一种状态表示 1, 而用另一种状态表示 0, 就可以表示二进制数了。

### 1.1.3 八进制数和十六进制数

#### 1. 八进制数

八进制数有两个特点: 一是用 8 个数码符号 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 来表示数值; 二是逢“八”进位, 即  $7+1=10$ 。

任意一个八进制数  $M_8$  可以表示为

$$M_8 = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times 8^i$$

式中,  $a_i$  可取 0~7 这 8 个数码符号之中的任意一个;  $n, m$  为正整数,  $n$  为小数点左边的位数,  $m$  为小数点右边的位数; 8 为基数, 故称八进制数。

#### 2. 十六进制数

十六进制数也有两个特点: 一是用 16 个数码符号 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 来表示数值; 二是逢“十六”进位, 即  $F+1=10$ 。它的表达式为

$$M_{16} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times 16^i$$

式中,  $a_i$  可取 0~F 这 16 个数码符号之中的任意一个;  $n, m$  为正整数,  $n$  为小数点左边的位数,  $m$  为小数点右边的位数; 16 为基数, 故称十六进制数。

综上所述, 4 种计数制的特点类似, 可以概括如下:

(1) 每一种计数制都有一个固定的基数  $R$ , 它的每一位可取  $R$  个数码符号中的任意一个数码。

(2) 它们是逢“ $R$ ”进位的。因此, 它的每一个数位  $i$ , 对应一个固定的值  $R^i$ ,  $R^i$  就是该位的“权”, 小数点左边各位的权依次是基数  $R$  的正次幂; 而小数点右边各位的权依次是基数  $R$  的