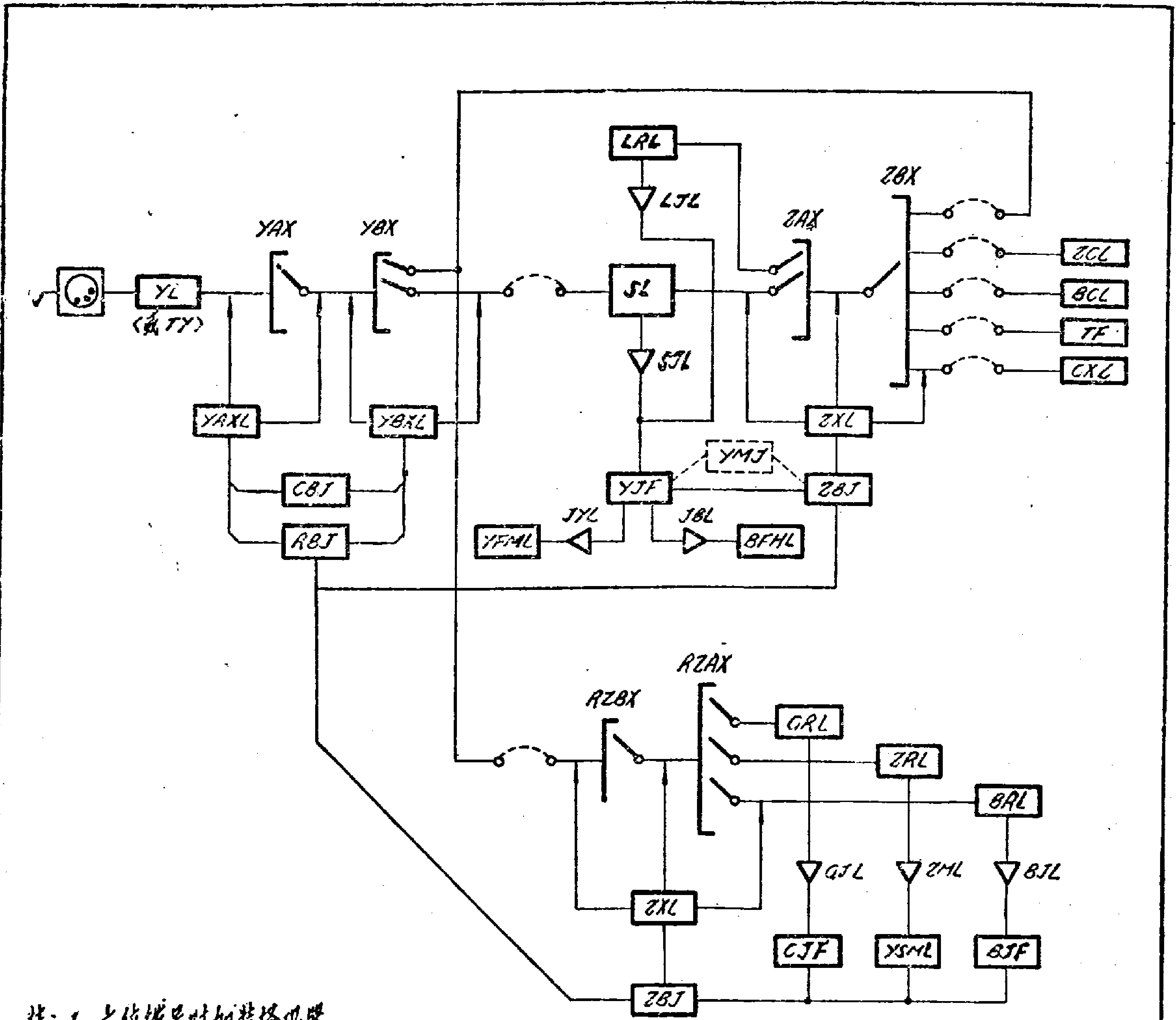


73.4411

目 录

顺序号	机 架	图 号	名 称
1		SHH2.190 $\frac{022}{027}$ FL	典型局中继方式图
2		SHH2.190.033FL	万门局典型中继方式图
3		SHH2.800.000FL	用户级组群图
4		SHH2.800.005FL	选组级组群图
5	YAX	SHH2.801.001DL	YAX机架电路图(YAXL)
6	YAX	SHH2.801.002DL	YAX机架信号电路图(AXHL)
7	YAX	SHH2.801.003DL	用户电路(YL)
8	YBX	SHH2.801.005DL	YBX机架电路图(YBXL)
9	YBX	SHH2.801.006DL	YBX机架信号电路图(BXHL)
10	YBJ	SHH2.800.001DL	呼出用户标志器电路图(CBJ)
11	YBJ	SHH2.800.002DL	呼入用户标志器电路图(RBJ)
12	YBJ	SHH2.800.003DL	YBJ机架信号电路(YBHL)
13	YBJ	SHH2.800.004DL	呼出用标分配器电路(CPL)
14	ZABX	SHH2.802.001DL	ZABX机架电路图(ZXL)
15	ZABX	SHH2.802.002DL	ZABX机架信号电路(ZXHL)
16	SL	SHH2.802.004DL	绳路电路(SL)
17	SL	SHH2.802.005DL	绳路记发器交接电路(10:3)(SJL)
18	SL	SHH2.802.006DL	绳路机架信号电路(SHL)
19	YIJF	SHH2.802.008DL	四、五位制用户记发器电路图(Y ₁ JF)
20	YIJF	SHH2.802.009DL	Y ₁ JF机架信号电路(Y ₁ JHL)
21	ZBJ	SHH2.800.006DL	选组标志器电路图(ZBJ)(A)
22	ZBJ	SHH2.800.006DL	选组标志器电路图(ZBJ)(B)
23	ZBJ	SHH2.800.007DL	ZBJ机架信号电路图(ZBHL)
24	ZBJ	SHH2.800.008DL	ZBJ机架分配器电路图(ZPL)
25	DU	SHH2.811.001DL	总信号电路(QXHL)


顺序号	机 架	图 号	名 称
26	D U	SHH2.811.002DL	音流、铃流、断续地气、告警转换电路(KGL)
27	D U	SHH2.811.003DL	25~铃流发生器电路(LUL)
28	D U	SHH2.811.004DL	4"/1"断续地气及告警电路(SG ₁ L, SG ₂ L)
29	D U	SHH2.811.005DL	0.35"/0.35"断续地气电路(HDL)
30	D U	SHH2.811.006DL	2'/0.3"断续地气电路(FDL)
31	D U	SHH2.811.007DL	0.35"/0.35", 2'/0.3"告警电路(SG ₃ L, SG ₄ L)
32	D U	SHH2.811.008DL	450~音流电路系统(YUL)
33	L C ₁	SHH2.812.006DL	标志器链路测试电路图(BLT)
34	L C ₁	SHH2.812.007DL	例测机架信号电路图(LCHL)
35	L C ₁	SHH2.812.003DL	话务统计电路图(HTL)
36	L C ₁	SHH2.812.009DL	记发器联合测试器电路(JLH)
37	L C ₁	SHH2.812.005FL	标志器链路测试系统方框图
38	T F	SHH2.814.001DL	空层、空号音电路图(KHL)
39	T F	SHH2.814.002DL	测量中继 (LRL), 测量中继记发器连接电路(LJL)
40	T F	SHH2.814.003DL	永明电路(YML)特服(TF111,112)电路
41	T F	SHH2.814.004DL	特服(TF114,115,118)中继电路
42	T F	SHH2.814.005DL	TF机架信号电路(TFHL)
43	T F	SHH2.814.006DL	特服(TF113,116)中继电路
44	T F	SHH2.814.007DL	特服(TF117)中继电路
45	T F	SHH2.814.008DL	特服(TF119,110)中继电路
46	T F	SHH2.814.009DL	特种用户电路(TY)
47	C ₁ RL	SHH2.805.001DL	长途入中继电路(C ₁ RL)
48	C ₁ RL	SHH2.805.002DL	长途入中继交接电路(C ₁ JL)
49	C ₁ RL	SHH2.805.003DL	长途入中继机架信号电路(C ₁ RHL)
50	C ₁ RL	SHH2.805.004DL	长途入局记发器电路图(CJF)(步进入局记发器BJF)
51	CLD	SHH2.105.003DL	测量台电路(CLDL)
52	CLD	SHH2.105.004DL	测量台灯电路(CLDD)
53	CLD	SHH2.105.005DL	测量台号盘脉冲测试电路(HC)



注：1. 六位拨号时加装译码器

代号	名称	代号	名称	代号	名称	代号	名称
YL	用户电路	YJF	用户记录器	ZXL	ZABX机架电路	CJF	长途入中继
TY	特种用户电路	JYL	音频发码交接电路	ZBJ	选组标志器	ZRL	纵横入中继
YAXL	YAX机架电路	YFHL	音频发码电路	ZCL	纵横出中继	ZML	音频收码交接电路
YBXL	YBX机架电路	JBL	步进发号交接电路	BCL	步进出中继	YSML	音频收码电路
CBJ	呼出用户标志器	BFHL	步进发号电路	TF	特种服务	BRL	步进入中继
RBJ	呼入用户标志器	LAL	测量中继	CXL	小交换机出中继	BJL	步进收号交接电路
SJ	绳路	LJL	测量中继交接电路	GRL	长途入中继(号盘入)	BJF	步进大局记录器
SJL	绳路记录器交接电路	YMJ	译码器	GJL	长途入中继交接电路		

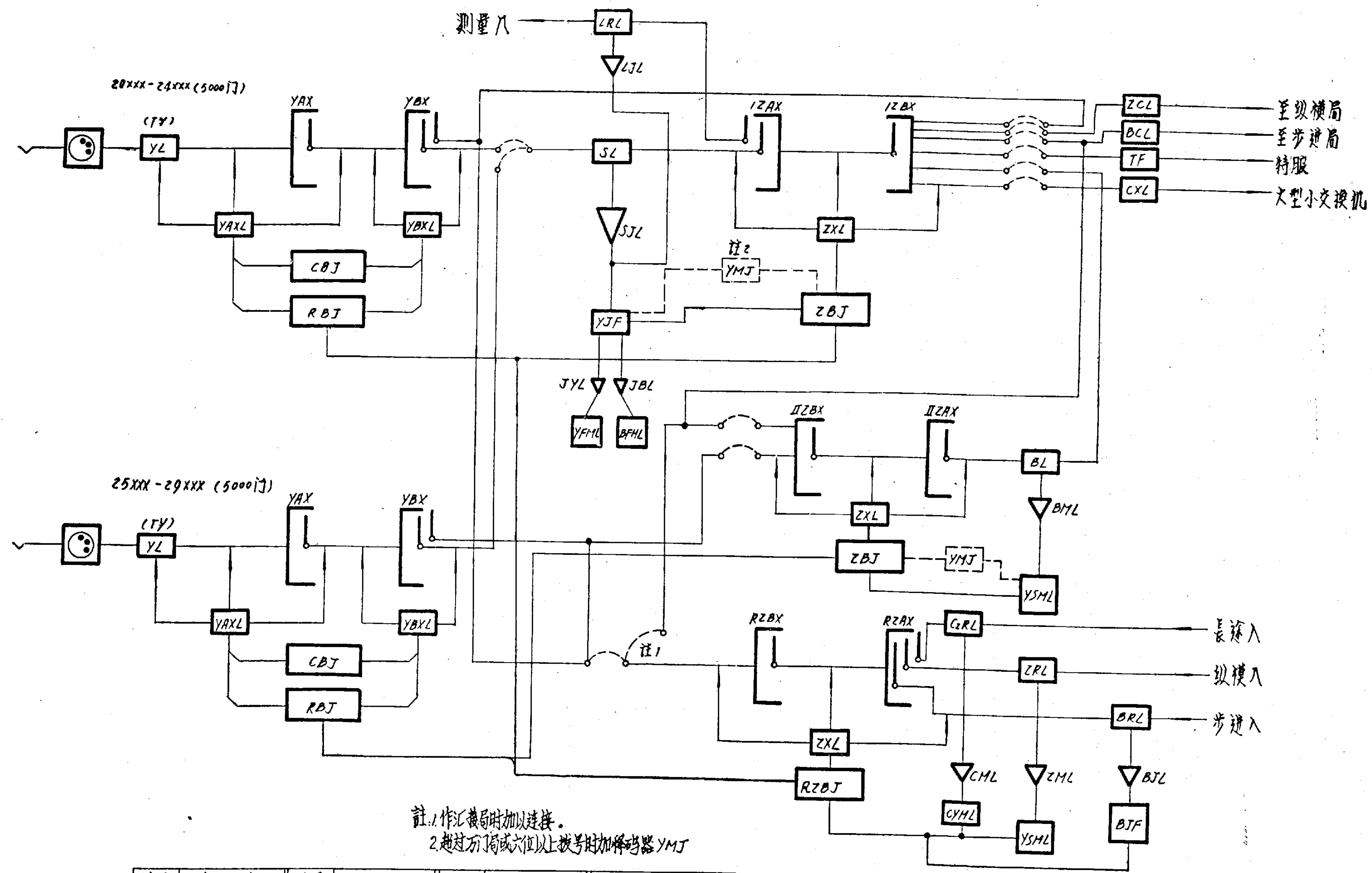
1. SHH2.190 $\frac{022}{027}$ FL 典型局中继方式图



註: 1. 作汇接局时加以连接。
2. 超过万门或六位以上拨号时加译码器 YMJ

代号	名称	代号	名称	代号	名称	代号	名称
YL	用户电路	YJF	用户继电器	ZXL	ZABY机架电路	CYHL	长途音频收码电路
TY	特种用户电路	IYL	音频发码交接电路	ZBJ	选组标志器	ZRL	纵横入中继
YAXL	YAX机架电路	YFML	音频发码电路	ZCL	纵横出中继	ZML	音频收码交接电路
YBXL	YBX机架电路	JBL	步进发号交接电路	BCL	步进出中继	YSML	音频收码电路
CBJ	呼出用户标志器	BFHL	步进发号电路	TF	特服	BRL	步进入中继
RBJ	呼入用户标志器	LRL	测量中继	CXL	小交换机出中继	BJL	步进收号交接电路
SL	选路	LTL	测量中继交接电路	GrL	长途入中继(音频)	BTJF	步进入局配发机
SJL	选路继电器交接电路	YMJ	译码器	CML	长途音频收码交接电路	BML	音频收码交接电路

2. SHH2.190.033FL
万门局典型中继方式图

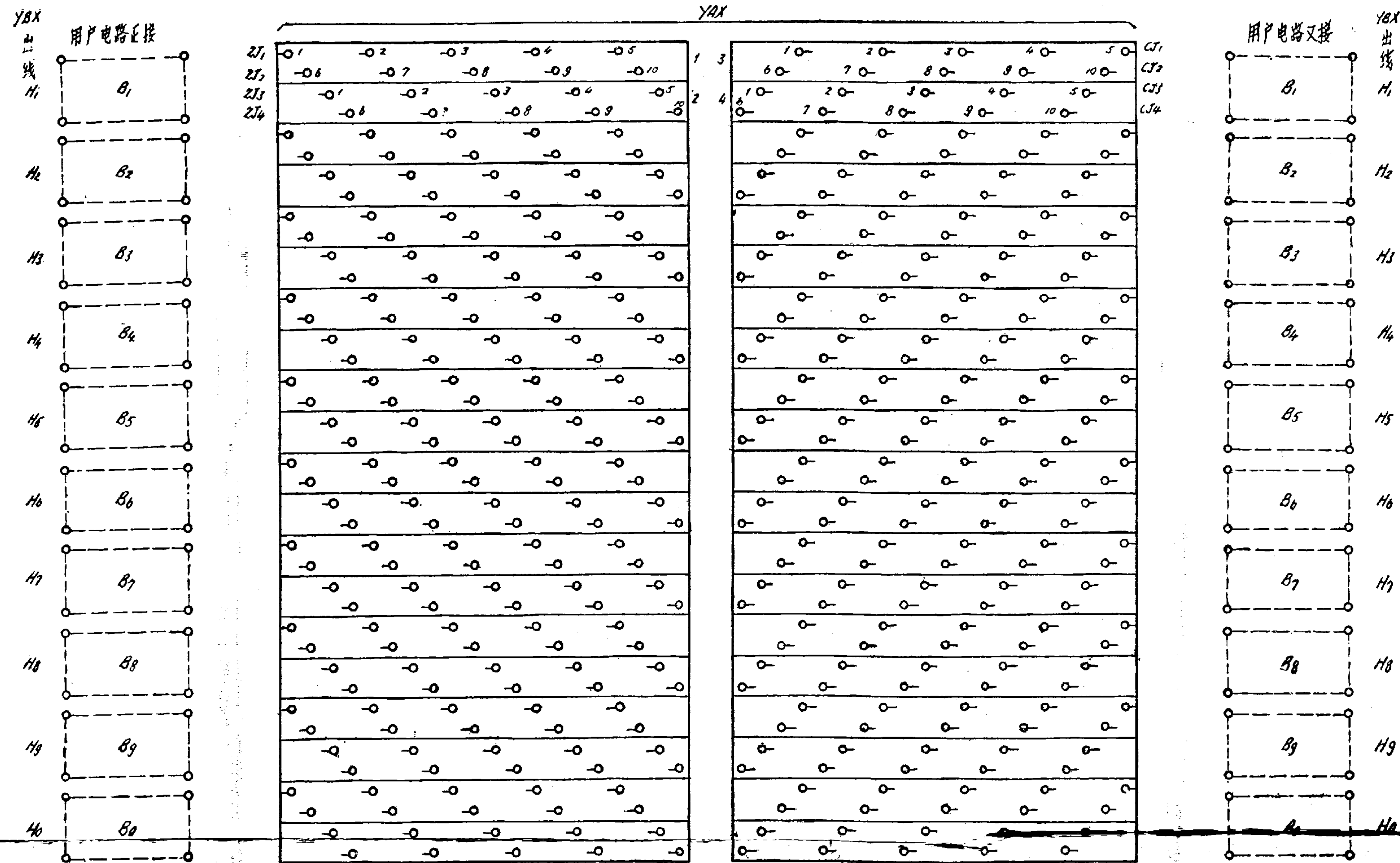


正接用户联接表

		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
ZJ1	HA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	HB	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	HC	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ZJ2	HA	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	HB	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	HC	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ZJ3	HA	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	HB	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	HC	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

交叉用户联接表

		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
CJ1	HA	11	21	31	41	51	61	71	81	91	01
	HB	12	22	32	42	52	62	72	82	92	02
	HC	13	23	33	43	53	63	73	83	93	03
CJ2	HA	14	24	34	44	54	64	74	84	94	04
	HB	15	25	35	45	55	65	75	85	95	05
	HC	16	26	36	46	56	66	76	86	96	06
CJ3	HA	17	27	37	47	57	67	77	87	97	07
	HB	18	28	38	48	58	68	78	88	98	08
	HC	19	29	39	49	59	69	79	89	99	09


注：接驳站务需要时座席可不装继电器SL改为0座席作为终端站席NL

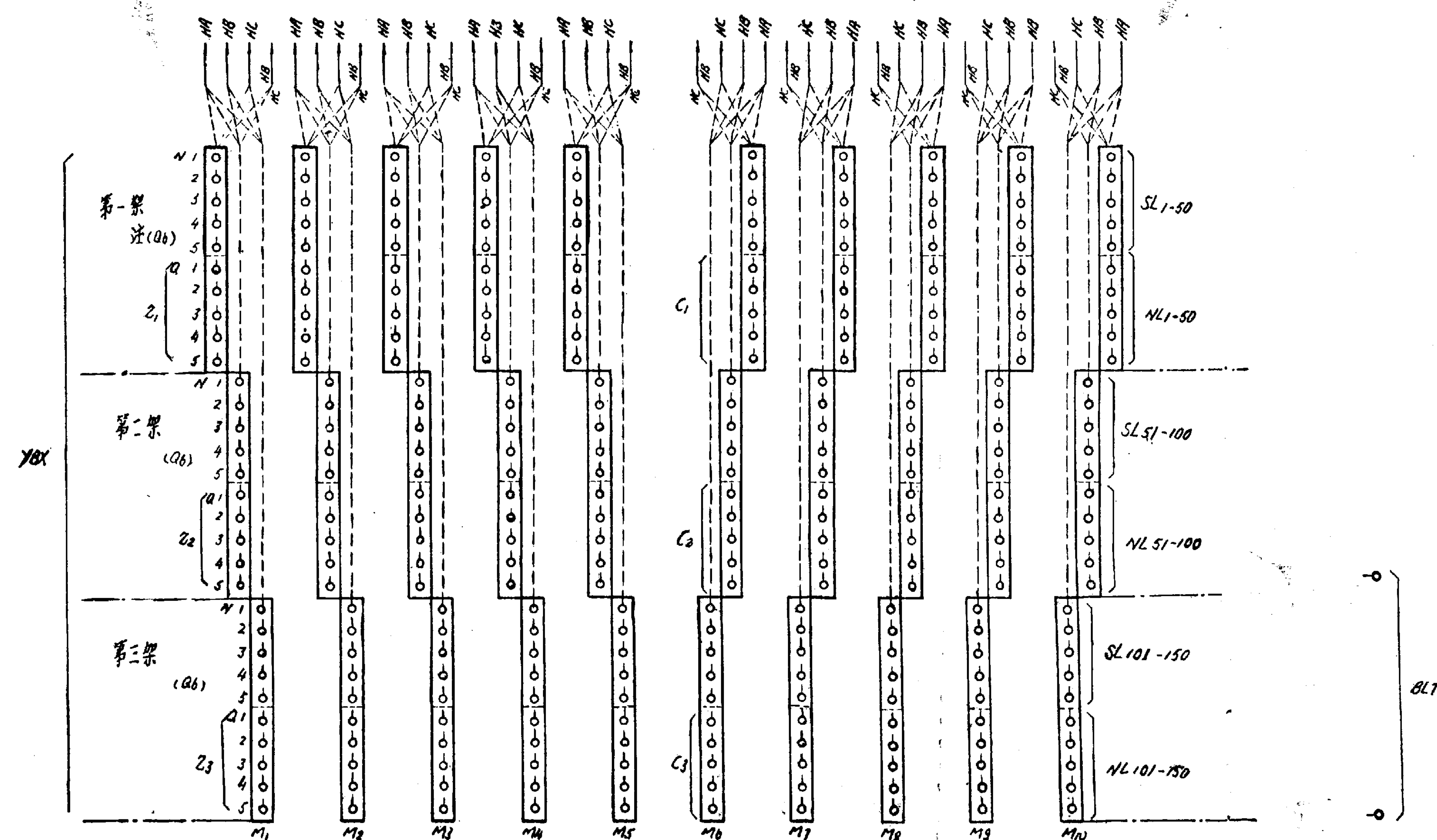



3. SHH2.800.000FL
用户级组群图

第一机架

第二机架

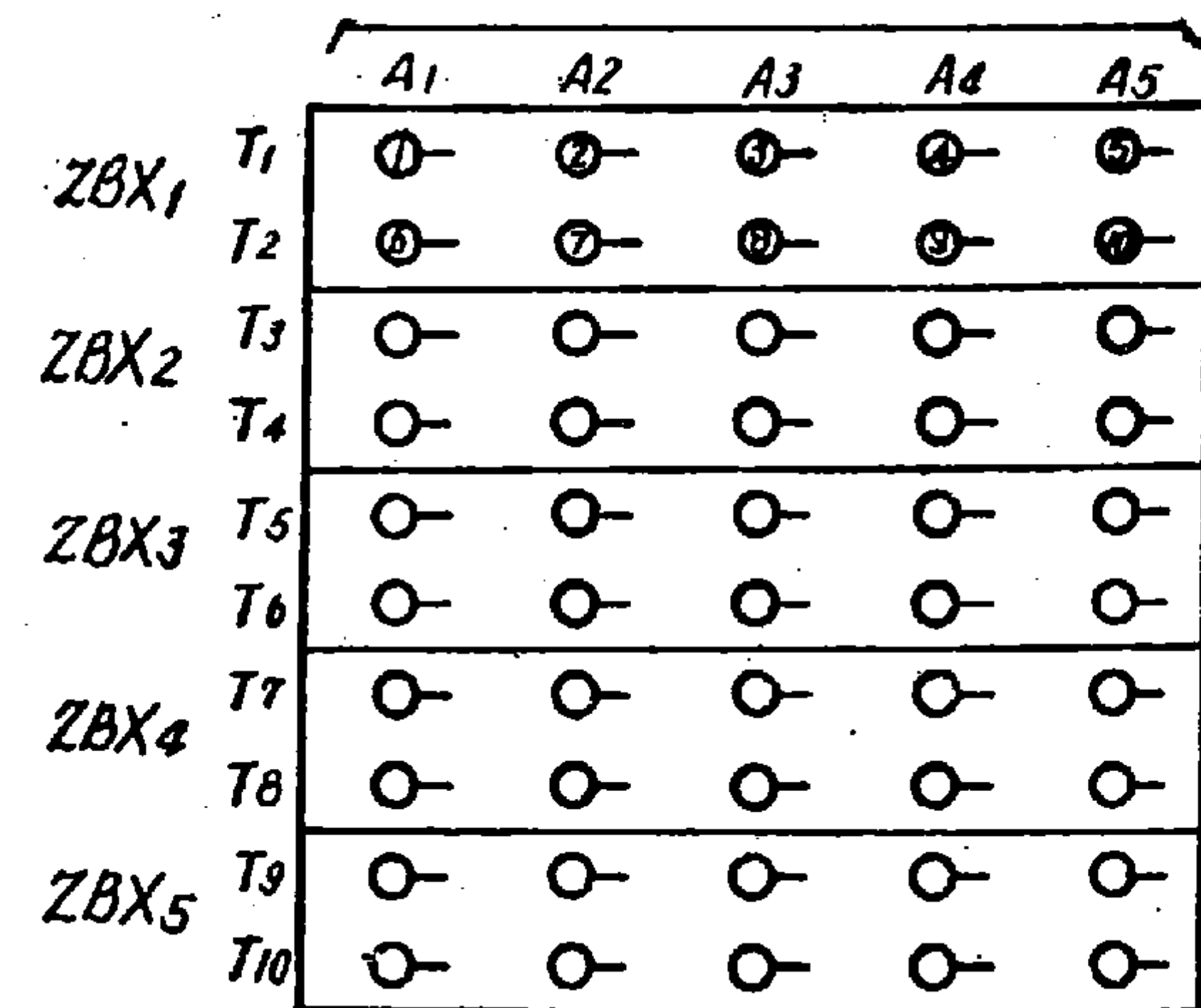


ZBX₁
ZBX₂
ZBX₃
ZBX₄
ZBX₅

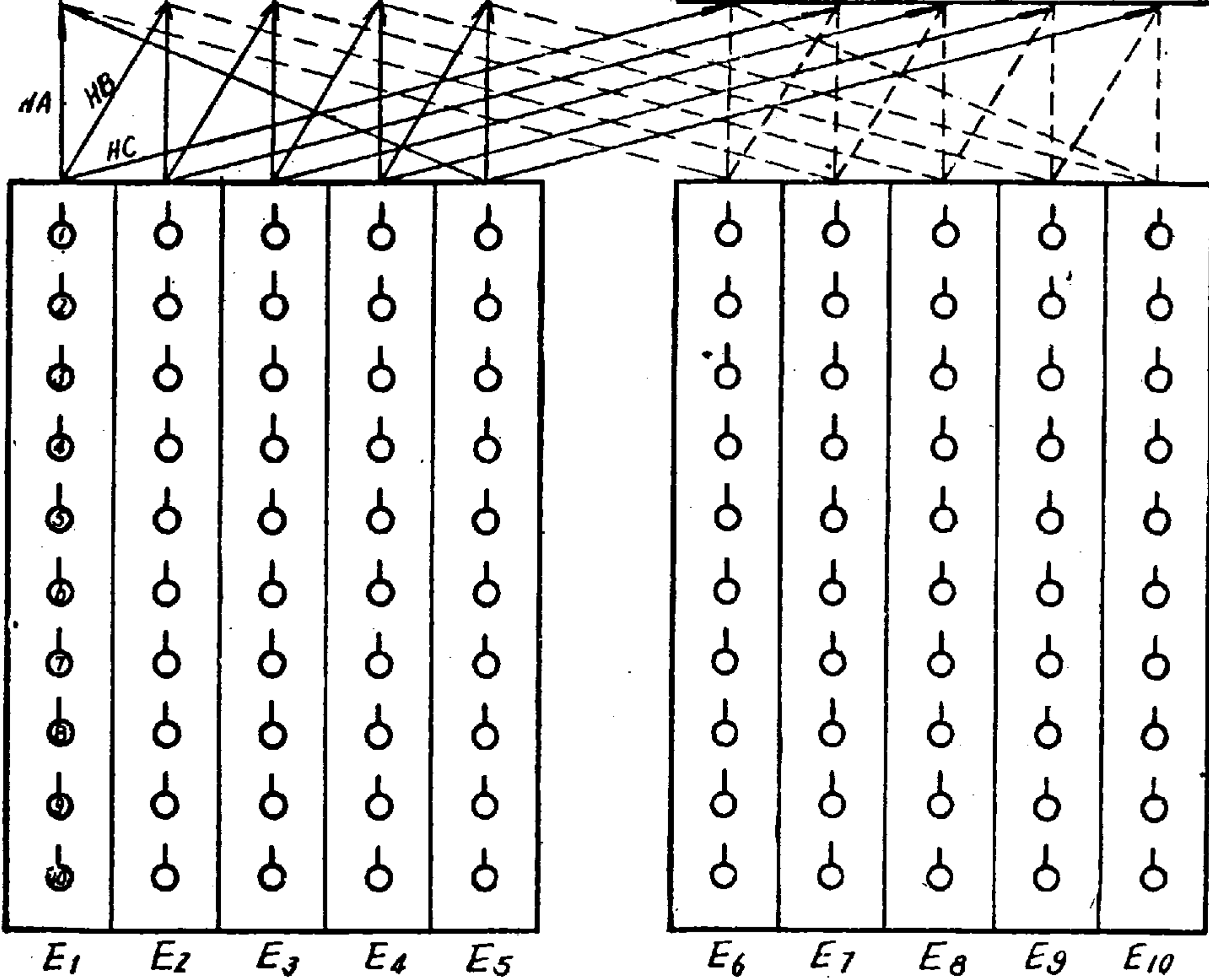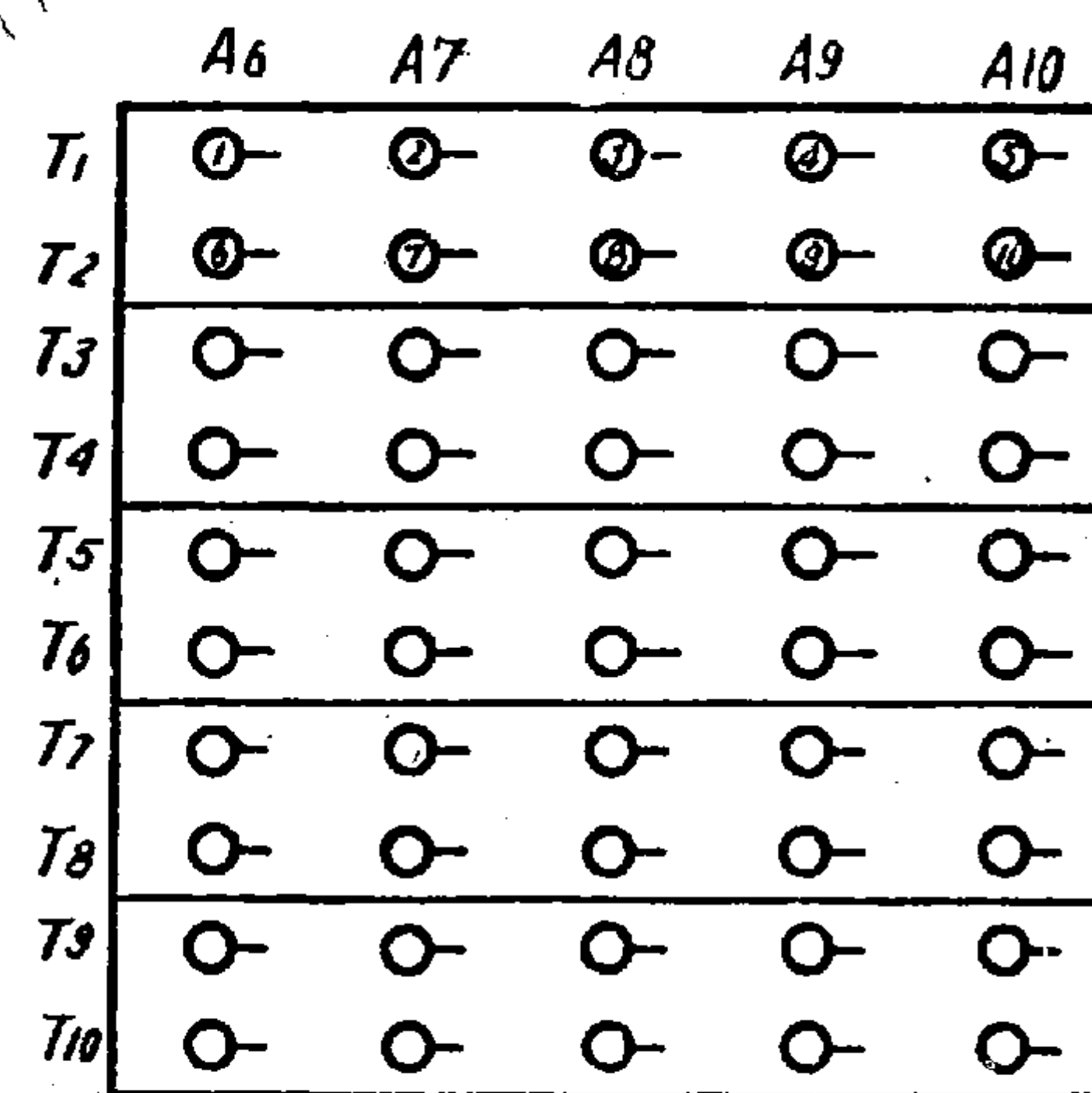


ZAX₁ ZAX₂ ZAX₃ ZAX₄ ZAX₅

ZAX₁ ZAX₂ ZAX₃ ZAX₄ ZAX₅

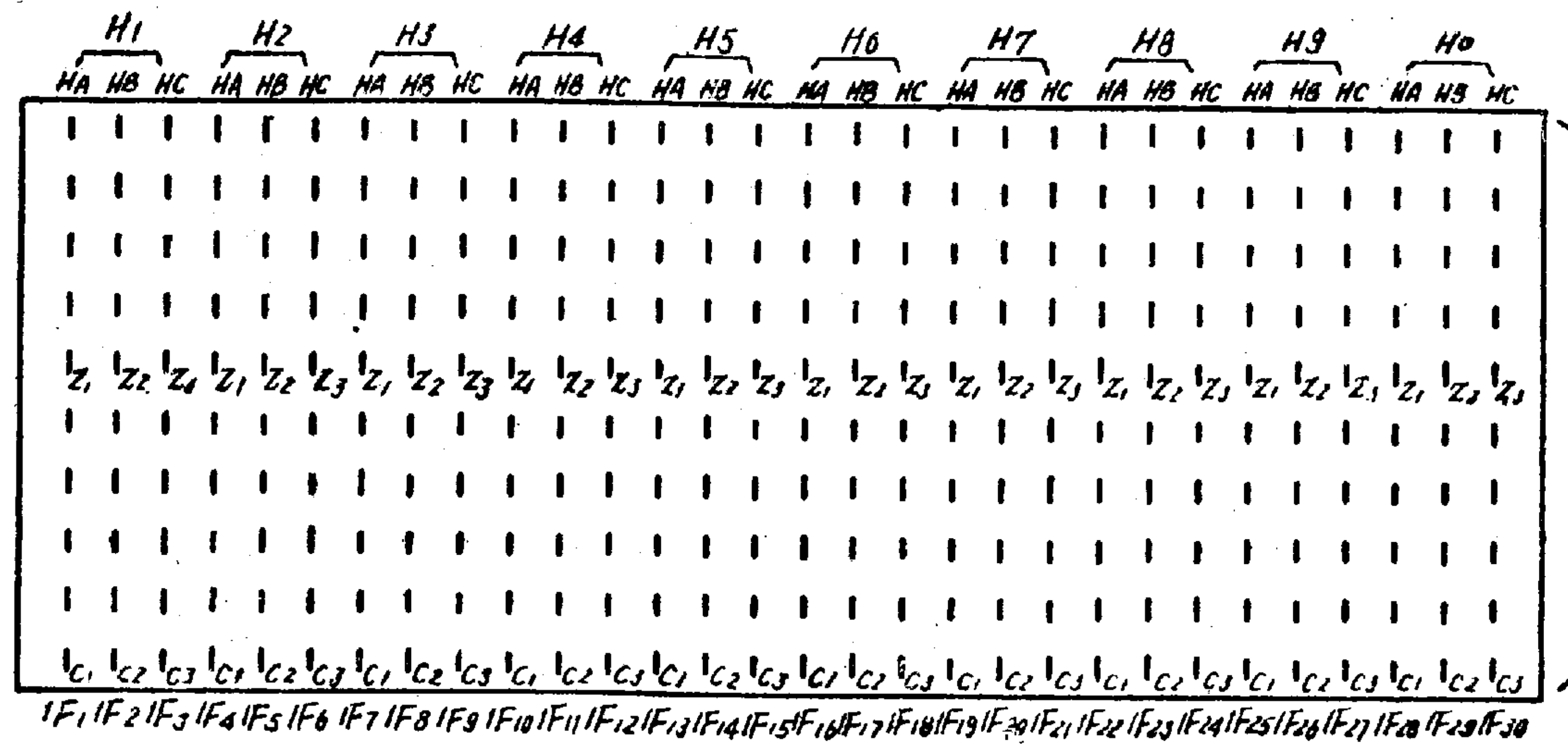

30 × 10 = 300

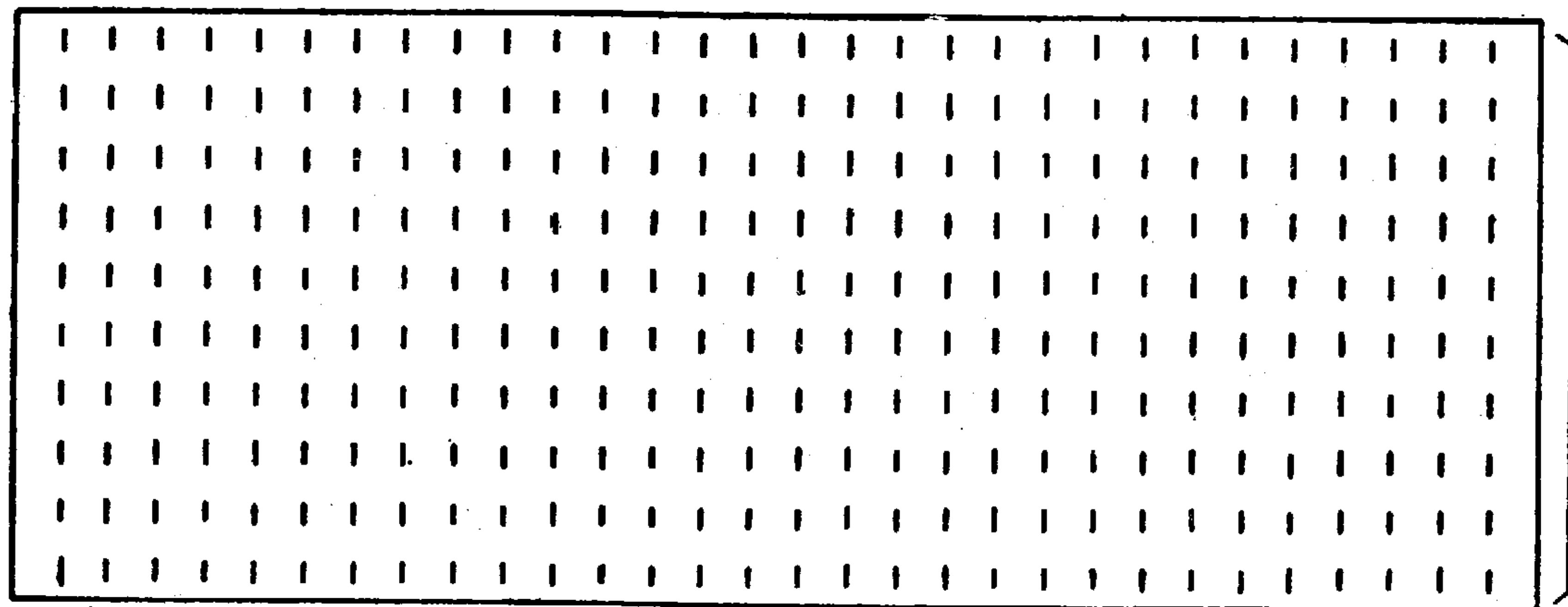


30 × 10 = 300

2F₁ 2F₂ 2F₃ 2F₄ 2F₅ 2F₆ 2F₇ 2F₈ 2F₉ 2F₁₀ 2F₁₁ 2F₁₂ 2F₁₃ 2F₁₄ 2F₁₅ 2F₁₆ 2F₁₇ 2F₁₈ 2F₁₉ 2F₂₀ 2F₂₁ 2F₂₂ 2F₂₃ 2F₂₄ 2F₂₅ 2F₂₆ 2F₂₇ 2F₂₈ 2F₂₉ 2F₃₀
X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆ X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆ X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆ X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆
R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃ R₁ R₂ R₃

用户级坐标


100 — 100 — 600


4. SHH2.800.005FL
选组级组群图

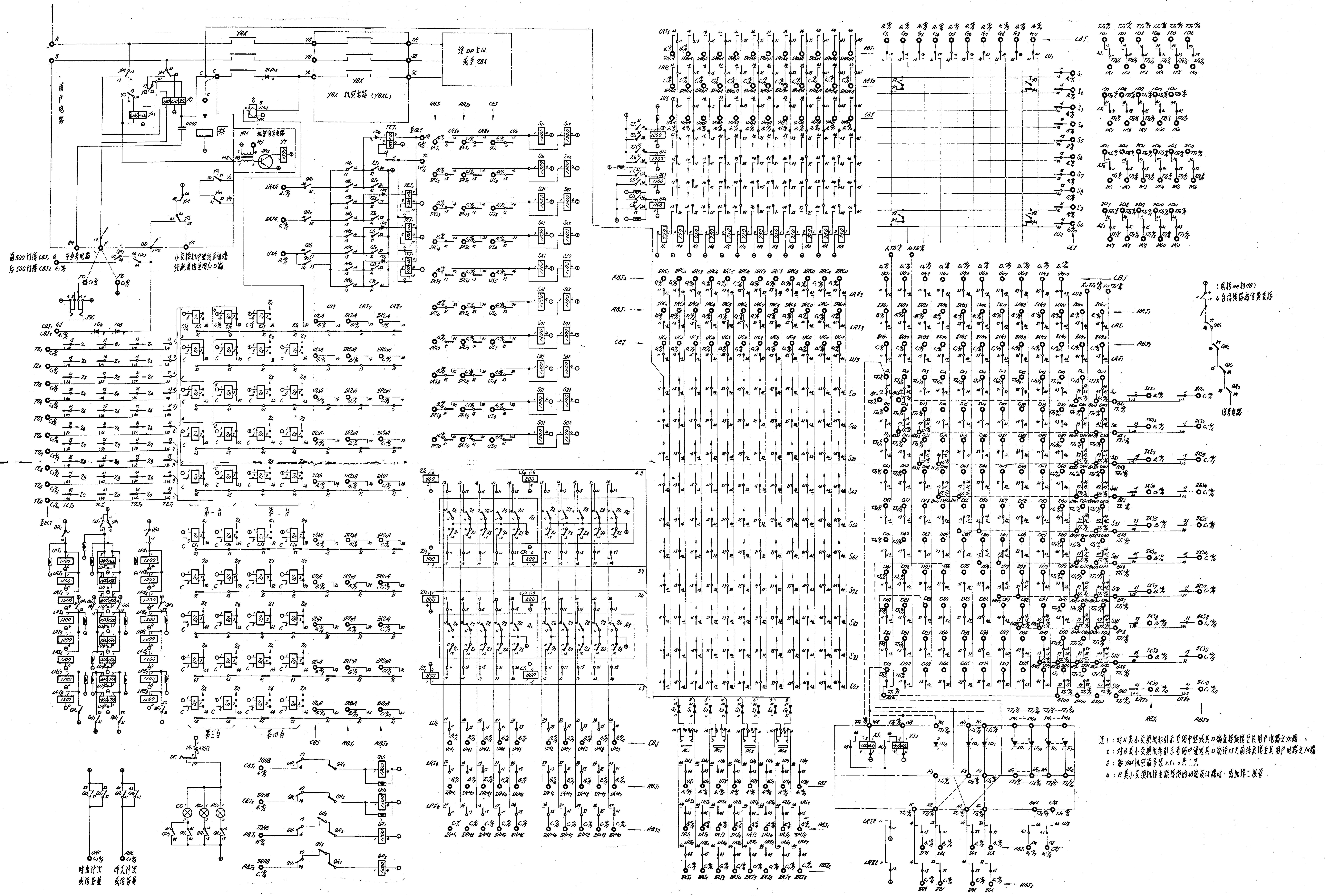


5. SHH2.801.001DL YAX 机架电路图 (YAXL)


注：(1) 用双线伟线
(2) 用屏蔽线

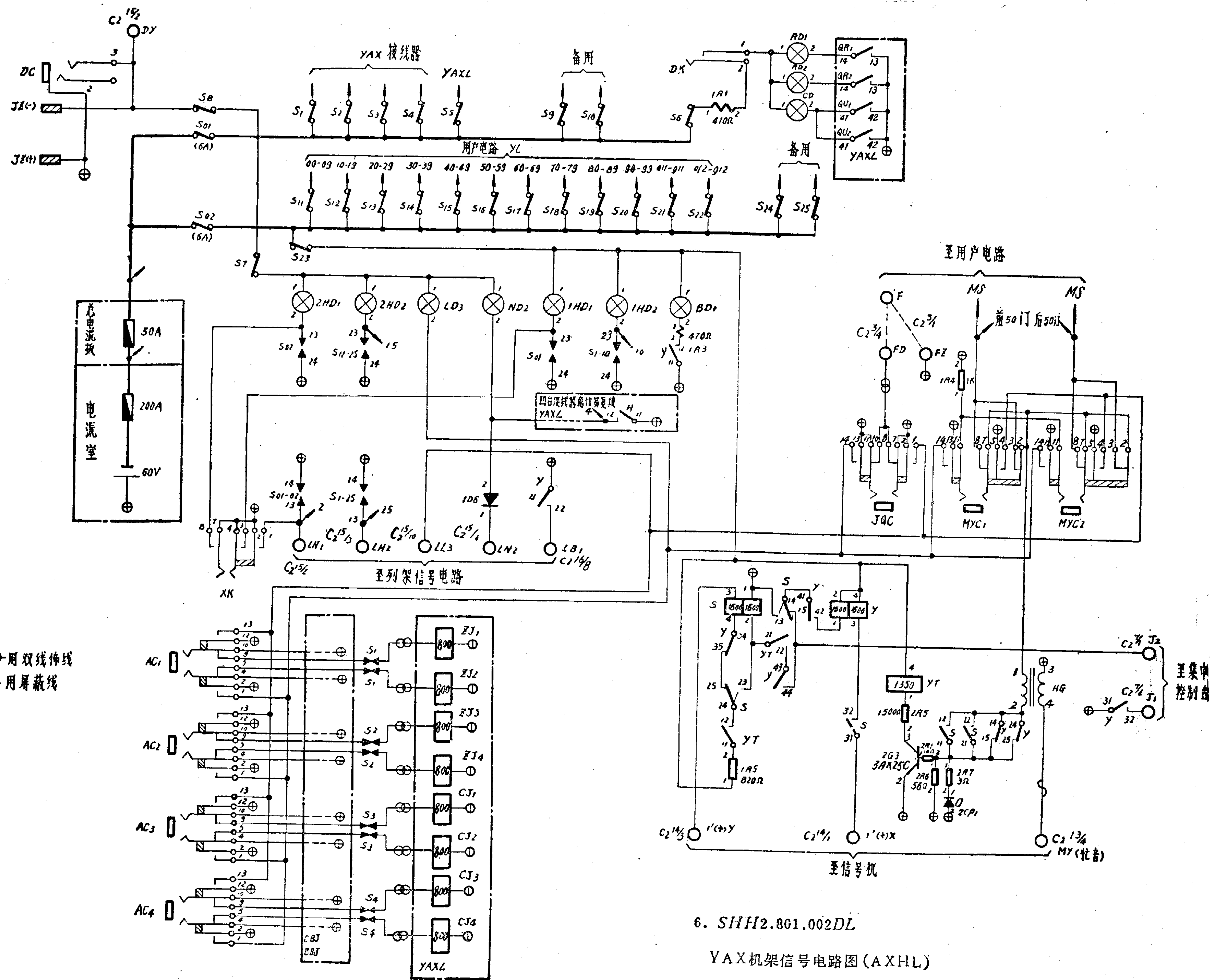


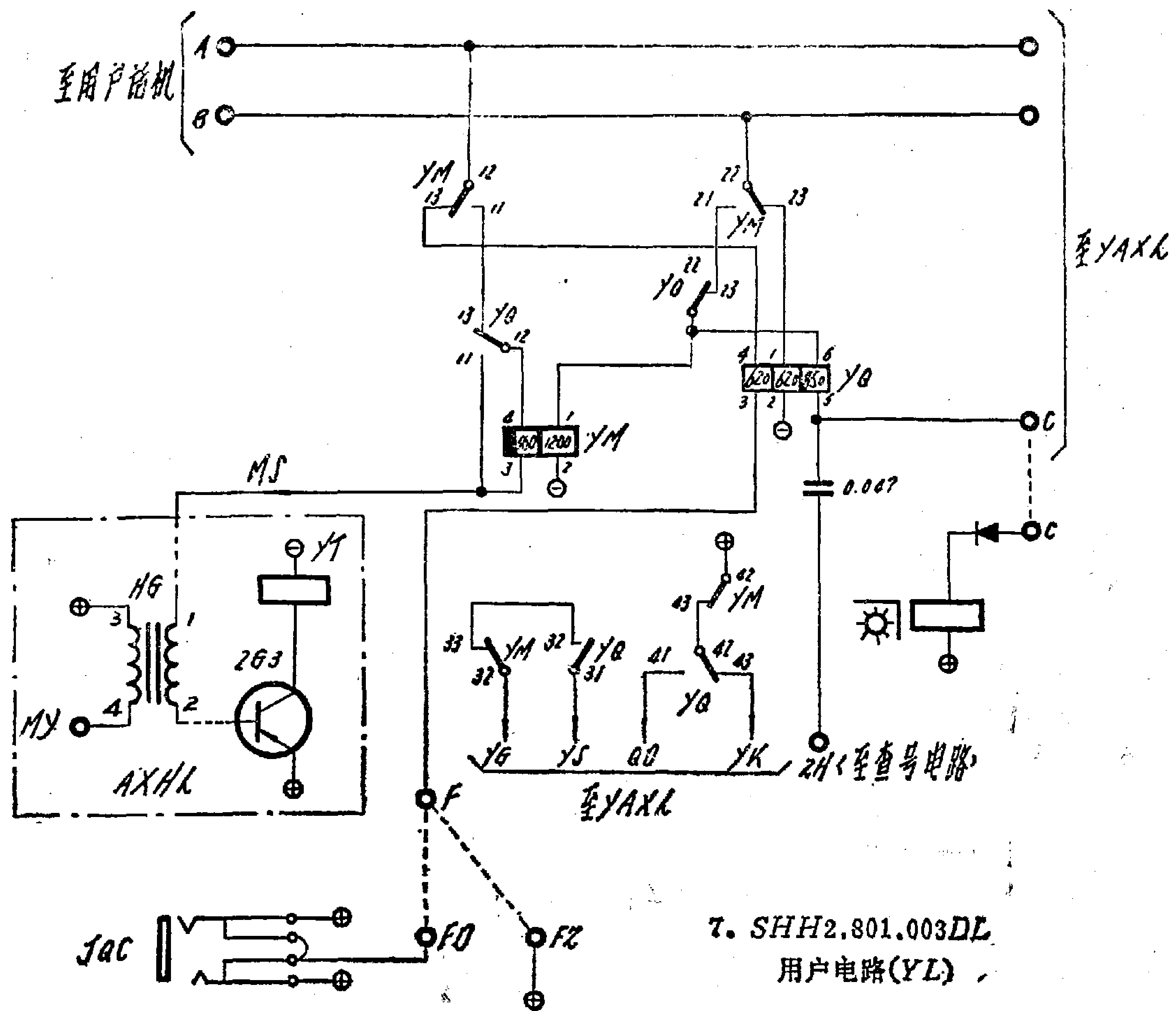

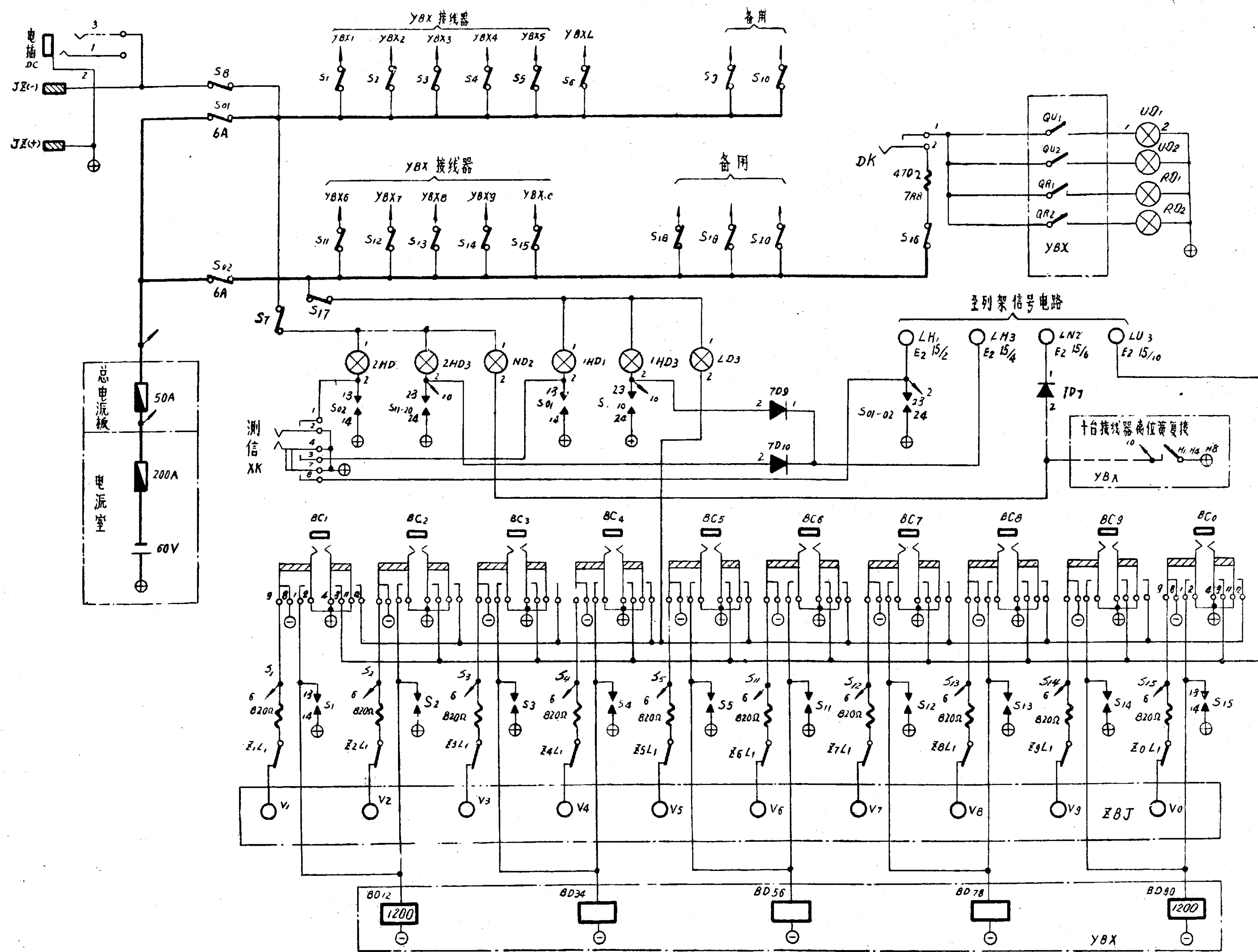

9. SHH2.801.006DL YBX 机架信号电路图 (BXHL)

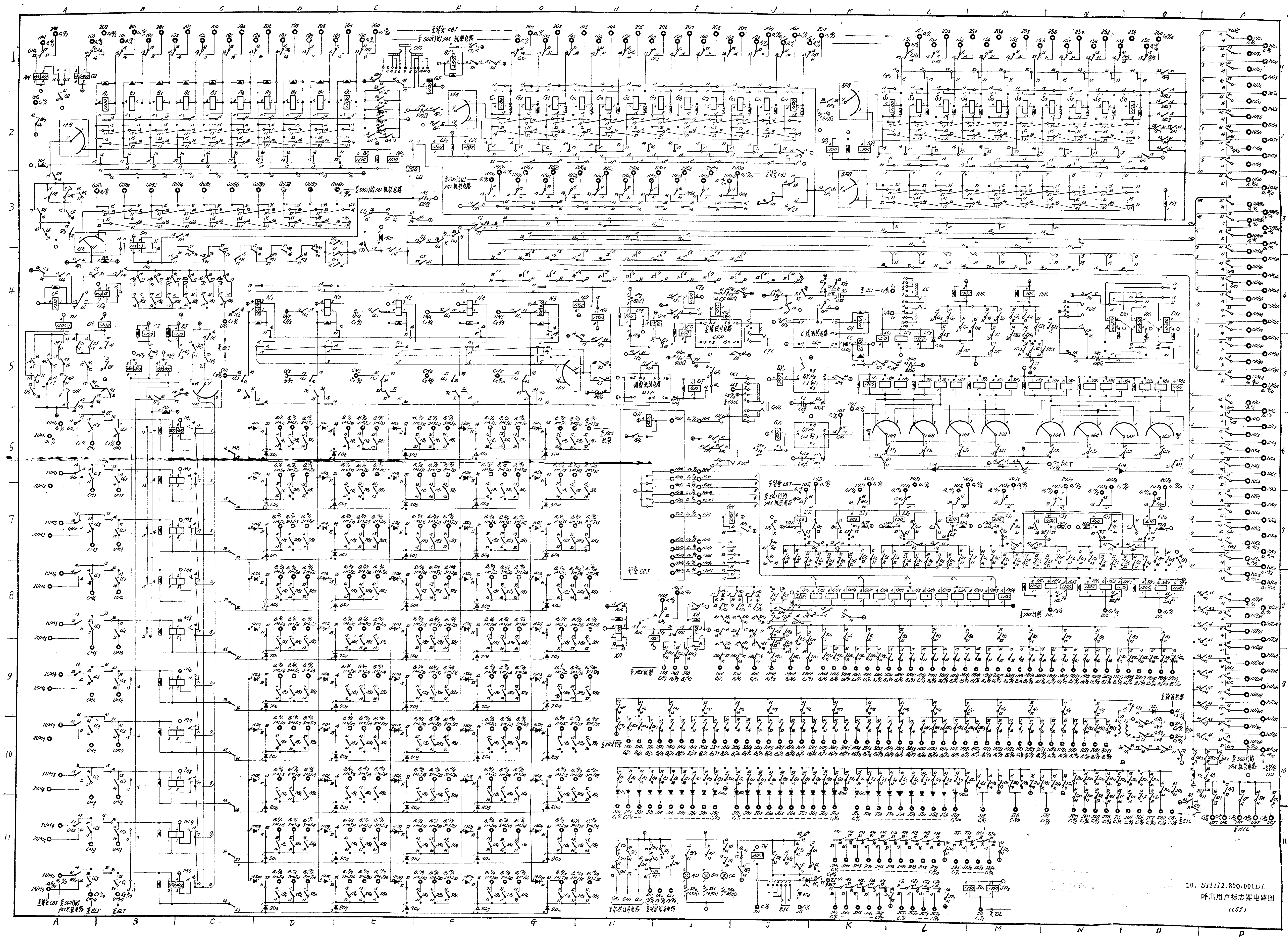


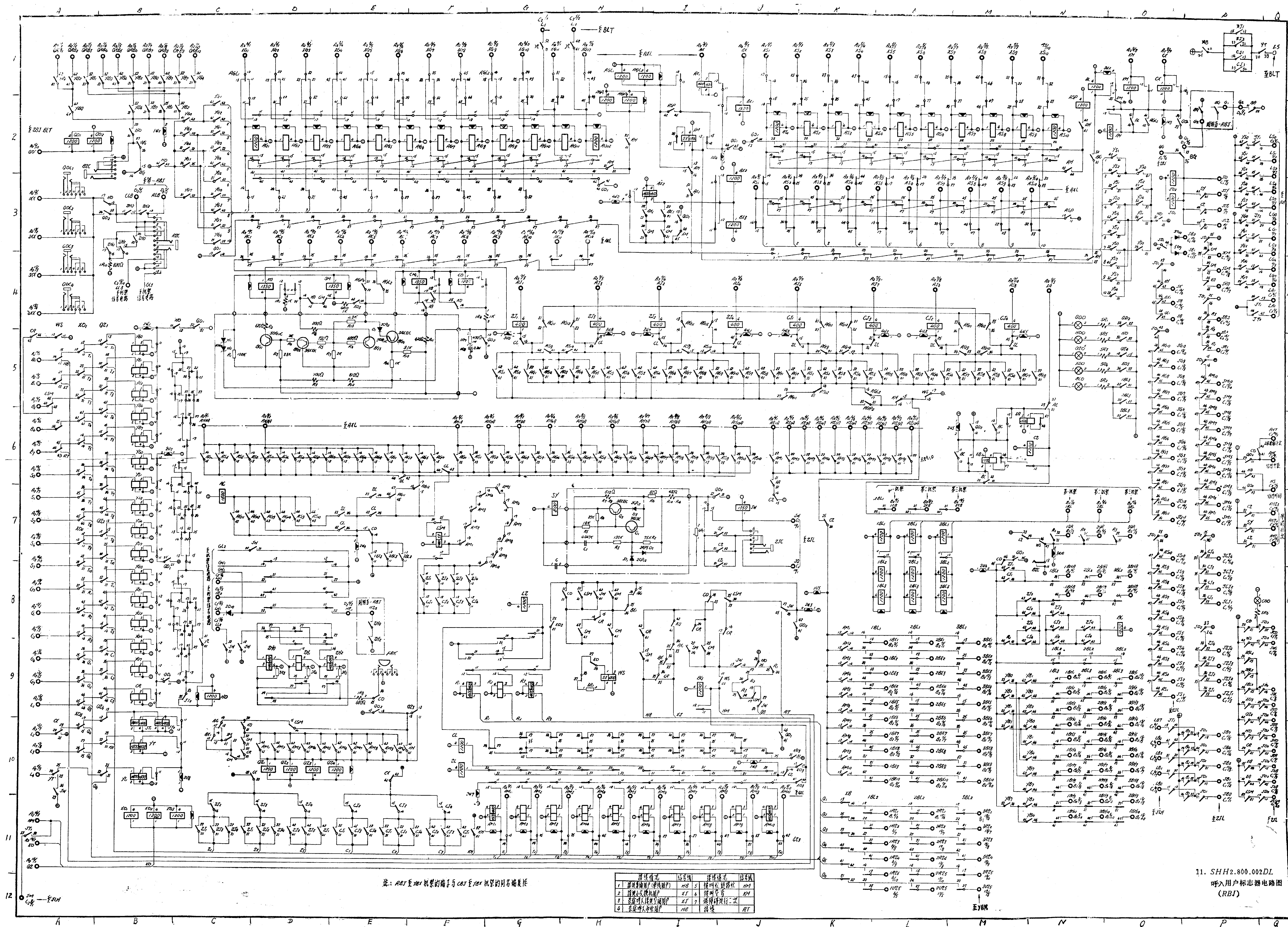





注: RBT至YBY 1001的端子与CST至YBY 1001的端子接法

序号	名称	符号	备注
1	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
2	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
3	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
4	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
5	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
6	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
7	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
8	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
9	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
10	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
11	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器
12	报警继电器(报警用)	AB	报警继电器

11. SHH2.800.002DL
呼入用户标志器电路
(RBT)

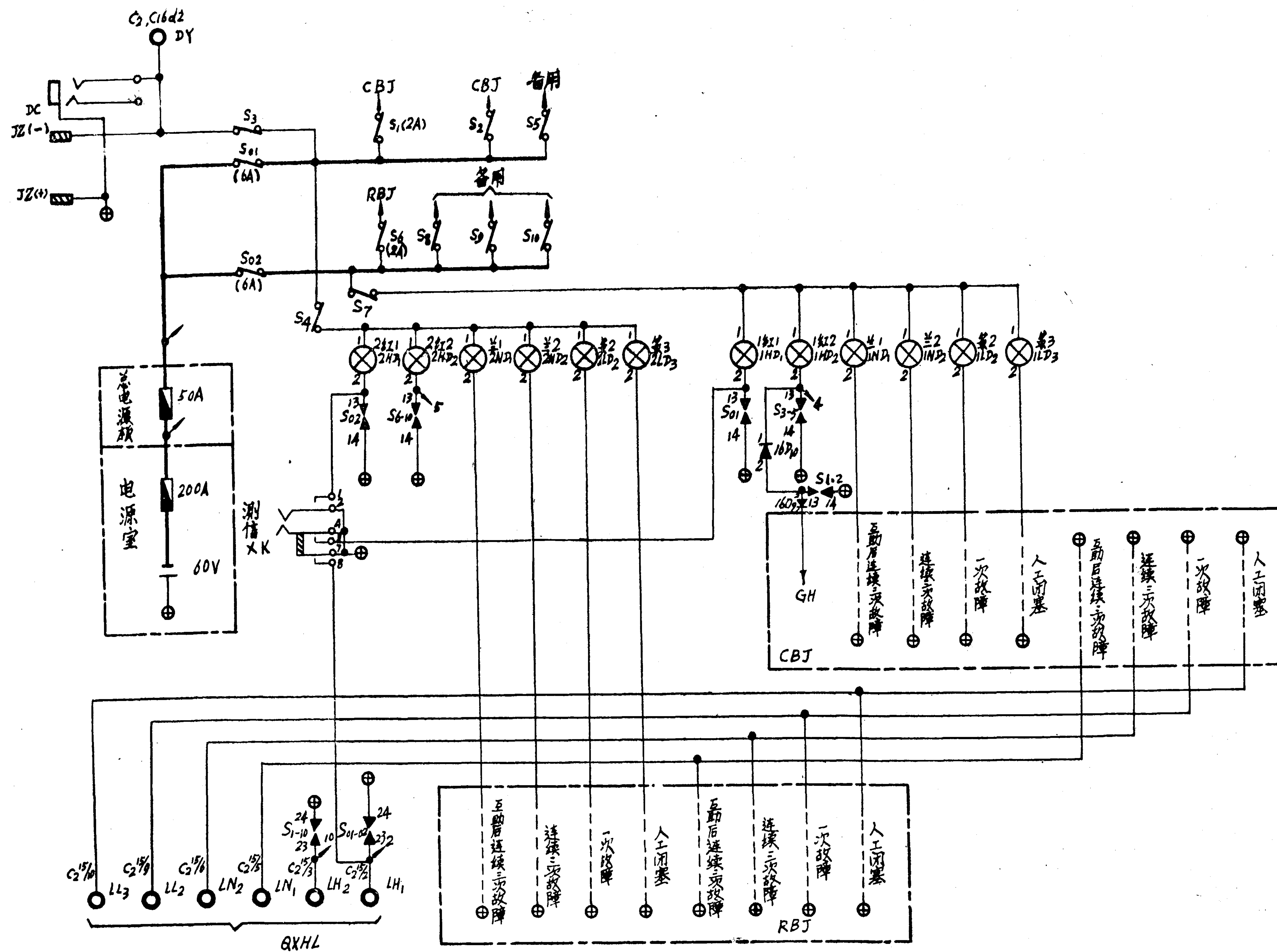


12. SHH2.800.003DL YBJ 机架信号电路 (YBHL)

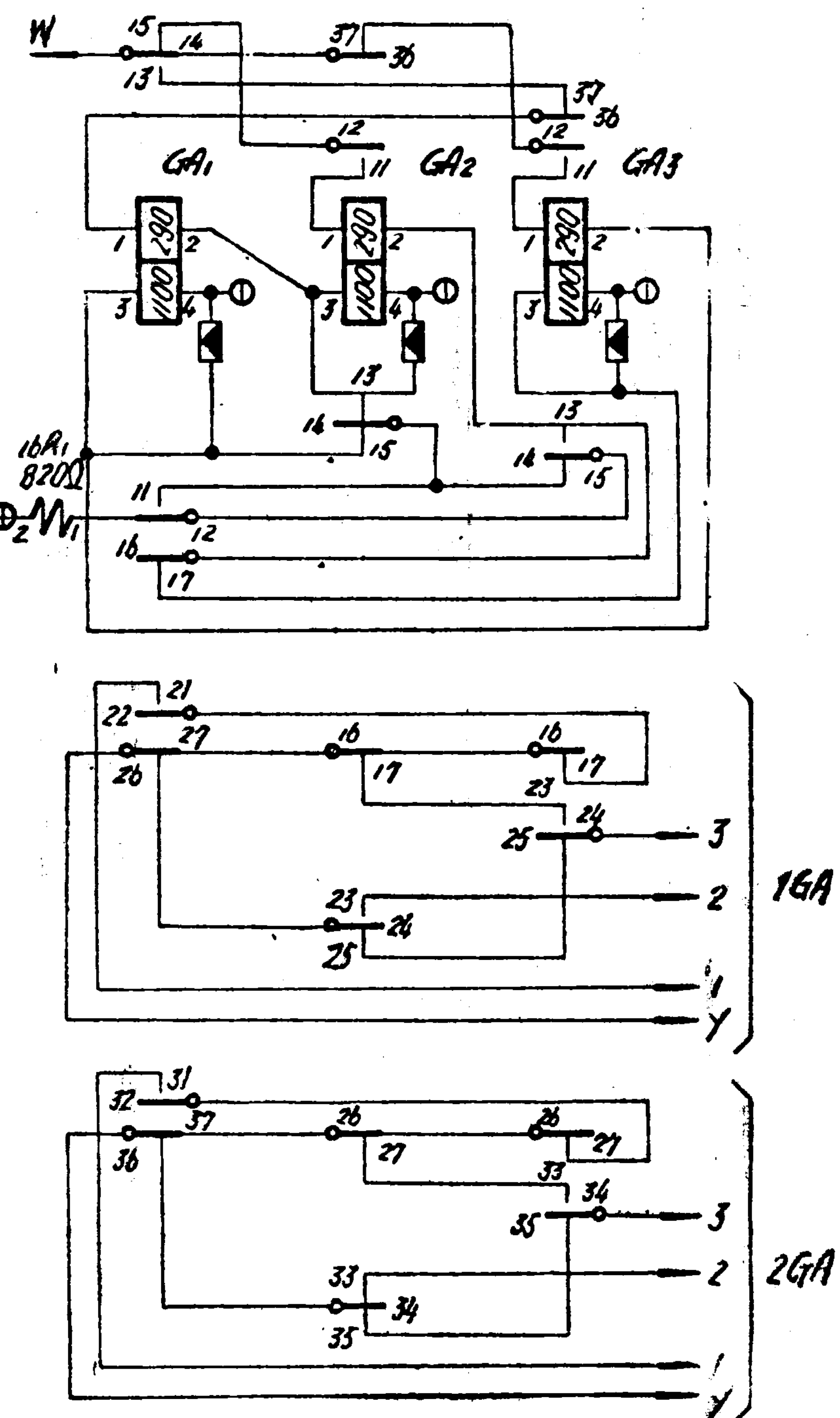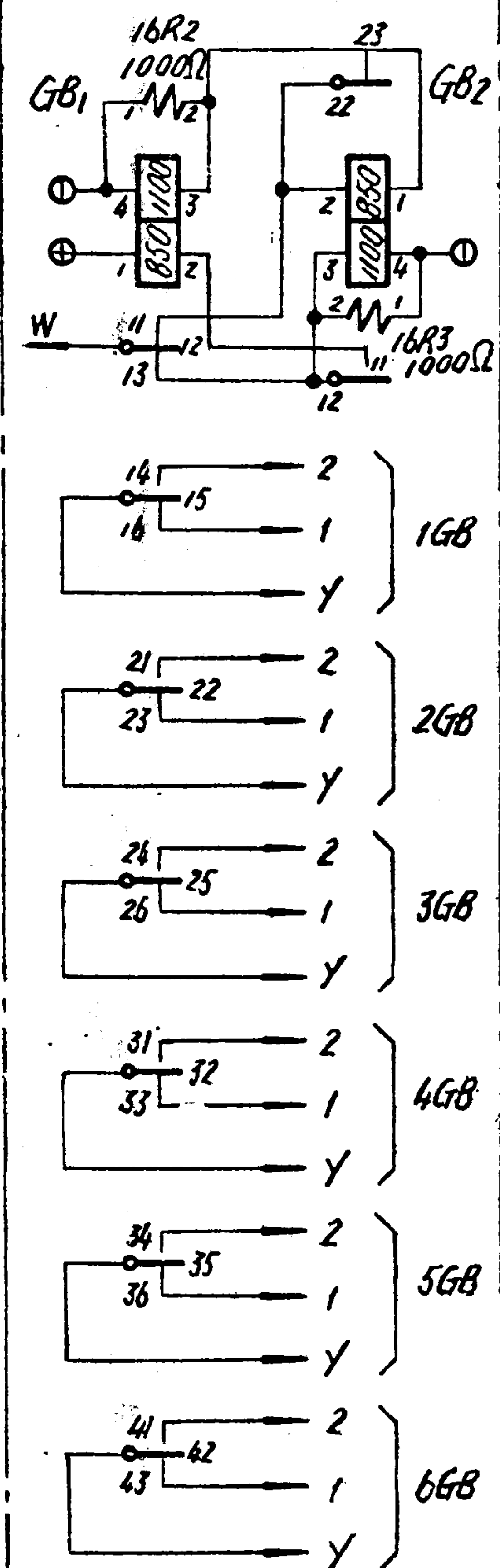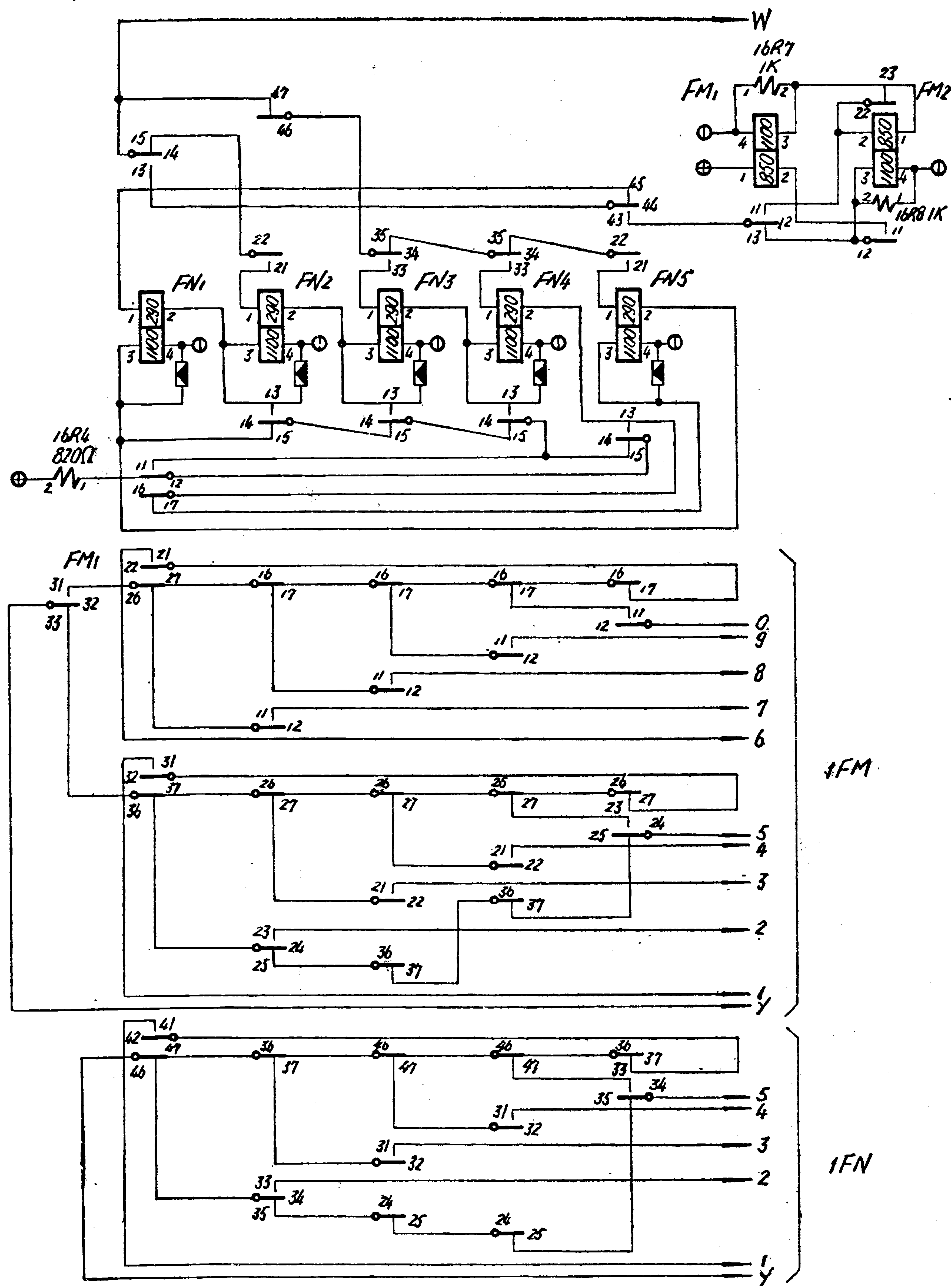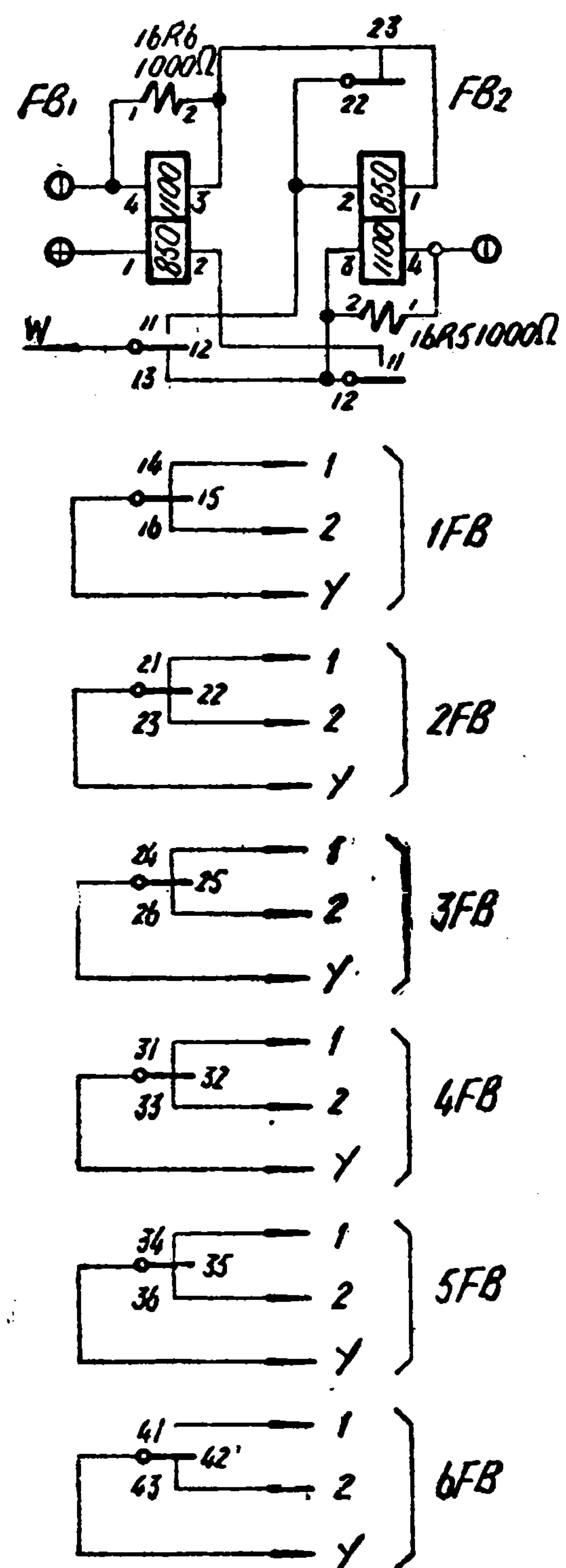


13. SHH2.800.004DL

呼出用标分配器电路
(CPL)

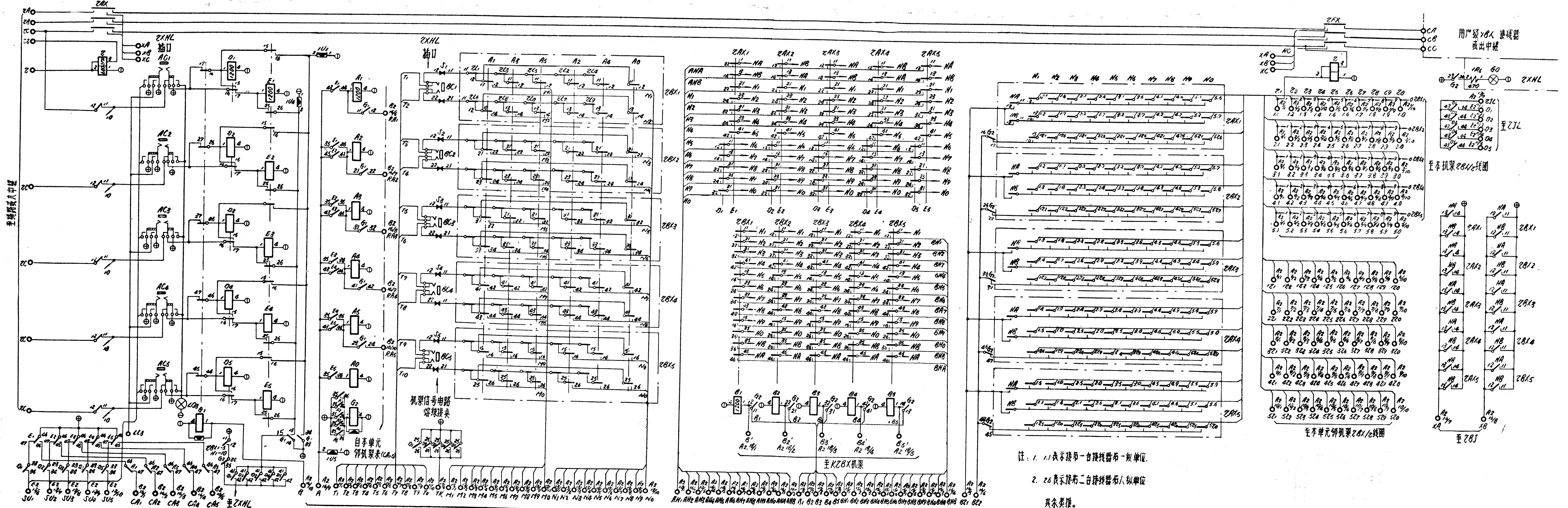

14. SHH2. 802. 001 DL ABX 机架电路图 (ZXL)

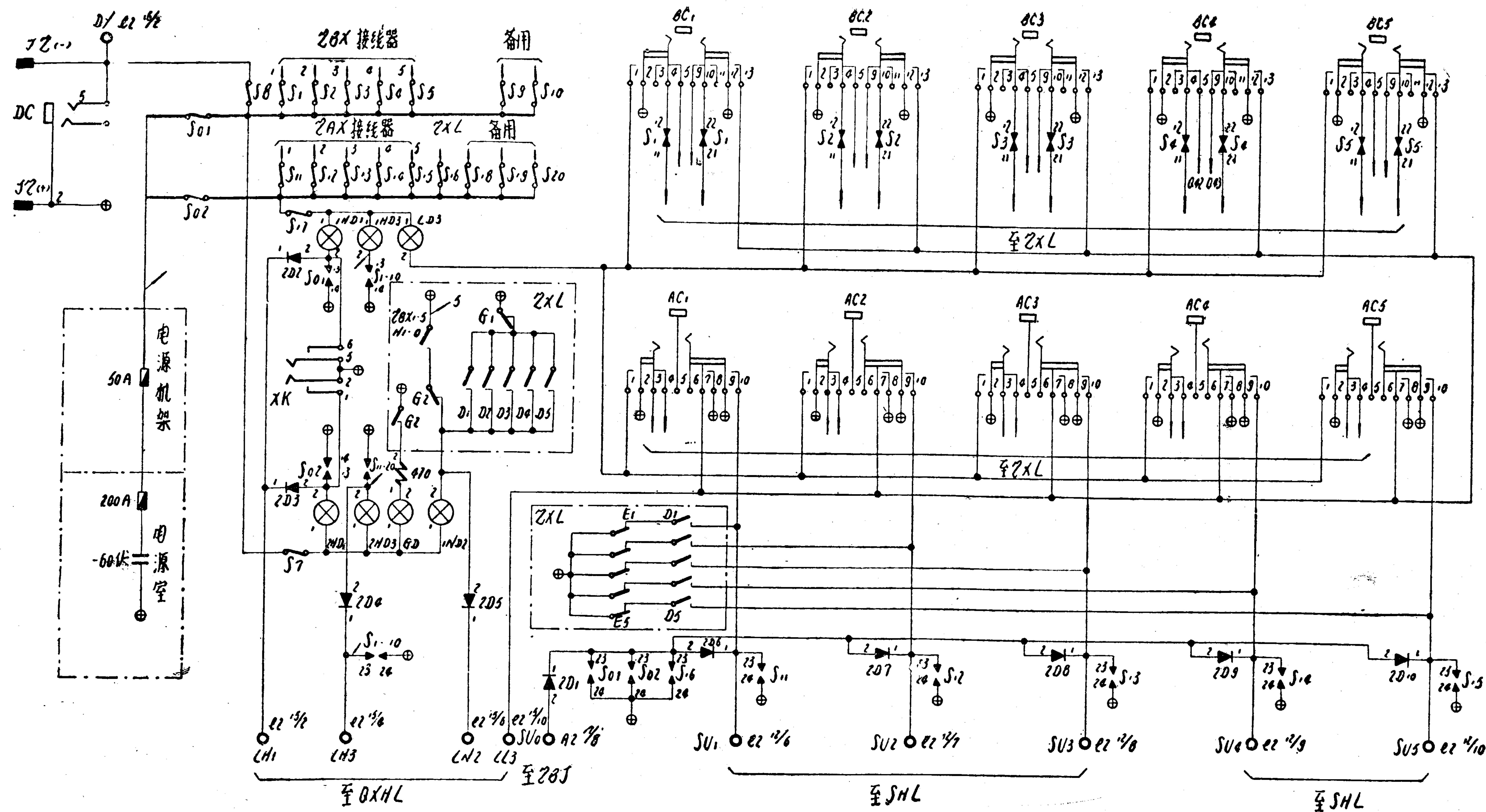

15. SHH2.802.002DL

ZABX机架信号电路

(ZXHL)