


维修电

WEIXIU  
DIANGONG  
JISHU SHOUCE

# 技术手册

赵玲玲 杨奎河 主编

工

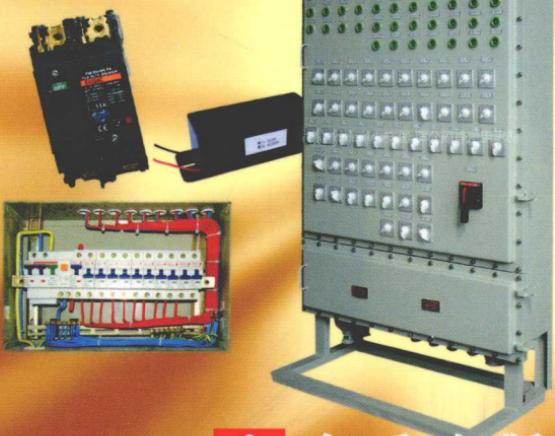

金盾出版社  
JINDUN CHUBANSHE

# **维修电工技术手册**

**赵玲玲 杨奎河 主编**

**金盾出版社**

## 内 容 提 要

本手册由4部分组成。第1部分为资料篇,包括基础资料,电工识图,电工材料;第2部分为维修电工基础篇,包括常用电工仪器仪表,常用电工工具,相关工种的基本操作技术,电子技术及其应用;第3部分为实用维修电工工艺篇,包括变压器,直流电机,三相交流电机,单相异步电动机和特种电机,电动机控制电路,低压电器,机械设备电气控制电路的维修;第4部分为相关资料篇,包括照明,室内外线路的安装,可编程序控制器,工业企业供电和安全用电,计算机网络及综合布线。

本手册的主要读者对象是初、中级维修电工和相关技术人员。本手册可以作为电气设备安装施工、变配电运行及电气设备操作、检修维护人员的教学和工作参考书,也可以作为电气工程技术人员及管理人员的工具书。

### 图书在版编目(CIP)数据

维修电工技术手册/赵玲玲,杨奎河主编. —北京:金盾出版社,  
2009. 11

ISBN 978-7-5082-5951-2

I. 维… II. ①赵…②杨… III. 电工—维修—技术手册 IV.  
TM07-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 145689 号

### 金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:[www.jdcbs.cn](http://www.jdcbs.cn)

封面印刷:北京百花彩印有限公司

正文印刷:北京四环科技印刷厂

装订:海波装订厂

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:22.375 字数:687 千字

2009 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~10 000 册 定价:45.00 元

---

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、  
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

# 前　　言

随着工业技术和家用电器制造技术的发展,电气系统已经渗透到经济和生活的每个角落,电气维修工作量日益扩大。为了使广大电气工程技术人员和操作人员适应新技术、新工艺、新设备发展的需要,保证企业生产安全稳定运行,提高广大电气运行人员、电气设备检修维护人员的技术水平和操作能力,帮助工程技术人员和维修、操作人员在实际工作中查阅有关数据和资料,我们根据国家颁布发行的有关技术标准、职业标准和行业规范,以及实际操作、检修、维护人员的实际需求编写了本手册。本手册内容丰富、知识面广、语言简练、条理清晰、结合生产实际,编写的层次深度适宜,对于广大工程技术人员和维修、操作人员,掌握和了解大型企业中的电气设备运行和安装施工、变配电运行及电气设备的检修维护,都具有较强的实用性和指导作用。

为了便于读者查阅有关维修电工的相关资料,本手册分4个部分编写:第1部分为资料篇,收录了维修电工所必须的通用技术资料,包括基础资料、电工识图和电工材料;第2部分为维修电工基础篇,包括常用电工仪器仪表、常用电工工具、相关工种的基本操作技术和电子技术及其应用;第3部分为实用维修电工工艺篇,包括变压器、直流电机、三相交流电机、单相异步电动机和特种电机、电动机控制电路、低压电器、机械设备电气控制电路

的维修；第4部分为相关资料篇，包括照明、室内外线路的安装、可编程序控制器、工业企业供电和安全用电、计算机网络及综合布线。

本手册的主要读者对象是初、中级维修电工和相关技术人员，也可以作为电气设备安装施工、变配电运行及电气设备操作、检修维护人员的教学和工作参考书，并可以作为电气工程技术人员及管理人员的工具书。

本手册由赵玲玲、杨奎河主编，姜民英、赵松杰、杨洁、钮时金、赵博、王彦新、褚新、王艳华、张芸、冀兵、闫宝林、韩硕、陈光明、陈闯军、刘新耀、高立涛、郭子泮参加了本书部分章节的编写，马红霞、张雪梅、张杨、华宇、于静、岳梦一、马建敏为本书的编写做了很多基础性的工作，在此表示感谢。鉴于作者水平的局限，书中出现不足和错误在所难免，恳请读者不吝赐教。

## 作 者

# 目 录

## 第1部分 资料篇

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 基础资料</b> .....                    | <b>1</b>  |
| <b>1.1 一般资料</b> .....                  | <b>1</b>  |
| <b>1.1.1 常用字符</b> .....                | <b>1</b>  |
| <b>1.1.1.1 汉语拼音字母及英语字母</b> .....       | <b>1</b>  |
| <b>1.1.1.2 希腊字母</b> .....              | <b>1</b>  |
| <b>1.1.1.3 罗马数字和阿拉伯数字</b> .....        | <b>2</b>  |
| <b>1.1.1.4 化学元素符号</b> .....            | <b>2</b>  |
| <b>1.1.2 常用数学符号</b> .....              | <b>4</b>  |
| <b>1.1.3 常用数学公式</b> .....              | <b>5</b>  |
| <b>1.1.4 常用几何形体计算公式</b> .....          | <b>6</b>  |
| <b>1.1.5 我国法定计量单位</b> .....            | <b>11</b> |
| <b>1.1.5.1 我国法定计量单位的构成</b> .....       | <b>11</b> |
| <b>1.1.5.2 国际单位制的基本单位</b> .....        | <b>11</b> |
| <b>1.1.5.3 国际单位制的辅助单位</b> .....        | <b>12</b> |
| <b>1.1.5.4 国际单位制中具有专门名称的导出单位</b> ..... | <b>12</b> |
| <b>1.1.5.5 国家选定的非国际单位制单位</b> .....     | <b>12</b> |
| <b>1.1.5.6 电磁量的国际单位制与量纲</b> .....      | <b>13</b> |
| <b>1.1.5.7 国际单位制(SI)十进制词头</b> .....    | <b>14</b> |
| <b>1.1.6 常用单位换算</b> .....              | <b>15</b> |
| <b>1.2 维修电工常用计算公式</b> .....            | <b>16</b> |
| <b>1.2.1 基本电阻电路的计算公式</b> .....         | <b>16</b> |
| <b>1.2.2 电阻的星形和三角形联结电路的转换公式</b> .....  | <b>18</b> |
| <b>1.2.3 基尔霍夫定律</b> .....              | <b>18</b> |

---

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1.2.4 正弦交流电路的基本公式.....           | 19        |
| 1.2.5 电容和电感电路的计算公式.....          | 19        |
| 1.2.6 纯电阻、纯电容和纯电感电路的计算 .....     | 20        |
| 1.2.7 串联谐振和并联谐振电路的计算 .....       | 21        |
| 1.2.8 对称三相电路中电流和电压的关系 .....      | 21        |
| 1.2.9 电路中功率的计算公式.....            | 22        |
| 1.2.10 磁场和磁路中的常用计算公式 .....       | 22        |
| 1.3 左手定则和右手定则.....               | 24        |
| 1.3.1 左手定则 .....                 | 24        |
| 1.3.2 右手定则 .....                 | 24        |
| <b>2 电工识图 .....</b>              | <b>25</b> |
| 2.1 电气图常用图形符号.....               | 25        |
| 2.1.1 电气简图用图形符号.....             | 25        |
| 2.1.2 电气设备用图形符号.....             | 41        |
| 2.1.3 电气设备常用文字符号 .....           | 48        |
| 2.1.3.1 电气设备常用基本文字符号 .....       | 48        |
| 2.1.3.2 电气设备常用辅助文字符号 .....       | 53        |
| 2.2 发电厂与变电所图上的数字及标号 .....        | 54        |
| 2.2.1 发电厂与变电所图上的直流回路标号数字序列 ..... | 54        |
| 2.2.2 发电厂与变电所图上的交流回路标号数字序列 ..... | 55        |
| 2.2.3 发电厂与变电所图上的小母线文字符号 .....    | 55        |
| 2.3 电气图的基本构成 .....               | 56        |
| 2.3.1 图形符号的使用规则 .....            | 56        |
| 2.3.2 电气制图的一般规则 .....            | 57        |
| 2.3.2.1 电气图纸幅面的一般规定 .....        | 57        |
| 2.3.2.2 电气图的组成 .....             | 58        |
| 2.3.2.3 图上位置的表示方法 .....          | 58        |
| 2.4 电气识图的基本方法和步骤 .....           | 60        |
| 2.4.1 电气识图的基本方法 .....            | 60        |
| 2.4.2 电气识图的基本步骤 .....            | 61        |
| 2.4.2.1 识读供配电系统项目图的基本步骤 .....    | 62        |

---

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 2.4.2.2 识读其他类别图的基本步骤        | 63        |
| <b>3 电工材料</b>               | <b>65</b> |
| 3.1 导电材料                    | 65        |
| 3.1.1 导电材料的品种及其主要用途         | 65        |
| 3.1.1.1 导电用铜的品种及其主要用途       | 65        |
| 3.1.1.2 常用铜合金的品种及其性能        | 65        |
| 3.1.1.3 常用铝合金的品种及其主要用途      | 66        |
| 3.1.1.4 复合金属导体的品种及其主要用途     | 67        |
| 3.1.2 裸电线和裸电线制品             | 70        |
| 3.1.2.1 裸电线和裸电线制品的分类和型号表示方法 | 70        |
| 3.1.2.2 常用裸电线制品             | 70        |
| 3.1.3 绕组线和绕组线制品             | 75        |
| 3.1.3.1 绕组线和绕组线制品的分类和型号表示方法 | 75        |
| 3.1.3.2 漆包线                 | 75        |
| 3.1.4 电气装备用电线电缆             | 83        |
| 3.1.4.1 电气装备用电线电缆的型号分类及表示方法 | 83        |
| 3.1.4.2 电气装备用电线             | 83        |
| 3.1.4.3 电气装备用电缆             | 87        |
| 3.1.5 电力电缆                  | 89        |
| 3.1.5.1 电力电缆的型号及分类          | 89        |
| 3.1.5.2 常用电力电缆              | 89        |
| 3.1.6 控制电缆                  | 92        |
| 3.1.7 通信、电信用设备电缆            | 94        |
| 3.1.7.1 通信电缆的型号表示方法         | 94        |
| 3.1.7.2 通信用电缆               | 94        |
| 3.1.7.3 电信用设备电缆             | 97        |
| 3.1.7.4 光纤通信电缆              | 97        |
| 3.2 绝缘材料                    | 98        |
| 3.2.1 绝缘材料的分类               | 98        |
| 3.2.2 气体绝缘材料                | 99        |
| 3.2.2.1 空气绝缘材料              | 99        |

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 3.2.2.2 六氟化硫绝缘材料 .....   | 100 |
| 3.2.3 液体绝缘材料 .....       | 100 |
| 3.2.3.1 矿物油绝缘材料 .....    | 100 |
| 3.2.3.2 合成油绝缘材料 .....    | 100 |
| 3.2.4 固体绝缘材料 .....       | 103 |
| 3.2.4.1 云母制品 .....       | 103 |
| 3.2.4.2 绝缘漆 .....        | 104 |
| 3.2.4.3 绝缘纸 .....        | 105 |
| 3.3 磁性材料 .....           | 106 |
| 3.3.1 磁性材料的分类和用途 .....   | 106 |
| 3.3.2 磁性材料的性能指标 .....    | 106 |
| 3.3.2.1 硅钢片的性能指标 .....   | 106 |
| 3.3.2.2 常用硬磁材料的磁性能 ..... | 108 |
| 3.4 特殊合金材料 .....         | 110 |

## 第 2 部分 维修电工基础篇

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 4 常用电工仪器仪表 .....         | 113 |
| 4.1 电工仪表的分类、结构和符号 .....  | 113 |
| 4.1.1 电工仪表的分类和结构原理 ..... | 113 |
| 4.1.2 电工仪表的符号 .....      | 113 |
| 4.2 常用电工仪表及使用 .....      | 118 |
| 4.2.1 电流表和电压表 .....      | 118 |
| 4.2.2 功率表 .....          | 122 |
| 4.2.3 功率因数表 .....        | 125 |
| 4.2.4 电能表 .....          | 126 |
| 4.2.5 兆欧表 .....          | 130 |
| 4.2.6 万用表 .....          | 133 |
| 4.2.7 示波器 .....          | 140 |
| 5 常用电工工具 .....           | 146 |
| 5.1 电工使用工具 .....         | 146 |
| 5.1.1 验电器 .....          | 146 |

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| 5.1.2 电工钳        | 147 |
| 5.1.3 螺钉旋具       | 148 |
| 5.1.4 电工刀        | 149 |
| 5.1.5 电烙铁        | 149 |
| 5.1.6 喷灯         | 150 |
| 5.1.7 手电钻和冲击钻    | 151 |
| 5.1.8 压接钳        | 152 |
| 5.1.9 短路侦察器      | 153 |
| 5.2 电工安全用具       | 154 |
| 5.2.1 基本安全用具     | 154 |
| 5.2.2 辅助安全用具     | 155 |
| 5.2.2.1 绝缘手套和绝缘靴 | 155 |
| 5.2.2.2 绝缘垫和绝缘台  | 156 |
| 5.2.3 检修安全用具     | 156 |
| 5.2.3.1 临时接地线    | 157 |
| 5.2.3.2 临时遮栏     | 157 |
| 5.2.3.3 梯子和升降车   | 158 |
| 5.2.3.4 脚扣和安全带   | 159 |
| 6 相关工种的基本操作技术    | 161 |
| 6.1 铆工常用量具和工具    | 161 |
| 6.1.1 铆工常用量具     | 161 |
| 6.1.1.1 金属直尺     | 161 |
| 6.1.1.2 划规       | 161 |
| 6.1.1.3 游标卡尺     | 161 |
| 6.1.1.4 千分尺      | 162 |
| 6.1.1.5 塞尺       | 163 |
| 6.1.2 铆工常用工具     | 164 |
| 6.1.2.1 手锯       | 164 |
| 6.1.2.2 台虎钳      | 164 |
| 6.1.2.3 錾子       | 165 |
| 6.1.2.4 锉刀       | 165 |

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 6.2 钳工基本操作方法 .....          | 165        |
| 6.2.1 锯削 .....              | 165        |
| 6.2.2 錾削 .....              | 166        |
| 6.2.3 削 .....               | 166        |
| 6.2.4 钻孔 .....              | 167        |
| 6.2.5 攻螺纹和套螺纹 .....         | 168        |
| 6.3 焊工基本操作方法 .....          | 169        |
| 6.3.1 电烙铁钎焊 .....           | 169        |
| 6.3.1.1 电烙铁的选择 .....        | 169        |
| 6.3.1.2 焊料和焊剂 .....         | 170        |
| 6.3.1.3 焊接工艺要求 .....        | 170        |
| 6.3.2 电弧焊 .....             | 171        |
| 6.3.2.1 电弧焊接的工作原理 .....     | 171        |
| 6.3.2.2 电弧焊的操作方法 .....      | 172        |
| 6.3.2.3 电弧焊操作的注意事项 .....    | 173        |
| <b>7 电子技术及其应用 .....</b>     | <b>174</b> |
| 7.1 半导体器件 .....             | 174        |
| 7.1.1 半导体二极管 .....          | 174        |
| 7.1.1.1 二极管的结构 .....        | 174        |
| 7.1.1.2 二极管的特性 .....        | 175        |
| 7.1.1.3 稳压二极管 .....         | 176        |
| 7.1.2 半导体三极管 .....          | 176        |
| 7.1.2.1 三极管的结构 .....        | 176        |
| 7.1.2.2 三极管的输入特性和输出特性 ..... | 177        |
| 7.1.3 半导体器件型号的命名和主要参数 ..... | 179        |
| 7.1.3.1 半导体器件型号的命名 .....    | 179        |
| 7.1.3.2 常用二极管的主要参数 .....    | 181        |
| 7.1.4 半导体器件的测试 .....        | 184        |
| 7.1.4.1 晶体二极管的极性判别 .....    | 184        |
| 7.1.4.2 硅稳压二极管的质量测试 .....   | 185        |
| 7.1.4.3 晶体三极管的极性判别 .....    | 185        |

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 7.1.5 直流稳压电源 .....      | 186 |
| 7.1.5.1 整流电路 .....      | 186 |
| 7.1.5.2 滤波电路 .....      | 189 |
| 7.1.5.3 稳压电路 .....      | 190 |
| 7.2 晶闸管及其应用 .....       | 194 |
| 7.2.1 晶闸管的结构原理 .....    | 194 |
| 7.2.2 晶闸管的主要参数和型号 ..... | 196 |
| 7.2.3 晶闸管整流电路 .....     | 197 |

### 第3部分 实用维修电工工艺篇

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 8 变压器 .....                      | 203 |
| 8.1 变压器的工作原理、分类和结构 .....         | 203 |
| 8.1.1 变压器的工作原理 .....             | 203 |
| 8.1.2 变压器的分类和结构 .....            | 204 |
| 8.1.2.1 变压器的分类 .....             | 204 |
| 8.1.2.2 变压器的结构 .....             | 205 |
| 8.1.2.3 变压器各部分的作用 .....          | 205 |
| 8.2 变压器的主要技术参数和测量装置 .....        | 206 |
| 8.2.1 变压器的主要技术参数 .....           | 206 |
| 8.2.2 变压器测量装置 .....              | 214 |
| 8.2.2.1 瓦斯继电器 .....              | 214 |
| 8.2.2.2 温度计 .....                | 214 |
| 8.3 电力变压器的运行和组装 .....            | 215 |
| 8.3.1 变压器的并联运行 .....             | 215 |
| 8.3.1.1 变压器并联运行的目的 .....         | 215 |
| 8.3.1.2 变压器并联运行的条件 .....         | 215 |
| 8.3.1.3 变压器运行中的检查 .....          | 216 |
| 8.3.1.4 变压器运行中的常见故障分析和排除方法 ..... | 217 |
| 8.3.2 变压器的组装方法 .....             | 219 |
| 8.4 35kV 及以下低损耗变压器 .....         | 221 |
| 8.4.1 S9 系列低损耗配电变压器 .....        | 221 |

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 8.4.2 S11 系列低损耗配电变压器 .....    | 222 |
| 8.4.3 干式变压器 .....             | 224 |
| 8.4.4 单相油浸式变压器 .....          | 226 |
| 8.5 特殊用途变压器 .....             | 227 |
| 8.5.1 电流互感器 .....             | 227 |
| 8.5.2 电压互感器 .....             | 230 |
| 8.5.3 自耦变压器 .....             | 233 |
| 8.5.4 电炉变压器 .....             | 235 |
| 8.5.5 交流弧焊机 .....             | 238 |
| 8.5.6 直流弧焊机 .....             | 241 |
| 8.5.7 整流变压器 .....             | 243 |
| 8.6 变压器的拆卸和检修 .....           | 244 |
| 8.6.1 变压器的拆卸方法 .....          | 244 |
| 8.6.2 变压器的检修方法 .....          | 245 |
| 8.6.2.1 变压器铁心的检修方法 .....      | 245 |
| 8.6.2.2 变压器线圈的检修方法 .....      | 246 |
| 9 直流电机 .....                  | 248 |
| 9.1 直流电机的工作原理和分类 .....        | 248 |
| 9.1.1 直流发电机的工作原理 .....        | 248 |
| 9.1.2 直流电动机的工作原理 .....        | 249 |
| 9.1.3 直流电机的结构 .....           | 249 |
| 9.1.4 直流电机的特征和分类 .....        | 252 |
| 9.2 直流电机的铭牌数据和技术数据 .....      | 255 |
| 9.2.1 直流电机的铭牌数据 .....         | 255 |
| 9.2.2 直流电机的技术数据 .....         | 256 |
| 9.2.2.1 Z3 系列直流电动机的技术数据 ..... | 256 |
| 9.2.2.2 Z4 系列直流电动机的技术数据 ..... | 258 |
| 9.3 直流电动机的运行 .....            | 272 |
| 9.3.1 直流电动机的起动方式和适用范围 .....   | 272 |
| 9.3.2 直流电动机的调速方法和适用范围 .....   | 273 |
| 9.3.3 直流电动机的制动方法 .....        | 274 |

---

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 9.4 直流电机的拆装和使用维护 .....               | 275        |
| 9.4.1 直流电机的拆装方法 .....                | 275        |
| 9.4.2 直流电动机的使用维护 .....               | 276        |
| 9.5 直流测速发电机 .....                    | 278        |
| <b>10 三相交流电机 .....</b>               | <b>280</b> |
| 10.1 三相异步电动机的分类和结构 .....             | 280        |
| 10.1.1 三相异步电动机的分类 .....              | 280        |
| 10.1.2 三相异步电动机的结构 .....              | 283        |
| 10.1.3 三相异步电动机的铭牌数据和性能指标 .....       | 284        |
| 10.2 三相异步电动机的绕组 .....                | 285        |
| 10.2.1 三相绕组基本参数的含义 .....             | 285        |
| 10.2.2 三相异步电动机定子绕组的接线和出线端标志 .....    | 288        |
| 10.2.3 三相异步电动机定子绕组的重绕 .....          | 289        |
| 10.3 三相异步电动机的运行 .....                | 296        |
| 10.3.1 三相异步电动机的起动 .....              | 296        |
| 10.3.1.1 直接起动 .....                  | 297        |
| 10.3.1.2 降压起动 .....                  | 297        |
| 10.3.2 三相异步电动机的调速 .....              | 298        |
| 10.3.3 三相异步电动机的制动 .....              | 298        |
| 10.3.3.1 反接制动 .....                  | 300        |
| 10.3.3.2 能耗制动 .....                  | 301        |
| 10.3.3.3 发电制动 .....                  | 301        |
| 10.4 三相异步电动机的技术数据 .....              | 301        |
| 10.4.1 Y 系列三相异步电动机的技术数据 .....        | 301        |
| 10.4.2 YR 系列三相异步电动机的技术数据 .....       | 301        |
| 10.4.3 YZ 和 YZR 系列三相异步电动机的技术数据 ..... | 321        |
| 10.5 三相异步电动机的维护与故障排除 .....           | 324        |
| 10.5.1 三相异步电动机的维护 .....              | 324        |
| 10.5.2 三相异步电动机的常见故障及排除方法 .....       | 325        |
| 10.5.3 三相异步电动机定子绕组的故障检修方法 .....      | 327        |
| 10.6 三相同步电机 .....                    | 330        |

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 10.6.1 同步电机的分类           | 330        |
| 10.6.2 三相同步电机的结构         | 333        |
| 10.6.3 小型三相同步发电机的技术数据    | 335        |
| 10.6.4 三相同步电机的常见故障及排除方法  | 339        |
| <b>11 单相异步电动机和特种电机</b>   | <b>341</b> |
| 11.1 单相异步电动机的结构和分类       | 341        |
| 11.1.1 单相异步电动机的结构        | 341        |
| 11.1.2 单相异步电动机的分类        | 342        |
| 11.2 单相异步电动机的参数调整        | 343        |
| 11.3 单相异步电动机的常见故障及排除方法   | 345        |
| 11.4 单相异步电动机的应用          | 346        |
| 11.4.1 电风扇用电动机           | 346        |
| 11.4.2 电冰箱压缩机组用电动机       | 353        |
| 11.4.3 洗衣机用电动机           | 361        |
| 11.4.4 电吹风用电动机的常见故障及排除方法 | 365        |
| 11.5 特种电机                | 366        |
| 11.5.1 伺服电动机             | 366        |
| 11.5.1.1 直流伺服电动机         | 367        |
| 11.5.1.2 交流伺服电动机         | 370        |
| 11.5.2 步进电动机             | 374        |
| 11.5.3 交磁电机扩大机           | 374        |
| 11.5.4 自整角机              | 379        |
| 11.5.5 变频机               | 385        |
| 11.5.6 交流电梯电动机           | 390        |
| 11.5.7 旋转变压器             | 390        |
| <b>12 电动机控制电路</b>        | <b>400</b> |
| 12.1 系统的基本控制环节和基本保护环节    | 400        |
| 12.1.1 系统的基本控制环节         | 400        |
| 12.1.1.1 点动控制电路          | 400        |
| 12.1.1.2 直接起动单相连续运转控制电路  | 400        |
| 12.1.1.3 电动机的正反转控制电路     | 401        |

---

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 12.1.1.4 多机顺序联锁控制电路     | 402        |
| 12.1.1.5 多处控制电路         | 403        |
| 12.1.2 系统的基本保护环节        | 403        |
| 12.2 三相笼型异步电动机的起动控制线路   | 404        |
| 12.2.1 定子绕组串电阻降压起动      | 404        |
| 12.2.2 自耦变压器降压起动        | 405        |
| 12.2.3 Y-△降压起动          | 406        |
| 12.2.4 延边三角形降压起动        | 407        |
| 12.2.5 软起动              | 408        |
| 12.3 三相笼型异步电动机的制动控制线路   | 411        |
| 12.3.1 机械制动             | 411        |
| 12.3.1.1 电磁抱闸制动         | 411        |
| 12.3.1.2 电磁离合器制动        | 413        |
| 12.3.2 电气制动             | 413        |
| 12.3.2.1 能耗制动           | 413        |
| 12.3.2.2 反接制动           | 414        |
| 12.4 三相绕线型异步电动机的起动控制线路  | 415        |
| 12.4.1 转子回路串接电阻起动控制线路   | 415        |
| 12.4.2 转子回路串频敏变阻器起动控制线路 | 417        |
| 12.5 多速电机的控制线路          | 418        |
| 12.6 电动机安全运行的基本条件       | 422        |
| <b>13 低压电器</b>          | <b>424</b> |
| 13.1 低压电器的分类和型号         | 424        |
| 13.1.1 低压电器的分类          | 424        |
| 13.1.2 低压电器的型号          | 426        |
| 13.2 低压电器的主要技术参数和技术指标   | 427        |
| 13.3 开关电器               | 428        |
| 13.3.1 刀开关              | 428        |
| 13.3.2 熔断器              | 434        |
| 13.3.3 转换开关             | 440        |
| 13.3.4 自动空气开关           | 443        |

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 13.3.5 按钮开关.....                | 454        |
| 13.3.6 行程开关.....                | 457        |
| <b>13.4 控制电器.....</b>           | <b>461</b> |
| 13.4.1 电流继电器.....               | 461        |
| 13.4.2 电压继电器.....               | 466        |
| 13.4.3 中间继电器.....               | 470        |
| 13.4.4 时间继电器.....               | 475        |
| 13.4.5 速度继电器.....               | 480        |
| 13.4.6 热继电器.....                | 482        |
| 13.4.7 信号继电器.....               | 490        |
| 13.4.8 固态继电器.....               | 490        |
| 13.4.9 接触器.....                 | 495        |
| <b>14 机械设备电气控制电路的维修 .....</b>   | <b>507</b> |
| 14.1 机械设备电气控制的基本要求.....         | 507        |
| 14.1.1 技术要求.....                | 507        |
| 14.1.2 防护和保护的要求.....            | 508        |
| 14.1.3 线缆的要求.....               | 510        |
| 14.1.4 机械传动设备的安全运行条件.....       | 512        |
| 14.2 机械设备电气故障的检修.....           | 515        |
| 14.2.1 一般电气故障的检修.....           | 515        |
| 14.2.2 一般电气断路故障的检测方法.....       | 516        |
| 14.3 常用机床的电路分析和检修.....          | 518        |
| 14.3.1 C620-1型车床的电路分析和检修 .....  | 518        |
| 14.3.1.1 车床的电路分析.....           | 519        |
| 14.3.1.2 车床的常见故障及检修方法.....      | 520        |
| 14.3.2 Z3040型钻床的电路分析和检修 .....   | 523        |
| 14.3.2.1 钻床的电路分析.....           | 523        |
| 14.3.2.2 钻床的常见故障及检修方法.....      | 527        |
| 14.3.3 M7130型平面磨床的电路分析和检修 ..... | 527        |
| 14.3.3.1 平面磨床的电路分析.....         | 528        |
| 14.3.3.2 平面磨床的常见故障及检修方法.....    | 531        |