

目 录

前言	i
凡例	1
电工	1
条目分类目录	1
附：彩图插页目录	15
正文	1
电工大事年表	661
条目汉字笔画索引	669
附：繁体字和简化字对照表	679
条目外文索引(INDEX OF ARTICLES)	681
内容索引	691
附：外国人名译名对照表	715

条目分类目录

说 明

一、本目录供了解电工知识门类和分类检索条目之用。

二、具有多种属性的条目，同时列入不同的分支学科。例如“互感器”一条同时列于“电器”、“电磁测量”和“电机”分类之下。

电工.....(见正文前专文)

[综合]

[常用概念]

电工原理	130
电工学	128
电工技术	116
电工设备	127
电力工程	169
电机工程	146
电气工程(见电机工程)	218(146)
电工制造	130
内线工程	446
外线工程	542
电工工艺	116
电物理	226
机械电子学	345
机电一体化(见机械电子学)	345(345)
电气化	218
电力环境技术	180
电工产品环境技术	115
电工图	127
电工图符号	128
电工量和单位	123
额定值	251
电力工业	170
中国电力工业	638
东北电力系统	240
华东电力系统	329
华北电力系统	329
华中电力系统	330
华能国际电力开发公司	330
香港-澳门电力系统	564
台湾电力公司	526
乍浦路火电厂	606

石龙坝水电站	500
丰满水电站	268
水丰水电站	517
杨树浦发电厂	583
刘家峡水电站	430
葛洲坝水电站	294
大观发电厂	69
秦山核电站	472
大亚湾核电站	69
羊八井地热电站	583
江厦潮汐电站	356
美国电力工业	440
大古力水电站	69
苏联电力工业	523
萨扬-舒申斯克水电站	492
日本电力工业	484
鹿儿岛电厂	435
福岛核电站	270
德国电力工业	74
加拿大电力工业	353
楠蒂科克电厂	445
法国电力工业	257
瑞典电力工业	490
[其他]	
伊泰普水电站	586
古里水电站	301
布鲁斯核电站	28
电工制造业	131
中国电工制造业	632
东安电器工厂	240
上海华通开关厂	498
湘潭电机厂	564
华生电扇总厂	330
昆明电机厂	414
东方电站设备成套集团公司	241

哈尔滨电站设备成套集团公司	313	中国水力发电工程学会	644
上海发电设备制造集团公司	498	国际电学大会	308
西安电力机械制造公司	558	国际电工委员会	308
沈阳变压器厂	499	国际大电网会议	307
沈阳高压开关厂	499	电气与电子工程师学会	218
美国电工制造业	439	英国电气工程师学会	588
美国通用电气公司	442	日本电气学会	485
西屋电气公司	558	电工期刊	125
苏联电工制造业	523	《电工电能新技术》	116
〔著名电工企业和电工科研机构〕		《电机工程学报》	147
ABB集团	1	《电工技术学报》	116
瑞典通用电机公司	490	《电机工程手册》	146
勃朗-鲍威利有限公司	26	《电力工程手册》	170
西门子公司	558	〔标准、规则〕	
阿尔斯通-大西洋公司	1	电工电力标准	116
英国通用电气公司	589	电力标准	156
日立公司	486	电工制造基本标准	130
东芝电气公司	241	《全国供用电规则》	475
三菱重工业公司	492	电工产品性能试验	115
诺基亚公司	453	电工产品合格认证	115
KEMA断流容量试验站	405	绝缘配合标准	397
CESI网络试验站	31	建筑防雷设计规范	356
雷纳迪埃高压试验室	419	〔其他〕	
IREQ高压试验室	344	中国电工教育	630
盐原实验场	583	〔电工发展史〕	
〔机构、组织、出版物〕		电工科技史	117
资源委员会	649	电力工业	170
中国电工制造业管理机构	637	中国电力工业	638
中国电力工业管理机构	642	电工制造业	131
电业管理局	232	中国电工制造业	632
供电局	300	〔电工名人〕	
电力局	181	吉伯, W.	347
电力科学研究院	181	富兰克林, B.	275
中国电力科学研究院	643	库仑, C.-A.	412
电力科学研究院	182	伏打, A. G. A. A.	269
水利水电科学研究院	518	安培, A.-M.	2
电工科学研究院	122	奥斯特, H. C.	4
中国电工科学研究院	631	欧姆, G. S.	454
第一机械工业部电器科学研		法拉第, M.	258
究院	84	亨利, J.	326
中国科学院电工研究所	644	雅科比, B.C.	582
电工学术团体	128	惠斯通, C.	333
中国电机工程学会	637	楞次, O.X.	420
中国电工技术学会	630		

韦伯, W.E.	552
西门子, E.W.von	558
基尔霍夫, G.R.	346
开尔文	405
麦克斯韦, J.C.	438
德普勒, M.	75
威斯汀豪斯, G.	547
爱迪生, T. A.	1
费拉里斯, G.	263
开默林~昂内斯, H.	407
帕森斯, C.A.	455
特斯拉, N.	529
赫兹, H.R.	326
多利沃~多布罗沃利斯基, M.O.	248
费兰梯, S.Z.	263
施泰因梅茨, C.P.	500
亥维赛, O.	314
吉耶曼, E.A.	348
帕克, R.H.	455
米勒, K.A.	442
贝德诺尔茨, J.G.	7
顾毓秀	304
李天和	428
鲍国宝	7
钟兆琳	645
恽震	599
王国松	542
程明陞	40
蔡昌年	31
刘澜波	430
章名涛	607
褚应璜	45
徐士高	576
王平洋	542
丁舜年	240
毛鹤年	439
汤明奇	528
沈从龙	499
蓝毓铿	415
朱仁堪	648
杨津基	583
李锐	428
孟庆元	442
王先冲	542

周建南	646
李鵠鼎	428
黄祖干	332
林金铭	430
方福林	258
吴恕三	557
江泽佳	357
高景德	286
沈根才	499
刘子玉	431
潘家铮	455

〔电工基本理论〕

电磁场理论	97
静电场	379
电荷守恒定律	140
库仑定律	412
电场强度	89
电力线	204
电位	226
电势(见电位)	223(226)
电压	227
电位差(见电压)	226(227)
静电感应	383
静电屏蔽	383
电容	222
多导体系统	246
电介质	153
极化(见电介质)	348(153)
介电常数(见电介质)	371(153)
高斯通量定理	288
电流	205
欧姆定律	454
电阻(见欧姆定律)	236(454)
电导(见欧姆定律)	106(454)
焦耳定律	365
电动势	109
恒定磁场	326
磁通密度	61
磁感应强度(见磁通密度)	56(61)
磁力线	58
磁介质	57
磁化(见磁介质)	56(57)
磁导率(见磁介质)	54(57)

磁场强度	52
毕奥-萨伐尔定律	8
安培环路定律	2
磁通连续性定理	61
标量磁位	20
磁链	58
电感	112
静磁屏蔽	378
时变电磁场	500
交变电磁场(见时变电磁场)	357(500)
电磁感应定律	98
楞次定律	420
麦克斯韦方程组	438
位移电流(见麦克斯韦方程组)	552(438)
似稳电磁场	522
坡印廷定理	460
趋肤效应	475
涡流	553
电磁屏蔽	103
电磁力	102
电路	209
电路理论	213
〔电路基础〕	
电路元件	213
基尔霍夫定律	346
特勒根定理	529
叠加定理	239
对偶原理	246
互易定理	328
最大功率传输定理	660
电路计算方法	212
支路电流法	614
回路电流法	332
节点电压法	370
表格法	24
〔电路的稳态分析〕	
交流电路	360
正弦电流	613
相量法	568
导纳(见相量法)	74(568)
阻抗(见相量法)	659(568)
交流电路中的功率	361
功率因数	299
三相交流电路	493
星形连接	575
三角形连接	492
中性点	645
对称分量	244
非正弦周期电路	260
电路中的谐振	214
串联谐振(见电路中的谐振)	51(214)
并联谐振(见电路中的谐振)	26(214)
电路变换	209
串联	50
并联	24
星形-三角形变换	575
电源模型变换	233
替代定理	530
戴维南定理	70
诺顿定理	452
多端网络	247
二端口网络	251
网络拓扑	543
〔线性电路暂态分析〕	
暂态时域分析	604
一阶电路(见暂态时域分析)	586(604)
二阶电路(见暂态时域分析)	253(604)
高阶电路(见暂态时域分析)	286(604)
暂态频域分析	602
暂态复频域分析	601
网络函数	543
传递函数	48
电路的状态变量分析	211
信号流图	574
网络综合	545
频率滤波器	459
时变电路	501
电路的稳定性	210
分布参数电路	263
非线性电路	260
离散时间系统	422
离散时间系统的傅里叶分析	425
离散时间系统的时域分析	427
离散时间系统的复频域分析	424
〔离散时间信号〕	
信号抽样	573
离散时间非周期序列的傅里叶变换	421

离散时间周期序列的离散傅里叶	
级数表示	427
N 点有限长序列的离散傅里叶变换	444
离散时间信号的 Z 变换	
(见 Z 变换)	427(600)
Z 变换	600
数字滤波器	507
磁路	60
磁通(见磁路)	61(60)
磁通势(见磁路)	62(60)
磁位差(见磁路)	62(60)
磁阻(见磁路)	65(60)
磁路计算	60
磁滞回线	65
磁化曲线	56
磁滞损耗	65
涡流损耗	554
电工材料	113
磁性材料	62
软磁材料	488
硅钢	307
铁镍合金	532
铁钴合金	532
铁铝合金	532
铁氧体磁性材料	533
永磁材料	589
铝镍钴材料	436
稀土钴永磁材料	559
磁记忆材料	57
磁记录材料	56
磁致伸缩材料	64
绝缘材料	388
气体绝缘材料	465
六氟化硫	433
液体绝缘材料	585
矿物绝缘油	413
合成绝缘油	314
固体绝缘材料	303
云母	598
电瓷	92
玻璃绝缘材料	26
纤维材料	560
纤维纸	561
金属化纸和金属化薄膜	373
半导电纸	6
塑料	524
塑料薄膜	525
绝缘胶粘带	392
橡胶	571
绝缘漆	397
半导体漆	5
绝缘胶	391
熔敷粉末材料	487
复合材料	274
油浸纸绝缘	595
油浸薄膜绝缘	595
层压制品	32
阻燃材料	659
耐高温绝缘材料	445
耐低温绝缘材料	445
压电材料	579
热释电材料	484
铁电材料	532
绝缘材料老化	391
绝缘耐热等级和热老化试验	392
绝缘材料介电性能测试	389
绝缘材料的相容性	389
介质击穿	371
介质损耗	372
半导体材料	6
硅	306
锗	609
氧化锌半导体	584
碳化硅半导体	527
砷化镓	498
硫化镉	432
导电材料	74
铜	540
铝	435
高电阻合金	284
触头材料	47
熔体材料	487
热双金属材料	484
温差电偶材料	552
电碳材料	225
超导材料	35
实用超导线	501

电线	226
裸电线(见电线)	437(226)
绝缘电线(见电线)	391(226)
电磁线	105
潜油电线	470
潜水电线	470
高温导线	288
电缆	154
电力电缆	157
油浸纸绝缘电力电缆	595
电力电缆试验	157
通信电缆	534
通信电缆电性能试验	535
光缆	305
电磁测量	93
[理论与方法]	
电磁测量方法	95
电磁测量误差	96
电磁测量屏蔽	95
电学标准	227
电学基准	227
电磁单位制	97
电单位的绝对测定	105
标准电池	21
标准电阻器	23
标准电感器	22
标准电容器	22
计算电容器	349
自然基准	658
[测量工具]	
电工仪表	129
机械式指示电表	345
磁电系电表	54
电动系电表	110
铁磁电动系电表	531
电磁系电表	104
感应系电表	278
静电系电表	383
整流式电表	613
热电式电表	482
检流计	354
电流表	206
电压表	228
记录仪表	349
笔式记录仪	8
光线示波器	306
存储记录仪	67
磁带记录仪	53
磁测量仪器	51
力矩磁强计	429
磁通计	61
磁导计	54
爱波斯坦仪	2
[测量对象]	
电学量测量	227
电流测量	207
电压测量	229
多用表	250
高阻计	293
功率表	295
电能表	216
频率表	458
功率因数表	299
同步指示器	540
数字仪表	510
数字电压表	504
数字频率表	509
数字相位表	509
数字功率表	505
数字多用表	505
电测量仪器	85
电桥	221
直流电桥	621
交流电桥	362
经典交流电桥	374
感应耦合比例臂电桥	277
有源电桥	596
数字电桥	503
电位差计	226
直流电位差计	622
直流电流比较仪式电位差计	620
交流电位差计	362
感应分压器	276
电流比较仪	206
标准电压源	22
互感器	327
直流电流互感器	621
记录仪表	349
笔式记录仪	8
光线示波器	306
存储记录仪	67
磁带记录仪	53
磁测量仪器	51
力矩磁强计	429
磁通计	61
磁导计	54
爱波斯坦仪	2

电功率测量	137	起动器	462
电能测量	217	电磁起动器	103
相位差测量	570	自耦减压起动器	656
功率因数测量	300	星-三角起动器	575
频率测量	458	频敏起动器	460
电阻测量	236	综合起动器	659
电感测量	113	控制器	412
电容测量	223	主令电器	648
介质损耗因数测量	373	按钮	4
电阻时间常数测量	237	行程开关	576
静电测量	378	限位开关	562
磁学量测量	64	接近开关	369
磁场测量	52	微动开关	547
永磁材料测量	589	主令控制器	648
软磁材料测量	489	电阻器	237
硅钢片磁特性测量	307	变阻器	19
非电量的电测量	259	刀开关	73
 电器	218	转换开关	648
高压电器	289	电磁铁	104
低压电器	80	继电器	351
断路器	243	漏电保护器	434
低压断路器	81	放大器	55
油断路器	594	电压调整器	230
磁吹断路器	53	户外电器	329
压缩空气断路器	580	〔特殊用途电器〕	
六氟化硫断路器	433	牵引电器	469
真空断路器	609	防爆电器	259
熔断器	486	航空电器	314
高分断能力熔断器	285	船用电器	50
全范围熔断器	475	高原电器	293
自复熔断器	652	热带电器	480
负荷开关	270	化工防腐蚀电器	331
隔离开关	293	组合电器	659
接地短路器	369	 〔其他〕	
互感器	327	限流线	561
电流互感器(见互感器)	208(327)	开关机构	405
电压互感器(见互感器)	229(327)	电器试验	220
电力电容器	158	高压电器试验	289
电抗器	154	低压电器试验	80
避雷器	10	电器可靠性	219
绝缘子	403	 电机	143
绝缘套管	399	 〔一般内容〕	
接触器	366	发电机	255

电动机	107
旋转电机	578
电枢绕组	223
旋转磁场	577
脉振磁场	439
电机励磁方式	147
电机噪声的抑制	149
直流电机	617
直流电机的换向	618
直流发电机	623
直流电动机	617
〔其他直流电机〕	
无刷直流电动机	556
无换向器电动机	556
单极直流电机	70
永磁直流电动机	590
电机扩大机	147
交磁放大机(见电机扩 大机)	357(147)
交流电机	357
同步电机	536
同步发电机	537
同步电动机	535
同步变频机	535
同步调相机	539
同步补偿机(见同步调相机)	535(539)
抽水蓄能电机	43
〔其他同步电机〕	
永磁同步电动机	590
磁阻电动机	65
反应式同步电动机(见磁阻 电动机)	258(65)
磁滞电动机	64
同步感应电动机	539
异步电机	587
异步发电机	587
异步电动机	587
三相异步电动机	496
单相异步电动机	72
分相异步电动机	267
罩极异步电动机	608
异步变频机	586
〔其他异步电机〕	
多速异步电动机	249
电磁调速异步电动机	103
滑差离合器(见电磁调速异步 电动机)	331(103)
锥形转子电动机	649
移相器	586
感应电动机(见异步电动机)	276(587)
感应发电机(见异步发电机)	276(587)
微特电机	550
控制电机	411
自整角电机	658
伺服电动机	66
力矩电动机	429
步进电动机	29
测速发电机	32
直流测速发电机	617
旋转变压器	577
感应同步器	278
印制绕组电机	588
轴角编码器	646
压电电动机	579
直流稳速电动机	626
〔特种电机〕	
感应子发电机	278
高频发电机(见感应子发电机)	288(278)
三相交流换向器电动机	494
交流整流子电动机(见三相交流 换向器电动机)	365(494)
晶闸管电动机	377
直线电动机	628
交直流两用电动机	365
普用电动机(见交直流两用 电动机)	461(365)
推斥电动机	540
电力测功机	156
中频发电机	645
磁流体发电机(见磁流体发电)	60(59)
超导电机	36
脉冲发电机(见高功率脉冲 技术)	439(285)
静电发电机	380
变压器	13
〔一般内容〕	
变压器调压装置	18
变压器涌流	19

变压器冷却	17	功率静电感应晶体管	298
变压器试验	17	隔离栅晶体管	294
相数变换	569	复合晶体管	274
干式变压器	276	功率晶体管模块	298
自耦变压器	656	大功率电子管	68
多绕组变压器	249	电力电子电路	159
电力变压器	155	整流电路	612
〔专用变压器〕			
电焊变压器	139	不控整流电路	27
电炉变压器	208	相控整流电路	565
矿用变压器	414	斩控整流电路	607
整流变压器	612	逆变电路	447
〔特种变压器〕			
隔离变压器	293	逆变电路输出电压调节	448
互感器	327	负载换流式逆变电路	273
电流互感器	208(327)	有源逆变电路	597
电压互感器	229(327)	无源逆变电路	557
差动变压器	34	并联逆变电路	25
稳压变压器	552	串联逆变电路	50
脉冲变压器	439	电压型逆变电路	231
音频变压器	588	电流型逆变电路	208
视频变压器	502	全控型逆变电路	475
调压器	530	半控型逆变电路	6
电力电子技术		160	
〔常用概念〕			
换流	331	自换流式逆变电路	655
变流	12	自换流式电压型逆变电路	654
电力变流器	155	自换流式电流型逆变电路	653
电力电子器件	161	直流变换电路	616
整流二极管	613	单象限直流变换电路	72
快速整流二极管	413	单象限丘克电路(见单象限	
肖特基二极管	571	直流变换电路)	72(72)
稳压二极管	553	双象限直流变换电路	512
晶闸管	376	双象限丘克电路(见双象限	
逆阻晶闸管	450	直流变换电路)	512(512)
快速晶闸管	413	级联电路(见双象限直流	
双向晶闸管	511	变换电路)	348(512)
可关断晶闸管	407	四象限直流变换电路	521
光控晶闸管	305	四象限丘克电路(见四象限	
逆导晶闸管	450	直流变换电路)	521(521)
功率晶体管	297	交流变换电路	357
双极型功率晶体管	510	单相交流调压电路	71
功率场效应晶体管	295	三相交流调压电路	495

斩波触发电路	606
逆变器触发电路	449
功率晶体管基极驱动电路	297
可关断晶闸管门极驱动电路	408
功率场效应晶体管栅极驱动电动	296
变流器的控制电路	13
开环控制电路	407
闭环控制电路	9
模拟控制电路	443
数字控制电路	506
微机控制电路	548
电力电子装置	164
电力电子器件的串并联接	162
电力电子器件的冷却方式	163
电力电子装置的保护方式	165
缓冲电路	331
电力电子装置的抗干扰技术	167
直流稳压电源	627
交流稳压电源	365
不停电电源	27
静止式中频加热电源	386
高频加热电源	288
直流静止开关	625
交流静止开关	364
电镀电源	110
充电电源	40
电力系统	189
[系统组成]	
发电	254
火力发电	342
水力发电	517
核能发电	324
热核聚变发电(见等离子体应用)	482(75)
[其他发电方式]	
燃料电池	477
磁流体发电	59
电气体发电	218
热离子发电	483
风力发电(见风力电站)	269(268)
太阳能发电(见太阳能电站)	527(527)
海洋能发电(见潮汐电站、海洋能电站)	314(39, 313)
沼气发电(见沼气电站)	608(608)
垃圾发电(见垃圾电站)	415(415)
地热发电(见地热电站)	82(82)
高温岩体发电(见高温岩体电站)	289(288)
余热发电	597
输电	502
交流输电	364
直流输电	625
超高压输电	37
特高压输电	528
[输电特性]	
线路参数	562
自然功率	657
输送容量	503
线路损耗	563
电晕损耗	234
电压损失	230
架空输电线路	354
分裂导线	266
架空地线	354
绝缘子	403
线路杆塔	562
线路走廊	563
地下输电	83
低温低阻电缆输电	79
超导输电	37
变电	11
变电所	11
封闭式变电所	269
开关站	407
换流站	332
配电	455
城市供电	39
农村供电	452
高层建筑供电	279
电力网络	187
电力系统中性点接地方式	203
电力负荷	168
动力负荷	241
负荷特性	272
功率因数的提高	300
负荷曲线	271
日负荷曲线	485

系统综合负荷曲线	559
不同时系数	28
负荷管理	270
电力系统运行	202
〔正常运行〕	
〔供需平衡〕	
潮流	38
无功功率补偿	555
静止无功补偿器	386
〔电能质量〕	
频率调整	459
电压调整	230
自动励磁调节	652
高次谐波抑制	280
经济运行	375
火电厂经济运行	338
水电站经济运行	517
电力系统故障	194
发电机失磁	256
对称分量法	245
短路电流	242
短路容量	243
〔紧急状态〕	
电力系统稳定	197
电压崩溃	228
频率崩溃	457
电力系统振荡	203
自激	655
电力系统安全控制	193
继电保护	349
电流保护	206
电压保护	228
功率方向保护	297
距离保护	387
差动保护	33
载波保护	600
微机继电保护	547
自动重合闸	650
〔稳定控制〕	
低频减载	78
汽门快速控制	468
电力系统稳定器	199
解列	371
电力系统调度	193
电力系统规划	195
能源规划	446
一次能源	585
二次能源	251
新能源	573
能源消费增长系数	446
负荷预测	272
电量预测	205
电力预测	205
日负荷曲线预测	486
电源发展规划	232
电力弹性系数	184
最优电源布局	660
发电生产模拟	256
电力网络规划	188
N-1 原则	444
无功电源规划	554
配电规划	457
可靠性分析	409
电力不足概率法	156
电能不足期望值	217
受迫停运率	502
可用率	410
平均停电频率	460
平均停电持续时间	460
可用系数	411
停电频率和持续时间法	533
故障树分析	304
平均供电可用率	460
电力系统信息与控制	199
电力系统运动	200
远方终端	598
事件顺序记录	501
电力系统通信	196
电力线载波通信	204
调度自动化	238
调度中心	238
安全分析	2
安全监控	3
状态估计	649
自动发电控制	651
自动经济调度	652
电力设备状态监测	183
绝缘配合	395

过电压	308	液体电介质击穿	584
流动波	431	低温液体介质击穿	79
过电压防护	312	固体电介质击穿	301
避雷针	10	固体电介质树枝化击穿	303
避雷线(见架空地线)	10(354)	局部放电	387
避雷器	10	绝缘老化	392
接地装置(见接地)	369(368)	高电压测试技术	281
绝缘强度	398	[高电压发生装置]	
伏秒特性(见绝缘强度)	270(398)	直流高压发生器	624
绝缘试验	399	范德格拉夫起电机	258
绝缘特性试验	400	交流高压试验变压器	363
绝缘耐压试验	393	冲击电压发生器	42
高电压技术	283	冲击电流发生器	41
[电场分析]		开关设备断流试验装置	406
球形电极电场	474	交流高压串联谐振试验装置	363
不均匀电场	26	[测量装置]	
电场调整	89	测量球隙	31
罗戈夫斯基电极	436	分压器	267
布鲁斯电极	28	罗戈夫斯基线圈	436
[高电压下介质的放电特性]		电火花图	141
气体放电	462	光电测量技术	304
[放电理论]		高压示波器	291
电子崩	236	高电压峰值电压表	282
流柱(见流柱理论)	432(432)	高压数字记录仪	292
先导	560	[高电压试验]	
放电时延	259	绝缘在线监测与诊断	401
自持放电	650	绝缘耐压试验	393
非自持放电(见自持放电)	262(650)	绝缘特性试验	400
帕邢定律	455	开断能力试验	405
汤森理论	528	动/热稳定性试验	242
流柱理论	432	冲击电流试验	41
萨哈公式	492	高功率脉冲技术	285
[放电形式]		电水锤	225
电晕放电	233	等离子体应用	75
火花放电	342	静电防护	380
电弧放电	140	雷电防护	415
辉光放电	332	电磁兼容性	100
沿面放电	582	电磁环境保护	99
污秽表面放电	554	带电作业	70
气体介质击穿	464	[用电]	
长间隙击穿	35	电力拖动	184
雷闪放电	419	电动机机械特性	108
激光放电	347	电力拖动运转状态	186

电力拖动调速指标	186
电力拖动速度调节	185
直流电力拖动调速技术	419
交流电力拖动调速技术	359
电力拖动反馈控制技术	185
数字控制调速技术	506
电力牵引	182
牵引变电所	469
接触网	367
电力机车	180
直流电力机车	619
交流电力机车	358
电动车辆	106
电车	89
地铁电动车辆	82
轻轨电动车辆	472
蓄电池电动车辆	576
磁悬浮电动车辆	63
电动工具	106
电加工	150
电焊	138
电化学加工	141
电加热	151
电池	90
干电池(见电池)	276(90)
蓄电池(见电池)	576(90)
高能电池	287
微型电池	551
氢氧燃料电池	473
电照明	235
电光源	137
白炽灯	5
气体放电灯	463
镇流器	612
触发器	47
钠灯	444
高压汞灯	291
霓虹灯	447
金属卤化物灯	373
静电应用	384
〔日用电器〕	
空调电器	411
电风扇	111
制冷电器	629
电冰箱	84
电热电器	221
电灶	234
清洁电器	473
洗衣机	559
〔医用电气装置〕	
诊断用电气装置	610
治疗用电气装置	629
安全用电	3
触电	45
接触电压	366
跨步电压	413
触电保护器	46
用电安全措施	591
接地	368
保护接零	6
静电防护	380
计划用电	348
用电负荷预测	593
调整负荷	531
用电分析	592
用电监控技术	593
电力定量器	168
节约用电	371
电动机节电技术	109
照明设备节电技术	608
用电功率因数的改善(见功率因数的提高)	593(300)
变压器经济运行	16
余热发电	597
〔发电动力系统〕	
发电动力装置	245
火电厂	333
热电厂	481
热电联产	482
列车电站	429
压缩空气蓄能电站	581
热能动力装置	483
电厂锅炉	85
燃煤锅炉	477
沸腾燃烧锅炉	262
燃油锅炉	480
直流锅炉	624

复合循环锅炉	274	[水能动力系统]	
汽轮机发电动力装置	468	发电用水库	256
凝汽器	451	大坝	68
除氯器	45	进水口	374
给水加热器	348	闸门	606
汽轮机	466	水能动力装置	521
抽汽式汽轮机	42	水轮发电机组	519
背压式汽轮机	8	水电开发	513
凝汽式汽轮机	451	核电站	316
燃气轮机发电机组	478	核电站动力装置	320
柴油发电机组	34	核反应堆	323
火电厂热力系统	340	轻水堆	473
热力网	483	重水堆	646
热交换装置	482	气冷堆	462
火电厂热工控制系统	339	压水堆	579
火电厂热工测量	339	核岛	316
火电厂辅助生产系统	337	常规岛	35
双曲线型冷却塔	511	核电站安全	318
冷却水系统	420	[核电站事故]	
多管烟囱	248	三英里岛核事故	497
火电厂的水处理	336	切尔诺贝利核事故	470
火电厂污染	341	核电站环境问题	321
水电站	515	核电站的经济性	319
[按引水方式分类]		[其他发电动力装置]	
引水式水电站	588	风力电站	268
径流式水电站	378	太阳能电站	527
抽水蓄能电站	44	太空电站	526
[按厂房布置分类]		地热电站	82
坝后水电站	5	高温岩体电站	288
坝内水电站	5	潮汐电站	39
地下水电站	83	海洋能电站	313
[按容量分类]		沼气电站	608
小水电	571	垃圾电站	415

彩图插页目录

雷电是人类最早注意到的电现象	1
中国神话中的雷公	2
中国古代青铜器番生簋	2
番生簋铭文中的“電”字	2
司南——中国秦汉时代的指南仪器	2
P.佩雷格里尼的著作	3
《广阳杂记》中最早记载了磁屏蔽现象	3
A.伏打演示他制成的电堆	3
M.法拉第用过的螺旋环	4
G.S.欧姆的实验装置	4
A.-M.安培演示电流作用力的实验装置	4
现代化企业的绚丽夜景——但如果没 电,就是一片漆黑	5
各类电缆	6
潜油电线	6
塑料电缆绝缘中的水树枝——一种电击穿	6
中国制造的钕铁硼永磁材料	6
工频超导电缆线	6
电流互感器	7
电压互感器	7
主令电器	7
接触器	7
避雷器	8
高压少油断路器	8
500 千伏 SF ₆ 落地箱式断路器	8
法拉第笼对 800 千伏火花放电的屏蔽实验	9
标准电阻器	10
中国的互感基准	10
用计算电容法绝对测定电阻单位的装置	10
弱磁场中绝对测定电流单位的装置	11
强磁场中绝对测定电流单位的装置	11
交流电量测量装置	11
CESI 网络试验站 1 050 千伏 50 皮法压缩气体 式标准电容器	12
高压试验室	13
雷纳迪埃高压试验大厅 6 000 千伏冲击电 压发生器和两个分压器	14
4.2 兆焦人工振荡回路	14
2 250 千伏 4 安工频试验变压器	14
500 千伏静电电压表	15
室内直立高压发生器	16
1 400 千伏无晕试验变压器	16
2.4 兆伏阻尼式两用电容分压器	16
±1 000 千伏直流高压发生器	16
60 万千瓦汽轮发电机组构造	17
中国制造的大型水轮机的转轮	18
弗朗西斯式水轮机的转轮	18
装配中的直流电动机	18
中国制造的 30 万千瓦双水内冷汽轮发电 机组	19
中国制造的立式水轮发电机组	19
中国制造的第一台 6 000 千瓦汽轮发电机	20
中国制造的世界第一台 12 000 千瓦双水内 冷汽轮发电机	20
中国制造的 OSFPSZ-360 000/500 三相自耦 变压器	20
三相电力变压器剖面	21
中国制造的 SGZ-1800/10TH 有载调压干式 变压器	21
电力电子器件	22
功率晶体管与晶闸管	22
印制绕组电机	22
大型高压三轴试验台及微机数据处理系统	23
高精度水力机械通用试验台	23
磨煤机试验台	23
大型减压箱——用于水电站泄水道空化试 验装置	24
5×5 米 ² 大型 3 向 6 自由度宽频域模拟地 震台	24
黄河小浪底枢纽泥沙模型试验	24
中国大陆已建、在建火电厂分布	25
中国大陆已建、在建水电站分布	26
华北电力系统地理接线图	27
东北电力系统地理接线图	28
华东电力系统地理接线图	29
华中电力系统地理接线图	30
谏壁火电厂——中国大陆最大的火电厂	31
燃煤电厂流程示意	31

羊八井地热电站热力系统示意	32	世界最大的水电站——伊泰普水电站正在施工	40
燃气—蒸汽联合循环装置	32	中国的6000千伏冲击电压发生器进行20米长间隙放电(该装置曾完成30米长间隙放电——平世界纪录)	41
新安江水电站	33	600千伏交流电压下陶瓷支架发生火花放电	42
福建省小坪小水电站	33	直流绝缘子污闪特性试验	42
葛洲坝水电站夜景	33	高压试验室中观察1.2兆伏串级放电	43
水电站结构示意	34	765千伏、1000安套管试验	44
立式水轮发电机组剖面	34	玻璃绝缘子放电试验	45
泰山核电站全景	35	火箭引雷发射塔	45
大亚湾核电站安全壳吊装	35	火箭引雷成功	45
核电站结构示意	35	长间隙放电发展过程	45
带电作业	36	针刺状火花放电	46
在±500千伏线路杆塔上安装瓷瓶串	36	中国第一座垃圾电厂——深圳垃圾电厂	47
500千伏超高压输电线跨越长江	36	垃圾电厂流程示意	47
高压输电线路杆塔，塔架最上方两条线为架空地线(即避雷线)	37	太阳能电站	48
刘家峡水电站地下开关站	38	托卡马克装置示意	48
火电厂主控制室	38		
上海市南桥±500千伏换流站可控硅阀吊装	38		
台湾大观电厂下池坝	39		
台湾大观电厂二厂厂房与机组	39		
中国最大的Φ型风力发电机组	39		
大型核电站	40		

本卷图片,除彩色插页大多注明出处外,其余插图不少选自国内外出版物,其来源不一一备载。